

Mc
Graw
Hill

Education



国外名校最新教材精选

模拟 CMOS 集成电路设计

Design of Analog CMOS Integrated Circuits

[美] 毕查德·拉扎维 著

陈贵灿 程 军 张瑞智 等译


陈贵灿 审校

本科高年级及研究生用书

Design of Analog CMOS
Integrated Circuits



Behzad Razavi

 

Mc
Graw
Hill



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



本科高年级及研究生用书

当代微电子系统广泛应用各种模拟 CMOS 集成电路。从音频、视频到无线、宽带通信以及计算机磁盘驱动。模拟 CMOS 设计已成为半导体工业竞争中成功的关键。从而对从事模拟电路设计的技术人员的要求比以往任何时候都高。

本书提供了模拟 CMOS 集成电路分析和设计的新观点。可作为课堂教学和工业界培训的教材。课文既侧重基础。又侧重现代模拟电路中必需的新的范例。对模拟和混合信号的集成电路中的许多重要概念。作者以直观、通俗易懂的语言逐步地启发读者对它们的理解。

- MOS 器件物理和工艺。短沟道效应与模型。
- 单级和差动放大器与电流镜
- 频率响应与噪声
- 反馈。运放设计及稳定性
- 带隙基准与开关电容电路
- 非线性与失配
- 振荡器与锁相环
- 版图与封装

本书有大量的例题和超过 400 道习题。向读者提供在高性能模拟电路设计中所必需的深入的内容。

责任编辑/白思亮 赵阳平 封面设计/周亮

ISBN 7-5605-1606-8



9 787560 516066 >



ISBN 7-5605-1606-8/TN · 72

定价: 65.00 元

 国外名校最新教材精选

Design of Analog CMOS Integrated Circuits

模拟 CMOS 集成电路设计

[美] 毕查德·拉扎维 著

Behzad Razavi
Professor of Electrical Engineering
University of California, Los Angeles

陈贵灿 程军 张瑞智 等译
陈贵灿 审校



西安交通大学出版社

Xian Jiaotong University Press

内 容 提 要

本书介绍模拟 CMOS 集成电路的分析与设计。从直观和严密的角度阐述了各种模拟电路的基本原理和概念,同时还阐述了在 SOC 中模拟电路设计遇到的新问题及电路技术的新发展。本书由浅入深,理论与实际结合,提供了大量现代工业中的设计实例。全书共 18 章,前 10 章介绍各种基本模块和运放及其频率响应和噪声。第 11 章至第 13 章介绍带隙基准、开关电容电路以及电路的非线性和失配的影响。第 14、15 章介绍振荡器和锁相环。第 16 章至 18 章介绍 MOS 器件的高阶效应及其模型、CMOS 制造工艺和混合信号电路的版图与封装。

本书是现代模拟集成电路设计的理想教材或参考书。可供与集成电路领域有关的各电类专业的高年级本科生和研究生使用,也可供从事这一领域的工程技术人员自学和参考。

Behzad Razavi

Design of Analog CMOS and Integrated Circuits

ISBN:0-07-238032-2

Copyright©2001 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Xian Jiaotong University Press.

本书中文简体字翻译版由西安交通大学出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制和抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

陕西省版权局著作权合同登记号:25-2002-079 号

图书在版编目(CIP)数据

模拟 CMOS 集成电路设计/(美)拉扎维(Razavi, B.)著;
陈贵灿等译. —西安:西安交通大学出版社,2002.12

书名原文:Design of Analag CMOS Integrated Circuits

ISBN 7-5605-1606-8

I. 模… II. ①拉…②陈… III. 模拟集成电路—电路设计
IV. TN431.102

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091479 号

*

西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路 25 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668315)

陕西宝石兰印务有限责任公司印装

各地新华书店经销

*

开本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:36.375 字数:877 千字

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印数:0001~4 000 定价:65.00 元

发行科电话:(029)2668357、2667874

作者简介

毕查德·拉扎维于1985年在沙里夫理工大学的电气工程系获得理学学士学位,并分别于1988年和1992年在斯坦福大学电气工程系获得理学硕士和博士学位。他曾在AT&T贝尔实验室工作,随后又受聘于Hewlett-Packard实验室,直到1996年为止。1996年9月,他成为加利福尼亚大学洛杉矶分校的电气工程系副教授,随后晋升为教授。目前他从事的研究包括无线收发、频率合成,高速数据通信及数据转换的锁相和时钟恢复。

拉扎维教授分别于1992年到1994年在普林斯顿大学(新泽西州普林斯顿)和1995年在斯坦福大学任副教授。他是VLSI电路专题讨论会的技术程序委员会和国际固体电子协会(ISSCC)的成员,在其中担任模拟小组委员会的主席。此外,他还分别担任IEEE固体电路杂志、IEEE电路和系统杂志及高速电子学国际杂志的特邀编辑和副编辑。

拉扎维教授于1994年因为卓越的编辑能力获ISSCC的Beatrice奖,1994年在欧洲固体电子会议上获最佳论文奖,1995年和1997年ISSCC的最佳专题小组奖,1997年TRW创新教学奖,1998年IEEE定制集成电路会议最佳论文奖。他是《数据转换系统设计原理》(IEEE出版,1995)和《RF微电子学》(Prentice Hall出版,1998)的作者,以及《单片锁相环和时钟恢复电路》(IEEE出版,1996)的编者。

Foreword

The semiconductor and communication industries continue to impose increasingly greater demands on the performance of analog integrated circuits. Over the past few years, CMOS technology has demonstrated capabilities in the range of tens of gigahertz, gradually abolishing the view that “CMOS devices are slow and noisy.” The importance of analog CMOS design has reached such a level that even CAD companies and foundries have begun to develop analog circuits for their customers.

These developments have also been reflected in many Asian countries, creating a number of Silicon Valleys (or, more specifically, “CMOS Valleys”) in the Eastern hemisphere. It is therefore my great pleasure to see that Professor Guican Chen has undertaken the task of translating my book to Chinese. Considering the tremendous semiconductor force in Asia, I believe the translation will allow many generations of students and practicing engineers to learn analog CMOS design clearly and efficiently.

I wish to thank Professor Chen and his colleagues for their dedication and hard work. I am certain that the readers will gratefully appreciate the availability of this translation.

Behzad Razavi

October 2002

中文版前言

半导体和通信工业不断地对模拟集成电路的性能提出越来越高的要求。在过去几年中,CMOS 技术已显示了在几十吉赫兹频率范围工作的能力,逐渐地打破了关于“CMOS 器件是低速度和高噪声”的观念。模拟 CMOS 设计的重要性已经达到了这样的程度,甚至连 CAD 公司和晶圆代工厂也开始为其客户研制模拟电路了。

这些发展也在许多亚洲国家中得到了体现,在东半球建立了大量的“硅谷”(或更确切地说“CMOS 谷”)。我很高兴地看到,陈贵灿教授已经承担了把我的书译成中文的任务。鉴于亚洲半导体的雄厚实力,我相信,本书的中译本将使许多代学生和工程师们更清楚、更有效地学习模拟集成电路设计。

对陈教授和他的同事们的艰辛工作,谨表谢意。我确信,读者对本书忠实、畅达的译文一定会倍感欣慰。

毕查德·拉扎维
2002 年 10 月

译者序

集成电路已发展到系统级芯片(SOC)的阶段。随着 CMOS 工艺的进步,由于 CMOS 电路的低成本、低功耗以及速度的不断提高,由于 CMOS 模拟电路设计技术的不断进步,CMOS 技术已被证明是实现 SOC 的最好选择。模拟电路是 SOC 中不可缺少的部分。由于器件尺寸不断缩小和低电源电压、低功耗等要求,模拟 CMOS 集成电路设计在不断地发展,在 SOC 中变得越来越重要。

本书是加州大学洛杉矶分校(UCLA)的新教材。该书组织严谨,内容丰富,循序渐进。在阐述原理和概念时,由浅入深,逐步分析。模拟电路设计需要直观、严密和创新。在阐述各种模拟电路的改进和新电路结构的产生时,着重观察和分析,不断地提出问题和解决问题,重视这三方面能力的培养。

本书由陈贵灿组织翻译和审校。参加本书翻译工作的有:陈贵灿、程军、张瑞智、李恩铃、潘锐、张凌云、杨抗、宁勃、宋红花、王金富、郝大明、刘勃。王法翔和李宁参与了部分整理工作。在本书的翻译工作中,周光父教授给予了许多帮助,西安交通大学出版社赵丽平编审和白居宪编审在组织出版和编辑工作中给予了很大的支持,对他们表示衷心的感谢。

原书作者在本书的翻译过程中给予了支持和帮助,并专门为中译本写了前言。在此对拉扎维教授表示衷心的感谢。

译者于

西安交通大学微电子研究所

2002 年 10 月

序

在过去的 20 年间,CMOS 技术已经迅速地采用了模拟集成电路,因而提供了低成本、高性能的 CMOS 产品,这些产品已一跃而主宰了市场。尽管硅的双极器件和 III-V 族化合物器件仍然找到了适合它们的应用范围,但对于今天的复杂的混合信号系统,CMOS 技术已经表现出是最好的选择。如果沟道长度能缩小到 $0.03\mu\text{m}$,那么对于电路设计,CMOS 技术也许还有 20 年的工作寿命。

模拟电路设计本身也在技术上得到了发展。包含几十个晶体管、处理小的连续时间信号的高电压、大功耗的模拟电路,已经逐渐被低电压、低功耗的系统替代,而这些系统由几千个器件组成,且能处理大的、多数是离散时间的信号。例如,10 年前采用的许多模拟技术,由于不能在低电压下工作已经被淘汰。

本书讨论模拟 CMOS 集成电路的分析与设计,既着重基本原理,也着重于学生和工程师需要掌握的现代工业中新的范例,由于模拟(电路)设计既需要直觉又要求严密,每个概念首先从直观开始引入,然后逐步地进行仔细分析。其目的是,既要建立坚实的基础,又要通过观察来逐步掌握分析电路的方法,使读者学习到:在哪些电路中,能使用的什么样的近似方法;在每种近似方法中有多大的预期误差。这种方法也可使读者毫不费力地把这些概念运用到双极电路中。

在 ULCA 和工业界的教学中,我已讲授了本书的大部分内容,并在每次讲授中,对讲授的顺序、形式和内容均进行了加工整理。读者在全书中将可以看到,我在写书(以及授课)中遵循四条“金科玉律”:(1) 我要说明;读者为什么要懂得所学习的概念;(2) 设身处地地为读者设想,他们第一次读到这些内容时,可能会遇到什么问题;(3) 考虑到第二条规则,设想自己与初学者处于同一认识水平,并与他们一起,逐步由浅入深地分析、“增长”知识,因而在学习过程中与他们有同样的体验;(4) 以通俗(甚至是不精确的)的语言从“粗糙”的概念开始,然后逐渐增加必要的修改,得到最终的(精确的)概念。最后一条规则在讲授电路中特别重要,因为它能使读者观察到一种电路结构的改进,因而既可学习分析,又可学习综合。

本书包含 18 章,其内容和顺序经过认真选择和安排,衔接自然,适于自学和短学期(季度)或长学期(半年)的课堂教学。与一些其它的模拟设计的

书不同,本书在开始时仅包括了起码的最少量的 MOS 器件物理,而更多的高阶特性和制造细节留到了后面的各章。对专家而言,这简单的器件物理处理也许显得过于简单,但我的经验表明以下三点:(1) 初学者在学习电路之前,难以吸收器件的高阶效应和制造技术的内容,因为他们不会注意电路与这些内容之间的关联;(2) 如果适当地对它们作一点介绍,即使是简单处理也被证明是适用于大范围的基本电路;(3) 读者在学习了大量的电路分析和设计之后,再学习高阶现象和工艺步骤会容易得多。

第 1 章向读者介绍学习本书的意义。

第 2 章阐述 MOS 器件的基本物理原理和工作原理。

第 3 章至第 5 章分别讨论单级和差动级放大器以及电流镜。通过观察对基本电路性能的量化建立有效的分析工具。

第 6,7 章介绍电路的二个非理想性,即频率响应和噪声。噪声在输入的第一级就进行处理,使读者在考虑噪声在后续级的影响时,“容易理解”。

第 8 章至第 10 章分别阐述反馈、运放和反馈系统中的稳定性。利用所分析的反馈的有益特性,读者可以设计出高性能、稳定的运放,并学会在速度、精度和功耗之间进行折衷考虑。

第 11 章至第 13 章讨论更高级的课题:带隙基准、初级开关电容电路以及非线性和失配的影响。这里研究这三个课题,是因为在现代的大多数模拟系统和混合信号系统中,它们被证明是基本的内容。

第 14 章和第 15 章集中研究振荡器和锁相环的设计。由于这些电路的广泛应用,这里提供了关于它们性能的详细研究和它们的工作原理的许多实例。

第 16 章涉及 MOS 器件的高阶效应及其模型,侧重有关电路设计的结论。如果读者愿意,也可以在第 2 章之后直接学习这一章。第 17 章阐述 CMOS 制造工艺并对版图设计规则进行了简述。

第 18 章介绍模拟电路和混合信号电路的版图和封装。阐述了许多直接影响电路性能的实际问题,介绍了许多解决这些问题的不同的技术。

本书的读者,应具备电路和器件的基础知识,例如,pn 结、小信号工作的概念、等效电路和简单的偏置。对于高年级的选修课程,在短学期中可讲授第 1 章至第 8 章;在长学期中可讲授第 1 章至第 10 章。对于一年级的研究生课程,一季度可讲授第 1 章至第 11 章,外加第 12 章至第 15 章中的一章;半年可讲授前 16 章。

每章后面的习题用来扩展读者对内容的理解以及以附加的实际问题对内容进行补充。

毕查德·拉扎维

2000 年 7 月

采用该书作教材的教师可向 McGraw-Hill 公司北京代表处联系索取教学课件资料

传真:(010)6263 8354 电子邮件:webmaster@mcgraw-hill.com.cn

致 谢

写书伊始的心情是非常兴奋的。然而经历了两年不懈的写作、绘图和修改之后,当全书超过 600 页,并且几乎不可能使书的最后一章和第一章的公式、下标、上标达到一致时,作者本人开始感到近乎有些疯狂,因此认识到,若没有众多其他人士的支持,此书将永远无法完成。

此书得益于许多人的帮助。UCLA 的许多同学逐字逐句地阅读了手稿和试用版。特别是 Alireza Zolfaghari, Ellie Cijvat, 以及 Hamid Rafati 仔细地阅读了此书并发现了许多错误(有些错误是难以捉摸的)。并且, Emad Hegazi, Dawei Guo, Alireza Razzaghi, Jafar Savoj, Jing Tian 对许多章节提出了有益的建议。我向他们表示感谢。

学术界和工业界的很多专家阅读了此书的诸多章节,提出了宝贵的反馈意见。这其中包括 Brian Brandt(国家半导体公司), Matt Corey(国家半导体公司), Terri Fiez(俄勒冈州大学), Ian Galton(加州大学, 圣地哥), Ali Hajimiri(加利福尼亚理工学院), Stacy Ho(模拟器件公司), Yin Hu(德州仪器公司), Shen-Iuan Liu(台湾大学), Joe Lutsky(国家半导体公司), Amit Mehrotra(伊利诺斯州大学, Urbana-Champaign), David Robertson(模拟器件公司), David Su(T-Span 公司), Tao Sun(国家半导体公司), Robert Taft(国家半导体公司), Masoud Zargari(T-Span 公司)。Jason Woo(UCLA)耐心地回答了我关于器件物理方面的问题。向他们表示诚挚的谢意。

Ramesh Harjani(明尼苏达州大学), John Nyenhuis(普度大学), Norman Tien(康奈尔大学)和 Mahmoud Wagdy(加利福尼亚州立大学, 长滩市)审阅了本书的提案并提出了许多宝贵意见。向他们谨表谢意。

我的夫人 Angelina, 从各章的键入到发现为数众多的错误, 再到提出问题使我再次审视自己的理解, 都为此书做出了很大的贡献。我很感激她。

本书能够及时出版离不开 McGraw-Hill 全体人员的辛勤工作, 尤其是 Catherine Fields, Michelle Flomenhoft, Heather Burbidge, Denise Santor-Mitzit 以及 Jim Labeots。在此向他们表示感谢。

我是向两位大师学习模拟设计的: Mehrdad Sharif-Bakhtiar(沙里夫理工大学)以及 Bruce Wooley(斯坦福大学), 向他们谨表谢意。我从他们那里所继承的将会使多代学子受益匪浅。

毕查德·拉扎维
2000 年 7 月

目 录

作者简介

中文版前言

译者序

序

致谢

第 1 章 模拟电路设计绪论

- 1.1 研究模拟电路的重要性 (1)
- 1.2 研究模拟集成电路的重要性 (5)
- 1.3 研究 CMOS 模拟集成电路的重要性 (5)
- 1.4 本书的特点 (6)
- 1.5 电路设计的一般概念 (6)
 - 1.5.1 抽象级别 (6)
 - 1.5.2 鲁棒模拟电路设计 (7)
 - 1.5.3 符号 (7)

第 2 章 MOS 器件物理基础

- 2.1 基本概念 (9)
 - 2.1.1 MOSFET 开关 (9)
 - 2.1.2 MOSFET 的结构 (9)
 - 2.1.3 MOS 符号 (11)
- 2.2 MOS 的 I/V 特性 (11)
 - 2.2.1 阈值电压 (12)
 - 2.2.2 I/V 特性的推导 (13)
- 2.3 二级效应 (20)
- 2.4 MOS 器件模型 (24)
 - 2.4.1 MOS 器件版图 (24)
 - 2.4.2 MOS 器件电容 (25)
 - 2.4.3 MOS 小信号模型 (28)
 - 2.4.4 MOS SPICE 模型 (31)
 - 2.4.5 NMOS 与 PMOS 器件的比较 (32)
 - 2.4.6 长沟道器件与短沟道器件的比较 (33)

附录 A: 用作电容器的 MOS 器件的特性	(33)
习题	(34)

第 3 章 单级放大器

3.1 基本概念	(40)
3.2 共源级	(41)
3.2.1 采用电阻负载的共源级	(41)
3.2.2 采用二极管连接的负载的共源级	(45)
3.2.3 采用电流源负载的共源级	(49)
3.2.4 工作在线性区的 MOS 为负载的共源级	(50)
3.2.5 带源极负反馈的共源级	(50)
3.3 源跟随器	(57)
3.4 共栅级	(64)
3.5 共源共栅级	(70)
3.5.1 折叠式共源共栅	(75)
3.6 器件模型的选择	(77)
习题	(78)

第 4 章 差动放大器

4.1 单端与差动的工作方式	(84)
4.2 基本差动对	(86)
4.2.1 定性分析	(87)
4.2.2 定量分析	(90)
4.3 共模响应	(98)
4.4 MOS 为负载的差动对	(103)
4.5 吉尔伯特单元	(105)
习题	(108)

第 5 章 无源与有源电流镜

5.1 基本电流镜	(113)
5.2 共源共栅电流镜	(116)
5.3 有源电流镜	(121)
5.3.1 大信号分析	(124)
5.3.2 小信号分析	(125)
5.3.3 共模特性	(128)
习题	(131)

第 6 章 放大器的频率特性

6.1 概述	(138)
--------------	-------

6.1.1 密勒效应	(138)
6.1.2 极点与结点的关联	(141)
6.2 共源极	(143)
6.3 源跟随器	(147)
6.4 共栅级	(151)
6.5 共源共栅级	(153)
6.6 差动对	(155)
附录 A: 密勒定理的对偶	(159)
习题	(161)

第 7 章 噪声

7.1 噪声的统计特性	(165)
7.1.1 噪声谱	(167)
7.1.2 幅值分布	(170)
7.1.3 相关噪声源和非相关噪声源	(171)
7.2 噪声类型	(172)
7.2.1 热噪声	(172)
7.2.2 闪烁噪声	(176)
7.3 电路中的噪声表示	(179)
7.4 单级放大器中的噪声	(184)
7.4.1 共源级	(185)
7.4.2 共栅级	(187)
7.4.3 源跟随器	(190)
7.4.4 共源共栅级	(191)
7.5 差动对中的噪声	(192)
7.6 噪声带宽	(196)
习题	(197)

第 8 章 反馈

8.1 概述	(202)
8.1.1 反馈电路的特性	(203)
8.1.2 放大器的种类	(208)
8.1.3 检测和返回机制	(210)
8.2 反馈结构	(212)
8.2.1 电压-电压反馈	(212)
8.2.2 电流-电压反馈	(216)
8.2.3 电压-电流反馈	(218)
8.2.4 电流-电流反馈	(221)
8.3 负载的影响	(221)

8.3.1 二端口网络模型	(221)
8.3.2 电压-电压反馈中的负载	(223)
8.3.3 电流-电压反馈中的负载	(226)
8.3.4 电压 电流反馈中的负载	(228)
8.3.5 电流-电流反馈中的负载	(230)
8.3.6 负载影响小结	(232)
8.4 反馈对噪声的影响	(233)
习题	(234)

第9章 运算放大器

9.1 概述	(239)
9.1.1 性能参数	(240)
9.2 一级运放	(243)
9.3 两级运放	(252)
9.4 增益的提高	(254)
9.5 性能比较	(257)
9.6 共模反馈	(258)
9.7 输入范围限制	(266)
9.8 转换速率	(268)
9.9 电源抑制	(275)
9.10 运放的噪声	(276)
习题	(279)

第10章 稳定性与频率补偿

10.1 概述	(284)
10.2 多极点系统	(287)
10.3 相位裕度	(289)
10.4 频率补偿	(292)
10.5 两级运放的补偿	(297)
10.5.1 两级运放中的转换	(301)
10.6 其它补偿技术	(302)
习题	(306)

第11章 带隙基准

11.1 概述	(309)
11.2 与电源无关的偏置	(310)
11.3 与温度无关的基准	(312)
11.3.1 负温度系数电压	(313)
11.3.2 正温度系数电压	(314)

11.3.3 带隙基准	(314)
11.4 PTAT 电流的产生	(319)
11.5 恒定 G_m 偏置	(320)
11.6 速度与噪声问题	(321)
11.7 实例分析	(324)
习题	(327)

第 12 章 开关电容电路

12.1 概述	(330)
12.2 采样开关	(334)
12.2.1 MOSFETs 开关	(334)
12.2.2 速度问题	(338)
12.2.3 精度问题	(341)
12.2.4 电荷注入抵消	(343)
12.3 开关电容放大器	(345)
12.3.1 单位增益采样器/缓冲器	(345)
12.3.2 同相放大器	(351)
12.3.3 精确乘 2 电路	(356)
12.4 开关电容积分器	(357)
12.5 开关电容共模反馈	(359)
习题	(360)

第 13 章 非线性与不匹配

13.1 非线性	(364)
13.1.1 概述	(364)
13.1.2 差动电路的非线性	(367)
13.1.3 负反馈对非线性的影响	(369)
13.1.4 电容器的非线性	(371)
13.1.5 线性化技术	(372)
13.2 不匹配	(376)
13.2.1 失调消除技术	(382)
13.2.2 用失调消除来降低噪声	(386)
13.2.3 CMRR 的另一种定义	(388)
习题	(389)

第 14 章 振荡器

14.1 概述	(391)
14.2 环形振荡器	(393)
14.3 LC 振荡器	(402)

14.3.1 交叉耦合振荡器·····	(404)
14.3.2 科尔皮兹振荡器·····	(406)
14.3.3 单端口振荡器·····	(409)
14.4 压控振荡器·····	(413)
14.4.1 环形振荡器调节·····	(415)
14.4.2 LC 振荡器的调节·····	(423)
14.5 VCO 的数学模型·····	(426)
习题·····	(430)

第 15 章 锁相环

15.1 简单的锁相环·····	(432)
15.1.1 鉴相器·····	(432)
15.1.2 基本的 PLL 结构·····	(434)
15.1.3 简单锁相环的动态特性·····	(441)
15.2 电荷泵锁相环·····	(447)
15.2.1 锁定捕获的问题·····	(447)
15.2.2 鉴相/鉴频器和电荷泵·····	(448)
15.2.3 基本的电荷泵锁相环·····	(452)
15.3 锁相环中的非理想效应·····	(458)
15.3.1 PFD/CP 的非理想性·····	(458)
15.3.2 锁相环中的抖动现象·····	(462)
15.4 延迟锁相环·····	(464)
15.5 应用·····	(466)
15.5.1 频率倍增和合成·····	(467)
15.5.2 歪斜的减小·····	(469)
15.5.3 抖动的减小·····	(470)
习题·····	(470)

第 16 章 短沟道效应与器件模型

16.1 按比例缩小理论·····	(473)
16.2 短沟道效应·····	(477)
16.2.1 阈值电压的变化·····	(477)
16.2.2 垂直电场引起的迁移率退化·····	(479)
16.2.3 速度饱和·····	(479)
16.2.4 热载流子效应·····	(481)
16.2.5 漏-源电压引起的输出阻抗的变化·····	(481)
16.3 MOS 器件模型·····	(483)
16.3.1 Level 1 模型·····	(483)
16.3.2 Level 2 模型·····	(484)

16.3.3	Level 3 模型	(486)
16.3.4	BSIM 系列模型	(487)
16.3.5	其它模型	(488)
16.3.6	电荷和电容模型	(488)
16.3.7	温度特性	(489)
16.4	工艺角	(489)
16.5	数字世界中的模拟设计	(490)
	习题	(491)
 第 17 章 CMOS 工艺技术		
17.1	概述	(494)
17.2	晶片工艺	(495)
17.3	光刻	(496)
17.4	氧化	(497)
17.5	离子注入	(498)
17.6	淀积与刻蚀	(500)
17.7	器件制造	(500)
17.7.1	有源器件	(501)
17.7.2	无源器件	(504)
17.7.3	互连	(511)
17.8	门锁效应	(513)
	习题	(514)
 第 18 章 版图与封装		
18.1	版图概述	(517)
18.1.1	设计规则	(518)
18.1.2	天线效应	(520)
18.2	模拟电路的版图技术	(521)
18.2.1	叉指晶体管	(521)
18.2.2	对称性	(523)
18.2.3	参考源的分布	(527)
18.2.4	无源器件	(528)
18.2.5	连线	(535)
18.2.6	焊盘与静电放电保护	(538)
18.3	衬底耦合	(540)
18.4	封装	(545)
	习题	(552)
英中词汇对照		(555)

第 1 章

模拟电路设计绪论

1.1 研究模拟电路的重要性

20 世纪 80 年代初期,许多专家预言模拟电路即将消失。当时,数字信号处理算法的功能日益增强,而集成电路(IC)技术的进步又使这些算法可以在硅片上紧凑而有效地实现。许多传统上用模拟电路形式来实现的功能很容易在数字领域内完成,这使人们可以假定:如果集成电路制造有足够的力量,那么信号的所有处理最终都可以用数字方式来实现。在那时,模拟电路前途黯淡,模拟设计人员开始寻找其它工作。

但是,为什么现在对模拟电路设计人员的需求如此之大?自从 20 世纪 80 年代初期以来,尽管数字信号处理和集成电路技术一直在迅猛发展,人们已经可以制造包含上百万个晶体管、每秒处理近 10 亿次操作的处理器了,但是,如此大的进展却为什么未能使早期的预言成为现实?

尽管许多类型的信号处理确实已转移到数字领域,但是,在现代许多复杂高性能系统中模拟电路从根本上已被证明是必需的。下面我们来考虑几种应用,在这些应用中不管数字技术如何先进,模拟电路的作用都很难甚至不可能被相应的数字电路所取代。

自然界信号的处理

自然界产生的信号,至少在宏观上,是模拟量。高品质麦克风接收乐队声音时输出电压幅值从几微伏变化到几百毫伏。视频照相机中的光电池的电流低达每毫秒几个电子。地震仪传感器产生的输出电压的范围从微小地球振动时的几微伏到强烈地震的几百毫伏。由于所有这些信号最终都必须在数字领域进行多方面的处理,所以我们看到,每个这样的系统都由一个模数转换器(ADC)和一个数字信号处理器(DSP)组成,如图 1.1(a)所示。高速、高精度、低功耗

ADC 的设计是模拟电路设计中的众多难题之一。

实际上,自然界信号的电的形式可以小到不能用 ADC 直接数字化。这些信号还常常含有有害的、频带外的干扰。因此图 1.1(a)前端可以修改为图 1.1(b),其中放大器用来增强信号的电平,模拟滤波器用来抑制信号频带外的成分。高性能放大器和滤波器的设计也是当今一个活跃的研究课题。

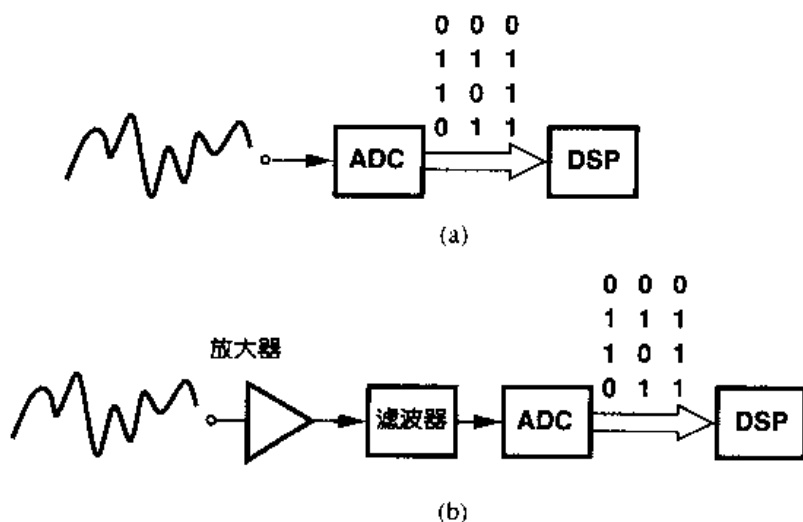


图 1.1 (a)自然界信号的数字化;(b)增加放大器和滤波器以提高灵敏度

数字通信

由不同系统产生的二进制数据往往要传输很长的距离。例如,大型办公楼内的计算机网络可能要通过几百米长的电缆传输数据。

一个高速的二进制数据流在通过一个很长的电缆后会变成什么样子呢?正如图 1.2 所示,信号会衰减和失真,从而不再像数字波形。因此,在这时,有必要采用类似于图 1.1(b)的接收器。

 


图 1.2 通过有损耗电缆的数据的衰减和失真

为了改善通信质量,以上的系统可以输入多电平信号,而不是二进制信号。例如,如图1.3所示,如果将一个序列中每两个连续的位分成一组并转换为四电平的一位,则每一电平的周期就是二进制一位周期的两倍,所需的带宽只有传输二进制流所需带宽的一半。现代通信系统中广泛采用多电平信号,这样,在发射器中需要数-模转换器(DAC)把组合的二进制数据转换

为多电平信号,而在接收器中需要使用模数转换器(ADC)以确定所传输的电平。这里的关键是,电平数的增加虽然需要更高精度的DAC和ADC,但缓解了对带宽的要求。

 


图 1.3 使用多电平信号以减小所需的带宽

磁盘驱动电子学

计算机硬盘中的数据采用磁性原理以二进制形式存储。然而,当数据被磁头读取并转换为电信号时,结果如图 1.4 所示。其幅度只有几毫伏,噪声含量非常高,而且各位都产生相当大的失真。因此正如图 1.1 所示,为了进一步的处理,信号要被放大、滤波和数字化。事实上,在这种情况下,模拟滤波器可以依靠系统的整体结构消除信号中主要的噪声和失真。上述每一模块的设计都有很大的挑战性,因为计算机速度和存储量每年都在不断地增加。例如,现在的磁盘驱动要求 500Mb/s 的速度。

 


图 1.4 硬盘存储和读出后的数据

无线接收器

射频(RF)接收器(例如传呼机和蜂窝电话)的天线接收到的信号,其幅度只有几微伏,而中心频率达 1GHz 或者更高。此外,信号伴随有很大的干扰,如图 1.5 所示。因此接收器在放大低电平信号时必须具有极小噪声、工作在高频并能抑制大的有害分量。这里要注意,即使所处理的信号不是“模拟”形式,这些要求也是必要的。在噪声、工作频率、干扰容限、功耗和成本之间折衷仍然是今天无线电工业中一个主要的挑战。

 


图 1.5 无线接收器天线接收到的信号和干扰

光接收器

由于电缆的有限带宽和相当大的衰减,通常认为电缆不适用于高速数据的远距离传输。高速数据远距离传输时,如图 1.6 所示,数据在由激光二极管

转换为光后,通过具有极宽频带和很低损耗的光纤进行传输。在接收端,光通过光敏二极管转换为一个小电流。这样,接收器必须处理很高速的低电平信号,这需要低噪声宽带电路的设计。例如,现代的光接收器工作范围为 $10 \sim 40 \text{ Gb/s}$ 。

 


图 1.6 光纤系统

传感器

机械的、电的和光学的传感器在我们的生活中起着重要的作用。例如,视频照相机装有一个光敏二极管阵列,以将像点转换为电流;超声系统使用声音传感器产生一个与超声波形幅度成一定比例的电压。放大、滤波和 A/D 转换在这些应用中都是基本的功能。

关于传感器的一个值得注意的例子是:汽车中用来触发气囊的加速器。当车辆撞到阻碍物时,速度的下降被测量为加速度,如果它超过了某个阈值,加速器就触发释放气囊的机械装置。现代的加速器是基于一个由一个固定的和一个可偏斜的金属板组成的可变电容器,如图 1.7(a)所示。这样,偏斜金属板的偏斜度和电容器的值是与加速度成比例的,这就要求有一个能精确测量电容变化的电路。设计这样的电路是非常困难的,因为对于典型的加速度,电容值的变化小于 1%,从而要求很高的测量精度。实际中采用图 1.7(b)所示的结构,该结构中的两个电容器的电容值反方向变化,这样测量两个电容之差而不是一个电容的绝对值,从而降低了电路设计的难度。

 


图 1.7 (a)简单的加速度表; (b)差动加速度表

微处理器和存储器

大量模拟电路设计专家参与了现代的微处理器和存储器的设计。许多涉及到大规模芯片内部或不同芯片之间的数据和时钟的分布和时序问题要求将高速信号作为模拟波形处理。而且芯片上信号间和电源间互连中的非理想性以及封装寄生参数均要求对模拟电路设计有一个

完整的理解。半导体存储器广泛使用的高速“读出放大器”也不可避免地要涉及到许多模拟技术。因此,人们经常说“高速数字电路设计实际上是模拟电路的设计”。

前述的应用说明了在现代工业中模拟电路被广泛而不可避免地应用着。但是,模拟设计困难的原因是什么?我们的看法如下:

(1)模拟设计涉及到在速度、功耗、增益、精度、电源电压等多种因素间进行折衷,而数字电路基本上只需在速度和功耗之间折衷。

(2)模拟信号处理过程中要求速度和精度的同时,模拟电路对噪声、串扰和其它干扰比数字电路要敏感得多。

(3)器件的二级效应对模拟电路性能的影响比对数字电路性能的影响要严重得多。

(4)高性能模拟电路的设计很少能够自动完成,通常每一个元件都需要“手工设计”。相反,许多数字电路都是自动综合和布局的。

(5)尽管模拟电路设计已经有了巨大的发展,但模拟电路许多效应的建模和仿真仍然存在难题,这迫使设计者利用经验和直觉来分析仿真结果。

(6)现代半导体工业一个重要的目标是用制造数字产品的主流集成电路技术来设计模拟电路。由于这种主流技术是为数字电路开发的,具有数字电路的特征,它不容易被模拟电路设计所利用,因而为了设计出高性能的电路,需要开发新颖的电路和结构。

1.2 研究模拟集成电路的重要性

在同一衬底摆放多个电子元件的思想是在20世纪50年代后期提出的。在过去的40年里,这种技术已经从生产只包含少量元件的简单芯片发展到了制造容纳10亿个以上晶体管的存储器和由1000万个以上元件组成的微处理器。正如Intel公司的创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)在20世纪70年代初期所预言的那样,每个芯片上晶体管的数量大约每18个月翻一番。同时,晶体管的最小尺寸也从1960年的 $25\mu\text{m}$ 下降到2000年的 $0.18\mu\text{m}$,从而使集成电路的速度得到了巨大的提高。

主要由于存储器和微处理器市场的带动,集成电路技术也广泛地采用了模拟设计,用以满足使用分立电路不可能实现的复杂性、速度和精度要求。现在,使用数以万计元件的模拟和数/模混合集成电路设计的消费产品已是司空见惯。我们再也不能用搭建分立元件的样机的方法来预测现代模拟电路的行为和性能了。

1.3 研究CMOS模拟集成电路的重要性

金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)的概念来源于J. E. Lilienfeld于1930年申请的专利。这早于双极型晶体管的发明。然而由于制造技术的限制,MOS技术走向实用的时间比较晚,在20世纪60年代初期,早期的几代产品是n型的。20世纪60年代中期发明的互补MOS(CMOS)器件(即同时采用n型和p型晶体管),引起了半导体工业的一场革命。

CMOS技术很快地占领了数字市场:CMOS门只在开关期间消耗功率以及只需很少的元

件。这也是它与相应的双极型或 GaAs 电路相比所具有的两个显著特点。此外,人们很快发现,与其它类型的晶体管相比,MOS 器件的尺寸很容易按比例缩小。而且,CMOS 电路被证明具有比较低的制造成本。

紧接着的一个明显的进步是将 CMOS 技术应用于模拟电路设计。较低的制造成本和在同一芯片上同时包含模拟和数字电路以改善整体性能和降低封装成本使 CMOS 技术更具有吸引力。但是,当时的 MOSFET 与双极型晶体管相比,它的缺点是速度相当慢,噪声相当大,这使其应用受到限制。

那么 CMOS 技术后来是如何在模拟市场占主导地位的呢?主要的推动力是器件尺寸的按比例缩小,因为尺寸按比例缩小不断地提高了 MOSFET 器件的速度。在过去的 30 年里,MOS 晶体管本征速度的增加超过了三个数量级,已经变得可以与双极器件的速度相比较,尽管双极型晶体管尺寸也一直在缩小(但不像 MOS 管那么快)。现在,几 GHz 的模拟 CMOS 电路已经生产了。

1.4 本书的特点

模拟电路设计本身已经与工艺及所要求的性能在共同发展。由于器件尺寸缩减,电源电压下降,以及在同一个芯片上同时制造模拟和数字电路,因而产生了许多设计问题,这些问题在 10 年前是微不足道的。这种趋势要求在分析和设计电路时,应从新技术的局限性出发,对电路的优缺点有一个全面深入的理解。

好的模拟电路设计需要直觉、严密和创新。作为模拟电路设计者,必须以工程师的眼光快速而直觉地理解一个大的电路,以数学家的智慧量化那些在电路中难以捉摸的而又重要的效应,以艺术家的灵感发明新的电路结构。

本书从直观和严密的角度阐述了现代模拟电路的设计。此外还通过认真引导读者了解每种电路的发展以及介绍在新的电路技术开发期间的思维过程来培养读者的创新能力。

1.5 电路设计的一般概念

1.5.1 抽象级别

集成电路的分析与设计往往要求在不同的抽象级别上进行考虑。设计者可以根据所关心的结果或感兴趣的程度,在器件物理级、晶体管级、结构级或系统级对一个复杂电路进行研究。也就是说,可以从器件的内部电场和电荷传输方面考虑分立器件的行为,如图 1.8(a)所示,也可以根据器件的电特性研究一组器件间的相互作用(图 1.8(b))。还可以作为一个单元来研究几个组成块的功能(图 1.8(c)),或者可以从组成系统的子系统方面研究该系统的性能(图 1.8(d))。在理解电路工作细节和优化电路整体性能方面,不同抽象级别间的转换变得非常必要。实际上,在现代 IC 工业中,为了提高性能和降低成本,各工作组成员(从器件物理学家到系统设计者)之间

的相互配合是绝对必要的。本书从器件物理开始,逐步讲述了更复杂电路的拓扑结构。

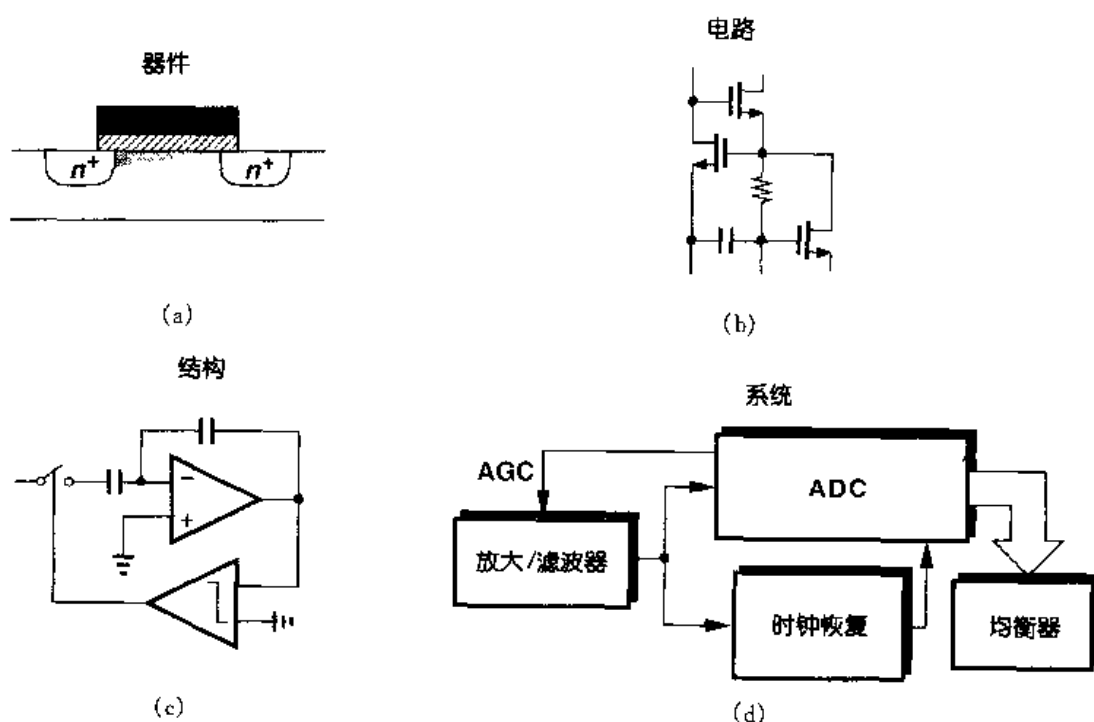


图 1.8 电路设计中的抽象级别

(a)器件物理级; (b)晶体管级; (c)结构级; (d)系统级

1.5.2 鲁棒模拟电路设计

许多器件和电路的参数都随着制造工艺、电源电压和环境温度而变化。通常用 PVT 来表示这些效应。在指定的 PVT 变化范围内,所设计的电路性能的变化应在一个允许的范围内。例如,电源电压可以从 2.7V 到 3.3V 变化,温度可以从 0℃ 到 70℃ 变化。CMOS 技术中鲁棒模拟设计是一项具有挑战性的工作,因为器件参数对于不同的芯片会有显著的变化。

1.5.3 符号

集成电路中的电压和电流通常包括偏置部分和信号部分。虽然最好使用符号区别这些量,但实际上会出现其它问题。例如,如果一个晶体管的漏极偏置电流用 I_D 表示,漏极信号电流用 i_D 表示,那么,除非总写上 s ,否则 i_D 的拉普拉斯变换 $I_D(s)$ 就会与 I_D 相混淆。把电路的低频增益写作 $v_{out}/v_{in} = -g_m R_D$, 高频增益写作 $V_{out}/V_{in} = -g_m R_D / (1 + R_D C_L s)$, 也是很容易混淆的。

本书中,大部分电压、电流都用大写字母表示,从上下文中可以清楚地区分它们表示哪个分量。例如, I_D , V_{GS} 和 V_X 可表示偏置、信号或偏置 + 信号。对于输入输出电压分别用 V_{in} , V_{out} 表示。

第 2 章

MOS 器件物理基础

学习集成电路的设计,可以采用以下两种极端方法之一:

(1)从量子力学开始,通晓固体物理学、半导体器件物理学、器件模型,最后是电路设计;

(2)把每个半导体器件都看作一个黑匣子,其行为用它的端电压和端电流来描述,设计电路时很少考虑器件的内部工作原理。

经验表明,这两种方法都不是最佳的。在第一种方法中,读者看不到各种物理现象与所设计电路之间的关系,而在第二种方法中,人们常常对黑匣子的内容迷惑不解。

在现代的 IC 工业中,必须充分地掌握半导体器件的知识。而这一点对于模拟电路的设计比对数字电路更为重要,因为在模拟电路设计中,我们不能把晶体管等效为一个简单的开关,晶体管的许多二级效应直接影响其性能。而且,因为 IC 技术的每代更新都使器件尺寸按比例缩小,所以这些效应就变得更加重要了。由于设计者往往必须确定哪种效应在给定的电路中可以忽略,因此,深入了解器件的工作情况被证明是非常有价值的。

本章我们在元件级学习 MOSFET 基本物理特性,涉及的是对基本模拟电路设计必须的、最起码的内容。最终目的是通过对器件工作状态的解析描述来为每个器件建立电路模型。为此要对器件的基本原理有深入的理解。在学完第 3 章到第 13 章中的许多模拟电路并有更深入理解器件的愿望后,在第 16 章我们再回到这个问题,讨论 MOS 工作的其它特性。

本章首先研究 MOS 晶体管的结构并推导其 I/V 特性。其次,阐述体效应、沟道长度调制效应和亚阈值传导等二级效应。然后识别 MOSFETs 的寄生电容,推导其小信号模型,并给出简单的 SPICE 模型。本章假定读者已熟悉了诸如掺杂、迁移率和 pn 结等基本概念。

2.1 基本概念

2.1.1 MOSFET 开关

在研究 MOSFET 的实际工作原理前,我们来考虑这种器件的一个简化模型,以便对晶体管有一个感性认识:我们预期它有什么样的特性以及特性的哪些方面是重要的。

图 2.1 是一个 n 型 MOSFET 的符号,图中表示了三个端口:栅(G)、源(S)和漏(D)。这种器件是对称的,因而源和漏可以互换。作为开关工作时,如果栅电压 V_G 是高电平,晶体管把源和漏连接在一起;如果栅电压为低电平,则源和漏是断开的。

 


图 2.1 MOS 器件简图

即使对于这样简单的描述,我们还是必须回答几个问题。 V_G 取多大值时器件导通? 换句话说,阈值电压是多少? 当器件导通(或断开)时,源和漏之间的电阻有多大? 这个电阻与端电压的关系是怎样的? 总是可以用简单的线性电阻来模拟源和漏之间的通道吗? 是什么因素限制了器件的速度?

虽然所有这些问题都是在电路级产生的,但是仅通过分析晶体管的结构和物理特性就可以对其作出回答。

2.1.2 MOSFET 的结构

n 型 MOS(NMOS)器件的简化结构如图 2.2 所示。器件制作在 p 型衬底上(衬底也称作

 


图 2.2 MOS 器件的结构

bulk 或者 body),两个重掺杂 n 区形成源端和漏端,重掺杂的(导电的)多晶硅^①区(通常简称 poly)作为栅,一层薄 SiO_2 使栅与衬底隔离。器件的有效作用就发生在栅氧下的衬底区。注

^① 多晶硅是一种无定形(非晶体)形式的硅。正如 17 章所述,栅上的硅在氧化层上生长时,不能形成单晶。

意,这种结构中的源和漏是对称的。

源漏方向的栅的尺寸叫栅长 L ,与之垂直方向的栅的尺寸叫做栅宽 W 。由于在制造过程中,源/漏结的横向扩散,源漏之间实际的距离略小于 L 。为了避免混淆,我们定义 $L_{\text{eff}} = L_{\text{drawn}} - 2L_D$,式中 L_{eff} 称为有效沟道长度, L_{drawn} 是沟道总长度^①,而 L_D 是横向扩散的长度。正如在以后我们将会看到的那样, L_{eff} 和氧化层厚度 t_{ox} 对 MOS 电路的性能起着非常重要的作用。因此,MOS 技术发展中的主要推动力就是不使器件的其它参数退化而一代一代地减小这两个尺寸。本书写作时这两个尺寸的典型值为 $L_{\text{eff}} \approx 0.15 \mu\text{m}$, $t_{\text{ox}} \approx 50 \text{\AA}$ (注: $1 \text{\AA} = 0.1 \text{ nm}$,下同)。本书以后将用 L 来表示有效长度。

既然 MOS 结构是对称的,那么为什么还要将一个 n 区称为源而另一个 n 区称为漏呢?如果将源定义为提供载流子(NMOS 器件中为电子)的终端而漏定义为收集载流子的终端,这一点就很清楚了。因此,当器件三个端子的电压变化时,源和漏的作用可以互换。在本章后面的习题中给出了这些概念的练习。

到目前为止,我们还没有考虑器件的衬底。实际上,衬底电位对器件特性有很大的影响。也就是说,MOSFET 是一个四端器件。由于在典型的 MOS 工作中,源/漏结二极管都必须反偏,所以我们认为 NMOS 晶体管的衬底被连接到系统的最低电压上。例如,如果一个电路在 $0 \sim 3\text{V}$ 工作,则 $V_{\text{sub, NMOS}} = 0$ 。实际的连接如图 2.3 所示,通常通过一个 p^+ 欧姆区来实现。

 


图 2.3 衬底的连接

在互补 MOS(CMOS)技术中同时用到 NMOS 和 PMOS。从简单的角度来看,PMOS 器件可通过将所有掺杂类型取反(包括衬底)来实现,如图 2.4(a)所示。但实际生产中,NMOS 和 PMOS 器件必须做在同一晶片上,也就是说做在相同的衬底上。由于这一原因,其中某一种类型的器件要做在一个“局部衬底”上,通常称为“阱”。现在大多数 CMOS 工艺中,PMOS 器件做在 n 阱中(图 2.4(b))。注意 n 阱必须接一定的电位,以便 PMOS 管的源/漏结二极管在任何情况下都保持反偏。在大多数电路中,n 阱与最正的电源供给相连接。为了简化,有时分别称 NMOS 和 PMOS 器件为“NFETs”和“PFETs”。

图 2.4(b)指出了 NMOS 和 PMOS 晶体管一个有意义的区别:每个 PFETs 可以处于各自独立的 n 阱中,而所有 NFETs 则共享同一衬底。PFETs 的这种灵活性在一些模拟电路中被应用。

^① 采用下标“drawn”是因为这一尺寸是我们在画晶体管的版图时的尺寸(见 2.4.1 小节)。

 


图 2.4 (a)简单 PMOS 器件; (b)n 阱中的 PMOS

2.1.3 MOS 符号

用来表示 NMOS 和 PMOS 晶体管的电路符号如图 2.5 所示。图 2.5(a)中的符号包括晶体管的所有四个端子,其中衬底用 B(bulk)而不是用 S 来表示,以免与源极相混淆。PMOS 器件的源极放在顶端,这是为了直观起见,因为源极比栅极的电压高。由于在大多数电路中, NMOS 和 PMOS 器件的衬底端子分别接地和 V_{DD} ,所以我们画图时通常省略这一连接(图 2.5(b))。在数字电路中,习惯上用图 2.5(c)所示的开关符号来表示两种 MOS 管。但是我们更喜欢图 2.5(b)的表示,因为明确地区分源和漏对于理解电路的工作被证明是很有帮助的。

 


图 2.5 MOS 符号

2.2 MOS 的 I/V 特性

本节,我们分析 MOSFETs 中电荷的产生和传输,建立它们与各端电压之间的函数关系。

我们的目的是推导出 I/V 特性方程, 这样我们就能够将抽象级别从器件物理级提升到电路级。

2.2.1 阈值电压

考虑如图 2.6(a) 所示的 NFET。当栅压 V_G 从 0V 上升时会发生什么情况? 由于栅和衬底形成一个电容器, 所以当 V_G 逐渐升高时, p 衬底中的空穴被赶离栅区而留下负离子以镜像栅上的电荷。换句话说, 就是形成了一个耗尽层(图 2.6(b))。在这种情况下, 由于没有载流子而无电流流动。

 


图 2.6 (a) 由栅压控制的 MOSFET; (b) 耗尽区的形成; (c) 反型的开始; (d) 反型层的形成

随着 V_G 的增加, 耗尽层宽度和氧化物与硅界面处的电势也增加。从某种意义上讲, 这样的结构类似两个电容的串联: 栅氧化层电容和耗尽区电容(图 2.6(c))。当界面电势达到足够高时, 电子便从源流向界面并最终流到漏端。这时, 源和漏之间的栅氧下就形成了载流子“沟道”, 同时晶体管“导通”。我们也称之为界面“反型”。形成沟道所对应的 V_G 称为“阈值电压”, V_{TH} 。如果 V_G 进一步升高, 则耗尽区的电荷保持相对恒定, 而沟道电荷密度继续增加, 导致源漏电流增加。

实际上, 导通现象是栅电压的增函数, 这就使得明确地定义 V_{TH} 变得比较困难。在半导体物理学中, NFET 的 V_{TH} 通常定义为界面的电子浓度等于 p 型衬底的多子浓度时的栅压。可以证明^①

$$V_{TH} = \Phi_{MS} + 2\Phi_F + \frac{\Phi_{dep}}{C_{ox}} \quad (2.1)$$

式中 Φ_{MS} 是多晶硅栅和硅衬底的功函数之差, $\Phi_F = (kT/q) \ln(N_{sub}/n_i)$, q 是电子电荷, N_{sub}

① 这里忽略氧化物中的电荷陷阱。

是衬底的掺杂浓度, Q_{dep} 是耗尽区的电荷, C_{ox} 是单位面积的栅氧化层电容。由 pn 结理论可知, $Q_{\text{dep}} = \sqrt{4q\epsilon_{\text{si}}|\Phi_F|N_{\text{sub}}}$, 其中 ϵ_{si} 表示硅的介电常数。由于 C_{ox} 在器件和电路计算中经常出现, 所以记住它的值是有幫助的: 当 $t_{\text{ox}} \approx 50\text{\AA}$ 时, $C_{\text{ox}} \approx 6.9\text{ fF}/\mu\text{m}^2$ 。这样, 对于其它的氧化层厚度, C_{ox} 的值可以依比例确定。

在实际中, 由上式得到的“本征”阈值电压可能不适用于电路设计, 举例来说, $V_{\text{TH}} = 0$, 因而 $V_G \geq 0$ 时器件不会关断。因此, 在器件制造过程中通常通过向沟道区注入杂质来调整阈值电压, 其实质是改变氧化层界面附近衬底的掺杂浓度。例如, 如图 2.7 所示, 如果形成了 p^+ 薄层, 那么就需要增加栅压使此区域耗尽。

 


图 2.7 用来改变阈值电压的 p^+ 掺杂剂的注入

以上的定义不能直接适用于 V_{TH} 的测量。在图 2.6(a) 中, 只有漏极电流可以表示器件的通或断, 因此不能揭示 V_{GS} 为何值时界面的电子浓度等于 p 型衬底的多子浓度。结果, 给借助 I/V 测量来计算 V_{TH} 带来一些不确定性。本书后面的部分会讲到这一点, 不过在基础分析中假定当 $V_{\text{GS}} \geq V_{\text{TH}}$ 时器件会突然导通。

PMOS 器件的导通现象类似于 NFETs, 但是其所有的极性都是相反的。如图 2.8 中所示, 如果栅-源电压足够“负”, 在氧化层-硅界面就会形成一个由空穴组成的反型层, 从而为源和漏之间提供了一个导电通道。

 


图 2.8 PFET 反型层的形成

2.2.2 I/V 特性的推导

为了得到 MOSFET 的漏电流与其端电压之间的关系, 我们做两点分析。

首先, 分析一个载有电流 I 的半导体棒, 如图 2.9(a) 所示。如果沿电流方向的电荷密度是 $Q_d(\text{C/m})$, 电荷移动速度是 $v(\text{m/s})$, 那么

$$I = Q_d v \quad (2.2)$$

为了理解为什么如此, 我们测量单位时间通过半导体截面的总电荷数。若电荷速度为 v , 则棒中距离截面 v 米长度内的所有电荷在一秒内必须通过截面, 如图 2.9(b) 所示。由于电荷密度是 Q_d , v 米内的总电荷数就是 $Q_d v$ 。这个辅助定理有助于分析半导体器件。

 


图 2.9 (a)载有电流 I 的半导体棒; (b) 1 秒间隔内载流子的运动图像

其次,考虑一个源漏都接地的 NFET,如图 2.10(a)所示。反型层中的电荷密度为多少? 因为假设 $V_{GS} = V_{TH}$ 时开始反型,那么由栅氧化层电容引起的反型电荷密度正比于 $V_{GS} - V_{TH}$ 。当 $V_{GS} \geq V_{TH}$ 时,栅电荷必定会被沟道电荷所镜像,从而产生一个均匀的沟道电荷密度

 


图 2.10 (a)源和漏等电压时的沟道电荷; (b)源和漏不等电压时的沟道电荷

(单位长度电荷),其值等于

$$Q_d = WC_{ox}(V_{GS} - V_{TH}) \quad (2.3)$$

式中, C_{ox} 与 W 相乘表示单位长度的总电容。

如图 2.10(b),假设漏极电压大于 0。由于沟道电势从源极的 0 V 变化到漏极的 V_D ,所以栅与沟道之间的局部电压差从 V_G 变化到 $V_G - V_D$ 。因此,沿沟道 x 点处的电荷密度可表示为

$$Q_d(x) = WC_{ox}(V_{GS} - V(x) - V_{TH}) \quad (2.4)$$

式中, $V(x)$ 为 x 点的沟道电势。

根据式(2.2), 电流由下式给出:

$$I_D = -WC_{ox}[V_{GS} - V(x) - V_{TH}]v \quad (2.5)$$

其中, 负号是因为载流子电荷为负而引入的, v 表示沟道电子的漂移速度。对于半导体, $v = \mu E$, 其中 μ 是载流子的迁移率, E 为电场。注意到 $E(x) = -dV/dx$, 电子迁移率用 μ_n 表示, 我们得到

$$I_D = WC_{ox}[V_{GS} - V(x) - V_{TH}]\mu_n \frac{dV(x)}{dx} \quad (2.6)$$

对应边界条件为 $V(0) = 0$ 和 $V(L) = V_{DS}$ 。虽然 $V(x)$ 也很容易从上式得出, 但是实际上所关心的值是 I_D 。上式两边都乘以 dx 并积分, 可得

$$\int_{x=0}^L I_D dx = \int_{V=0}^{V_{DS}} WC_{ox}\mu_n[V_{GS} - V(x) - V_{TH}]dV \quad (2.7)$$

由于 I_D 沿沟道方向是常数, 所以

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2] \quad (2.8)$$

注意, 这里 L 是有效沟道长度。

图 2.11 给出了在不同的 V_{GS} 时根据式(2.8)得出的抛物线, 表示了器件的“电流能力”随 V_{GS} 的增大而增加。通过计算 $\partial I_D / \partial V_{DS}$, 读者可以证明: 每条抛物线的极值发生在 $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$ 且峰值电流为

$$I_{D,max} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (2.9)$$

我们称 $V_{GS} - V_{TH}$ 为“过驱动电压”^①, 称 W/L 为“宽长比”。如果 $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{TH}$, 则称器件工作在“三极管区”^②。

等式(2.8)和(2.9)是 CMOS 模拟电路

设计的基础, 它们描述了 I_D 与工艺常数 $\mu_n C_{ox}$, 器件的尺寸 W 和 L 以及栅和漏相对于源的电位之间的关系。注意, 式(2.7)中的积分假设 μ_n 和 V_{TH} 是与 x 以及栅和漏的电压无关的, 这一近似在第 16 章中将会再次提到。

如果在式(2.8)中 $V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$, 我们有

 


图 2.11 三极管区漏电流与漏源电压的关系

① 有时也称为有效电压。

② 也称为线性区。

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} \quad (2.10)$$

也就是说,漏极电流是 V_{DS} 的线性函数。这一点在 V_{DS} 较小时从图 2.11 所示的特性曲线中可以很明显的看出;如图 2.12 所示,每条抛物线可由一条直线来近似。这种线性关系表明源漏之间的通道可以用一个线性电阻表示,该电阻等于

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})} \quad (2.11)$$

 


图 2.12 深三极管区的线性工作

这样, MOSFET 就可以作为一个阻值由过驱动电压控制的电阻[只要 $V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$]。图 2.13 表示了这一概念。注意,与双极型晶体管不同, MOS 器件即使没有传输电流也可能导通。当 $V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$ 时,我们说器件工作在深三极管区。



图 2.13 作为可控线性电阻的 MOSFET

例 2.1

如图 2.14(a) 中的电路,画出 M_1 的导通电阻随 V_G 的变化曲线。假设 $\mu_n C_{ox} = 50 \mu A/V^2$, $W/L = 10$, $V_{TH} = 0.7 V$ 。注意漏端开路。

解

由于漏端开路,所以 $I_D = 0$ 因而 $V_{DS} = 0$ 。因此,假如器件是导通的,那么它工作于深三极管区。如果 $V_G < 1 V + V_{TH}$, 那么 M_1 截止, $R_{on} = \infty$ 。如果 $V_G > 1 V + V_{TH}$, 则可得

$$R_{on} = \frac{1}{50 \mu A/V^2 \times 10 (V_G - 1V - 0.7V)} \quad (2.12)$$

结果如图 2.14(b) 所示。

MOSFETs 作为可控电阻和开关使用在许多模拟电路中起着至关重要的作用,这些将在第 12 章中学习。

 


图 2.14

如果在图 2.11 中漏源电压大于 $V_{GS} - V_{TH}$, 情况将会怎样? 实际上, 当 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$ 时, 漏极电流并不遵循抛物线特性。事实上, 如图 2.15 所示, 这时 I_D 相对恒定, 我们说器件工作在“饱和区”^①。为了理解这一现象, 回顾式(2.4)可知, 反型层局部的电荷密度正比于 $V_{GS} - V(x) - V_{TH}$ 。因此, 如果 $V(x)$ 接近 $V_{GS} - V_{TH}$, 则 $Q_d(x)$ 将下降为 0, 换句话说, 如图 2.16 所示, 如果 V_{DS} 略大于 $V_{GS} - V_{TH}$, 则反型层将在 $x \leq L$ 处终止, 我们认为沟道被夹断。随着 V_{DS} 的进一步升高, Q_d 等于 0 的点将逐渐向源移动。因此, 在沟道长度方向的某些点处, 栅和氧化层-硅界面之间的电势差不足以支持反型层。

 


图 2.15 漏电流的饱和

 


图 2.16 夹断特性

在以上分析的基础上, 对于饱和器件, 我们再看式(2.7)。由于 Q_d 是运动电荷的密度, 式(2.7)左边的积分必须取从 $x=0$ 到 $x=L'$, 其中 L' 是 Q_d 下降到 0 的点, 而等式右边则从 $V(x)=0$ 到 $V(x)=V_{GS} - V_{TH}$ 积分, 结果:

^① 注意在双极器件和 MOS 器件中饱和的区别。

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L'} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (2.13)$$

该式表明,如果 L' 近似等于 L , 则 I_D 与 V_{DS} 无关。

对于 PMOS 器件, 等式(2.8)和式(2.13)分别表示为

$$I_D = -\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2] \quad (2.14)$$

和

$$I_D = -\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (2.15)$$

这里出现负号是由于假设 I_D 从漏流向源, 而空穴沿着相反的方向移动, 由于空穴的迁移率是电子的 $1/2$ 到 $1/4$, 所以 PMOS 器件具有较低的“电流驱动”能力。

若 L 近似等于 L' , 那么工作在饱和区的 MOSFET 构成一个连接源和漏的电流源, 如图 2.17 所示。电流源是模拟设计中的一个重要元件。注意, 电流源向地注入电流或者从 V_{DD} 抽取电流。换句话说, 每个电流源只有一个端点是“浮动”的。

 


图 2.17 电流源

由于 MOSFET 工作在饱和区时, 其电流受栅源过驱动电压控制, 所以我们可以定义一个性能系数来表示电压转换电流的能力。更准确地说, 由于在处理信号的过程中, 我们要考虑电压和电流的变化, 因此我们把这个性能系数定义为漏电流的变化量除以栅源电压的变化量。我们称之为“跨导”, 并用 g_m 来表示, 其数值表示为

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS, \text{sat}}} \quad (2.16)$$

$$= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \quad (2.17)$$

从某种意义上来讲, g_m 代表了器件的灵敏度: 对于一个大的 g_m 来讲, V_{GS} 的一个微小的改变将会引起 I_D 产生的很大的变化。值得注意的是, 饱和区的 g_m 值等于深三极管区 R_{on} 的倒数。

读者可以证明, g_m 也可表示为

$$g_m = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \quad (2.18)$$

$$= \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{TH}} \quad (2.19)$$

以上的每一个表达式均在图 2.18 中以曲线表示, 它们在研究 g_m 随某一个参数变化(其它参

数保持恒定)的特性时都是有用的。例如,式(2.17)表明,如果 W/L 保持恒定,则 g_m 随着过驱动电压的增加而增大,而式(2.19)表示,如果 I_D 恒定的话, g_m 随着过驱动电压的增大而减小。正如下面的例子所示,器件工作在三极管区时,也可以应用跨导这一概念。

 


图 2.18 MOS跨导随过驱动电压和漏电流的变化曲线

例 2.2

对图 2.19 所示的电路,画出跨导对于 V_{DS} 的函数曲线。

 


图 2.19

解

当 V_{DS} 从无穷大减小到零时来研究 g_m 的变化,会使这个问题变得简单。只要 $V_{DS} \geq V_b - V_{TH}$, M_1 就处于饱和状态, I_D 和由式(2.18)所得的 g_m 就保持相对恒定。对于 $V_{DS} < V_b - V_{TH}$ 的情况, M_1 处于三极管区,此时

$$g_m = \frac{\partial}{\partial V_{GS}} \left\{ \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - V_{DS}^2] \right\} \quad (2.20)$$

$$= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{DS} \quad (2.21)$$

因此,如图 2.19 曲线所示,如果器件进入三极管区,跨导将下降。因此,放大应用时,我们通常使 MOSFET 工作于饱和区。

饱和区和三极管区的差别有可能被混淆,尤其是对 PMOS 器件。从直观上来讲,我们注意到,如果栅压和漏压之差不足以形成反型层,则沟道被夹断。图 2.20 形象地描绘了这一概念,当 NFET 的 $V_G - V_D$ 变到低于 V_{TH} 时,夹断就会发生。同样地,如果 PFET 的 $V_D - V_G$ 不够大 ($< |V_{THP}|$),则器件处于饱和状态。注意,这些都不需要知道源电压的值。而这一结

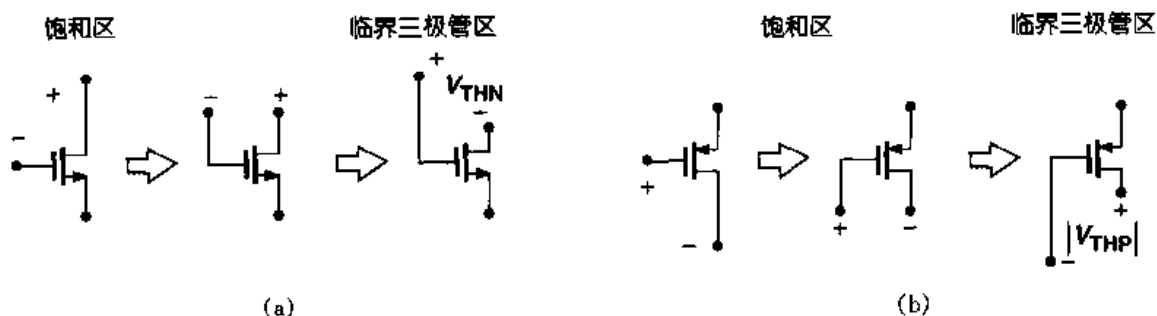


图 2.20 饱和区和三极管区示意图

论的前提是我们必须知道器件工作的漏端。

2.3 二级效应

到目前为止,在分析 MOS 的结构时,我们引入了各种简化假设,其中有些在许多模拟电路中是不成立的。在这一节,我们将介绍后续电路分析中不可缺少的三个二级效应。在亚微米器件中出现的其它现象将在第 16 章中学习。

体效应

在图 2.10 的分析中,我们未加说明地假设晶体管的衬底和源是接地的。如果 NFET 的衬底电压减小到低于源电压时将会发生什么情况(图 2.21)? 由于源结和漏结维持反向偏置,我们假定器件仍能正常工作,但是某些特性可能会改变。

 


图 2.21 衬底加负偏压的 NMOS 器件

为了理解这种影响,假设 $V_S = V_D = 0$, 而且 V_G 略小于 V_{TH} 以使栅下形成耗尽层但没有反型层存在。当 V_B 变得更负时,将有更多的空穴被吸引到衬底电极,而同时留下大量的负电荷,如图 2.22 所示,耗尽层变得更宽了。从公式(2.1)我们知道,阈值电压是耗尽层电荷总数的函数,因为在反型层形成之前,栅极电荷必定镜像 Q_d 。因此,随着 V_B 的下降, Q_d 增加, V_{TH} 也增加。这称为“体效应”或“背栅效应”。

可以证明,在考虑体效应后, V_{TH} 为

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma(\sqrt{|2\Phi_F + V_{SB}|} - \sqrt{|2\Phi_F|}) \quad (2.22)$$

 


图 2.22 耗尽区电荷随衬底电压的变化

式中 V_{TH0} 由式(2.1)给出, $\gamma = \sqrt{2q\epsilon_{si}N_{sub}}/C_{ox}$, 称为体效应系数, V_{SB} 是源衬电势差[1]。 γ 的典型值在 $0.3 \text{ V}^{1/2}$ 到 $0.4 \text{ V}^{1/2}$ 之间。

例 2.3

在图 2.23(a) 中, 假设 $V_{TH0} = 0.6 \text{ V}$, $\gamma = 0.4 \text{ V}^{1/2}$, 而 $2\Phi_F = 0.7 \text{ V}$ 。如果 V_X 从 $-\infty$ 到 0 变化, 画出漏电流的曲线。

 


图 2.23

解

如果 V_X 足够负, M_1 的阈值电压将超过 1.2 V , 导致器件关断。也就是

$$1.2 \text{ V} = 0.6 + 0.4(\sqrt{0.7 - V_{X1}} - \sqrt{0.7}) \quad (2.23)$$

由此可得 $V_{X1} = -4.76 \text{ V}$ 。由下式

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [V_{GS} - V_{TH0} - \gamma(\sqrt{2\Phi_F - V_X} - \sqrt{2\Phi_F})]^2 \quad (2.24)$$

可知, 当 $V_{X1} < V_X < 0$ 时, I_D 上升。图 2.23(b) 表示了 I_D 随 V_X 变化的特性。

产生体效应, 并不需要改变衬底电势 V_{sub} : 源电压相对于 V_{sub} 发生改变, 会产生同样的现象。例如, 考虑图 2.24(a) 所示的电路, 开始先忽略体效应。我们可以看到, 当 V_{in} 变化时, 由于漏电流恒等于 I_1 , 因此 V_{out} 会紧随输入变化。实际上, 我们有

$$I_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 \quad (2.25)$$

由此式可得,如果 I_1 恒定,则 $V_m - V_{out}$ 也恒定(图 2.24(b))。

 


图 2.24 (a)源衬电压随输入电平变化; (b)不考虑体效应的输入输出电压;
(c)考虑体效应的输入输出电压

现在假设衬底接地而且体效应很显著。那么当 V_{in} 增加时, V_{out} 会变得更正, 源和衬底之间的电压差将增大, 导致 V_{TH} 的值增大。等式(2.25)表明为了保持 I_D 恒定, $V_m - V_{out}$ 必须增加(图 2.24(c))。

体效应通常是我们所不希望有的。如图 2.24(a), 阈值电压的变化经常会使模拟电路(或数字电路)设计复杂化。器件工艺学家通过权衡 N_{sub} 和 C_{ox} 来使 γ 取一个合理的值。

沟道长度调制

在 2.2 节分析沟道夹断中, 我们注意到, 当栅和漏之间的电压差增大时, 实际的反型沟道长度逐渐减小。也就是说, 在式(2.13)中, L' 实际上是 V_{DS} 的函数。这一效应称为“沟道长度调制”。定义 $L' = L - \Delta L$, 即 $1/L' \approx (1 + \Delta L/L)/L$, 并且假设 $\Delta L/L$ 和 V_{DS} 之间的关系是线性的, 如 $\Delta L/L = \lambda V_{DS}$, 在饱和区, 我们得到

$$I_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad (2.26)$$

式中 λ 是沟道长度调制系数。如图 2.25 所示, 这种现象使 I_D/V_{DS} 特性曲线在饱和区出现非零斜率, 因而使 D 和 S 之间电流源非理想。参数 λ 表示给定的 V_{DS} 增量所引起的沟道长度的相对变化量。因此, 对于较长的沟道, λ 值较小。

考虑到沟道长度调制, g_m 的某些表达式必须被修正。等式(2.17)和(2.18)分别修正为

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) (1 + \lambda V_{DS}) \quad (2.27)$$

$$= \sqrt{2 \mu_n C_{ox} (W/L) I_D} (1 + \lambda V_{DS}) \quad (2.28)$$

而等式(2.19)保持不变。(译者注:原书中式(2.28)有误,现已订正)

例 2.4

保持所有其它参数不变, 对于 $L = L_1$ 和 $L = 2L_1$, 画出 MOSFET 的 I_D/V_{DS} 的特性曲线。

 


图 2.25 沟道长度调制效应所引起的饱和区有限斜率

解

根据

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad (2.29)$$

以及 $\lambda \propto 1/L$, 我们注意到, 如果长度增加一倍, 由于 $\partial I_D / \partial V_{DS} \propto \lambda / L \propto 1/L^2$, 如图 2.26 所示, 所以 I_D / V_{DS} 的斜率将变为原来的 $1/4$ 。若栅-源驱动电压给定, L 越大, 电流源越理想, 但器件的电流能力减小。因此, 也许需要按比例增大 W 。

 


图 2.26 沟道长度加倍的影响

在短沟道晶体管中, 线性近似 $\Delta L / L \propto V_{DS}$ 的精确度变得较低, 导致饱和区 I_D / V_{DS} 特性曲线的斜率变化。本书将在第 16 章中再讨论这一问题。

饱和状态下 I_D 与 V_{DS} 的关系似乎让人觉得: 可以通过选择适当的漏-源电压来确定 MOSFET 的偏置电流, 以允许自由地选择 $V_{GS} - V_{TH}$ 。然而, 由于漏电流随 V_{DS} 的变化非常缓慢, 所以不用漏-源电压来确定电流。 V_{DS} 对于 I_D 的影响通常被认为是“缺陷”, 这一点将在第 5 章中学习。

亚阈值导电性

在分析 MOSFET 时, 我们一直假设: 当 V_{GS} 下降到低于 V_{TH} 时器件会突然关断。实际上, $V_{GS} \approx V_{TH}$ 时, 一个“弱”的反型层仍然存在, 并有一些源漏电流。甚至当 $V_{GS} < V_{TH}$, I_D 也并非无限小, 而是与 V_{GS} 呈现指数关系[2,3]。这种效应称作“亚阈值导电”。当 V_{DS} 大于 200 mV 左右时, 这一效应可用公式表示为

$$I_D = I_0 \exp \frac{V_{GS}}{\zeta V_T} \quad (2.30)$$

式中, $\zeta > 1$, 是一个非理想因子, $V_T = kT/q$ 。我们也称器件工作在弱反型区。除了 ζ , 式 (2.30) 类似于双极型晶体管中 I_C / V_{BE} 的指数关系。这里的关键是当 V_{GS} 下降到低于 V_{TH} 时, 漏电流以有限的速率下降。对于 ζ 的典型值, 在室温时, 要使 I_D 下降一个数量级, V_{GS} 必须下降约 80 mV, 如图 2.27 所示。例如, 如果在低压工艺中选择 0.3 V 为阈值电压, 那么当 V_{GS} 下降到 0 时, 漏电流仅下降到 $1/10^{3.75}$ 。亚阈值导电会导致较大的功率

 


图 2.27 MOS 亚阈值特性

损耗(或者是模拟信息的丢失), 这在大型电路中, 例如内存中, 是一个特别使人困惑的难题。

这里, 让我们回顾一下阈值电压的确定。一种方法是绘出器件导通电阻的倒数与 V_{GS} 的

曲线: $R_{\text{on}}^{-1} = \mu C_{\text{ox}} (W/L) (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})$, 外推该曲线至 0 所对应的 V_{GS} 就是阈值电压。在粗略的计算中, 我们通常把饱和区 $I_{\text{D}}/W = 1 \mu\text{A}/\mu\text{m}$ 所对应的栅源电压作为 V_{TH} 。例如, 如果一个器件 $W = 100 \mu\text{m}$, 工作电流为 $I_{\text{D}} = 100 \mu\text{A}$, 则它处于亚阈值区附近。尽管如此, 这一观点仍是模糊的, 特别是随着器件的长度在每一代技术中都按比例缩小。

现在我们再讨论式(2.18), 以便确定 MOS 器件亚阈值区的跨导。保持 I_{D} 不变时增大 W 能得到任意大的跨导吗? 在偏置电流相同的情况下, MOS 器件的跨导有可能超过双极型晶体管 ($I_{\text{C}}/V_{\text{T}}$) 的跨导吗? 等式(2.18)是由平方律特性 $I_{\text{D}} = (1/2) \mu_n C_{\text{ox}} (W/L) (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2$ 导出的。然而如果保持 I_{D} 不变时增大 W , 则 $V_{\text{GS}} \rightarrow V_{\text{TH}}$, 器件进入亚阈值区。因此, 由式(2.30)计算出的跨导是 $g_m = I_{\text{D}}/(\zeta V_{\text{T}})$, 这表明 MOSFET 的跨导特性比双极型晶体管差。

在亚阈值区 I_{D} 与 V_{GS} 的指数关系或许会使人们想到: 在这一区域使用 MOS 器件可以获得较大的增益。但是由于只有当器件宽度 W 大或漏电流小才能满足这一条件, 因而亚阈值电路的速度是非常有限的。

电压限制

如果 MOSFETs 的端电压差超过某一特定值, 则会发生各种击穿效应。在高的栅-源电压下, 栅氧将发生不可恢复的击穿, 从而毁坏晶体管。在短沟道器件中, 一个相当大的源-漏电压会使漏极周围的耗尽层变宽, 结果耗尽层会到达源区周围, 从而产生一个很大的漏电流(这一效应称为“穿通”效应)。与“热电子效应”有关的其它限制将在第 16 章中讨论。

2.4 MOS 器件模型

2.4.1 MOS 器件版图

掌握一些 MOSFET 版图的知识对后续章节的学习是有好处的。这里只作简单的介绍, 而制造细节和结构技巧将放到后面的第 17, 18 章中讨论。

MOSFET 的版图由电路中的器件所要求的电特性和工艺要求的设计规则共同决定。例如, 选择适当的 W/L 来确定跨导和其它电路参数, 而 L 的最小值由工艺决定。除了栅极外, 源和漏的面积也必须正确地确定。

图 2.28 所示的是 MOSFET 的鸟瞰图和俯视图。多晶硅栅和源及漏端一般连接到具有低电阻和电容的金属(铝)互连线上。为了实现这一目的, 在每个区域必须有一个或多个“接触窗口”, 这些窗口填满了金属并与上层金属线连接。注意, 多晶硅栅要超出沟道区域一定的量以确保晶体管的边缘有安全的定界。

源结和漏结在晶体管的性能中起着重要的作用。为了使它们的电容最小, 每个结的总面积必须最小。由图 2.28 可见, 结的一个尺寸等于 W , 而另外的尺寸必须是足够大以满足接触孔的需要, 并由工艺设计规则决定^①。

^① 其尺寸通常是允许的沟道长度最小值的 3 到 4 倍。

 


图 2.28 MOS 器件的鸟瞰图和俯视图

例 2.5

画出如图 2.29(a)所示电路的版图。

 


图 2.29

解

注意到 M_1 和 M_2 在结点 C 共用一个 S/D 结, 而 M_2 和 M_3 在结点 N 也是这样, 我们可将三个晶体管的版图布局为图 2.29(b)所示。连接剩下的端子, 可以得到如图 2.29(c)的版图。注意, M_3 的多晶硅栅不能直接连接到 M_1 的源的材料上, 因而需要一个金属互连。

2.4.2 MOS 器件电容

考虑了体效应和沟道长度调制的修正, 前面得到的基本的 I/V 平方率关系可以合理地解释 CMOS 电路的直流特性。然而在许多模拟电路中, 器件电容也必须加以考虑以便预测其交流特性。

我们认为电容存在于 MOSFET 的四个端子中任意两个之间(图 2.30)^①。

① S 和 D 之间的电容是可以忽略不计的。

此外,这些电容中每一个电容的值可以由晶体管的偏置情况决定。考虑图 2.31(a)所示的实际结构,我们把电容分为以下几类:

(1)栅和沟道之间的氧化层电容 $C_1 = WLC_{ox}$;

(2)衬底和沟道之间的耗尽层电容 $C_2 =$

$$WL \sqrt{q\epsilon_{si}N_{sub}/|4\Phi_F|};$$

(3)多晶硅栅与源和漏的交叠而产生的电容 C_3 和 C_4 。由于边缘电力线的原因, C_3 和 C_4 不能简单地记作 WLD_{ox} ,通常需要通过复杂的计算得到。每单位宽度的交叠电容用 C_{ov} 表示;

(4)源/漏区与衬底之间的结电容。如图 2.31(b)所示,这个电容一般分解为两部分:与结的底部相关的下极板电容 C_j 和由于结周边引起的侧壁电容 C_{jsw} 。区别这些电容是必要的,因为对于 S/D 结,不同晶体管几何结构产生不同的面积和周长。一般 C_j 和 C_{jsw} 分别表示单位面积和单位长度的电容。注意每个结电容都可以表示为 $C_j = C_{j0}/[1 + V_R/\Phi_B]^m$,式中 V_R 是结的反向电压, Φ_B 是结的内建电势,幂指数 m 的值一般在 0.3 到 0.4 之间。

 


图 2.31 (a)MOS 器件电容; (b)S/D 结电容分解为下极板电容和侧壁电容两部分

例 2.6

计算如图 2.32 所示的两个结构中源和漏的结电容。

解

对于图 2.32(a)中的晶体管,有

$$C_{DB} = C_{SB} = WEC_j + 2(W + E)C_{jsw} \quad (2.31)$$

而对于图 2.32(b),有

$$C_{DB} = \frac{W}{2}EC_j + 2\left(\frac{W}{2} + E\right)C_{jsw} \quad (2.32)$$

$$C_{SB} = 2\left[\frac{W}{2}EC_j + 2\left(\frac{W}{2} + E\right)C_{jsw}\right] \quad (2.33)$$

$$= WEC_j + 2(W + 2E)C_{jsw} \quad (2.34)$$

 


图 2.32

图 2.32(b)的几何结构称作“折叠”结构。 W/L 相同时,它的漏结电容比图 2.32(a)的小得多。


在上面的计算中,我们假设源或漏的总周长 $2(W+E)$ 与 C_{jsw} 相乘。实际上,由于沟道阻断注入,面对沟道的侧壁电容可能比其它三个侧壁的电容小(第 17 章)。不过我们通常假设四个侧面的单位面积电容是相等的。由于电路中的每个结点都与其它许多器件电容相连接,所以这一假设所导致的误差是可以忽略的。

现在我们得到了处于不同工作区域的 MOSFET 的各端子之间的电容。器件关断时, $C_{GD} = C_{GS} = C_{ov}W$, 栅-衬底电容由氧化层电容和耗尽区电容串联得到,即 $C_{GB} = (WLC_{ox})C_d / (WLC_{ox} + C_d)$, 其中 L 是有效长度, $C_d = WL \sqrt{q\epsilon_{si}N_{sub}/|4\Phi_F|}$ 。 C_{SB} 和 C_{DB} 的值是源电压和漏电压相对于衬底电压的函数。

在深三极管区,也就是说,如果 S 和 D 有近似相等电压,那么栅-沟道电容, WLC_{ox} , 被栅源和栅漏平分。这是因为栅压的改变量 ΔV 从 S 和 D 上抽取了相同数量的电荷。因此, $C_{GD} = C_{GS} = WLC_{ox}/2 + WC_{ov}$ 。

在饱和区, MOSFET 的栅-漏电容大约为 WC_{ov} 。栅和沟道之间的电势差从源极的 V_{GS} 变化到夹断点的 $V_{GS} - V_{TH}$, 从而导致栅氧化层中的垂直电场沿着沟道方向不均匀。可以证明,不考虑栅-源交叠电容,这一结构的等效电容等于 $2WLC_{ox}/3$ [1]。因此 $C_{GS} = 2WLC_{ox}/3 + WC_{ov}$ 。 C_{GD} 和 C_{GS} 在不同工作区域的特性曲线如图 2.33 所示。注意,以上的等式并没有提供从一个工作区域到另一个区域的平滑过渡,因而在模拟过程中引起了收敛性问题。这一问题将在第 16 章中再次讨论。

栅-衬底电容在三极管区和饱和区通常被忽略,因为反型层在栅和衬底之间起了“屏蔽”的作用。换句话说,如果栅电压发生变化,电荷是由源和漏提供,而不是由衬底提供。

 图 2.33 栅源和栅漏电容随 V_{GS} 的变化曲线**例 2.7**

假设 $V_{TH}=0.6\text{ V}$, 而 $\lambda=\gamma=0$, 绘出图 2.34 中当 V_X 从 0 到 3V 变化时 M_1 的电容草图。

解

为了避免混淆, 我们在图 2.34 中标出了三个端点。当 $V_X \approx 0$ 时, M_1 处于三极管区, $C_{EN} \approx C_{EF} = (1/2) W L C_{ox} + W C_{ov}$, C_{FB} 达到最大。 C_{NB} 的值与 V_X 无关。当 V_X 超过 1V 时, 源和漏的作用将互换 (图 2.35(a)), 最终, 当 $V_X \geq 2V - 0.6V$ 时, M_1 脱离三极管区。电容的变化如图 2.35(b) 和 (c) 所示。

 


图 2.34

 


图 2.35

2.4.3 MOS 小信号模型

式(2.8)和式(2.9)表示的平方率特性以及以上得到的与电压有关的电容构成了 MOSFET 的大信号模型。在对信号会显著影响偏置工作点的电路进行分析时, 尤其是要考虑非线性效应的情况下, 这一模型被证明是不可缺少的。相反, 如果信号对偏置影响小, 那么就可以用小信号模型简化计算。小信号模型是工作点附近的大信号模型的近似。由于在许多模拟电路中 MOSFETs 偏置在饱和区, 这里我们导出其相应的小信号模型。对于用作开关的晶体管, 由式(2.11)所决定的线性电阻和器件电容等价于一个粗糙的小信号模型。

我们可以通过在偏置点上产生一个小的增量, 并计算它所引起的其它偏置参数的增量来

得到小信号模型。由于漏电流是栅-源电压的函数,我们引入一个值为 $g_m V_{GS}$ 的压控电流源,如图 2.36(a)所示。注意,G 和 S 之间的低频阻抗很大。这是一个理想的 MOSFET 的小信号模型。

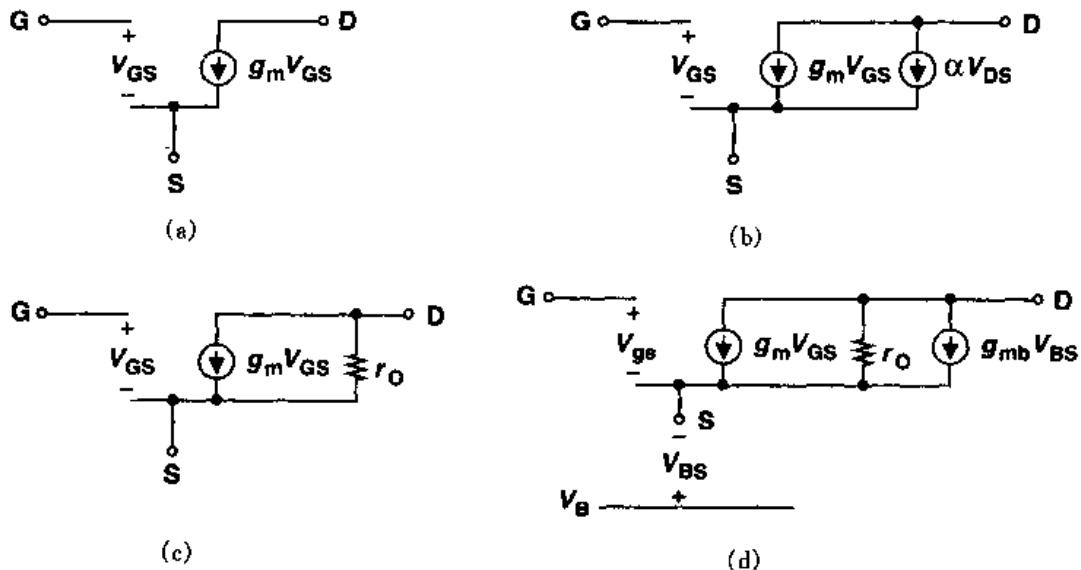


图 2.36 (a)基本 MOS 小信号模型; (b)用独立电流源来表示沟道长度调制效应;
(c)用电阻来表示沟道长度调制效应; (d)体效应用独立电流源表示

由于沟道长度调制,漏电流也随着漏-源电压变化。这一效应也可用一个压控电流源模拟,如图 2.36(b)所示,但是,一个电流值与通过它的电压成线性关系的电流源就等效于一个线性阻抗,如图 2.36(c)所示。连接于 D 和 S 之间的电阻可由下式得到

$$r_o = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \quad (2.35)$$

$$= \frac{1}{\partial I_D / \partial V_{DS}} \quad (2.36)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \lambda} \quad (2.37)$$

$$\approx \frac{1}{\lambda I_D} \quad (2.38)$$

正如我们在本书中看到的,输出电阻 r_o 影响模拟电路的许多特性。例如,它限制着大多数放大器的最大电压增益。

我们已经知道,衬底电势影响阈值电压,因而也影响栅-源过驱动电压。如例题 2.3 所示,在所有其它端子保持恒定电压的情况下,漏电流是衬底电压的函数。也就是说,衬底相当于另一个栅。用连接于 D 和 S 之间的电流源模拟这一关系,其电流值为 $g_{mb} V_{bs}$,式中 $g_{mb} = \partial I_D / \partial V_{BS}$ 。在饱和区, g_{mb} 可表示如下:

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \quad (2.39)$$

$$= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \left(-\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} \right) \quad (2.40)$$

我们又有

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = -\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} \quad (2.41)$$

$$= -\frac{\gamma}{2} (2\Phi_F + V_{SB})^{-\frac{1}{2}} \quad (2.42)$$

因此

$$g_{mb} = g_m \frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}} \quad (2.43)$$

$$= \eta g_m \quad (2.44)$$

式中 $\eta = g_{mb}/g_m$ 。正如我们所预料的, g_{mb} 与 γ 成正比。等式(2.43)也表明, 当 V_{SB} 增加时, 不断增大的体效应变得不那么明显。注意, $g_m V_{GS}$ 和 $g_{mb} V_{BS}$ 有相同的极性, 也就是, 增大栅电压与增大衬底电压效果相同。

图 2.36(d) 的模型对于多数低频小信号分析来说是足够的。实际上, MOSFET 的每个端子都有一个由材料(和接触孔)的电阻率所决定的一定的欧姆电阻, 然而恰当的版图能使电阻最小。例如, 考虑图 2.32 所示的两个结构, 考虑了栅分布电阻后, 重画于图 2.37。我们注意到折叠结构将栅电阻降低 3/4。

 


图 2.37 折叠结构减小栅电阻

如图 2.38, 完整的小信号模型也包括器件电容。每个电容值都由 2.4.2 小节得出的公式计算。读者也许想知道, 如果每个晶体管都必须由图 2.38 中的模型替代, 那么, 怎样才能直观地分析一个复杂的电路呢? 基本方法是确立最简单的器件模型, 只要求该模型能以合理的精

度来表征每个晶体管功能。我们将在第3章末提供完成这一任务的一些指导原则。

 


图 2.38 完整的 MOS 小信号模型

例 2.8

画出图 2.39 中 M_1 的 g_m 和 g_{mb} 随偏置电流 I_1 的变化草图。

 


图 2.39

解

由于 $g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)I_D}$ ，我们有 $g_m \propto \sqrt{I_1}$ 。 g_{mb} 与 I_1 的函数关系不是很直接。当 I_1 增加时， V_X 减小， V_{SB} 也减小。

除非另外说明，在本书中，我们假设所有 NFETs 的衬底与最负电源（通常是地）相连接，而 PFETs 的衬底与最正电源（通常是 V_{DD} ）相连接。

2.4.4 MOS SPICE 模型

为了在电路模拟中描述晶体管的特性，SPICE 要求每个器件都有一个精确的模型。在过去的 20 年中，MOS 建模已取得了巨大的进步，达到了相当高的水平，已经可以描述短沟道器件的高阶效应。

表 2.1 一级 SPICE 模型(NMOS 和 PMOS 器件)

NMOS 模型			
LEVEL = 1	VTO = 0.7	GAMMA = 0.45	PHI = 0.9
NSUB = $9e+14$	LD = $0.08e-6$	UO = 350	LAMBDA = 0.1
TOX = $9e-9$	PB = 0.9	CJ = $0.56e-3$	CJSW = $0.35e-11$
MJ = 0.45	MJSW = 0.2	CGDO = $0.4e-9$	JS = $1.0e-8$
PMOS 模型			
LEVEL = 1	VTO = -0.8	GAMMA = 0.4	PHI = 0.8
NSUB = $5e+14$	LD = $0.09e-6$	UO = 100	LAMBDA = 0.2
TOX = $9e-9$	PB = 0.9	CJ = $0.94e-3$	CJSW = $0.32e-11$
MJ = 0.5	MJSW = 0.3	CGDO = $0.3e-9$	JS = $0.5e-8$

这一节我们阐述最简单的 Level 1 MOS SPICE 模型,并给出 $0.5\ \mu\text{m}$ 工艺模型参数的典型值。第 16 章会描述更精确的 SPICE 模型。表 2.1 为 NMOS 和 PMOS 器件的模型参数。这些参数定义如下:

VTO:	$V_{\text{SB}}=0$ 时的阈值电压	(单位:V)
GAMMA:	体效应系数	(单位: $\text{V}^{1/2}$)
PHI:	$2\Phi_{\text{F}}$	(单位:V)
TOX:	栅氧厚度	(单位:m)
NSUB:	衬底掺杂浓度	(单位 cm^{-3})
LD:	源/漏侧扩散长度	(单位:m)
UO:	沟道迁移率	(单位: $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
LAMBDA:	沟道长度调制系数	(单位: V^{-1})
CJ:	单位面积的源/漏结电容	(单位: F/m^2)
CJSW:	单位长度的源/漏侧壁结电容	(单位: F/m)
PB:	源/漏结内建电势	(单位:V)
MJ:	CJ 公式中的幂指数	(无单位)
MJSW:	CJSW 等式中的幂指数	(无单位)
CGDO:	单位宽度的栅-漏交叠电容	(单位: F/m)
CGSO:	单位宽度的栅-源交叠电容	(单位: F/m)
JS:	源/漏结单位面积的漏电流	(单位: A/m^2)

2.4.5 NMOS 与 PMOS 器件的比较

在大多数 CMOS 工艺中,PMOS 器件的性能比 NMOS 器件差。例如,由于空穴的迁移率小,在现代工艺中 $\mu_{\text{p}}C_{\text{ox}} \approx 0.25\mu_{\text{n}}C_{\text{ox}}$,导致了低的电流驱动能力和跨导。另外,对于给定的器件尺寸和偏置电流,NMOS 晶体管呈现出较高的输出电阻,为放大器中提供了更理想的电流源和更高增益。因此,只要可能,人们往往更倾向于采用 NFETs 而不是 PFETs。

2.4.6 长沟道器件与短沟道器件的比较

在这一章中,我们对 MOSFET 器件作了简单的分析以便理解器件基本工作原理。大多数处理对“长沟道”器件(最小长度大约为 $4\ \mu\text{m}$ 左右)是有效的。对短沟道 MOSFETs,这里导出的许多关系式必须重新考虑并加以修正。此外,模拟现代器件所必需的 SPICE 模型比 Level1 模型要复杂得多。例如,用表 2.1 的器件参数计算得到的本征增益 $g_m r_o$,比实际值要大得多。这一问题将在第 16 章中研究。

读者可能要问,如果这种简单分析不能很正确预测电路的特性,为什么我们还以这种简单的分析开始呢?关键是这一简单模型提供了模拟电路分析中所必需的许多直觉知识。正如我们在本书看到的那样,我们经常需要在直觉和严密之间折衷,我们的方法是首先建立直觉,然后逐步完善我们的理解,这样也可以达到精确目标。

附录 A: 用作电容器的 MOS 器件的特性

在这一章中,我们把对 MOS 器件的处理局限在一个基本的层次上。但是, MOSFET 作为电容器的特性值得引起重视。我们知道,如果 NFET 的源、漏和衬底接地,而栅电压升高,那么 $V_{GS} \approx V_{TH}$ 时反型层开始形成。我们也知道,当 $0 < V_{GS} < V_{TH}$ 时,器件工作在亚阈值区。

现在考虑图 2.40 中的 NFET。这个晶体管可以被看作是一个两端的器件,因此对于不同的栅电压,它的电容是可以测出的。我们从一个很负的栅电压开始,栅上的负电势将把衬底中的空穴吸引到氧化层界面。我们说 MOSFET 工作在“积累区”。由于电容器的“两极板”被 t_{ox} 分离,这个两端器件可以认为是单位面积电容为 C_{ox} 的电容器。

随着 V_{GS} 的上升,界面空穴密度下降,在氧化层下开始形成耗尽层,器件进入了弱反型。在这一模型中,电容为 C_{ox} 和 C_{dep} 的串联。最后,当 V_{GS} 超过 V_{TH} 时,氧化硅-硅界面形成沟道,单位面积电容仍为 C_{ox} 。图 2.41 画出了这个特性曲线。

 


图 2.40 工作在积累模式的 NMOS

 


图 2.41 NMOS 器件的电容-电压特性

习题

除非另外说明,在下列习题中,都使用表 2.1 中的器件数据,如果涉及到 V_{DD} ,则 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。

- 2.1 $W/L = 50/0.5$,假设 $|V_{DS}| = 3\text{ V}$,当 $|V_{GS}|$ 从 0 上升到 3 V 时,画出 NFET 和 PFET 的漏电流随 V_{GS} 变化曲线。
- 2.2 $W/L = 50/0.5$, $|I_D| = 0.5\text{ mA}$,计算 NMOS 和 PMOS 的跨导和输出阻抗,以及本征增益 $g_m r_O$ 。
- 2.3 导出用 I_D 和 W/L 表示的 $g_m r_O$ 的表达式。画出以 L 为参数的 $g_m r_O \sim I_D$ 的曲线。注意 $\lambda \propto 1/L$ 。
- 2.4 分别画出 MOS 晶体管的 $I_D \sim V_{GS}$ 曲线:(a)以 V_{DS} 作为参数;(b)以 V_{BS} 为参数,并在特性曲线中标出夹断点。
- 2.5 对于图 2.42 的每个电路,画出 I_X 和晶体管跨导关于 V_X 的函数曲线草图, V_X 从 0 变化到 V_{DD} 。在(a)中,假设 V_X 从 0 变化到 1.5 V。

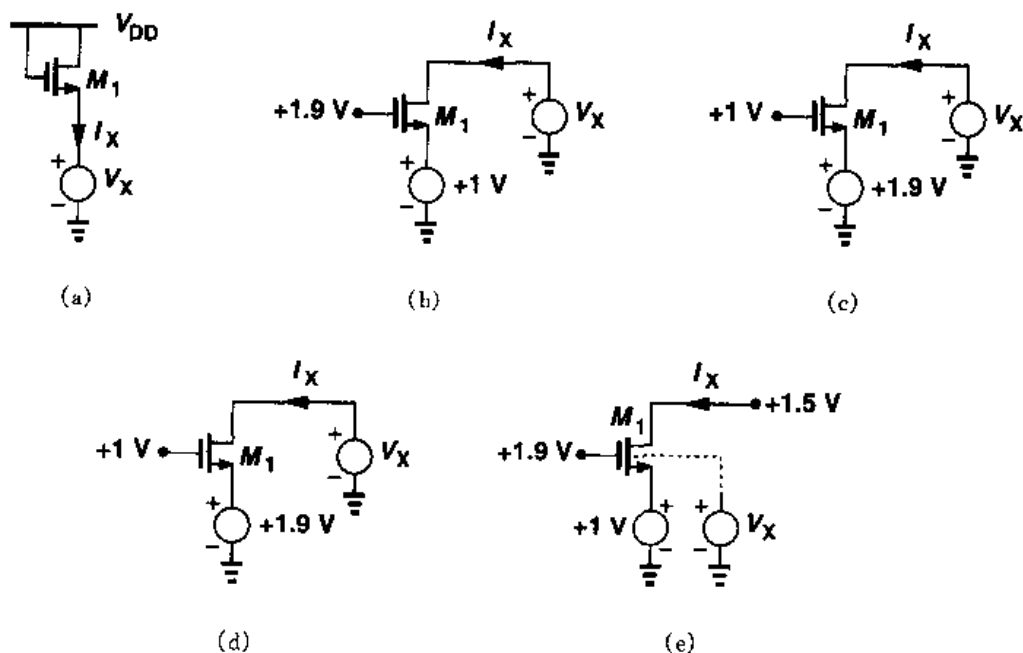


图 2.42

- 2.6 对于图 2.43 的每个电路,画出 I_X 和晶体管跨导关于 V_X 的函数曲线草图。 V_X 从 0 变化到 V_{DD} 。

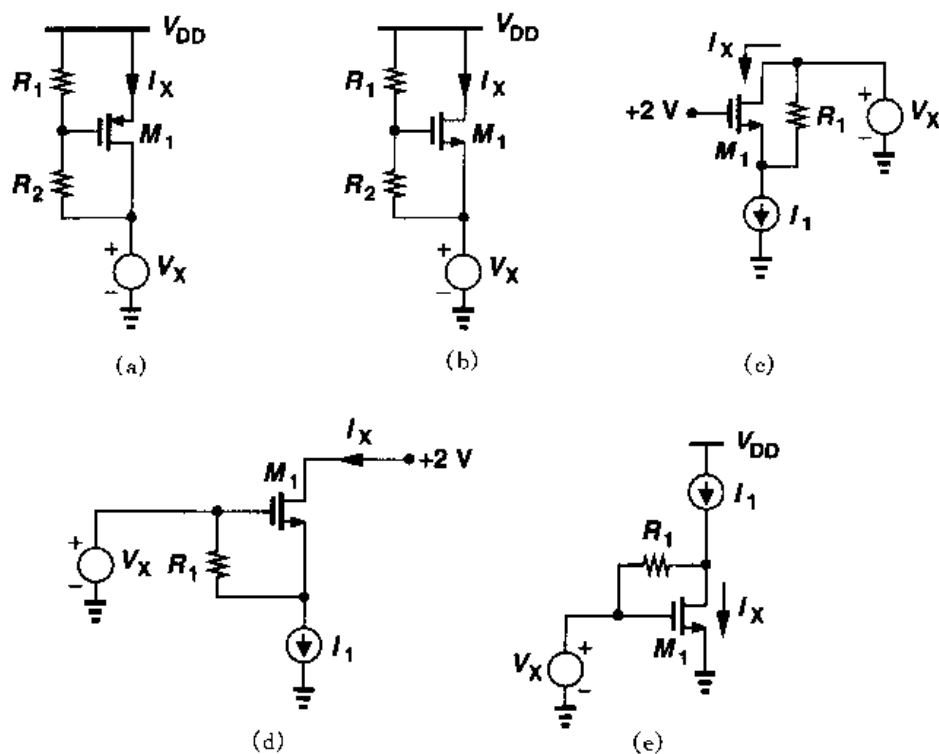


图 2.43

2.7 对于图 2.44 的每个电路,画出 V_{out} 关于 V_{in} 的函数曲线草图。 V_{in} 从 0 变化到 V_{DD} 。

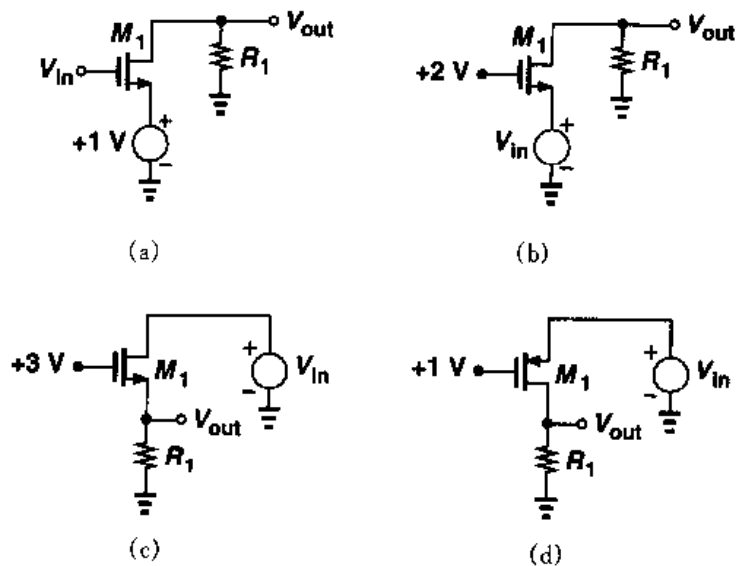


图 2.44

2.8 对于图 2.45 的每个电路,画出 V_{out} 关于 V_{in} 的函数曲线草图。 V_{in} 从 0 变化到 V_{DD} 。

 


图 2.45

2.9 对于图 2.46 的每个电路,画出 I_X 和 V_X 关于时间的函数曲线草图。 C_1 的初始电压等于 3 V 。

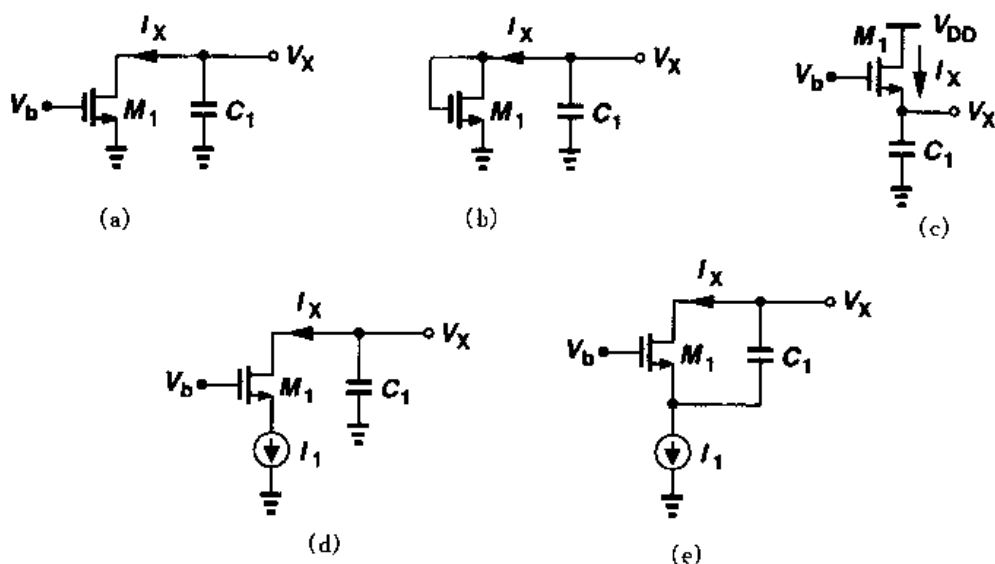


图 2.46

2.10 对于图 2.47 的每个电路,画出 V_X 和 I_X 关于时间的函数曲线草图。 C_1, C_2 的初始电压分别为 $1\text{ V}, 3\text{ V}$ 。

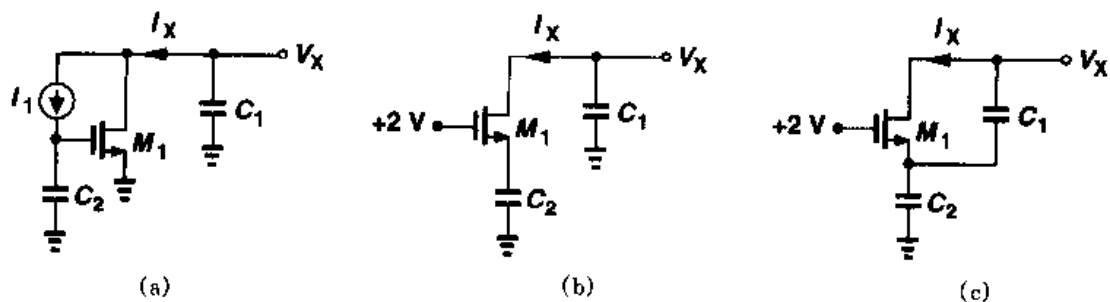


图 2.47

2.11 对于图 2.48 的每个电路,画出 V_X 关于时间的函数曲线草图。每个电容器的初始电压如图所示。

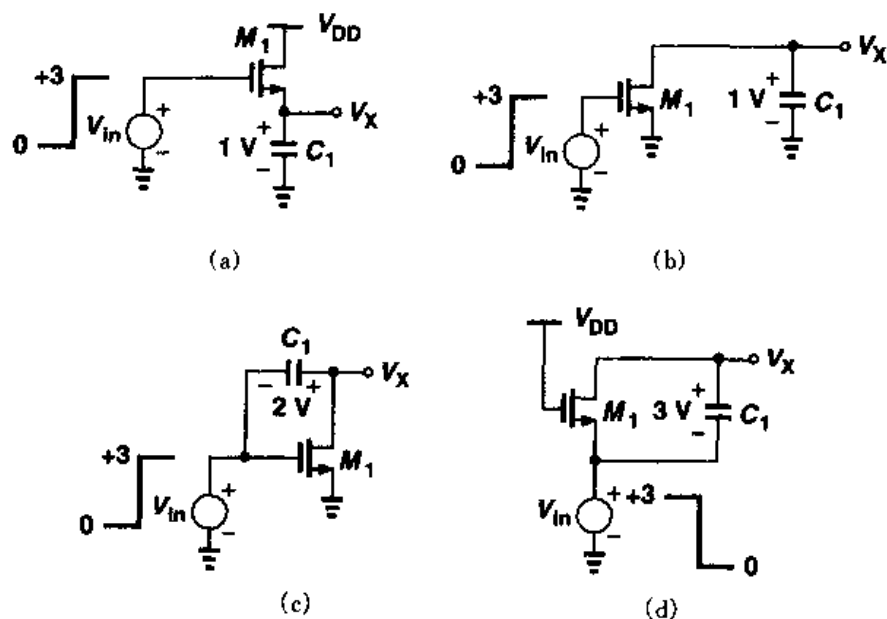


图 2.48

2.12 对于图 2.49 的每个电路,画出 V_X 关于时间的函数曲线草图,每个电容器的初始电压如图所示。

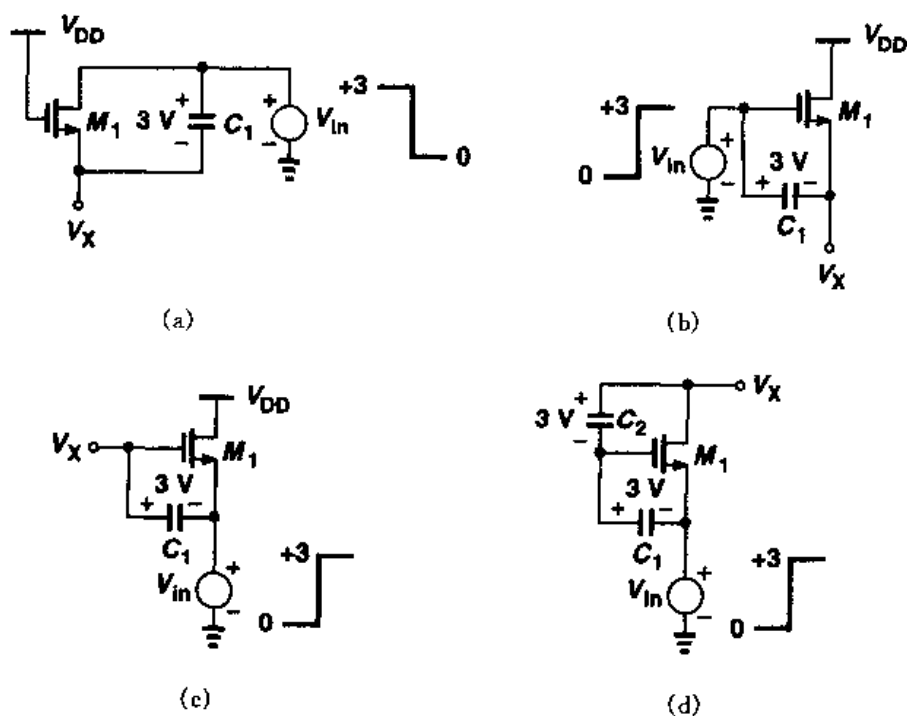


图 2.49

- 2.13 MOSFET 的特征频率(transit frequency) f_T , 定义为源和漏端交流接地时, 器件的小信号电流增益下降为 1 的频率。

(a) 证明

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{GD} + C_{GS})} \quad (2.45)$$

注意, f_T 不包括 S/D 结电容的影响。

- (b) 假设栅电阻 R_G 比较大, 且器件等效为 n 个晶体管的排列, 其中每个晶体管的栅电阻等于 R_G/n 。证明器件的 f_T 与 R_G 无关, 仍等于式(2.45)给定的值。
- (c) 对于给定的偏置电流, 通过增加晶体管的宽度(因此晶体管的电容也增加)使工作在饱和区所需的漏-源电压最小。利用平方率特性曲线证明

$$f_T = \frac{\mu_n}{2\pi} \frac{V_{GS} - V_{TH}}{L^2} \quad (2.46)$$

这个关系表明: 当所设计的器件工作于较低电源电压时, 速度是如何被限制的。

- 2.14 计算 MOS 器件在亚阈值区的 f_T , 并将这一结果与习题 2.13 中的结果进行比较。
- 2.15 已知 NMOS 器件, $W = 5 \mu\text{m}$, $L = 0.5 \mu\text{m}$, 工作在饱和区, 计算其所有的电容。假设 S/D 区(横向)最小尺寸为 $1.5 \mu\text{m}$, 结构如图 2.32(b)所示, 是折叠的。求当漏电流为 1 mA 时 f_T 的值。
- 2.16 考虑如图 2.50 所示的结构, 求 I_D 关于 V_{GS} 和 V_{DS} 的函数关系, 并证明这一结构可看作宽长比等于 $W/(2L)$ 的晶体管。假设 $\lambda = \gamma = 0$ 。
- 2.17 已知 NMOS 器件工作在饱和区。如果(a) I_D 恒定, (b) g_m 恒定, 画出 W/L 对于 $V_{GS} - V_{TH}$ 的函数曲线。
- 2.18 如图 2.51 所示的晶体管, 尽管处在饱和区, 解释不能作为电流源使用的原因。

 


图 2.50

 


图 2.51

- 2.19 将体效应视为“背栅效应”, 直观地解释为什么 γ 正比于 $\sqrt{N_{\text{sub}}}$, 而反比于 C_{ox} 。
- 2.20 “环形”MOS 结构如图 2.52 所示, 解释器件是如何工作的, 并估算其等效宽长比。比较这种结构与图 2.32 中所示结构的漏结电容。
- 2.21 假设我们有一个封装好的 NMOS 晶体管, 其四个引脚未标志。利用欧姆表测定器件的直流特性以确定栅、源/漏和衬底端, 说明所必需的最少检测步骤。
- 2.22 如果器件类型(NFET 或者 PFET)未知, 重做习题 2.21。
- 2.23 对于一个 NMOS 的晶体管, 阈值电压已知, 但是 $\mu_n C_{\text{ox}}$ 和 W/L 未知。假设 $\lambda = \gamma = 0$ 。

如果不能单独测量 C_{ox} , 是否可以设计出直流检测试验的顺序以测定 $\mu_n C_{ox}$ 和 W/L ? 如果有两个晶体管, 一个的宽长比是另一个的两倍, 情况又如何?

- 2.24 在图 2.53 中, 以 V_G 为参数, 对于每一个组合结构, 画出 I_X 关于 V_X 的函数曲线草图, 同时, 假设 $\lambda = \gamma = 0$, 画出其等效跨导草图。
- 2.25 NMOS 电流源, $I_D = 0.5 \text{ mA}$, 工作时漏-源电压必须小于 0.4 V 。如果所需的最小输出阻抗为 $20 \text{ k}\Omega$, 计算器件的长度和宽度。如果器件是折叠结构, 如图 2.32 所示, 且 $E = 3 \text{ }\mu\text{m}$, 计算其栅-源、栅-漏、源-衬底电容。
- 2.26 如图 2.54 所示的电路, X 结点的初始电压等于 V_{DD} ,

 


图 2.52

 


图 2.53

假设 $\lambda = \gamma = 0$, 且忽略其它电容, 如果 (a) V_{in} 是一个幅度为 $V_0 > V_{TH}$ 的正阶跃, (b) V_{in} 是一个幅度为 $V_0 = V_{TH}$ 的负阶跃, 画出 V_X 和 V_Y 关于时间的函数曲线。

- 2.27 已知 NMOS 器件工作于亚阈值区, ζ 为 1.5, 求引起 I_D 变化一个数量级所需的 V_{GS} 的变化量。如果 $I_D = 10 \text{ }\mu\text{A}$, 求 g_m 的值。
- 2.28 考虑 $V_G = 1.5 \text{ V}$ 且 $V_S = 0$ 的 NMOS 器件。解释如果将 V_D 不断减小到低于 0 V 或者将 V_{sub} 不断增大到 0 V 以上, 将会发生什么情况?

 


图 2.54

参考文献

1. R. S. Muller and T. I. Kamins. Device Electronics for Integrated Circuits. Second Ed., New York: Wiley, 1986.
2. Y. Tsividis. Operation and Modeling of the MOS Transistor. Second Ed., Boston: McGraw-Hill, 1999.
3. Y. Taur and T. H. Ning. Fundamentals of Modern VLSI Devices. New York: Cambridge University Press, 1998.

第 3 章

单级放大器

在大多数模拟电路和许多数字电路中,放大是一个基本的功能。我们放大一个模拟或数字信号是因为这个信号太小而不能驱动负载,不能克服后继的噪声或者是不能为数字电路提供逻辑电平。放大在反馈系统中也起着重要的作用(见第 8 章)。

本章中,我们将要研究 CMOS 单级放大器的低频特性。在分析每个电路的大信号特性和小信号特性时,我们建立一些直观的方法和模型,这些方法和模型对于理解更复杂的系统被证明是有效的。电路设计者任务的一个重要部分就是采用适当的近似来建立复杂电路的简单的智力模型。这样获得的直觉知识使我们通过观察就能用公式表示大多数电路的特性,而不需要通过冗长的计算。

我们将首先回顾一些基本概念,之后讨论四种类型的放大器:共源结构、共栅结构、源跟随器和共源共栅结构。对每一种类型放大器,我们从简化模型着手,逐渐地再考虑诸如沟道长度调制和体效应之类的二级效应。

3.1 基本概念

放大器的输入输出特性通常是一个在一定信号范围内可以用一个多项式来近似描述的非线性函数,如图 3.1 所示:

$$y(t) \approx a_0 + a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + \cdots + a_n x^n(t), \quad x_1 \leq x \leq x_2 \quad (3.1)$$

输入和输出可以是电流值也可以是电压值。如果 x 在足够窄的范围里取值,则

$$y(t) \approx a_0 + a_1 x(t) \quad (3.2)$$

这里, α_0 可以认为是工作(偏置)点, α_1 可以认为是小信号增益。只要满足 $\alpha_1 x(t) \ll \alpha_0$, 偏置点受到的扰动可以忽略不计, 式(3.2)就可以提供一个合理的近似, 高阶项就不重要了。换句话说, $\Delta y = \alpha_1 \Delta x$ 指明输入增量与输出增量之间是一个线性的关系。随着 $x(t)$ 幅度的增加, 高阶项显现出来, 从而导致非线性, 需要进行大信号分析。从另一个观点来看, 如果特性曲线的斜率(增大的增益)随着信号电平而变化, 则这个系统是非线性的。这些概念在第13章中将有详细的介绍。

 


图 3.1 非线性系统的输入输出特性

放大器性能的哪些参数比较重要? 除增益和速度之外, 还有功耗、电源电压、线性度、噪声和最大电压摆幅等参数也是重要的。更进一步, 输入输出阻抗决定电路该如何与前级和后级互相配合。在实际中, 这些参数中的大多数都会互相牵制, 这将导致设计变成一个多维优化的问题。如图 3.2“模拟电路设计八边形法则”所示, 这样的折衷选择、互相制约对高性能放大器的设计提出了许多难题, 要靠直觉和经验才能得到一个较佳的折衷方案。

 


图 3.2 模拟电路设计的八边形法则

3.2 共源级

3.2.1 采用电阻负载的共源级

借助于自身的跨导, MOS 管可以将栅-源电压的变化转换成小信号漏极电流, 小信号漏电流流过电阻就会产生输出电压。在图 3.3(a) 中, 共源级就起到了这样的作用。

电路的大信号和小信号的特性我们都要研究。需要指出的是, 电路的输入阻抗在低频时非常高。

如果输入电压从零开始增大, M_1 截止, $V_{out} = V_{DD}$ (如图 3.3(b))。当 V_{in} 接近 V_{TH} 时, M_1 开始导通, 电流流经 R_D , 使 V_{out} 减小。如果 V_{DD} 不是非常小, M_1 饱和导通, 我们可以得到:

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 \quad (3.3)$$

这里忽略了沟道长度调制效应。进一步增大 V_{in} , V_{out} 下降更多, 管子继续工作在饱和区, 直到 $V_{in} = V_{out} + V_{TH}$ (图 3.3(b) 中 A 点)。在 A 点处满足

$$V_{in1} - V_{TH} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{TH})^2 \quad (3.4)$$

从上式中可以计算出 $V_{in1} - V_{TH}$, 并进一步计算出 V_{out1} 。

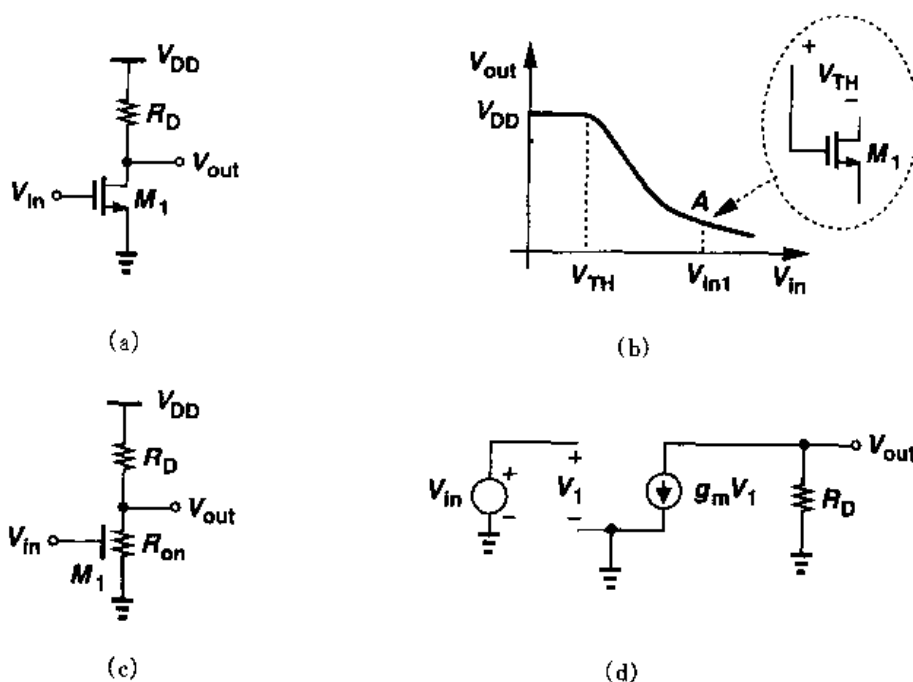


图 3.3 (a)共源级; (b)输入-输出特性; (c)MOS 管工作在深线性区的等效电路;
(d)饱和区的小信号模型

当 $V_{in} > V_{in1}$ 时, M_1 工作在线性区:

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{in} - V_{TH}) V_{out} - V_{out}^2] \quad (3.5)$$

如果 V_{in} 足够高以使 M_1 进入深线性区, $V_{out} \ll 2(V_{in} - V_{TH})$, 从图 3.3(c) 的等效电路可以得到

$$V_{out} = V_{DD} \frac{R_{on}}{R_{on} + R_D} \quad (3.6)$$

$$= \frac{V_{DD}}{1 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_{in} - V_{TH})} \quad (3.7)$$

因为在线性区跨导会下降, 我们通常要确保 $V_{out} > V_{in} - V_{TH}$, 工作在图 3.3(b) 中 A 点的左侧。用式(3.3)表征输入输出特性, 并把它的斜率看作小信号增益, 我们可以得到

$$A_v = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} \quad (3.8)$$

$$= -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH}) \quad (3.9)$$

$$= -g_m R_D \quad (3.10)$$

这个结果可以从下面的观察中直接得到: M_1 将输入电压的变化 ΔV_{in} 转换为漏极电流的变化 $g_m \Delta V_{in}$, 进一步转换为输出电压的变化 $-g_m R_D \Delta V_{in}$ 。从图 3.3(d) 的小信号等效电路也可以得到同样的结果。

虽然 $A_v = -g_m R_D$ 是为小信号工作而推导出的,但是,如果电路的输入是大信号摆幅,该式也能预计某些结果。从 $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$ 可以看出, g_m 本身随输入信号变化。因此在大信号时,电路的增益发生显著的变化。也就是说,如果电路的增益随信号摆幅变化较大,那么电路工作在大信号状态。增益对信号电平的依赖关系导致了非线性(见第13章),通常这是不希望的结果。

这里的关键是:若要将非线性减至最低程度,增益等式必须是与信号有关的参数(例如 g_m)的弱函数。在本章和第13章我们将提供一些与此有关的例子。

例 3.1

画出草图:将图 3.3(a) 中 M_1 的漏电流和跨导表示为输入电压的函数。

解

当 $V_{in} > V_{TH}$ 时,漏电流显著增大,如果 $R_{in1} \ll R_D$,它将最终接近 V_{DD}/R_D (图 3.4(a))。在饱和区, $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})$,当 $V_{in} > V_{TH}$ 时,跨导将开始增大。在线性区, $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{DS}$,当 V_{in} 超出 V_{in1} 之后, g_m 将会下降(图 3.4(b))。

如何才能使共源级的增益达到最大值呢? 将式(3.10)写为

$$A_v = -\sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \frac{V_{RD}}{I_D} \quad (3.11)$$

 


图 3.4

这里, V_{RD} 表示电阻 R_D 上的压降,我们得到

$$A_v = -\sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}} \quad (3.12)$$

因此,如果其它参数为常数,通过增大 W/L 或增大 V_{RD} ,或者减小 I_D 都可以提高 A_v 的幅值。理解由这个等式引起的折衷关系是很重要的。较大的器件尺寸会导致较大的器件电容;较高的 V_{RD} 会限制最大电压摆幅。例如,如果 $V_{DD} - V_{RD} = V_{in} - V_{TH}$,那么 M_1 处于线性区的边缘,此时仅允许输出(和输入)有非常小的摆幅。如果 V_{RD} 保持常数,同时减小 I_D ,那么 R_D 必须增大,这样会导致输出结点的时间常数更大。换言之,正如模拟电路设计八边形规则所阐述的,电路表现出增益、带宽和电压摆幅之间的折衷关系。更低的电源电压使这些折衷关系变得

更加显著。

对于很大的 R_D 而言, M_1 的沟道长度调制效应会变得更加显著。修改式(3.4)以包括这种效应,得到

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{out}) \quad (3.13)$$

由此式可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = & -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH}) (1 + \lambda V_{out}) \\ & - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 \lambda \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} \end{aligned} \quad (3.14)$$

使用近似公式: $I_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2$, 我们得到

$$A_v = -R_D g_m - R_D I_D \lambda A_v \quad (3.15)$$

因此

$$A_v = -\frac{g_m R_D}{1 + R_D \lambda I_D} \quad (3.16)$$

由于 $\lambda I_D = 1/r_O$,

$$A_v = -g_m \frac{r_O R_D}{r_O + R_D} \quad (3.17)$$

 


图 3.5 计入晶体管输出电阻的共源级小信号等效电路

从小信号等效电路图 3.5 可以很容易得到同样的结果。因为 $-V_{out} = g_m V_1 (r_O \parallel R_D)$, 其中 $V_1 = V_{in}$, 我们可以得到 $V_{out}/V_{in} = -g_m (r_O \parallel R_D)$ 。注意, 如第 1 章所提到的, V_{in} , V_1 和 V_{out} 都代表小信号量。

例 3.2

假设图 3.6 中的 M_1 被偏置在饱和区, 计算电路的小信号电压增益。

解

因为电流源 I_1 引入的阻抗为无穷大, 增益受 M_1 的输出电阻限制:

$$A_v = -g_m r_O \quad (3.18)$$

这叫做晶体管的“本征增益”, 这个量代表用单个器件能够得到的最大电压增益。在现代 CMOS 工艺条件下, 短沟道器件的 $g_m r_O$ 大约在 10 到 30 之间。因此, 我们通常假设 $1/g_m \ll r_O$ 。

根据基尔霍夫电流定律(KCL), 在图 3.6 中, $I_{D1} = I_1$ 。那么, 如果 I_1 为常数, V_{in} 是如何改变 M_1 的电流的呢? 可以写出 M_1 的总的漏电流:

 


图 3.6

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{out}) \quad (3.19)$$

$$= I_1 \quad (3.20)$$

我们注意到： V_{in} 出现在平方项内，而 V_{out} 出现在线性项。当 V_{in} 增加时， V_{out} 必定会减小，以保持乘积为常数。我们仍然可以说“ I_{D1} 随着 V_{in} 增加而增加”。这种说法指的是等式的平方部分。

3.2.2 采用二极管连接的负载的共源级

在许多 CMOS 工艺条件下，制作精确控制的阻值或者具有合理的物理尺寸的电阻（见第 17 章）是很困难的。因此，最好用 MOS 管代替图 3.3(a) 中的电阻 R_D 。

如果把晶体管的栅极和漏极短接（图 3.7(a)），这个 MOS 器件可以起一个小信号电阻的作用。与双极对应，它在模拟电路里叫做“二极管连接”器件。

 


图 3.7 (a) 二极管连接的 NMOS 和 PMOS 器件；(b) 小信号等效电路

这样的结构表现了与两端电阻相似的小信号特性。注意，因为漏极和栅极电势相同，这晶体管总是工作在饱和区。利用图 3.7(b) 的小信号等效电路，可以得到器件的阻抗，图中 $V_1 = V_X$ 且 $I_X = V_X/r_O + g_m V_X$ 。所以二极管的阻抗等于 $(1/g_m) \parallel r_O \approx 1/g_m$ 。如果存在体效应，我们可以利用图 3.8 的电路，图中 $V_1 = -V_X$ ， $V_{bs} = -V_X$ ，可以得到

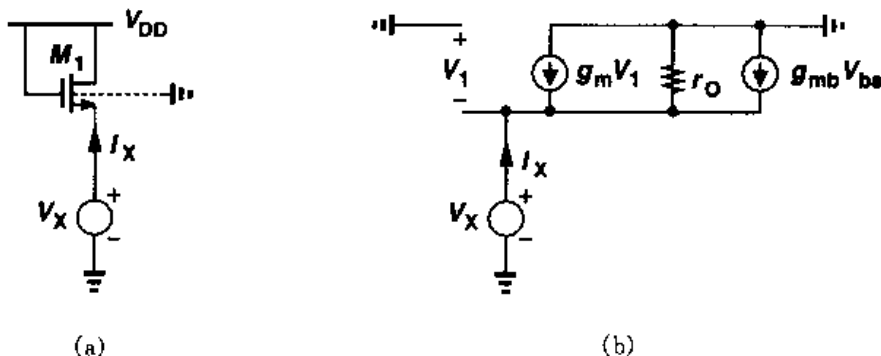


图 3.8 (a) 测量二极管连接的 MOS 管等效电阻的电路；(b) 小信号等效电路

$$(g_m + g_{mb})V_X + \frac{V_X}{r_O} = I_X \quad (3.21)$$

由此得出

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{g_m + g_{mb} + r_O^{-1}} \quad (3.22)$$

$$= \frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel r_O \quad (3.23)$$

$$\approx -\frac{1}{g_m + g_{mb}} \quad (3.24)$$

有意思的是,当考虑体效应后,在 M_1 源极所看到的阻抗变得更小了。这种现象的直观解释作为一个练习留给读者。

我们现在分析采用二极管连接的负载的共源级,如图 3.9 所示。忽略沟道长度调制效应,式(3.24)可以代替式(3.10)中的负载阻抗,得出

$$A_v = -g_{m1} \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \quad (3.25)$$

$$= -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \frac{1}{1 + \eta} \quad (3.26)$$

其中, $\eta = g_{mb2}/g_{m2}$ 。用器件尺寸和偏置电流表示 g_{m1} 和 g_{m2} ,可以得到:

$$A_v = -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_2 I_{D2}}} \frac{1}{1 + \eta} \quad (3.27)$$

因为 $I_{D1} = I_{D2}$, 所以

$$A_v = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta} \quad (3.28)$$

这个等式揭示了一个有意思的特性:如果忽略 η 随输出电压的变化,增益和偏置电压或电流没有关系(只要 MOS 管工作在饱和区)。也就是说,当输入和输出电平发生变化时,增益相对保持不变,这表明输入-输出特性呈线性。

该电路的线性特点也可以由大信号分析证明。为了简化,忽略沟道长度调制效应,从图 3.9 可以得出

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{in} - V_{TH1})^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})^2 \quad (3.29)$$

所以

$$\sqrt{\left(\frac{W}{L} \right)_1} (V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{\left(\frac{W}{L} \right)_2} (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2}) \quad (3.30)$$

因此,如果 V_{TH2} 随 V_{out} 的变化很小,电路表现出线性的输入-输出特性。通过将上式两边同时对 V_{in} 微分,可以求出小信号增益:

 


图 3.9 采用二极管连接的负载的共源级

$$\sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_1} = \sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_2} \left(-\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{in}} \right) \quad (3.31)$$

利用链导法则, $\partial V_{TH2} / \partial V_{in} = (\partial V_{TH2} / \partial V_{out})(\partial V_{out} / \partial V_{in}) = \eta(\partial V_{out} / \partial V_{in})$, 简化为

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta} \quad (3.32)$$

研究电路整体的大信号特性同样也是有益的。我们首先考虑图 3.10(a) 所示电路。如果 I_1 的值下降到零, V_{out} 最终值是多少? 在 I_1 减小的同时, M_2 的过驱动电压也减小。因此, 对于小的 I_1 , $V_{GS2} \approx V_{TH2}$, $V_{out} \approx V_{DD} - V_{TH2}$ 。实际上, 如果 I_D 接近于零, M_2 的亚阈值电导最终会使 V_{out} 等于 V_{DD} , 但是当电流很小时, 输出结点处的有限的电容会减缓从 $V_{DD} - V_{TH2}$ 到 V_{DD} 的变化。图 3.10(b) 的时域波形说明了这一点。因此, 在具有频繁开关动作的电路中, 当电流 I_1 下降到很小的时候, 我们认为 V_{out} 保持在 $V_{DD} - V_{TH2}$ 附近。

 


图 3.10 (a) 具有阶跃偏置电流的二极管连接器件;
(b) 源极电压随时间的变化曲线

现在我们回到图 3.9 所示的电路。图 3.11 表示了输出电压与输入电压的关系曲线, 如果 $V_{in} < V_{TH1}$, 输出电压等于 $V_{DD} - V_{TH2}$ 。如果 $V_{in} > V_{TH1}$, 式 (3.30) 成立, V_{out} 近似沿着直线变化。如果 $V_{in} > V_{out} + V_{TH1}$ (超越了 A 点), M_1 进入线性区, 特性曲线呈非线性。

图 3.9 中二极管连接的负载也可以用 PMOS 器件来实现。如图 3.12 所示, 该电路没有体效应影响, 产生的小信号增益为

$$A_v = -\sqrt{\frac{\mu_n(W/L)_1}{\mu_p(W/L)_2}} \quad (3.33)$$

这里忽略了沟道长度调制效应。

式 (3.28) 和式 (3.33) 表明, 采用二极管连接负载的共源级的增益是器件尺寸的比较弱的函数。例如, 为了达到 10 倍的增益, 要使 $\mu_n(W/L)_1 / [\mu_p(W/L)_2] = 100$, 意味着在 $\mu_n \approx 2\mu_p$ 的条件下, 我们必须使 $(W/L)_1 \approx 50(W/L)_2$ 。在某种意义上, 高增益要求“强”的输入器件和

 


图 3.11 图 3.9 电路的输入-输出特性曲线

“弱”的负载器件。高增益会造成晶体管的沟道宽度或者沟道长度过大而不均衡(因此会导致大的输入或者负载电容),同时还会带来另外一个严重的局限性:允许的输出电压摆幅的减小。尤其是在图 3.12 中, $I_{D1} = |I_{D2}|$, 所以

$$\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})^2 \approx \mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS2} - V_{TH2})^2 \quad (3.34)$$

这表明

$$\frac{|V_{GS2} - V_{TH2}|}{V_{GS1} - V_{TH1}} \approx A_v \quad (3.35)$$

 


图 3.12 采用二极管连接的 PMOS 负载的共源级

在这个例子中, M_2 的过驱动电压应该是 M_1 的过驱动电压的 10 倍。

例如, 如果 $V_{GS1} - V_{TH1} = 200 \text{ mV}$, $|V_{TH2}| = 0.7 \text{ V}$, 可得 $|V_{GS2}| = 2.7 \text{ V}$, 严重地限制了输出电压的摆幅。这是模拟电路设计八边形规则显示的折衷选择的又一个例子。应该注意, 对于采用二极管连接的负载的共源级, 摆幅同时受所需的过驱动电压和阈值电压两方面的约束。也就是说, 即使过驱动电压很小, 输出电平也不会超过 $V_{DD} - |V_{TH}|$ 。

如果我们将 g_m 表示成为 $g_m = \mu C_{ox} (W/L) |V_{GS} - V_{TH}|$, 一个有意思的矛盾就会出现。电路的电压增益将由下式给出:

$$A_v = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} \quad (3.36)$$

$$= \frac{\mu_n C_{ox} (W/L)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})}{\mu_p C_{ox} (W/L)_2 |V_{GS2} - V_{TH2}|} \quad (3.37)$$

式(3.37)意味着 A_v 和 $|V_{GS2} - V_{TH2}|$ 成反比。式(3.35)和式(3.37)揭示了两种看似相反的趋势, 这个问题留给读者自己去解决。

例 3.3

图 3.13 电路中, M_1 偏置在饱和区, 漏电流为 I_1 。在电路上增加一个电流源 $I_S = 0.75 I_1$ 。对于这个电路, 式(3.35)该如何修正?

解

因为 $|I_{D2}| = I_1/4$, 所以

$$A_v \approx -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \quad (3.38)$$

$$= -\sqrt{\frac{4\mu_n (W/L)_1}{\mu_p (W/L)_2}} \quad (3.39)$$

又

$$\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})^2 \approx 4\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS2} - V_{TH2})^2 \quad (3.40)$$

由此可得

 


图 3.13

$$\left| \frac{V_{GS2} - V_{TH2}}{V_{GS1} - V_{TH1}} \right| \approx \frac{A_v}{4} \quad (3.41)$$

因此,要得到 10 倍的增益, M_2 管子上的过驱动电压只需是 M_1 的 2.5 倍。另一方面,对于给定的过驱动电压,该电路可以得到 4 倍于图 3.12 所示共源级的增益。直观上,这是因为对于给定的 $|V_{GS2} - V_{TH2}|$, 如果电流减小为原来的 $\frac{1}{4}$, 那么 $(W/L)_2$ 必须按比例减小, $g_{m2} = \sqrt{2\mu_p C_{ox} (W/L)_2 I_{D2}}$ 也按相同的比例减小。

在现代 CMOS 工艺条件下,沟道长度调制效应十分显著,而且更重要的是,晶体管的特性明显与平方定律(见第 16 章)不一致。因此,图 3.9 中电路的增益必须表示成为

$$A_v = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \right) \quad (3.42)$$

这里, g_{m1} 和 g_{m2} 须按第 16 章所阐述的方法得到。

3.2.3 采用电流源负载的共源级

应用中有时要求单级有很大的电压增益,关系式 $A_v = -g_m R_D$ 表示,我们可以增大共源级的负载电阻。但是对于电阻或者二极管连接的负载而言,增大阻值会限制输出电压的摆幅。

一个更切实可行的方法是用电流源代替负载。在例 3.2 中已经涉及,该电路如图 3.14 所示,电路中两个管子都工作在饱和区。因为在输出结点所看到的总的输出阻抗等于 $r_{O1} \parallel r_{O2}$, 所以增益为

$$A_v = -g_{m1} (r_{O1} \parallel r_{O2}) \quad (3.43)$$

 


图 3.14 采用电流源负载的共源级

这里的关键是: M_2 的输出阻抗和所要求的 M_2 的最小 $|V_{DS}|$ 之间的联系较弱,而电阻阻值和它上面压降之间的联系却较紧密。通过简单地增加 M_2 的沟道宽度,就可以使电压 $|V_{DS2, min}| = V_{GS2} - V_{TH2}|$ 减小到几百个毫伏。如果 r_{O2} 不够大,在保持相同的过驱动电压的同时增大 M_2 的长和宽可以获得比较小的 λ 。代价是在输出结点由 M_2 引入了大的电容。

我们应该注意到,图 3.14 中电路的输出偏置电压并没有完全确定。因此,只有反馈环路将 V_{out} 钳制在一个已知的电位值上,共源级偏置才能稳定。电路的大信号特性分析作为练习留给读者。

如第 2 章所述,给定漏电流,可以通过改变沟道长度来调节 MOS 管的输出阻抗,例如,对于一阶而言, $\lambda \propto 1/L$, 所以 $r_O \propto L/I_D$ 。因为图 3.14 中放大电路的增益正比于 $r_{O1} \parallel r_{O2}$, 所以我们可以推断:长沟道器件可以产生高的电压增益。

我们分别考虑 M_1 和 M_2 。如果 L_1 按比例因子 $\alpha (\alpha > 1)$ 增加,那么 W_1 也需要按比例增加。这是因为对于给定的漏电流, $V_{GS1} - V_{TH1} \propto 1/\sqrt{(W/L)_1}$, 如果 W_1 不按比例增加,过驱动电压就会增加,这将限制输出电压的摆幅。同样,因为 $g_{m1} \propto \sqrt{(W/L)_1}$, 如果仅仅按比例增

大 L_1 会使 g_{m1} 减小。

实际应用中这些问题并不重要。在增大 L_1 时, W_1 可以保持不变。因此, 晶体管的本征增益可以写为

$$g_{m1}r_{O1} = \sqrt{2\left(\frac{W}{L}\right)_1 \mu_n C_{ox} I_{D1}} \frac{1}{\lambda I_{D1}} \quad (3.44)$$

上式表明, 增益随着 L 增加而增加, 这是因为 λ 比 g_m 更强烈地依赖于 L 。同样应该注意到, $g_m r_O$ 随着电流 I_D 增大而减小。

保持 W_2 不变, 增大 L_2 可以增大 r_{O2} , 因此也可以提高增益。但代价是需要更大的 $|V_{DS2}|$ 来保证 M_2 工作在饱和区。

3.2.4 工作在线性区的 MOS 为负载的共源级

工作在深线性区的 MOS 器件的特性像电阻一样, 因此可以用来作为共源级的负载。如图 3.15 所示, 这种电路使 M_2 的栅压偏置在足够低的电平, 保证 M_2 在全部输出电压摆幅范围内工作在深线性区。

因为

$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox} (W/L)_2 (V_{DD} - V_b - |V_{THP}|)} \quad (3.45)$$

所以, 电压增益可以很方便地计算出来。

这个电路的主要缺点源于 R_{on2} 对 $\mu_p C_{ox}$, V_b 和 V_{THP} 的依赖。因为 $\mu_p C_{ox}$ 和 V_{THP} 随工艺和温度的改变而改变, 而且产生一个精确的 V_b 会增加电路的复杂性, 所以, 图 3.15 的电路难以应用。但是, 这种线性负载消耗的电压余度要小于二极管连接的负载, 因为在图 3.15 中, $V_{out, max} = V_{DD}$, 而图 3.12 中 $V_{out, max} = V_{DD} - |V_{THP}|$ 。

 


图 3.15 工作在线性区的 MOS 为负载的共源级

3.2.5 带源极负反馈的共源级

在一些应用中, 我们希望对漏电流与过驱动电压之间的平方关系引入额外的非线性来“软化”器件的特性曲线。在 3.2.2 节中, 我们提到了用二极管连接的 MOS 管做负载的共源级的

线性特性。另一种方法如图 3.16 所示,通过用一个“负反馈”电阻串联在晶体管的源端来实

 


图 3.16 带源负反馈的共源级

现。随着 V_{in} 增加, I_D 也增加,同样在 R_S 上的压降也会增加。也就是说,输入电压的一部分出现在电阻 R_S 上而不是作为栅源的过驱动电压,因此导致 I_D 的变化变得平滑。从另一个角度看,我们想要使增益等式是 g_m 的弱函数。因为 $V_{out} = -I_D R_D$,所以电路的非线性源于 I_D 与 V_{in} 之间的非线性。我们注意到, $\partial V_{out} / \partial V_{in} = -(\partial I_D / \partial V_{in}) R_D$,定义电路的等效跨导 $G_m = \partial I_D / \partial V_{in}$ 。假设 $I_D = f(V_{GS})$,可以得出

$$G_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} \quad (3.46)$$

$$= \frac{\partial f}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} \quad (3.47)$$

因为 $V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$,可得 $\partial V_{GS} / \partial V_{in} = 1 - R_S (\partial I_D / \partial V_{in})$,于是可得

$$G_m = (1 - R_S \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}) \frac{\partial f}{\partial V_{GS}} \quad (3.48)$$

其中 $\partial f / \partial V_{GS}$ 是 M_1 的跨导,故而

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \quad (3.49)$$

小信号电压增益为

$$A_v = -G_m R_D \quad (3.50)$$

$$= \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} \quad (3.51)$$

通过图 3.16(b)的小信号等效模型可以推出同样的结果。式(3.49)意味着,随着 R_S 变大, G_m 变为 g_m 的弱函数,同样漏电流也变为 g_m 的弱函数。事实上,如果 $R_S \gg 1/g_m$,则 $G_m \approx 1/R_S$,也就是 $\Delta I_D \approx \Delta V_{in} / R_S$,这表明 V_{in} 的大部分变化落在 R_S 上。我们可以说,漏电流是输入电压的线性函数。这种线性化的获得是以牺牲增益(和高的噪声(见第7章))为代价的。

在有体效应和沟道长度调制效应情况下确定 G_m 对后面的计算很有用处。借助图 3.17 的等效电路,我们可以看出,流过 R_S 的电流等于 I_{out} ,所以, $V_{in} = V_1 + I_{out} R_S$ 。将结点 X 处

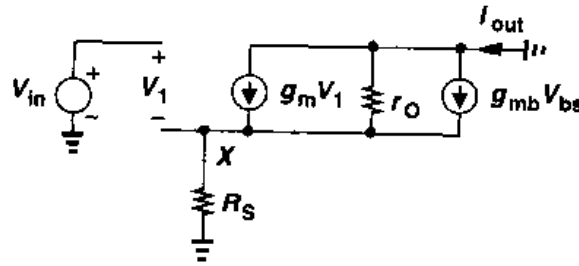


图 3.17 带负反馈的共源级的小信号等效电路

的电流加起来,可得

$$I_{out} = g_m V_1 - g_{mb} V_X - \frac{I_{out} R_S}{r_O} \quad (3.52)$$

$$= g_m (V_{in} - I_{out} R_S) + g_{mb} (-I_{out} R_S) - \frac{I_{out} R_S}{r_O} \quad (3.53)$$

由此得出

$$G_m = \frac{I_{out}}{V_{in}} \quad (3.54)$$

$$= \frac{g_m r_O}{R_S + [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_O} \quad (3.55)$$

我们讨论 $R_S = 0$ 和 $R_S \neq 0$ 两种情况下的共源级的大信号特性。对于 $R_S = 0$ 的情况,由第 2 章的推导可知, I_D 和 g_m 的变化如图 3.18(a) 所示。对于 $R_S \neq 0$ 的情况,导通特性类似于

 


图 3.18 共源放大器的漏电流和跨导
(a)不带源极负反馈;(b)带源极负反馈

图 3.18(a),这是因为,在小电流时, $1/g_m \gg R_S$, 所以 $G_m \approx g_m$, 如图 3.18(b) 所示。随着过驱动电压增大, g_m 变大, 由于负反馈效应, 式(3.49)中 $1 + g_m R_S$ 变得更显著。 V_m 较大时(假设 M_1 仍在饱和区), I_D 近似为线性, G_m 接近于 $1/R_S$ 。

例 3.4

作图表示图 3.16 所示电路的小信号电压增益与输入偏压的函数关系。

解

利用上面推导的 M_1 等效跨导和 R_S 的结果,可以得到曲线如图 3.19。当 V_{in} 稍微大于 V_{TH} 时, $1/g_m \gg R_S$, 所以 $A_v \approx -g_m R_D$ 。随着 V_{in} 增大, 负反馈变得更显著, 所以 $A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$ 。 V_{in} 较大时, $G_m \approx 1/R_S$, 所以 $A_v = -R_D/R_S$ 。然而, 如果 $V_{in} > V_{out} + V_{TH}$, 也就是说, 如果 $R_D I_D > V_{TH} + V_{DD} - V_{in}$, M_1 将进入线性区, 同时 A_v 会下降。


 


图 3.19

等式(3.51)也可以写成

$$A_v = - \frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S} \quad (3.56)$$

 从这个结果看出, 可以通过观察得出增益公式。首先, 我们研究等式(3.56)的分母。分母等于 MOS 器件跨导的倒数与明确的从源端看到的与地之间的电阻的串联。我们将分母称为“在源极通路上看到的电阻”, 这是因为, 如图 3.20 所示, 如果断开 R_S 与地的连接, 计算“向上看”的电阻(设输入为 0), 可以得到 $R_S + 1/g_m$ 。



应该注意的是, 式(3.56)的分子是在漏极点所看到的电阻, 我们把增益的大小看成在漏极结点所看到的电阻除以源极通路上的总电阻。这样的方法极大地简化了更复杂电路的分析。

图 3.20 在源极通路看到的电阻

例 3.5

假设 $\lambda = \gamma = 0$, 计算图 3.21(a) 所示电路的小信号增益。

 


图 3.21

解

注意到 M_2 是二极管连接器件, 电路可以简化为图 3.21(b)。利用上面的方法可以求出增益

$$A_v = - \frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} \quad (3.57)$$

源极负反馈另一个重要的作用是增大共源级的输出电阻。首先借助图 3.22 所示的等效电路计算电路的输出电阻。应该指出,为了得到通用的结论,我们考虑了体效应。

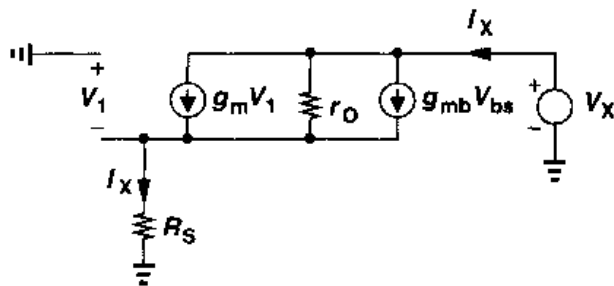


图 3.22 计算负反馈共源级的输出电阻的等效电路

因为流过 R_S 的电流等于 I_X , 所以 $V_1 = -I_X R_S$, 流过 r_O 的电流是 $I_X - (g_m + g_{mb}) V_1 = I_X + (g_m + g_{mb}) R_S I_X$ 。将 r_O 和 R_S 上的压降加起来, 我们得到

$$r_O [I_X + (g_m + g_{mb}) R_S I_X] + I_X R_S = V_X \quad (3.58)$$

因此

$$R_{out} = [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_O + R_S \quad (3.59)$$

$$= [1 + (g_m + g_{mb}) r_O] R_S + r_O \quad (3.60)$$

因为通常 $(g_m + g_{mb}) r_O \gg 1$, 所以上式可以简化为

$$R_{out} \approx (g_m + g_{mb}) R_S r_O + r_O \quad (3.61)$$

$$= [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_O \quad (3.62)$$

表明输出电阻增大了 $(g_m + g_{mb}) R_S$ 倍, 这是一个重要而且有用的结论。

为了得到进一步的认识, 我们分 $R_S = 0$ 和 $R_S > 0$ 两种情况来分析图 3.22 所示电路。如果 $R_S = 0$, 那么 $g_m V_1 = g_{mb} V_{bs} = 0$, $I_X = V_X / r_O$ 。如果 $R_S > 0$, 则 $I_X R_S > 0$, $V_1 < 0$, 得到的 $g_m V_1$ 和 $g_{mb} V_{bs}$ 都为负值。所以由 V_X 供给的电流小于 V_X / r_O 。

式(3.60)和式(3.62)的关系也可以通过观察得到。如图 3.23(a), 在输出结点上加一个电压, 使它的电压改变 ΔV , 测出引起的输出电流的变化 ΔI 。因为流过 R_S 的电流肯定也改变

ΔI , 所以可以先计算 R_S 上压降的变化。为此, 我们将电路改为如图 3.23(b) 所示, 注意到: M_1 从源端看进去所看到的电阻为 $1/(g_m + g_{mb})$ (式(3.24)), 因此得出了图 3.23(c) 所示的等效电路。

 


图 3.23 (a) 漏极电压变化引起的漏电流改变; (b) 图(a)的等效电路; (c) 小信号模型

因此, R_S 上压降的变化等于

$$\Delta V_{RS} = \Delta V \frac{\frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel R_S}{\frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel R_S + r_O} \quad (3.63)$$

电流的变化等于

$$\Delta I = \frac{\Delta V_{RS}}{R_S} \quad (3.64)$$

$$= \Delta V \frac{1}{[1 + (g_m + g_{mb})R_S]r_O + R_S} \quad (3.65)$$

因此

$$\frac{\Delta V}{\Delta I} = [1 + (g_m + g_{mb})R_S]r_O + R_S \quad (3.66)$$

通过前面的推导, 我们可以计算出考虑体效应和沟道长度调制效应的一般情况下带负反馈的共源级的增益。在图 3.24 所示的等效电路中, 流过 R_S 的电流必定等于流过 R_D 的电流, 即 $-V_{out}/R_D$ 。因此, 源极对地(或衬底)的电压等于 $-V_{out}R_S/R_D$ 。所以 $V_1 = V_{in} + V_{out}R_S/R_D$ 。

 


图 3.24 带有限的输出电阻的负反馈共源级的小信号等效电路

流过 r_O 的电流因此可以表示成

$$I_{r_O} = -\frac{V_{out}}{R_D} - (g_m V_1 + g_{mb} V_{bs}) \quad (3.67)$$

$$= -\frac{V_{out}}{R_D} - \left[g_m \left(V_{in} + V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right) + g_{mb} V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right] \quad (3.68)$$

因为在 R_S 和 r_O 上的压降之和应该等于 V_{out} , 所以

$$\begin{aligned} V_{out} - I_{r_O} r_O &= -\frac{V_{out}}{R_D} R_S \\ &= \frac{V_{out}}{R_D} r_O - \left[g_m \left(V_{in} + V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right) + g_{mb} V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right] r_O - V_{out} \frac{R_S}{R_D} \end{aligned} \quad (3.70)$$

由此得出

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m r_O R_D}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \quad (3.71)$$

为了加深对结果的理解, 我们可以看出: 分母的最后三项, 即 $R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O$, 表示带有源极负反馈 R_S 的 MOS 器件的输出电阻, 这正如最初在式(3.60)中所得到的。式(3.71)可以改写成

$$A_v = \frac{-g_m r_O R_D [R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O]}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \cdot \frac{1}{R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \quad (3.72)$$

$$= -\frac{g_m r_O}{R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \cdot \frac{R_D [R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O]}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \quad (3.73)$$

式(3.73)中的两个部分分别代表电路的两个重要参数: 第一部分与式(3.55)相同, 即带有源极负反馈的 MOS 管的等效跨导; 第二部分表示电阻 R_D 与 $R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O$ 的并联, 即电路总的输出电阻。

以上的讨论表明, 在一些电路中如果使用下面介绍的辅助定理就能够很容易地求出电压增益。

辅助定理

在线性电路中, 电压增益等于 $-G_m R_{out}$, 其中 G_m 表示输出与地短接时电路的跨导; R_{out} 表示当输入电压为零时电路的输出电阻, 如图 3.25 所示。

 


图 3.25 以诺顿等效来模拟放大器的输出端口

应该指出, 线性电路的输出端口可以用诺顿等效来模拟, 所以借助于图 3.25 可以证明这个辅助定理。输出电压等于 $-I_{out} R_{out}$, 其中 I_{out} 可以通过测量输出端短路电流而得到。定义参数 $G_m = I_{out} / V_{in}$, 可得 $V_{out} = -G_m V_{in} R_{out}$ 。如果电路的 G_m 和 R_{out} 可以通过观察确定, 这个辅助定理将会非常有用。

例 3.6

假设 I_0 是理想电流源, 计算图 3.26 所示电路的电压增益。

解

共源级的跨导和输出电阻分别由式(3.55)和式(3.60)给出, 因此

$$A_v = \frac{g_m r_O}{R_S + [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_O} \{ [1 + (g_m + g_{mb}) r_O] R_S + r_O \} \quad (3.74)$$

$$= -g_m r_O \quad (3.75)$$

有意思的是, 电压增益等于 MOS 管的本征增益而与 R_S 无关。这是因为, 如果 I_0 是理想电流源, 流过电阻 R_S 的电流几乎不会改变。因此 R_S 上的小信号压降等于零——似乎电阻 R_S 本身为零一样。

 


图 3.26

3.3 源跟随器

对共源级的分析指出, 在一定范围的电源电压下, 要获得更高的电压增益, 负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载, 为了使信号电平的损失小到可以忽略不计, 就必须在放大器后面放置一个“缓冲器”。源跟随器(也叫做共漏级放大器)就可以起到一个电压缓冲器的作用。

如图 3.27(a)所示, 源跟随器利用栅极接收信号, 利用源极驱动负载, 使源极电势能“跟随”栅压。首先分析大信号特性, 我们注意到当 $V_{in} < V_{TH}$ 时, M_1 处于截止状态, V_{out} 等于零。随着 V_{in} 增大并超过 V_{TH} , M_1 导通进入饱和区 (V_{DD} 为典型值时), I_{D1} 流过电阻 R_S (图 3.27(b))。 V_{in} 进一步增大, 输出电压 V_{out} 跟随输入电压变化, 且两者之差(电平平移)为 V_{GS} 。输入-输出特性可以表示为

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out})^2 R_S = V_{out} \quad (3.76)$$

 


图 3.27 (a)源跟随器; (b)输入-输出特性曲线

上式两边同时对 V_{in} 求微分, 可得电路的小信号增益:

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} 2(V_{in} - V_{TH} - V_{out}) \left(1 - \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}\right) R_S = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} \quad (3.77)$$

因为 $\partial V_{TH} / \partial V_{in} = \eta \partial V_{out} / \partial V_{in}$, 所以

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = \frac{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out}) R_S}{1 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out}) R_S (1 + \eta)} \quad (3.78)$$

应该指出

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out}) \quad (3.79)$$

所以

$$A_v = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S} \quad (3.80)$$

通过图 3.28 的等效小信号电路可以更容易地得到

相同的结果。图中 $V_{out} = V_{in} - V_1$, $V_{bs} = -V_{out}$, 所以 $g_m V_1 - g_{mb} V_{out} = V_{out} / R_S$, 因此 $V_{out} / V_{in} = g_m R_S / [1 + (g_m + g_{mb}) R_S]$ 。

图 3.29 粗略表示了增益与 V_{in} 的关系。当 $V_{in} \approx V_{TH}$ (此时 $g_m \approx 0$) 时, 增益从零开始单调增大。同时随着漏电流和 g_m 变大, A_v 接近 $g_m / (g_m + g_{mb}) = 1 / (1 + \eta)$ 。因为 η 本身随着 V_{out} 增大而缓慢减小, 所以 A_v 最终将等于 1。但是对于一般的允许的源-衬电压而言, η 维持近似大于 0.2。

式(3.80)的一个重要的结论是, 即使 $R_S = \infty$, 源跟随器的电压增益也不会等于 1。后面会介绍这一点。需要指出的是, 如果 V_{in} 小于 V_{DD} , 图 3.27 中的 M_1 是不会进入线性区的。

在图 3.27 的源跟随器中, M_1 的漏电流受输入直流电平的强烈影响。例如, 如果 V_{in} 由 1.5V 变化到 2V, I_D 会增大 1 倍, $V_{GS} - V_{TH}$ 会增大为原来的 $\sqrt{2}$ 倍, 因此会使输入-输出特性呈现显著的非线性。为了缓解这种问题, 可以用一个电流源代替电阻, 如图 3.30(a) 所示。该电流源由一个工作在饱和区的 NMOS 管来实现(图 3.30(b))。

例 3.7

假设在 3.30(a) 所示的源跟随器电路中, 已知 $(W/L)_1 = 20/0.5$, $I_1 = 200 \mu A$, $V_{TH0} = 0.6 V$, $2\Phi_F = 0.7 V$, $\mu_n C_{ox} = 50 \mu A/V^2$, 和 $\gamma = 0.4 V^{1/2}$ 。

(a) 计算 $V_{in} = 1.2 V$ 时的 V_{out} 。

 


图 3.28 源跟随器的小信号等效电路

 


图 3.29 源跟随器电压增益和输入电压之间的关系

 


图 3.30 用 NMOS 晶体管为电流源的源跟随器电路

(b) 如果 I_1 用图 3.30(b) 中的 M_2 来实现, 求出维持 M_2 工作在饱和区时 $(W/L)_2$ 的最小值。

解

(a) 因为 M_1 的阈值电压和 V_{out} 有关, 我们做一个简单的迭代。注意到

$$(V_{in} - V_{TH} - V_{out})^2 = \frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_1} \quad (3.81)$$

我们首先假设 $V_{TH} \approx 0.6V$, 可以算出 $V_{out} = 0.153V$ 。现在我们计算新的 V_{TH} 值为

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma(\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi_F}) \quad (3.82)$$

$$= 0.635V \quad (3.83)$$

这表明 V_{out} 比上面算出的结果约小 35mV, 即 $V_{out} \approx 0.119V$ 。

(b) 因为 M_2 的漏源电压等于 0.119V, 所以只有 $(V_{GS} - V_{TH})_2 \leq 0.119V$, 器件才处于饱和区。当电流 $I_1 = 200\mu A$ 时, 可以求出 $(W/L)_2 \geq 283/0.5$ 。应该注意到, M_2 将会在输出结点引入很大的漏结电容和交叠电容。

为了更好地认识源跟随器, 我们将计算图 3.31(a) 所示电路的小信号输出电阻。利用图

 


图 3.31 源跟随器的输出阻抗的计算

3.3(b) 所示的等效电路, 注意到 $V_1 = -V_X$, 可以得到:

$$I_X - g_m V_X - g_{mb} V_X = 0 \quad (3.84)$$

所以

$$R_{out} = \frac{1}{g_m + g_{mb}} \quad (3.85)$$

有意思的是,体效应减小了源跟随器的输出电阻。为了理解这一点,在图 3.31(c)中,假设 V_X 减小 ΔV 以使漏电流增大。如果没有体效应,则仅仅 M_1 的栅源电压增加 ΔV 。如果考虑体效应,则器件的阈值电压也会减小。因此, $(V_{GS} - V_{TH})^2$ 的第一项增加,第二项减小,就导致漏极电流改变更多,故而降低了输出电阻。

上述的现象也可以借助图 3.32(a)小信号模型来研究。电流源 $g_{mb}V_{bs}$ 的大小和它上面的压降成正比,注意到这一点很重要。这样的特性如同一个阻值等于 $1/g_{mb}$ 的简单电阻,因此可以得到图 3.32(b)所示的小信号等效电路。因为等效电阻只是并联在输出结点,所以这会降低总的输出电阻。读者可以证明,如果没有 $1/g_{mb}$,输出电阻等于 $1/g_m$;如果将它包括进去,

 


图 3.32 计入体效应的源跟随器

那么总的输出电阻等于

$$R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \quad (3.86)$$

$$= \frac{1}{g_m + g_{mb}} \quad (3.87)$$

用一个电阻模拟 g_{mb} 的作用——这仅对源跟随器而言是正确的——也有助于解释为什么在式(3.80)中,当 $R_S = \infty$ 时,增益小于 1。在图 3.33 所示的戴维南等效电路中:

 


图 3.33 以戴维南等效表示本征源跟随器

$$A_v = \frac{\frac{1}{g_{mb}}}{\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_{mb}}} \quad (3.88)$$

$$= \frac{g_m}{g_m + g_{mb}} \quad (3.89)$$

为了完整性,我们也考虑 M_1 和 M_2 存在一定的沟道长度调制效应,在这种条件下来研究图 3.34(a)所示的源跟随器。利用 3.34(b)的等效电路,我们可以得到

$$A_v = \frac{\frac{1}{g_{mb}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \parallel R_L}{\frac{1}{g_{mb}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \parallel R_L + \frac{1}{g_m}} \quad (3.90)$$

 


图 3.34 (a)驱动电阻负载的源跟随器; (b)小信号等效电路

例 3.8

计算图 3.35 所示电路的电压增益。

解

向 M_2 源极看进去所看到的阻抗为 $[1/(g_{m2} + g_{mb2})] \parallel r_{O2}$, 所以

$$A_v = \frac{\frac{1}{g_{mb2} + g_{m2}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}} \quad (3.91)$$

 


图 3.35

源跟随器表现出高的输入阻抗和中等的输出阻抗。但这是以非线性和电压余度的减小的两个缺点为代价的。我们将详细考虑这些问题。

正如有关图 3.27(a)的内容提到的,即使源跟随器用理想电流源来偏置,输入-输出特性仍表现出一些非线性,这源于阈值电压 V_{TH} 与源极电压之间的非线性。在亚微米工艺中,晶体管的 r_O 同样随 V_{DS} 而显著改变,因此也会给电路的小信号增益带来额外的变化(见第 16 章)。因此,源跟随器通常有百分之几的非线性。

如果把衬底和源接在一起,可以消除由体效应引起的非线性。由于所有的 NMOS 管共用一个衬底,这样的方法通常仅对 PMOS 管有效。图 3.36 显示了一个 PMOS 源跟随器,它使用两个分离的 n 阱以消除 M_1 的体效应。在这种情况下,PMOS 的低迁移率导致它的输出阻抗比 NMOS 的输出阻抗更高。

 


图 3.36 没有体效应的 PMOS 源跟随器

源跟随器也会使信号直流电平产生 V_{GS} 的移动,因此会消耗电压余度,进而限制电压摆幅。为了理解这一点,我们考虑图 3.37 中共源级和源跟随器级联的例子。如果没有源跟随器, V_X 的最小允许值等于 $V_{GS1} - V_{TH1}$ (M_1 处于饱和区)。而如果加上源跟随器,为了确保 M_3 工作在饱和区, V_X 必须大于 $V_{GS2} + (V_{GS3} - V_{TH3})$ 。对于 M_1 和 M_3 的过驱动电压相差不大的情况,就意味着 X 处允许的电压摆幅减小了 V_{GS2} ,这是一个比较大的数值。

 


图 3.37 源跟随器与共源级的级联

在负载阻抗相对比较小时,比较源跟随器和共源级的增益也很有意义。一个实际的例子是:在高频装置中需要驱动一个 50Ω 的外部终端负载。如图 3.38(a)所示,用源跟随器来驱动负载,总的电压增益为

$$\left. \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|_{SF} \approx \frac{R_L}{R_L + 1/g_{m1}} \quad (3.92)$$

另一种情况,如图 3.38(b)所示,负载作为共源级的一部分,电压增益为

$$\left. \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|_{CS} \approx -g_{m1} R_L \quad (3.93)$$

这两种结构的主要区别在于:对于给定的偏置电流可以得到不同的电压增益。例如,如果 $1/g_{m1} \approx R_L$,则源跟随器提供的增益至多为 0.5,而共源级提供的增益接近于 1。因此,源跟随器并不是必须的有效的驱动器。

源跟随器的缺点是:由于体效应导致的非线性、由于电平移动导致电压余度的消耗以及差

 


图 3.38 (a)源跟随器;(b)驱动负载电阻的共源级

的驱动能力,这些缺点限制了这种结构的应用。也许源跟随器最一般的应用是完成电平移动。

例 3.9

(a) 如图 3.39(a),如果在所关心的频率下电容 C_1 交流短路,计算电路的电压增益。要使 M_1 工作在饱和区,则输入端允许的最大直流电平是多少?

(b) 为了允许接近 V_{DD} 的输入直流电平,将 3.39(a) 的电路修改为 3.39(b) 所示电路。 M_1 和 M_3 的栅源电压应满足什么样的关系才能保证使 M_1 工作在饱和区?

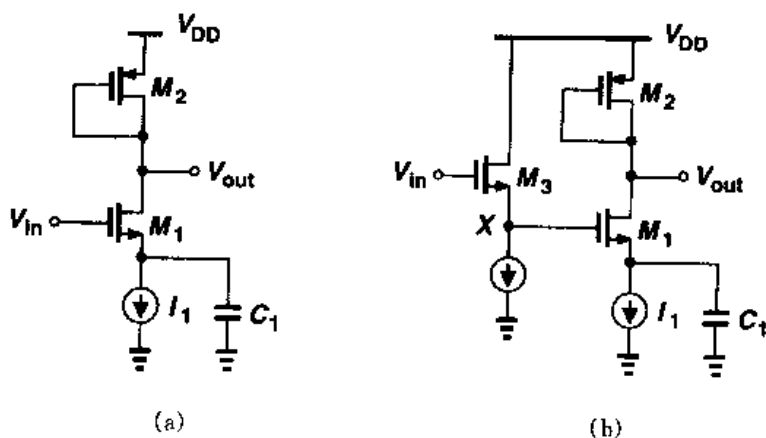


图 3.39

解

(a) 电压增益由下式给出

$$A_v = -g_{m1} [r_{O1} \parallel r_{O2} \parallel (1/g_{m2})] \quad (3.94)$$

因为 $V_{out} = V_{DD} - |V_{GS2}|$, 所以 V_{in} 最大允许直流电平为 $V_{DD} - |V_{GS2}| + V_{TH1}$ 。

(b) 如果 $V_{in} = V_{DD}$, 则图中 X 点的电位是 $V_X = V_{DD} - V_{GS3}$ 。要保证 M_1 工作在饱和区, $V_{DD} - V_{GS3} - V_{TH1} \leq V_{DD} - |V_{GS2}|$, 所以 $V_{GS3} + V_{TH1} \geq |V_{GS2}|$ 。

第 7 章将会介绍,源跟随器会引入显著的噪声。因此,图 3.39(b)所示的电路不适合于低噪声应用。

3.4 共栅级

在共源放大器和源跟随器中,输入信号都是加在 MOS 管的栅极。把输入信号加在 MOS 管的源端也是可以的。如图 3.40(a),共栅级在源端接受输入,在漏端产生输出。栅极接一个直流电压,以便建立适当的工作条件。应当注意, M_1 管的偏置电流流过输入信号源。另一种方法中,如图 3.40(b)所示, M_1 管用一个恒流源来偏置,信号通过电容耦合到电路。

 


图 3.40 (a)直接耦合的共栅级; (b)电容耦合的共栅级

首先分析图 3.40(a)所示电路的大信号特性。为简单起见,我们假设 V_{in} 从某一个大的正值减小。当 $V_{in} \geq V_b - V_{TH}$ 时, M_1 处于关断状态,所以 $V_{out} = V_{DD}$ 。当 V_{in} 较小时,如果 M_1 处于饱和区,可以得到

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH})^2 \quad (3.95)$$

随着 V_{in} 减小, V_{out} 也逐渐减小。最终 M_1 进入线性区,此时,

$$V_{DD} - \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH})^2 R_D = V_b - V_{TH} \quad (3.96)$$

输入-输出特性曲线如图 3.41 所示。如果 M_1 为饱和状态,输出电压可以写成

$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH})^2 R_D \quad (3.97)$$

可以得出小信号增益

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH}) \left(-1 - \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} \right) R_D \quad (3.98)$$

因为 $\partial V_{TH} / \partial V_{in} = \partial V_{TH} / \partial V_{SB} = \eta$, 我们可以得到

 


图 3.41 共栅级的输入-输出特性

$$\frac{\partial V_{\text{out}}}{\partial V_{\text{in}}} = \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} R_D (V_b - V_{\text{in}} - V_{\text{TH}})(1 + \eta) \quad (3.99)$$

$$= g_m(1 + \eta) R_D \quad (3.100)$$

请注意,这增益是正值。有意思的是,体效应使共栅级的等效跨导变大了。

电路的输入阻抗也很重要。我们注意到,如果 $\lambda = 0$,在图 3.40(a) 中 M_1 的源端所看到的阻抗与在图 3.31 中 M_1 源端所看到的阻抗,其值相等,即 $1/(g_m + g_{\text{mb}}) = 1/[g_m(1 + \eta)]$ 。因此,体效应减小了共栅级输入阻抗。共栅级相对较低的输入阻抗在某些应用中很有用。

例 3.10

如图 3.42 所示,晶体管 M_1 得到输入电压的变化 ΔV ,并按比例传送电流至 50Ω 的传输线上。在图 3.42(a) 中,传输线的另一端接一个 50Ω 的电阻;在图 3.42(b) 中,传输线的另一端接一个共栅级。假设 $\lambda = \gamma = 0$ 。

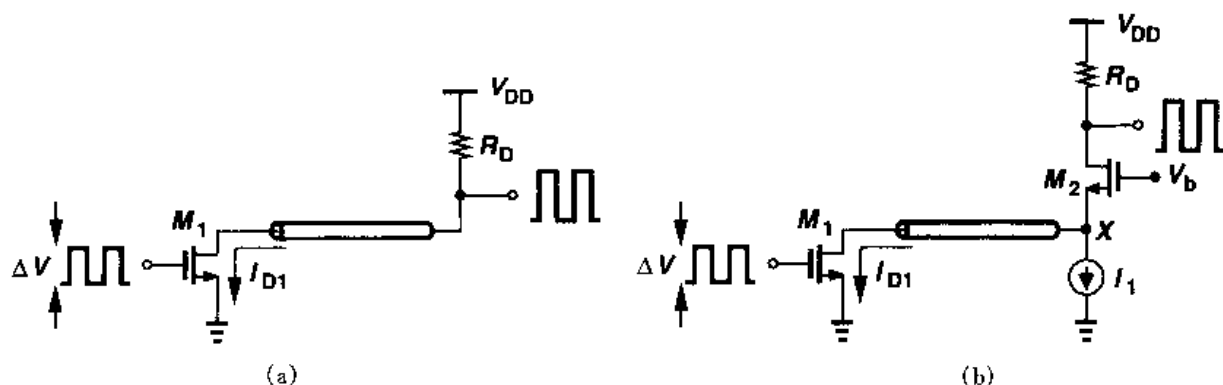


图 3.42

(a) 计算在低频情况下,两种接法的增益 $\partial V_{\text{out}}/\partial V_{\text{in}}$ 。

(b) 使结点 X 处波反射最小的条件是什么?

解

(a) 当 M_1 栅极加小信号时,漏电流的变化为 $g_{\text{m1}}\Delta V_X$ 。这个电流在图 3.42(a) 中是从 R_D 抽取的,而在图 3.42(b) 中是从 M_2 抽取的,产生的输出电压摆幅为 $-g_{\text{m1}}\Delta V_X R_D$ 。因此,对于两种情况都是 $A_v = -g_{\text{m1}} R_D$ 。

(b) 为了使结点 X 处的反射最小,在 M_2 的源端所看到的电阻必须等于 50Ω ,而且电抗必须很小。因此, $1/(g_m + g_{\text{mb}}) = 50\Omega$,通过适当地调节 M_2 的尺寸和偏置可以保证该等式成立。为了使晶体管的电容最小,最好使用小尺寸器件并且偏置在大电流下。(回顾一下 $g_m = \sqrt{2\mu_n C_{\text{ox}}(W/L)I_D}$)。除了较高的功耗之外,这种矫正方法还要求 M_2 的栅压 V_{CS} 比较大。

这个例子的关键之处在于,尽管两种情况总的电压增益都等于 $-g_{\text{m1}} R_D$,图 3.42(b) 所示电路的 R_D 值可以远大于 50Ω ,而且不会在结点 X 处引起波反射。所以共栅级电路与图 3.42(a) 所示的电路相比,前者可以提供更高的增益。

现在我们分析更普遍情况下的共栅级结构,即计入晶体管的输出阻抗以及信号源的阻抗

的情况。对图 3.43(a)所示的电路,可以借助图 3.43(b)所示的小信号等效电路来分析。注意到流过 R_S 电流等于 $-V_{out}/R_D$, 所以

$$V_1 - \frac{V_{out}}{R_D} R_S + V_{in} = 0 \quad (3.101)$$

此外,因为流过 r_O 的电流等于 $-V_{out}/R_D - g_m V_1 - g_{mb} V_1$, 所以:

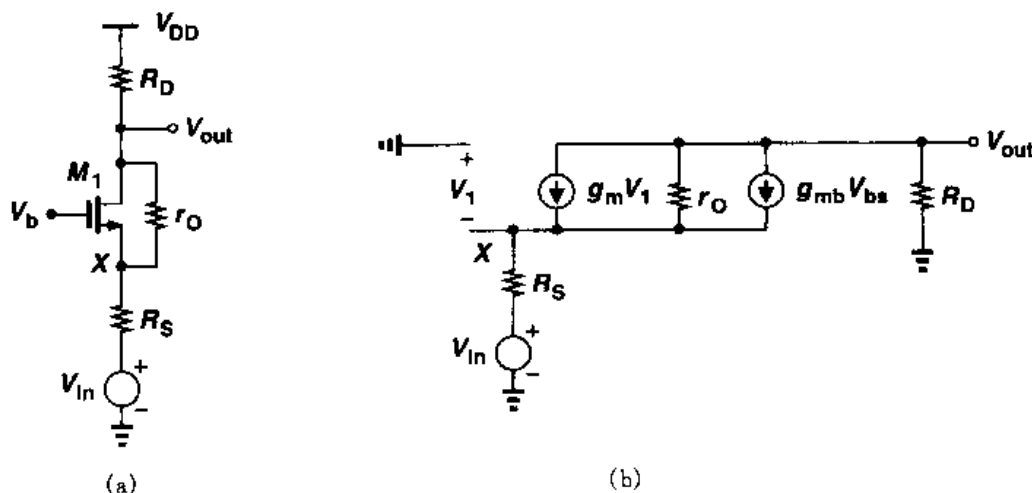


图 3.43 (a)输出电阻为有限值的共栅级; (b)小信号等效电路

$$r_O \left(\frac{-V_{out}}{R_D} - g_m V_1 - g_{mb} V_1 \right) - \frac{V_{out}}{R_D} R_S + V_{in} = V_{out} \quad (3.102)$$

从上式中解出 V_1 的表达式并带入式(3.101), 可得

$$r_O \left[\frac{-V_{out}}{R_D} - (g_m + g_{mb}) \left(V_{out} \frac{R_S}{R_D} - V_{in} \right) \right] - \frac{V_{out} R_S}{R_D} + V_{in} = V_{out} \quad (3.103)$$

由此得出

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(g_m + g_{mb}) r_O + 1}{r_O + (g_m + g_{mb}) r_O R_S + R_S + R_D} R_D \quad (3.104)$$

请注意式(3.104)和式(3.71)的相似性。由于存在体效应, 所以共栅级的增益略高一些。

例 3.11

假设 $\lambda \neq 0$ 且 $\gamma \neq 0$, 计算图 3.44(a)所示电路的电压增益。

解

首先画出 M_1 的戴维南等效电路, 如图 3.44(b)所示。 M_1 在此处作为一个源跟随器。等效戴维南电压为

$$V_{in,eq} = \frac{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m1}}} V_{in} \quad (3.105)$$

等效的戴维南电阻为

 


图 3.44

$$R_{eq} = r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \quad (3.106)$$

原电路等效为图 3.44(c), 利用式(3.104)可得增益为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(g_{m2} + g_{mb2})r_{O2} + 1}{r_{O2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}]\left(r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel \frac{1}{g_{m1}}\right) + R_D} R_D \frac{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m2}}} \quad (3.107)$$

共栅级的输入输出阻抗也是我们所关心的。为了求出图 3.45(a)在源端所看到的阻抗, 可以借助图 3.45(b)的等效电路。因为 $V_1 = -V_X$, 流过 r_O 的电流等于 $I_X + g_m V_1 + g_{mb} V_1 = I_X - (g_m + g_{mb})V_X$, 把 r_O 和 R_D 上的压降加起来可以得到

$$R_D I_X + r_O [I_X - (g_m + g_{mb})V_X] = V_X \quad (3.108)$$

因此

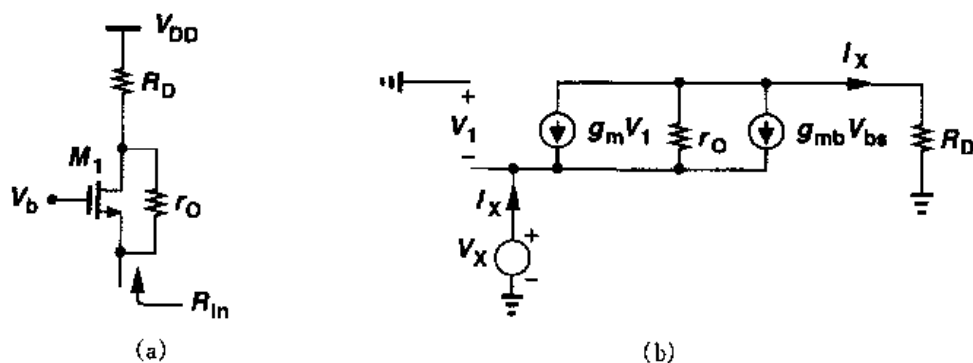


图 3.45 (a)共栅级的输入电阻;(b)小信号等效电路

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_D + r_O}{1 + (g_m + g_{mb})r_O} \quad (3.109)$$

如果 $(g_m + g_{mb})r_O \gg 1$, 则上式变为

$$\frac{V_X}{I_X} \approx \frac{R_D}{(g_m + g_{mb})r_O} + \frac{1}{g_m + g_{mb}} \quad (3.110)$$

这个结果表明, 当在源端看输入阻抗时, 漏端的阻抗要除以 $(g_m + g_{mb})r_O$ 。这对于短沟道器件特别重要, 因为它们的本征增益很低。式(3.109)的两个特殊情况都值得研究。首先, 假设 $R_D = 0$, 那么

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{r_O}{1 + (g_m + g_{mb})r_O} \quad (3.111)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{r_O} + g_m + g_{mb}} \quad (3.112)$$

该结果正是源跟随器在源端所看到的阻抗, 这是意料之中的, 因为 $R_D = 0$ 时, 电路结构和图 3.31(a) 一样。

其次, 用一个理想电流源代替电阻 R_D 。根据式(3.110)预示, 输入阻抗将趋近无穷。虽然这个结果有些让人惊讶, 它仍然可以通过图 3.46 来解释。因为流过晶体管的总的电流是固定的, 等于 I_1 , 源极电压的变化并不会引起器件电流的变化, 因此 $I_X = 0$ 。换句话说, 只有连接到漏端的负载阻抗很小的情况下, 共栅级的输入阻抗才会相对较低。

 


图 3.46 采用理想电流源负载的共栅级的输入电阻

例 3.12

计算以电流源为负载的共栅级的电压增益, 该电路如图 3.47(a) 所示。

解

让式(3.104)中的 R_D 趋近无穷, 可得

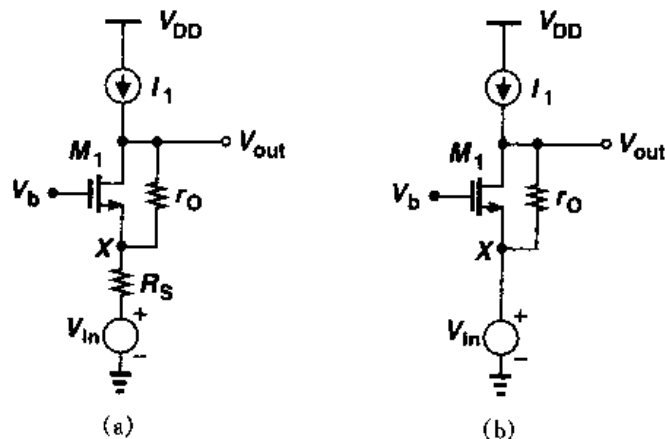


图 3.47

$$A_v = (g_m + g_{mb})r_O + 1 \quad (3.113)$$

有趣的是,电压增益与 R_S 无关。通过前面的讨论我们知道,如果 $R_D \rightarrow \infty$,则在 M_1 源端看到的阻抗也会趋于无穷,所以结点 X 处的小信号电压趋于 V_{in} 。从而电路可以简化为图 3.47(b) 所示的电路,并很容易得到式(3.113)。

 


图 3.48 共栅级的输出电阻的计算

为了计算共栅级的输出阻抗,可以借助图 3.48 所示电路。我们注意到,该电路的等效电路与图 3.22 中的电路相似,因此

$$R_{out} = \{[1 + (g_m + g_{mb})r_O]R_S + r_O\} \parallel R_D \quad (3.114)$$

例 3.13

从例 3.10 可以看到,共栅级电路的输入信号采用的是电流而不是电压。图 3.49 所示的就是这样的电路。如果输入电流源呈现的输出阻抗等于 R_P ,计算所示电路的 V_{out}/I_{in} 和输出阻抗。

解

为了求出 V_{out}/I_{in} ,我们用戴维南等效代替 I_{in} 和 R_P ,利用式(3.104)可得

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{(g_m + g_{mb})r_O + 1}{r_O + (g_m + g_{mb})r_OR_P + R_P + R_D} R_D R_P \quad (3.115)$$

 


图 3.49

电路的输出阻抗等于

$$R_{out} = \{[1 + (g_m + g_{mb})r_O]R_P + r_O\} \parallel R_D \quad (3.116)$$

3.5 共源共栅级

例 3.10 中提到,共栅级的输入信号可以是电流。我们还知道,共源级中的晶体管可以将电压信号转换为电流信号。共源级和共栅级的级联叫作共源共栅(cascode)^①结构。这种结构具有许多有用的特性。图 3.50 显示了共源共栅电路的基本结构: M_1 产生与输入电压 V_{in} 成正比的小信号漏电流, M_2 仅仅使电流流经 R_D 。我们称 M_1 为输入器件,称 M_2 为共源共栅器件。这个例子中需要注意的是,流经 M_1 和 M_2 的电流相等。随着我们这一节中对电路特点的阐述,共源共栅结构相对于简单的共源级的优点就变得显而易见了。

首先我们分析共源共栅结构的偏置条件。为了保证 M_1 工作在饱和区,必须满足 $V_X \geq V_{in} - V_{TH1}$ 。假如 M_1 和 M_2 都处于饱和区,则 V_X 主要由 V_b 决定: $V_X = V_b - V_{GS2}$ 。因此, $V_b - V_{GS2} \geq V_{in} - V_{TH1}$,从而可以得到 $V_b > V_{in} + V_{GS2} - V_{TH1}$,见图 3.51。为了保证 M_2 饱和,必须满足 $V_{out} \geq V_b - V_{TH2}$,如果 V_b 的取值使 M_1 处于饱和区边缘,则 $V_{out} \geq V_{in} - V_{TH1} + V_{GS2} - V_{TH2}$ 。从而保证 M_1 和 M_2 工作在饱和区的最小输出电平等于 M_1 和 M_2 的过驱动电压之和。换句话说,电路中 M_2 管的增加会使电路的输出电压摆幅减小,减小的量至少为 M_2 的过驱动电压。我们也说成 M_2 “层叠”在 M_1 上。

现在我们分析 V_{in} 从零变化到 V_{DD} 的过程中,图 3.50 所示共源共栅级的大信号特性。当 $V_{in} \leq V_{TH1}$ 时, M_1 和 M_2 处于截止状态, $V_{out} = V_{DD}$,且 $V_X \approx V_b - V_{TH2}$ (如果忽略亚阈值导通情况),见图 3.52。当 V_{in} 超过 V_{TH1} 之后, M_1 开始抽取电流, V_{out} 将下降。因为 I_{D2} 增加, V_{GS2} 必定同时增加,故而导致 V_X 下降。如果假定 V_{in} 为足够大的值,会出现两个结果:

- (1) V_X 降到比 V_{in} 低一个阈值电压 V_{TH1} ,迫使 M_1 进入线性区;
- (2) V_{out} 降到比 V_b 低一个阈值电压 V_{TH2} ,使 M_2 进入线性区。

对于不同的器件尺寸和 R_D 以及 V_b ,任何一个结果都可能先于另一个发生。例如,如果 V_b 比较低的时候, M_1 会先进入线性区。需要注意的是,

 


图 3.50 共源共栅结构

 


图 3.51 共源共栅电路的偏置电压

 


图 3.52 共源共栅级的输入-输出特性

^① 术语共源共栅(cascode)是级联三极管(cascaded triodes)的缩写。

如果 M_2 进入深线性区, V_X 和 V_{out} 将接近相等。

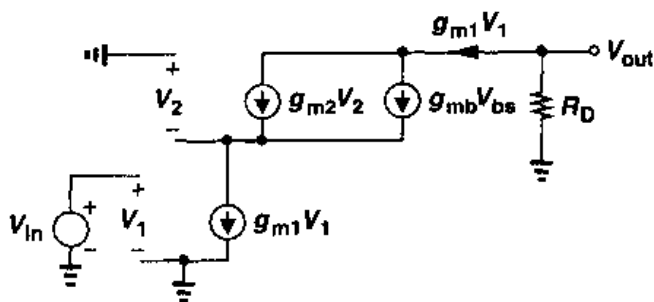


图 3.53 共源共栅级的小信号等效电路

现在我们考虑共源共栅级的小信号特性,假设两个晶体管都工作在饱和区。如果 $\lambda = 0$, 因为输入器件产生的漏电流必定流过共源共栅器件,所以电压增益与共源级的电压增益相同。图 3.53 所示的小信号等效电路说明,这个结果与 M_2 的跨导及体效应无关。

例 3.14

计算图 3.54 所示电路的电压增益。假设 $\lambda = 0$ 。

解

M_1 的小信号漏电流 $g_{m1} V_{in}$, 被 R_P 和向 M_2 源端看进去所看到的阻抗 $1/(g_{m2} + g_{mb2})$ 分成两部分。因此,流过 M_2 的电流等于

$$I_{D2} = g_{m1} V_{in} \frac{(g_{m2} + g_{mb2}) R_P}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) R_P} \quad (3.117)$$

所以电压增益等于

$$A_v = - \frac{g_{m1} (g_{m2} + g_{mb2}) R_P R_D}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) R_P} \quad (3.118)$$

 


图 3.54

共源共栅结构一个重要的特性就是输出阻抗很高。如图 3.55 所示,为了计算 R_{out} , 电路可以看成带负反馈电阻 r_{O1} 的共源级。因此,由式 (3.60) 可得

$$R_{out} = [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2}] r_{O1} + r_{O2} \quad (3.119)$$

假设 $g_m r_O \gg 1$, 我们得到 $R_{out} \approx (g_{m2} + g_{mb2}) \cdot r_{O2} r_{O1}$ 。也就是说, M_2 将 M_1 的输出阻抗提高至原来的 $(g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2}$ 倍。如图 3.56 所示,有时候共源共栅级可以扩展为三个或更多器件的层叠以获得更高的输出阻抗,但是所需要的额外的电压余度使这样的结构缺少吸引力。例如,三层共源共栅电路的最小输出电压等于三个过驱动电压之和。

 


图 3.55 共源共栅级输出电阻的计算

 


图 3.56 三层共源共栅

 


图 3.57 带电流源负载的共源共栅级

为了体会高输出阻抗的实用性,我们回顾一下 3.2.3 节所讲述的辅助定理,在那里电压增益可以写作 $G_m R_{out}$ 。因为 G_m 通常是由晶体管(例如图 3.50 中的 M_1)的跨导决定的,因此要在 G_m 与偏置电流、器件电容之间进行折衷。所以,最好是通过使 R_{out} 最大化来增加电压增益。图 3.57 就是这样一个例子。如果图中两个晶体管都工作在饱和区,则 $G_m \approx g_{m1}$, $R_{out} \approx (g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2} r_{O1}$, 可得 $A_v = (g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2} g_{m1} r_{O1}$ 。因此,最大的电压增益大约等于晶体管本征增益的平方。

例 3.15

计算图 3.57 所示电路的精确的电压增益。

解

因为 M_1 产生的小信号电流中的一部分被电阻 r_{O1} 分流到地,电路中实际的 G_m 要略微小于 g_{m1} 。如图 3.58 中所示:

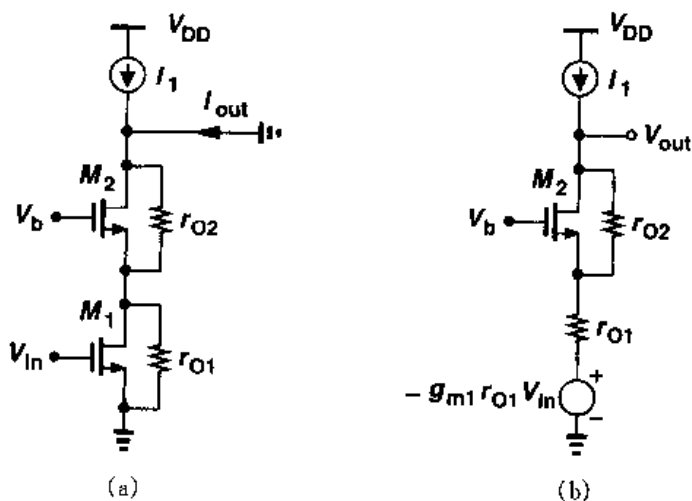


图 3.58

$$I_{out} = g_{m1} V_{in} \frac{r_{O1}}{r_{O1} + \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \parallel r_{O2}} \quad (3.120)$$

因此整体的跨导为

$$G_m = \frac{g_{m1} r_{O1} [r_{O2} (g_{m2} + g_{mb2}) + 1]}{r_{O1} r_{O2} (g_{m2} + g_{mb2}) + r_{O1} + r_{O2}} \quad (3.121)$$

所以电压增益为

$$|A_v| = G_m R_{out} \quad (3.122)$$

$$= g_{m1} r_{O1} [(g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2} + 1] \quad (3.123)$$

如果假设 $G_m \approx g_{m1}$, 那么 $|A_v| \approx g_{m1} \{ [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2}] r_{O1} + r_{O2} \}$ 。

另一种计算电压增益的方法是用戴维南等效代替 V_m 和 M_1 , 将电路简化为共栅结构。如图 3.58(b) 所示, 简化之后, 利用式 (3.104) 同样可以得到式 (3.123) 的结果。

比较两种提高增益的方法也很有意义: 第一种是采用共源共栅增大增益; 第二种是在给定的偏置电流情况下通过增大输入晶体管的长度来增大增益, 如图 3.59 所示。例如, 假设共源级的输入管的长度变为原来的四倍而宽度保持不变。因为 $I_D = (1/2) \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_{TH})^2$, 所以过驱动电压增大为原来两倍, 晶体管消耗的电压余度与共源共栅级相同。也就是说图 3.59(b) 和 (c) 所示电路受到相同的电压摆幅约束。

 


图 3.59 通过增大器件的长度或采用共源共栅结构来增大输出阻抗

现在考虑每种情况的输出阻抗。因为

$$g_m r_O = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \frac{1}{\lambda I_D} \quad (3.124)$$

而且 $\lambda \propto 1/L$, 所以 L 增大四倍的结果只是使 $g_m r_O$ 的值增大两倍, 然而共源共栅结构却使输出阻抗大约增大为 $(g_m r_O)^2$ 。应该注意的是, 图 3.59(b) 中 M_1 的跨导等于图 3.59(c) 中 M_1 的跨导的一半, 这会导致更高的噪声 (见第 7 章)。

共源共栅结构不一定起放大器的作用。这种结构的另一种普遍应用是构成恒定电流源。高的输出阻抗提供一个接近理想的电流源, 但这样做的代价是牺牲了电压余度。例如图 3.57 中的电流源 I_1 可以用 PMOS 的共源共栅结构来实现, 如图 3.60 所示, 表现的输出阻抗等于 $[1 + (g_{m3} + g_{mb3}) r_{O3}] r_{O4} + r_{O3}$ 。如果栅极偏压选择的适当, 可以得到最大的输出摆幅等于 $V_{DD} - (V_{GS1} - V_{TH1}) - (V_{GS2} - V_{TH2}) - |V_{GS3} - V_{TH3}| - |V_{GS4} - V_{TH4}|$ 。

我们借助图 3.25 所阐述的辅助定理计算电压增益。其中 $G_m \approx g_{m1}$, R_{out} 为

 


图 3.60 采用 PMOS 共源共栅负载的 NMOS 共源共栅放大器

$$R_{out} = \left\{ [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}]r_{O1} + r_{O2} \right\} \parallel \left\{ [1 + (g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}]r_{O4} + r_{O3} \right\} \quad (3.125)$$

所以, $|A_v| \approx g_{m1}R_{out}$ 。采用典型值时, 电压增益近似等于

$$|A_v| \approx g_{m1}[(g_{m2}r_{O2}r_{O1}) \parallel (g_{m3}r_{O3}r_{O4})] \quad (3.126)$$

屏蔽特性

从图 3.23 我们知道, 高输出阻抗源于这个事实: 如果输出结点电压变化 ΔV , 相应地在共源共栅器件源端的电压变化很小。在某种意义上, 共源共栅晶体管“屏蔽”输入器件, 使它不受输出结点电压变化的影响。这种共源共栅结构的屏蔽特性在许多电路中很有用。

例 3.16

两个相同的 NMOS 管在系统中用来做恒流源, 如图 3.61(a) 所示。然而, 系统内部电路导致 V_X 比 V_Y 高 ΔV 。

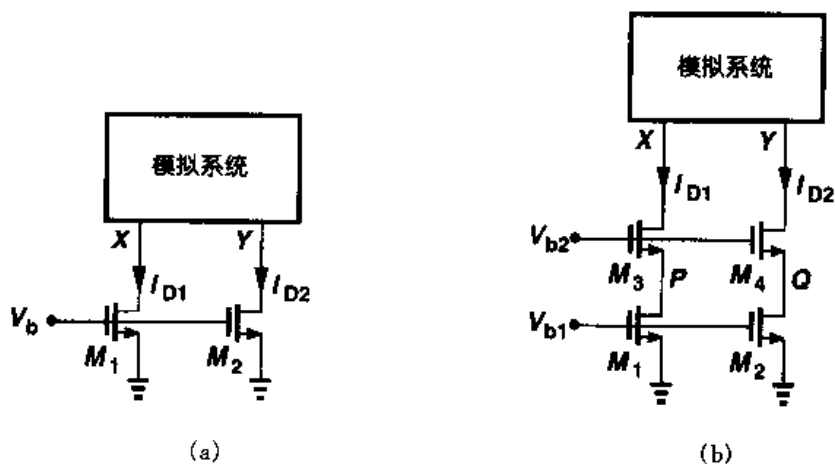


图 3.61

- (a) 如果 $\lambda \neq 0$, 计算所导致的 I_{D1} 和 I_{D2} 的差别。
 (b) 如果在 M_1 和 M_2 上增加共源共栅管, 重复以上(a)的计算。

解

(a) 我们得到

$$I_{D1} - I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 (\lambda V_{DS1} - \lambda V_{DS2}) \quad (3.127)$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 (\lambda \Delta V) \quad (3.128)$$

(b) 如图 3.61(b) 所示, 共源共栅结构分别地减弱了 V_X 和 V_Y 对电流 I_{D1} 和 I_{D2} 的影响。如图 3.23 所描述的和式(3.63)所提示的, V_X 和 V_Y 之间的差别 ΔV 转换成为 P 和 Q 两点之间的电压差 ΔV_{PQ} 为

$$\Delta V_{PQ} = \Delta V \frac{r_{O1}}{[1 + (g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}]r_{O1} + r_{O3}} \quad (3.129)$$

$$\approx \frac{\Delta V}{(g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}} \quad (3.130)$$

因此

$$I_{D1} - I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 \frac{\lambda \Delta V}{(g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}} \quad (3.131)$$


也就是说, 共源共栅使 I_{D1} 和 I_{D2} 的失配减小了 $(g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}$ 倍。

如果共源共栅器件进入线性区, 它的屏蔽特性就会相应减弱。为了理解这一点, 我们分析图 3.62 所示电路, 假设 V_X 从一个大的正电压开始减小。当 V_X 减小到 $V_{b2} - V_{TH2}$ 以下时, 为了维持流过 M_1 的电流, M_2 需要更大的栅-源过驱动电压。 V_P 与 I_{D2} 的关系为

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 [2(V_{b2} - V_P - V_{TH2})(V_X - V_P) - (V_X - V_P)^2]$$

 (3.132) 图 3.62 共源共栅级的输出摆幅

可以得出结论: 随着 V_X 变小, V_P 也会下降, 这样才能维持 I_{D2} 为常数。也就是说, V_X 的变化对 P 点电压的影响被衰减得很少。如果 V_X 下降足够大, V_P 会小于 $V_{b1} - V_{TH1}$, 从而使 M_1 进入线性区。



3.5.1 折叠式共源共栅

共源共栅结构的设计思路是将输入电压转化成为电流, 然后将它作为共栅级的输入。然而, 输入器件和共源共栅器件不一定是同一种类型。例如在图 3.63(a) 中, PMOS 和 NMOS 组合也可以完成相同的功能。为了对 M_1 和 M_2 进行偏置, 需要像图 3.63(b) 那样增加一个电流源。小信号工作原理如下: 如果 V_{in} 变大, $|I_{D1}|$ 减小, 这样就会迫使 I_{D2} 增加, 所以 V_{out} 下降。类似于图 3.50 所示的 NMOS-NMOS 共源共栅结构的计算, 我们可以得到电路的电压增益和

输出阻抗。图 3.63(c) 所示的电路是一个 NMOS-PMOS 共源共栅结构。后面会说明这类型结构的优点和缺点。

 


图 3.63 (a)简单的折叠式共源共栅;(b)带适当偏置的折叠式共源共栅;
(c)NMOS 作输入器件的折叠式共源共栅

图 3.63(b)和图 3.63(c)中的结构都叫做“折叠式共源共栅”级,这是因为小信号电流分别向上“折叠”(图 3.63(b))或者向下“折叠”(图 3.63(c))。需要注意的是,这种结构总的偏置电流应该比图 3.50 所示电路的大,才能获得与之相当的性能。

研究折叠式共源共栅结构的大信号特性很有意义。在图 3.63(b)电路中,假设输入电压 V_{in} 从 V_{DD} 减小到 0。如果 $V_{in} > V_{DD} - |V_{TH1}|$, 此时 M_1 截止。电流 I_1 全部流过 M_2 ①, 可得 $V_{out} = V_{DD} - I_1 R_D$ 。如果 $V_{in} < V_{DD} - |V_{TH1}|$, M_1 开启并处于饱和状态, 可得

$$I_{D2} = I_1 - \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{DD} - V_{in} - |V_{TH1}|)^2 \quad (3.133)$$

随着 V_{in} 下降, I_{D2} 更进一步地减小, 当 $I_{D1} = I_1$ 时, I_{D2} 将最终变为 0。这时会有

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{DD} - V_{in1} - |V_{TH1}|)^2 = I_1 \quad (3.134)$$

因此

$$V_{in1} = V_{DD} - \sqrt{\frac{2I_1}{\mu_p C_{ox} (W/L)_1}} - |V_{TH1}| \quad (3.135)$$

如果 V_{in} 下降到这个值以下, I_{D1} 趋向大于 I_1 , 因此 M_1 进入线性区以使 $I_{D1} = I_1$ 。图 3.64 画出了这个结果。

在上述过程中, V_X 将会如何变化呢? 随着 I_{D2} 下降, V_X 将会上升, 当 $I_{D2} = 0$ 时, V_X 达到 $V_b - V_{TH2}$ 。随着 M_1 进入线性区, V_X 接近 V_{DD} 。

① 如果 I_1 过大, M_2 有可能进入深线性区, 可能导致产生 I_1 的晶体管也进入深线性区。

 


图 3.64 折叠式共源共栅的大信号特性

例 3.17

计算图 3.65 所示折叠式共源共栅的输出阻抗,这里 M_3 用作电流源。

解

利用式(3.60),可得

$$R_{out} = [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}](r_{o1} \parallel r_{o3}) + r_{o2} \quad (3.136)$$

因此,电路表现出的输出阻抗比非折叠的共源共栅的要小。

 


图 3.65

为了实现高电压增益,折叠式共源共栅的负载可以用共源共栅本身来实现,如图 3.66 所示。这个结构在第 9 章将会更广泛地研究。

在本章中,我们设法增大了电压放大器的输出电阻以得到高增益。或许看起来这会使电路的速度容易受负载电容的影响。尽管如此,正如第 8 章所解释的,如果放大器工作在一个适当的反馈环路里,高输出阻抗本身并不会造成严重问题。

3.6 器件模型的选择

在这一章中,我们为单级放大器特性推导出了多种表达式。例如,带源极负反馈的共源级的电压增益可以简单写成为 $-R_D/(R_S + g_m^{-1})$,也可以表示成为式(3.71)所示的复杂形式。怎样选择一个足够精确的器件模型或者表达式呢?

合适的选择未必总是直截了当的,它是一种通过实践、经验以及直觉得到的技巧。当然,在为每个晶体管选择模型的过程中也有一些一般性的规律可以遵循。首先,将电路拆分成许多熟悉的结构。接着,针对每一个子电路,用最简单的晶体管模型表示所有的管子(工作在饱和区的 MOS 管可以看作压控电流源)。如果器件的漏极连接一个高阻抗(例如另一个器件

 


图 3.66 共源共栅作负载的折叠式共源共栅

的漏级),那么可以给它的模型增加一个 r_{O1} 。在这一点上,大多数电路的基本特性都可以通过观察来确定。紧接着,可以进行更精确的迭代,以考虑那些源或衬没有交流接地的器件的体效应。

对于偏置的计算,在第一步计算过程中,忽略沟道长度调制效应和体效应的做法通常是满足要求的。这些效应确实会引起一些误差,但是它们可以在理解基本特性之后的下一步迭代中考虑进去。

在当今的模拟电路设计中,因为 MOS 管的短沟道特性并不能通过手工运算进行准确的预测,所以电路仿真真是必不可少的。尽管如此,如果设计者回避对电路进行简单、直观的分析而因此不做深入理解电路原理的工作,那么他(或她)就不能够灵活地解释仿真的结果。正因为如此,我们常说,“不要让计算机替你去思考”。

习题

除非特别说明,下列习题中使用表 2.1 中所列的器件数据,并假定 $V_{DD}=3V$ 。所有器件尺寸都是有效值,单位均为微米。

- 3.1 对于图 3.9 所示电路,计算小信号电压增益。其中, $(W/L)_1=50/0.5$, $(W/L)_2=10/0.5$, $I_{D1}=I_{D2}=0.5mA$ 。如果 M_2 换成采用有二极管连接的 PMOS 器件,如图 3.12,电压增益变为多少?
- 3.2 在图 3.14 所示电路中,假定 $(W/L)_1=50/0.5$, $(W/L)_2=50/2$, $I_{D1}=I_{D2}=0.5mA$,管子都处于饱和区。我们知道 $\lambda \propto 1/L$ 。
 - (a) 计算小信号电压增益。
 - (b) 计算两个管子都处于饱和区时,输出电压的最大摆幅。
- 3.3 在图 3.3(a)所示电路中,假定 $(W/L)_1=50/0.5$, $R_D=2k\Omega$, $\lambda=0$ 。
 - (a) 如果 M_1 工作在饱和区,而且 $I_{D1}=1mA$,求电路的小信号增益。
 - (b) 使 M_1 工作在线性区的边缘的输入电压为多少?此时的小信号电压增益是多少?
 - (c) 使 M_1 进入线性区 $50mV$ 的输入电压为多少?此时的小信号电压增益是多少?
- 3.4 假设图 3.3(a)所示的共源级提供的输出电压摆幅为 $1V$ 到 $2.5V$,假定 $(W/L)_1=50/0.5$, $R_D=2k\Omega$, $\lambda=0$ 。
 - (a) 计算 $V_{out}=1V$ 和 $V_{out}=2.5V$ 时的输入电压。
 - (b) 计算两种输出电压情况下 M_1 管的漏电流以及跨导。
 - (c) 输出电压从 $1V$ 到 $2.5V$ 变化,小信号电压增益 $g_m R_D$ 变化多少?(小信号增益的变化可以看作是非线性的)
- 3.5 计算工作在饱和区的 NMOS 及 PMOS 器件的本征增益,假定 $W/L=50/0.5$, $|I_D|=0.5mA$ 。如果 $W/L=100/1$,重新计算增益。
- 3.6 画出以下两种情况饱和器件本征增益和栅源电压的关系曲线。
 - (a) 漏源电压为常数。
 - (b) W 和 L 为常数。
- 3.7 画出以下两种情况饱和器件本征增益和宽长比的关系曲线。
 - (a) 漏源电压为常数。
 - (b) 漏级电流为常数。

- 3.8 假定 NMOS 管 $W/L = 50/0.5$, 偏置电压 $V_G = +1.2\text{V}$, $V_S = 0$ 。管子的漏级电压从 0V 变化到 3V 。
- (a) 假定衬底电压为 0V , 画出本征增益和 V_{DS} 的关系曲线。
- (b) 假定衬底电压为 -1V , 画出本征增益和 V_{DS} 的关系曲线。
- 3.9 对于工作在饱和区的 NMOS 管, 假定衬底电压从 0 变化到 $-\infty$, 而其他结点电压保持不变。画出 $g_m, r_O, g_m r_O$ 随衬底电压变化的曲线。
- 3.10 在图 3.9 所示电路中, $(W/L)_1 = 50/0.5$, $(W/L)_2 = 10/0.5$, 假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。
- (a) 输入电压为多少时, M_1 处于线性区边缘? 此时的小信号电压增益为多少?
- (b) 输入电压为多少时, M_1 进入线性区 50mV ? 此时小信号电压增益为多少?
- 3.11 在不忽略体效应的条件下, 重新计算题 3.10。
- 3.12 在图 3.13 所示电路中, $(W/L)_1 = 20/0.5$, $I_1 = 1\text{mA}$, $I_S = 0.75\text{mA}$ 。假定 $\lambda = 0$, 计算使 M_1 工作在线性区边缘的 $(W/L)_2$ 。并求出此时的小信号增益。
- 3.13 在图 3.13 所示电路中, 如果 I_S 从 0 变化到 $0.75I_1$, 画出小信号电压增益随之变化的曲线。假定 M_1 始终工作在饱和区并且忽略沟道长度调制效应和体效应。
- 3.14 在图 3.14 所示电路中, 偏置电流为 1mA , 小信号电压增益为 100 , 为使电路的输出电压摆幅为 2.2V , 计算所需的 M_1 和 M_2 的尺寸。
- 3.15 在图 3.67 所示电路中, V_{in} 从 0V 变化到 V_{DD} , 画出 V_{out} 随之变化的曲线草图, 并且标出曲线中重要的转折点。

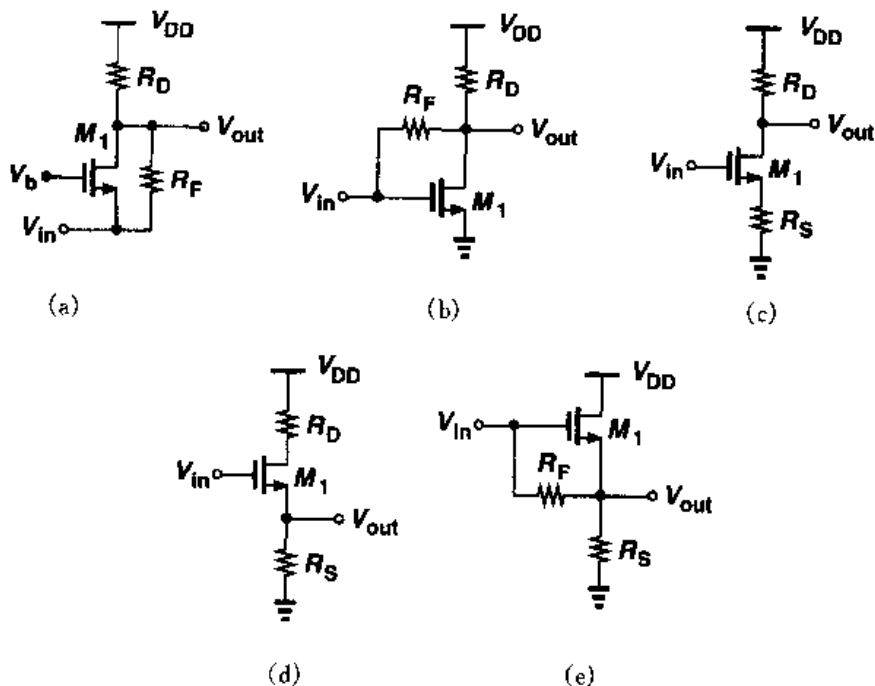


图 3.67

- 3.16 在图 3.68 所示电路中, V_{in} 从 0V 变化到 V_{DD} , 画出 V_{out} 随之变化的曲线草图, 并且标出曲线中重要的转折点。

 


图 3.68

3.17 在图 3.69 所示电路中, V_{in} 从 $0V$ 变化到 V_{DD} , 画出 V_{out} 随之变化的曲线草图, 并且标出曲线中重要的转折点。

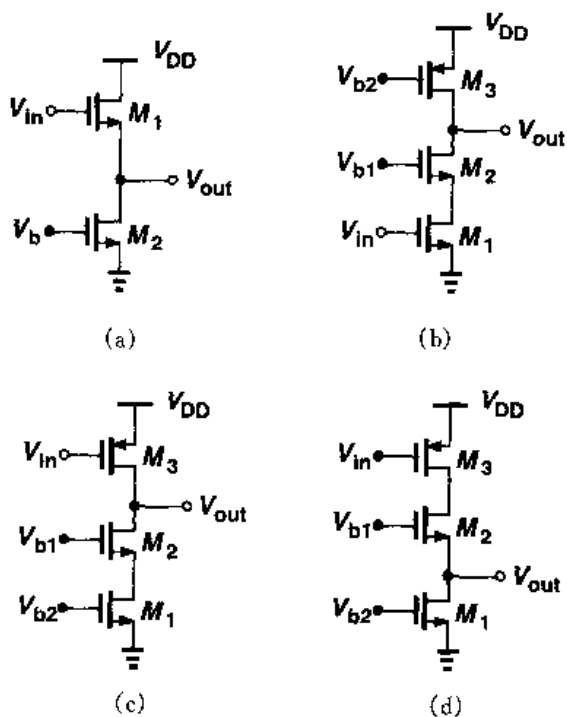


图 3.69

3.18 在图 3.70 所示电路中, V_X 从 $0V$ 变化到 V_{DD} , 画出 I_X 随之变化的曲线草图, 并且标出曲线中重要的转折点。

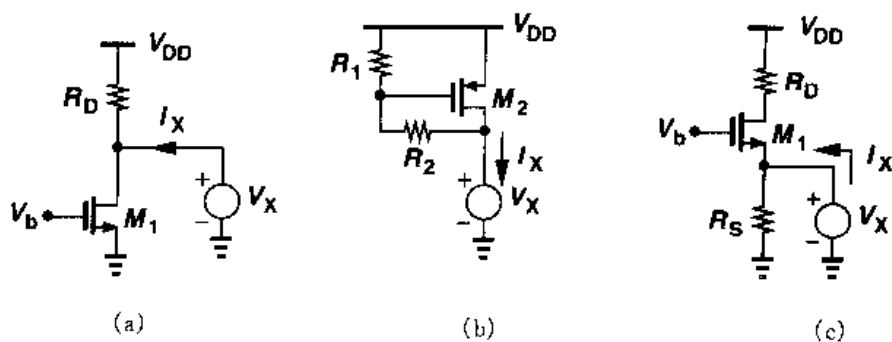


图 3.70

3.19 在图 3.71 所示电路中, V_X 从 $0V$ 变化到 V_{DD} , 画出 I_X 随之变化的曲线草图, 并且标出曲线中重要的转折点。

 


图 3.71

- 3.20 假定图 3.72 所示各电路中的 MOS 管都工作在饱和区, 计算每个电路的小信号电压增益 ($\lambda \neq 0, \gamma = 0$)。
- 3.21 假定图 3.73 所示各电路中的 MOS 管都工作在饱和区, 计算每个电路的小信号电压增益 ($\lambda \neq 0, \gamma = 0$)。
- 3.22 画出图 3.74 各个电路中 V_X 与 V_Y 随时间变化的曲线草图, 其中电容 C_1 上的初始电压为 V_{DD} 。
- 3.23 在图 3.50 所示的共源共栅级中, 假定 $(W/L)_1 = 50/0.5, (W/L)_2 = 10/0.5, I_{D1} = I_{D2} = 0.5\text{mA}, R_D = 1\text{k}\Omega$ 。
- (a) 选择恰当的 V_b 使 M_1 偏离线性区 50mV 。

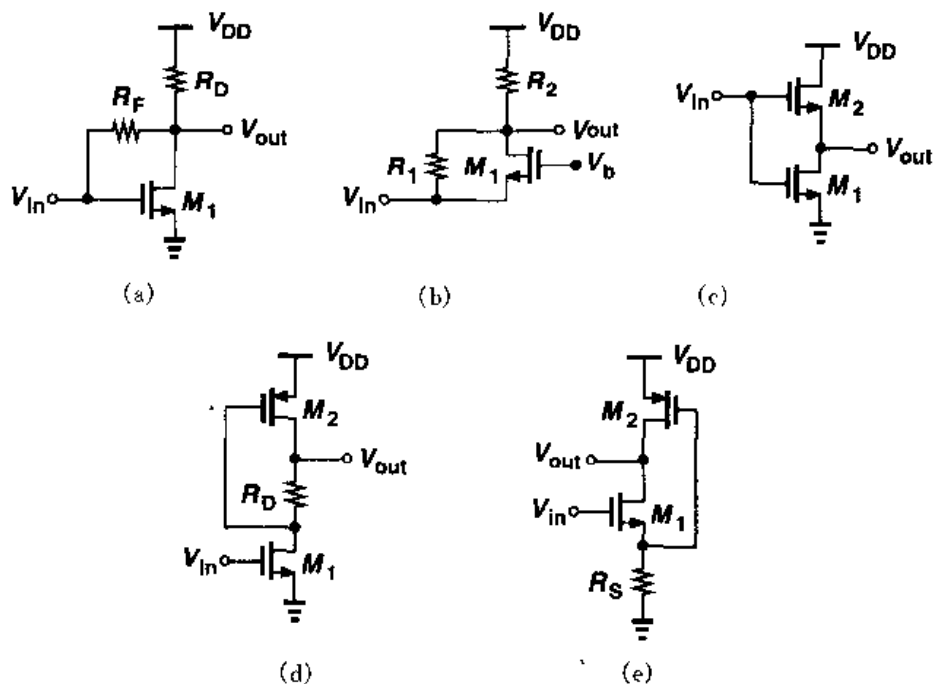


图 3.72

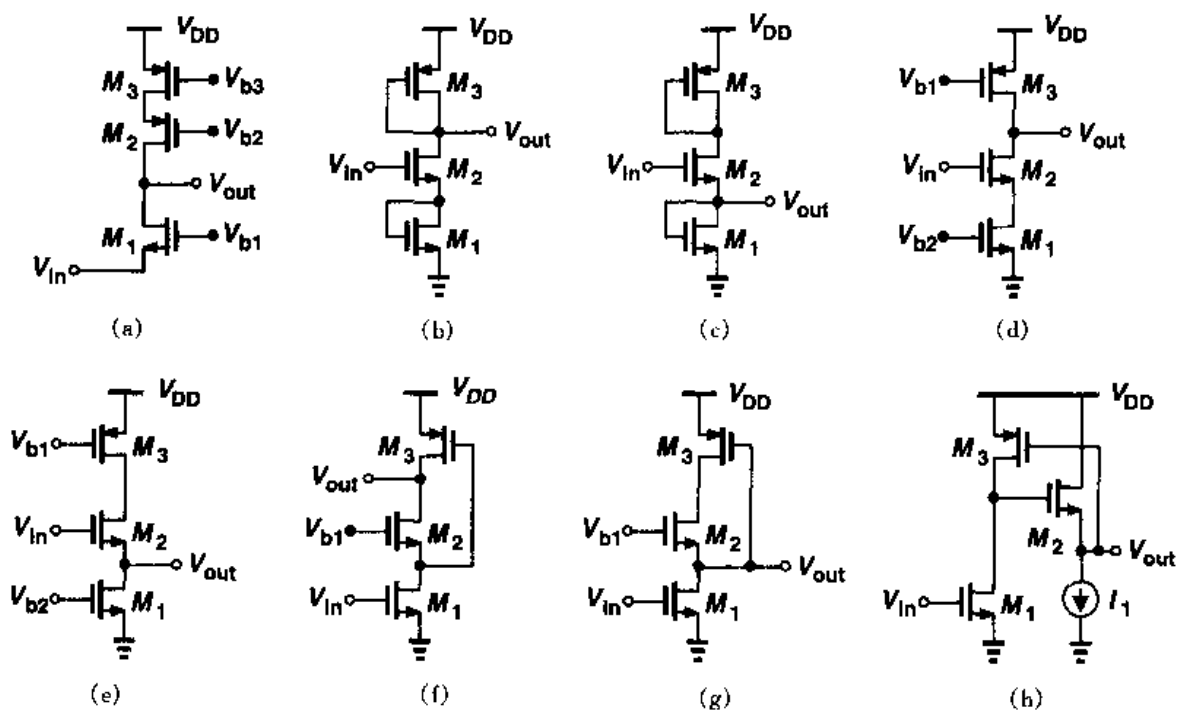


图 3.73

- (b) 计算小信号电压增益。
- (c) 利用(a)中得到的 V_b 值, 计算最大的输出电压摆幅。分析在 V_{out} 逐渐变小的过程中哪个器件最先进入线性区。
- (d) 计算在(c)中得出的输出电压摆幅最大时, 结点 X 处的电压摆幅。

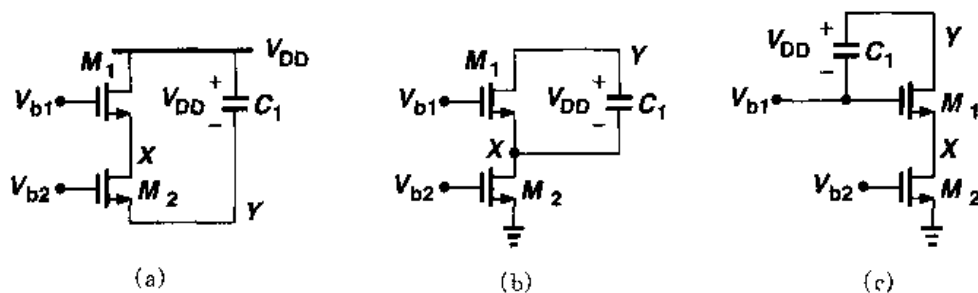


图 3.74

- 3.24 在图 3.16 所示电路中, $(W/L)_1 = 50/0.5$, $R_D = 2\text{k}\Omega$, $R_S = 200\Omega$ 。
- 如果 $I_D = 0.5\text{mA}$, 计算小信号电压增益。
 - 假设 $\lambda = \gamma = 0$, 计算使 M_1 处于线性区边缘的输入电压。并求出此时的电压增益。
- 3.25 在图 3.15 所示电路中, 假设电压增益为 5, 如果 $(W/L)_1 = 20/0.5$, $I_{D1} = 0.5\text{mA}$, $V_b = 0\text{V}$ 。
- 计算 M_2 管的宽长比。
 - 计算使 M_1 处于线性区边缘的输入电压以及此时的小信号电压增益。
 - 计算使 M_2 处于线性区边缘的输入电压以及此时的小信号电压增益。
- 3.26 画出图 3.15 所示电路在以下两种情况下, 小信号增益随 V_b 变化的函数曲线, 其中 V_b 从 0 变化到 V_{DD} 。
- 在 M_2 饱和之前, M_1 进入线性区。
 - 在 M_2 饱和之后, M_1 进入线性区。
- 3.27 源跟随器可以用作电平移动。假设在图 3.30(b)所示电路中, 电压移动了 1V , 即 $V_{in} - V_{out} = 1\text{V}$ 。
- 如果 $I_{D1} = I_{D2} = 0.5\text{mA}$, $V_{GS2} - V_{GS1} = 0.5\text{V}$ 且 $\lambda = \gamma = 0$, 计算 M_1 和 M_2 两个管子的宽长比。
 - 如果 $\gamma = 0.45\text{V}^{-1}$, $V_{in} = 2.5\text{V}$, 重复以上(a)的计算。并求使 M_2 处于饱和区的最小输入电压。
- 3.28 在图 3.50 所示的共源共栅电路中, V_b 从 0 变化到 V_{DD} , 画出小信号电压增益 V_{out}/V_{in} 随之变化的曲线。假设 $\lambda = \gamma = 0$ 。
- 3.29 在图 3.60 所示共源共栅结构中, 偏置电流为 0.5mA , 输出电压摆幅为 1.9V 。如果 $(W/L)_{1-4} = W/L$ 且 $\gamma = 0$, 计算 V_{b1} , V_{b2} 与 W/L 。如果 $L = 0.5\mu\text{m}$, 求此时的电压增益。

第4章

差动放大器

差动放大器是最重要的电路发明之一,它可以追溯到真空管时代。由于差动放大具有很多有用的特性,所以它已经成为当代高性能模拟电路和混和信号电路的主要选择。

本章讨论 CMOS 差动放大器的分析和设计。我们在回顾信号的单端放大和差动放大之后,介绍基本差动对,并分析其大信号和小信号特性。接着,引入共模抑制比的概念并推导差动放大器的共模抑制比的计算公式。然后,我们研究二极管连接的晶体管为负载的差动对、电流源为负载的差动对以及共源共栅差动对。最后,我们讨论吉尔伯特单元(Gilbert cell)。

4.1 单端与差动的工作方式

单端信号的参考电位为某一固定电位(通常为地电位)。差动信号定义为两个结点电位之差,且这两个结点的电位相对于某一固定电位大小相等,极性相反。严格地说,这两个结点与固定电位结点的阻抗也必须相等。图 4.1 概念地解释了这两种信号。在差动信号中,中心电位称为“共模”(CM)电平。

差动工作与单端工作相比,一个重要的优势在于它对环境噪声具有更强的抗干扰能力。参见图 4.2 所示的例子,电路中的两条相邻的信号线,分别传输易受干扰的小信号和时钟大信号。由于两条线之间存在耦合电容, L_2 上的信号的跃变会损坏 L_1 上的信号。如图 4.2(b)所示,现在假设易受干扰的信号分成两个大小相等、相位相反的信号进行传输。若时钟线 L_1 置于这两条信号线的正中间,那么时钟对 L_2 和 L_3 上的信号产生的干扰相同,从而使其差值保持不变。这种情况下,虽然这两个信号的共模电平被干扰,但差动输出并没有损坏,所以这种方案“抑制”了共模噪声。

另外一个抑制共模噪声的例子是当电源电压带有噪声时。在图 4.3(a)中,如果 V_{DD} 变化

 


图 4.1 (a)单端信号; (b)差动信号

了 ΔV , 则 V_{out} 几乎有相同量的变化, 即输出信号非常容易受 V_{DD} 中噪声的影响。而图 4.3(b) 中的电路, 如果电路对称, 则 V_{DD} 中的噪声只影响 V_X 和 V_Y , 但不影响 $V_X - V_Y = V_{out}$ 。因此, 图 4.3(b) 所示的电路更不易受电源噪声的影响。

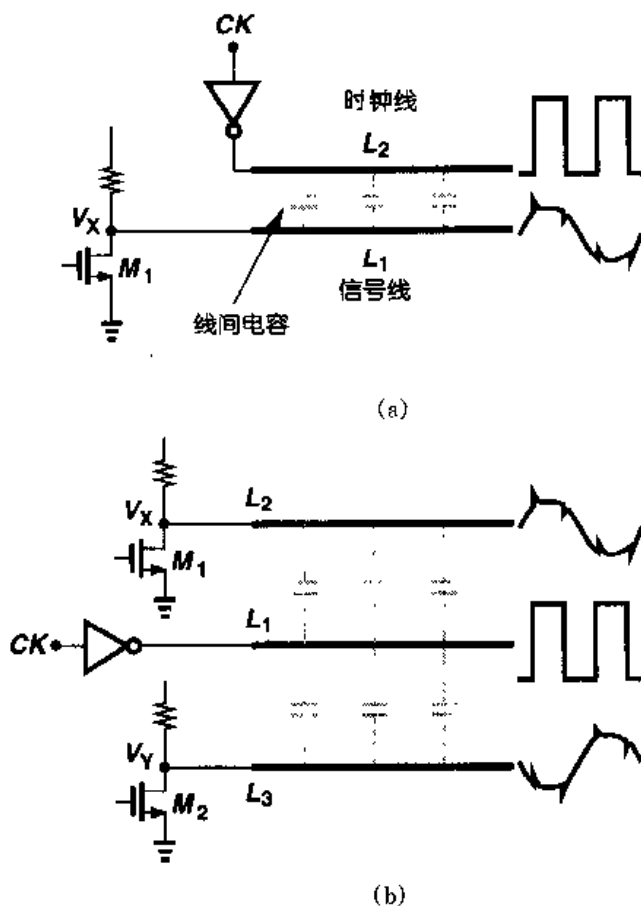


图 4.2 (a)耦合使信号损坏; (b)差动工作减少耦合干扰

至此, 我们已经看到使用差动路径传输敏感信号的重要性。对产生噪声的信号线采用差动配线也是有益处的。例如, 假若图 4.2 中的时钟信号以差动的形式在两条线上传输, 如图 4.4 所示。那么, 如果完全对称, 从 CK 和 \overline{CK} 耦合到信号线中的噪声就相互抵消。

差动信号的另一个有用的特性是增大了可得到的最大电压摆幅。例如, 图 4.3 中的电路, X 点或 Y 点的最大电压输出摆幅等于 $V_{DD} - (V_{GS} - V_{TH})$, 而 $V_X - V_Y$ 的峰-峰摆幅等于

 


图 4.3 (a)电源噪声对单端电路的影响; (b)电源噪声对差动电路的影响

$$2[V_{DD} - (V_{GS} - V_{TH})]。$$

和单端的同类电路相比,差动电路的优势还包括偏置电路更简单和更高的线性度。

然而或许有人认为差动电路所占的面积是同类单端电路的两倍,但实际应用中这仅仅是一个很小的缺点。就抑制不理想的影响而言,蛮横地使用单端设计通常使其所占面积大于达到同样效果的差动放大所占的面积。而且,差动放大的众多优点使其重要性远超过了面积可能增加的缺憾。

 


图 4.4 差动运算对耦合噪声的抑制

4.2 基本差动对

我们是怎样放大一个差动信号的呢? 如前面章节所看到的那样,我们可以将两条相同的单端信号路径结合起来,分别处理两个差动相位信号,如图 4.5(a)所示。这种电路确实提供了一些差动工作的优点:高的电源噪声抑制、更大的输出摆幅等等。但是,如果 V_{in1} 和 V_{in2} 存在很大的共模干扰或者仅仅是直流共模电平设置的不好时,将会出现什么情况呢? 随着共模输入电平 ($V_{in,CM}$) 的变化, M_1 和 M_2 的偏置电流也会发生变化,从而导致器件的跨导和输出共模电平变化。跨导的变化相应地就会改变小信号增益,而输出共模电平相对于理想值的偏离会降低最大允许输出摆幅。例如,在图 4.5(b)中,如果输入共模电平太低, V_{in1} 和 V_{in2} 的最小值实际上可能会使 M_1 和 M_2 管截止,从而导致输出端出现很严重的失真。因此,重要的是,应使器件的偏置电流受输入共模电平的影响尽可能地小。

对电路做一个简单的修改就可以解决上述问题。如图 4.6 所示,在“差动对”^① 电路中引入电流源 I_{SS} 以使 $I_{D1} + I_{D2}$ 不依赖于 $V_{in,CM}$ 。这样,当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时,每个晶体管的偏置电流

^① 也称为源耦合对,在英国文献中叫长尾巴对。

 


图 4.5 (a)简单差动电路; (b)输入共模电平对输出的影响

都等于 $I_{SS}/2$, 输出共模电平等于 $V_{DD} - R_D I_{SS}/2$ 。研究差动输入和共模输入发生变化时电路的大信号特性是有益的。

4.2.1 定性分析

让我们假设图 4.6 中 $V_{in1} - V_{in2}$ 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ 。如果 V_{in1} 比 V_{in2} 负得多, 则 M_1 管截止, M_2 管导通, $I_{D2} = I_{SS}$ 。因此, $V_{out1} = V_{DD}$, $V_{out2} = V_{DD} - R_D I_{SS}$ 。当 V_{in1} 变化到比较接近 V_{in2} 时, M_1 管逐渐导通, 从 R_{D1} 抽取 I_{SS} 的一部分电流, 从而使 V_{out1} 减小。由于 $I_{D1} + I_{D2} = I_{SS}$, 所以 M_2 管的漏极电流减小, V_{out2} 增大。如图 4.7(a) 所示, 当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时, 我们

有 $V_{out1} = V_{out2} = V_{DD} - R_D I_{SS}/2$ 。当 V_{in1} 比 V_{in2} 更正时, M_1 管的电流大于 M_2 管的电流, 从而使 V_{out1} 小于 V_{out2} 。对于足够大的 $V_{in1} - V_{in2}$, M_1 管流过所有的 I_{SS} 电流, 因此 $V_{out1} = V_{DD} - R_D I_{SS}$, $V_{out2} = V_{DD}$ 。图 4.7(b) 画出 $V_{out1} - V_{out2}$ 随 $V_{in1} - V_{in2}$ 变化的曲线。

上述分析揭示了差动对的两个重要的特性。第一, 输出端的最大电平和最小电平是完全确定的(分别为 V_{DD} 和 $V_{DD} - R_D I_{SS}$), 它们与输入共模电平无关。第二, 小信号增益($V_{out1} - V_{out2}$ 与 $V_{in1} - V_{in2}$ 关系曲线的斜率)当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时达到最大, 且随着 $|V_{in1} - V_{in2}|$ 的增大而逐渐减小为零。也就是说, 随着输入电压摆幅的增大, 电路变得更加非线性。当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时, 我们说电路处于平衡状态。

现在让我们来讨论电路的共模特性。如先前所述, 尾电流源的作用就是抑制输入共模电

 


图 4.6 基本差动对

 


图 4.7 差动对的输入-输出特性

平的变化对 M_1 管和 M_2 管的工作以及输出电平的影响。这是否意味着 $V_{in,CM}$ 的大小可以随便设定呢？为了回答这个问题，令 $V_{in1} = V_{in2} = V_{in,CM}$ 然后使 $V_{in,CM}$ 从 0 变化到 V_{DD} ，图 4.8(a) 中用 NFEET 来提供尾电流 I_{SS} 。注意电路的对称性要求 $V_{out1} = V_{out2}$ 。

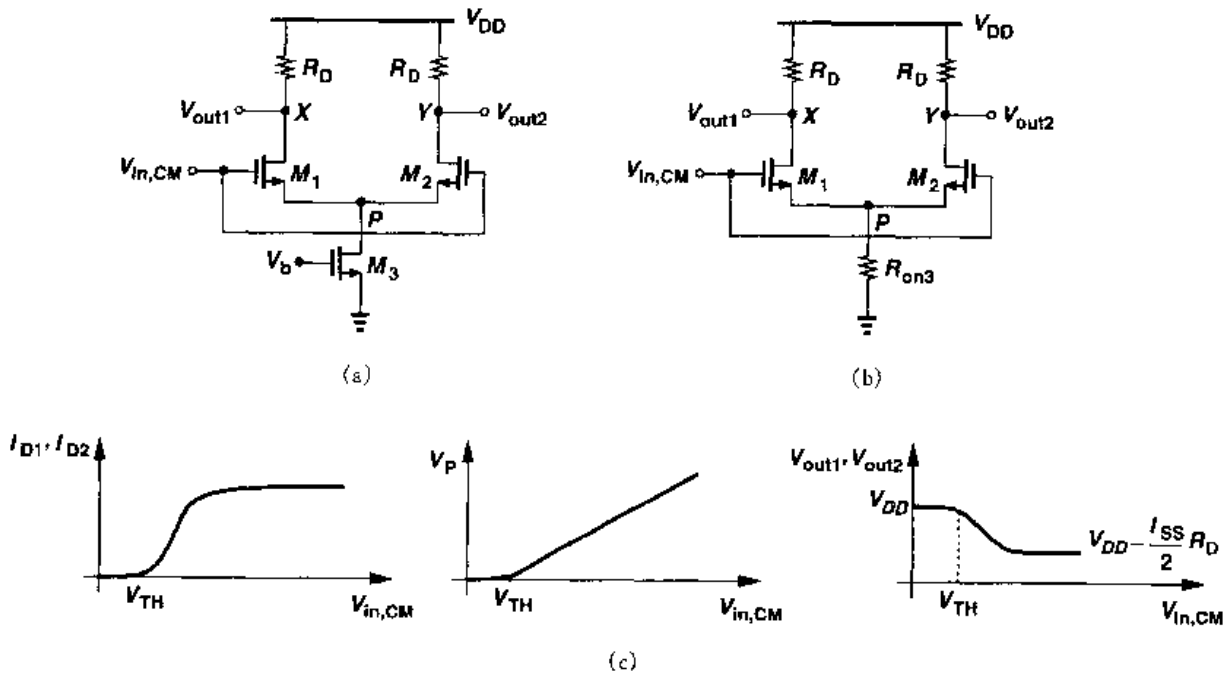


图 4.8 (a) 检测输入共模电压变化的差动对电路；(b) M_3 管工作在深线性区时的等效电路；
(c) 共模输入-输出特性曲线

若 $V_{in,CM} = 0$ 会发生什么情况呢？由于 M_1 管和 M_2 管的栅电位不比它们的源电位更正，所以两个晶体管都处于截止状态，因而 $I_{D3} = 0$ 。这表明 M_3 管处于深度线性区，因为 V_b 是高位，足以在晶体管中形成反型层。由于 $I_{D1} = I_{D2} = 0$ ，该电路不具有信号放大的功能， $V_{out1} = V_{out2} = V_{DD}$ 。

现在假设 $V_{in,CM}$ 变得更正。如图 4.8(b) 所示，将 M_3 等效为一个电阻，我们注意到，当 $V_{in,CM} \geq V_{TH}$ 时， M_1 管和 M_2 管导通。此后， I_{D1} 和 I_{D2} 持续增加， V_P 也会上升（见图 4.8(c)）。在某种意义上， M_1 管和 M_2 管构成了一个源极跟随器，强制 V_P 跟随 $V_{in,CM}$ 变化。对于足够高

的 $V_{in,CM}$, M_3 管的漏-源电压将大于 $V_{GS3} - V_{TH3}$, 使 M_3 管工作在饱和态。流过 M_1 管和 M_2 管的电流之和保持为一常数。可以推断, 电路正常工作时应该满足 $V_{in,CM} \geq V_{GS1} + (V_{GS3} - V_{TH3})$ 。

如果 $V_{in,CM}$ 进一步增大, 又会发生什么情况? 由于 V_{out1} 和 V_{out2} 的相对恒定, 我们预期, 如果 $V_{in,CM} > V_{out1} + V_{TH} = V_{DD} - R_D I_{SS}/2 + V_{TH}$, 则 M_1 管和 M_2 管进入三极管区。这就为输入共模电平设定了上限。总之, $V_{in,CM}$ 允许的范围如下:

$$V_{GS1} + (V_{GS3} - V_{TH3}) \leq V_{in,CM} \leq \min \left[V_{DD} - R_D \frac{I_{SS}}{2} + V_{TH}, V_{DD} \right] \quad (4.1)$$

例 4.1

画出差动对的小信号差动增益与共模输入电平之间的函数关系草图。

解

如图 4.9 所示, 当 $V_{in,CM}$ 大于 V_{TH} 时, 增益逐渐增大。在尾电流源进入饱和区 ($V_{in,CM} = V_1$) 后, 增益相对保持恒定。最后, 如果 $V_{in,CM}$ 大而使输入晶体管进入了线性区 ($V_{in,CM} = V_2$), 增益则开始下降。

 


图 4.9

理解了差动对的差动特性和共模特性, 现在我们能够回答另一个重要的问题: 差动对的输出电压摆幅能有多大呢? 如图 4.10 所示, 由于 M_1 和 M_2 工作在饱和区, 每一端的输出可高达 V_{DD} , 但最小值约为 $V_{in,CM} - V_{TH}$ 。即, 输入共模电平越大, 允许的输出摆幅就越小。有鉴于此, 希望选择相对小的 $V_{in,CM}$, 但是前级电路可能不容易提供这么低的电平。

在图 4.10 所示的电路中, $V_{in,CM}$ 最大值与差动增益之间存在一个有趣的折衷。类似于简单的共源级 (见第 3 章), 差动对的增益是负载电阻上的直流压降的函数。因此, 如果 $R_D I_{SS}/2$ 比较大, $V_{in,CM}$ 必须保持在接近于地的电位上。

 


图 4.10 差动对的最大允许输出摆幅

4.2.2 定量分析

现在,我们定量分析 MOS 差动对的特性,建立其差动输出电流(电压)与输入差动电压的函数关系。我们先进行大信号分析,以得到图 4.7 所示波形的表达式。

对于图 4.11 所示的差动对,我们有 $V_{out1} = V_{DD} - R_{D1} I_{D1}$, $V_{out2} = V_{DD} - R_{D2} I_{D2}$, 即,如果 $R_{D1} = R_{D2} = R_D$, 则 $V_{out1} - V_{out2} = R_{D2} I_{D2} - R_{D1} I_{D1} = R_D (I_{D2} - I_{D1})$ 。因此,假设电路是对称的, M_1 和 M_2 均工作在饱和区,且 $\lambda = 0$, 可以用 V_{in1} 和 V_{in2} 简单地计算出 I_{D1} 和 I_{D2} 。由于 P 点的电压既等于 $V_{in1} - V_{GS1}$ 也等于 $V_{in2} - V_{GS2}$, 所以

$$V_{in1} - V_{in2} = V_{GS1} - V_{GS2} \quad (4.2)$$

对于平方律器件,有

$$(V_{GS} - V_{TH})^2 = \frac{1}{2} \frac{I_D}{\mu_n C_{ox}} \frac{W}{L} \quad (4.3)$$

因此

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox}} \frac{W}{L}} + V_{TH} \quad (4.4)$$

由式(4.4)与式(4.2)可得

$$V_{in1} - V_{in2} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\mu_n C_{ox}} \frac{W}{L}} - \sqrt{\frac{2I_{D2}}{\mu_n C_{ox}} \frac{W}{L}} \quad (4.5)$$

我们的目的是计算差动输出电流 $I_{D1} - I_{D2}$, 将式(4.5)两边同时平方, 考虑到 $I_{D1} + I_{D2} = I_{SS}$, 我们可得

$$(V_{in1} - V_{in2})^2 = \frac{2}{\mu_n C_{ox}} \frac{W}{L} (I_{SS} - 2\sqrt{I_{D1} I_{D2}}) \quad (4.6)$$

即

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{in2})^2 - I_{SS} = -2\sqrt{I_{D1} I_{D2}} \quad (4.7)$$

将式(4.7)两边再同时平方, 留意到 $4I_{D1} I_{D2} = (I_{D1} + I_{D2})^2 - (I_{D1} - I_{D2})^2 = I_{SS}^2 - (I_{D1} - I_{D2})^2$, 我们得到

 


图 4.11 差动对电路

$$(I_{D1} - I_{D2})^2 = -\frac{1}{4} \left(\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \right)^2 (V_{in1} - V_{in2})^4 + I_{SS} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{in2})^2 \quad (4.8)$$

因此

$$I_{D1} - I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{in2}) \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - (V_{in1} - V_{in2})^2} \quad (4.9)$$

恰如所期望的, $I_{D1} - I_{D2}$ 是 $V_{in1} - V_{in2}$ 的奇函数, 当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时, $I_{D1} - I_{D2}$ 下降为零。因为平方根项前的系数的增加快于平方根中值的减小, 所以当 $|V_{in1} - V_{in2}|$ 从零逐渐增大时, $|I_{D1} - I_{D2}|$ 也逐渐增大^①。

在进一步分析式(4.9)之前, 让我们计算电流特性的斜率, 即 M_1 管和 M_2 管的等价 G_m 。将 $I_{D1} - I_{D2}$ 和 $V_{in1} - V_{in2}$ 分别用 ΔI_D 和 ΔV_{in} 表示, 读者可以得到

$$\frac{\partial \Delta I_D}{\partial \Delta V_{in}} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} W/L} - 2\Delta V_{in}^2}{\sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} W/L} - \Delta V_{in}^2}} \quad (4.10)$$

如果 $\Delta V_{in} = 0$, 则 $G_m = \sqrt{\mu_n C_{ox} (W/L) I_{SS}}$ 。而且, 既然 $V_{out1} - V_{out2} = R_D \Delta I = R_D G_m \Delta V_{in}$, 我们可以写出平衡状态下电路的小信号差动电压增益:

$$|A_v| = \sqrt{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_{SS}} R_D \quad (4.11)$$

式(4.10)也表明当 $\Delta V_{in} = \sqrt{2I_{SS}/(\mu_n C_{ox} W/L)}$ 时, G_m 下降为零。正如我们在下面将看到的那样, ΔV_{in} 的值在电路工作中起很重要的作用。

现在, 让我们更仔细地分析式(4.9)。可以看出, 当 $\Delta V_{in} = \sqrt{4I_{SS}/(\mu_n C_{ox} W/L)}$ 时, 平方根项的值下降为零, 意味着 ΔI_D 会在 ΔV_{in} 的两个不同的值处穿过零点。这一点在图 4.7 的定性分析中并没有预示。然而, 这一结论是不正确的。要了解原因, 让我们回顾, 式(4.9)是在 M_1 管和 M_2 管都导通的假设下得到的。实际中, 当 ΔV_{in} 超过某一定值时, 所有的 I_{SS} 电流就流经一个晶体管, 而另一晶体管截止^②。用 ΔV_{in1} 表示这一限定值, 由于 M_2 管几乎截止, 我们得到 $I_{D1} = I_{SS}$ 以及 $\Delta V_{in1} = V_{GS1} - V_{TH}$ 。从而可得

$$\Delta V_{in1} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} \quad (4.12)$$

对于 $\Delta V_{in} > \Delta V_{in1}$, M_2 管截止, 式(4.9)不再成立。如前所述, 当 $\Delta V_{in} = \Delta V_{in1}$ 时, G_m 降为零。图 4.12 画出了该特性。

^① 值得注意的是, 虽然 I_{D1} 和 I_{D2} 分别为其栅-源电压的偶函数, 但 $I_{D1} - I_{D2}$ 是 $V_{in1} - V_{in2}$ 的奇函数。这种效应将在第 13 章中研究。

^② 这里我们忽略亚阈值导通的情况。

 


图 4.12 漏极电流和总跨导随输入电压变化的曲线

例 4.2

画出当晶体管宽度以及尾电流变化时,差动对的输入-输出特性曲线。

解

考虑图 4.13(a)所示的特性曲线。当 W/L 增加时, ΔV_{in1} 减小,使两个晶体管都导通的输入电压范围减小(见图 4.13(b))。随着 I_{SS} 的增加,输入范围和输出电流摆幅都增加(见图 4.13(c))。显然,我们希望随着 I_{SS} 增大或者 W/L 减小,电路的线性更好。

 


图 4.13

式(4.12)中 ΔV_{in1} 的值实际上就是电路可以“处理”的最大差模输入。可以将 ΔV_{in1} 和平衡态时 M_1 和 M_2 的过驱动电压联系起来。对于零差模输入, $I_{D1} = I_{D2} = I_{SS}/2$, 可得

$$(V_{GS} - V_{TH})_{1,2} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} \quad (4.13)$$

因此,平衡态过驱动电压等于 $\Delta V_{in1}/\sqrt{2}$ 。问题是,增加 ΔV_{in1} 来使电路具有更好的线性不可避免的要增加了 M_1 管和 M_2 管的过驱动电压。对于给定的 I_{SS} ,这一点只能靠减小 W/L 值(也就是晶体管跨导)来实现。

我们现在来研究差动对的小信号特性。如图 4.14 所示,施加两个小信号 V_{in1} 和 V_{in2} ,并假设 M_1 管和 M_2 管都饱和。差动电压增益 $V_{out}/(V_{in1} - V_{in2})$ 为多大? 回顾一下式(4.11),这个量等于 $\sqrt{\mu_n C_{ox} I_{SS} \frac{W}{L}} R_D$ 。由于电路工作在平衡态附近时,流过每个晶体管的电流大约为 $I_{SS}/2$,差模增益简化为 $g_m R_D$,其中 g_m 为 M_1 管和 M_2 管的跨导。为了使小信号分析也能得

到与上面相同的结果,我们采用两种不同的方法,每一种方法都可使我们更深入地了解电路的工作情况。假设 $R_{D1} = R_{D2} = R_D$ 。

方法一 图 4.14 中的电路由两个独立的信号驱动。因此,可以用叠加法来计算输出。

我们令 V_{in2} 为零,找出 V_{in1} 对 X 与 Y 结点的影响(见图 4.15(a))。为了得到 V_X ,注意到 M_1 管构成了带有负反馈电阻共源级,负反馈电阻的阻值等于 M_2 管源端看进去“看到的”阻抗(见图 4.15(b))。忽略沟长调制和体效应,我们有 $R_S = 1/g_{m2}$ (见图 4.15(c)),以及

$$\frac{V_X}{V_{in1}} = \frac{-R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} \quad (4.14)$$

 


图 4.14 小信号输入的差分对

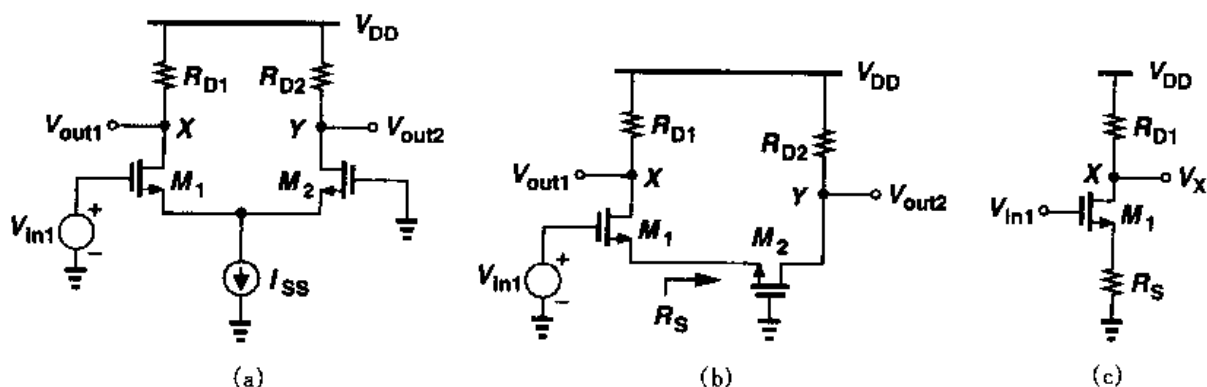


图 4.15 (a)检测一个输入信号的差分对; (b)将(a)视为带 M_2 负反馈的共源级;
(c)图(b)的等效电路

为计算 V_Y ,注意到 M_1 管是以源极跟随器的形式驱动 M_2 管,用戴维南等效来替换 V_{in1} 和 M_1 管,如图 4.16 所示,戴维南等效电压为 $V_T = V_{in1}$,等效电阻为 $R_T = 1/g_{m1}$ 。此处, M_2 管以共栅级形式工作,其增益为

 


图 4.16 将 M_1 管用戴维南定理等效的电路

$$\frac{V_Y}{V_{in1}} = \frac{R_D}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{g_{m1}}} \quad (4.15)$$

由式(4.14)和式(4.15)得电路输入为 V_{in1} 时总的电压增益为

$$(V_X - V_Y) \Big|_{\text{Due to } V_{in1}} = \frac{-2R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} V_{in1} \quad (4.16)$$

其中,若 $g_{m1} = g_{m2} = g_m$,则式(4.16)简化为

$$(V_X - V_Y) \Big|_{\text{Due to } V_{in1}} = -g_m R_D V_{in1} \quad (4.17)$$

由于电路对称,所以除了极性相反外, V_{in2} 在 X 点和 Y 点产生的作用和 V_{in1} 产生的作用一样,即

$$(V_X - V_Y) \Big|_{\text{Due to } V_{in2}} = g_m R_D V_{in2} \quad (4.18)$$

应用叠加法,将式(4.17)和式(4.18)两边分别相加,得

$$\frac{(V_X - V_Y)_{\text{tot}}}{V_{in1} - V_{in2}} = -g_m R_D \quad (4.19)$$

比较式(4.17),式(4.18)和式(4.19)可以得到:无论怎样施加输入信号,差动增益的幅度等于 $g_m R_D$,例如在图 4.15 和图 4.16 中信号是单边输入,而在图 4.14 中两个信号源是差动的。如果是单边输出,即检测 X 与地之间或者 Y 与地之间,则增益减半,认识这一点同样十分重要。

例 4.3

在图 4.17 所示的电路中, M_2 管的宽度是 M_1 管的两倍。计算 V_{in1} 和 V_{in2} 的偏置值相等时的小信号增益。

解

如果 M_1 管和 M_2 管的栅极直流电位相等,则 $V_{GS1} = V_{GS2}$ 以及 $I_{D2} = 2I_{D1} = 2I_{SS}/3$ 。因此, $g_{m1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)I_{SS}/3}$, $g_{m2} = \sqrt{2\mu_n C_{ox}(2W/L)2I_{SS}/3} = 2g_{m1}$ 。如上面讲述的步骤,读者可以证明

$$|A_v| = \frac{2R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{2g_{m1}}} \quad (4.20)$$

$$= \frac{4}{3} g_{m1} R_D \quad (4.21)$$

 


图 4.17

注意:对于给定的 I_{SS} ,由于 g_{m1} 变小,使上式所得的值小于对称差动对的增益(每个器件都是 $2W/L$)(式(4.19))。

差动对的增益与共源级的增益相比又是如何? 对于给定的总偏置电流, 式(4.19)中的 g_m 值是偏置在 I_{SS} 的相同尺寸的单管 g_m 值的 $1/\sqrt{2}$ 。因此, 总的增益会成比例的减小。也就是说, 对于给定的器件尺寸和负载阻抗, 要想获得和共源级相同的增益, 差动对的偏置电流应该为共源级的两倍。

方法二 如果一个完全对称的差动对检测差动输入(即两个输入相对于平衡值的变化大小相等, 方向相反), 则可以利用“半边电路”的概念。首先证明一个辅助定理。

辅助定理

考虑图 4.18(a)所示的对称电路, 其中 D_1 和 D_2 代表任何三端有源器件。假设 V_{in1} 从 V_0 变化到 $V_0 + \Delta V_{in}$, V_{in2} 从 V_0 变化到 $V_0 - \Delta V_{in}$ (见图 4.18(b))。那么, 如果电路仍保持线性, 则 V_P 值不变。假定 $\lambda = 0$ 。

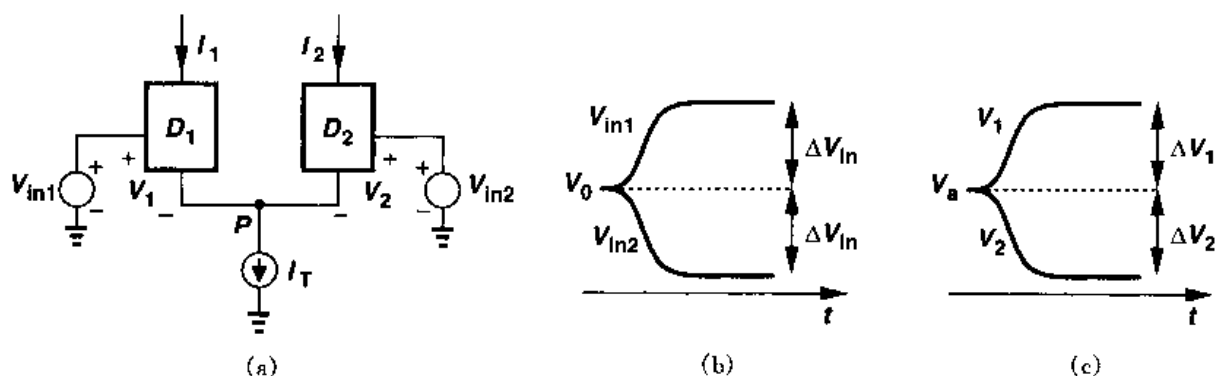


图 4.18 图示 P 点虚地的原因

证明 假定 V_1 和 V_2 平衡时都等于 V_a , 且分别变化 ΔV_1 和 ΔV_2 (见图 4.18(c)), 则输出电流分别变化 $g_m \Delta V_1$ 和 $g_m \Delta V_2$ 。由于 $I_1 + I_2 = I_T$, 我们有 $g_m \Delta V_1 + g_m \Delta V_2 = 0$, 即, $\Delta V_1 = -\Delta V_2$ 。我们还知道, $V_{in1} - V_1 = V_{in2} - V_2$, 因此 $V_0 + \Delta V_{in} - (V_a + \Delta V_1) = V_0 - \Delta V_{in} - (V_a + \Delta V_2)$ 。从而, $2\Delta V_{in} = \Delta V_1 - \Delta V_2 = 2\Delta V_1$ 。换言之, 如果 V_{in1} 和 V_{in2} 分别变化 $+\Delta V_{in}$ 和 $-\Delta V_{in}$, 则 V_1 和 V_2 变化相等的值, 即输入端的差动变化被 V_1 和 V_2 完全地“吸收”了。事实上, 由于 $V_P = V_{in1} - V_1$, 而 V_1 的变化和 V_{in1} 相同, 所以 V_P 不会发生变化。

也可以从对称性来证明上述的辅助定理。只要电路工作保持线性, 以致可以忽略 D_1 和 D_2 偏置电流之间的差异, 则电路是对称的。因此, V_P 不能只受一个输入的影响而“忽略”另外一个。

从另外一个角度来看, D_1 和 D_2 在 P 点的作用可以用戴维南等效来表示, 如图 4.19 所示。如果 V_{T1} 和 V_{T2} 变化的大小相等而方向相反, 且 R_{T1} 等于 R_{T2} , 则 V_P 保持为常数。需要强调的是, 只有在输入的变化较小以致可以认为 $R_{T1} = R_{T2}$ 时, 上述论断才成立^①。

 


图 4.19 用戴维南等效替代差动对的每一边电路

^① 还可以推导出 V_P 大信号行为的表达式, 证明对于小的 $V_{in1} - V_{in2}$, V_P 保持为常数。我们将在第 14 章讲述这个计算。

上述的辅助定理大大地简化了差动放大器的小信号分析。如图 4.20 所示, 由于 V_P 不变, P 点可以认为是“交流地”, 从而整个电路可以分成两个独立的部分, 即所谓的“半边电路概念”[1]。可以得到 $V_X/V_{in1} = -g_m R_D$ 和 $V_Y/(-V_{in1}) = -g_m R_D$, 其中 V_{in1} 和 $-V_{in1}$ 表示每边的电压变化。因此, $(V_X - V_Y)/(2V_{in1}) = -g_m R_{Dc}$

 


图 4.20 半边电路概念的应用

例 4.4

如果 $\lambda \neq 0$, 计算图 4.20(a) 所示电路的差动增益。

解

如图 4.21 所示, 应用半边电路概念, 可得 $V_X/V_{in1} = -g_m(R_D \parallel r_{O1})$ 和 $V_Y/(-V_{in1}) = -g_m(R_D \parallel r_{O2})$, 因此得到 $(V_X - V_Y)/(2V_{in1}) = -g_m(R_D \parallel r_O)$, 其中 $r_O = r_{O1} = r_{O2}$ 。注意, 用方法一解此题的计算量会比较大。

 


图 4.21

半边电路概念为分析全差动输入的对称差动对提供了一个强有力的方法。但是如果两个输入信号不是全差动的(图 4.22(a)), 情况又是如何? 如图 4.22(b)和 4.22(c)所示, 两个输入 V_{in1} 和 V_{in2} 可分别表示为:

$$V_{in1} = \frac{V_{in1} - V_{in2}}{2} + \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2} \quad (4.22)$$

$$V_{in2} = -\frac{V_{in1} - V_{in2}}{2} + \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2} \quad (4.23)$$

由于两个输入的第二项是相同的,所以得到如图 4.22(d)所示的等效电路,可见电路检测的是一个差动输入和一个共模变化的叠加。因此,如图 4.23 所示,每种类型输入的作用都可以用叠加法来计算,对于差模工作应用半边电路概念。

 


图 4.22 任意输入信号转换为差模分量和共模分量

 


图 4.23 对差动信号和共模信号采用叠加法

例 4.5

在图 4.20(a)中,如果 $V_{in1} \neq -V_{in2}$ 且 $\lambda \neq 0$, 计算 V_X 和 V_Y 。

解

对于差模运算,由图 4.24(a)得

$$V_X = -g_m(R_D \parallel r_{O1}) \frac{V_{in1} - V_{in2}}{2} \quad (4.24)$$

$$V_Y = -g_m(R_D \parallel r_{O2}) \frac{V_{in2} - V_{in1}}{2} \quad (4.25)$$

可得

$$V_X - V_Y = -g_m(R_D \parallel r_O)(V_{in1} - V_{in2}) \quad (4.26)$$

这一结果是我们所预期的。

对于共模运算,电路简化为图 4.24(b)。当 $V_{in,CM}$ 变化时, V_X 和 V_Y 的变化有多大? 如果电路完全对称且 I_{SS} 为理想的电流源,则 M_1 管和 M_2 管从 R_{D1} 和 R_{D2} 抽取的电流都恰等于 $I_{SS}/2$, 与 $V_{in,CM}$ 无关。因此, V_X 和 V_Y 并不随着 $V_{in,CM}$ 的变化而变化。有意义的是,电路仅仅将 V_{in1} 和 V_{in2} 的差值进行放大,而消除了 $V_{in,CM}$ 的影响。

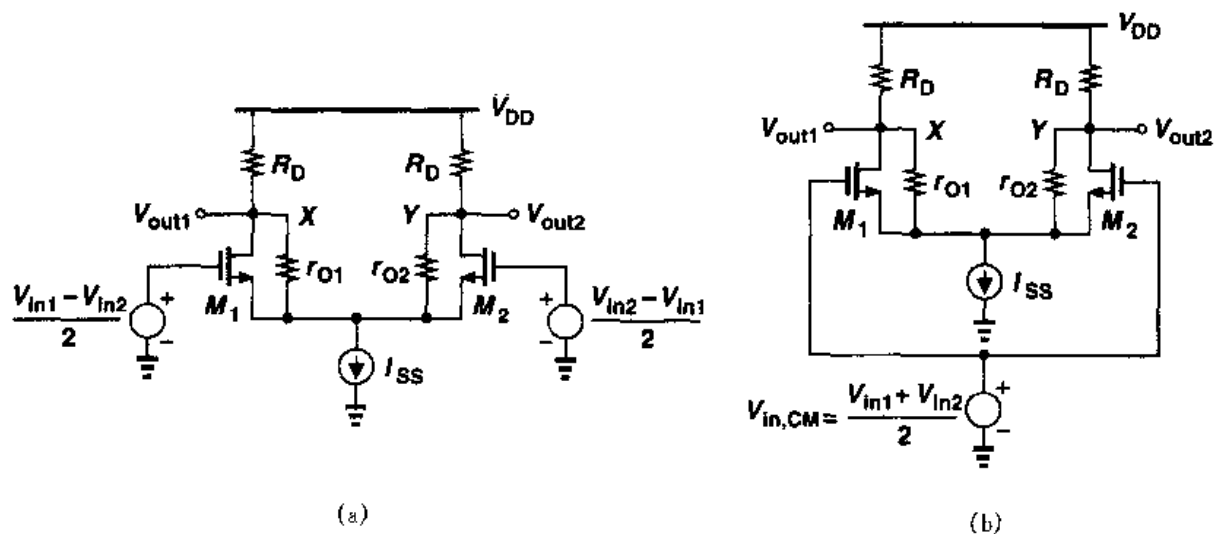


图 4.24

4.3 共模响应

差动放大器的一个重要的特点就是其对共模扰动影响的抑制能力。例 4.5 描述了理想情况下的共模响应。实际上,电路既不可能完全对称,电流源的输出阻抗也不可能为无穷大。结果,共模输入的变化会或多或少地传递到输出端。

首先假设电路是对称的而电流源具有有限的输出阻抗 R_{SS} (见图 4.25(a))。当 $V_{in,CM}$ 改

变时, V_P 也变化, 因此使 M_1 管和 M_2 管的漏极电流增加, V_X 和 V_Y 减小。由于电路对称, V_X 仍等于 V_Y , 从而如图 4.25(b) 所示, 这两个结点可以短接到一起。由于此时 M_1 管和 M_2 管“并联”, 即它们各个端口都分别相连, 电路可以简化为图 4.5(c) 所示电路。注意组合器件 $M_1 + M_2$ 的宽度增为单管的 2 倍, 偏置电流也增为单管的两倍, 从而其跨导同样增为单管的两倍。因此电路的共模增益等于

$$A_{v,CM} = \frac{V_{out}}{V_{in,CM}} \quad (4.27)$$

$$= -\frac{R_D/2}{1/(2g_m) + R_{SS}} \quad (4.28)$$

其中 g_m 表示 M_1 管和 M_2 管各自的跨导, 且 $\lambda = \gamma = 0$ 。

这种计算有什么意义呢? 在对称电路中, 共模输入的变化会扰乱偏置点, 改变小信号增益, 而且可能会限制输出电压摆幅。这可由一个例子来说明。

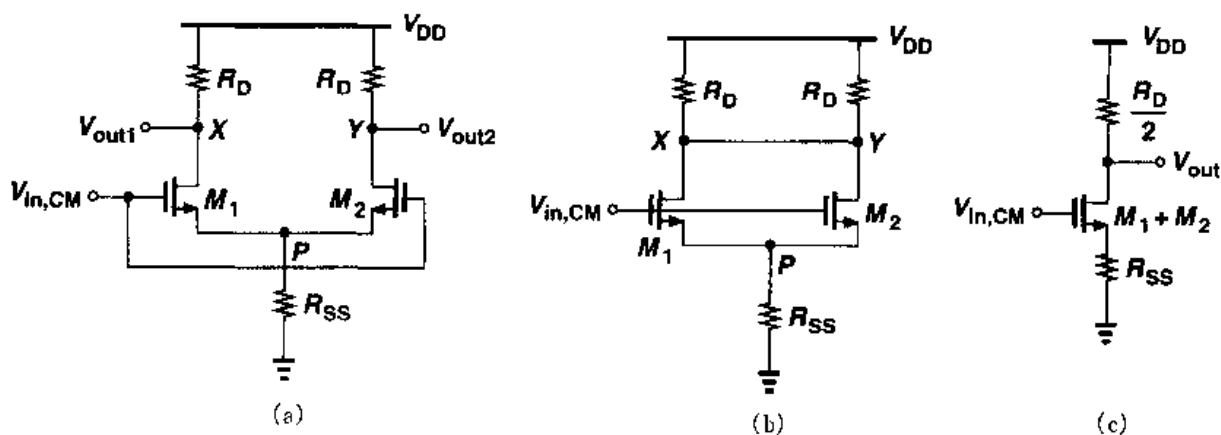


图 4.25 (a) 共模输入的差动对电路; (b) 图(a)电路的简化电路;
(c) 图(b)电路的等效电路

例 4.6

图 4.26 电路中, 用一个电阻而不是电流源来提供 1 mA 的尾电流。已知: $(W/L)_{1,2} = 25/0.5$, $\mu_n C_{ox} = 50 \mu A/V^2$, $V_{TH} = 0.6 V$, $\lambda = \gamma = 0$, $V_{DD} = 3 V$ 。

(a) 如果 R_{SS} 上的压降保持在 0.5 V, 则输入共模电压应为多少?

(b) 计算差模增益等于 5 时 R_D 的值。

(c) 如果输入共模电平比(a)计算出的值大 50 mV, 则输出如何变化?

解

(a) 由于 $I_{D1} = I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$, 则可得

 


图 4.26

$$V_{GS1} = V_{GS2} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} + V_{TH} \quad (4.29)$$

$$= 1.23 \text{ V} \quad (4.30)$$

因此, $V_{in, CM} = V_{GS1} + 0.5 \text{ V} = 1.73 \text{ V}$ 。注意, 此时 $R_{SS} = 500 \Omega$ 。

(b) 每个晶体管的栅跨导为 $g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L) I_{D1}} = 1/(632 \Omega)$, 所以要使增益为 5, R_D 应为 $3.16 \text{ k}\Omega$ 。

应当注意的是, 输出的偏置电压为 $V_{DD} - I_{D1} R_D = 1.42 \text{ V}$ 。由于 $V_{in, CM} = 1.73 \text{ V}$ 且 $V_{TH} = 0.6 \text{ V}$, 输出电压只要减小 290 mV , 晶体管就会进入线性区。

(c) 如果 $V_{in, CM}$ 增加 50 mV , 由图 4.25(c) 所示的等效电路可以得到 V_X 和 V_Y 都下降:

$$|\Delta V_{X, Y}| = \Delta V_{in, CM} \frac{R_D/2}{R_{SS} + 1/(2g_m)} \quad (4.31)$$

$$= 50 \text{ mV} \times 1.94 \quad (4.32)$$

$$= 96.8 \text{ mV} \quad (4.33)$$

此时, 因为输入共模电压增加了 50 mV , 而且输出共模电平下降了 96.8 mV , 所以, 当输出电压低于输出共模电平 143 mV , 晶体管就进入线性区。

前面的讨论表明, 尾电流源有限的输出阻抗导致对称差动对产生一些共模增益。虽然如此, 通常这个问题并不需要过多考虑。更为麻烦的是, 由于实际电路并不是完全对称的, 即在制造过程中两边的电路存在轻微的失配, 结果 $V_{in, CM}$ 的变化会引起的差动输出的改变。例如, 图 4.25(a) 中的 R_{D1} 可能不是精确地等于 R_{D2} 。

现在我们研究当电路不对称且尾电流源的输出阻抗有限时, 输入共模电压变化对电路的影响。如图 4.27 所示, 假设 $R_{D1} = R_D$, $R_{D2} = R_D + \Delta R_D$, 其中 ΔR_D 表示电路的一个小的失配, 而电路其余部分是对称的。当 $V_{in, CM}$ 增大时, V_X 和 V_Y 是如何变化呢? 因为 M_1 管和 M_2 管是相同的, I_{D1} 和 I_{D2} 都增加 $[g_m/(1+2g_m R_{SS})]\Delta V_{in, CM}$, 但是 V_X 和 V_Y 的变化却不相等, 分别为:

$$\Delta V_X = -\Delta V_{in, CM} \frac{g_m}{1+2g_m R_{SS}} R_D \quad (4.34)$$

$$\Delta V_Y = -\Delta V_{in, CM} \frac{g_m}{1+2g_m R_{SS}} (R_D + \Delta R_D) \quad (4.35)$$

因此, 输入端共模的变化在输出端产生了一个差动成分。我们说, 电路表现出共模到差模的转换。这是问题的关键之所在, 因为如果差动对的输入既有差动信号又有共模噪声, 则输入共模的变化就损坏放大的差动信号。这个影响如图 4.28 所示。

总之, 差动对的共模响应取决于尾电流源的输出阻抗和电路的不对称性, 并表现为两个方

 


图 4.27 电阻不匹配时电路的共模响应

 


图 4.28 电阻失配时共模噪声对电路的影响

面的影响:对称电路的输出共模电平变化以及输入共模电压变化在输出端产生差模分量。在模拟电路中,后者的影响要比前者严重得多。有鉴于此,研究共模响应时通常应当考虑不匹配。

那么,共模向差模的转换有多大的影响呢?我们作两个方面的说明。第一个方面,当共模扰动的频率增加时,与尾电流源并联的总电容会使尾电流产生很大的变化。因此,即使尾电流源的输出阻抗很大,共模到差模的转换在高频时也会变得很严重。如图 4.29 所示,这个并联的电容来源于电流源自身的寄生电容以及 M_1 管和 M_2 管的源衬结的寄生电容。第二个方面,电路的不对称既来自负载电阻也来自输入晶体管,通常后者产生的失配要大得多。

 


图 4.29 尾电容有限时的共模响应

现在我们研究图 4.30(a)中 M_1 管和 M_2 管不匹配而产生的电路不对称。由于晶体管尺寸和阈值电压的失配,导致流过两个晶体管的电流稍微不同,因而跨导也不相同。为了计算 $V_{in,CM}$ 到 X 点和 Y 点的增益,我们利用图 4.30(b)的等效电路可得, $I_{D1} = g_{m1}(V_{in,CM} - V_P)$, $I_{D2} = g_{m2}(V_{in,CM} - V_P)$ 。由此可得

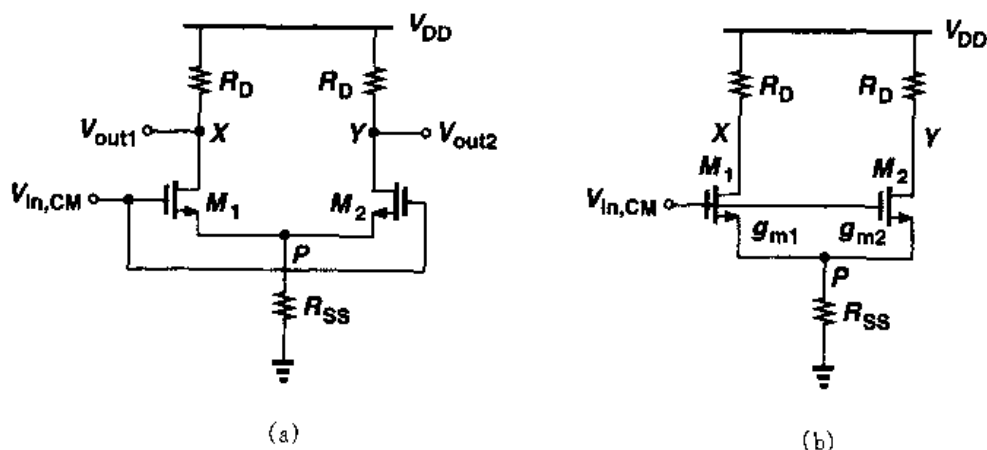


图 4.30 (a)检测共模输入的差动对;(b)图(a)电路的等效电路

$$(g_{m1} + g_{m2})(V_{in,CM} - V_P)R_{SS} = V_P \quad (4.36)$$

和

$$V_P = \frac{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS}}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} V_{in,CM} \quad (4.37)$$

从而输出电压为

$$V_X = -g_{m1}(V_{in,CM} - V_P)R_D \quad (4.38)$$

$$= \frac{-g_{m1}}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} R_D V_{in,CM} \quad (4.39)$$

以及

$$V_Y = -g_{m2}(V_{in,CM} - V_P)R_D \quad (4.40)$$

$$= \frac{-g_{m2}}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} R_D V_{in,CM} \quad (4.41)$$

因而输出端的差动分量可由下式得到:

$$V_X - V_Y = -\frac{g_{m1} - g_{m2}}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} R_D V_{in,CM} \quad (4.42)$$

换言之,电路将输入共模变化按照以下系数转换为差动误差

$$A_{CM-DM} = -\frac{\Delta g_m R_D}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} \quad (4.43)$$

其中 A_{CM-DM} 表示共模到差模的转换,且 $\Delta g_m = g_{m1} - g_{m2}$ 。

例 4.7

如图 4.31 所示,两个差动对级联在一起, M_3 管和 M_4 管的栅跨导 g_m 的失配为 Δg_m 。 P 点的总寄生电容用 C_P 表示。电路的其它部分是对称的。设 $\lambda = \gamma = 0$, 会有多大比例电源噪声以差动分量的形式出现在输出端?

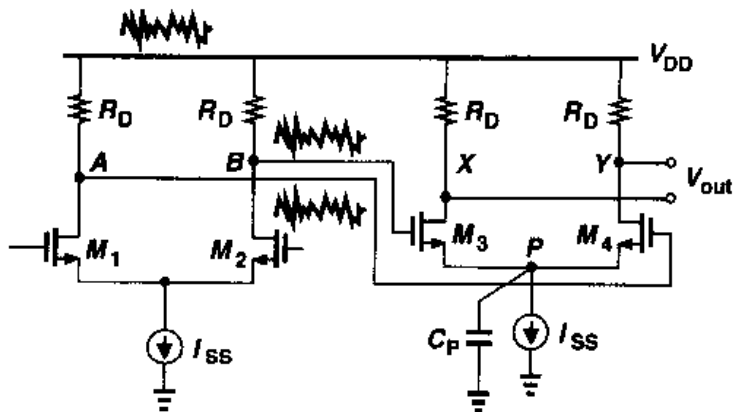


图 4.31

解

忽略 A 点和 B 点的电容,我们注意到电源噪声毫无衰减地传输到这两点。将式(4.43)中的 R_{SS} 用 $1/C_{PS}$ 替换并取模可得

$$|A_{CM-DM}| = \frac{\Delta g_m R_D}{\sqrt{1 + (g_{m3} + g_{m4})^2 \left| \frac{1}{C_{PS}\omega} \right|^2}} \quad (4.44)$$

关键是,随着电源噪声频率 ω 的增大,它的影响变得越来越显著。

为了合理地比较各种差动电路,由共模变化而产生的不期望的差动成分必须用放大后所需要的差动输出归一化。定义“共模抑制比”(CMRR)如下:

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM-DM}} \right| \quad (4.45)$$

如果只考虑 g_m 的不匹配,则由图 4.15 的分析可以得到

$$|A_{DM}| = \frac{R_D}{2} \frac{g_{m1} + g_{m2} + 4g_{m1}g_{m2}R_{SS}}{1 + (g_{m1} + g_{m2})R_{SS}} \quad (4.46)$$

其中,假设 $V_{in1} = -V_{in2}$ 。因此

$$CMRR = \frac{g_{m1} + g_{m2} + 4g_{m1}g_{m2}R_{SS}}{2\Delta g_m} \quad (4.47)$$

$$\approx \frac{g_m}{\Delta g_m} (1 + 2g_m R_{SS}) \quad (4.48)$$

其中, g_m 为平均值,即 $g_m = (g_{m1} + g_{m2})/2$ 。在实际中,所有的失配都必须考虑在内。

4.4 MOS 为负载的差动对

差动对的负载并不需要用线性电阻来实现。与第 3 章所讨论的共源级电路一样,差动对可以用二极管连接的 MOS 或者电流源作负载,如图 4.32 所示。小信号差动增益可以用“半边电路概念”来求得。对于图 4.32(a)所示的电路,

$$A_v = -g_{mN}(g_{mP}^{-1} \parallel r_{ON} \parallel r_{OP}) \quad (4.49)$$

$$\approx -\frac{g_{mN}}{g_{mP}} \quad (4.50)$$

式中下标 N 和 P 分别表示 NMOS 和 PMOS。用器件尺寸表示 g_{mN} 和 g_{mP} ,我们有

$$A_v \approx -\sqrt{\frac{\mu_n(W/L)_N}{\mu_p(W/L)_P}} \quad (4.51)$$

对于图 4.32(b)所示的电路,

$$A_v = -g_{mN}(r_{ON} \parallel r_{OP}) \quad (4.52)$$

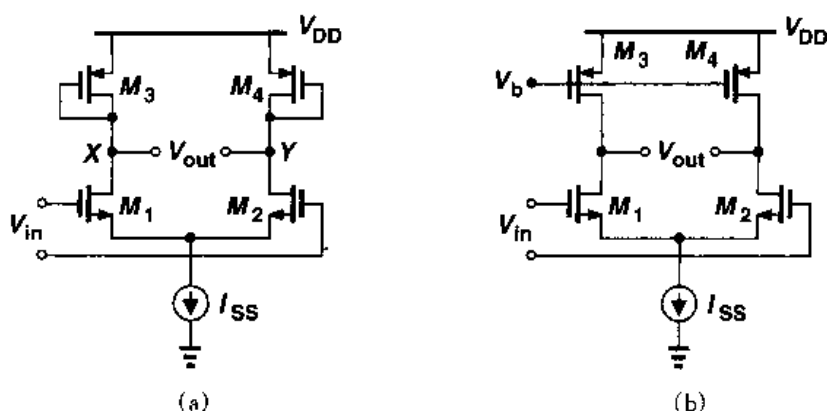


图 4.32 (a)以二极管连接的 MOS 为负载的差动对;(b)电流源负载的差动对

对于图 4.32(a)所示的电路,二极管连接的负载消耗了电压余度,从而需要在输出电压摆幅,电压增益和输入共模范围之间进行折衷。从式(3.35)我们知道,对于给定的偏置电流和输入器件的尺寸,电路的增益与 PMOS 管的过驱动电压成比例变化。为得到更大的电路增益,必须减小 $(W/L)_P$,从而增大 $|V_{GSP} - V_{THP}|$,降低 X 点和 Y 点的共模电平。

为了缓解上述问题,输入晶体管偏置电流的一部分可以由 PMOS 电流源来提供。如图 4.33 所示,其目的是通过减小其电流而不是减小其宽长比来降低负载器件的 g_m 。例如,如果流过 M_5 管和 M_6 管的电流为流过 M_1 管和 M_2 管电流的 80%,那么流过 M_3 管和 M_4 管的电流降低了 4/5。对于给定的 $|V_{GSP} - V_{THP}|$,这相当于把 M_3 和 M_4 的跨导降低了 4/5,因为晶体管的宽长比能以同样的倍数减小。所以,此时电路的差动增益近似为没有 PMOS 电流源时的 5 倍。

 


图 4.33 附加电流源以提高电压增益

以电流源为负载的差动对的小信号增益相对较小,该增益在亚微米技术中一般在 10 到 20 之间。那么如何增大电压增益呢? 借鉴第 3 章中所述的放大器思想,采用共源共栅来增大 PMOS 和 NMOS 的输出阻抗,实际上形成一个第 3 章所述的共源共栅级的差动形式。结果如图 4.34(a)所示。为了计算增益,构建如图 4.34(b)所示的半边电路,该电路类似于图 3.60 所示的共源共栅级。因此,增益为

$$|A_v| \approx g_{m1}[(g_{m3}r_{O3}r_{O1}) \parallel (g_{m5}r_{O5}r_{O7})] \quad (4.53)$$

可见,共源共栅极大地增大了电路的差动增益,但其代价却是要消耗更多的电压余度。

最后,我们应当注意的是,高增益的全差动放大器需要一种方法来确定输出共模电平。例

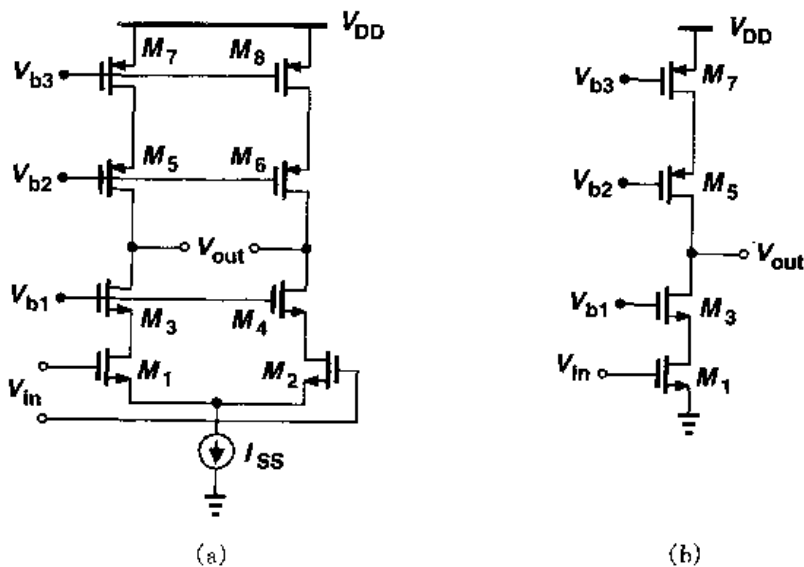


图 4.34 (a) 共源共栅差动对; (b) 图(a) 电路的半边电路

如,在图 4.32(b)中,输出共模电平的确定是不明确的,而在图 4.32(a)中,二极管连接的晶体管确定输出共模电平为 $V_{DD} - V_{GSP}$ 。本书将在第九章讨论这个问题。

4.5 吉尔伯特单元

我们对差动对的研究揭示了差动放大器的两个重要的特性:

(1) 电路的小信号增益是尾电流的函数;

(2) 差动对的两个输入管为控制尾电流在两个支路的流动提供了一个简便的方法。

结合这两个特性,我们可以创建出一个通用的电路模块。

假设我们想构建一个增益随控制电压变化而变化的差动对。这可以通过图 4.35(a)所示的电路来实现,其中的控制电压确定了尾电流的大小,从而也决定了增益的大小。在这种电路结构中, $A_v = V_{out}/V_{in}$ 可以从零(当 $I_{D3} = 0$ 时)变化到由电压余度极限和器件的尺寸所决定最大值。该电路是“可变增益放大器”(VGA)的一个简单的例子。可变增益放大器(VGAs)适用于信号摆幅变化很大,而且要求增益能够反向变化的系统。

现在,假设我们想找到这样一种放大器,其增益可由负值连续变化到正值。考虑两个差动对,它们以相反的增益对输入进行放大(图 4.35(b))。现在我们有 $V_{out1}/V_{in} = -g_m R_D$ 和 $V_{out2}/V_{in} = +g_m R_D$, 式中 g_m 为平衡时每个晶体管的跨导。如果 I_1 和 I_2 变化的方向相反,则 $|V_{out1}/V_{in}|$ 和 $|V_{out2}/V_{in}|$ 变化的方向也相反。

但是如何将 V_{out1} 和 V_{out2} 合并为一个输出信号呢? 如图 4.36(a)所示,这两个电压可以相加,从而产生 $V_{out} = V_{out1} + V_{out2} = A_1 V_{in} + A_2 V_{in}$, 其中 A_1 和 A_2 分别由 V_{cont1} 和 V_{cont2} 控制。实际上,电路的具体实现相当简单:因为 $V_{out1} = R_D I_{D1} - R_D I_{D2}$ 以及 $V_{out2} = R_D I_{D4} - R_D I_{D3}$, 所以我们得到 $V_{out1} + V_{out2} = R_D (I_{D1} + I_{D4}) - R_D (I_{D2} + I_{D3})$ 。这样,我们不需要将 V_{out1} 和 V_{out2} 相加,只需简单地短接相应晶体管的漏端使电流相加,从而产生所需的输出电压(图 4.36

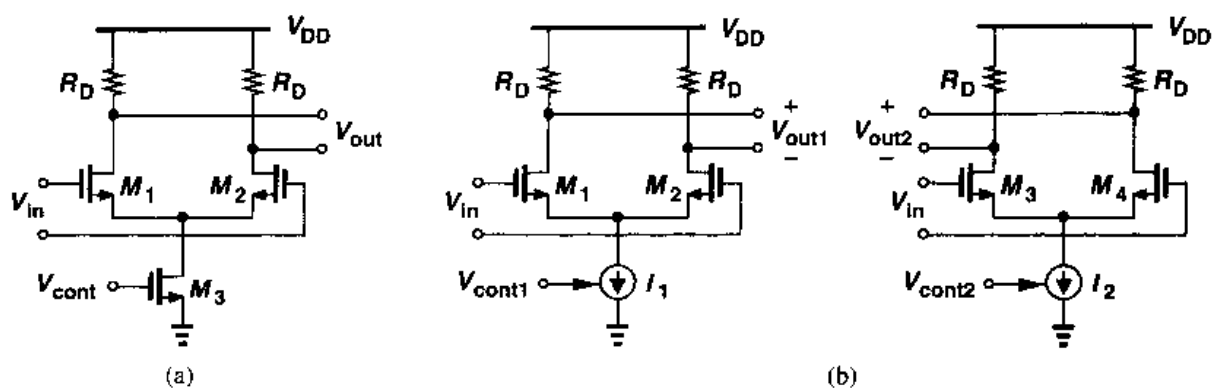
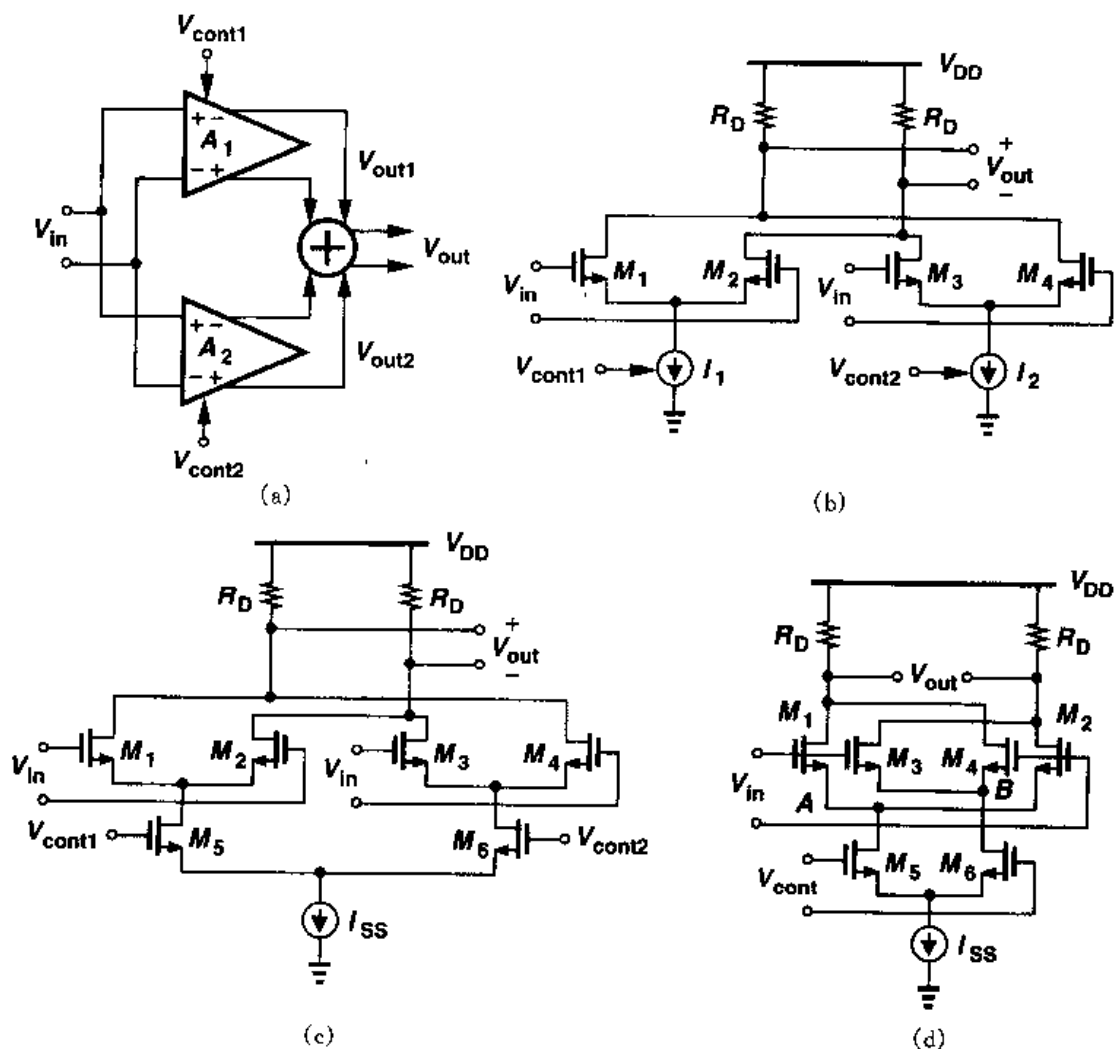


图 4.35 (a)简单的 VGA; (b)提供可变增益的两级电路

图 4.36 (a)两个放大器输出电压的相加; (b)电流的相加;
(c)用 M_5-M_6 控制增益; (d) 吉尔伯特单元

(b))。注意:如果 $I_1=0$, 则 $V_{out} = +g_m R_D V_{in}$; 如果 $I_2=0$, 则 $V_{out} = -g_m R_D V_{in}$ 。当 $I_1=I_2$, 电路的电压增益降为零。

在图 4.36(b)所示的电路中, V_{cont1} 和 V_{cont2} 必须使 I_1 和 I_2 的变化方向相反, 以保证放大器的增益单调变化。但是什么样的电路可以使两个电流的变化方向相反呢? 差动对电路具有这种特点, 从而产生了图 4.36(c) 的电路。注意, 对于大的 $|V_{\text{cont1}} - V_{\text{cont2}}|$, 所有的尾电流就只流过顶端两个差动对中的一个, 所以从 V_{in} 到 V_{out} 的增益就为最高正值或最低负值。如果 $V_{\text{cont1}} = V_{\text{cont2}}$, 电路的增益为零。为简化起见, 我们将电路画成如图 4.36(d) 所示。该电路也叫做“吉尔伯特单元”(Gilbert Cell), 它广泛应用于许多模拟系统和通信系统中。在典型设计中, $M_1 \sim M_4$ 管是相同的, M_5 管和 M_6 管也是如此。

例 4.8

解释为什么吉尔伯特单元可以用作模拟电压乘法器。

解

既然电路的增益为 $V_{\text{cont}} = V_{\text{cont1}} - V_{\text{cont2}}$ 的函数, 从而可以得到 $V_{\text{out}} = V_{\text{in}} f(V_{\text{cont}})$ 。将 $f(V_{\text{cont}})$ 用泰勒级数展开, 只保留一阶项 αV_{cont} , 得到 $V_{\text{out}} = \alpha V_{\text{in}} V_{\text{cont}}$ 。因此, 这个电路可以实现电压相乘。任何电压控制的可变增益放大器都有这种特性。

与共源共栅结构一样, 吉尔伯特单元比简单的差动对消耗更多的电压余度。这是因为 $M_1 \sim M_2$ 和 $M_3 \sim M_4$ 组成的两个差动对“层叠”在控制差动对的顶部。为了便于理解这一点, 假设图 4.36(d) 中, 差动输入 (V_{in}) 的共模电平为 $V_{\text{CM, in}}$ 。则 $V_A = V_B = V_{\text{CM, in}} - V_{\text{GS1}}$, 这里假设 $M_1 \sim M_4$ 晶体管完全相同。为了使 M_5 管和 M_6 管工作在饱和区, V_{cont} 的共模电平 ($V_{\text{CM, cont}}$) 必须满足 $V_{\text{CM, cont}} \leq V_{\text{CM, in}} - V_{\text{GS1}} + V_{\text{TH5,6}}$ 。由于 $V_{\text{GS1}} - V_{\text{TH5,6}}$ 近似等于一个过驱动电压, 所以, 我们可以推断: 控制共模电平必须比输入共模电平至少小一个过驱动电压。

在导出吉尔伯特单元结构的过程中, 我们选择通过控制尾电流来改变每个差动对的增益, 因此将控制电压加在底部的差动对上, 而将输入信号加在顶部两个差动对上。有趣的是, 控制信号和输入信号可以交换位置而仍然可以实现 VGA。如图 4.37(a) 所示, 其思想是: 借助 M_5

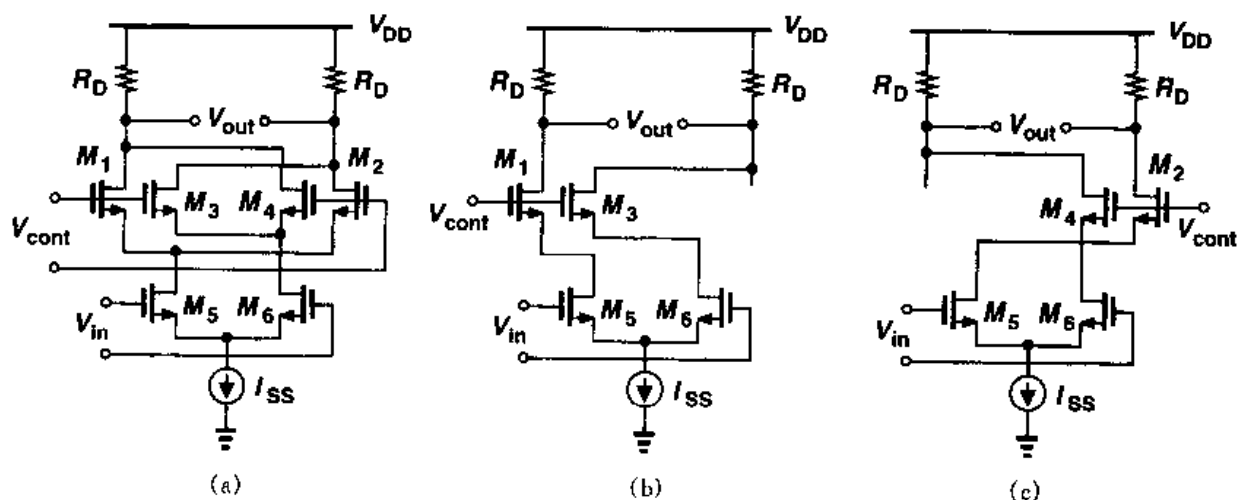


图 4.37 (a) 输入电压在底层差动对的吉尔伯特单元电路; (b) V_{out} 为很大的正值时的信号路径图; (c) V_{out} 为很大的负值时的信号路径图

管和 M_6 管将输入电压转化为电流,并把通过 $M_1 \sim M_4$ 管的电流送到输出结点。如图 4.37(b) 所示,如果 V_{cont} 为很大的正值,则只有 M_1 管和 M_3 (译者注:原文误为 M_2) 管导通,从而 $V_{\text{out}} = g_{m5,6} R_D V_{\text{in}}$ 。同理,如果 V_{cont} 为绝对值很大的负值,如图 4.37(c),则只有 M_2 (译者注:原文误为 M_3) 管和 M_4 管导通,从而 $V_{\text{out}} = -g_{m5,6} R_D V_{\text{in}}$ 。如果差动控制电压为零,则 $V_{\text{out}} = 0$ 。输入差动对可以引入负反馈形成一个线性的电压-电流转换器。

习题

除非特别说明,本章习题所用器件参数见表 2.1,若需 V_{DD} ,则设 $V_{\text{DD}} = 3 \text{ V}$ 。所有器件的尺寸都为有效尺寸,单位为微米。

- 4.1 图 4.2 中,若相邻导线之间的总电容为 10 fF , M_1 管和 M_2 管的漏端和地之间的电容为 100 fF 。
 - (a) 图 4.2(a) 中,如果时钟的摆幅为 3 V ,求模拟输出上的毛刺的幅度。
 - (b) 图 4.2(b) 中,若线 L_1 和线 L_2 之间的电容比线 L_1 和 L_3 之间的电容小 10% ,求当时钟摆幅为 3 V 时,求差动模拟输出的毛刺的幅度。
- 4.2 如果 V_{DD} 从 0 变化到 3 V ,假设 $(W/L)_{1-3} = 50/0.5$, $V_{\text{in,CM}} = 1.3 \text{ V}$, $V_{\text{th}} = 1 \text{ V}$,画出图 4.8(a) 中电路的小信号差动电压增益的草图。
- 4.3 对于 PMOS 管的差动对,重新画出图 4.8(c) 图。
- 4.4 在图 4.10 所示的电路中, $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $I_{\text{SS}} = 0.5 \text{ mA}$ 。
 - (a) 如果 $V_{\text{in,CM}} = 1.2 \text{ V}$,求最大允许的输出电压摆幅。
 - (b) 求满足(a)条件下的电压增益。
- 4.5 若差动对的输入管为 NMOS,且 $W/L = 50/0.5$,尾电流为 1 mA 。
 - (a) 求每个晶体管平衡时的过驱动电压。
 - (b) 当 $V_{\text{in1}} - V_{\text{in2}} = 50 \text{ mV}$ 时,问尾电流在两个支路中如何分配。
 - (c) 求在此条件下电路的等效跨导。
 - (d) 分别求出 G_m 下降 10% 和 90% 时 $V_{\text{in1}} - V_{\text{in2}}$ 的值。
- 4.6 若 $W/L = 25/0.5$,重新求解习题 4.5,并比较结果。
- 4.7 若尾电流为 2 mA ,重新求习题 4.5,并比较结果。
- 4.8 画出图 4.17 中电路 I_{D1} 和 I_{D2} 对 $V_{\text{in1}} - V_{\text{in2}}$ 的草图, $V_{\text{in1}} - V_{\text{in2}}$ 为何值时 $I_{\text{D1}} = I_{\text{D2}}$?
- 4.9 考虑图 4.28 所示电路,若 $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ 。假定 R_{SS} 表示电流为 1 mA , $(W/L)_{\text{SS}} = 50/0.5$ 的 NMOS 电流源的输出阻抗。输入信号由 $V_{\text{in,DM}} = 10 \text{ mV}_{\text{pp}}$ 和 $V_{\text{in,CM}} = 1.5 \text{ V} + V_{\text{n}}(t)$ 组成,其中 $V_{\text{n}}(t)$ 表示峰-峰幅度等于 100 mV 的噪声信号。设 $\Delta R/R = 0.5\%$ 。
 - (a) 计算输出差动信噪比,信噪比定义为信号幅值除以噪声幅值。
 - (b) 计算 CMRR。
- 4.10 如果 $\Delta R = 0$,但 M_1 管和 M_2 管的阈值电压的失配为 1 mV ,重新计算习题 4.9。
- 4.11 假定图 4.32(a) 中,差动对的参数为: $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $(W/L)_{3,4} = 10/0.5$, $I_{\text{SS}} = 0.5 \text{ mA}$, I_{SS} 仍由 NMOS 来提供,其 $(W/L)_{\text{SS}} = 50/0.5$ 。
 - (a) 如果输入端和输出端差动信号的摆幅比较小,求允许的最大输入共模电压和最小输入共模电压。

- (b) 若 $V_{in,CM} = 1.2\text{ V}$, 画出当 V_{DD} 从 0 到 3 V 变化时, 电路的小信号差动电压增益的草图。
- 4.12 题 4.11 中, 若 M_1 管和 M_2 管阈值电压的失配为 1 mV, 求 CMRR。
- 4.13 题 4.11 中, 若 $W_3 = 10\text{ }\mu\text{m}$ 但 $W_4 = 11\text{ }\mu\text{m}$, 求 CMRR。
- 4.14 对于图 4.32(a) 和 (b) 中的差动对, 如果 $I_{SS} = 1\text{ mA}$, $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $(W/L)_{3,4} = 50/1$, 计算差动电压增益。如果 I_{SS} 上的压降至少为 0.4 V, 求最小的允许输入共模电压。令 $V_{in,CM}$ 等于该最小输入共模电压, 计算两个电路的最大输出电压摆幅。
- 4.15 图 4.33 中的电路, 若 $I_{SS} = 1\text{ mA}$, 且所有晶体管的 $W/L = 50/0.5$ 。
- 确定电压增益。
 - V_b 为多少时 $I_{D5} = I_{D6} = 0.8(I_{SS}/2)$?
 - 如果 I_{SS} 上的电压降至少为 0.4 V, 求最大差动输出摆幅。
- 4.16 设图 4.38 所示的电路都是对称的, 画出以下情况中 V_{out} 的草图。
- V_{in1} 和 V_{in2} 为差动信号, 且从 0 变化到 V_{DD} 。
 - V_{in1} 和 V_{in2} 相等, 且从 0 变化到 V_{DD} 。

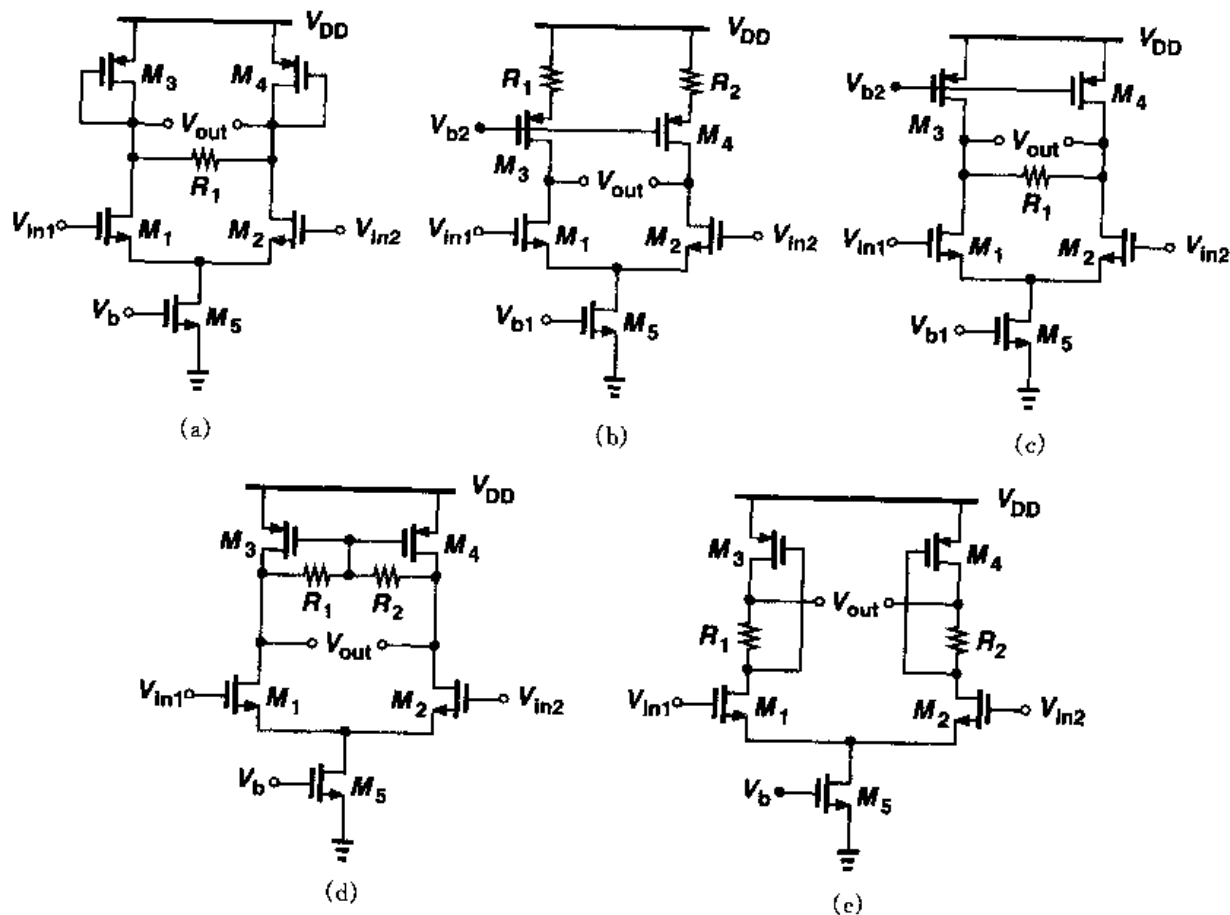


图 4.38

- 4.17 设图 4.39 所示的电路都是对称的, 画出以下情况中 V_{out} 的草图。
- V_{in1} 和 V_{in2} 为差动信号, 且从 0 变化到 V_{DD} 。
 - V_{in1} 和 V_{in2} 相等, 且从 0 变化到 V_{DD} 。

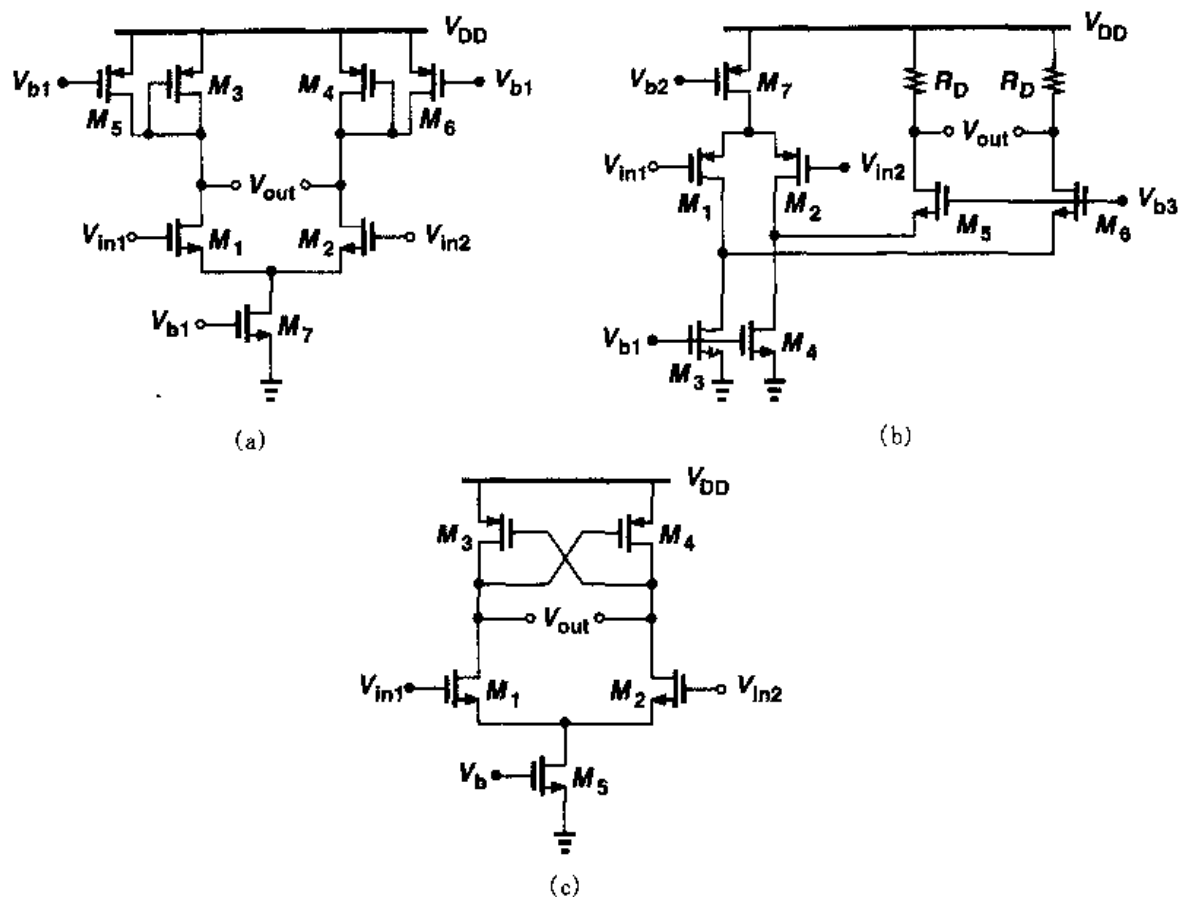


图 4.39

- 4.18 设图 4.38 和图 4.39 电路中,所有晶体管都处于饱和态, $\lambda \neq 0$, 计算每个电路的小信号差动电压增益。
- 4.19 考虑图 4.40 所示电路,
- (a) 当差动信号 V_{in1} 和 V_{in2} 从 0 变化到 V_{DD} 时, 简要画出 V_{out} 的草图。
- (b) 如果 $\lambda = 0$, 推导电压增益的表达式。若 $W_{3,4} = 0.8 W_{5,6}$, 求电压增益。

 


图 4.40

4.20 对于图 4.41 所示电路,

- (a) 当差动信号 V_{in1} 和 V_{in2} 从 0 变化到 V_{DD} 时, 画出 V_{out} , V_X 和 V_Y 的草图。
 (b) 计算小信号差动电压增益。

 


图 4.41

4.21 设图 4.42 所示电路不对称, 若 $\lambda = 0$, $\gamma \neq 0$, 不用等效电路计算小信号电压增益 $(V_{out})/(V_{in1} - V_{in2})$ 。

 


图 4.42

4.22 由于工艺加工缺陷, 在图 4.43 中 M_1 管的漏端和源端之间会出现很大的寄生电阻。设 $\lambda = \gamma = 0$, 计算小信号增益和 CMRR。

 


图 4.43

- 4.23 由于工艺加工缺陷,在图 4.44 中 M_1 管的漏端和 M_4 管的漏端之间会出现很大的寄生电阻。设 $\lambda = \gamma = 0$, 计算小信号增益和 CMRR。

 


图 4.44

- 4.24 图 4.45 所示电路中所有晶体管的 W/L 均为 $50/0.5$, M_3 管和 M_4 管工作在深线性区, 其导通电阻为 $2\text{ k}\Omega$ 。设 $I_{D5} = 20\text{ }\mu\text{A}$, $\lambda = \gamma = 0$, 计算满足这个电阻条件的输入共模电压。当差动信号 V_{in1} 和 V_{in2} 从 0 变化到 V_{DD} 时, 画出 V_{out1} 和 V_{out2} 的草图。

 


图 4.45

- 4.25 图 4.32(b)所示电路, $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$, $I_{SS} = 1\text{ mA}$ 。
 (a) 求小信号差动增益。
 (b) $V_{in,CM} = 1.5\text{ V}$, 求最大的允许输出电压摆幅。
- 4.26 图 4.33 所示电路, 设 M_5 和 M_6 的阈值电压存在小的不匹配, 值为 ΔV , I_{SS} 的输出阻抗为 R_{SS} , 计算 CMRR。

参考文献

1. P. R. Gray and R. G. Meyer. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Third Ed., New York: Wiley, 1993.
2. B. Gilbert. A Precise Four-Quadrant Multiplier With Subnanosecond Response. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-3, pp. 365-373, Dec. 1968.

第 5 章

无源与有源电流镜

在第 3,4 章中,我们在对单级放大器与差动放大器的研究中指出了电流源的广泛应用。在这些电路中,电流源起一个大电阻的作用,但不消耗过多的电压余度。我们还注意到,工作在饱和区的 MOS 器件可以当作一个电流源。

电流源在模拟电路设计中还有其它的应用。例如,一些数字-模拟(D/A)转换器使用电流源阵列以产生一个与数字输入成正比的模拟输出。此外,电流源与“电流镜”的结合在模拟信号中可以实现很有用的功能。

本章讨论电流镜的设计,它既可作为偏置单元也可作为信号处理元件。在复习基本的电流镜之后,我们研究共源共栅电流镜的工作原理。然后再分析有源电流镜,并且阐述用该电路作为负载的差动对的特性。

5.1 基本电流镜

图 5.1 显示了两个例子,电流源被证明是有用的。根据第 2 章中的研究,我们知道:电流源的输出电阻、电容以及电压余度与输出电流的大小之间存在折衷、互易的关系。此外,电流源的其它几个方面也很重要:电源、工艺、温度依赖性,输出噪声电流以及与其它电流源的匹配。我们将推迟到第 7 章与第 13 章中分别考虑噪声问题与匹配问题。

如何给一个 MOSFET 加偏置才能使其作为一个稳定的电流源工作呢?为了能对这个问题有一个更好的认识,让我们考虑图 5.2 所示的简单的电阻偏置。假设 M_1 工作在饱和区,可得

$$I_{out} \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} - V_{TH} \right)^2 \quad (5.1)$$

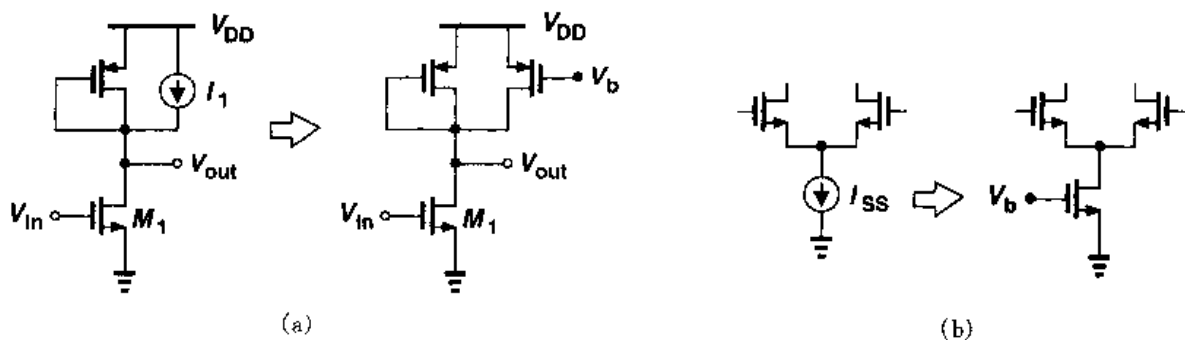


图 5.1 电流源的应用

这个表达式显示出 I_{out} 受很多因素影响: 电源、工艺和温度。过驱动电压是 V_{DD} 与 V_{TH} 的函数; 不同晶片之间的阈值电压可能会有 100 mV 的变化。而且 μ_n 与 V_{TH} 都受温度的影响。因此, I_{out} 很难确定。例如, 为了消耗更少的电压余度而把器件偏置于较小的过驱动电压时, 这个问题变得更加严重。如果过驱动电压额定值为 200 mV, V_{TH} 有 50 mV 的误差就会导致输出电流产生 44% 的误差。

值得注意的是: 即使栅电压不是电源电压的函数, 上述关于电流对工艺与温度的依赖性仍然存在。换句话说, 即使精确地给定了一个 MOSFET 的栅源电压, 它的漏电流也不能准确地确定。因此, 我们必须寻找为 MOS 电流源提供偏置的其它方法。

 


图 5.2 用电阻分压确定电流

在模拟电路中, 电流源的设计是基于对基准电流的“复制”, 其前提是已经存在一个精确的电流源可供利用。然而, 这一方法可能引起一个无休止的循环, 其工作原理如图 5.3 所示。一个相对比较复杂的电路(有时需要外部的调整)被用来产生一个稳定的基准电流 I_{REF} , 这个基准电流再被复制, 从而得到系统中很多电流源。这里, 我们研究复制操作, 基准产生电路将在第 11 章里讨论。

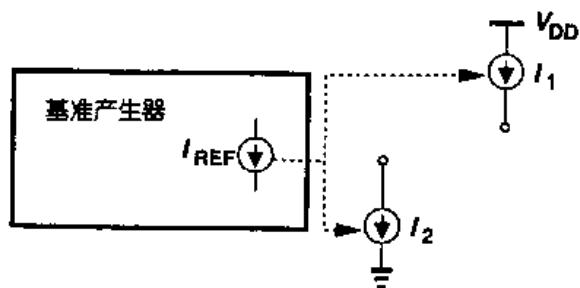


图 5.3 用基准来产生不同的电流

我们怎样才能产生一个基准电流的复制电流呢? 例如, 在图 5.4 中, 我们如何保证 $I_{out} = I_{REF}$ 呢? 对于一个 MOSFET, 如果 $I_D = f(V_{GS})$, 其中 $f(\cdot)$ 表示 I_D 与 V_{GS} 之间的函数关系, 那么有 $V_{GS} = f^{-1}(I_D)$ 。即, 如果一个晶体管偏置在 I_{REF} , 则有 $V_{GS} = f^{-1}(I_{REF})$, 如图 5.5(a) 所示。因此, 如果这样一个电压加到第二个 MOSFET 的栅源之间, 输出的电流为 $I_{out} = ff^{-1}(I_{REF}) = I_{REF}$ (图 5.5(b))。从另一个观点来看, 两个都工作在饱和区且具有相等栅源电压的相同晶体管传输相同的电流(如果 $\lambda = 0$)。

 


图 5.4 复制电流方法的原理

图 5.5(b) 中由 M_1 和 M_2 组成的结构就叫做一个“电流镜”。

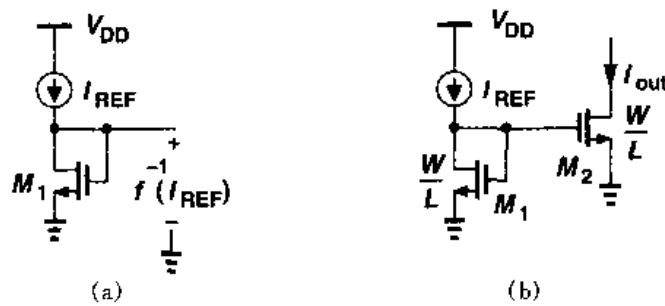


图 5.5 (a) 二极管连接的器件提供反相运算; (b) 基本电流镜

一般情况下,器件不需要是相同的。忽略沟道长度调制,我们可以写出:

$$I_{REF} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (5.2)$$

$$I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (5.3)$$

得出

$$I_{out} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} I_{REF} \quad (5.4)$$

该电路的一个关键特性是:它可以精确地复制电流而不受工艺和温度的影响。 I_{out} 与 I_{REF} 的比值由器件尺寸的比率决定,该值可以控制在合理的精度范围内。

例 5.1

在图 5.6 中,如果所有的晶体管都工作在饱和区。求 M_4 的漏电流。

解

我们有 $I_{D2} = I_{REF} [(W/L)_2 / (W/L)_1]$ 。同时, $|I_{D3}| = |I_{D2}|$ 且 $I_{D4} = I_{D3} [(W/L)_4 / (W/L)_3]$ 。因此, $|I_{D4}| = \alpha \beta I_{REF}$, 其中 $\alpha = (W/L)_2 / (W/L)_1$, $\beta = (W/L)_4 / (W/L)_3$ 。选择合适的 α 与 β 可以确定 I_{D4} 与 I_{REF} 之间或大或小的比率。例如, $\alpha = \beta = 5$ 产生一个等于 25 的放大因子。类似地, $\alpha = \beta = 0.2$ 可以用来产生一个小的精确电流。

 


图 5.6

在模拟电路中,电流镜有着广泛的应用。图 5.7 描述了一个典型的例子,图中差动对的尾电流源通过一个 NMOS 镜像来偏置,负载电流源通过一个 PMOS 镜像来偏置。图示的器件尺寸使 M_5 与 M_6 的漏电流的等于 $0.4I_T$, 减小了 M_3 与 M_4 的漏电流,因此提高了增益。

电流镜中的所有晶体管通常都采用相同的栅长,以减小由于源漏区边缘扩散(L_D)所产生的误差。例如,在图 5.7 中, NMOS 电流源的沟道长度必须和 M_6 相同。这是因为,假设 L_{drawn} 加倍,但是 $L_{eff} = L_{drawn} - 2L_D$ 并未加倍。而且,短沟器件的阈值电压对沟道长度有一定的依

 


图 5.7 为差动放大器偏置的电流镜

赖性(见第 16 章)。因此,电流值之比只能通过调节晶体管的宽度来实现^①。

应该说明一点,电流镜同样能够处理信号。例如,在图 5.5(b)中,如果 I_{REF} 增加 ΔI ,那么 I_{out} 增加 $\Delta I (W/L)_2 / (W/L)_1$ 。即,如果 $(W/L)_2 / (W/L)_1 > 1$,电路放大小信号电流(但其代价是成比例地增加偏置电流)。

例 5.2

计算图 5.8 所示电路的小信号电压增益。

解

M_1 的小信号漏电流等于 $g_{m1} V_{in}$ 。因为 $I_{D2} = I_{D1}$ 且 $I_{D2} = I_{D2} (W/L)_3 / (W/L)_2$, M_3 的小信号漏电流等于 $g_{m1} V_{in} (W/L)_3 / (W/L)_2$, 可得电压增益等于 $g_{m1} R_L (W/L)_3 / (W/L)_2$ 。

 


图 5.8

5.2 共源共栅电流镜

到目前为止,我们有关电流镜的讨论中,都忽略了沟道长度调制。在实际中,这一效应使得镜像的电流产生了极大的误差,尤其是当使用最小长度晶体管以便通过减小宽度来减小电流源输出电容时。对于图 5.5(b)的简单的镜像,我们可以写出:

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS1}) \quad (5.5)$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS2}) \quad (5.6)$$

因此有

^① 正如将在第 18 章中所说明的,这个宽度的调节实际上是通过多个单元晶体管并联来实现的,而不是设计一个器件的宽度。

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{1 + \lambda V_{DS2}}{1 + \lambda V_{DS1}} \quad (5.7)$$

虽然 $V_{DS1} = V_{GS1} = V_{GS2}$, 但由于 M_2 输出端负载的影响, V_{DS2} 却可能不等于 V_{GS2} 。例如, 在图 5.7 中, P 点的电势由输入共模电平以及 M_1 和 M_2 的栅源电压决定, 它可能不等于 V_X 。

为了抑制沟道长度调制的影响, 可以使用共源共栅电流源。如图 5.9(a) 所示, 如果选择 V_b 使得 $V_Y = V_X$, 那么 I_{out} 非常接近于 I_{REF} 。这是因为, 结合图 3.61 的描述, 共源共栅器件可以使底部晶体管免受 V_P 变化的影响。在图 3.23 的帮助下, 读者可以证明 $\Delta V_Y \approx \Delta V_P / [(g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}]$ 。因此, 我们认为 V_Y 保持约等于 V_X , 从而有 $I_{D2} \approx I_{D1}$, 且这是一个很精确的结果。这样一个精度的获得是以 M_3 消耗的电压余度为代价的。注意, 虽然 L_1 必须等于 L_2 , M_3 的长度却不需要等于 L_1 和 L_2 。

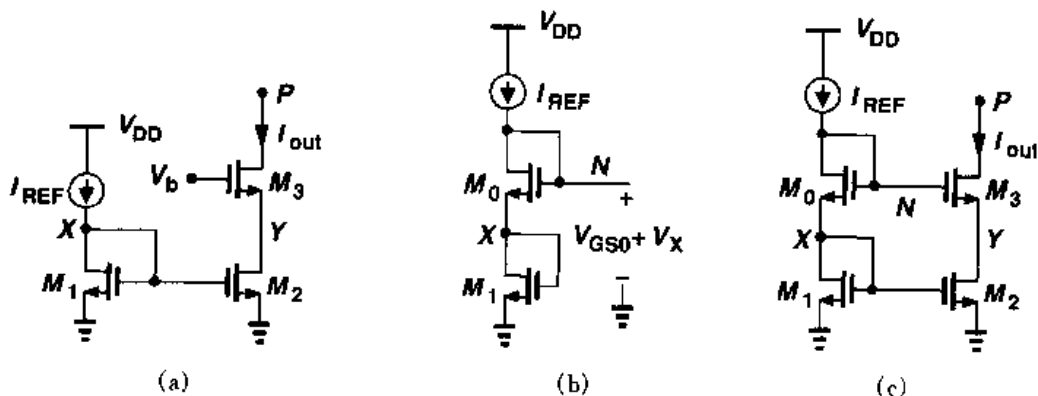


图 5.9 (a) 共源共栅电流源; (b) 为产生共源共栅偏置电压对镜像电路的改进; (c) 共源共栅电流镜

我们如何产生图 5.9(b) 中的 V_b ? 因为目标是为了确保 $V_Y = V_X$, 我们必须保证 $V_b - V_{GS3} = V_X$ 或 $V_b = V_{GS3} + V_X$ 。这一结果显示: 如果在 V_X 上叠加一栅源电压, 可以得到所需的 V_b 值。如图 5.9(b) 所示, 方法是将另一个二极管连接的器件 M_0 与 M_1 串联, 从而产生一个电压 $V_N = V_{GS0} + V_X$ 。根据 M_3 的尺寸适当选择 M_0 的尺寸使 $V_{GS0} = V_{GS3}$ 。如图 5.9(c) 所示, 将 N 结点与 M_3 的栅相连, 可得 $V_{GS0} + V_X = V_{GS3} + V_Y$ 。因此, 如果 $(W/L)_3 / (W/L)_0 = (W/L)_2 / (W/L)_1$, 那么 $V_{GS0} = V_{GS3}$, $V_X = V_Y$ 。注意, 即使 M_0 与 M_3 存在衬偏效应, 该结果仍然成立。

例 5.3

在图 5.10 中, 画出 V_X 与 V_Y 用 I_{REF} 表示的函数关系的草图。如果 I_{REF} 作为电流源工作, 其两端的电压需要 0.5 V, 则 I_{REF} 的最大电流值是多少?

解

因为 M_2 和 M_3 相对于 M_1 和 M_0 成一定的比例, 我们有 $V_Y = V_X \approx \sqrt{2I_{REF} / [\mu_n C_{ox} (W/L)_1]} + V_{TH1}$, 该特性画于图 5.10(b) 中。

为了计算 I_{REF} 的最大值, 我们注意到

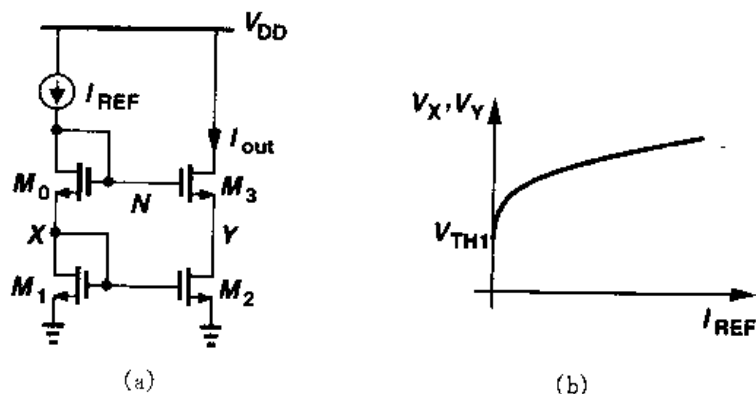


图 5.10

$$V_N = V_{GS0} + V_{GS1} \quad (5.8)$$

$$= \sqrt{\frac{2I_{REF}}{\mu_n C_{ox}}} \left[\sqrt{\left(\frac{L}{W}\right)_0} + \sqrt{\left(\frac{L}{W}\right)_1} \right] + V_{TH0} + V_{TH1} \quad (5.9)$$

因此

$$V_{DD} - \sqrt{\frac{2I_{REF}}{\mu_n C_{ox}}} \left[\sqrt{\left(\frac{L}{W}\right)_0} + \sqrt{\left(\frac{L}{W}\right)_1} \right] - V_{TH0} - V_{TH1} = 0.5 \text{ V} \quad (5.9)$$

从而

$$I_{REF, \max} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{(V_{DD} - 0.5 \text{ V} - V_{TH0} - V_{TH1})^2}{(\sqrt{(L/W)_0} + \sqrt{(L/W)_1})^2} \quad (5.11)$$

虽然作为电流源,图 5.9(c)的电路有高的输出阻抗和精确的值,但是它却消耗了很大的电压余度。为简单起见,我们忽略衬偏效应且假设所有的晶体管都是相同的,则 P 点所允许的最小电压等于

$$V_N - V_{TH} = V_{GS0} + V_{GS1} - V_{TH} \quad (5.12)$$

$$= (V_{GS0} - V_{TH}) + (V_{GS1} - V_{TH}) + V_{TH} \quad (5.13)$$

也就是两个过驱动电压加上一个阈值电压。如果 V_b 选择的自由度更大,那么这个值与图 5.9(a)中得出的值相比如何呢? 如图 3.51 所示, V_b 可以很低,使得 P 点的最小允许电压仅仅等于两个过驱动电压。因此,图 5.9(c)中的共源共栅电流镜“浪费”了一个阈值电压的余度。这是因为 $V_{DS2} = V_{GS2}$,但是在保证 M_2 处在饱和区的情况下, V_{DS2} 可以低到等于 $V_{GS2} - V_{TH}$ 。

图 5.11 总结了我们的讨论。在图 5.11(a)中,选择 V_b 使 V_P 为最低允许值,但是由于 M_1 和 M_2 的漏源电压不相等,输出电流不能精确的跟随 I_{REF} 。在图 5.11(b)中,输出电流得到了更高的精度,但是 P 点的最低电平却高了一个阈值电压。

解决这个问题之前,建议分析共源共栅电流源的大信号特性。

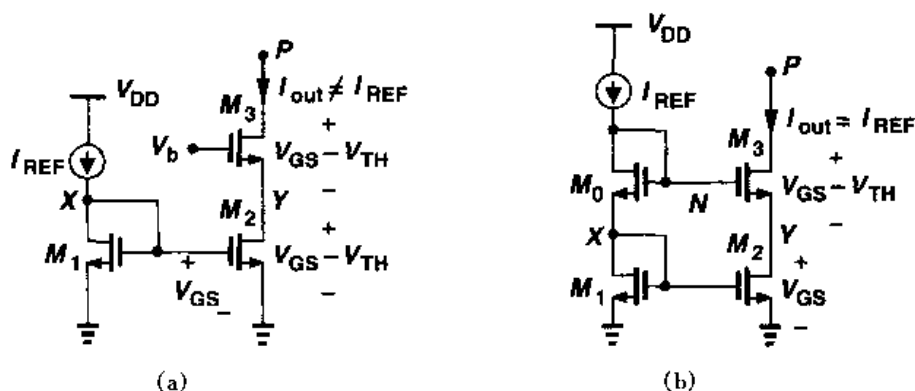


图 5.11 (a)具有最小余度电压的共源共栅电流源;(b)余度损耗的共源共栅电流镜

例 5.4

在图 5.12(a)中,假设所有的晶体管都相同,画出当 V_X 从一个大的正值下降时 I_X 和 V_B 的草图。

 


图 5.12

解

对于 $V_X \geq V_N - V_{TH}$, M_2 与 M_3 都处在饱和区, $I_X = I_{REF}$ 且 $V_B = V_A$ 。随着 V_X 的下降, 哪一个晶体管首先进入线性区, M_3 还是 M_2 ? 假设 M_2 先进入线性区。要使之成立, V_{DS2} 必须下降, 且因为 V_{GS2} 保持恒定, I_{D2} 也必须下降。这意味着当 I_{D3} 下降时 V_{GS3} 上升, 如果 M_3 仍然处在饱和区的话, 这是不可能发生的。因此, M_3 首先进入线性区。

当 V_X 下降到小于 $V_N - V_{TH3}$ 时, M_3 进入线性区, 需要一个更大的栅源过驱动电压以维

持相同的电流。因此,如图 5.12(b)所示, V_B 开始下降,导致 I_{D2} (即 I_X)有少许下降。随着 V_X 与 V_B 进一步下降,最终可得 $V_B < V_A - V_{TH2}$, M_2 进入线性区。此时, I_{D2} 开始急剧下降。当 $V_X = 0$ 时, $I_X = 0$ 且 M_2 与 M_3 工作在深线性区。注意,随着 V_X 下降到 $V_N - V_{TH3}$ 以下,由于 g_{m3} 在线性区会有下降,共源共栅的输出阻抗将迅速减小。

为了消除上面所说的精度和余度之间的矛盾,我们首先研究图 5.13(a)中所作的修改。注意到这个电路实际上是输入输出短接的共源共栅结构。我们怎么选择 V_b 才能使 M_1 和 M_2 处在饱和区呢? 使 M_2 饱和必须有 $V_b - V_{TH2} \leq V_X (= V_{GS1})$, 使 M_1 饱和必须 $V_{GS1} - V_{TH1} \leq V_A (= V_b - V_{GS2})$ 。因此

$$V_{GS2} + (V_{GS1} - V_{TH1}) \leq V_b \leq V_{GS1} + V_{TH2} \quad (5.14)$$

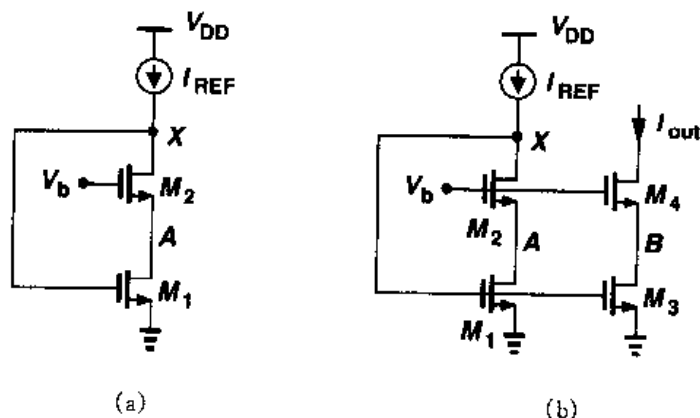


图 5.13 低压工作时共源共栅电流镜的修改


如果 $V_{GS2} + (V_{GS1} - V_{TH1}) \leq V_{GS1} + V_{TH2}$ (即 $V_{GS2} - V_{TH2} \leq V_{TH1}$) 的话, V_b 有解。因此,我们必须注意选择 M_2 的尺寸以使它的过驱动电压始终小于一个阈值电压。

现在考虑图 5.13(b)所示的电路,图中所有的晶体管都处在饱和区且选择了合适的尺寸比率以确保 $V_{GS2} = V_{GS4}$ 。如果 $V_b = V_{GS2} + (V_{GS1} - V_{TH1}) = V_{GS4} + (V_{GS3} - V_{TH3})$, 则当 M_1 和 M_3 保持相等的漏源电压时,共源共栅电流源 $M_3 \sim M_4$ 消耗的电压余度最小(M_3 与 M_4 的过驱动电压之和),而且可以精确地镜像 I_{REF} 。我们称之为“低压共源共栅结构”。

我们还必须产生 V_b 。为了使消耗的电压余度最小, $V_A = V_{GS1} - V_{TH1}$ 且 V_b 必须等于(或稍大于) $V_{GS2} + (V_{GS1} - V_{TH1})$ 。图 5.14(a)显示了一个例子,图中 M_5 产生 $V_{GS5} \approx V_{GS2}$, M_6 与 R_b 产生 $V_{DS6} = V_{GS6} - R_b I_1 \approx V_{GS1} - V_{TH1}$ 。不过,这里可能会有一些误差产生,因为 M_5 没有衬偏效应而 M_2 却有。而且, $R_b I_1$ 的大小也不能很好地控制。

另一个可供选择的电路如图 5.14(b)所示,图中二极管连接的晶体管 M_7 有一个大的 W/L , 从而 $V_{GS7} \approx V_{TH7}$ 。就是说 $V_{DS6} \approx V_{GS6} - V_{TH7}$, 因此 $V_b = V_{GS5} + V_{GS6} - V_{TH7}$ 。虽然不需要电阻,但是由于衬偏效应,这个电路仍然存在类似的误差。因此,设计中必须留有一些余地以确保 M_1 与 M_2 始终处在饱和区。

有一点应当提及——低压共源共栅结构可以用源级跟随器来偏置。如图 5.15 所示,该想法是插入一个源跟随器使得 M_3 的栅电压相对于 V_N 下移。如果 M_5 用一个很低的电流密度

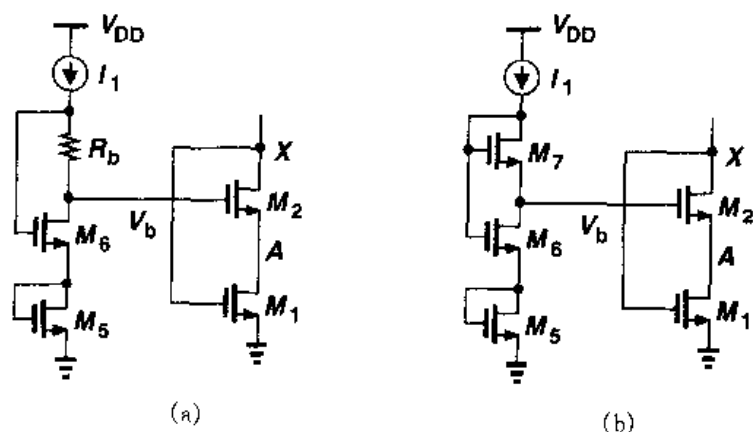图 5.14 共源共栅电流镜中栅压 V_b 的产生

$(I_D/(W/L))$ 偏置, 它的栅源电压近似等于 V_{THB} , 即 $V_{N'} \approx V_N - V_{THB}$, 且

$$V_B = V_{GS1} + V_{GS0} - V_{THB} - V_{GS3} \quad (5.15)$$

$$= V_{GS1} - V_{THB} \quad (5.16)$$

这意味着 M_2 处在线性区的边缘。然而, 在这一结构中 $V_{DS2} \neq V_{DS1}$, 引入了极大的不匹配。而且, 如果考虑 M_0 , M_5 和 M_3 的衬偏效应, 就很难保证 M_2 工作在饱和区。我们应当注意, 除了可以减小由沟道长度调制效应引起的不匹配之外, 共源共栅结构也可以提供一个高的输出阻抗。

 


图 5.15 使用源级跟随电平移位器的低压共源共栅

5.3 有源电流镜

如前所述以及图 5.8 的电路所示, 电流镜也可以处理信号, 即像有源器件一样工作。一种与差动对结合使用的镜像结构特别有用。这一节, 我们研究这种电路和它的特性。

首先, 让我们分析图 5.16 所示的电路, 图中的 M_1 和 M_2 是相同的。忽略沟道长度调制效应, 可得 $I_{out} = I_{in}$, 即按照图中所示 I_{in} 和 I_{out} 的方向, 电路没有反相功能。从小信号观点来看, 如果 I_{in} 增加 ΔI , 则 I_{out} 也同样变化。

 


图 5.16 处理信号的电流镜

现在考虑图 5.17(a) 的差动放大器, 图中镜像结构中的电流源作为一个负载且单端输出。这个电路的小信号增益 $A_v = V_{out}/V_{in}$ 是多少呢? 我们用两种不同的方法来计算 A_v ①, 为简单起见, 假设 $\gamma = 0$ 。

① 注意, 由于不具有对称性, 半边等效电路概念这里不适用。

如果写出 $|A_v| = G_m R_{out}$, 又由图 5.17(b) 可知: $G_m = I_{out}/V_{in} = (g_{m1} V_{in}/2)/V_{in} = g_{m1}/2$, 我们只需要计算 R_{out} 。如图 5.17(c) 所示, 对于 R_{out} 的计算, M_2 受到 M_1 的源极输出阻抗 $1/g_{m1}$ 的负反馈, 因此等效的输出阻抗等于, $(1 + g_{m2} r_{O2})(1/g_{m1,2}) + r_{O2} = 2r_{O2} + 1/g_{m1} \approx 2r_{O2}$ 。从而, $R_{out} \approx (2r_{O2}) \parallel r_{O4}$, 且

$$|A_v| \approx \frac{g_{m1}}{2} [(2r_{O2}) \parallel r_{O4}] \quad (5.17)$$

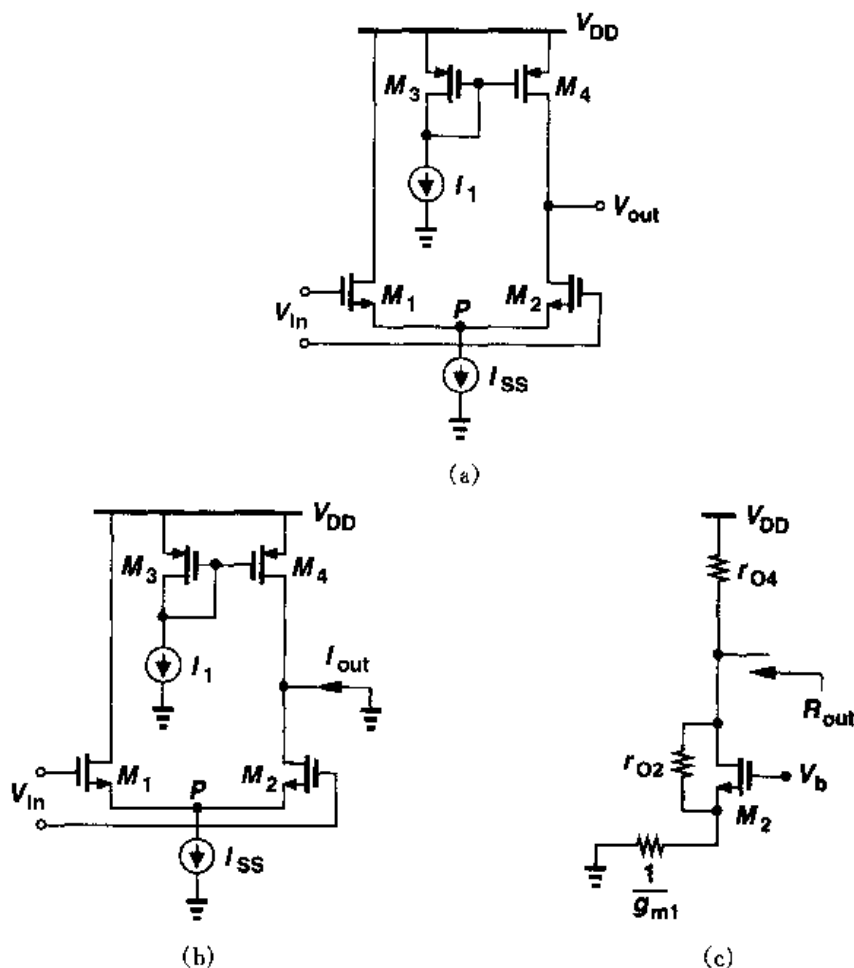


图 5.17 (a)带电流源负载的差分对;(b)计算 G_m 的电路;(c)计算 R_{out} 的电路

有趣的是, 如果 $r_{O4} \rightarrow \infty$, 则 $A_v \rightarrow g_{m1} r_{O2}$ 。这可以用第二种方法解释。

在第二种方法中, 我们计算 V_P/V_{in} 和 V_{out}/V_P , 并将结果相乘得到 V_{out}/V_{in} 。借助于图 5.18 得到

$$\frac{V_P}{V_{in}} = \frac{R_{eq}}{R_{eq} + \frac{1}{g_{m1}}} \quad (5.18)$$

其中 R_{eq} 表示从 M_2 的源端看进去所看到的电阻。因为 M_2 的漏端接有一个相对大的电阻 r_{O4} , R_{eq} 的值必须由等式(3.110)得到

$$R_{eq} \approx \frac{1}{g_{m2}} + \frac{r_{O4}}{g_{m2} r_{O2}} \quad (5.19)$$

$$= \frac{1}{g_{m2}} \left(1 + \frac{r_{O4}}{r_{O2}} \right) \quad (5.20)$$

由此可得出

$$\frac{V_P}{V_{in}} = \frac{1 + \frac{r_{O4}}{r_{O2}}}{2 + \frac{r_{O4}}{r_{O2}}} \quad (5.21)$$

请注意: 如果 $r_{O4} \rightarrow 0$, $V_P/V_{in} \rightarrow 1/2$; 如果 $r_{O4} \rightarrow \infty$, $V_P/V_{in} \rightarrow 1$ 。

现在我们来计算考虑 r_{O2} 时的 V_{out}/V_P 。由图 5.19 得

$$\frac{V_{out}}{V_P} = \frac{1 + g_{m2}r_{O2}}{1 + \frac{r_{O2}}{r_{O4}}} \quad (5.22)$$

$$\approx \frac{g_{m2}r_{O2}}{1 + \frac{r_{O2}}{r_{O4}}} \quad (5.23)$$

由式(5.21)和式(5.23), 我们有

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1 + \frac{r_{O4}}{r_{O2}}}{2 + \frac{r_{O4}}{r_{O2}}} \cdot \frac{g_{m2}r_{O2}}{1 + \frac{r_{O2}}{r_{O4}}} \quad (5.24)$$

$$= \frac{g_{m2}r_{O2}r_{O4}}{2r_{O2} + r_{O4}} \quad (5.25)$$

$$= \frac{g_{m2}}{2} [(2r_{O2}) \parallel r_{O4}] \quad (5.26)$$

在图 5.17 的电路中, M_1 的小信号漏电流被“浪费”了。如图 5.20(a)的原理性显示, 我们希望在输出端用适当的极性来使用这个电流。这可以用图 5.20(b)所示的方法实现, 图中的

 


图 5.18 计算 V_P/V_{in} 的电路

 


图 5.19 计算 V_{out}/V_P 的电路

 
 


图 5.20 (a) M_1 与 M_2 漏电流结合的原理; (b) 图(a)的实现

M_3 和 M_4 是相同的。为了明白 M_3 是如何增大增益的,假设 M_1 的栅压有一个微小的增加,使得 I_{D1} 增加 ΔI , I_{D2} 减少 ΔI 。因为 $|I_{D3}|$ 以及 $|I_{D4}|$ 也增加了 ΔI ,我们注意到,输出电压通过两种机制增大: M_2 的漏电流下降以及 M_4 的漏电流上升^①。与图 5.17 中的电路相反,这里的 M_4 帮助 M_2 在输出端产生电压变化。该电路结构被称为带有源电流镜的差动对^②。这个电路的一个重要特性是,它将差动输入转换成了单端输出。

5.3.1 大信号分析

我们来研究电路的大信号特性。为此,如图 5.21(a)所示,我们用一个 MOSFET 代替理想的尾电流源。如果 V_{in1} 相对于 V_{in2} 足够地负, M_1 以及 M_3 和 M_4 均关断。因为没有电流能够从 V_{DD} 流出, M_2 与 M_5 都工作在深线性区,传输的电流为零。因此 $V_{out} = 0$ ^③。随着 V_{in1} 接

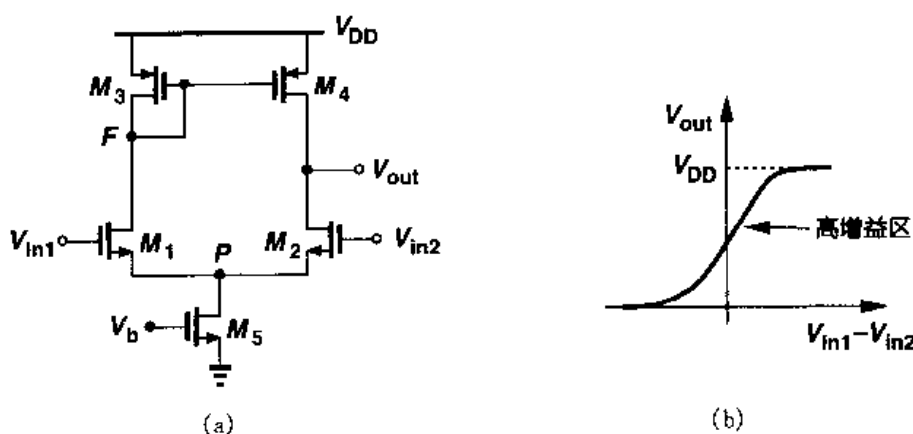


图 5.21 (a)带有源电流镜和实际电流源的差动对; (b)大信号输出-输入特性

近 V_{in2} , M_1 导通,使 I_{D5} 的一部分流过 M_3 ,且使 M_4 开启。从而输出电压就依赖于 I_{D4} 与 I_{D2} 之间的差值。当 V_{in1} 和 V_{in2} 之间的差值很小时, M_2 和 M_4 都处在饱和区,产生一个很高的增益(图 5.21(b))。当 V_{in1} 变得比 V_{in2} 正得多的时候, I_{D1} , $|I_{D3}|$ 和 $|I_{D4}|$ 增大而 I_{D2} 减小,最终驱使 M_4 进入线性区。如果 $V_{in1} - V_{in2}$ 足够大, M_2 关断, M_4 的电流为零且工作在深线性区,从而 $V_{out} = V_{DD}$ 。须注意的是,如果 $V_{in1} > V_F + V_{TH}$,则 M_1 进入线性区。

电路输入共模电压的选择也是很重要的。为了使 M_2 饱和,输出电压不能小于 $V_{in,CM} - V_{TH}$ 。因此,为得到最大输出摆幅,输入共模电平必须尽可能低,其最小值等于 $V_{GS1,2} + V_{DS5,min}$ 。该电路中输入共模电平与输出摆幅之间的直接关系是一个严重的缺点。

当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时,电路的输出电压等于多少? 如果电路完全对称, $V_{out} = V_F = V_{DD} - |V_{GS3}|$ 。这也可以通过反证法来证明。例如,假设 $V_{out} < V_F$,则由于沟道长度调制效应,流过 M_1 的电流必须大于流过 M_2 的(同时 M_4 中的电流比 M_3 中的大得多)。换句话说,流过 M_1 的总电流要大于 I_{SS} 的一半。但是这意味着流过 M_3 的总电流也超过了 $I_{SS}/2$,与 M_4 中的电流大

① 读者或许会疑惑:如果 KCL 要求 $I_{D2} = |I_{D4}|$,这怎么可能。例 3.2 的解释阐明了这一点。

② 这也称为带有源负载的差动对。

③ 如果 V_{in1} 的对地电位比一个阈值电压大的话, M_5 可能会从 M_1 抽取一个小电流,使 V_{out} 稍微上升。

于 M_3 中的电流这一假设相矛盾。然而,实际上,电路中的不对称可能会导致 V_{out} 产生一个大的偏差,很可能驱使 M_2 或 M_4 进入线性区。例如,如果 M_2 的阈值电压稍小于 M_1 的阈值电压,即使 $V_{in1} = V_{in2}$,前者中的电流也要比后者大,使得 V_{out} 显著下降。由于这个原因,该电路很少在开环情况下用来放大小信号。

例 5.5

假设电路完全对称,当 V_{DD} 从 3 V 变化到 0 V 时,概略画出图 5.22(a) 中电路输出电压的草图。假设 $V_{DD} = 3$ V 时,所有的器件都处在饱和区。

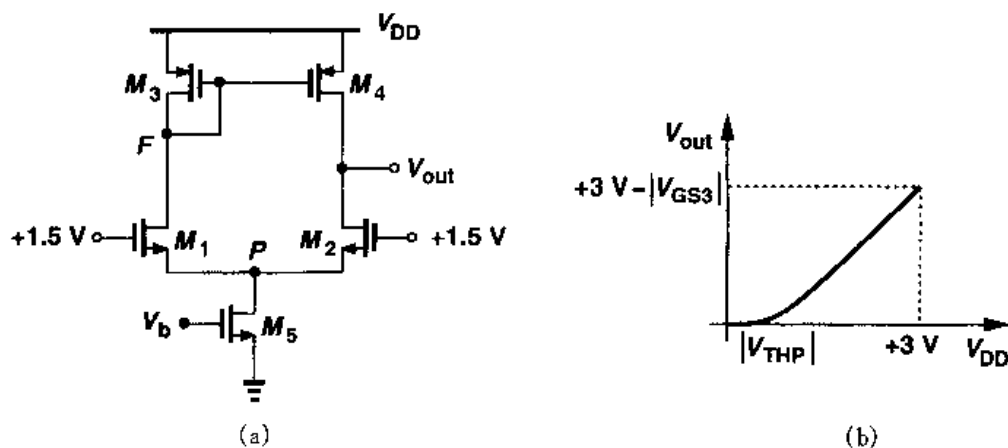


图 5.22

解

对于 $V_{DD} = 3$ V, 对称性要求 $V_{out} = V_F$ 。随着 V_{DD} 的下降, V_F 与 V_{out} 也以近似为 1 的斜率下降(图 5.22(b))。当 V_F 与 V_{out} 下降到低于 $+1.5\text{ V} - V_{THN}$ 时, M_1 与 M_2 进入线性区, 只要 M_5 仍饱和, 它们的漏电流保持不变。 V_{DD} 以及 V_F 与 V_{out} 的进一步下降使得 V_{GS1} 与 V_{GS2} 增大, 最终驱使 M_5 进入线性区。此后, 所有晶体管的偏置电流下降, 使得 V_{out} 的下降的变缓。当 $V_{DD} < |V_{THP}|$ 时, 我们有 $V_{out} = 0$ 。

5.3.2 小信号分析

现在我们来分析图 5.21(a) 电路的小信号特性, 为简单起见, 假设 $\gamma = 0$ 。这里我们能用半边等效电路的概念来计算差动增益吗? 如图 5.23 所示, 对于小的差动输入, 结点 X 与 Y 的电压摆幅差别很大。这是因为由二极管连接的器件 M_3 产生的由输入到结点 X 的电压增益比从输入到结点 Y 的要小得多。结果是, V_X 与 V_Y 在结点 P 的作用(分别通过 r_{O1} 和 r_{O2})不能互相抵消, 从而该结点必然不能看作虚地点。我们用两种不同的方法计算增益。

第一种方法, 我们写出 $|A_v| = G_m R_{out}$ 且分别求出 G_m 和 R_{out} 。为了计算 G_m , 考虑图 5.24(a)。图中的电路并不是很对称, 但是由于在结点 X 所看到的阻抗相对较小, 该点的摆幅也较小, 由结点 X 经 r_{O1} 流回到结点 P 的电流可以忽略不计, 从而 P 结点可以看成虚地点, 如图 5.24(b) 所示。因此, $I_{D1} = |I_{L1}| = |I_{D4}| = g_{m1,2} V_{in}/2$ 且 $I_{D2} = -g_{m1,2} V_{in}/2$, 得到 $I_{out} =$

$-g_{m1,2}V_{in}$, 从而 $|G_m| = g_{m1,2}$ 。请注意: 由于有源电流镜工作时的优点, 该值是图 5.17(b) 中电路跨导的两倍。

计算 R_{out} 却没有那么直接。我们可以推测该电路的输出电阻等于图 5.17(c) 中电路的输出电阻, 即 $(2r_{O2}) \parallel r_{O4}$ 。然而在实际中, 由于当施加一个电压至输出端以测量 R_{out} 时, M_4 的栅压并不保持恒定, 所以有源电流镜将产生一个不同的值。我们不是画出整个等效电路, 而是注意到: I_{SS} 对小信号而言是开路的 (图 5.25(a)), 任何流入 M_1 的电流都将从 M_2 流出, 从而这两个晶体管的作用可以用一个电阻 $R_{XY} = 2r_{O1,2}$ (图 5.25(b)) 来表示。结果是, 由 R_{XY} 从 V_X 抽取的电流以

 


图 5.23 带有源电流镜的差动对的不对称摆幅

$$I_X = 2 \frac{V_X}{2r_{O1,2} + \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{O3}} + \frac{V_X}{r_{O4}} \quad (5.27)$$

 
 


图 5.24 (a) 计算 G_m 的电路; (b) P 点接地时 (a) 的电路

其中的系数 2 说明 M_3 和 M_4 的电流复制操作。如果 $2r_{O1,2} \gg (1/g_{m3}) \parallel r_{O3}$, 得:

$$R_{out} \approx r_{O2} \parallel r_{O4} \quad (5.28)$$

因此, 整个电路的电压增益为 $|A_v| = G_m R_{out} = g_{m1,2}(r_{O2} \parallel r_{O4})$, 比图 5.17(a) 中电路的增益要稍微高一些。

计算该电路电压增益的第二种方法在图 5.26 中加以阐述, 这对工作原理可以提供更深入的了解。我们用一个戴维南等效来替换输入源、 M_1 和 M_2 。如图 5.27(a) 所示, 对于戴维南电压的计算, 由于对称, 结点 P 是虚地点, 且由半边电路等效可得 $V_{eq} = g_{m1,2}r_{O1,2}V_{in}$ 。而且, 输出电阻为 $R_{eq} = 2r_{O1,2}$ 。在图 5.27(b) 中, 我们注意到流过 R_{eq} 的电流为

$$I_{X1} = \frac{V_{out} - g_{m1,2}r_{O1,2}V_{in}}{2r_{O1,2} + \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{O3}} \quad (5.29)$$

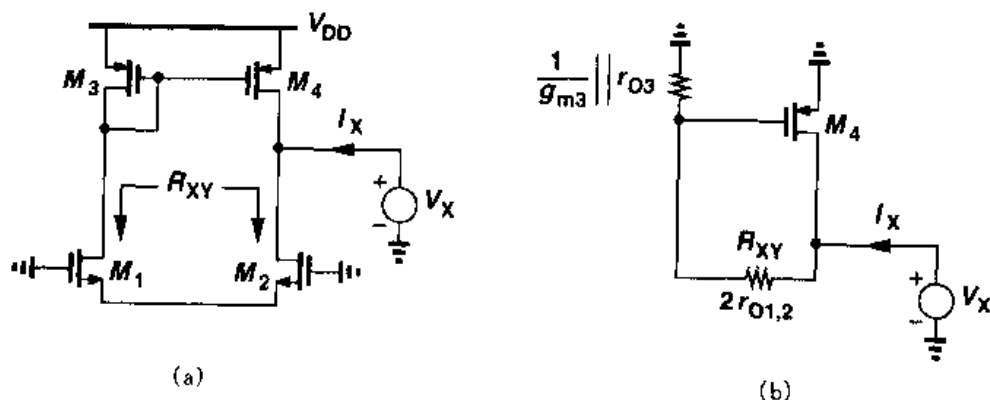
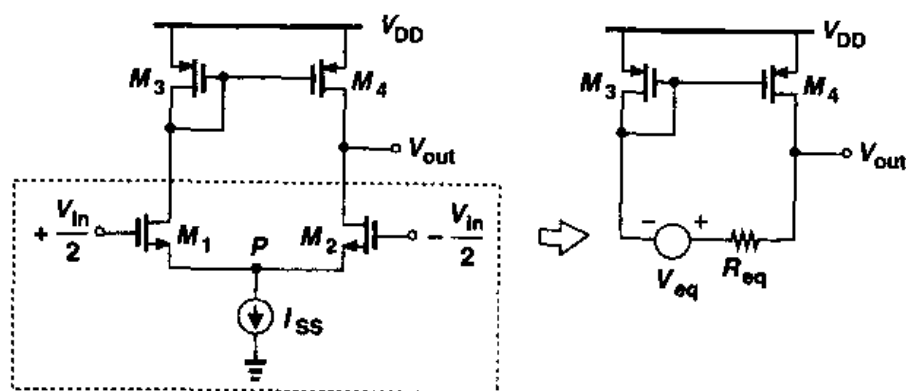
图 5.25 (a) 计算 R_{ou} 的电路; (b) 用一个电阻替换 M_1 与 M_2 

图 5.26 用戴维南等效替换输入差动对

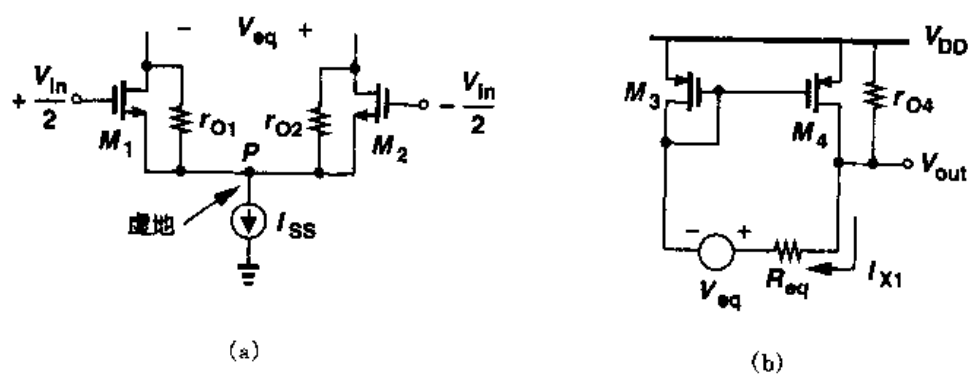


图 5.27 (a) 计算戴维南等效电压; (b) 简化电路

这个电流中的部分电流通过 $1/g_{m3}$, 并以单位增益被镜像到 M_4 。即

$$2 \frac{V_{out} - g_{m1,2} r_{O1,2} V_{in}}{2r_{O1,2} + \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{O3}} \frac{r_{O3}}{r_{O3} + 1/g_{m3}} = -\frac{V_{out}}{r_{O4}} \quad (5.30)$$

假设 $2r_{O1,2} \gg (1/g_{m3,4}) \parallel r_{O3,4}$, 我们可得

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_{m1,2} r_{O3,4} r_{O1,2}}{r_{O1,2} + r_{O3,4}} \quad (5.31)$$

$$= g_{m1,2} (r_{O1,2} \parallel r_{O3,4}) \quad (5.32)$$

例 5.6

计算图 5.28 所示电路的小信号电压增益。该电路的性能与带有源电流镜的差动对的性能相比如何？

解

与上面得出的值类似, 我们有 $A_v = g_{m1,2} (r_{O1} \parallel r_{O2})$ 。对于给定的器件尺寸, 该电路只需要相当于差动对一半的偏置电流便可获得相同的增益。然而, 差动工作的优点通常超过其功耗上的损失。

 


图 5.28

上述增益的计算是假设有一个理想的尾电流源。在实际中, 这个电流源的输出阻抗影响电路的增益, 但是相对于 $g_{m1,2} (r_{O1,2} \parallel r_{O3,4})$, 这个误差相对较小。

5.3.3 共模特性

现在, 我们研究带有源电流镜的差动对的共模特性。为简单起见, 假设 $\gamma = 0$, 将考虑衬偏效应的更一般的情况分析留给读者。我们的目的是估计尾电流源的输出阻抗为有限值时的结果。如图 5.29 所示, 输入共模电平的变化会导致所有晶体管的偏置电流的变化。我们如何定义此处的共模增益呢? 从第 4 章我们知道, 共模电平增益表示由于输入共模电平的变化而导致我们关心的输出信号变差。在第 4 章的电路中, 输出信号是差动的, 因此, 共模增益用由输入共模变化产生的输出的差动部分来定义。另一方面, 在图 5.29 的电路中, 所关心的输出信号相对于地来检测。因此, 我们用由输入共模变化产生的单端输出部分来定义共模增益:

$$A_{CM} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in,CM}} \quad (5.33)$$

 


图 5.29 检测共模变化的带有源电流镜的差动对

为了确定 A_{CM} , 我们注意到, 如果电路是对称的, 对于任何输入共模电平均有 $V_{out} = V_F$ 。例如, 随着 $V_{in,CM}$ 的增大, V_F 与 V_{out} 都将下降。换句话说, 结点 F 与 X 可以短接成图 5.30(a), 得到的等效电路如图 5.30(b) 所示。这里, M_1 与 M_2 以并联的方式出现, M_3 与 M_4 也是如此。从而得出

$$A_{CM} \approx \frac{-\frac{1}{2g_{m3,4}} \parallel \frac{r_{O3,4}}{2}}{\frac{1}{2g_{m1,2}} + R_{SS}} \quad (5.34)$$

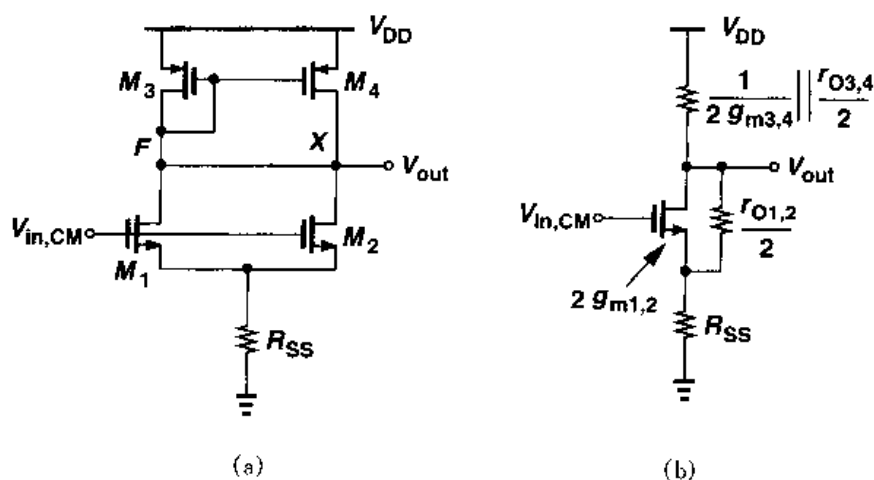


图 5.30 (a)图 5.29 的简化电路; (b)图(a)的等效电路

$$= \frac{-1}{1 + 2g_{m1,2}R_{SS}} \frac{g_{m1,2}}{g_{m3,4}} \quad (5.35)$$

其中,我们已经假设 $1/(2g_{m3,4}) \ll r_{O3,4}$ 且忽略了 $r_{O1,2}/2$ 的影响。从而可以给出 CMRR 为

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM}} \right| \quad (5.36)$$

$$= g_{m1,2}(r_{O1,2} \parallel r_{O3,4}) \frac{g_{m3,4}(1 + 2g_{m1,2}R_{SS})}{g_{m1,2}} \quad (5.37)$$

$$= (1 + 2g_{m1,2}R_{SS})g_{m3,4}(r_{O1,2} \parallel r_{O3,4}) \quad (5.38)$$

式(5.35)表示,即使完全对称,输出信号也会因为输入共模变化而变差,这个缺点在第4章的全差动电路中不存在。高频时,并联在尾电流源两端的寄生电容表现出更低的阻抗,从而高频共模噪声将极大地降低电路的性能。

例 5.7

用一个(不严密)论据,可以表明图 5.29 中电路的共模增益为零。如图 5.31(a)所示,如果 $V_{in,CM}$ 使得每一个输入晶体管的漏电流都产生 ΔI 的变化,那么 I_{D3} 与 I_{D4} 也会有相同的变化。因此, M_4 仿佛提供了 M_2 所需要的额外的电流,从而输出电压不需要变化,即 $A_{CM} = 0$ 。解释这一证明中的不严密性。

解

ΔI_{D4} 可以完全抵消 ΔI_{D2} 的影响这一假设是不正确的。考虑图 5.31(b)所示的等效电路。因为

$$\Delta \tilde{V}_F = \Delta I_1 \left(\frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{O3} \right) \quad (5.39)$$

我们有

$$|\Delta I_{D4}| = g_{m4} \Delta V_F \quad (5.40)$$

$$= g_{m4} \Delta I_1 \frac{r_{O3}}{1 + g_{m3} r_{O3}} \quad (5.41)$$

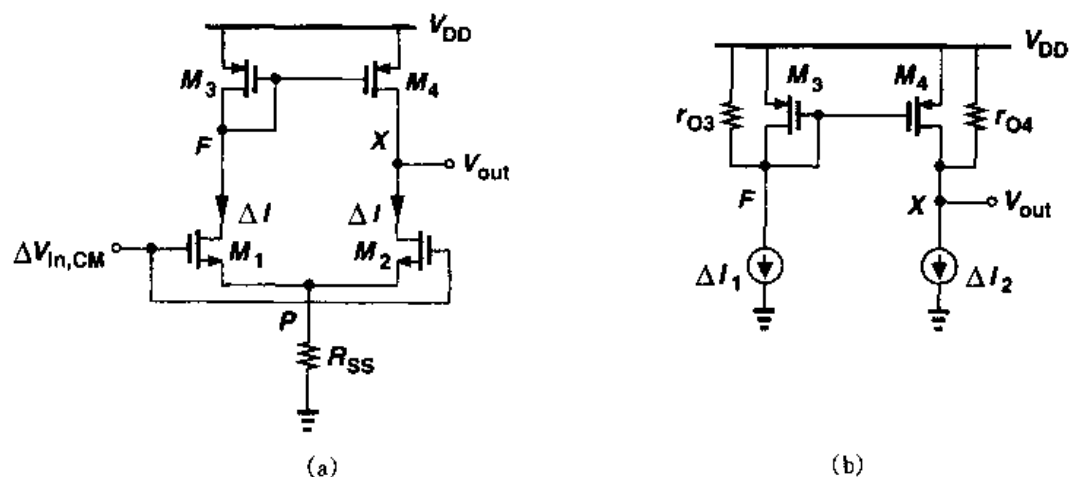


图 5.31


这个电流与 $\Delta I_2 (= \Delta I_1 = \Delta I)$ 给出了一个净电压变化量为

$$\Delta V_{out} = (\Delta I_1 g_{m4} \frac{r_{O3}}{1 + g_{m3} r_{O3}} - \Delta I_2) r_{O4} \quad (5.42)$$

$$= -\Delta I \frac{1}{g_{m3} r_{O3} + 1} r_{O4} \quad (5.43)$$

该值等于结点 F 的电压变化。

计算存在失配时的共模增益也是有益的。作为一个例子,我们考虑输入晶体管的跨导稍微不同的情况,如图 5.32(a)所示。 V_{out} 是如何依赖于 $V_{in,CM}$ 的呢? 既然结点 F 与 X 的变化相对较小,当忽略 r_{O1} 与 r_{O2} 的影响时,我们可以计算 I_{D1} 与 I_{D2} 的变化。如图 5.32(b)所示,通过将 M_1 与 M_2 看作跨导等于 $g_{m1} + g_{m2}$ 的单个晶体管(在一个源跟随器结构中),我们可以求得 P 点的电压变化,即

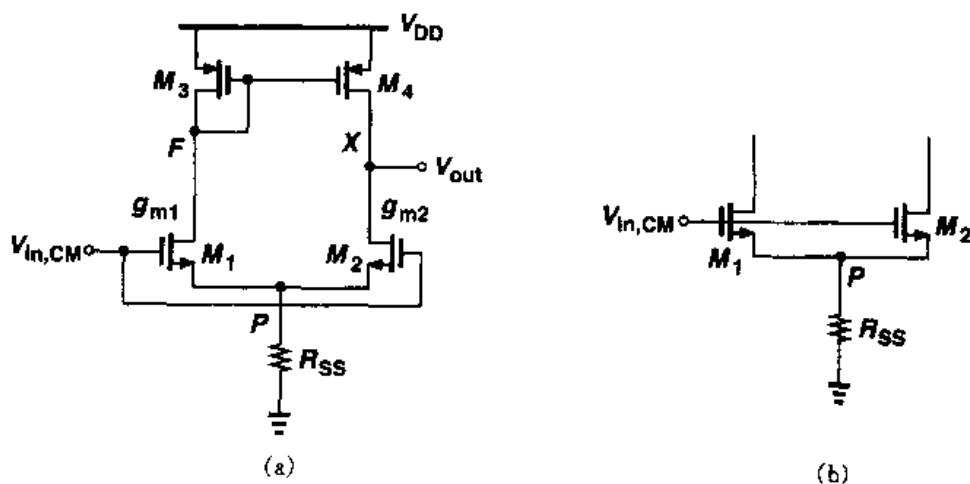图 5.32 g_m 不匹配的差动对

$$\Delta V_P = \Delta V_{in,CM} \frac{R_{SS}}{R_{SS} + \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}}} \quad (5.44)$$

此处忽略了衬偏效应。因此, M_1 与 M_2 漏电流的变化为

$$\Delta I_{D1} = g_{m1} (\Delta V_{in,CM} - \Delta V_P) \quad (5.45)$$

$$= \frac{\Delta V_{in,CM}}{R_{SS} + \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}}} \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{m2}} \quad (5.46)$$

$$\Delta I_{D2} = g_{m2} (\Delta V_{in,CM} - \Delta V_P) \quad (5.47)$$

$$= \frac{\Delta V_{in,CM}}{R_{SS} + \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}}} \frac{g_{m2}}{g_{m1} + g_{m2}} \quad (5.48)$$

电流变化 ΔI_{D1} 乘以 $(1/g_{m3}) \parallel r_{O3}$ 得到 $\Delta I_{D4} = g_{m4} [(1/g_{m3}) \parallel r_{O3}] \Delta I_{D1}$ 。这个电流与 ΔI_{D2} 之差的差值电流将流过该电路的输出阻抗, 由于我们忽略了 r_{O1} 与 r_{O2} 的影响, 所以该电路的输出阻抗等于 r_{O4} , 我们得到

$$\Delta V_{out} = \left[\frac{g_{m1} \Delta V_{in,CM}}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) R_{SS}} \frac{r_{O3}}{r_{O3} + \frac{1}{g_{m3}}} - \frac{g_{m2} \Delta V_{in,CM}}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) R_{SS}} \right] r_{O4} \quad (5.49)$$

$$= \frac{\Delta V_{in,CM}}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) R_{SS}} \frac{(g_{m1} - g_{m2}) r_{O3} - g_{m2}/g_{m3}}{r_{O3} + \frac{1}{g_{m3}}} r_{O4} \quad (5.50)$$

如果 $r_{O3} \gg 1/g_{m3}$, 我们得到

$$\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in,CM}} \approx \frac{(g_{m1} - g_{m2}) r_{O3} - g_{m2}/g_{m3}}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) R_{SS}} \quad (5.51)$$

与等式(5.35)相比, 这个结果在分子中包含了一个附加项 $(g_{m1} - g_{m2}) r_{O3}$, 这表示了跨导失配对共模增益的影响。

习题

除非另外说明, 下面的习题都使用表 2.1 中的器件参数, 在需要 V_{DD} 时, 假设 $V_{DD} = 3 \text{ V}$ 。所有器件尺寸都是有效值, 单位为微米。

5.1 在图 5.2 中, 假设 $(W/L)_1 = 50/0.5$, $\lambda = 0$, $I_{out} = 0.5 \text{ mA}$, 且 M_1 处在饱和区。

(a) 确定 R_2/R_1 。

(b) 计算 I_{out} 对 V_{DD} 变化的灵敏度, 定义为 $\partial I_{out} / \partial V_{DD}$ 且用 I_{out} 归一化。

(c) 如果 V_{TH} 变化了 50 mV , I_{out} 将变化多少?

(d) 如果 μ_n 对温度的依赖性表述为 $\mu_n \propto T^{-3/2}$, 但 V_{TH} 与温度无关, 如果 T 从 300°K 变化到 370°K , I_{out} 将变化多少?

(e) 在 V_{DD} 变化 10% , V_{TH} 变化 50 mV , T 从 300°K 变化到 370°K 这三种情况下, 最坏情况下 I_{out} 将变化多少?

5.2 考虑图 5.6 的电路。假设 I_{REF} 是理想的, 当 V_{DD} 从 0 变化到 3 V 时, 画出 $I_{out} \sim V_{DD}$ 的草图

- 5.3 在图 5.7 的电路中, $(W/L)_N = 10/0.5$, $(W/L)_P = 10/0.5$, 且 $I_{REF} = 100 \mu A$ 。加到 M_1 与 M_2 栅极的输入共模电平等于 $1.3 V$ 。
- (a) 假设 $\lambda = 0$, 计算 V_P 以及二极管连接的 PMOS 晶体管的漏极电压。
- (b) 现在, 在考虑沟道长度调制效应的情况下更精确地确定 I_P 以及二极管连接的 PMOS 晶体管的漏极电流。
- 5.4 考虑图 5.8 的电路; 当 V_{DD} 从 0 变化到 $3 V$ 时, 画出 $V_{out} \sim V_{DD}$ 的草图。
- 5.5 考虑图 5.9(a) 的电路, 假设 $(W/L)_{1-3} = 40/0.5$, $I_{REF} = 0.3 mA$ 且 $\gamma = 0$ 。
- (a) 确定使 $V_X = V_Y$ 时的 V_b 。
- (b) 如果 V_b 偏离(a)中计算的值 $100 mV$, I_{out} 与 I_{REF} 之间的不匹配是多少?
- (c) 如果电路用共源共栅电流源作负载, 则电路使 V_P 变化 $1 V$ 时, V_Y 将变化多少?
- 5.6 图 5.13 的电路被设计为 $(W/L)_{1,2} = 20/0.5$, $(W/L)_{3,4} = 60/0.5$ 且 $I_{REF} = 100 \mu A$ 。
- (a) 确定 V_X 的值和 V_b 的允许范围。
- (b) 如果 M_4 漏极电压比 V_X 高 $1 V$, 则估算 I_{out} 相当于 $300 \mu A$ 偏离多少。
- 5.7 图 5.17(a) 的电路被设计为 $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$ 且 $I_{SS} = 2I_1 = 0.5 mA$ 。
- (a) 计算小信号电压增益。
- (b) 如果输入共模电平是 $1.3 V$, 确定最大输出电压摆幅。
- 5.8 考虑图 5.22(a) 的电路, $(W/L)_{1-5} = 50/0.5$ 且 $I_{D5} = 0.5 mA$ 。
- (a) 如果 $|V_{TH3}|$ 比 $|V_{TH4}|$ 小 $1 mV$, 计算 V_{out} 对 V_F 偏差。
- (b) 确定放大器的 CMRR。
- 5.9 画出图 5.33 中每一个电路 V_X , V_Y 与 V_{DD} 之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

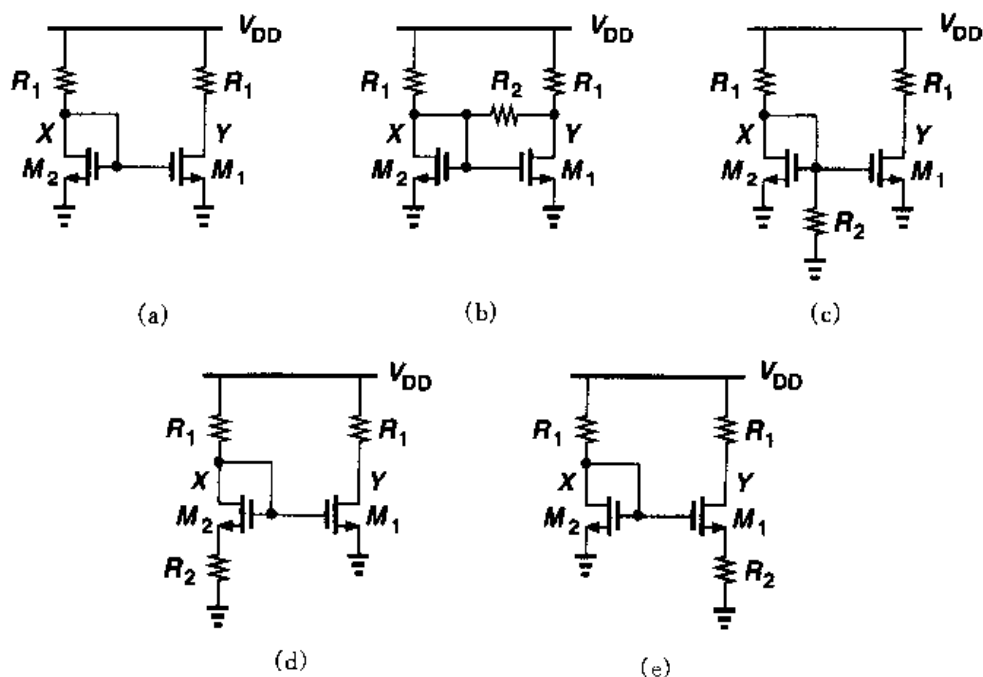


图 5.33

- 5.10 画出图 5.34 中每一个电路 V_X , V_Y 与 V_{DD} 之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

 


图 5.34

- 5.11 对于图 5.35 中的每一个电路,画出 $0 < V_1 < V_{DD}$ 时 V_X , V_Y 与 V_1 之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

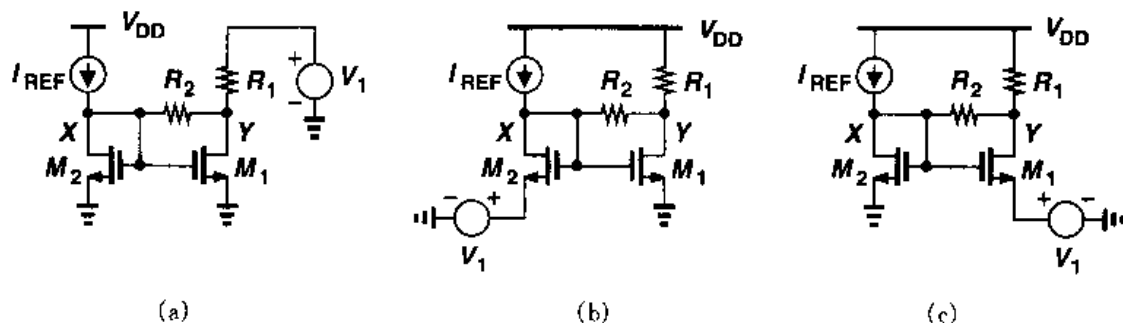


图 5.35

- 5.12 对于图 5.36 中的每一个电路,画出 $0 < V_1 < V_{DD}$ 时 V_X , V_Y 与 V_1 之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

 


图 5.36

- 5.13 对于图 5.37 中的每一个电路,画出 V_X , V_Y 与 I_{REF} 之间函数关系的草图。

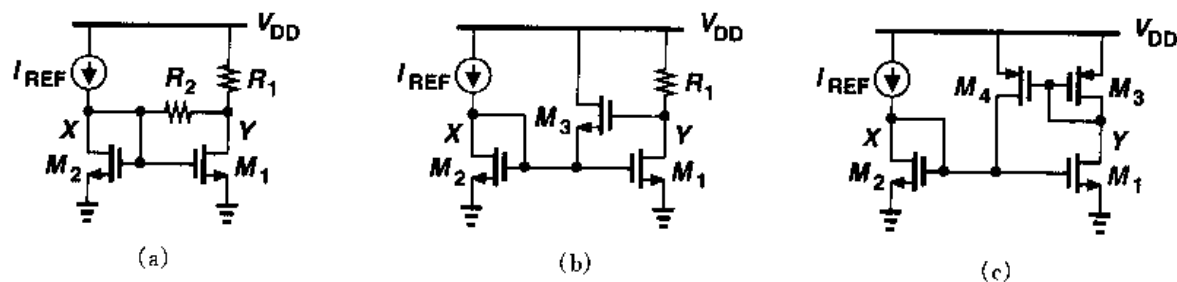


图 5.37

- 5.14 对于图 5.38 中的每一个电路,画出 I_{out} , V_X , V_A 及 V_B 与 (a) I_{REF} , (b) V_b 之间函数关系的草图。
- 5.15 在图 5.39 所示的电路中,一个使用宽晶体管且小偏置电流的源跟随器串接在 M_3 的栅极以偏置 M_2 于饱和区的边缘。假设 M_0 - M_3 都是相同的且 $\lambda \neq 0$, 估算 (a) $\gamma = 0$, (b) $\gamma \neq 0$ 两种情况下 I_{out} 与 I_{REF} 之间的不匹配。

 


图 5.38

 


图 5.39

- 5.16 画出图 5.40 中每一个电路 V_X , V_Y 与时间之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

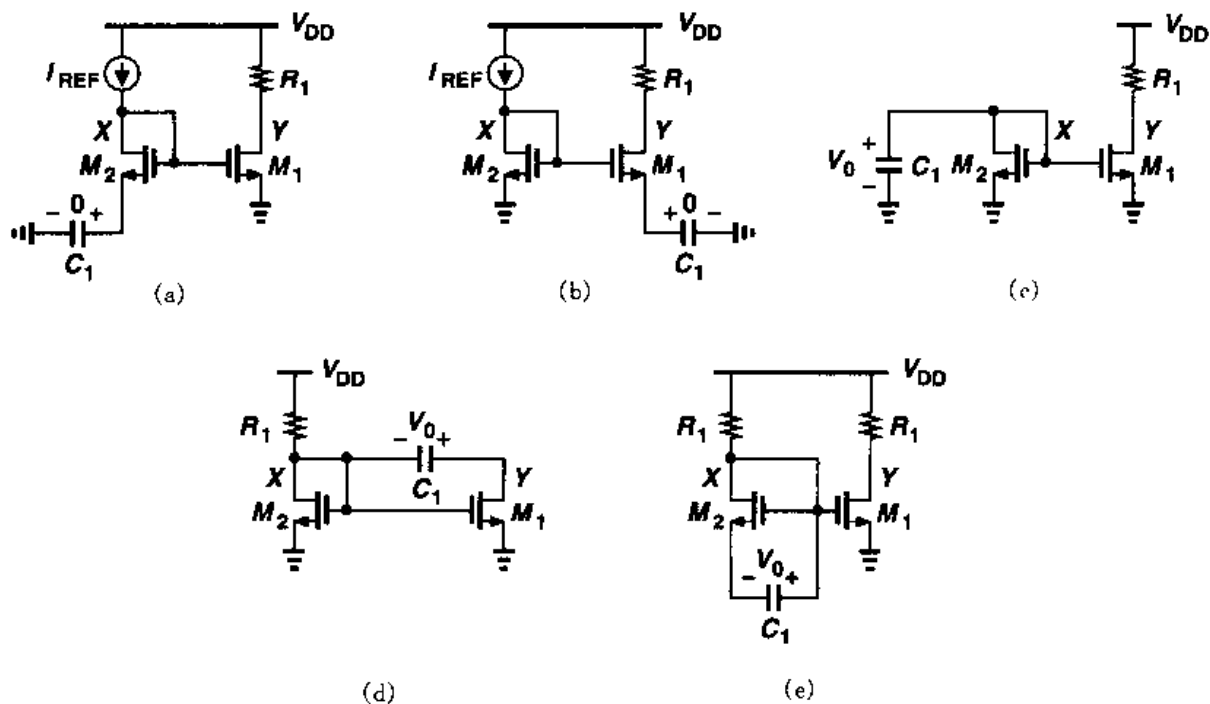


图 5.40

- 5.17 画出图 5.41 中每一个电路 V_X , V_Y 与时间之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

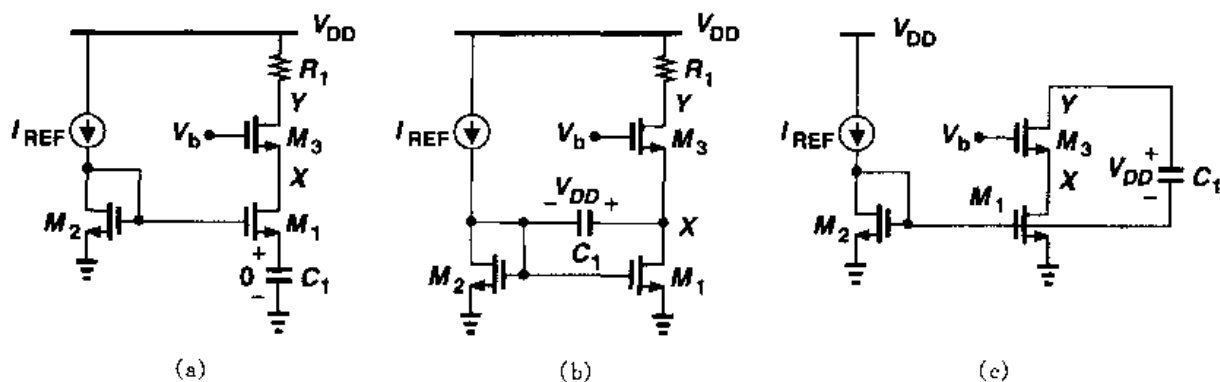


图 5.41

5.18 画出图 5.42 中每一个电路 V_X , V_Y 与时间之间函数关系的草图。假设每个电路中的晶体管都是相同的。

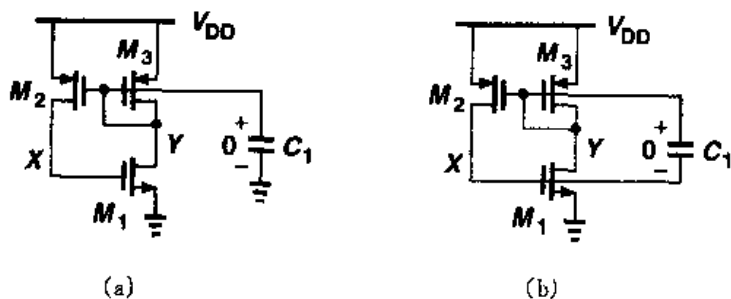


图 5.42

 


图 5.43

5.19 图 5.43 所示的电路呈现出一个负的输出电容。计算电路的输入阻抗并识别出电容器件。

5.20 由于制造缺陷,图 5.44 的电路中存在一个大的寄生电阻 R_1 。计算每个电路的增益。

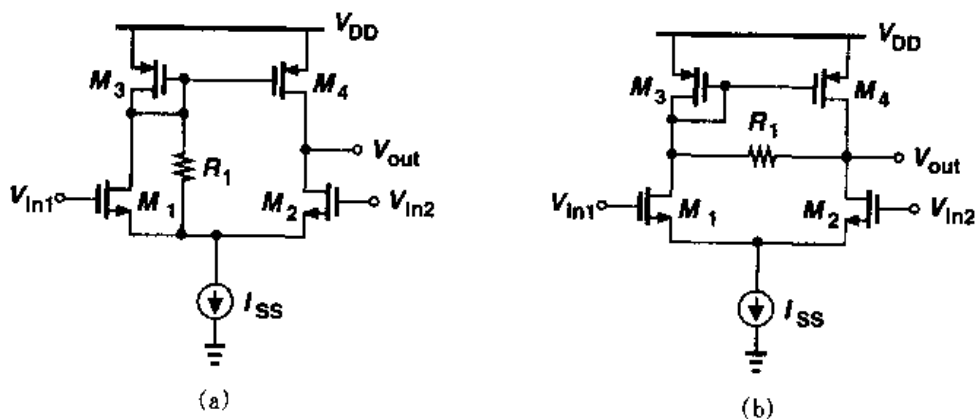


图 5.44

5.21 在像存储器这样的数字电路中,一个带有源电流镜的差动对常被用来将一个小的差动

信号转换为一个大的单端的摆幅,如图 5.45 所示。在这种应用中,要求输出电平尽可能地接近电源电压。假设在一个共模电平 $V_{in,CM}$ 上加一适度的差动输入摆幅(例如 $\Delta V = 0.1\text{ V}$)且电路的增益很高,解释为什么 V_{min} 依赖于 $V_{in,CM}$ 。

 


图 5.45

5.22 画出图 5.46 中每一个电路 V_X , V_Y 与时间之间函数关系的草图。 C_1 上的初始电压已经示出。

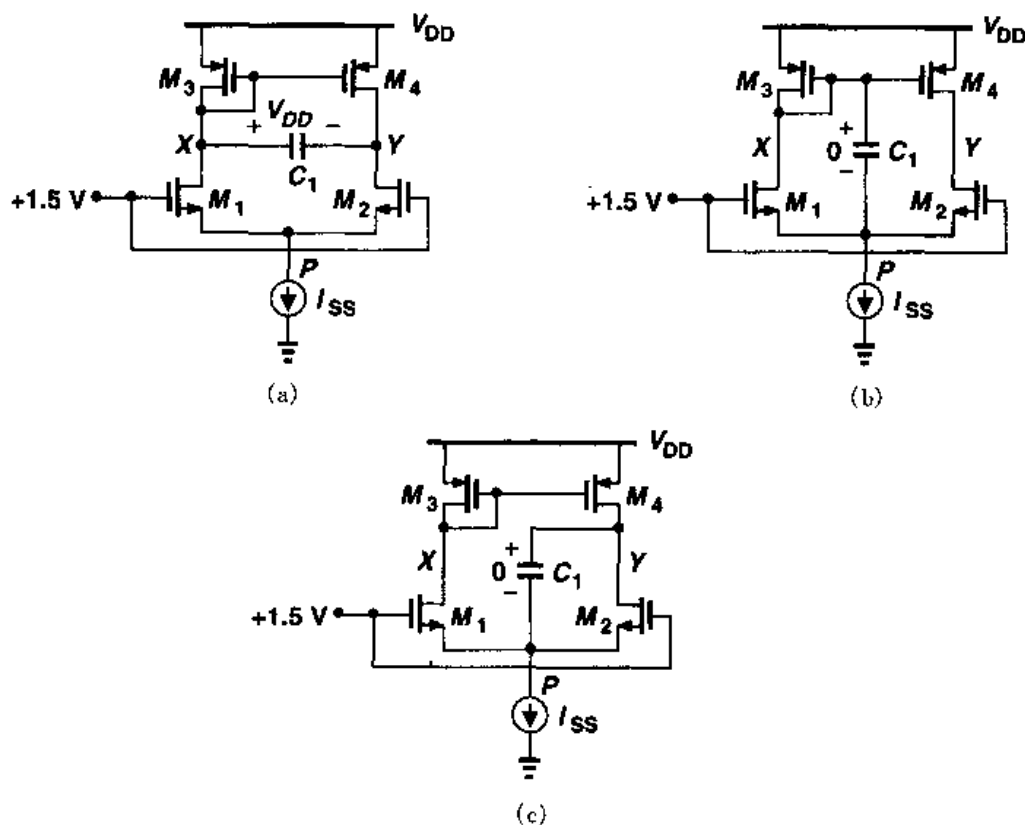


图 5.46

5.23 在图 5.47 中,如果 ΔV 足够小,所有的晶体管仍然处在饱和区,确定时间常量以及 V_{out} 的初始值与最终值。

 


图 5.47

第 6 章

放大器的频率特性

到现在为止,我们对各种简单放大器的分析仅集中在它们的低频特性上,忽略了器件电容和负载电容的影响。然而,在多数的模拟电路中,电路的速度与电路的许多其它性能,例如增益、功耗和噪声,是相互影响、相互制约的;可以牺牲其它性能指标来换取高的速度;也可以牺牲速度指标来换取其它性能参数的改善。因此,有必要了解每种电路的频率响应的限制。

在本章中,我们研究单级放大器和差动放大器在频域中的响应。在研究一些基本概念之后,我们首先分析共源级、共栅级和源跟随器的高频性能。接着,讨论共源共栅放大器和差动放大器的频率特性。最后,考虑有源电流镜对差动对管频率特性的影响。

6.1 概述

6.1.1 密勒效应

在许多模拟电路和数字电路中存在一种重要现象,它与“密勒效应”有关,由密勒以定理的形式作了叙述。

密勒定理

如果图 6.1(a)的电路可以转换成图 6.1(b)的电路,则 $Z_1 = Z/(1 - A_v)$, $Z_2 = Z/(1 - A_v^{-1})$, 其中 $A_v = V_Y/V_X$ 。

证明

通过阻抗 Z 由 X 流向 Y 的电流等于 $(V_X - V_Y)/Z$ 。由于这两个电路等效,必定有相等

 


图 6.1 密勒效应在浮动阻抗中的应用

的电流流过 Z_1 。于是有

$$\frac{V_X - V_Y}{Z} = \frac{V_X}{Z_1} \quad (6.1)$$

即

$$Z_1 = \frac{Z}{1 - \frac{V_Y}{V_X}} \quad (6.2)$$

类似有

$$Z_2 = \frac{Z}{1 - \frac{V_X}{V_Y}} \quad (6.3)$$

例 6.1

考虑图 6.2(a)所示的电路,其中的电压放大器的增益为 $-A$,该放大器的其它参数是理想的。请计算这个电路的输入电容。

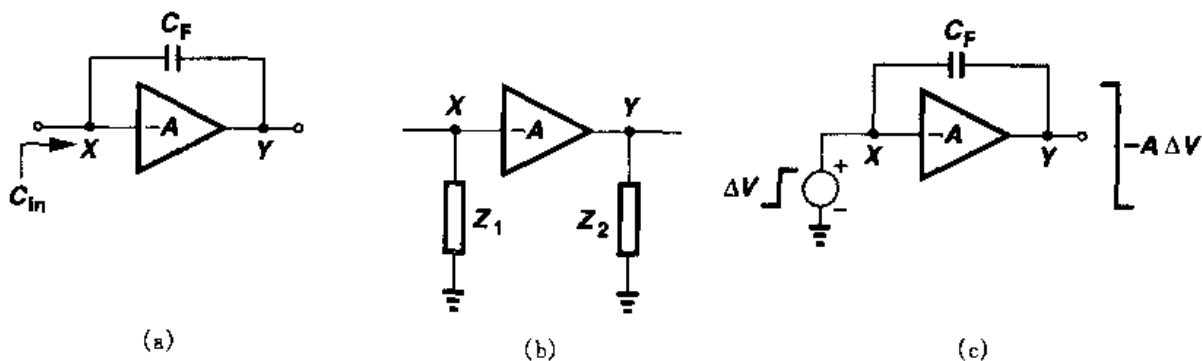


图 6.2

解

运用密勒定理,把该电路转换成图 6.2(b)的电路。由于 $Z = 1/(C_F s)$,则 $Z_1 = [1/(C_F s)]/(1 + A)$ 。因此,输入电容等于 $C_F(1 + A)$ 。

为什么 C_F 乘以 $(1 + A)$? 如图 6.2(c)所示,我们测量输入电容的方法是:假定在输入端加一个阶跃电压并计算由此电压源供给的电荷。在 X 点的阶跃电压 ΔV 将在 Y 点产生的电

压变化是 $-A\Delta V$, 在电容 C_F 两极板的总的变化是 $(1+A)\Delta V$ 。因此, C_F 从 V_{in} 抽取的电荷等于 $(1+A)C_F\Delta V$, 即等效的输入电容等于 $(1+A)C_F$ 。

重要的是, 如果我们事先知道图 6.1(a) 的电路能够转换成 6.1(b) 的电路, 式(6.2)和式(6.3)才能成立。也就是说, 密勒定理并没有规定这种转换成立的条件。如果阻抗 Z 在 X 点和 Y 点之间只有一个信号通路, 则这种转换往往是不成立的。对于图 6.3 所示的简单电阻分

 


图 6.3 密勒定理不适当运用的情况

压器, 由密勒定理得到的输入阻抗是对的, 但增益是错误的。尽管如此, 在阻抗 Z 与信号主通路并联的许多情况下, 如图 6.4 所示, 密勒定理被证明是有用的。

 


图 6.4 可以运用密勒定理的通常情况

例 6.2

计算图 6.5(a) 所示的电路的输入电阻。

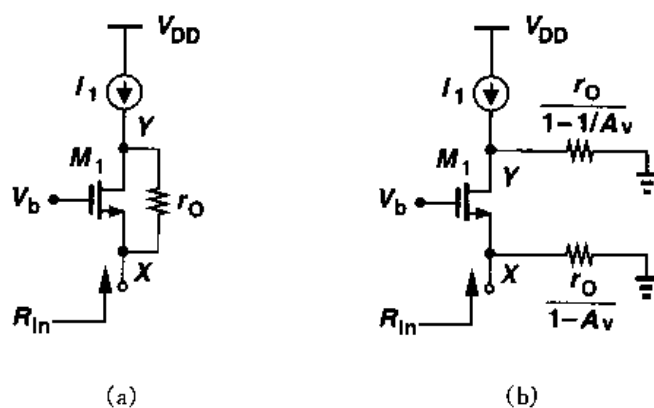


图 6.5

解

读者可以证明,从X点到Y点的电压增益等于 $1 + (g_m + g_{mb})r_O$ 。如图6.5(b)所示,输入电阻等于电阻 $r_O/(1 - A_v)$ 和电阻 $1/(g_m + g_{mb})$ 的并联电阻。由于 A_v 通常大于1, $r_O/(1 - A_v)$ 是一个负电阻。因此, R_{in} 为

$$R_{in} = \frac{1}{1 - [1 + (g_m + g_{mb})r_O]} \parallel \frac{1}{g_m + g_{mb}} \quad (6.4)$$

$$= \frac{-1}{g_m + g_{mb}} \parallel \frac{1}{g_m + g_{mb}} \quad (6.5)$$

$$= \infty \quad (6.6)$$

这结果与第3章(图3.46)中直接计算的结果是相同的。

应当指出,严格地说,式(6.2)和式(6.3)中 $A_v = V_Y/V_X$ 的值必须在所关心的频率下计算,这会使代数式变得十分复杂。然而,在许多情况下,我们采用低频的 A_v 值便能深入了解电路的特性。

如果用密勒定理来获得输入-输出的传输函数,则不能同时用该定理来计算输出阻抗。要导出传输函数,可以在电路输入端加一个电压源,得到如图6.1(a)所示的 V_Y/V_X 的值。另一方面,为确定输出阻抗,也可以在输出端加一个电压源,得到一个 V_X/V_Y 的值,但这个值不一定等于第一次得到的 V_Y/V_X 值的倒数。例如,图6.5(b)提供的输出阻抗等于

$$R_{out} = \frac{r_O}{1 - 1/A_v} \quad (6.7)$$

$$= \frac{r_O}{1 - [1 + (g_m + g_{mb})r_O]^{-1}} \quad (6.8)$$

$$= \frac{1}{g_m + g_{mb}} + r_O \quad (6.9)$$

然而,实际数值等于 r_O (如果X接地)。密勒定理的其他细微的、难以理解的内容将在附录中叙述。

6.1.2 极点与结点的关联

考虑几个放大器的简单级联电路,如图6.6所示。图中, A_1 和 A_2 是理想的电压放大器; R_1 和 R_2 模拟每级的输出电阻; C_{in} 和 C_N 表示每级的输入电容; C_P 表示负载电容。该电路的总的传输函数可以写成为

 


图6.6 放大器的级联

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} = \frac{A_1}{1 + R_S C_{in} s} \frac{A_2}{1 + R_1 C_N s} \frac{1}{1 + R_2 C_{ps}} \quad (6.10)$$

这电路有三个极点。每个极点值的确定都是由相应一个结点到地“看到的”总电容乘以从这个结点到地“看到的”总电阻。因此,我们可以把每一个极点和电路的一个结点联系起来,即 $\omega_j = \tau_j^{-1}$, τ_j 是从结点 j 到地“看到的”的电容和电阻的乘积。从这个观点看,我们可以说“电路中的每一个结点对传输函数贡献一个极点。”

以上叙述通常是不成立的。例如,在图 6.7 所示的电路中,这些极点是很难计算的,因为 R_3 和 C_3 在 X 点和 Y 点之间产生相互作用。尽管如此,在许多电路中,一个极点和相应结点的这种联系为估算传输函数提供了一种直观的方法。也就是说,仅仅把总的等效电容与总的等效电阻(均指的是从结点到地“看到的”值)相乘,就得到了时间常数,也就得到了一个极点的频率。

 


图 6.7 结点之间相互作用的例子

例 6.3

计算图 6.8 中与结点 X 相关联的极点。

 


图 6.8

解

由图 6.2(b) 得到,从 X 点到地“看到的”总等效电容等于 $(1 + A)C_F$ 。这电容受 R_S 驱动,因此,极点频率等于 $1/[R_S(1 + A)C_F]$ (rad/s)。这极点称为“输入极点”。

上述方法确实有一定的局限性。尤其是运用密勒效应对电路进行简化时常常丢掉传输函数的零点。然而,这种方法在更复杂的电路结构中变得十分有用,在下面的例题中将说明这点。

例 6.4

如果忽略沟道长度调制效应,请计算图 6.9 所表示的共栅级电路的传输函数。

解

图中由器件 M_1 贡献的几个电容都是一端接地,另一端接输入和输出结点。在结点 X , $C_S = C_{GS1} + C_{SH1}$, 提供一个极点频率为

$$\omega_{in} = \left[(C_{GS1} + C_{SH1}) \left(R_S \parallel \frac{1}{g_{m1} + g_{mb1}} \right) \right]^{-1} \quad (6.11)$$

同样地,在结点 Y, $C_D = C_{DG} + C_{DB}$,产生的一个极点频率是

$$\omega_{out} = [(C_{DG} + C_{DB})R_D]^{-1} \quad (6.12)$$

因此,总的传输函数为

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{(g_m + g_{mb})R_D}{1 + (g_m + g_{mb})R_S} \frac{1}{(1 + \frac{s}{\omega_{in}})(1 + \frac{s}{\omega_{out}})}$$

(6.13)

 


图 6.9 计入寄生电容的共栅级电路

上等式右边的第一项表示电路的低频增益。请注意,如果不忽略 r_{O1} ,这输入结点和输出结点存在相互作用,极点的计算将变得十分困难。

6.2 共源极

共源级结构在提供电压增益并要求最小的电压余度的同时呈现较高的输入阻抗。因此,共源级电路在模拟电路中得到了广泛应用,它的频率特性也十分重要。

图 6.10 所表示的是由有限源电阻 R_S 所驱动的共源级电路。在识别电路中的所有电容时,应当注意, C_{GS} 和 C_{DB} 是“接地”电容,而 C_{GD} 则出现在输入和输出之间。假定: $\lambda = 0$, M_1 工作在饱和区。我们首先通过某个极点与对应结点相关联的方法估算传输函数。从 X 点到地“看到的”总电容等于 C_{GS} 加上 C_{GD} 的密勒乘积项: $C_{GS} + (1 - A_v)C_{GD}$, 其中 $A_v = -g_m R_D$ 。因此,输入极点的值为

$$\omega_{in} = \frac{1}{R_S [C_{GS} + (1 + g_m R_D) C_{GD}]} \quad (6.14)$$

在输出点,从这点到地“看到的”总电容等于 C_{DB} 加上 C_{GD} 的密勒效应产生的电容: $C_{DB} + (1 - A_v^{-1})C_{GD} \approx C_{DB} + C_{GD}$ 。

因此, ω_{out} 为

$$\omega_{out} = \frac{1}{R_D (C_{DB} + C_{GD})} \quad (6.15)$$

如果 R_S 相对较大,则可以得到输出级极点的另一种近似表达。这种情况下,电路可以简化成图 6.11 的模型。在图 6.11 中,忽略了 R_S 的影响。读者可以证明

 


图 6.10 共源级的高频模型

$$Z_X = \frac{1}{C_{eq}s} \parallel \left(\frac{C_{GD} + C_{GS}}{C_{GD}} \frac{1}{g_{m1}} \right) \quad (6.16)$$

其中, $C_{eq} = C_{GD}C_{GS}/(C_{GD} + C_{GS})$ 。于是, 输出极点近似等于

$$\omega_{out} = \frac{1}{\left[R_D \parallel \left(\frac{C_{GD} + C_{GS}}{C_{GD}} \frac{1}{g_{m1}} \right) \right] (C_{eq} + C_{DB})} \quad (6.17)$$

因此, 我们可以推断, 传输函数为

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-g_m R_D}{(1 + \frac{s}{\omega_{in}})(1 + \frac{s}{\omega_{out}})} \quad (6.18)$$

 


图 6.11 计算输出阻抗的模型

注意, 这里能很容易地包括 r_{O1} 和任一个负载电容。

这种估算的主要误差是没有考虑电路零点的存在。另一个误差来源于用 $-g_m R_D$ 近似放大器的增益。实际上, 由于输出结点的电容等原因, 放大器的增益是会随频率而变化的。

在研究了上述方法的可行性之后, 我们现在可以获得精确的传输函数。利用图 6.12 所示的等效电路, 我们对每个结点上的各路电流求和如下:

 


图 6.12 图 6.10 的等效电路

$$\frac{V_X - V_{in}}{R_S} + V_X C_{GS}s + (V_X - V_{out}) C_{GD}s = 0 \quad (6.19)$$

$$(V_{out} - V_X) C_{GD}s + g_m V_X + V_{out} \left(\frac{1}{R_D} + C_{DB}s \right) = 0 \quad (6.20)$$

从式(6.20), 可得 V_X 为

$$V_X = - \frac{V_{out} \left(C_{GD}s + \frac{1}{R_D} + C_{DB}s \right)}{g_m - C_{GD}s} \quad (6.21)$$

上式代入式(6.19)后, 得到

$$-V_{out} \frac{[R_S^{-1} + (C_{GS} + C_{GD})s][R_D^{-1} + (C_{GD} + C_{DB})s]}{g_m - C_{GD}s} - V_{out} C_{GD}s = \frac{V_{in}}{R_S} \quad (6.22)$$

也就是

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{(C_{GD}s - g_m)R_D}{R_S R_D s^2 + [R_S(1 + g_m R_D)C_{GD} + R_S C_{GS} + R_D(C_{GD} + C_{DB})]s + 1} \quad (6.23)$$

其中, $\xi = C_{GS}C_{GD} + C_{GS}C_{DB} + C_{GD}C_{DB}$ 。值得注意的是, 尽管这个电路包含了三个电容器, 但是其传输函数是二阶的。这是因为这些电容器形成一个环路, 在电路中只允许两个独立的初始条件, 因此产生了对时间的二阶微分方程。

对式(6.23)作适当处理, 便能揭示电路的一些特性。尽管分母相当复杂, 如果对电路的两个极点(ω_{p1} 和 ω_{p2}), 我们假定 $|\omega_{p1}| \ll |\omega_{p2}|$ [1], 那么, 这等式对于这两个极点能得到直观的表达。把分母写成

$$D = \left(\frac{s}{\omega_{p1}} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_{p2}} + 1 \right) \quad (6.24)$$

$$= \frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} + \left(\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}} \right) s + 1 \quad (6.25)$$

如果 ω_{p2} 比 ω_{p1} 离原点远得多, 从上式可以看出, s 的系数近似等于 $1/\omega_{p1}$ 。从式(6.23)可以得到

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_S(1 + g_m R_D)C_{GD} + R_S C_{GS} + R_D(C_{GD} + C_{DB})} \quad (6.26)$$

把这结果与式(6.14)中的输入极点进行比较, 我们发现, 它们的唯一区别在于 $R_D(C_{GD} + C_{DB})$ 项, 在一些情况下, 这一项可以忽略。这里的关键在于, 与输入结点关联的极点的直观方法可以粗略计算极点, 而且十分省力。我们还注意到, 用放大器的低频增益计算 C_{GD} 的密勒乘积项, 在这种情况下是相当精确的。

例 6.5

对图 6.13 所示的电路, 请计算当 $\lambda = 0$ 时的传输函数, 并解释当 C_{DB} 增加时, 为什么密勒效应逐渐消失。

解

运用式(6.23)并令 R_D 趋于无穷大, 便得到

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{C_{GD}s - g_m}{R_S s^2 + [g_m R_S C_{GD} + (C_{GD} + C_{DB})]s} \quad (6.27)$$

$$= \frac{C_{GD}s - g_m}{s[R_S(C_{GS}C_{GD} + C_{GS}C_{DB} + C_{GD}C_{DB})s + (g_m R_S + 1)C_{GD} + C_{DB}]} \quad (6.28)$$

正如所料, 电路有两个极点。其中一个为原点, 因为直流增益为无限大。另一个极点的值为

$$\omega_2 \approx \frac{(1 + g_m R_S)C_{GD} + C_{DB}}{R_S(C_{GD}C_{GS} + C_{GS}C_{DB} + C_{GD}C_{DB})} \quad (6.29)$$

对于 C_{DB} 的值很大的情况, 上式简化为

$$\omega_2 \approx \frac{1}{R_S(C_{GS} + C_{GD})} \quad (6.30)$$

上式表明, C_{GD} 没有密勒乘积项。此结果可以作如下解释。由于 C_{DB} 的值很大, 即使在低频, 从 X 点到输出端

 


图 6.13

的电压增益也开始下降。结果,当频率接近 $[R_S(C_{GS} + C_{GD})]^{-1}$ 时,这个有效增益相当小,使 $C_{GD}(1 - A_v) \approx C_{GD}$ 。这种情况是不能采用低频增益来计算密勒效应的乘积项的一个例子。

由式(6.23)还可以计算图 6.10 所示的共源极的第二个极点。因 s^2 的系数等于 $(\omega_{p1}\omega_{p2})^{-1}$,第二极点为

$$\omega_{p2} = \frac{1}{\omega_{p1}} \cdot \frac{1}{R_S R_D (C_{GS} C_{GD} + C_{GS} C_{DB} + C_{GD} C_{DB})} \quad (6.31)$$

$$= \frac{R_S (1 + g_m R_D) C_{GD} + R_S C_{GS} + R_D (C_{GD} + C_{DB})}{R_S R_D (C_{GS} C_{GD} + C_{GS} C_{DB} + C_{GD} C_{DB})} \quad (6.32)$$

如果 $C_{GS} \gg (1 + g_m R_D) C_{GD} + R_D (C_{GD} + C_{DB}) / R_S$,则

$$\omega_{p2} \approx \frac{R_S C_{GS}}{R_S R_D (C_{GS} C_{GD} + C_{GS} C_{DB})} \quad (6.33)$$

$$= \frac{1}{R_D (C_{GD} + C_{DB})} \quad (6.34)$$

这结果与式(6.15)相同。因此,只要 C_{GS} 在频率特性中占优势,式(6.15)中的“输出”极点近似是有效的。

式(6.23)的传输函数显示出一个零点为 $\omega_z = +g_m / C_{GD}$,导出式(6.18)的简单方法不能预计这个零点的影响。该零点是输入和输出通过 C_{GD} 直接耦合产生的,位于“右”半平面。如图 6.14 所示, C_{GD} 提供一个前馈通路,传导高频输入信号到输出端,结果在频率特性中出现比 -40 dB/dec 更正的斜率。在第 10 章中将阐述,在右半平面的一个零点会产生反馈放大器的稳定性问题。

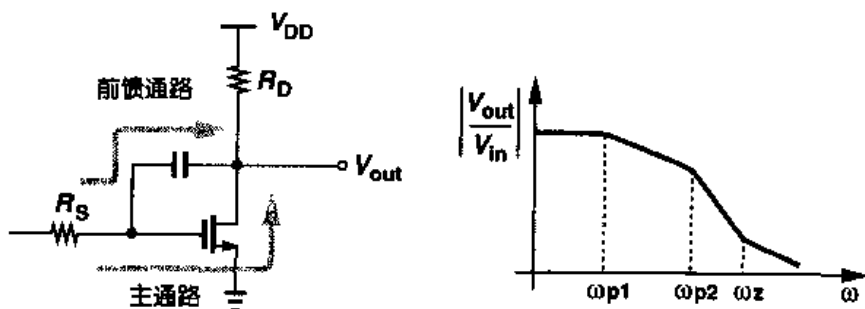


图 6.14 通过 C_{GD} 的前馈通路(log-log 定标)

零点 s_z 也可以这样计算:当 $s = s_z$ 时,传输函数 $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ 必须下降至零。对于有限的 V_{in} ,这意味着 $V_{out}(s_z) = 0$,即在这个频率(可能是复数),输出能对地短路,如图 6.15 所示,通过这短路的电流为 0。因此,流过 C_{GD} 和 M_1 的两路电流,必须大小相等而方向相反:

$$V_1 C_{GD} s_z = g_m V_1 \quad (6.35)$$

也就是说, $s_z = +g_m / C_{GD}$ ①。

① 这种方法类似于把传输函数表示为 $G_m Z_{out}$,并求 G_m 和 Z_{out} 的零点。

在高速应用中,共源级的输入阻抗也十分重要。作为一级近似,从图 6.16(a)可以得到

$$Z_{in} = \frac{1}{[C_{GS} + (1 + g_m R_D) C_{GD}]s} \quad (6.36)$$

但在高频的情况下,必须考虑输出结点的影响。暂时忽略 C_{GS} ,采用图 6.16(b)的电路,可以得到 V_X 的表达式为

$$(I_X - g_m V_X) \frac{R_D}{1 + R_D C_{DB} s} + \frac{I_X}{C_{GD} s} = V_X \quad (6.37)$$

因此,得到的输入阻抗为

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{1 + R_D(C_{GD} + C_{DB})s}{C_{GD}s(1 + g_m R_D + R_D C_{DB} s)} \quad (6.38)$$

实际的输入阻抗应该是上式与 $1/(C_{GS}s)$ 的并联。

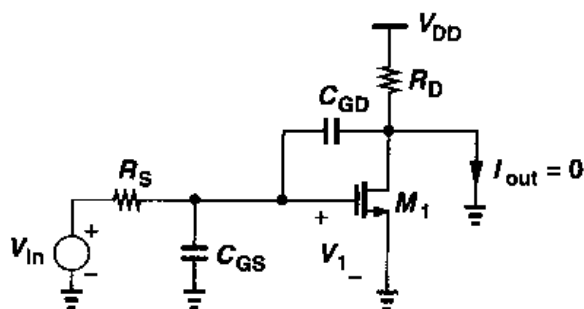


图 6.15 共源级电路中零点的计算

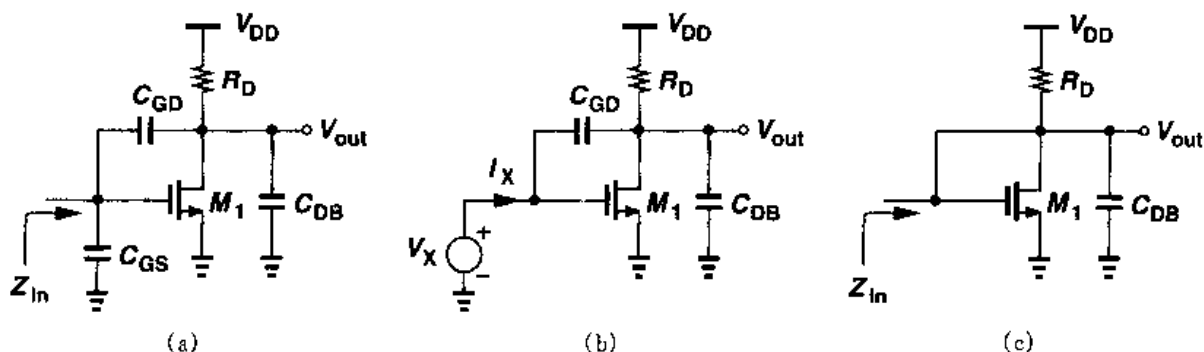


图 6.16 CS 级输入阻抗的计算

在某些频率下,如果 $|R_D(C_{GD} + C_{DB})s| \ll 1$, 而且 $|R_D C_{DB} s| \ll 1 + g_m R_D$, 则式(6.38)简化为 $[(1 + g_m R_D) C_{GD} s]^{-1}$ (正如所期望的)。这表明输入阻抗主要是容性的。然而,在更高的频率下,式(6.38)既包含实数部分也包含虚数部分。事实上,如果 C_{GD} 很大,则在 M_1 的栅和漏之间提供一个低阻抗通路,产生的等效电路如图 6.16(c)所示,这表明 $1/g_m$ 和 R_D 均与输入并联。

6.3 源跟随器

源跟随器有时用作电平移位器和缓冲器,结果会影响整个频率特性。考虑图 6.17(a)中的电路,其中 C_L 代表输出结点对地的总电容,也包括了 C_{SBL} 。图中的 X 点和 Y 点通过 C_{GS} 有很强的相互作用,这使得在源跟随器中很难把一个极点和相应的结点进行关联。为简化,忽略体效应,利用 6.17(b)的等效电路,对输出结点的各电流相加得到

 


图 6.17 (a)源跟随器; (b)高频等效电路

$$V_1 C_{GS}s + g_m V_1 = V_{out} C_L s \quad (6.39)$$

由此得

$$V_1 = \frac{C_L s}{g_m + C_{GS}s} V_{out} \quad (6.40)$$

从 V_{in} 开始,把所有的电压加起来,得到

$$V_{in} = R_S [V_1 C_{GS}s + (V_1 + V_{out}) C_{GD}s] + V_1 + V_{out} \quad (6.41)$$

把式(6.40)中的 V_1 代入上式,得到

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{g_m + C_{GS}s}{R_S(C_{GS}C_L + C_{GS}C_{GD} + C_{GD}C_L)s^2 + (g_m R_S C_{GD} + C_L + C_{GS})s + g_m} \quad (6.42)$$

有趣的是,这个传输函数包含一个零点,位于左半平面。这是因为,在高频时,由 C_{GS} 传导的信号与本征晶体管产生的信号以相同的极性相加。

假定式(6.42)中的两个极点相距较远,则主要的一个极点的值为

$$\omega_{p1} \approx \frac{g_m}{g_m R_S C_{GD} + C_L + C_{GS}} \quad (6.43)$$

$$= \frac{1}{R_S C_{GD} + \frac{C_L + C_{GS}}{g_m}} \quad (6.44)$$

而且,如果 $R_S = 0$,则 $\omega_{p1} = g_m / (C_L + C_{GS})$ 。

现在,让我们计算电路的输入阻抗。注意到 C_{GD} 仅仅是与输入并联,可以先忽略。从图 6.18 所示的等效电路可知, M_1 的小信号栅源电压为 $I_X / (C_{GS}s)$,所产生的源电流为 $g_m I_X / (C_{GS}s)$ 。从输入开始,加上各电压值,得到

$$V_X = \frac{I_X}{C_{GS}s} + \left(I_X + \frac{g_m I_X}{C_{GS}s} \right) \left(\frac{1}{g_{mb}} \parallel \frac{1}{C_L s} \right) \quad (6.45)$$

也就是说,

 


图 6.18 源跟随器输入阻抗的计算

$$Z_{in} = \frac{1}{C_{GS}s} + \left(1 + \frac{g_m}{C_{GS}s}\right) \frac{1}{g_{mb} + C_L s} \quad (6.46)$$

当频率较低时, $g_{mb} \gg |C_L s|$, 上式变为

$$Z_{in} \approx \frac{1}{C_{GS}s} \left(1 + \frac{g_m}{g_{mb}}\right) + \frac{1}{g_{mb}} \quad (6.47)$$

这表明, 等效输入电容等于 $C_{GS}g_{mb}/(g_m + g_{mb})$, 该结果也可从密勒近似得到。从输入到输出的低频增益等于 $g_m/(g_m + g_{mb})$, 因此, C_{GS} 在输入的影响可以表示成 $C_{GS}[1 - g_m/(g_m + g_{mb})] = C_{GS}g_{mb}/(g_m + g_{mb})$ 。换句话说, 总的输入电容等于 C_{GD} 加上 C_{GS} 的一部分。

高频条件下, $g_{mb} \ll |C_L s|$, Z_{in} 为

$$Z_{in} \approx \frac{1}{C_{GS}s} + \frac{1}{C_L s} + \frac{g_m}{C_{GS}C_L s^2} \quad (6.48)$$

对给定的一个 $s = j\omega$, 输入阻抗由电容 C_{GS} , C_L 和一个负电阻串联组合, 其中的负电阻等于 $-g_m/(C_{GS}C_L\omega^2)$ 。负电阻特性在振荡器中将被应用[2]。

例 6.6

计算图 6.19(a) 中电路的传输函数。

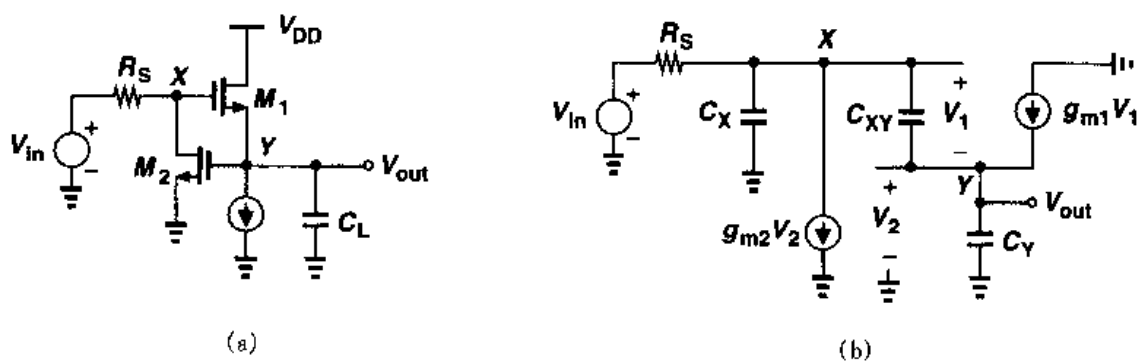


图 6.19

解

让我们首先识别电路中的所有电容。在 X 点, X 与地之间连接着 C_{GD1} 和 C_{DB2} 。在 X 点与 Y 点之间, 连接着 C_{GS1} 和 C_{GD2} 。在 Y 点, Y 与地之间连接的电容是 C_{SB1} , C_{GS2} 和 C_L 。与图 6.17(b) 的源跟随器类似, 该电路在一个环路中有三个电容, 却是两阶的传输函数。在图 6.19 的等效电路中, $C_X = C_{GD1} + C_{DB2}$, $C_{XY} = C_{GS1} + C_{GD2}$, $C_Y = C_{SB1} + C_{GS2} + C_L$ 。因此, $V_1 C_{XY}s + g_{m1} V_1 = V_{out} C_Y s$, 即 $V_1 = V_{out} C_Y s / (C_{XY}s + g_{m1})$ 。由于 $V_2 = V_{out}$, 在 X 点的电流总和为

$$(V_1 + V_{out}) C_X s + g_{m2} V_{out} + V_1 C_{XY}s = \frac{V_{in} - V_1 - V_{out}}{R_S} \quad (6.49)$$

把 V_1 的值代入上式, 再对结果简化, 得到

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{g_{m1} + C_{XY}s}{R_S \xi s^2 + [C_Y + g_{m1} R_S C_X + (1 + g_{m2} R_S) C_{XY}]s + g_{m1} (1 + g_{m2} R_S)} \quad (6.50)$$

上式中, $\xi = C_X C_Y + C_X C_{XY} + C_Y C_{XY}$ 。对于 $g_{m2} = 0$ 的情况, 上式简化成与式(6.42)类似的形式。

源跟随器的输出阻抗也十分重要。在图 6.17(a)中, 体效应和 C_{SB} 仅产生与输出并联的阻抗, 如果忽略这个阻抗, 再忽略 C_{GD} , 我们从图 6.20(a)的等效电路中注意到: $V_1 C_{GS} s + g_m V_1 = -I_X$ 以及 $V_1 C_{GS} s R_S + V_1 = -V_X$ 。这两个等式的两边相除, 得到

$$Z_{out} = \frac{V_X}{I_X} \quad (6.51)$$

$$= \frac{R_S C_{GS} s + 1}{g_m + C_{GS} s} \quad (6.52)$$

研究这个与频率有关的阻抗的值是很有意义的。低频情况下, 正如所预料的, $Z_{out} \approx 1/g_m$; 高频情况下, $Z_{out} \approx R_S$ (因为 C_{GS} 把栅和源短路)。因此, 我们可以推测, $|Z_{out}|$ 的变化如图 6.20(b) 或如图 6.20(c)。这两种可能中, 哪一种更现实? 如果作为缓冲器工作, 则必须是较低的阻抗, 即 $1/g_m < R_S$ 。因此, 图 6.20(c) 所表示的特性比图 6.20(b) 的更可能发生。

 


图 6.20 源跟随器输出阻抗的计算

图 6.20(c) 所表示的特性显示了源跟随器的一个重要属性。由于输出阻抗随频率增加, 我们假定这阻抗包含电感元件。为了证实这个猜测, 我们用一阶无源网络表示 Z_{out} , 注意到: 当 $\omega = 0$ 时, $Z_{out} = 1/g_m$; 当 $\omega = \infty$ 时, $Z = R_S$, 可以假设这网络如图 6.21 所示, 因为: $\omega = 0$ 时, $Z_1 = R_2$; $\omega = \infty$ 时, $Z_1 = R_1 + R_2$ 。换言之, 如果 $R_2 = 1/g_m$, $R_1 = R_S - 1/g_m$, 以及适当选取 L 的值, 则 $Z_1 = Z_{out}$ 。

 


图 6.21 源跟随器的等效输出阻抗

为了计算电感 L , 我们可以用图 6.21 中的三个元件来得到 Z_1 的表示式, 并使 Z_1 等于上述的 Z_{out} 。另一方面, 由于 R_2 是 Z_1 的串联元件, 因此可以从 Z_{out} 中减去这个值, 得到 R_1 与 L 并联的表达式为

$$Z_{out} - \frac{1}{g_m} = \frac{C_{GS} s (R_S - \frac{1}{g_m})}{g_m + C_{GS} s} \quad (6.53)$$

由上式的倒数得到这个并联电路的导纳为

$$\frac{1}{Z_{out} - \frac{1}{g_m}} = \frac{1}{R_S - \frac{1}{g_m}} + \frac{1}{\frac{C_{GS}s}{g_m} (R_S - \frac{1}{g_m})} \quad (6.54)$$

我们可以看到,上式右边的第一项是 R_S 的倒数,第二项是阻抗 $(C_{GS}s/g_m)(R_S - 1/g_m)$ 的倒数,即一个电感的值为

$$L = \frac{C_{GS}}{g_m} (R_S - \frac{1}{g_m}) \quad (6.55)$$

L 对 R_S 的函数关系表明,如果一个源跟随器被大电阻驱动,则该源跟随器的输出阻抗基本上表现出电感的行为。如图 6.22 所示,如果这电路驱动一个大的负载电容,这种作用在阶跃响应中表现为“减幅振荡”。

 


图 6.22 带大电容负载的源跟随器在阶跃响应中的减幅振荡

6.4 共栅级


在一个共栅级电路中,如果忽略沟道长度调制效应,则如例 6.4 所说明:输入输出两个结点是“孤立的”。对于图 6.23 中的共栅级,根据例 6.4 的计算,其传输函数为

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{(g_m + g_{mb})R_D}{1 + (g_m + g_{mb})R_S} \frac{1}{\left(1 + \frac{C_S}{g_m + g_{mb} + R_S^{-1}s}\right)(1 + R_D C_D s)} \quad (6.56)$$

这个电路的一个重要性质是,没有电容的密勒乘积项,可达到宽带。然而,值得注意的是,低的输入阻抗会成为前一级的负载。此外,为了得到一定的增益, R_D 上的电压降通常达到最大,则输入信号的直流电平必须相当低。

如果沟道调制效应不能忽略,则计算变得相当复杂。从第 3 章的内容,我们记得:如果 $\lambda \neq 0$,则共栅级结构的输入阻抗的确与漏负载有关。根据式(3.110),从图 6.23 中的 M_1 的源端往里看,看到的阻抗为
 
$$Z_{in} \approx -\frac{Z_L}{(g_m + g_{mb})r_O} + \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$



(6.57) 图 6.23 高频条件下的共栅级

上等式中, $Z_L = R_D \parallel [1/(C_D s)]$ 。现在, Z_{in} 取决于 Z_L , 因此很难把极点与输入结点联系起来。

例 6.7

对图 6.24(a) 中所示的共栅级电路, 计算传输函数和输入阻抗。请解释, 当 C_L 增大时, 为什么 Z_{in} 变得与 C_L 无关。

解

由图 6.24(b) 所示的等效电路, 可以写出通过 R_S 的电流为 $-V_{out} C_L s + V_1 C_{in} s$ 。注意到, R_S 两端的电压与 V_{in} 相加后必须等于 $-V_1$, 我们得到

$$(-V_{out} C_L s + V_1 C_{in} s) R_S + V_{in} = -V_1 \quad (6.58)$$

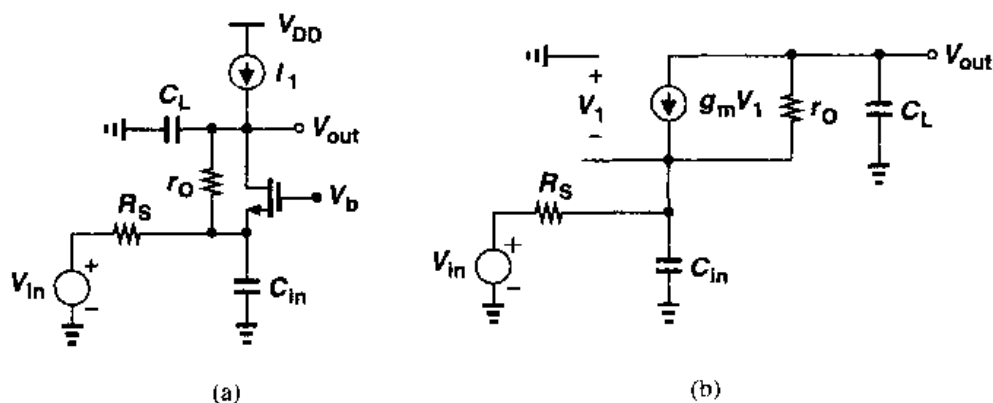


图 6.24 例 6.7 的图

也就是说,

$$V_1 = -\frac{-V_{out} C_L s R_S + V_{in}}{1 + C_{in} R_S s} \quad (6.59)$$

还注意到, 通过 r_O 两端的电压减去 V_1 等于 V_{out} , 即

$$r_O (-V_{out} C_L s - g_m V_1) - V_1 = V_{out} \quad (6.60)$$

把式(6.59)中的 V_1 代入上式, 得到传输函数为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{1 + g_m r_O}{r_O C_L C_{in} R_S s^2 + [r_O C_L + C_{in} R_S + (1 + g_m r_O) C_L R_S] s + 1} \quad (6.61)$$

读者可以证明, 上式中的 g_m 用 $(g_m + g_{mb})$ 替换, 便计入了体效应。正如所料, 在非常低的频率下, 增益等于 $1 + g_m r_O$ 。关于输入阻抗 Z_{in} , 可以在式(6.57)中, 以 $1/(C_L s)$ 代替 Z_L 得

$$Z_{in} = \frac{1}{g_m + g_{mb}} + \frac{1}{C_L s} \frac{1}{(g_m + g_{mb}) r_O} \quad (6.62)$$

我们注意到, 当 C_L 或 s 增加时, Z_{in} 逼近 $1/(g_m + g_{mb})$, 因此输入极点也可定义成

$$\omega_{p, in} = \frac{1}{\left(R_S \parallel \frac{1}{g_m + g_{mb}} \right) C_{in}} \quad (6.63)$$

为什么在高频情况下, Z_{in} 变得与 C_L 无关呢? 这是因为 C_L 减低了电路的电压增益, 因此抑制了通过 r_o 由密勒效应产生的负电阻效应(参看图 6.5)。在极限情况下, C_L 把输出点对地短路, r_o 对输入阻抗影响便可忽略。

如果共栅级由比较大的源阻抗驱动, 则该电路的输出阻抗在高频时会下降。这种影响将在下文的共源共栅级中叙述。

6.5 共源共栅级

第3章中曾作过说明, 共源共栅级在提高放大器的电压增益和提高电流源的输出阻抗方面被证明是十分有利的, 同时也提供屏蔽作用。然而, 共源共栅的发明(在真空管年代)是源于当时需要具有高输入阻抗的高频放大器。如果把共源共栅级看成共源级和共栅级的级联, 则该电路通过抑制密勒效应为共栅级提供速度, 并为共源级提供输入阻抗。

让我们考虑图 6.25 所示的共源共栅电路。首先识别器件的全部电容。在 A 点, 连接着 C_{GS1} (电容的另一端接地) 和 C_{GD1} (电容的另一端接 X 点); 在结点 X, X 点与地之间连接 C_{DB1} , C_{SB2} 和 C_{GS2} ; 在结点 Y, Y 点与地之间有电容 C_{DB2} , C_{GD2} 和 C_L 。 C_{GD1} 的密勒效应由 A 点到 X 点的增益决定。作为一种近似, 我们采用低频的增益, 这增益在 R_D 的值取较小时(或忽略沟道长度调制)等于 $-g_{m1}/(g_{m2} + g_{mb2})$ 。如果 M_1 和 M_2 的尺寸大致相同, 则 C_{GD1} 的密勒效应倍乘项大约是 2, 而不是简单的共源级中的大的电压增益。因此, 和共源级相比, 在共源共栅放大器中的密勒效应小得多。与结点 A 相关联的极点为

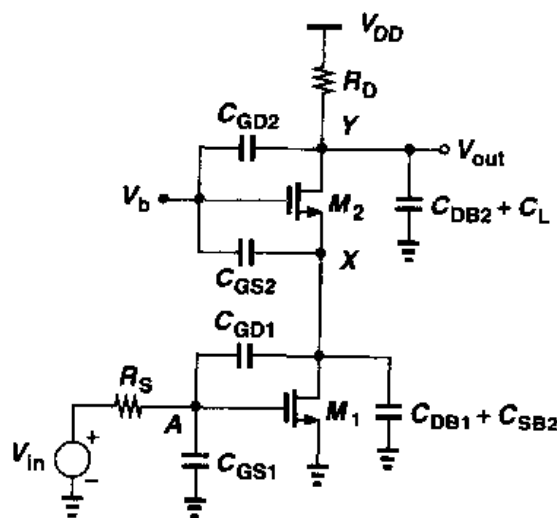


图 6.25 共源共栅级的高频特性

$$\omega_{p,A} = \frac{1}{R_S [C_{GS1} + (1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}}) C_{GD1}]} \quad (6.64)$$

我们还可以计算由结点 X 产生的极点。在这结点上的总电容大约等于 $2C_{GD1} + C_{DB1} + C_{SB2} + C_{GS2}$, 这极点为

$$\omega_{p,X} = \frac{g_{m2} + g_{mb2}}{2C_{GD1} + C_{DB1} + C_{SB2} + C_{GS2}} \quad (6.65)$$

最后, 输出结点产生的第三个极点是

$$\omega_{p,Y} = \frac{1}{R_D (C_{DB2} + C_L + C_{GD2})} \quad (6.66)$$

共源共栅电路中三个极点的相对数值取决于实际的设计参数,但一般情况下,选取 $\omega_{p,X}$ 离原点最远。在第 10 章中将说明,这种选择在运放的稳定性方面起十分重要的作用。

如果图 6.25 中的 R_D 用一个电流源代替以便达到更高的直流增益,那么电路的性能有什么变化? 从第 3 章的内容可知,如果 M_2 的漏极负载阻抗很大,那么在 X 点看到的阻抗也达到很高的数值。例如,等式(3.110)预测:如果 R_D 本身是由 PMOS 晶体管组成的共源共栅电流源的阻抗,结点 X 对应的极点可以低于 $(g_{m2} + g_{mb2})/C_X$ 。但很有意义的是,整个传输函数不受这种现象影响。通过下面的例题将清楚地看到这一点。

例 6.8

考虑图 6.26 所示的共源共栅级电路,其中的负载电阻已被理想电流源代替。如果忽略与 M_1 有关的各个电容,以诺顿等效电路来表示 V_{in} 和 M_1 ,如图 6.26(b),假定 $\gamma=0$,计算传输函数。

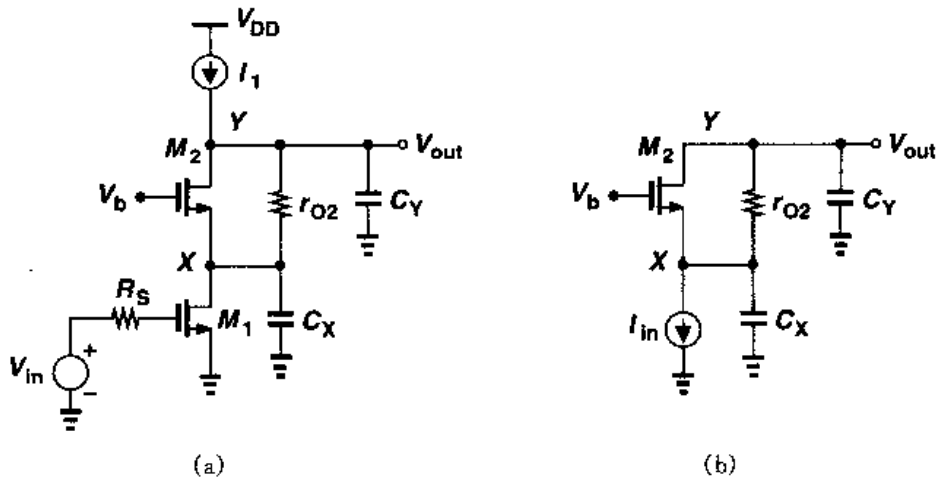


图 6.26 一种共源共栅级的简化模型

解

通过 C_X 的电流为 $-V_{out}C_Ys - I_{in}$, 因此, $V_X = -(V_{out}C_Ys + I_{in})/(C_Xs)$, M_2 小信号漏电流等于 $-g_{m2}(-V_{out}C_Ys - I_{in})/(C_Xs)$ 。通过 r_{O2} 的电流为 $-V_{out}C_Ys - g_{m2}(V_{out}C_Ys + I_{in})/(C_Xs)$ 。注意到 V_X 与 r_{O2} 两端的电压降之和等于 V_{out} , 即

$$-r_{O2} \left[(V_{out}C_Ys + I_{in}) \frac{g_{m2}}{C_Xs} + V_{out}C_Ys \right] - (V_{out}C_Ys + I_{in}) \frac{1}{C_Xs} = V_{out} \quad (6.67)$$

由上式得

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = -\frac{g_{m2}r_{O2} + 1}{C_Xs} \frac{1}{1 + (1 + g_{m2}r_{O2}) \frac{C_Y}{C_X} + C_Yr_{O2}s} \quad (6.68)$$

对于 $g_{m2}r_{O2} \gg 1$ 和 $g_{m2}r_{O2}C_Y/C_X \gg 1$ (即 $C_Y > C_X$) 的情况, 上式简化为

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} \approx -\frac{g_{m2}}{C_Xs} \frac{1}{\frac{C_Y}{C_X}g_{m2} + C_Ys} \quad (6.69)$$

因此, V_{out}/V_{in} 等于

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{C_Y C_X s} \frac{1}{g_{m2}/C_X + s} \quad (6.70)$$

与结点 X 对应的极点,其数值仍然是 g_{m2}/C_X ,这是因为在高频时(当研究这个极点时) C_Y 并联到输出结点上,结果使增益下降,并抑制 r_{O2} 的密勒效应。

如果共源共栅结构被用来做电流源,那么其输出阻抗随频率的变化是很有意义的。在图 6.26(a)中,如果忽略 C_{GD1} 和 C_Y ,那么输出阻抗变为

$$Z_{out} = (1 + g_{m2}r_{O2})Z_X + r_{O2} \quad (6.71)$$

上式中, $Z_X = r_{O1} \parallel (C_X s)^{-1}$ 。因此, Z_{out} 包含了一个极点 $(r_{O1}C_X)^{-1}$,并且在比这个值更高的频率时,这个输出阻抗会变小。

6.6 差动对

差动对的通用性及其在模拟系统中的广泛应用促使我们阐述它对于差动信号和共模信号的频率特性。

考虑图 6.27(a)中的简单差动对以及图 6.27(b)和(c)中的半边差动电路和共模等效电路。对二个差动信号的响应,与共源级是相同的,表现出 C_{GD} 的密勒乘积项。必须注意的是,由于 $+V_{in1}/2$ 和 $-V_{in2}/2$ 均与相同的传输函数相乘,在 V_{out}/V_{in} 中的极点数等于一条通路的极点数,而不是二条通路中极点数之和。

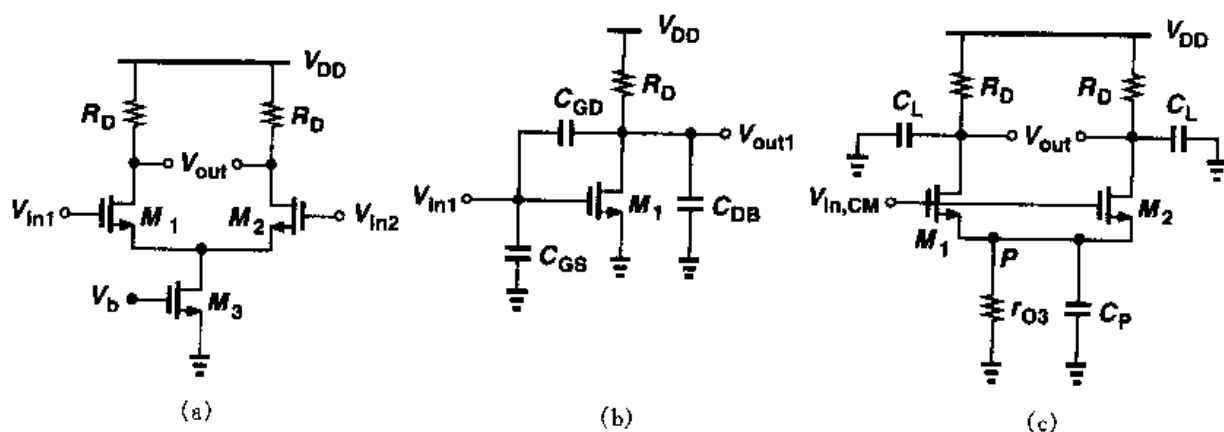


图 6.27 (a) 差动对; (b) 半边等效电路; (c) 共模输入等效电路

对于共模信号,由图 6.27(c)中结点 P 的总电容确定高频增益。如果 $M_1 \sim M_3$ 是宽晶体管,由 C_{GD3} , C_{DB3} , C_{SB1} 和 C_{SB2} 产生的电容可能相当大。例如,有限的电压余度通常要求 W_3 很大,以使得 M_3 工作在饱和区时不需要大的漏源电压。如果仅仅考虑 M_1 与 M_2 的失配,高频共模增益可用式(4.43)计算。我们以 $r_{O3} \parallel [1/(C_P s)]$ 替代 r_{O3} ,并以 $R_D \parallel [1/(C_L s)]$ 替代 R_D ,这里的 C_L 代表在每个输出结点看到的总电容。则共模电压增益为

$$A_{v,CM} = - \frac{\Delta g_m \left[R_D \parallel \left(\frac{1}{C_{Ls}} \right) \right]}{(g_{m1} + g_{m2}) \left[r_{O3} \parallel \left(\frac{1}{C_{Ps}} \right) \right] + 1} \quad (6.72)$$

上式中,电路中的其它电容均被忽略了。

这结果指出,如果输出极点比 P 点的极点离原点更远,那么在高频时,电路的共模抑制下降很多。例如,在图 6.28 中,如果电源含有高频噪声而且该电路失配,则在 P 点的共模扰动将导致输出的差动噪声成分的产生。

 


图 6.28 在差动对中高频率电源噪声的影响

必须强调,图 6.27(a)的电路存在电压余度与共模抑制比的折衷问题。要把 M_3 消耗的余度减到最小,就必须把 M_3 的宽度增到最大,其结果是在 M_1 和 M_2 的源端电容显著增大,使高频时的共模抑制比降低。这个问题在低电源供给的情况下变得更加严重。

现在我们研究高阻抗负载的差动对的频率响应。图 6.29(a)表示的是全差动电路。如同

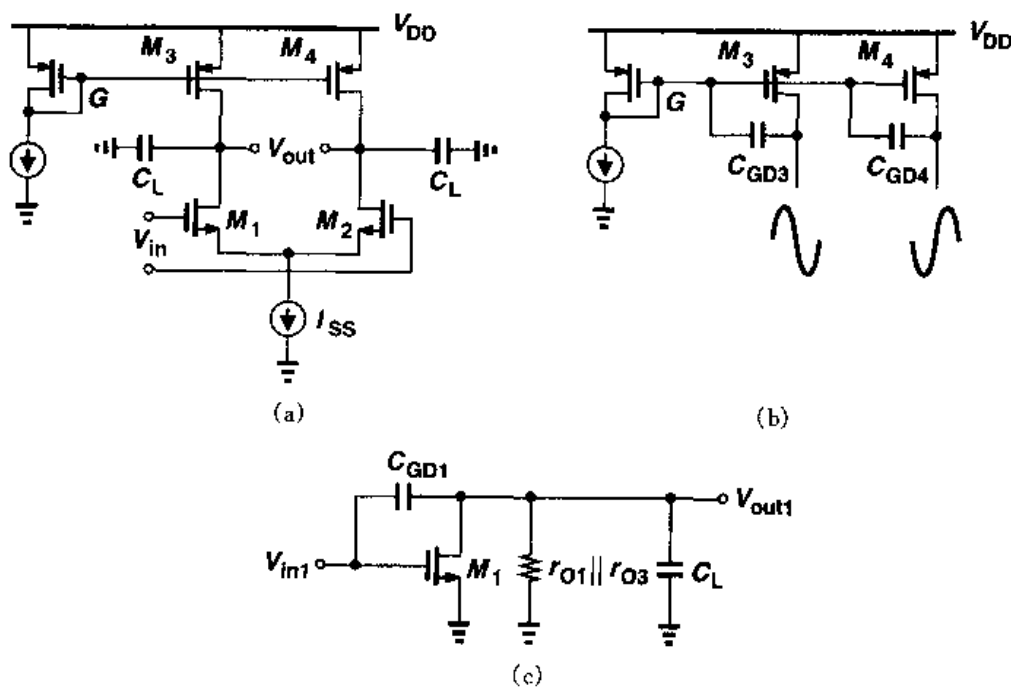


图 6.29 (a)电流源为负载的差动对; (b)差动摆幅在 G 点的效果
(c)半边等效电路

$$V_E = (V_{out} - V_X) \frac{\frac{1}{C_E s + g_{mP}}}{\frac{1}{C_E s + g_{mP}} + R_X} \quad (6.73)$$

M_4 的小信号漏电流为 $g_{m4} V_E$ 。注意到, $-g_{m4} V_E - I_X = V_{out}(C_L s + r_{OP}^{-1})$, 因此, V_{out}/V_{in} 为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_{mN} r_{ON} (2g_{mP} + C_E s)}{2r_{OP} r_{ON} C_E C_L s^2 + [(2r_{ON} + r_{OP}) C_L + r_{OP} (1 + 2g_{mP} r_{ON}) C_L] s + 2g_{mP} (r_{ON} + r_{OP})} \quad (6.74)$$

由于镜像极点通常在数值上比输出极点大, 可以使用等式(6.25)的结果, ω_{p1} 为

$$\omega_{p1} \approx \frac{2g_{mP} (r_{ON} + r_{OP})}{(2r_{ON} + r_{OP}) C_E + r_{OP} (1 + 2g_{mP} r_{ON}) C_L} \quad (6.75)$$

忽略上式分母中的第一项, 并假设 $2g_{mP} r_{ON} \gg 1$, 上式简化为

$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{(r_{ON} \parallel r_{OP}) C_L} \quad (6.76)$$

这是意料中的结果。第二极点为

$$\omega_{p2} \approx \frac{g_{mP}}{C_E} \quad (6.77)$$

这也是预料中的结果。

式(6.74)显示的重要一点是, 电路有一个零点, 其值为 $2g_{mP}/C_E$, 在左半平面。这个零点的出现, 可以这样理解: 电路由“慢通路”(M_1, M_3 和 M_4)和“快通路”(M_1 和 M_2)并联而成。如果分别用 $A_0/[(1 + s/\omega_{p1})(1 + s/\omega_{p2})]$ 和 $A_0/(1 + s/\omega_{p1})$ 表示这两通路的传输函数, 则得到

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_0}{1 + s/\omega_{p1}} \left(\frac{1}{1 + s/\omega_{p2}} + 1 \right) \quad (6.78)$$

$$= \frac{A_0 (2 + s/\omega_{p2})}{(1 + s/\omega_{p1})(1 + s/\omega_{p2})} \quad (6.79)$$

也就是说, 系统在 $2\omega_{p2}$ 处出现一个零点。这个零点也可以用图 6.15(习题 6.15)的另一种方法得到。

比较图 6.29(a)和图 6.30 的两个电路, 可以得到: 前者没有镜像极点, 这是全差动电路相对于单端电路的另一个优点。

例 6.9

并非所有的全差动电路都不存在镜像极点。作为一个例子, 图 6.32(a)中的电流镜 $M_3 \sim M_5$ 和 $M_4 \sim M_6$ “折叠”了信号电流。请估计这种电路的低频增益和传输函数。

解

忽略沟道长度调制并利用全差动电路的半边, 如图 6.32(b)所示。可以看到, 通过 M_5 的电流是通过 M_3 的 K 倍, 总的低频电压增益 $A_v = g_{m1} K R_{D0}$ 。

为得到系统的传输函数, 我们利用图 6.32(c)的等效电路, 为完整起见, 图中还包括一个

源电阻 R_S 。为简化计算,假定 $R_D C_L$ 比较小,以便使 C_{GD5} 的密勒乘积项可以近似表示成 $C_{GD5}(1 + g_{m5}R_D)$ 。因此,这电路可简化成图 6.32(d) 的电路。图中的 $C_X \approx C_{GS3} + C_{GS5} + C_{DB3} + C_{GD5}(1 + g_{m5}R_D) + C_{DB1}$ 。总的传输函数等于 V_X/V_{in1} 乘以 V_{out1}/V_X 。前者很容易从式(6.23)得到,在式(6.23)中,以 $1/g_{m3}$ 代替 R_D ,并以 C_X 代替 C_{DB} 。后者为

$$\frac{V_{out1}}{V_X}(s) = -g_{m5}R_D \frac{1}{1 + R_D C_L s} \quad (6.80)$$

注意,我们已忽略了由 C_{GD5} 产生的零点。

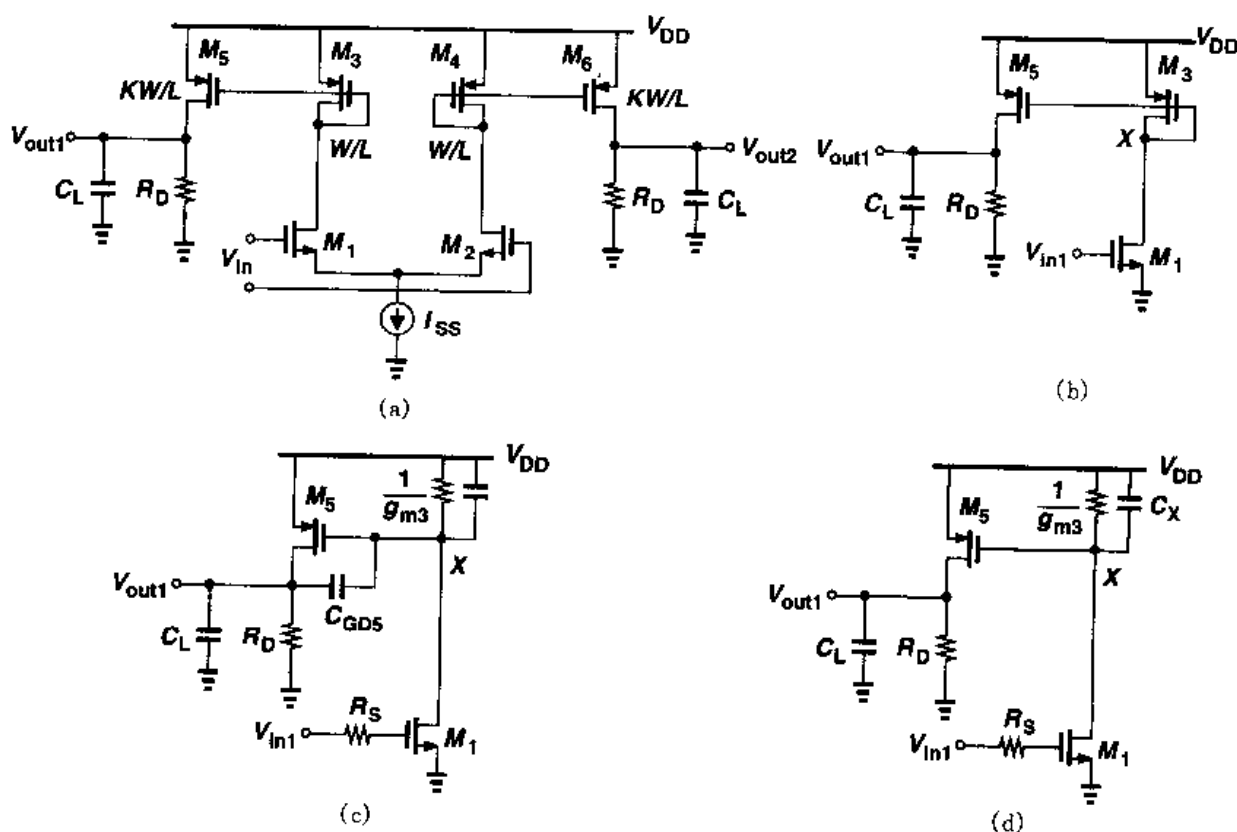


图 6.32 例题 6.9 的图

附录 A: 密勒定理的对偶

在密勒定理中(图 6.1),我们很容易注意到: $Z_1 + Z_2 = Z$ 。这不是巧合,而且它有一个重要的推论。

重画图 6.1,如图 6.33(a)所示,我们推测:由于 Z_1 和 Z_2 之间的结点可以接地,假设我们沿着阻抗 Z 从 X “走”向 Y ,当我们处在某个中点时,自身的电位会降至零(图 6.33(b))。的确,对于 $V_P = 0$,我们得到

$$\frac{Z_a}{Z_a + Z_b}(V_Y - V_X) + V_X = 0 \quad (6.81)$$

由于 $Z_a + Z_b = Z$, 则

$$Z_a = \frac{Z}{1 - V_Y/V_X} \quad (6.82)$$

 


图 6.33 沿 Z 标出一个局部零电位的密勒定理的图示

同样地

$$Z_b = \frac{Z}{1 - V_X/V_Y} \quad (6.83)$$

换句话说, Z 提供一个零电位的中间点并分解为 $Z_1 (= Z_a)$ 和 $Z_2 (= Z_b)$ 。例如, 在图 6.10 的共源级电路中, 由于 V_X 和 V_Y 的极性相反, 在 C_{GD} 的“内部”某点的电位降到零。

以上的分析说明图 6.3 中所示变换的困难。对于图 6.34(a) 的情况, 我们画出图 6.34(b), 由图可见: 在 P 点接地以前, 这电路仍然有效, 因为通过 $R_1 + R_2$ 的电流必定等于通过 $-R_2$ 的电流。然而, 如果图 6.34(b) 的 P 点接地, 则 X 和 Y 之间的唯一电流通路就不存在了。沿着浮动阻抗 Z 的局部零电位的概念允许我们能够建立密勒定理的对偶, 即借助于导纳和电流比的分解。假定电流为 I_1 和 I_2 两个环路共有导纳 Y (图 6.35(a)), 如果导纳 Y 被适当地分解成两个并联的导纳 Y_1 和 Y_2 , 则这两个导纳之间流动的电流为零 (图 6.35(b)), 而且它们的连接可以断开 (图 6.35(c))。在图 6.35(a) 中, Y 两端的电压等于 $(I_1 - I_2)/Y$; 在图 6.35(c) 中, Y_1 两端的电压等于 I_1/Y_1 。由于这两个电路是等效的, 即

$$\frac{I_1 - I_2}{Y} = \frac{I_1}{Y_1} \quad (6.84)$$

由此得

 
 


图 6.34 对 R_1 分解后的电阻分压器

图 6.35 (a)共用导纳 Y 的两个环路; (b) Y 分解为 Y_1 和 Y_2 并使 $I=0$; (c)等效电路

$$Y_1 = \frac{Y}{1 - I_2/I_1} \quad (6.85)$$

注意到这个表达式的对偶性以及 $Z_1 = (1 - V_Y/V_X)Z$, 我们还得到

$$Y_2 = \frac{Y}{1 - I_1/I_2} \quad (6.86)$$

习题

除非另外说明, 在下列问题中, 都使用表 2.1 中的器件数据, 如果涉及到 V_{DD} , 则假定 $V_{DD} = 3\text{ V}$, 并假定所有的晶体管均处在饱和区, 所有器件的尺寸均为有效值并以微米为单位。

6.1 在图 6.2(c) 的电路中, 假定放大器有一定的输出电阻 R_{out} 。

(a) 请说明输出在开始下降之前, 为什么上跳 ΔV 。这表明的在传输函数中存在一个零点。

(b) 如果不采用密勒定理, 请确定传输函数和阶跃响应。

6.2 如果放大器有一个输出电阻 R_{out} , 而且电路驱动一个负载电容 C_L , 请从做习题 6.1。

6.3 图 6.10 的共栅级电路中, $(W/L)_1 = 50/0.5$, $R_S = 1\text{ k}\Omega$, $R_D = 2\text{ k}\Omega$ 。如果 $I_{D1} = 1\text{ mA}$, 确定这个电路的极点和零点。

6.4 考虑图 6.13 中的共源级电路, 其中 I_1 通过一个工作在饱和区的 PMOS 器件实现, 假定 $(W/L)_1 = 50/0.5$, $I_{D1} = 1\text{ mA}$, $R_S = 1\text{ k}\Omega$ 。

(a) 确定 PMOS 晶体管的宽长比, 使得最大允许输出电平为 2.6 V 。最大的峰峰值摆幅是多少?

(b) 确定极点和零点。

6.5 一个源跟随器的 NMOS 的 $W/L = 50/0.5$, 其偏置电流为 1 mA 。该电路被一个 $10\text{ k}\Omega$ 的源阻抗驱动, 计算在输出看到的电感。

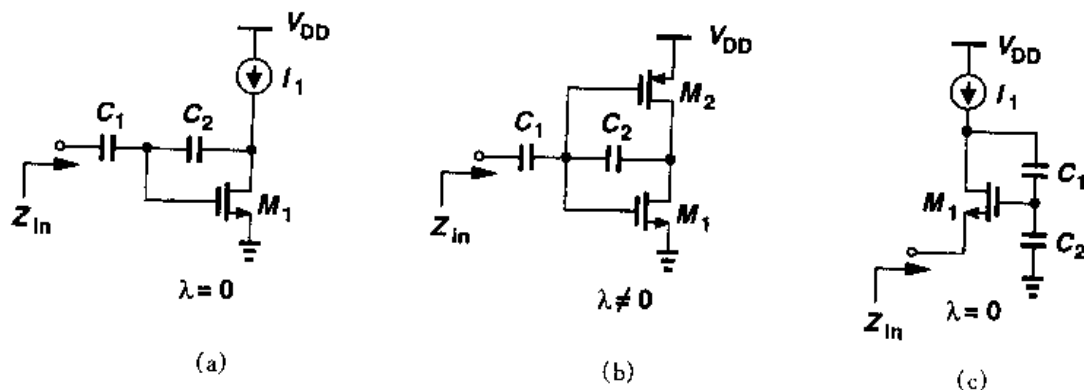


图 6.36 习题 6.6 的图

6.6 如果忽略其他电容,计算图 6.36 所示的每一个电路的输入阻抗。

6.7 估算图 6.37 中每个电路的极点。

 


图 6.37

6.8 计算图 6.38 中每一个电路的输入阻抗和传输函数。

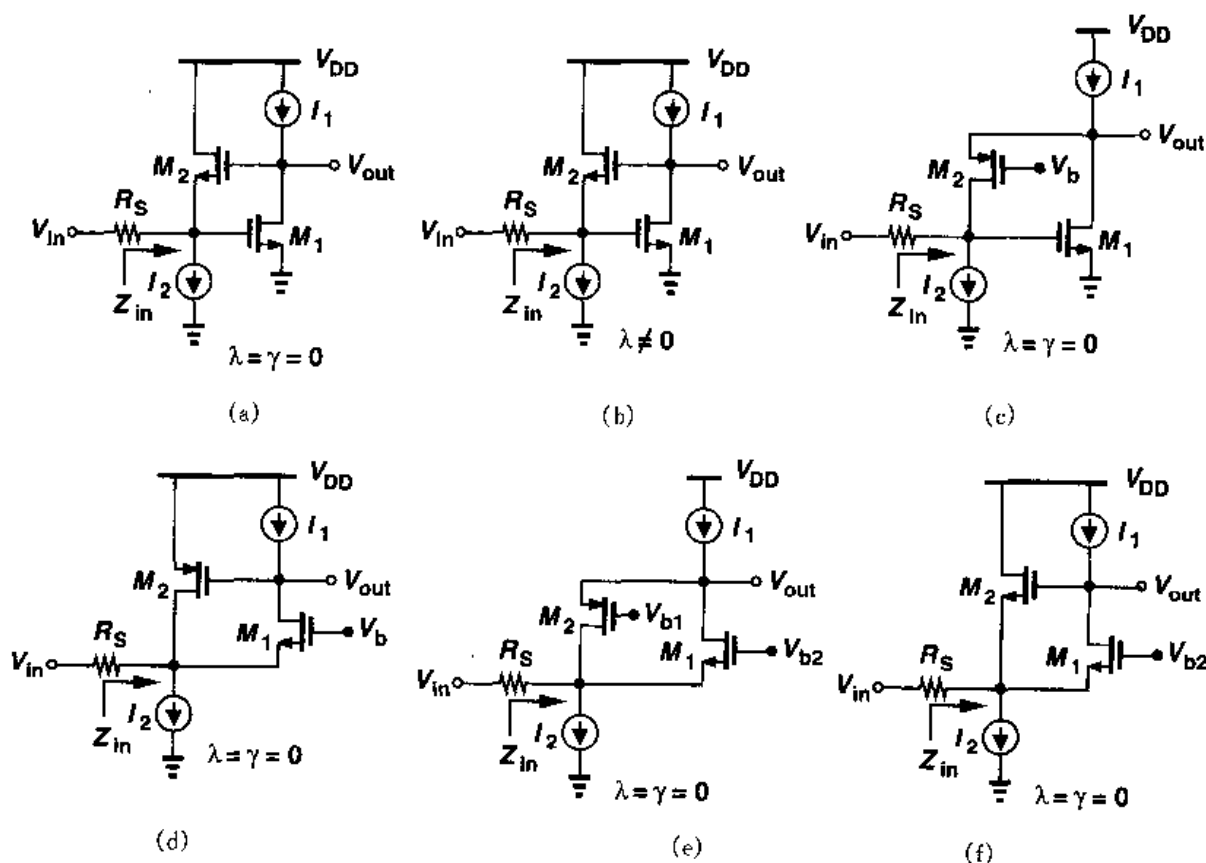


图 6.38

6.9 计算图 6.39 中每一个电路在非常低和非常高的频率下的增益。忽略所有的其它电容,对电路(a)和(b)假定 $\lambda = 0$,对所有的电路假定 $\gamma = 0$ 。

6.10 计算图 6.40 中每一个电路在非常低和非常高的频率下的增益。忽略所有的其它电容并假定的 $\lambda = \gamma = 0$ 。

6.11 考虑图 6.41 所示的共源共栅级电路,在共源共栅级的频率响应的分析中,我们假定 M_1

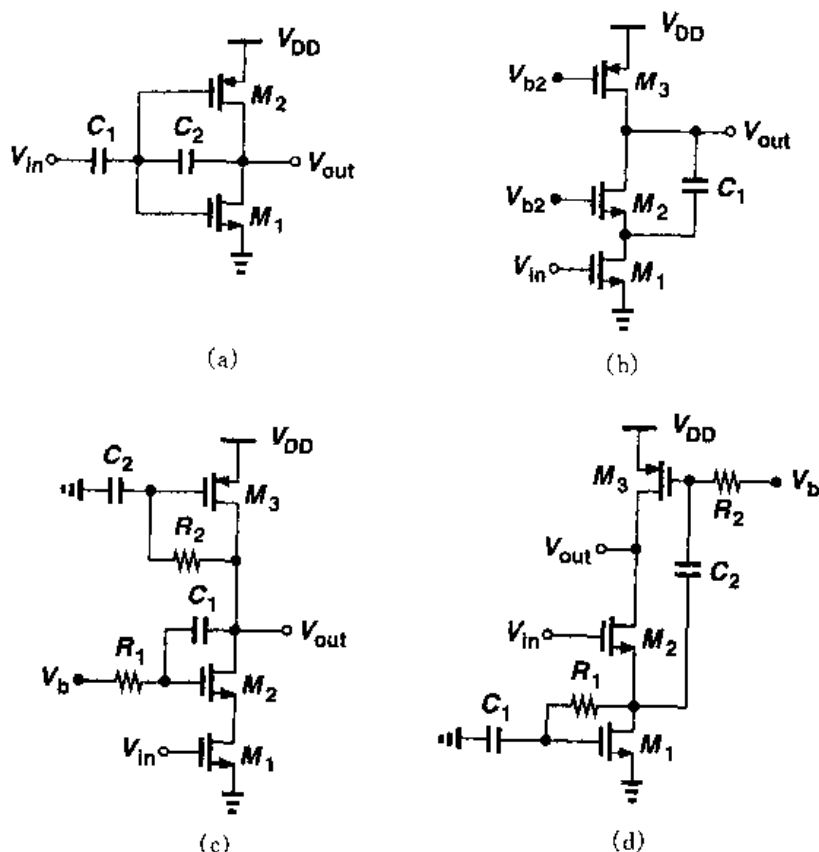


图 6.39

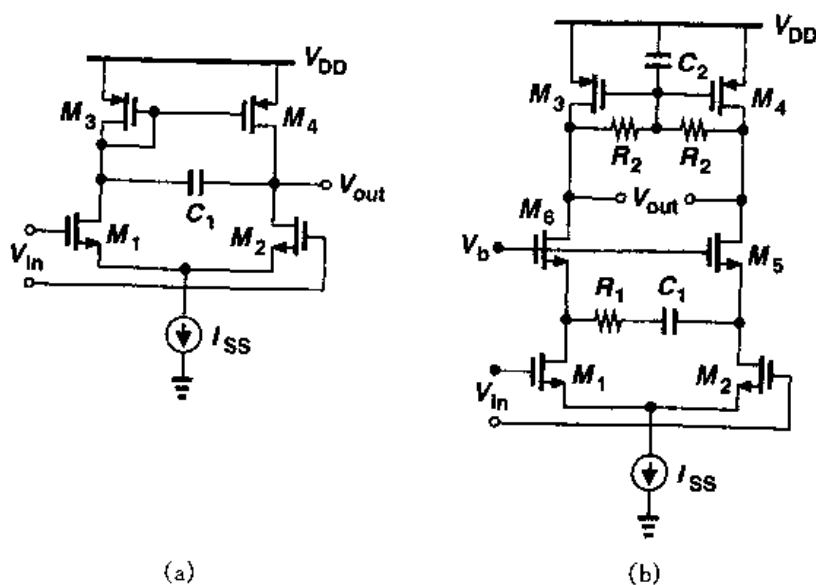


图 6.40

的栅漏交叠电容增大了 $g_{m1}/(g_{m2} + g_{mb2})$ 倍。然而,从第3章我们知道,如果 M_2 的漏端有大电阻负载,则向 M_2 的源看进去,所看到的电阻可以相当大,这表示 C_{GD1} 的密勒乘积系数更大。请说明:当 C_L 比较大时,为什么 C_{GD1} 的密勒乘积系数仍然为 $1 + g_{m1}/$

$(g_{m2} + g_{m12})$ 。

- 6.12 忽略其它电容, 计算图 6.42 电路中的 Z_X 。画出 $|Z_X|$ 与频率的关系草图。
- 6.13 图 6.23 的共栅级的电路中, $(W/L)_1 = 50/0.5$, $I_{D1} = 1$ mA, $R_S = 1$ k Ω , $R_D = 2$ k Ω 。假定 $\lambda = 0$, 确定极点和低频增益。这些结果如何与习题 6.9 得到的结果进行比较?
- 6.14 在图 6.25 的共源共栅级电路中, 假定电阻 R_G 与 M_2 的栅串联, 除 C_{GS2} 外, 忽略其它电容, 并假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。请确定传输函数。
- 6.15 运用图 6.15 的方法, 确定图 6.31(b) 所示电路的传输函数的零点。
- 6.16 图 6.32(a) 的电路中, $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $(W/L)_{3,4} =$

 


图 6.41

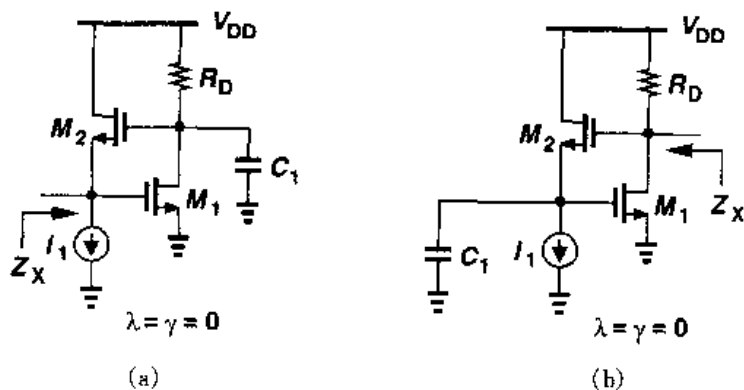


图 6.42

10/0.5, 如果 $I_{SS} = 100$ μ A, $K = 2$, $C_L = 0$, R_D 采用一个 NFET, 该晶体管的 $W/L = 50/0.5$, 请估算这个电路的零点和极点。假定这个放大器被一个理想电压源所驱动。

- 6.17 由一个理想电压源所驱动的差动对, 在它的增益下降到 1 的频率处, 要求它的总的相移为 135° 。
- (a) 请说明为什么用二极管连接的器件或用电流源实现的负载都不满足这个条件。
- (b) 考虑图 6.43 所示的电路, 忽略其它电容, 请确定其传输函数。说明在什么条件下负载呈现出电感特性。这个电路能否在增益下降到 1 的频率处提供 135° 的总相移?

 


图 6.43

参考文献

1. P. R. Gray and R. G. Meyer. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Third Ed., New York: Wiley, 1993.
2. B. Razavi. RF Microelectronics, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.

第 7 章

噪 声

噪声限制了一个电路能够正确处理的最小信号电平,现今的模拟电路设计者经常要考虑噪声的问题,因为噪声与功耗、速度和线性度之间是互相制约的。

本章我们阐述噪声现象及其在模拟电路中的影响,目的是为了充分理解噪声带来的问题,以便在后面的章节中进一步研究模拟电路时,能像考虑其它电路参数(例如增益、输入和输出阻抗等)一样来考虑噪声。从表面上看,噪声是个复杂的问题,之所以提前在这里介绍,是为了使读者在本书以后的章节中都能涉及噪声问题,并通过各种例子,使它变得更加直观。

在概述噪声在频域和时域的特性之后,我们介绍热噪声、散粒噪声和闪烁噪声;接着,我们考虑在电路中表示噪声的方法;最后,我们阐述噪声在单级和差动放大器中的影响,以及其它性能参数与噪声的折衷考虑。

7.1 噪声的统计特性

噪声是一个随机过程。在本书中就我们使用的场合而言,这句话的含义是:即使知道了过去噪声的大小,噪声的值在任何时候都不能被预测。如图 7.1 将一个正弦波发生器的输出与拾取一条河中的水流声的麦克风的输出相比,虽然 $x_1(t)$ 在 $t = t_1$ 时的值可以从观测到的波形上预测,但 $x_2(t)$ 在 $t = t_2$ 时的值却不能预测,这就是确定性现象和随机现象的主要区别。

如果时域的噪声的瞬时值不能预测,那么我们如何将噪声引入到电路分析中呢?这要靠长时间观测噪声,并用测量的结果为噪声构造一个“统计模型”来完成。虽然噪声的瞬时幅值不能预测,但统计模型提供了有关噪声的一些其他重要特性的知识,它被证实在电路分析中是有用的,并且是合适的。

噪声的哪些特性可以被预测呢?在很多情况下,噪声的平均功率是可以被预测的。比如,

 


图 7.1 信号发生器的输出信号波形与水流声波形

如果拾取河水声的麦克风离河更近些,得到的电信号平均地显示出更大的振幅和更高的功率,如图 7.2 所示。读者或许想知道:一个随机过程是否可以随机到使其平均功率也不可预测。这样的过程确实存在,但幸运的是,电路中的大多数噪声源显示出了固定的平均功率。

 


图 7.2 随机信号的平均功率

平均功率的概念在我们的分析中被证明是最重要的,因此必须认真地对它下定义。我们从基本电路理论可知,一个周期性电压 $v(t)$ 加在一个负载电阻 R_L 上消耗的平均功率由下式给出:

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \frac{v^2(t)}{R_L} dt \quad (7.1)$$

其中 T 是周期^①。 P_{av} 可被形象地看作是 $v(t)$ 在 R_L 上产生的平均热能。

如何定义一个随机信号的 P_{av} 呢? 在图 7.2 的例子中, 如果麦克风驱动一个阻性负载, 我们预计 $x_B(t)$ 产生的热量比 $x_A(t)$ 的多。但是由于信号不是周期性的, 所以测量必须长时间进行。

$$P_{av} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \frac{x^2(t)}{R_L} dt \quad (7.2)$$

其中 $x(t)$ 表示电压量, 图 7.3 表示对 $x_A(t)$ 和 $x_B(t)$ 的运算, 每个信号取平方, 在较长时间 T 内计算由此产生的波形下的面积, 平均功率可通过将面积对 T 归一化后得到^②。

 


图 7.3 平均噪声功率

为了简化计算, 把 P_{av} 的定义写为

$$P_{av} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t) dt \quad (7.3)$$

这里, P_{av} 用 V^2 来表示而不是用 W 。其思想是, 如果我们由式(7.3)知道了 P_{av} , 那么加在负载 R_L 上的实际功率可以很容易地由 P_{av}/R_L 计算出。类似于确定性的信号, 我们也可以为噪声定义一个均方根电压 $\sqrt{P_{av}}$, 这里 P_{av} 由式(7.3)给出。

7.1.1 噪声谱

如果平均功率的定义涉及噪声的频率含量, 那么平均功率的概念就变得更通用了。一组男人发出的喧闹声比一组女人发出的包含的高频成分要弱, 这就是从每一种类型的噪声“频谱”中观察到的差别。噪声谱, 也称为“功率谱密度”(PSD), 表示在每个频率上信号具有的功率大小。更明确地讲, 噪声波形 $x(t)$ 的 PSD, 即 $S_X(f)$, 被定义为 f 附近 1 Hz 带宽内 $x(t)$ 具有的平均功率。即, 如图 7.4(a)所示, 把 $x(t)$ 加到一个中心频率为 f_1 , 带宽为 1 Hz 的带通滤波器, 对输出取平方, 并在一个长的时间内计算它的平均值, 便得到 $S_X(f_1)$ 。利用具有不同中心频率的带通滤波器, 重复以上的过程, 我们就可以得到 $S_X(f)$ 的完整的波形(图 7.4(b))^③。尽管随机过程的 PSD 本身就可能是随机的, 但我们关心的大多数噪声源呈现出的是可预测的噪声谱。

当使用式(7.3)定义的 P_{av} 时, 习惯上从 $S_X(f)$ 中去掉 R_L 。这样, 因为图 7.4(b)中曲线上

① 更严格地, 应该用 $v(t)v^*(t)$ 代替 $v^2(t)$, 其中 $v^*(t)$ 是 $v(t)$ 的复共轭波形。

② 严格地说, 这个定义只适合于“静态的”过程[1]。

③ 在信号处理理论中, PSD 被定义为噪声的自相关函数的傅里叶变换。这两种定义在我们所关心的大部分情况下是等价的。

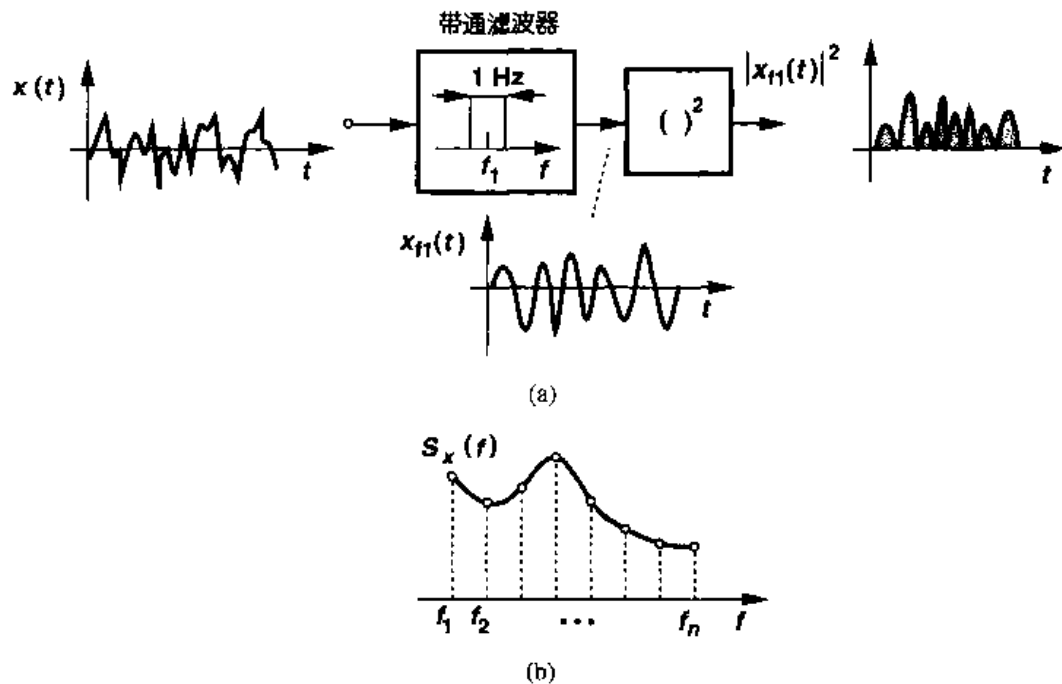


图 7.4 噪声谱的计算

的每个值是在 1 Hz 带宽上测量的,所以, $S_X(f)$ 用 V^2/Hz 表示,而不是 W/Hz 表示。通常也对 $S_X(f)$ 取平方根,以 $V/\sqrt{\text{Hz}}$ 表示其结果。例如,我们说一个放大器在 100 MHz 处的输入噪声电压等于 $3 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$,只是意味着在 100 MHz 处 1 Hz 带宽内的平均功率等于 $(3 \times 10^{-9})^2 \text{ V}^2$ 。

噪声 PSD 的一个通常类型的例子是“白噪声谱”,也叫白噪声。如图 7.5 所示,白噪声的 PSD 在整个频率范围显示出相同的值(类似于白光)。严格地说,我们注意到:由于功率谱密度下的总面积,即噪声具有的总功率,是无限的,所以白噪声是不存在的。但实际上对于任何一种噪声谱,如果在所关心的频带内是平坦的,通常都被称为白噪声谱。

 


图 7.5 白噪声谱

PSD,特别是连同下面的定理一起,是分析电路中噪声影响的有力工具。

定理 如果把噪声谱为 $S_X(f)$ 的一个信号加在一个传输函数是 $H(s)$ 的线性时不变系统上,则输出谱由下式给出:

$$S_Y(f) = S_X(f) |H(f)|^2 \quad (7.4)$$

式中 $H(f) = H(s=2\pi jf)$ 。其证明可以在信号处理或通信方面的教科书中找到,例如[1]。

这个定理与我们的直觉相符,信号的噪声谱应该被系统的传输函数“整形”,如图 7.6 所示。例如,如图 7.7 所示,因为常规电话机有一近似为 4 kHz 的带宽,所以它就抑制了通话者声音的高频成分。注意,由于其有限的带宽, $x_{\text{out}}(t)$ 显出比 $x_{\text{in}}(t)$ 更慢的变化。

如图 7.8 所示,因为对于实数 $x(t)$, $S_X(f)$ 是 f 的偶函数[1],所以 $x(t)$ 在频率范围 $[f_1, f_2]$ 内具有的总功率等于

 


图 7.6 噪声被传输函数整形

 


图 7.7 被电话机的带宽整形的频谱

$$P_{f_1, f_2} = \int_{-f_2}^{-f_1} S_X(f) df + \int_{+f_1}^{+f_2} S_X(f) df \quad (7.5)$$

$$= \int_{+f_1}^{+f_2} 2S_X(f) df \quad (7.6)$$

事实上,式(7.6)的积分是一个用功率计测量带通滤波器在 f_1 和 f_2 之间的输出得到的量。也就是说,把功率谱的负频率部分沿垂直轴折叠并加到正频率部分。我们称图 7.8(a)的表示为“双边”谱,而称图 7.8(b)的表示为“单边”谱。例如图 7.5 的双边白噪声谱有对应的单边谱如图 7.9 所示。

 


图 7.8 (a)双边噪声谱;(b)单边噪声谱

总之,功率谱表示每一频率附近很小的带宽范围内所具有的功率,表示预计波形在时域中变化有多快。

 


图 7.9 折叠的白噪声谱

7.1.2 幅值分布

如前所述,噪声的瞬时幅值通常是不可预测的,但是通过长时间观察噪声波形,我们可以构造出噪声幅值的“分布”,表示出每个值出现多么频繁。 $x(t)$ 的分布,也被称为“概率密度函数”(probability density function, PDF),被定义为:

$$P_X(x)dx = x < X < x + dx \text{ 的概率} \quad (7.7)$$

式中 X 是在一些时间点上测量出的 $x(t)$ 的值。

如图 7.10 所示,为估算幅值分布,我们在许多点对 $x(t)$ 进行采样,构成许多柜式长方形,选择长方形的高度等于采样值落在长方形两边沿之间的采样的个数,并将长方形的高度对采样总数归一化。注意,PDF 没有给出关于 $x(t)$ 在时域内变化得多快的信息。例如,一个小提琴和一个鼓发出的声音即使频率成分大不一样,但可能具有相同的幅值分布。

 


图 7.10 噪声的幅值分布

PDF 的一个重要例子是高斯(或正态)分布。中心极限定理指出,如果具有任意 PDF 的许多无关的随机过程相加,和的 PDF 接近于高斯分布[1]。所以,难怪许多自然现象都表现出高斯统计分布。例如,因为电阻的噪声是由于大量的电子的随机运动造成的,每一个电子具有相对独立的统计规律,所以总的幅值服从高斯概率分布函数。

本书中,我们更大程度上使用噪声的功率谱和平均功率,而不是幅值分布。但是为了完整性,我们写出高斯 PDF 的定义为

$$P_X(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - m)^2}{2\sigma^2} \right] \quad (7.8)$$

式中 σ 和 m 分别是标准偏差和分布的平均值。

7.1.3 相关噪声源和非相关噪声源

在电路分析中,我们通常需把几个噪声源的影响相加来获得总噪声。虽然对于确定的电压和电流,我们可以简单地使用叠加原理,但对于随机信号这个过程有点不同。因为在噪声分析中,最终关心的是平均噪声功率,所以我们将两个噪声波形相加,并对得到的功率取平均值:

$$P_{av} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} [x_1(t) + x_2(t)]^2 dt \quad (7.9)$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x_1^2(t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{+T/2} x_2^2(t) dt \\ + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} 2x_1(t)x_2(t) dt \quad (7.10)$$

$$= P_{av1} + P_{av2} + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} 2x_1(t)x_2(t) dt \quad (7.11)$$

式中 P_{av1} 和 P_{av2} 分别表示 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的平均功率。式(7.11)中的第三项表示这两个波形有多“相似”,称为 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 之间的相关性^①。如果是由不相关器件产生的,噪声波形通常是“非相关的”并且式(7.11)中的积分就变成零。例如由电阻产生的噪声和由晶体管产生的噪声是不相关的,在这种情况下, $P_{av} = P_{av1} + P_{av2}$ 。从这个结果,我们说非相关噪声源功率的叠加是成立的。

一个熟悉类似的例子是露天体育场中的观众的噪声。在比赛开始前,有许多观众在交谈,产生非相关噪声成分,如图 7.11(a)所示。在比赛中,观众同时鼓掌(或呐喊),产生的相关噪声达到很高的功率水平,如图 7.11(b)所示。

在本书中研究的大多数情况,噪声源是非相关的。但在 7.3 节讨论了一个例外的情况。

 


图 7.11 露天体育场产生的
(a)非相关噪声

^① 这个术语只适用于静态信号。

 


图 7.11 露天体育场产生的
(b)相关噪声

7.2 噪声类型

集成电路处理的模拟信号会受两种不同类型的噪声损坏(corrupt):器件电子噪声和“环境”噪声。后者(表面上)指电路所受到的电源或地线、或者衬底的随机干扰。我们这里集中讨论器件的电子噪声,而把环境噪声的讨论推后到第 18 章。

7.2.1 热噪声

电阻热噪声

导体中电子的随机运动尽管平均电流为零,但是它会引起导体两端电压的波动。因此,热噪声谱与绝对温度成正比。

如图 7.12 所示,电阻 R 上的热噪声可以用一个串联的电压源来模拟,其单边谱密度为

$$S_v(f) = 4kTR, f \geq 0 \quad (7.12)$$

 


图 7.12 电阻的热噪声

式中 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 是玻尔兹曼常数。注意 $S_v(f)$ 的单位是 V^2/Hz , 因此,我

们可以写出 $\overline{V_n^2} = 4kTR$, 这里上划线表示平均值^①。尽管 $4kTR$ 这个量实际上是噪声电压的平方,但是我们还是可以说噪声电压是由它给出的。例如,一个 $50 \, \Omega$ 的电阻在 $T = 300 \text{ K}$ 时的热噪声为 $8.28 \times 10^{-19} \text{ V}^2/\text{Hz}$ 。为把这个数量转化为更常见的电压量,我们对其开平方,得到 $0.91 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。尽管赫兹的平方根可能显得很怪,但是记住这些是有用的: $0.91 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 本身没有什么意义,只是意味着在 1 Hz 带宽内的功率等于 $(0.91 \times 10^{-9})^2 \text{ V}^2$ 。

^① 为了强调 $4kTR$ 是每单位带宽的噪声功率有些书写成 $\overline{V_n^2} = 4kTR\Delta f$ 。为了简化符号,除非另外说明,我们假设 $\Delta f = 1 \text{ Hz}$ 。

等式 $S_v(f) = 4kTR$ 间接表明热噪声是白噪声。实际上, $S_v(f)$ 在高达 100 THz 的频率下都是平坦的, 而在更高的频率时下降。对我们来说, 白噪声谱已是很精确的了。

因为噪声是一个随机量, 因此图 7.12 中使用的电压源的极性是不重要的。不过, 一旦选定极性, 在整个电路分析中都必须保持不变, 以便得到一致的结果。

例 7.1

考虑图 7.13 所示的 RC 电路。计算 V_{out} 的噪声谱和总噪声功率。

 


图 7.13 一个低通滤波器产生的噪声

解

用一个串联电压源 V_R 模仿 R 的噪声, 我们算出 V_R 到 V_{out} 的传输函数为

$$\frac{V_{out}}{V_R}(s) = \frac{1}{RCs + 1} \quad (7.13)$$

根据 7.1.1 小节的定理, 我们有

$$S_{out}(f) = S_R(f) \left| \frac{V_{out}}{V_R}(j\omega) \right|^2 \quad (7.14)$$

$$= 4kTR \frac{1}{4\pi^2 R^2 C^2 f^2 + 1} \quad (7.15)$$

因此, 电阻的白噪声谱符合低通特性, 如图 7.14 所示。为了计算输出的总噪声功率, 我们有

$$P_{n,out} = \int_0^\infty \frac{4kTR}{4\pi^2 R^2 C^2 f^2 + 1} df \quad (7.16)$$

由于

$$\int \frac{dx}{x^2 + 1} = \tan^{-1} x \quad (7.17)$$

 


图 7.14 通过低通滤波器整形后的噪声密度谱

所以式(7.16)化简为

$$P_{n,out} = \frac{2kT}{\pi C} \tan^{-1} u \Big|_{u=0}^{u=\infty} \quad (7.18)$$

$$= \frac{kT}{C} \quad (7.19)$$

注意, kT/C 的单位是 V^2 。我们也可以将 $\sqrt{kT/C}$ 当作在输出测得的总均方根噪声电压。例如, 如果电容是 1 pF, 其总噪声电压等于 $64.3 \mu V_{\text{rms}}$ 。

式(7.19)表示: 图 7.13 所示电路输出的总噪声与 R 的值无关。直观上, 这是因为对于更大的 R 值, 每单位带宽的相关噪声将增加了, 但电路总带宽将减小。只能通过增加 C 值(如果 T 是固定的)来减小 kT/C 噪声这一事实给模拟电路的设计带来许多困难(第 12 章)。

电阻的热噪声也可以用并联的电流源模型表示, 如图 7.15 所示。为了使图 7.12 和图 7.15 的表示等效, 我们有 $\overline{V_n^2}/R^2 = \overline{I_n^2}$, 即, $\overline{I_n^2} = 4kT/R$ 。注意 $\overline{I_n^2}$ 的单位是 A^2/Hz , 根据电路结构, 一种模型导致的计算可能比其他模型更简单。

 


图 7.15 用电流源表示电阻热噪声

例 7.2

求两个并联电阻 R_1 和 R_2 的等效噪声电压, 如图 7.16(a)所示。

解

如图 7.16(b)所示, 每个电阻都有一个谱密度为 $4kT/R$ 的等效噪声电流源, 因为两个噪声源是非相关的, 所以我们将功率相加:

 


图 7.16

$$\overline{I_{n,\text{tot}}^2} = \overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2} \quad (7.20)$$

$$= 4kT \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (7.21)$$

则等效噪声电压由下式给出:

$$\overline{V_{n,\text{tot}}^2} = \overline{I_{n,\text{tot}}^2} (R_1 \parallel R_2)^2 \quad (7.22)$$

$$= 4kT (R_1 \parallel R_2) \quad (7.23)$$

这正如直观上所预料的。注意, 我们的表示法假设了 1 Hz 的带宽。

热噪声(及一些其它噪声)与温度 T 的关系意味着模拟电路在低温工作时可以减小噪声, 这种方法更吸引人的地方在于: 低温时 MOS 器件中电荷载流子的迁移率增加[2]^①, 虽然如

① 在极低的温度下, 由于“载流子冻结”迁移率下降[2]。

此,但是必须的冷却设备限制了低温电路的实用性。

MOS 晶体管

MOS 晶体管也有热噪声,最大的噪声源是在沟道中产生的。可以证明[3]对于工作在饱和区的长沟道 MOS 器件的沟道噪声可以用一个连接在漏源两端的电流源来模拟,如图 7.17,其谱密度为^①

$$I_n^2 = 4kT\gamma g_m \quad (7.24)$$

其中的系数 γ (不要和体效应系数混淆!):对于长沟道晶体管可由推导得到,等于 $2/3$;而对于亚微米 MOS 晶体管, γ 可能需要一个更大的值来代替[4]。例如,在一些 $0.25\text{-}\mu\text{m}$ MOS 器件中, γ 的值约为 2.5 。在某种程度上 γ 也还随漏源电压而改变,理论上如何确定 γ 还在积极地研究中。

 


图 7.17 MOSFET 的热噪声

例 7.3

求单个 MOS 晶体管能产生的最大噪声电压。

解

如图 7.18,如果晶体管只有本身的输出阻抗作为负载,也就是说,如果外部负载是一个理想的电流源时,得到最大输出噪声。输出噪声电压由下式给出:

$$\overline{V_n^2} = \overline{I_n^2} r_o^2 \quad (7.25)$$

$$= 4kT\left(\frac{2}{3}g_m\right)r_o^2 \quad (7.26)$$

 


图 7.18

从式(7.26)可以看出,如果减小跨导, MOS 晶体管的噪声电流也减小。例如,如果晶体管作为恒流源工作,就需要使其跨导最小化。

另一个重要结论是:在电路输出端测得的噪声与输入端的位置无关,这是因为计算输出噪声时把输入置为零^②。例如,图 7.18 中的电路可能是共源级,也可能是共栅级,但输出噪声是一样的。

MOS 晶体管的欧姆区也有热噪声。在图 7.19(a)的顶视图中从原理上说明了栅、源和漏材料都有一定的电阻,因而产生噪声。对于一个相对宽的晶体管,源和漏电阻通常可以忽略,但栅的分布电阻会变得很显著。

在图 7.19(b)的噪声模型中,集总电阻 R_1 表示分布栅电阻,把整个管子看成图 7.19(c)所示的分布结构,我们看到,靠近左端的单元晶体管看到的只是 R_G 一部分的噪声而靠近右端的单元晶体管看到的是大部分 R_G 的噪声,所以我们料想噪声模型中的集总电阻比 R_G 小。事实上,可以证明 $R_1 = R_G/3$ (习题 7.3)。

① 实际该公式应该是 $\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_{ds}$, 其中 g_{ds} 是 $V_{ds} = 0$ 时的漏源电导,也就是,其值等于 R_{on}^{-1} 。对于长沟道器件, $V_{ds} = 0$ 时的 g_{ds} 等于饱和区的 g_m 。

② 当然,如果输入电压源或电流源有一个产生噪声的输出阻抗,这一句话就必须慎重解释。

 


图 7.19 (a) 表示各端电阻的 MOS 晶体管的版图; (b) 电路模型; (c) 分布栅电阻

尽管在沟道中产生的热噪声只受器件的跨导控制,但是通过适当的版图可以减小 R_G 的影响。图 7.20 表示了两个例子。在图 7.20(a) 中栅的两端都被连接,而在图 7.20(b) 中器件被折叠了(第 2 章),每一种方法均可使 R_G 减小到原来的 $1/4$ 。在此以后我们将忽略由于 MOS 器件的欧姆区导致的热噪声。

 


图 7.20 减小栅电阻的方法
(a) 栅极两端加接触孔; (b) 折叠

例 7.4

求单个 MOS 晶体管的栅电阻能产生的最大热噪声电压。

解

如果总的分布栅电阻是 R_G ,那么从图 7.18 可以得到,由 R_G 产生的输出噪声电压为

$$\overline{V_{n,out}^2} = 4kT \frac{R_G}{3} (g_m r_O)^2 \quad (7.27)$$

7.2.2 闪烁噪声

在 MOS 晶体管的栅氧化层和硅衬底的界面有一个有趣的现象。由于这个界面处是硅单晶的边界,因而出现在许多“悬挂”键,产生额外的能态如图 7.21 所示。当电荷载流子运动到这个界面时,有一些被随机地俘获,随后又被这些能态释放,结果,在漏电

 


图 7.21 氧化物和硅界面处的悬挂键

流中产生“闪烁”噪声。除了俘获,一些其它机制也被认为能产生闪烁噪声[3]。

与热噪声不同,闪烁噪声的平均功率不容易预测。根据氧化物-硅界面的“清洁度”,闪烁噪声取值可以显著不同,并且随 CMOS 工艺的不同而改变。闪烁噪声可以更容易地用一个与栅极串联的电压源来模拟,近似地由下式给出。

$$\overline{V_n^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \frac{1}{f} \quad (7.28)$$

式中 K 是一个与工艺有关的常量,数量级为 $10^{-25} \text{V}^2\text{F}$ 。注意,我们的表示法假设了 1 Hz 的带宽。有趣的是,如图 7.22 所示,噪声谱密度与频率成反比。例如,与悬挂键相关的俘获-释放现象在低频下更常发生,正因如此,闪烁噪声也叫 $1/f$ 噪声。注意,式(7.28)与偏置电流和温度无关。此式只是一个近似,实际上闪烁噪声的公式比它稍微复杂些[3]。

 


图 7.22 闪烁噪声谱

式(7.28)与 WL 的反比关系表示:要减小 $1/f$ 噪声的方法,就是必须增加器件面积。所以,在低噪声应用中看到面积为几千平方微米的器件是不足为奇的。PMOS 器件的 $1/f$ 噪声无疑比 NMOS 晶体管的低,因为前者输运空穴是在“埋沟”中,也就是在距硅-氧化物界面有一定距离的地方。尽管如此,PMOS 和 NMOS 晶体管的这个差别始终没被观察到[3]。

例 7.5

在 1 kHz 到 1 MHz 的频带内,计算一个 NMOS 电流源漏电流的总的热噪声和 $1/f$ 噪声。

解

每单位带宽的热噪声电流为 $\overline{I_{n,th}^2} = 4kT(2/3)g_m$, 因此,总的热噪声就是对其在所关心的频带上的积分,得到

$$\overline{I_{n,tot}^2} = 4kT\left(\frac{2}{3}g_m\right)(10^6 - 10^3) \quad (7.29)$$

$$\approx 4kT\left(\frac{2}{3}g_m\right) \times 10^6 \text{ A}^2 \quad (7.30)$$

对于 $1/f$ 噪声,单位带宽内的漏噪声电流可以通过将栅极上的噪声电压乘以器件的跨导得到

$$\overline{I_{n,1/f}^2} = \frac{K}{C_{ox}WL} \frac{1}{f} g_m^2 \quad (7.31)$$

那么,总的 $1/f$ 噪声为

$$\overline{I_{n,1/f,tot}^2} = \frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL} \int_{1\text{kHz}}^{1\text{MHz}} \frac{df}{f} \quad (7.32)$$

$$= \frac{Kg_m^2}{C_{ox}WL} \ln 10^3 \quad (7.33)$$

$$= \frac{6.91Kg_m^2}{C_{ox}WL} \quad (7.34)$$

上述例子引出了一个有意思的问题。如果频带的低端频率 f_L 是零而不是 1 kHz, $\overline{I_{n,1/f, \text{tot}}^2}$ 应等于多少呢? 这时式(7.33)包含了对零的自然对数, 使总噪声的值成为无穷大。为了消除对无穷大噪声的担心, 我们做两个观察。第一, 将 f_L 延伸到零意味着我们关心任意慢的噪声成分, 一个 0.01 Hz 的噪声成分大约 10 秒才有显著的变化, 而一个 10^{-6} Hz 的噪声成分大约一周内才看出变化。第二, 无穷大的闪烁噪声功率只不过意思是如果我们长时间观测电路, 非常慢的噪声成分会随机地呈现很大的功率水平。在这样慢的速率下, 噪声与热漂移或者器件的老化就变得不可区分了。

从上述的观察可以得到下面的结论: 第一, 因为在大多数应用中遇到的信号不包含非常低频的成分, 所以我们的观察窗不必很长。例如, 声音信号低于 20 Hz 频率的能量可以忽略, 并且如果一个噪声成分变化得非常慢, 它就不会显著破坏声音。第二, 闪烁噪声功率对 f_L 的对数关系允许在选择 f_L 时有一定的误差容限。例如, 如果我们关心的频带足够宽, 使得总的热噪声功率与闪烁噪声贡献的功率可以相比拟, 则 f_L 的选择范围就很宽。

对于一个给定的器件, 为了以热噪声作为参考而对 $1/f$ 噪声进行量化, 我们在图 7.23 同一坐标系中画出两个谱密度, 把图中的交叉点对应的频率称为 $1/f$ 噪声的“转角频率”, 对于被闪烁噪声干扰得最厉害的频带部分, 这个交叉点可以作为一种度量单位。在上面的例子中, 输出电流的 $1/f$ 噪声转角频率 f_c 由下式决定:

 


图 7.23 闪烁噪声转角频率的概念

$$4kT\left(\frac{2}{3}g_m\right) = \frac{K}{C_{ox}WL} \frac{1}{f_c} g_m^2 \quad (7.35)$$

则

$$f_c = \frac{K}{C_{ox}WL} g_m \frac{3}{8kT} \quad (7.36)$$

这个结果说明: f_c 一般由器件面积和偏置电流决定。尽管如此, 因为对于给定的 L , 这种关系相对较弱, 所以 $1/f$ 噪声转角频率就相对恒定, 对于亚微米晶体管其值落在 500 kHz 到 1 MHz 附近。

例 7.6

对于一个 MOS 器件: 跨导为 $g_m = 1/(100 \Omega)$, 宽长比为 $100 \mu\text{m}/0.5 \mu\text{m}$, 测得 $1/f$ 噪声转角频率为 500 kHz。如果 $t_{ox} = 90 \text{ \AA}$, 在此工艺中闪烁噪声系数 K 是多少?

解

由 $t_{ox} = 90 \text{ \AA}$, 我们有 $C_{ox} = 3.84 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$, 使用式(7.36), 我们有

$$500\text{kHz} = \frac{K}{3.84 \times 100 \times 0.5 \times 10^{-15}} \frac{1}{100} \frac{3}{8 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300} \quad (7.37)$$

即, $K = 1.06 \times 10^{-25} \text{ V}^2\text{F}$ 。

7.3 电路中的噪声表示

考虑图 7.24 具有一个输入端和一个输出端的一个普通电路,我们如何量化其噪声影响呢?普通的方法是把输入置为零,计算电路中各种噪声源在输出产生的总噪声,这实际上也是实验和仿真时测量噪声的方法。

 


图 7.24 电路中的噪声源

例 7.7

图 7.25(a)中所示的共源级电路的总输出噪声电压是多少?

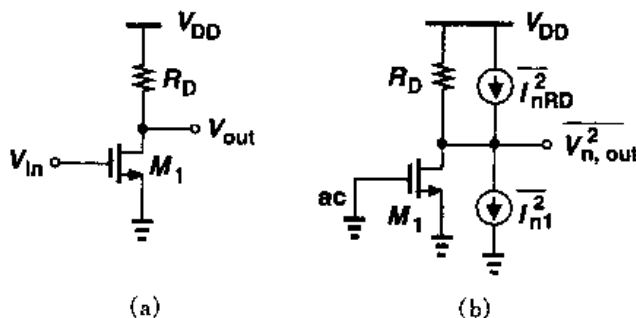


图 7.25 (a)共源级；(b)包括噪声源的电路模型

解

我们用两个电流源 $\overline{I_{n,th}^2} = 4kT(2/3)g_m$ 和 $\overline{I_{n,1/f}^2} = Kg_m^2/(C_{ox}WLf)$ 模拟 M_1 的热噪声和闪烁噪声,同样用电流源 $\overline{I_{n,RD}^2} = 4kT/R_D$ 表示 R_D 的热噪声,则每单位带宽内的输出噪声电压等于

$$\overline{V_{n,out}^2} = \left(4kT \frac{2}{3} g_m + \frac{K}{C_{ox}WL} \frac{1}{f} g_m^2 + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2 \quad (7.38)$$

注意:由于噪声源是非相关的,所以噪声可以以“功率”量相加。式(7.38)给出的值表示在频率 f 处 1 Hz 带宽内的噪声功率,总的输出噪声可以通过在所关心的带宽内积分得到。

尽管直观上输出参考噪声很有吸引力,但是由于它与电路的增益有关,所以输出参考噪声无法对不同电路的噪声性能提供合理地比较。例如,如图 7.26 所示,如果共源级后接一个电

压增益为 A_1 的无噪声放大器,那么输出噪声等于式(7.38)乘以 A_1^2 。如果只考虑输出噪声,我们可能得出:随着 A_1 增大,电路噪声变得更大。这是错误的结论,因为一个较大值的 A_1 会在输出产生一个正比例放大的信号电平。就是说,输出信噪比(SNR)与 A_1 无关。

 


图 7.26 共源级后加一个增益级

为排除以上困惑,我们一般规定电路的“输入参考噪声”。如图 7.27 所示,其思想是:在输入端用一个信号源 $\overline{V_{n,in}^2}$ 代表电路中所有噪声源的影响,使得图 7.27(b)中的输出噪声就等于图 7.27(a)中的输出噪声。如果电压增益为 A_v ,则必然有 $\overline{V_{n,out}^2} = A_v^2 \overline{V_{n,in}^2}$,即在这种简单情况下,输入参考噪声电压等于输出噪声电压除以增益。

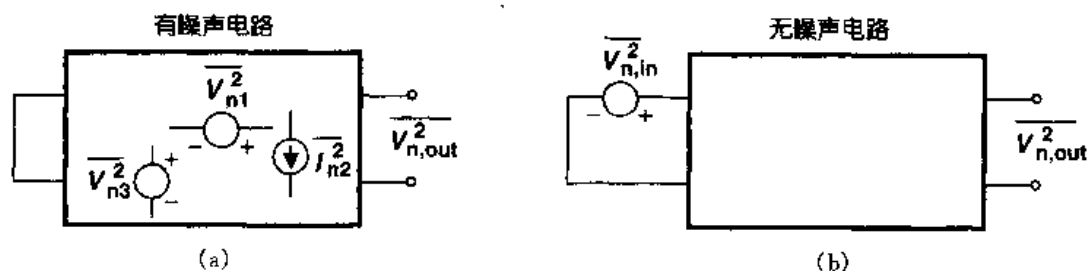


图 7.27 输入参考噪声电压的确定

例 7.8

求图 7.25 中电路的输入参考噪声电压。

解

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{A_v^2} \quad (7.39)$$

$$= \left(4kT \frac{2}{3} g_m + \frac{K}{C_{ox} WL} \frac{1}{f} g_m^2 + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2 \frac{1}{g_m^2 R_D^2} \quad (7.40)$$

$$= 4kT \frac{2}{3g_m} + \frac{K}{C_{ox} WL} \frac{1}{f} + \frac{4kT}{g_m^2 R_D} \quad (7.41)$$

请注意:式(7.41)中的第一项可以看作是栅串联的、阻值为 $2/(3g_m)$ 的电阻的热噪声。同样,第三项对应于阻值为 $(g_m^2 R_D)^{-1}$ 的电阻的热噪声。我们有时候说电路的“等效热噪声电阻”等于 R_T ,意思是:电路在单位带宽内总的输入参考热噪声等于 $4kTR_T$ 。

在我们研究的这个问题上我们要注意两点。第一,当输入参考噪声和输入信号被电路处理时,它们均乘以了增益,因此输入参考噪声显示输入信号被电路中的噪声损坏到什么程度,也就是说,具有一定 SNR 的电路可以检测到的输入信号有多小。所以,不同电路就可以用输入参考噪声做合理的比较。第二,输入参考噪声是一个虚构的量,它不能在电路的输入端测量到,图 7.27(a)和图 7.27(b)的两个电路虽然在数学上是等价的,但物理电路仍然是图 7.27(a)中的电路。

在以上的讨论中,我们假定了输入参考噪声可以用与输入串联的一个电压源来模拟。如果电路有一定的输入阻抗,且由一定的源阻抗驱动,那么这种表示一般是不完善的。要知道原因,可以考虑图 7.28(a)的共源级电路,这里 C_{in} 表示输入电容,为简单起见忽略 $1/f$ 噪声。由式(7.41)得到电路的输入参考噪声电压为 $8kT/(3g_m) + 4kT/(g_m^2 R_D)$ 。现在假设前级电路用一个有感性输出阻抗的戴维南等效电路来模拟(图 7.28(b)),为计算噪声把电路简化为如图 7.28(c)所示,我们尝试找出当 L_1 增加时的输出噪声。由于电压分配在 $L_1 s$ 和 $1/(C_{in}s)$ 上, $\overline{V_{n,in}^2}$ 在 M_1 栅极上的影响、以及因此在输出端的影响,在 L_1 趋于无穷大时变成零。但是,这个结果是错误的,因为电路的输出噪声等于 $(8kT/3)g_m R_D^2 + 4kTR_D$, 并且与 L_1 和 C_m 无关。

 


图 7.28 (a)包含输入电容的共源级电路; (b)由有限源阻抗驱动的共源级;
(c)单个噪声源的影响

让我们对讨论的问题进行总结。如果电路的输入阻抗有限,仅用一个电压源模拟输入参考噪声,意味着当信号源阻抗变大时输出噪声趋于零,这是个错误的结论。为解决这个问题,我们用一个串联电压源和一个并联电流源一起模拟输入参考噪声,如图 7.29 所示,这样如果前级电路的输出阻抗假设值很大——从而减小了 $\overline{V_{n,in}^2}$ 的作用——噪声电流源仍然流过有限的阻抗,在输入端产生噪声。可以证明 $\overline{V_{n,in}^2}$ 和 $\overline{I_{n,in}^2}$ 是必需的,并且足以表示任何线性二端口电路的噪声[5]。

 


图 7.29 用电压源和电流源表示噪声

我们如何计算 $\overline{V_{n,in}^2}$ 和 $\overline{I_{n,in}^2}$ 呢? 因为对于任何信号源阻抗该模型都必须是正确的,所以我们考虑两种极限情况:信号源阻抗为零和无穷大。如图 7.30(a)所示,如果信号源阻抗是零, $\overline{I_{n,in}^2}$ 流过 $\overline{V_{n,in}^2}$ 对输出没有影响,在这种情况下测出的输出噪声仅由 $\overline{V_{n,in}^2}$ 产生。同样地,如果输入是开路的(图 7.30(b)),那么 $\overline{V_{n,in}^2}$ 对输出没有影响,而输出噪声仅由 $\overline{I_{n,in}^2}$ 产生。让我们把这种方法应用于图 7.28 的电路。

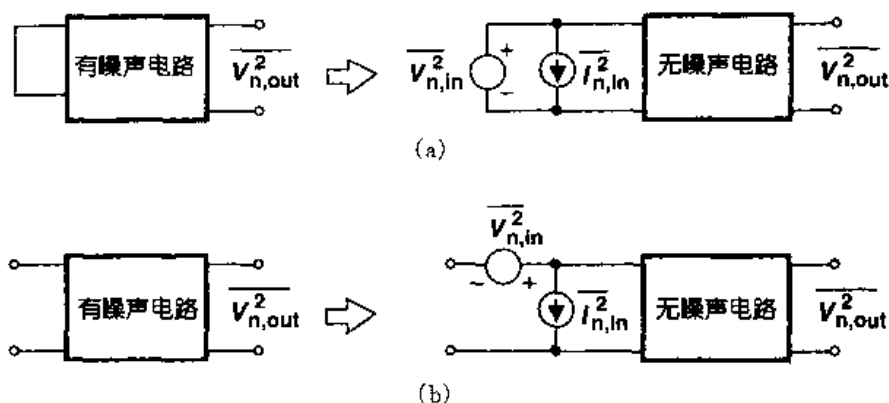


图 7.30 输入参考噪声的计算

(a)电压; (b)电流

例 7.9

计算图 7.28 电路的输入参考噪声电压和电流。

解

由式(7.41)知,输入参考噪声电压(不包含 $1/f$ 噪声)为

$$\overline{V_{n,in}^2} = 4kT \frac{2}{3g_m} + \frac{4kT}{g_m^2 R_D} \quad (7.42)$$

如图 7.31(a)所示,如果输入短路,这个电压产生的输出噪声与实际电路的相同。

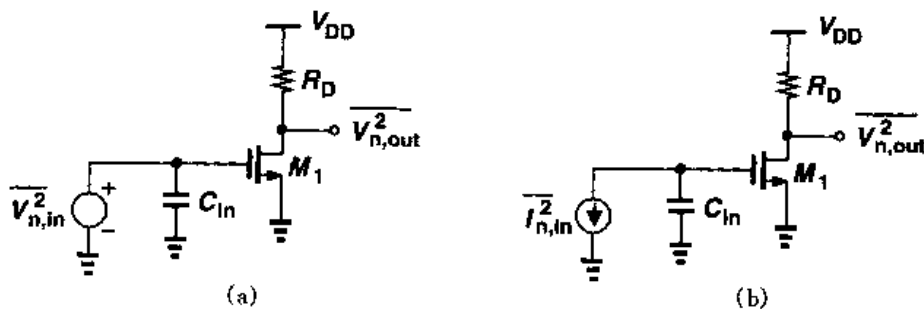


图 7.31

为了得到输入参考噪声电流,我们使输入开路并根据 $\overline{I_{n,in}^2}$ 得到输出噪声(图 7.31(b)),这个噪声电流流过 C_{in} ,在输出产生的噪声为

$$\overline{V_{n,out}^2} = \overline{I_{n,in}^2} \left(\frac{1}{C_{in}\omega} \right)^2 g_m^2 R_D^2 \quad (7.43)$$

这个值必须等于输入开路时噪声电路的输出

$$\overline{V_{n,out}^2} = \left(4kT \frac{2}{3} g_m + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2 \quad (7.44)$$

由式(7.43)和式(7.44),可得

$$\overline{I_{n, \text{in}}^2} = (C_{\text{in}} \omega)^2 \frac{4kT}{g_{\text{m}}^2} \left(\frac{2}{3} g_{\text{m}} + \frac{1}{R_{\text{D}}} \right) \quad (7.45)$$

读者也许想知道,同时用一个电压源和一个电流源来表示输入参考噪声,是否“把噪声计算了两次”。我们用图 7.28 的电路作为例子来证明并不是这样的。考虑如图 7.32 所示的环境,我们可以证明对于任何信号源阻抗 Z_{S} ,用以上方法求出的输出噪声都是正确的。为简单起见,假定 Z_{S} 是无噪声的,我们首先计算由 $\overline{V_{n, \text{in}}^2}$ 和 $\overline{I_{n, \text{in}}^2}$ 在 M_1 的栅极上产生的总噪声电压。如何得到这个电压:是通过电压叠加还是功率叠加? 由于 $\overline{V_{n, \text{in}}^2}$ 和 $\overline{I_{n, \text{in}}^2}$ 可能在电路中表示同一噪声机制,所以它们一般是相关的。事实上,式(7.42)和式(7.45)可分别重新写成:

$$V_{n, \text{in}} = V_{n, M_1} + \frac{1}{g_{\text{m}} R_{\text{D}}} V_{n, \text{RD}} \quad (7.46)$$

$$I_{n, \text{in}} = C_{\text{in}} s V_{n, M_1} + \frac{C_{\text{in}} s}{g_{\text{m}} R_{\text{D}}} V_{n, \text{RD}} \quad (7.47)$$

这里 V_{n, M_1} 表示 M_1 的栅参考噪声电压, $V_{n, \text{RD}}$ 表示 R_{D} 的噪声电压。我们看到:在 $V_{n, \text{in}}$ 和 $I_{n, \text{in}}$ 中均出现了 V_{n, M_1} 和 $V_{n, \text{RD}}$,使得两者有很强的相关性。所以,必需用电压叠加来计算,就像 $V_{n, \text{in}}$ 和 $I_{n, \text{in}}$ 为确定的量一样。

把 $V_{n, \text{in}}$ 和 $I_{n, \text{in}}$ 在图 7.32 中结点 X 处的贡献相加,我们有

$$V_{n, X} = V_{n, \text{in}} \frac{\frac{1}{C_{\text{in}} s}}{\frac{1}{C_{\text{in}} s} + Z_{\text{S}}} + I_{n, \text{in}} \frac{\frac{Z_{\text{S}}}{C_{\text{in}} s}}{\frac{1}{C_{\text{in}} s} + Z_{\text{S}}} \quad (7.48)$$

$$= \frac{V_{n, \text{in}} + I_{n, \text{in}} Z_{\text{S}}}{Z_{\text{S}} C_{\text{in}} s + 1} \quad (7.49)$$

 


图 7.32 由源阻抗激励的共源级电路

把式(7.46)和式(7.47)中的 $V_{n, \text{in}}$ 和 $I_{n, \text{in}}$ 分别代入,我们得到

$$V_{n, X} = \frac{1}{Z_{\text{S}} C_{\text{in}} s + 1} \left[V_{n, M_1} + \frac{1}{g_{\text{m}} R_{\text{D}}} V_{n, \text{RD}} + C_{\text{in}} s Z_{\text{S}} \left(V_{n, M_1} + \frac{1}{g_{\text{m}} R_{\text{D}}} V_{n, \text{RD}} \right) \right] \quad (7.50)$$

$$= V_{n, M_1} + \frac{1}{g_{\text{m}} R_{\text{D}}} V_{n, \text{RD}} \quad (7.51)$$

注意, $V_{n, X}$ 与 Z_{S} 和 C_{in} 均无关,由此得出

$$\overline{V_{n, \text{out}}^2} = g_{\text{m}}^2 R_{\text{D}}^2 \overline{V_{n, X}^2} \quad (7.52)$$

$$= 4kT \left(\frac{2g_{\text{m}}}{3} + \frac{1}{R_{\text{D}}} \right) R_{\text{D}}^2 \quad (7.53)$$

这与式(7.44)相同。

7.4 单级放大器中的噪声

推导了噪声分析的基本数学工具和模型,我们现在研究单级放大器在低频时的噪声特性。在考虑特定的电路结构之前,我们先给出一个简化噪声计算的辅助定理。

辅助定理

图 7.33(a)和图 7.33(b)中所示的电路,如果 $\overline{V_n^2} = I_n^2 / g_m^2$ 并且两个电路均由有限阻抗驱

 


图 7.33 等效共源级电路

动,则在低频时这两个电路是等效的。

证明

由于两个电路的输出阻抗相同,所以我们只要检查输出短路电流(图 7.33(c)和(d))。可以证明(习题 7.4):图 7.33(c)中的电路的输出噪声电流由下式给出:

$$I_{n,out1} = \frac{I_n}{Z_S(g_m + 1/r_O) + 1} \quad (7.54)$$

且图 7.33(d)中电路的输出噪声电流为

$$I_{n,out2} = \frac{g_m V_n}{Z_S(g_m + 1/r_O) + 1} \quad (7.55)$$

使式(7.54)和式(7.55)相等,得 $V_n = I_n / g_m$

这个辅助定理说明:对于任意 Z_S , 噪声源都能由漏源电流变换成和栅串联的电压。

7.4.1 共源级

从例 7.8 可知, 一个简单的共源级电路每单位带宽的输入参考噪声电压等于

$$\overline{V_{n, \text{in}}^2} = 4kT \left(\frac{2}{3g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right) + \frac{K}{C_{\text{ox}} WL} \frac{1}{f} \quad (7.56)$$

从上面的定理, 我们知道 $4kT[2/(3g_m)]$ 这一项实际上是 M_1 的热噪声电流, 被表示成了一个和栅串联的电压。

我们怎样才能减小输入参考噪声电压呢? 从式(7.56)可知, 必须使 M_1 的跨导最大。因此, 如果晶体管是要放大加在其栅极上的电压信号, 如图 7.34(a)所示, 那么跨导必须最大; 而如果晶体管作为一个电流源, 如图 7.34(b)所示, 那么跨导必须最小。

 


图 7.34 电压放大与电流生成

例 7.10

计算图 7.35(a)所示的放大器的输入参考热噪声电压, 假设两个晶体管均处于饱和。另外, 如果电路驱动一个负载电容 C_L , 确定其总输出热噪声; 如果输入是一个振幅为 V_m 的低频正弦信号, 输出信噪比是多少?

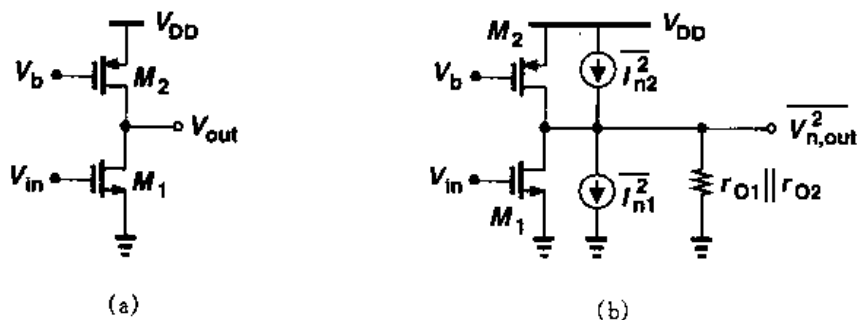


图 7.35

解

用电流源表示 M_1 和 M_2 的热噪声(图 7.35(b)), 注意它们是非相关的, 我们有

$$\overline{V_{n, \text{out}}^2} = 4kT \left(\frac{2}{3} g_{m1} + \frac{2}{3} g_{m2} \right) (r_{O1} \parallel r_{O2})^2 \quad (7.57)$$

由于电压增益等于 $g_{m1}(r_{O1} \parallel r_{O2})$, 相对于 M_1 的栅的总噪声电压为

$$\overline{V_{n, \text{in}}^2} = 4kT \left(\frac{2}{3} g_{m1} + \frac{2}{3} g_{m2} \right) \frac{1}{g_{m1}^2} \quad (7.58)$$

$$= 4kT \left(\frac{2}{3g_{m1}} + \frac{2g_{m2}}{3g_{m1}^2} \right) \quad (7.59)$$

式(7.59)表示了 $\overline{V_{n,in}^2}$ 与 g_{m1} 和 g_{m2} 的关系,证实了 g_{m2} 必须最小,因为 M_2 是一个电流源。

读者也许会奇怪:图 7.35 中的 M_1 和 M_2 为什么有不同的噪声效应。毕竟,两个晶体管的噪声电流均流过 $r_{O1} \parallel r_{O2}$,为什么要使 g_{m1} 最大,而要使 g_{m2} 最小呢?这是因为:随着 g_{m1} 的增加,输出噪声电压与 $\sqrt{g_{m1}}$ 成正比增大,而共源级的电压增益与 g_{m1} 成正比,结果减小了输入参考噪声电压。

为了计算总输出噪声,我们将式(7.57)在整个频带内积分:

$$\overline{V_{n,out,tot}^2} = \int_0^\infty 4kT \left(\frac{2}{3}g_{m1} + \frac{2}{3}g_{m2} \right) (r_{O1} \parallel r_{O2})^2 \frac{df}{1 + (r_{O1} \parallel r_{O2})^2 C_L^2 (2\pi f)^2} \quad (7.60)$$

利用例 7.1 的结果,我们得到

$$\overline{V_{n,out,tot}^2} = \frac{2}{3} (g_{m1} + g_{m2}) (r_{O1} \parallel r_{O2}) \frac{kT}{C_L} \quad (7.61)$$

一个振幅为 V_m 的输入正弦信号产生的输出振幅等于 $g_{m1} (r_{O1} \parallel r_{O2}) V_m$,输出 SNR 等于信号功率和噪声功率之比

$$\text{SNR}_{out} = \left[\frac{g_{m1} (r_{O1} \parallel r_{O2}) V_m}{\sqrt{2}} \right]^2 \frac{1}{(2/3)(g_{m1} + g_{m2})(r_{O1} \parallel r_{O2})(kT/C_L)} \quad (7.62)$$

$$= \frac{3C_L}{4kT} \frac{g_{m1}^2 (r_{O1} \parallel r_{O2})}{g_{m1} + g_{m2}} V_m^2 \quad (7.63)$$

我们注意到,要使输出 SNR 最大,必须使 C_L 最大,即带宽必须最小。当然,带宽也由输入信号谱决定。这个例子说明,设计宽带电路要保持低噪声是极其困难的。

从式(7.56)还能看出,图 7.25(a)中的 R_D 产生的噪声随 R_D 增加而减小,这一点也是很重要的。这也是因为 R_D 在输出产生的噪声电压与 $\sqrt{R_D}$ 成正比,而电路的电压增益与 R_D 成正比。

例 7.11

计算图 7.36(a)所示电路的 $1/f$ 和热输入参考噪声电压,假设 M_1 和 M_2 均工作在饱和区。

 


图 7.36

解

我们用(图 7.36(b))与栅串联的电压源模拟晶体管的 $1/f$ 噪声和热噪声, M_2 的栅极噪声电压经过增益 $g_{m2}(R_D \parallel r_{O1} \parallel r_{O2})$ 后到达输出, 然后将结果除以 $g_{m1}(R_D \parallel r_{O1} \parallel r_{O2})$ 后作为主要的输入。将 R_D 的噪声电流乘以 $R_D \parallel r_{O1} \parallel r_{O2}$ 再除以 $g_{m1}(R_D \parallel r_{O1} \parallel r_{O2})$, 则总输入参考噪声电压由下式给出

$$\overline{V_{n,in}^2} = 4kT \frac{2}{3} \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}^2} + \frac{1}{g_{m1}} \right) + \frac{1}{C_{ox}} \left[\frac{K_P g_{m2}^2}{(WL)_2 g_{m1}^2} + \frac{K_N}{(WL)_1} \right] \frac{1}{f} + \frac{4kT}{g_{m1}^2 R_D} \quad (7.64)$$

式中 K_P 和 K_N 分别代表 PMOS 和 NMOS 器件的闪烁噪声系数。正如所料的, 如果 g_{m2} 增加, 输入参考噪声电压就增加。

我们怎样设计低噪声工作的共源级电路呢? 对图 7.34 简单电路中的热噪声, 我们必须通过增加漏电流或器件宽度使 g_{m1} 最大化。 I_D 越大导致功耗越大并且减小了输出电压摆幅, 而器件越宽导致输入和输出电容越大。我们也可以增大 R_D , 但代价是减小了电压的余度并降低了速度。

对于 $1/f$ 噪声的降低, 主要的方法是增加管子的面积, 如果 WL 增加而 W/L 保持恒定, 那么器件的跨导不变, 从而其热噪声不变, 但器件的寄生电容增加了。这些分析指出了在噪声、功耗、电压余度和速度之间的各种相互折衷。

7.4.2 共栅级

考虑如图 7.37(a)所示的共栅结构, 忽略沟道长度调制, 我们用两个电流源表示 M_1 和 R_D 的热噪声(图 7.37(b))。注意, 由于电路的输入阻抗低, 输入参考噪声电流即使在低频时也不能忽略。为计算输入参考噪声电压, 我们将输入短接到地并使图 7.38(a)和(b)中的电路的输

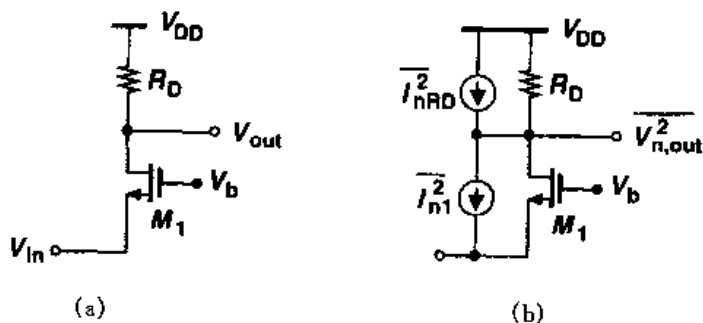


图 7.37 (a)共栅级电路; (b)包括噪声源的共栅极电路

出噪声相等

$$\left(4kT \frac{2}{3} g_m + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2 = \overline{V_{n,in}^2} (g_m + g_{mb})^2 R_D^2 \quad (7.65)$$

即

$$\overline{V_{n,m}^2} = \frac{4kT(2g_m/3 + 1/R_D)}{(g_m + g_{mb})^2} \quad (7.66)$$

类似地,使图 7.38(c)和(d)中电路的输出噪声相等可得输入参考噪声电流。在图 7.38(c)的输出中 $\overline{I_{n1}^2}$ 的影响是什么呢? 因为 M_1 的源的电流总和是零,所以 $I_{n1} + I_{D1} = 0$ 。从而 I_{n1} 在 M_1 中产生一个与 I_{D1} 大小相等、方向相反的电流,在输出端不产生噪声。那么图 7.37(a)中的输出噪声电压就等于 $4kTR_D$,从而 $\overline{I_{n,m}^2}R_D^2 = 4kTR_D$,则

$$\overline{I_{n,m}^2} = \frac{4kT}{R_D} \quad (7.67)$$

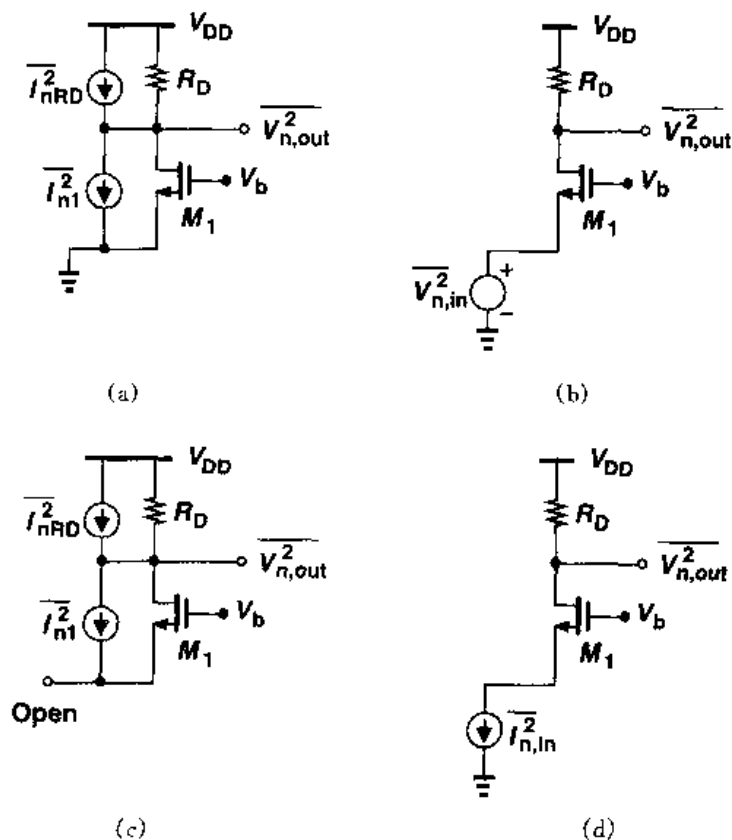


图 7.38 共栅级输入参考噪声的计算

共栅级电路的一个严重缺点是负载产生的噪声电流是由输入直接引起的。以式(7.67)为例,之所以产生这个结果是由于这个电路没有电流增益,这一点和共源放大器相反。

到现在为止我们的讨论都忽略了共栅级放大器的偏置电流源产生的噪声。图 7.39 所示的是一个为 M_1 产生偏置电流的简单电流镜,电流的大小是 I_1 的倍数。电容 C_0 把 M_0 产生的噪声旁路到地。我们注意到,如果电路的输入接地, M_2 的漏噪声电流不流过 R_D ,对输入参考噪声电压就没有贡献。另一方面,如果输入开路, $\overline{I_{n2}^2}$ 全部是由 M_1 和 R_D 产生(低频时)的,产生的输出噪声等于 $\overline{I_{n2}^2}R_D^2$,对应的输入参考噪声电流就是 $\overline{I_{n2}^2}$ 。结果, M_2 的噪声电流直接加到了输入参考噪声电流中,这就需要使 M_2 的跨导为最小。但是,对于给定的偏置电流,由于 $g_{m2} = 2I_{12}/(V_{GS2} - V_{TH2})$,所以这会导致 M_2 更高的漏源电压,从而要求 V_b 增大,减小了输出

 


图 7.39 偏置电流源产生的噪声

结点的电压摆幅。

例 7.12

求图 7.40 中电路的输入参考热噪声电压和电流,假设所有的晶体管都工作在饱和区。

解

要计算输入参考噪声电压,我们把输入接地,得到

$$\overline{V_{n,out}^2} = 4kT \frac{2}{3} (g_{m1} + g_{m3})(r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \quad (7.68)$$

那么,输入参考噪声电压 $V_{n,in}$ 必须满足下面的关系式:

$$\overline{V_{n,in}^2} (g_{m1} + g_{mb1})^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2 = 4kT \frac{2}{3} (g_{m1} + g_{m3})(r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \quad (7.69)$$

得

$$\overline{V_{n,in}^2} = 4kT \frac{2}{3} \frac{(g_{m1} + g_{m3})}{(g_{m1} + g_{mb1})^2} \quad (7.70)$$

正如所料的,噪声与 g_{m3} 成正比。

要计算输入参考噪声电流,我们把输入开路,注意到输出噪声电压等于 $(\overline{I_{n2}^2} + \overline{I_{n3}^2}) R_{out}^2$, 其中 $R_{out} \approx r_{O3} \parallel (g_{m1} r_{O1} r_{O2})$ 表示输入开路时的输出阻抗,由此得出

$$\overline{I_{n,in}^2} = 4kT \frac{2}{3} (g_{n2} + g_{m3}) \quad (7.71)$$

这又一次证明:噪声正比于两个电流源的跨导。

 


图 7.40

在共栅结构中 $1/f$ 噪声的影响也很重要。作为一个典型的例子,我们计算图 7.40 中所示电路的输入参考 $1/f$ 噪声电压和电流。如图 7.41 所示,用与每一个管子的栅串联的电压源模

拟每个相应的 $1/f$ 噪声源。注意,我们忽略了 M_0 和 M_4 的 $1/f$ 噪声,一个更接近实际的情况在习题 7.10 中研究。

如果输入接地,我们得到

$$\overline{V_{n,out}^2} = \frac{1}{C_{ox}f} \left[\frac{g_{m1}^2 K_N}{(WL)_1} + \frac{g_{m3}^2 K_P}{(WL)_3} \right] (r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \quad (7.72)$$

其中 K_N 和 K_P 分别表示 NMOS 和 PMOS 器件的闪烁噪声系数,所以

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{1}{C_{ox}f} \left[\frac{K_P g_{m3}^2}{(WL)_3} + \frac{K_N g_{m1}^2}{(WL)_1} \right] \frac{1}{(g_{m1} + g_{mb1})^2} \quad (7.73)$$

如果输入开路,输出噪声电压为

$$\overline{V_{n,out}^2} = \frac{1}{C_{ox}f} \left[\frac{K_P g_{m3}^2}{(WL)_3} + \frac{K_N g_{m2}^2}{(WL)_2} \right] R_{out}^2 \quad (7.74)$$

所以

$$\overline{I_{n,in}^2} = \frac{1}{C_{ox}f} \left[\frac{K_P g_{m3}^2}{(WL)_3} + \frac{K_N g_{m2}^2}{(WL)_2} \right] \quad (7.75)$$

式(7.73)和式(7.75)描述了电路的 $1/f$ 噪声特性,而且必须把它们分别加到式(7.70)和式(7.71)中,这样才可以得到每单位带宽的总噪声。

7.4.3 源跟随器

考虑图 7.42(a)所示的源跟随器,图中 M_2 作为偏置电流源。由于电路的输入阻抗很高,对驱动源阻抗中等的情况,即使在频率较高时,也可以忽略输入参考噪声电流。为了计算输入参考热噪声电压,我们使用图 7.42(b)中的表示方式,由 M_2 产生的输出噪声可表示为

 


图 7.42 (a)源跟随器;(b)包含噪声源的电路

$$\overline{V_{n,out}^2} \Big|_{M_2} = \overline{I_{n2}^2} \left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \right)^2 \quad (7.76)$$

由第 3 章得

 


图 7.41 共栅级中的闪烁噪声

$$A_v = \frac{\frac{1}{g_{mbl}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2}}{\frac{1}{g_{mbl}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} + \frac{1}{g_{m1}}} \quad (7.77)$$

则总输入参考噪声电压为

$$\overline{V_{n,in}^2} = \overline{V_{n1}^2} + \frac{\overline{V_{n,out}^2}|_{M_2}}{A_v^2} \quad (7.78)$$

$$= 4kT \frac{2}{3} \left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2} \right) \quad (7.79)$$

注意,式(7.59)与式(7.79)的相似性。

由于源跟随器把噪声加到输入信号上,但提供的电压增益小于1,所以,在低噪声放大器中通常不使用源跟随器。源跟随器的 $1/f$ 噪声特性在习题 7.11 中讨论。

7.4.4 共源共栅级

考虑图 7.43(a)所示的共源共栅级。因为低频时 M_1 和 R_D 的噪声电流流过 R_D ,所以 M_1 和 R_D 贡献的噪声可以像共源级电路一样量化:

$$\overline{V_{n,in}^2}|_{M_1, R_D} = 4kT \left(\frac{2}{3g_{m1}} + \frac{1}{g_{m1}^2 R_D} \right) \quad (7.80)$$

 


图 7.43 (a)共源共栅级; (b)用电流源模拟的 M_2 的噪声;
(c)用电压源模拟的 M_2 的噪声

这里忽略了 M_1 的 $1/f$ 噪声。 M_2 的噪声影响是什么呢? 用图 7.43(b)中的电路模拟 M_2 的噪声,这个噪声对输出的贡献是微不足道的,在低频时更是如此。这是因为,如果忽略了 M_1 的沟道长度调制效应,那么 $I_{n2} + I_{D2} = 0$,从而 M_2 对 $V_{n,out}$ 没有影响。下面从另一观点分析这个问题。用图 7.33 的辅助定理建立图 7.43(c)中的等效电路,我们注意到,如果结点 X 的阻抗很大,那么 V_{n2} 到输出的电压增益很小。另一方面,在高频时 X 结点的总电容 C_X 产生一个增

益:

$$\frac{V_{n,out}}{V_{n2}} \approx \frac{-R_D}{1/g_{m2} + 1/(C_X s)} \quad (7.81)$$

这增大了输出噪声。这个电容还通过把 M_1 产生的信号电流旁路到地减小了主输入到输出的增益,结果,共源共栅级电路的输入参考噪声在高频时可以增加许多。

7.5 差动对中的噪声

基于对基本放大器中的噪声的理解,我们现在可以研究差动对的噪声特性。如图 7.44(a),差动对可被看作是二端口电路,因此可以如图 7.44(b)所示的那样模拟总的噪声。低频工作时,一般可以忽略 $\overline{I_{n,in}^2}$ 的数值。

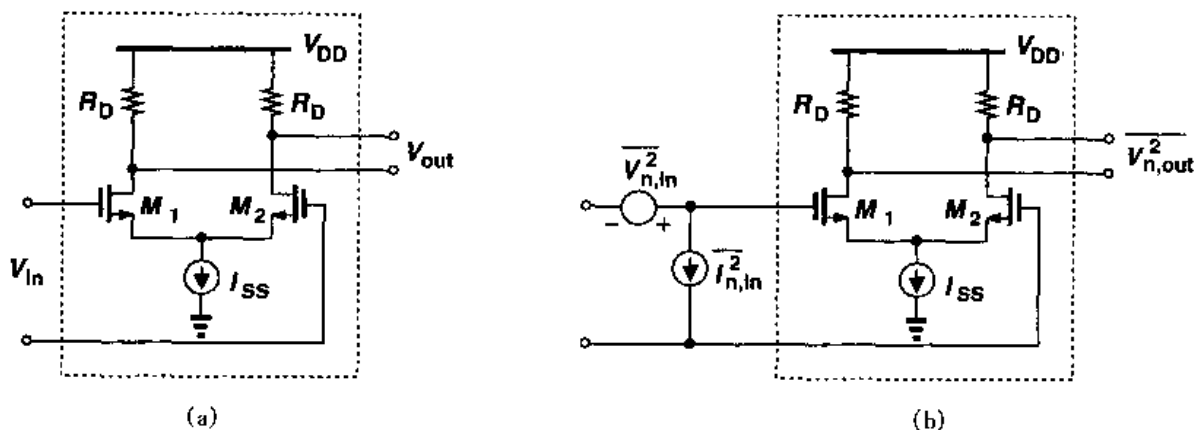


图 7.44 (a)差动对;(b)包括输入参考噪声源的电路

为计算 $\overline{V_{n,in}^2}$ 中的热噪声成分,我们首先把两个输入短接在一起,如图 7.45(a)所示,得到总输出噪声。注意,由于电路中的噪声源是非相关的,所以功率量可以叠加。因为 I_{n1} 和 I_{n2} 不相关,所以结点 P 不能被认为是虚地,这使得用半边电路的概念有困难。因此,我们只能分别推出每个噪声源的影响。如图 7.45(b)所示,首先把电路简化成图 7.45(c)可得到 I_{n1} 产生的噪声,借助于这个图并忽略沟道调制效应,读者可以证明: I_{n1} 的一半流过 R_{D1} ,另一半流过 M_2 和 R_{D2} 。如图 7.45(d),也可以把 I_{n1} 分解成两个(相关的)电流源并计算它们在输出的结果。所以,

$$V_{n,out} \Big|_{M_1} = \frac{I_{n1}}{2} R_{D1} + \frac{I_{n1}}{2} R_{D2} \quad (7.82)$$

注意,这两个噪声电压可直接相加,因为它们都是由 I_{n1} 产生的,因而是相关的。如果 $R_{D1} = R_{D2} = R_D$,由此可得

$$\overline{V_{n,out}^2} \Big|_{M_1} = \overline{I_{n1}^2} R_D^2 \quad (7.83)$$

类似可得

$$\overline{V_{n,out}^2} \Big|_{M_2} = \overline{I_{n2}^2} R_D^2 \quad (7.84)$$

于是有

$$\overline{V_{n,out}^2} \Big|_{M_1, M_2} = (\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2}) R_D^2 \quad (7.85)$$

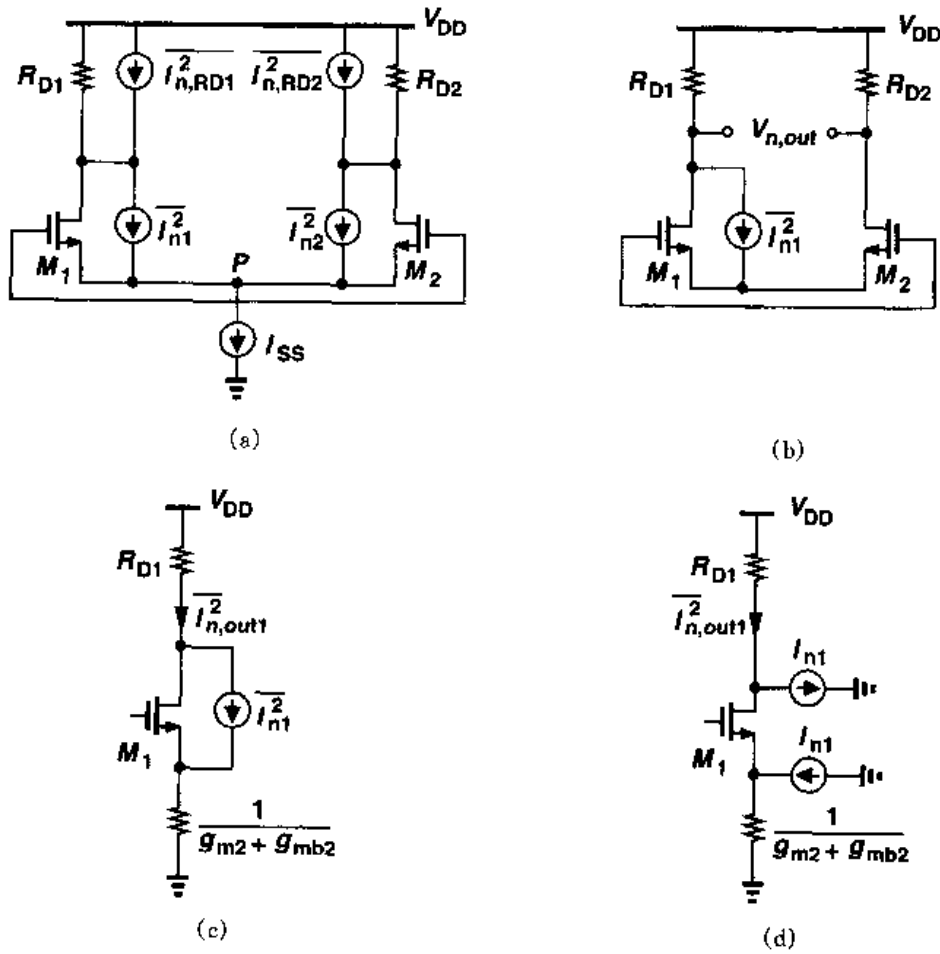


图 7.45 差动对输入参考噪声的计算

如果计入 R_{D1} 和 R_{D2} 的噪声, 我们得到总输出噪声为

$$\overline{V_{n,out}^2} = (\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2}) R_D^2 + 2(4kTR_D) \quad (7.86)$$

$$= 8kT \left(\frac{2}{3} g_m R_D^2 + R_D \right) \quad (7.87)$$

把上面的结果除以差动增益的平方, $g_m^2 R_D^2$, 我们得到

$$\overline{V_{n,in}^2} = 8kT \left(\frac{2}{3g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right) \quad (7.88)$$

这是共源级电路输入噪声电压平方的两倍。

输入参考噪声电压也可以利用图 7.33 所示的辅助定理进行计算。如图 7.46, 可以用与其栅串联的电压源模拟 M_1 和 M_2 的噪声, R_{D1} 和 R_{D2} 的噪声除以 $g_m^2 R_D^2$ 就得到式(7.88)。

比较式(7.56)与式(7.88)中表示的共源级和差动对的噪声特性是有益的。我们得出的结论是, 如果每个晶体管的跨导是 g_m , 那么差动对的输入参考噪声电压是共源级电路的 $\sqrt{2}$ 倍, 这仅仅是由于前者在信号通路中包含了两倍的器件数目, 如图 7.46 中所示的两个串联电压源的例子(由于噪声源是非相关的, 所以它们的功率相加)。如果晶体管尺寸相同, 假设器件跨导相等, 那么差动对消耗的功率是共源级电路的两倍, 认识到这一点也很重要。

图 7.46 的噪声模型也可以很容易地解释晶体管的 $1/f$ 噪声。把由 $K/(C_{ox}WL)$ 给出的电压源与每个晶体管的栅串联, 我们可以把式(7.88)重新写为

$$\overline{V_{n, in, tot}^2} = 8kT \left(\frac{2}{3g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right) + \frac{2K}{C_{ox}WL} \frac{1}{f} \quad (7.89)$$

图 7.44 的尾电流源是否对噪声有贡献呢? 如果差动输入信号是零而且电路是对称的, 那么 I_{SS} 产生的噪声在 M_1 和 M_2 平均分配, 只在输出产生一个共模噪声电压。另一方面, 对于一个很小的差动输入 ΔV_{in} , 我们得到

$$\Delta I_{D1} - \Delta I_{D2} = g_m \Delta V_{in} \quad (7.90)$$

$$= \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{I_{SS} + I_n}{2} \right)} \Delta V_{in} \quad (7.91)$$

式中 I_n 表示 I_{SS} 中的噪声, 并且 $I_n \ll I_{SS}$ 。本质上, 噪声调制每一个器件的跨导, 式(7.91)可重新写为

$$\Delta I_{D1} - \Delta I_{D2} \approx \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \frac{I_{SS}}{2}} \left(1 + \frac{I_n}{2I_{SS}} \right) \Delta V_{in} \quad (7.92)$$

$$= g_{m0} \left(1 + \frac{I_n}{2I_{SS}} \right) \Delta V_{in} \quad (7.93)$$

式中 g_{m0} 是无噪声电路的跨导。式(7.93)说明: 当电路离开平衡时, I_n 在 M_1 和 M_2 之间更不平衡地分配, 因而在输出产生差动噪声。尽管如此, 但是这个影响通常可以忽略。

例 7.13

假设图 7.47(a) 中的器件工作在饱和区而且电路是对称的, 求输入参考噪声电压。

解

由于可以用与输入串联的电压源模拟 M_1 和 M_2 的 $1/f$ 噪声和热噪声, 所以我们只需要把 M_3 和 M_4 的噪声折算到输入。让我们计算 M_3 贡献的输出噪声, M_3 的漏噪声电流在 r_{O3} 和 R_X 这两个电阻之间分配(图 7.47(c)), R_X 是从 M_1 的漏端看进去所看到的电阻, 从第 5 章的内容可知, 这个电阻等于 $R_X = r_{O4} + 2r_{O1}$ 。分别用 I_{nA} 和 I_{nB} 表示流过 r_{O3} 和 R_X 的噪声电流, 我们有

 


图 7.46 计算输入参考噪声的另一种方法

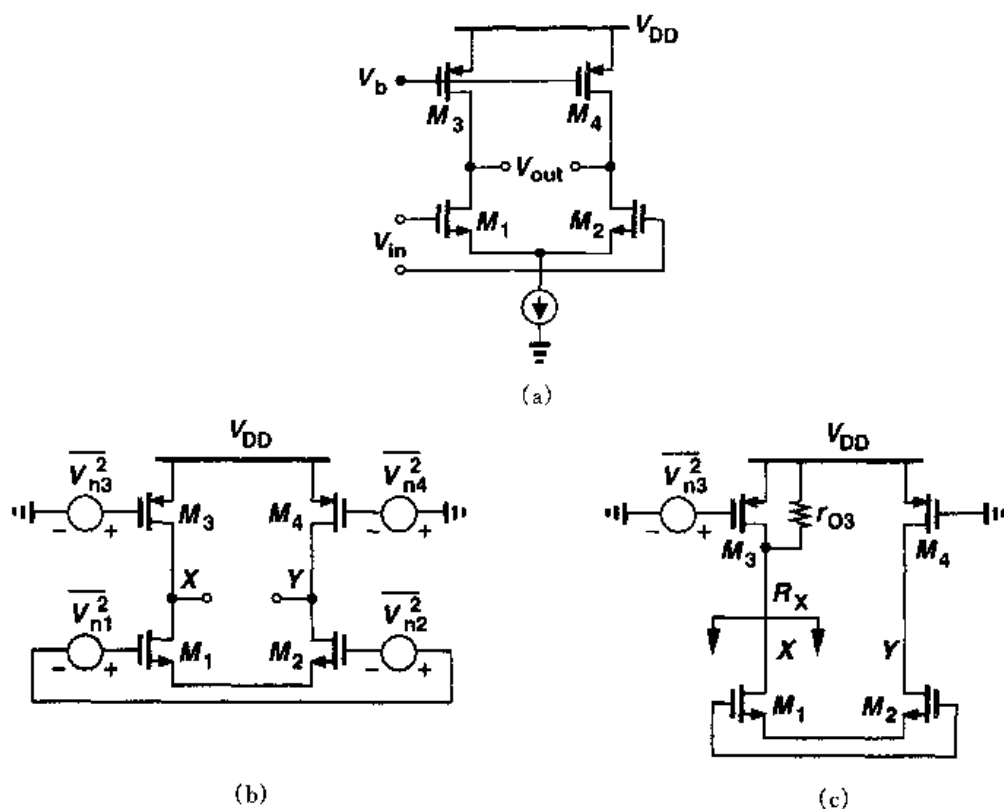


图 7.47

$$I_{nA} = g_{m3} V_{n3} \frac{r_{O4} + 2r_{O1}}{2r_{O4} + 2r_{O1}} \quad (7.94)$$

和

$$I_{nB} = g_{m3} V_{n3} \frac{r_{O3}}{2r_{O4} + 2r_{O1}} \quad (7.95)$$

前者在结点 X 产生相对于地的噪声电压为 $g_{m3} V_{n3} r_{O3} (r_{O4} + 2r_{O1}) / (2r_{O4} + 2r_{O1})$, 而后者流过 M_1, M_2 和 r_{O4} , 在结点 Y 产生相对于地的噪声电压为 $g_{m3} V_{n3} r_{O3} r_{O4} / (2r_{O4} + 2r_{O1})$ 。因此, 由 M_3 产生的总差动输出噪声等于

$$V_{nXY} = V_{nX} - V_{nY} \quad (7.96)$$

$$= g_{m3} V_{n3} \frac{r_{O3} r_{O1}}{r_{O3} + r_{O1}} \quad (7.97)$$

(读者可以验证, 必须用 V_{nX} 减去 V_{nY} 。)

式(7.97)意味着, 只要将 M_3 的噪声电流乘以 r_{O1} 与 r_{O3} 的并联电阻值, 就是差动输出电压。这一点当然不会使人感到意外, 因为如图 7.48 所示, V_{n3} 对输出的影响也可以这样导出: 把 V_{n3} 分解为两个差动成分, 分别加在 M_3 和 M_4 的栅上, 然后使用半边电路概念。由于这个计算涉及单个噪声源, 所以我们可暂时忽略噪声的随机性, 并把 V_{n3} 和电路分别看作是熟悉、确定的信号和线性电路。

也将式(7.97)用于 M_4 , 并把得到的功率相加, 我们有

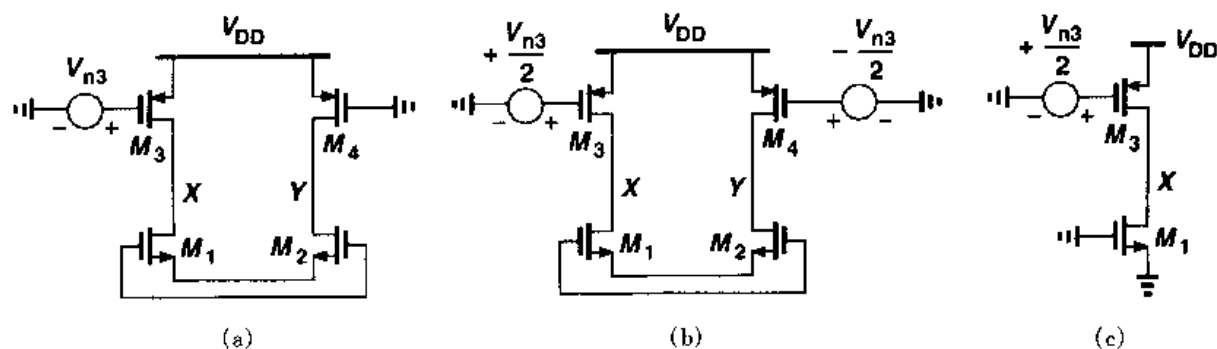


图 7.48 计算有电流源负载的差动对的输入参考噪声电压

$$\left. V_{n,\text{out}}^2 \right|_{M_3, M_4} = g_{m3}^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \overline{V_{n3}^2} + g_{m4}^2 (r_{O2} \parallel r_{O4})^2 \overline{V_{n4}^2} \quad (7.98)$$

$$= 2g_{m3}^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \overline{V_{n3}^2} \quad (7.99)$$

为把噪声折算到输入,我们把式(7.99)除以 $g_{m1}^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2$, 得到每单位带宽的总输入参考噪声电压为

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 2 \overline{V_{n1}^2} + 2 \frac{g_{m3}^2}{g_{m1}^2} \overline{V_{n3}^2} \quad (7.100)$$

把 $\overline{V_{n1}^2}$ 和 $\overline{V_{n3}^2}$ 的表达式代入,得

$$\overline{V_{n,\text{in}}^2} = 8kT \left(\frac{2}{3g_{m1}} + \frac{2g_{m3}}{3g_{m1}^2} \right) + \frac{2K_N}{C_{\text{ox}}(WL)_1 f} + \frac{2K_P}{C_{\text{ox}}(WL)_3 f} \frac{g_{m3}^2}{g_{m1}^2} \quad (7.101)$$

对于许多其它模拟电路也必须研究噪声影响,例如反馈系统、运算放大器和带隙基准均表现出引入关注且重要的噪声特性,我们将在其它章节再来讨论这些内容。

7.6 噪声带宽

电路中损坏信号的总噪声由电路的带宽内的所有频率成分产生。考虑一个多极点电路,其输出噪声谱如图 7.49(a)所示。因为高于 ω_{p1} 的噪声成分不能忽略,所以总输出噪声必须通过计算谱密度下的总面积求出:

$$\overline{V_{n,\text{out,tot}}^2} = \int_0^\infty \overline{V_{n,\text{out}}^2} df \quad (7.102)$$

但是,如图 7.49(b)所示,有时把总噪声简单地表示为 $V_n^2 \cdot B_n$ 也是有益的,带宽 B_n 由下式决定:

$$V_n^2 B_n = \int_0^\infty \overline{V_{n,\text{out}}^2} df \quad (7.103)$$

B_n 被称为“噪声带宽”，它使得具有相同低频噪声 V_0^2 、但具有不同高频传输函数的各种电路可以进行合理地比较。作为练习，读者可以证明一个单极点系统的噪声带宽等于该极点频率的 $\pi/2$ 倍。

 


图 7.49 (a) 电路的输出噪声谱; (b) 噪声带宽的概念

习题

如无特殊说明，下面所有习题中均采用表 2.1 中的器件参数，假设 $V_{DD} = 3\text{ V}$ ，同时还假设所有的晶体管都工作在饱和区。

- 7.1 一个共源级电路包含一个 $50\text{ }\mu\text{m}/0.5\text{ }\mu\text{m}$ 的 NMOS 器件，偏置电流为 $I_D = 1\text{ mA}$ ，负载电阻为 $2\text{ k}\Omega$ ，在 100 MHz 的带宽内总输入参考热噪声电压是多少？
- 7.2 在图 7.35 的共源级电路中，假定 $(W/L)_1 = 50/0.5$ ， $I_{D1} = I_{D2} = 0.1\text{ mA}$ ， $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。如果 M_2 对输入参考噪声电压（不是电压的平方）的贡献必须是 M_1 的 $1/5$ ，放大器的最大输出电压摆幅是多少？
- 7.3 使用图 7.19(c) 的分布模型并忽略沟道热噪声，证明计算栅噪声时，分布栅电阻 R_G 可用阻值为 $R_G/3$ 的集总电阻代替。（提示：用串联电压源模拟 R_G 的噪声并计算总的漏噪声电流。注意相关噪声源。）
- 7.4 证明图 7.33(c) 的输出噪声电流由式 (7.54) 给出。
- 7.5 求图 7.50 中电路的输入参考噪声电压，并将结果与式 (7.59) 比较。
- 7.6 求图 7.51 中每一个电路的输入参考热噪声电压。假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。



 



图 7.50

 

(a)

 

(b)

 

(c)

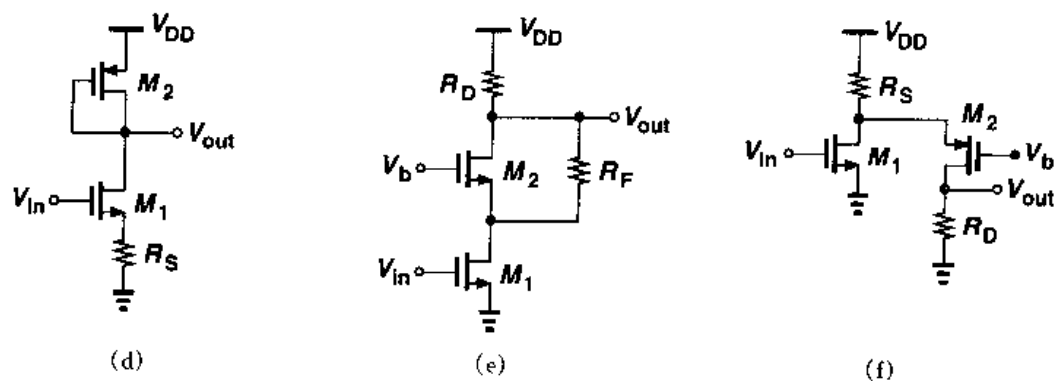


图 7.51

7.7 求图 7.52 中每一个电路的输入参考热噪声电压。假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。

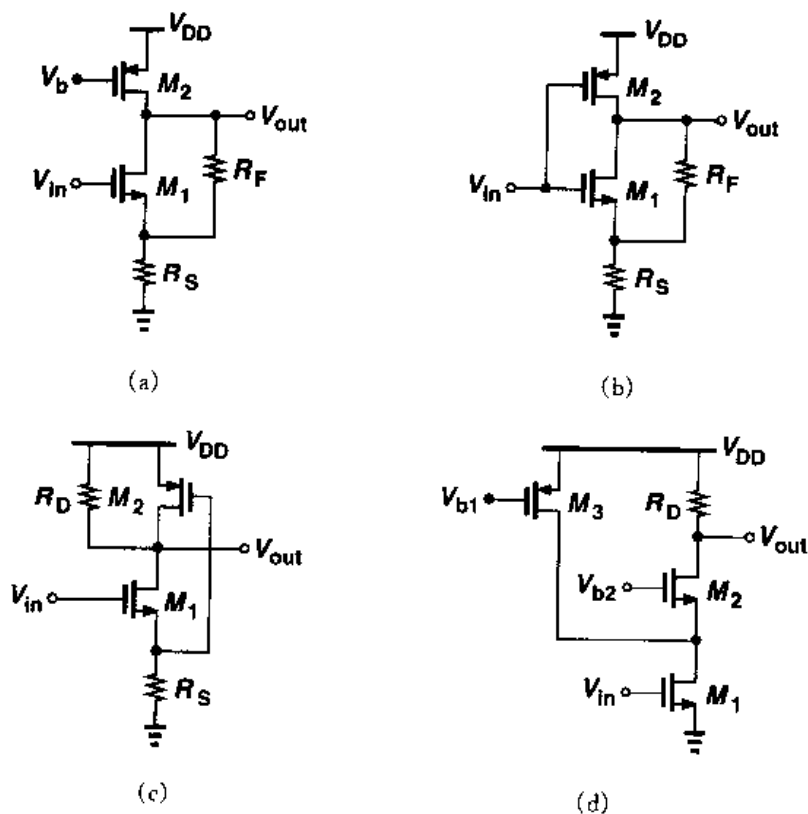


图 7.52

- 7.8 求图 7.53 中每一个电路的输入参考热噪声电压和电流。假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。
- 7.9 求图 7.54 中每一个电路的输入参考热噪声电压和电流。假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。
- 7.10 如果去掉图 7.40 电路中的两个电容,求电路的输入参考 $1/f$ 噪声电压和电流。
- 7.11 求图 7.42 所示源跟随器的输入参考 $1/f$ 噪声电压。
- 7.12 假定 $\lambda = \gamma = 0$,求图 7.55 中每一个电路的输入参考热噪声电压,对于图 7.55(a),假设 $g_{m3,4} = 0.5g_{m5,6}$ 。

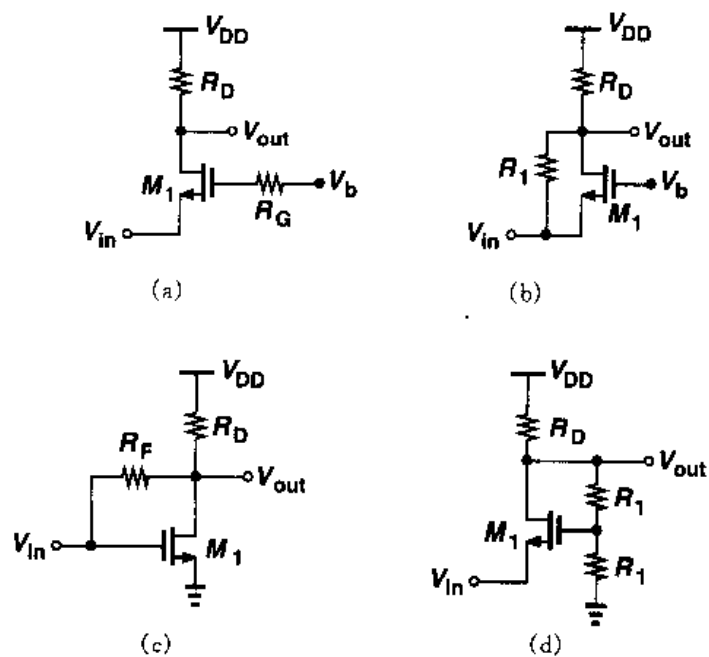


图 7.53

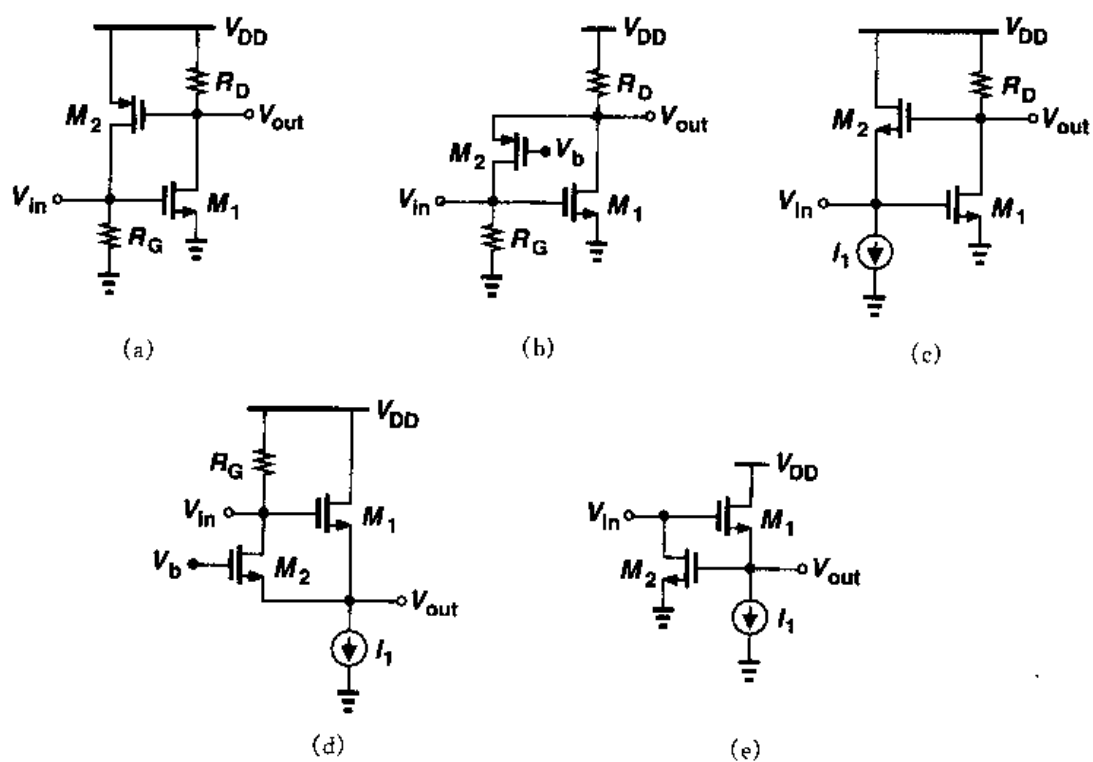


图 7.54

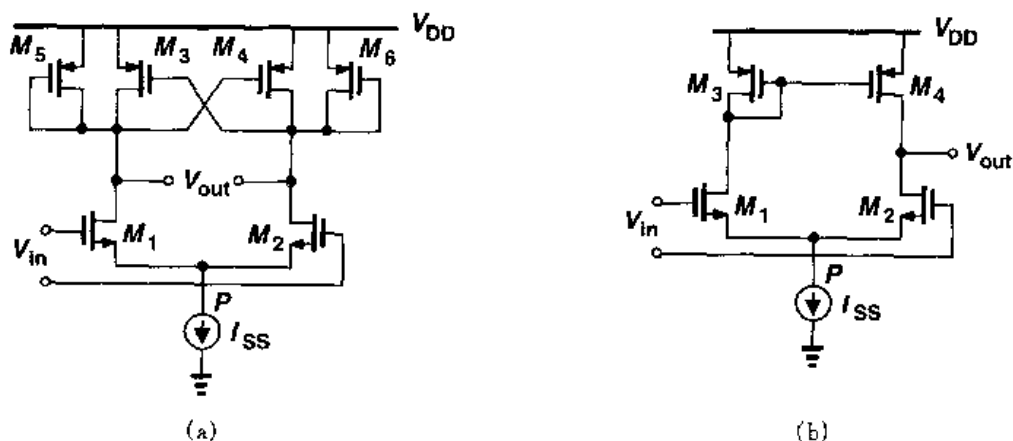


图 7.55

7.13 考虑如图 7.56 所示的带负反馈共源级电路:

(a) 如果 $\lambda = \gamma = 0$, 计算输入参考热噪声电压。

(b) 假设线性化需要迫使 R_S 上的直流电压等于 M_1 的过驱动电压, 那么与 M_1 贡献的热噪声电压相比, R_S 贡献的热噪声电压是多少?

7.14 解释密勒原理为什么不能用来计算悬浮电阻的热噪声的影响。

7.15 图 7.57 的电路被设计成 $(W/L)_1 = 50/0.5$, $I_{D1} = 0.05 \text{ mA}$, 求输出在 50MHz 带宽内总的均方根热噪声电压。

 


图 7.56

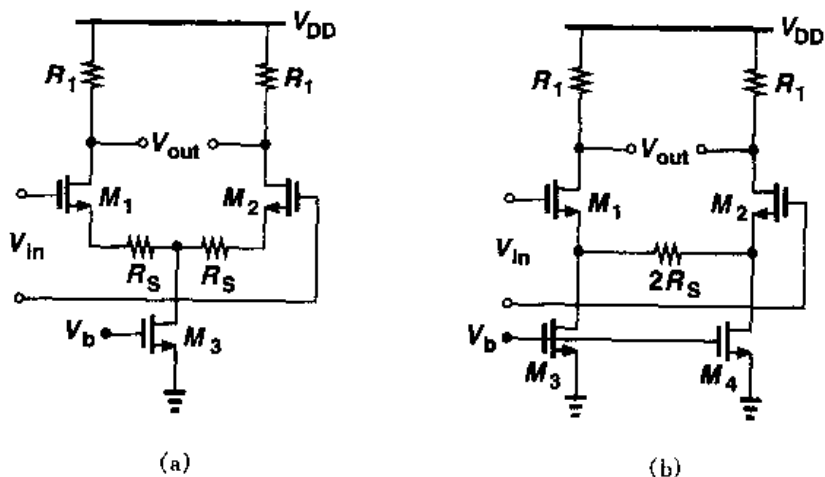


图 7.57

7.16 对于图 7.58 所示电路, 计算频带 $[f_L, f_H]$ 内的总输出热噪声和 $1/f$ 噪声。假定 $\lambda \neq 0$ 但忽略其它电容。

7.17 假设图 7.35 的电路中, $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $I_{D1} = |I_{D2}| = 0.5 \text{ mA}$, 输入参考热噪声电压是多少?

7.18 将图 7.35 中的电路修改成图 7.59 所示电路:

(a) 计算输入参考热噪声电压。

(b) 对给定的电流偏置和输出电压摆幅, R_S 取多少时输入参考热噪声最小?

7.19 一个共栅级电路包含一个 $W/L = 50/0.5$ 的 NMOS 器件, 偏置电流 $I_D = 1$ mA, 负载电阻是 1 k Ω , 求输入参考热噪声电压和电流。

7.20 图 7.39 的电路中, $(W/L)_1 = 50/0.5$, $I_{D1} = I_{D2} = 0.5$ mA, $R_D = 1$ k Ω 。

(a) 确定 $(W/L)_2$ 使得 M_2 对输入参考热噪声电流(不是电流的平方)的贡献是 R_D 贡献的 $1/5$ 。

(b) 为使 M_2 处于三极管区边缘, 计算 V_b 的最小值应为多少? 最大允许的输出电压摆幅是多少?

7.21 设计图 7.39 的电路, 使输入参考热噪声电压为 3 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 输出摆幅最大。假定 $I_{D1} = I_{D2} = 0.5$ mA。

7.22 考虑图 7.40 的电路, 如果 $(W/L)_{1-3} = 50/0.5$, $I_{D1-3} = 0.5$ mA, 求输入参考热噪声电压和电流。

7.23 在图 7.40 的电路中, $(W/L)_{1-3} = 50/0.5$, $I_{D1-3} = 0.5$ mA, 如果要求输出摆幅是 2 V, 通过迭代估算 M_2 和 M_3 的尺寸, 使输入参考热噪声电流最小。

7.24 图 7.42 的源跟随器偏置电流为 0.1 mA, 将要提供 100 Ω 的输出电阻,

(a) 计算 $(W/L)_1$ 。

(b) 确定 $(W/L)_2$ 使得 M_2 对输入参考热噪声电压(不是电压的平方)的贡献是 M_1 贡献的 $1/5$, 最大输出摆幅是多少?

7.25 图 7.43(a) 的共源共栅级电路中, X 结点对地的电容为 C_X , 忽略其它电容, 求输入参考热噪声电压。

7.26 求图 7.57 中两个电路的输入参考热噪声电压和 $1/f$ 噪声电压, 并比较其结果。假定两个电路从电源得到的电流相等。

 


图 7.58

 


图 7.59

参考文献

1. L. W. Couch. Digital and Analog Communication Systems. Fourth Ed., New York: Macmillan Co., 1993.
2. S. M. Sze. Physics of Semiconductor Devices. Second Ed., New York: Wiley, 1981.
3. Y. Tsividis. Operation and Modeling of the MOS Transistor. Second Ed., Boston: McGraw-Hill, 1999.
4. A. A. Abidi. High-Frequency Noise Measurements on FETs with Small Dimensions. IEEE Tran. Electron Devices, vol. 33, pp. 1801 - 1805, Nov. 1986.
5. H. A. Haus et al.. Representation of Noise in Linear Twoports. Proc. IRE, vol. 48, pp. 69 - 74, Jan. 1960.

第 8 章

反 馈

1921 年 8 月的一个温暖的早上,哈尔德·布莱克(Harold Black)坐船从纽约去新泽西,他在那里的贝尔实验室工作。那段时间,他正和其他研究人员一起研究远程电话网络中放大器的非线性问题,寻求一种实用的解决办法。他在船上看到报纸时突然有了一个灵感,便在报纸上画了一个图,后来凭此申请了专利,这就是我们知道的负反馈放大器。

反馈是模拟电路中广泛应用的一种非常奏效的技术。例如,负反馈提供高精度信号处理,正反馈使振荡回路的建立成为可能。本章只研究负反馈,以下“反馈”一词均指负反馈。

我们首先从反馈电路的一般概念出发,阐述反馈带来的大量益处;然后研究四种反馈电路结构及其特点;最后分析反馈放大器中负载的影响。

8.1 概述

图 8.1 显示了一个负反馈系统,其中 $H(s)$ 和 $G(s)$ 分别叫做前馈网络和反馈网络。因为 $G(s)$ 的输出是 $G(s)Y(s)$,所以 $H(s)$ 的输入为 $X(s) - G(s)Y(s)$,叫做反馈误差,即

$$Y(s) = H(s)[X(s) - G(s)Y(s)] \quad (8.1)$$

则

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (8.2)$$

称 $H(s)$ 为“开环”传输函数, $Y(s)/X(s)$ 为“闭环”传输函数。在本书中的大多数情况下, $H(s)$ 表示一个放大器, $G(s)$ 是一个与频率无关的量,换

 


图 8.1 一般的反馈系统

句话说,输出信号的一部分被检测并与输入信号相比较,产生一个误差项。一个设计良好的负反馈系统能使误差项最小,因而使 $G(s)$ 的输出成为系统输入的精确“复制”,因此使系统的输出成为输入的按比例的可复制,如图 8.2 所示。 $H(s)$ 的输入可以认为是“虚地”的,这是因为该点的信号幅值很小。在后面的讨论中用一个与频率无关的量 β 代替 $G(s)$,称 β 为“反馈系数”。

 


图 8.2 反馈网络的输出与输入信号的相似性

在此有必要认识图 8.1 中组成反馈系统的四个部分:

- (1)前馈放大器;
- (2)检测输出的方式;
- (3)反馈网络;
- (4)产生反馈误差的方式。

虽然在一个带有电阻负反馈的简单共源级中这四部分可能不明显,但是在任何反馈系统中它们都是存在的。

8.1.1 反馈电路的特性

在分析反馈电路之前,先通过一些简单的例子说明负反馈的好处,并指出每一个例子中反馈系统的四个部分。

增益灵敏度降低

考虑图 8.3(a)中的共源级,其电压增益是 $g_{m1}r_{O1}$ 。由于 g_{m1} 和 r_{O1} 都随工艺和温度而变,因此此电路的显著缺点是增益不稳定。现在假设把此电路改进为图 8.3(b)所示,在此 M_1 管的栅极偏置方式没有画出(见第 12 章)。下面计算电路在较低频时的总电压增益,这频率低到使 C_2 不成为输出结点的负载,即: $V_{out}/V_X = -g_{m1}r_{O1}$, 由于 $(V_{out} - V_X)C_2s = (V_X - V_{in})C_1s$, 我们得到

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{g_{m1}r_{O1}}\right)\frac{C_2}{C_1} + \frac{1}{g_{m1}r_{O1}}} \quad (8.3)$$

 


图 8.3 (a)简单共源级; (b)有反馈的共源级电路

如果 $g_{m1}r_{O1}$ 很大,分母中的 $1/g_{m1}r_{O1}$ 项就可忽略,得

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{C_1}{C_2} \quad (8.4)$$

与 $g_{m1}r_{O1}$ 相比,这个增益的表达式是两个电容之比,因此增益能够更精确地控制。如果 C_1 和 C_2 是由同一材料做成的,那么 C_1/C_2 就不随工艺和温度而改变。

上面的例子表明负反馈使增益“灵敏度降低”,即闭环增益对器件参数的变化没有开环敏感。图 8.4 是更一般的情形,这个特性可定量表示为

$$\frac{Y}{X} = \frac{A}{1 + \beta A} \quad (8.5)$$

$$\approx \frac{1}{\beta} \left(1 - \frac{1}{\beta A} \right) \quad (8.6)$$

这里假定 $\beta A \gg 1$ 。值得注意的是闭环增益主要由反馈因子 β 决定,如上式所示,即使开环增益变为原来 2 倍,由于 $1/(\beta A) \ll 1$,所以 Y/X 的变化非常小。

βA 称为环路增益,是反馈系统中一个很重要的量^①。从式(8.6)可以看出 βA 越大, Y/X 对 A 的变化越不敏感。另一方面,可以通过增大 A 或 β 来使闭环增益更加精确。值得注意的是,如果 β 增加,闭环增益 $Y/X \approx 1/\beta$ 就会减小,因此最好在闭环增益和精确度之间进行折衷。换句话说,对一个高增益的放大器,可应用负反馈使闭环增益降低,但其灵敏度也会降低。这里得出的另一个结论是反馈网络的输出等于 $XA\beta/(1 + \beta A)$ (译者注:原书误为 $XA/(1 + \beta A)$),此值由于 βA 远大于 1 而接近于 X (译者注:原书误为 A),这个结论与图 8.2 一致。

环路增益的计算一般以下面的方法进行。如图 8.5 所示,将主输入置为零,在某点断开环路,在“正确的方向”注入一个测试信号,使信号沿环路环绕,直到另外一个断点,我们得到一个电压值。导出的传输函数的负值就是环路增益。环路增益是一个无量纲的量。在图 8.5 中 $V_t\beta(-1)A = V_F$,则 $V_F/V_t = -\beta A$,同理,对于图 8.6 所示的简单反馈电路,有

$$V_t \frac{C_2}{C_1 + C_2} (-g_{m1}r_{O1}) = V_F \quad (8.7)$$

即

$$\frac{V_F}{V_t} = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} g_{m1}r_{O1} \quad (8.8)$$

应该注意的是,在这里忽略了输出端的 C_2 负载,这个问题将在 8.3 节中讨论。

应该识别图 8.3(b)的电路中反馈系统的四个部分。 M_1 和电流源 I_1 构成前馈放大器,电

 


图 8.4 简单的反馈系统

 


图 8.5 计算环路增益

① 不要把环路增益和开环增益混淆。

容 C_2 检测输出电压并将其转换为电流反馈信号,然后,该信号与 V_{in} 通过 C_1 产生的电流相加。应该注意的是,由于前馈放大器本身增益是负的,所以,即使流过 C_1 和 C_2 的电流是相加的,反馈也是负的。

应该强调的是,反馈所导致的增益灵敏度降低使得反馈系统具有许多其它特性。分析式(8.6)可知,当 βA 较大时,即使 A 的变化很大,它对 Y/X 的影响仍可忽略。 A 的这些变化可能是由于不同的原因,比如工艺、温度、频率和负载。例如,如果 A 在高频时减小, Y/X 将变化很小,而增大了平坦的带宽;同样,如果 A 是由于放大器驱动一个大负载而减小, Y/X 将不会受到多大影响。这些概念在下面将会变得很清楚。

终端阻抗变化

作为第二个例子,让我们研究图 8.7(a)所示电路。电路中性分压器检测共栅级的输出电压,并把得到的电压加在电流源 M_2 的栅极上,这样就使电流反馈信号回到输入端^①。我们的目的是计算有反馈和无反馈时低频下的输入电阻。忽略沟道调制效应并断开反馈环路(图

 


图 8.6 一个简单反馈电路环路增益的计算

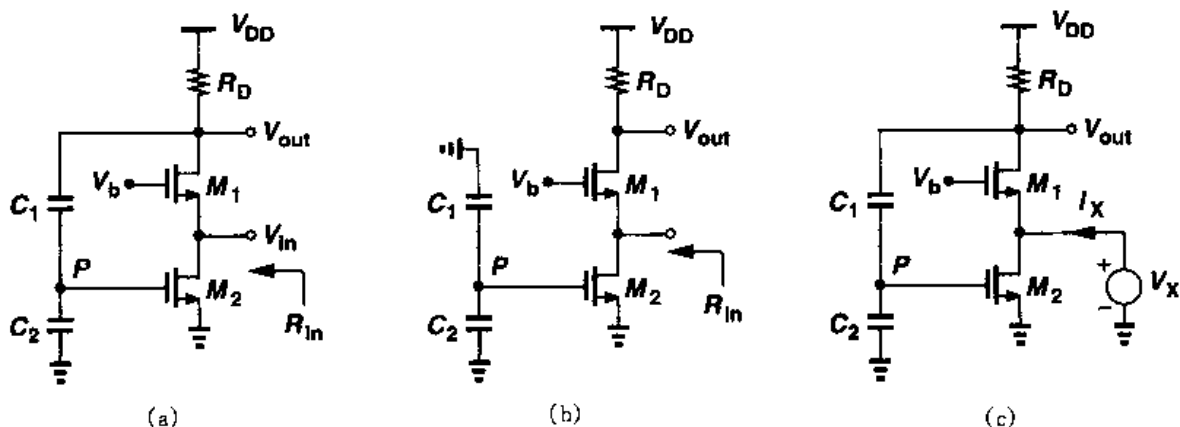


图 8.7 (a)有反馈的共栅电路;(b)开环电路;(c)输入电阻的计算

8.7(b)), 我们得到

$$R_{in, open} = \frac{1}{g_{m1} + g_{mbl}} \quad (8.9)$$

对于闭环电路,如图 8.7(c)所示,有 $V_{out} = (g_{m1} + g_{mbl}) V_X R_D$ 和

$$V_P = V_{out} \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (8.10)$$

$$= (g_{m1} + g_{mbl}) V_X R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (8.11)$$

^① 图中没有画出 M_2 的偏置网络。

因此 M_2 的小信号漏电流等于 $g_{m2}(g_{m1} + g_{mb1})V_X R_D C_1 / (C_1 + C_2)$, 把这个电流加到有适当极性的 M_1 的漏电流上, 得到 I_X :

$$I_X = (g_{m1} + g_{mb1})V_X + g_{m2}(g_{m1} + g_{mb1})\frac{C_1}{C_1 + C_2}R_D V_X \quad (8.12)$$

$$= (g_{m1} + g_{mb1})\left(1 + g_{m2}R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2}\right)V_X \quad (8.13)$$

由此得出

$$R_{in, closed} = V_X / I_X \quad (8.14)$$

$$= \frac{1}{g_{m1} + g_{mb1}} \frac{1}{1 + g_{m2}R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2}} \quad (8.15)$$

由此, 我们可以得到结论: 这种反馈使输入电阻减小到原值的 $[1 + g_{m2}R_D C_1 / (C_1 + C_2)]^{-1}$ 。读者可以证明: $g_{m2}R_D C_1 / (C_1 + C_2)$ 是环路增益。

我们还要识别图 8.7(a) 所示电路的反馈系统的四个部分。前馈放大器由 M_1 和 R_D 构成, 其输出由 C_1 和 C_2 检测, 反馈网络由 C_1, C_2 和 M_2 组成, 输入端的电流为流过 M_1 和 M_2 的电流差值。

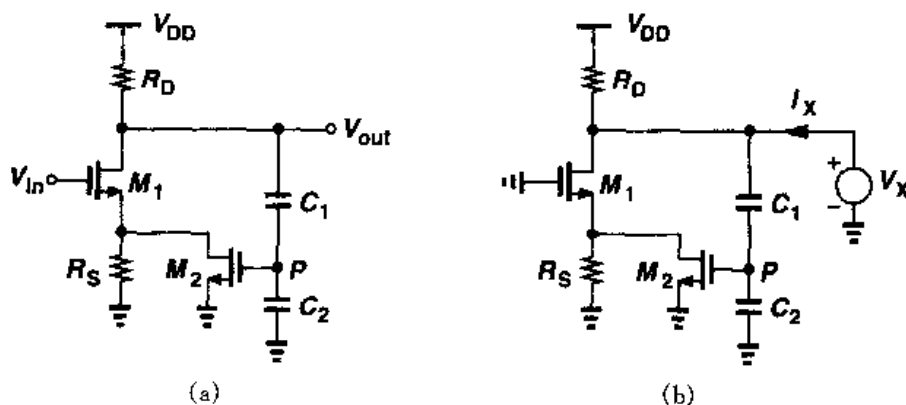


图 8.8 (a)带反馈的共源级; (b)输出电阻的计算

现在让我们考虑图 8.8(a) 所示电路, 此电路是一个用反馈改变输出阻抗的例子。电路中 M_1, R_S 和 R_D 组成共源级, C_1, C_2 和 M_2 检测输出电压^①, 并使大小为 $[C_1 / (C_1 + C_2)]V_{out}g_{m2}$ 的电流反馈到 M_1 的源极。读者可以证明, 这个反馈的确是负反馈。为了计算较低频时的输出电阻, 把输入置为零(图 8.8(b)), 则

$$I_{D1} = V_X \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m2} \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_{m1} + g_{mb1}}} \quad (8.16)$$

由于 $I_X = (V_X / R_D) + I_{D1}$, 我们得到

^① M_2 的偏置没有画出。

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_D}{1 + \frac{g_{m2}R_S(g_{m1} + g_{mb1})R_D}{(g_{m1} + g_{mb1})R_S + 1} \frac{C_1}{C_1 + C_2}} \quad (8.17)$$

式(8.17)说明这种反馈减小了输出电阻,该式的分母的确等于1加上环路增益。

带宽变化

现在讨论负反馈对带宽的影响,假定反馈放大器的传输函数只有一个极点

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}} \quad (8.18)$$

A_0 表示低频增益, ω_0 是 3dB 带宽,由式(8.5)得闭环系统的传输函数为

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}}}{1 + \beta \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}}} \quad (8.19)$$

$$= \frac{A_0}{1 + \beta A_0 + \frac{s}{\omega_0}} \quad (8.20)$$

$$= \frac{\frac{A_0}{1 + \beta A_0}}{1 + \frac{s}{(1 + \beta A_0)\omega_0}} \quad (8.21)$$

式(8.21)的分子是低频时的闭环增益,如同式(8.5)。从分母可以看出, $(1 + \beta A_0)\omega_0$ 是一个极点,因此 3dB 带宽增加了 βA_0 倍,这是以增益按同样比例减小为代价的,图 8.9 所示。

 


图 8.9 反馈引起的带宽改善

带宽的增大来源于反馈降低增益灵敏度的特性。回顾式(8.6)可知,如果 A 足够大,不管 A 如何变化,闭环增益都近似等于 $1/\beta$,且保持不变。图 8.9 的例子中, A 随频率变化,而不是随温度和工艺变化,然而负反馈能抑制这种变化的影响。当然在高频时, A 减至很小,以至 βA 与 1 可以相比拟,于是闭环增益降至 $1/\beta$ 以下。

式(8.21)表明:一个单极点系统的增益与带宽的乘积不随反馈变化。这可能引起疑问:如果要求高增益,反馈将如何提高响应速度? 假定要把一个 20 MHz 的方波放大为原来的 100

倍,而且要使带宽最大,而现在只有一个开环增益为 100, 3dB 带宽为 10 MHz 的单极点放大器。如果输入接到开环放大器上,响应如图 8.10(a)所示,由于时间常数等于 $1/(2\pi f_{3dB}) \approx 16 \text{ ns}$, 上升时间和下降时间均较长。

 


图 8.10 放大一个 20MHz 的方波采用的方法
(a)一个 10 MHz 放大器;(b)两个 100 MHz 反馈放大器的级联

现在假设我们在放大器中应用反馈,使增益和带宽分别变为 10 和 100 MHz。将两个放大器级联在一起(图 8.10(b)),会使得总增益等于 100,且响应速度更快。当然,放大器的级联要消耗两倍的功率,但最初的放大器即使消耗两倍的功率,也很难获得以上特性。

非线性减小

负反馈的一个重要特性是它在模拟电路中可以抑制非线性,在第 13 章中我们将研究这个影响。

8.1.2 放大器的种类

至此所研究的多数电路是“电压放大器”,这是因为这些电路在输入端检测电压信号,在输出端产生电压信号。然而,还有其它三种是能检测或者产生电流信号的放大器。如图 8.11 所示,四种结构具有不同的特性:

(1)检测电压信号的电路,必须具有高输入阻抗(像一个电压表),而检测电流信号的电路必须具有低输入阻抗(像一个电流表);

(2)产生电压信号的电路,必须具有低输出阻抗(像一个电压源),而产生电流信号的电路,必须具有高输出阻抗(像一个电流源)。

应该注意:跨阻抗和跨导^①放大器的增益分别具有电阻和电导的量纲。例如,跨阻放大器的增益为 $2 \text{ k}\Omega$,意即对 1 mA 的输入能产生 2 V 的输出。我们也可以用图 8.11 所示的惯用

^① 这个术语是标准的,但是二者不一致。人们可以采用跨阻抗和跨导纳,也可以采用跨阻和跨导。

的信号来表示,比如,如果放大器输入电流为 I_{in} ,则跨阻 $R_0 = V_{out}/I_{in}$ 。

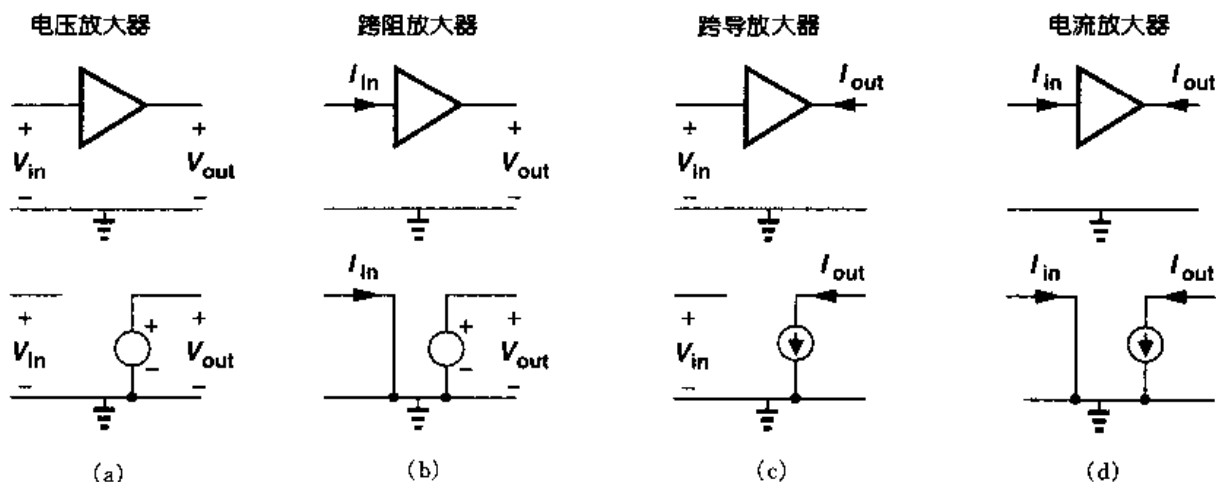


图 8.11 各种放大器及其理想模型

(a)电压放大器; (b)跨阻抗放大器; (c)跨导放大器; (d)电流放大器

图 8.12 是每一种放大器简单的实现电路。图 8.12(a)是一个共源级,它检测和输出电压信号;图 8.12(b)是一个共栅级,作为跨阻放大器,它把源极电流信号转换为漏极电压信号;图 8.12(c)是一个共源晶体管,作为跨导放大器,它检测输入的电压信号并输出电流信号;图 8.12(d)是一个共栅器件,它检测和输出电流信号。


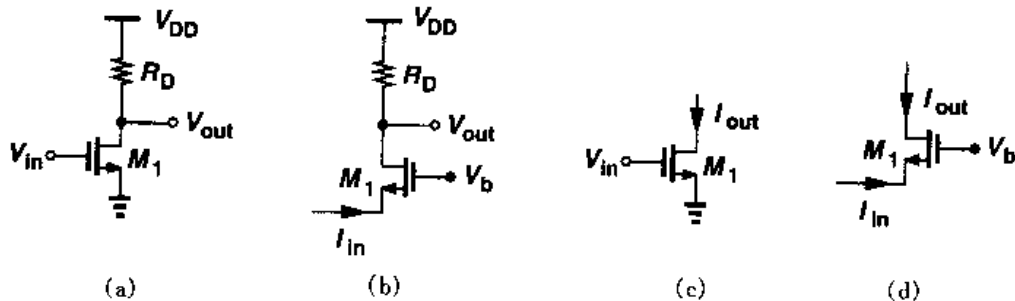


图 8.12 四种放大器的简单实现电路

图 8.12 中的电路在许多应用中可能不提供令人满意的性能,例如,图 8.12(a)和(b)所示电路的输出阻抗较高。图 8.13 所示的是四种放大器电路的改进,它们改变了输出阻抗,或者提高了增益。

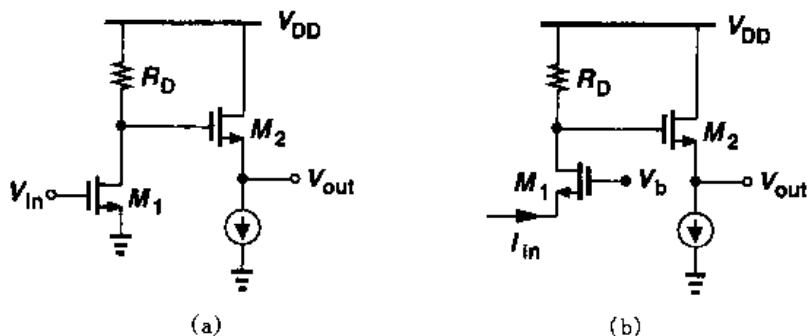

 


图 8.13 改进性能的四种放大器

例 8.1

求图 8.13(c) 中跨导放大器的增益。

解

在这种情况下增益定义为 $G_m = I_{out}/V_{in}$, 即

$$G_m = \frac{V_X}{V_{in}} \frac{I_{out}}{V_X} \quad (8.22)$$

$$= -g_{m1}(r_{O1} \parallel R_D)g_{m2} \quad (8.23)$$

虽然大多数常见的放大器是电压-电压型, 但其它三种放大器也在使用。比如, 跨阻放大器是光纤接受器的一个必要组成部分, 这是因为它必须检测由光敏二极管产生的电流信号, 并最终产生一个电压信号由后续电路处理。

8.1.3 检测和返回机制

在反馈环路中放置一个电路, 使其检测输出信号, 并使其输出(其中一部分)返回到输入端的求和结点。根据输入和输出的电压值或电流值, 我们可以定义四种类型的反馈: 电压-电压型、电压-电流型、电流-电流型和电流-电压型, 其中每一种类型的第一项表示在输出端检测的信号类型, 第二项表示反馈到输入端的信号类型^①。

在此有必要复习一下检测电压或电流及使其相加的方法。为了检测一个电压, 我们给相应的接口并联一个电压表, 如图 8.14(a) 所示, 理想情况下, 这不会引入负载。在反馈系统中, 这种检测类型也叫“并联反馈”。

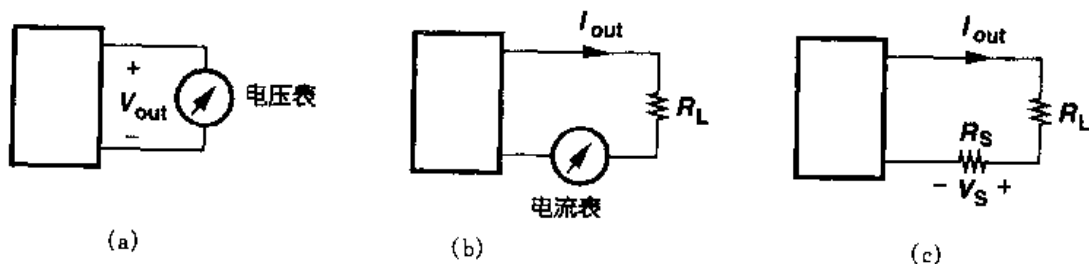


图 8.14 (a) 用电压表检测电压; (b) 用电流表检测电流; (c) 用一个小电阻检测电流

^① 在描述四种反馈时, 不同的作者采用不同的顺序或术语。

为了检测电流,我们使电流表与信号串联(图 8.14(b)),理想情况下串联电阻为零。这种检测类型也叫“串联反馈”。实际中,我们用一个小电阻代替电流表(图 8.14(c)),根据电阻上的压降,可以测出输出电流。

要使反馈信号和输入信号相加,可以使它们的电压相加,也可以使它们的电流相加。如果是前者,就把两个信号串联;如果是后者,就把两个信号并联,如图 8.15 所示。理想情况下,反馈网络对开环放大器本身工作没有影响,但实际中必须考虑它引入的负载的影响。这个问题将在 8.3 节中讨论。

现在考虑一些实际电路来形象说明图 8.14 和图 8.15 的方法。通过在端口并联一个电阻(或电容)分压器就可以检测电压,如图 8.16(a)所示;通过在信号线上串联一个电阻并检测它的压降就可以检测电流(图 8.16(b)和图 8.16(c));要使两个电压相减,可以使用一个差分对(图 8.16(d))。由于图 8.16(e)和(f)中 I_{D1} 是 $V_{in} - V_F$ 的函数,因此也可以用一个单独的 MOS 管来实现电压相减。使用图 8.16(g)或(h)所示电路可以实现电流相减。应该注意:电压相减时,输入信号和反馈信号接在两个不同的结点,而电流相减时,它们接在同一个结点。这种观察对于区分反馈类型被证明是有用的。

 


图 8.15 (a)电压相加;
(b)电流相加

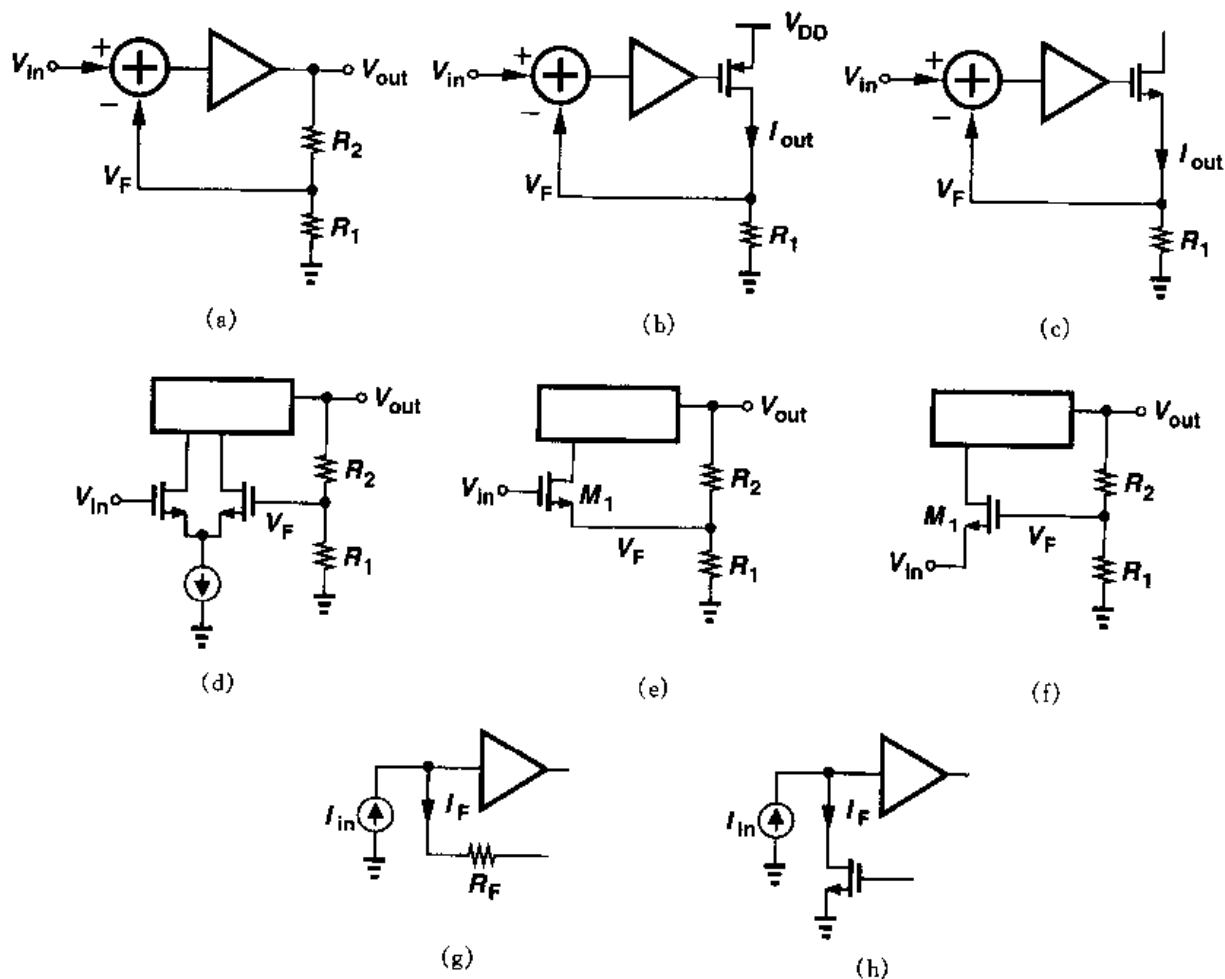


图 8.16 检测电压或电流及对其求和的方法

8.2 反馈结构

8.2.1 电压-电压反馈

这种电路结构对输出电压采样,反馈信号也是一个电压信号。^①如图 8.14 和图 8.15 所示,反馈网络与输出并联,与输入串联,如图 8.17 所示。这种情况下,一个理想的反馈网络的输入阻抗是无穷大,输出阻抗是零,这是因为它检测和产生的都是电压信号,于是可以写出 $V_F = \beta V_{out}$, $V_e = V_{in} - V_F$, $V_{out} = A_0(V_{in} - \beta V_{out})$, 则

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_0}{1 + \beta A_0} \quad (8.24)$$

可以看出, βA_0 是环路增益,且总增益减小到 A_0 的 $[1 + \beta A_0]^{-1}$, 在这里 A_0 和 β 均为无量纲的量。

作为电压-电压反馈的一个简单例子,假设用单端输出的差动电压放大器作为前馈放大器,用一个电阻分压器作为反馈网络,如图 8.18(a)所示。分压器检测输出电压,并将它的一部分作为反馈信号 V_F 。根据图 8.17 所示的结构图,将 V_F 与放大器的输入串联,以实现两个电压相减(图 8.18(b))。

电压-电压反馈如何改变输入和输出阻抗? 我们首先考虑输出阻抗。前面曾经提到,负反馈系统试图使输出成为输入的精确比例复制。现在假设在图 8.19 中使用一个电阻作为输出端的负载,并

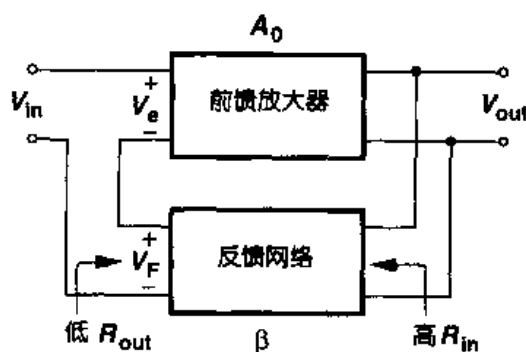


图 8.17 电压-电压反馈

 


图 8.18 (a)电阻分压器检测输出的放大器;(b)电压-电压反馈放大器

逐渐减小其阻值。在开环结构中,输出将简单的按 $R_L/(R_L + R_{out})$ 比例下降。在反馈系统中,即使 R_L 减小, V_{out} 也始终是 V_{in} 的合理的复制。也就是说,只要环路增益保持远大于 1,则

^① 这种结构也叫“串联-并联”反馈,其中第一个词表示“输入”的连接,第二个词表示“输出”的连接。

$V_{out}/V_{in} \approx 1/\beta$, 与 R_L 的值无关。从另一方面看, 尽管负载在改变, 电路能使输出电压的幅值稳定不变, 因此其作用相当于一个电压源, 具有低输出阻抗。这个特性来源于反馈导致的增益灵敏度的降低。

 


图 8.19 电压-电压反馈对输出电阻的影响

为了证明电压反馈降低输出阻抗, 考虑图 8.20 所示的一个简单的电路模型。图中 R_{out} 代表前馈放大器的输出阻抗。把输入置为零并在输出端加一个电压, 可得 $V_F = \beta V_X$, $V_e = -\beta V_X$, $V_M = -\beta A_0 V_X$, 于是 $I_X = [V_X - (-\beta A_0 V_X)]/R_{out}$ (如果忽略流进反馈网络的电流), 可以得到

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_{out}}{1 + \beta A_0} \quad (8.25)$$

 


图 8.20 电压-电压反馈电路的输出电阻的计算

这样输出阻抗和增益按相同的系数减小。例如在图 8.18(b) 中, 输出阻抗减小到原值的 $[1 + A_0 R_2/(R_1 + R_2)]^{-1}$ 。

例 8.2

图 8.21(a) 是图 8.18(b) 所示反馈结构的实现电路, 只是它用电容代替了电阻。(M₂ 的偏置网络没有画出) 求放大器在较低频时的闭环增益和输出电阻。

解

低频时, 放大器的负载 C_1 和 C_2 可以忽略。为求开环电压增益, 我们把反馈环断开, 并把 C_1 的上极板接地以保证电压反馈为零, 如图 8.21(b) 所示。这样开环增益为 $g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4})$ 。

下面计算环路增益, 借助于图 8.21(c), 我们有

$$V_F = -V_i \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4}) \quad (8.26)$$

即

$$\beta A_0 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4}) \quad (8.27)$$

因此得到

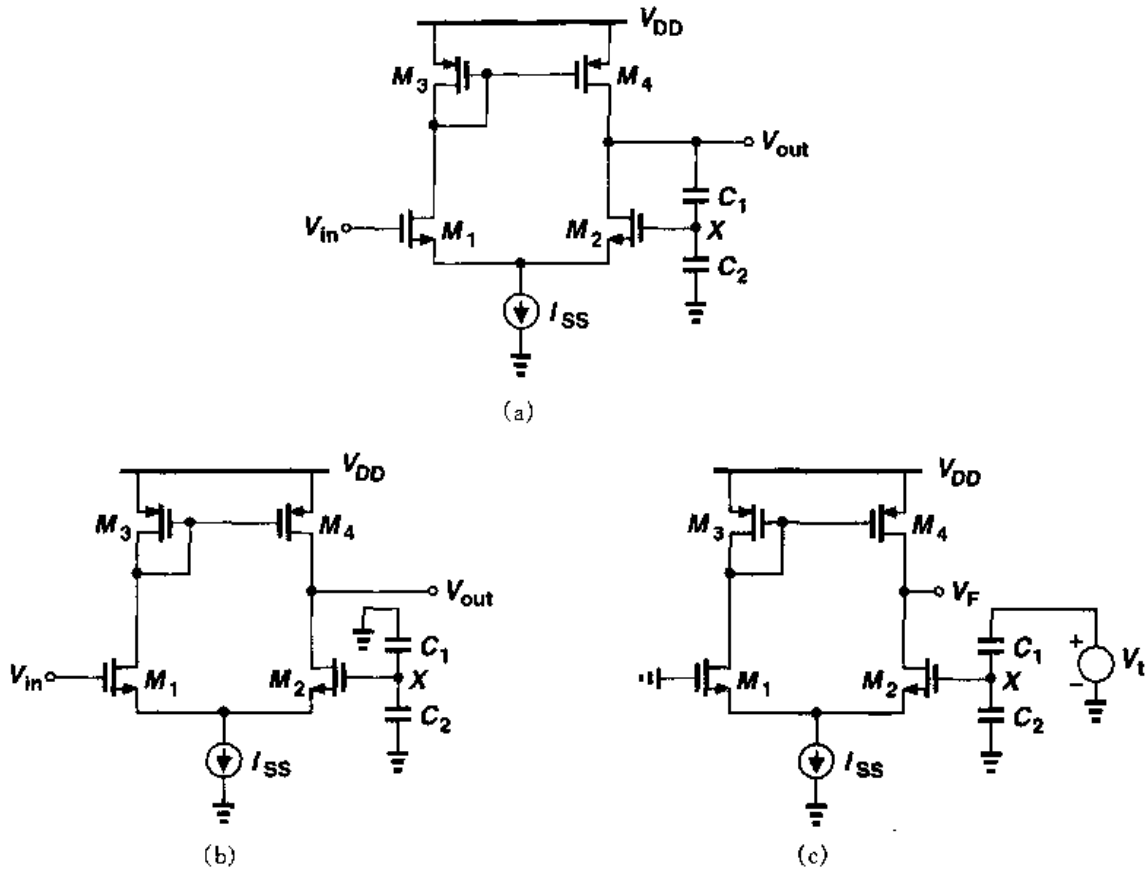


图 8.21

$$A_{\text{closed}} = \frac{g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4})}{1 + \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4})} \quad (8.28)$$

正如所料, 如果 $\beta A_0 \gg 1$, 则 $A_{\text{closed}} \approx 1 + C_2/C_1$ 。

电路的开环输出电阻等于 $r_{O2} \parallel r_{O4}$ (第 5 章), 由此得到

$$R_{\text{out, closed}} = \frac{r_{O2} \parallel r_{O4}}{1 + \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4})} \quad (8.29)$$

应该注意的是, 如果 $\beta A_0 \gg 1$, 则

$$R_{\text{out, closed}} \approx \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right) \frac{1}{g_{m1}} \quad (8.30)$$

换句话说, 即使开环放大器有很高的输出电阻, 闭环输出电阻也与 $r_{O2} \parallel r_{O4}$ 无关, 这完全是由于开环增益也随 $r_{O2} \parallel r_{O4}$ 成比例变化。

电压-电压反馈也改变了输入阻抗。比较图 8.22 的两个结构, 在图 8.22(a) 中, 前馈放大器的输入阻抗承受全部输入电压, 但在图 8.22(b) 中, 前馈放大器的输入阻抗只承受输入电压

V_{in} 的一部分。结果在反馈结构中通过 R_{in} 的电流比开环系统的小,这说明输入端的反馈电压增加了输入阻抗。


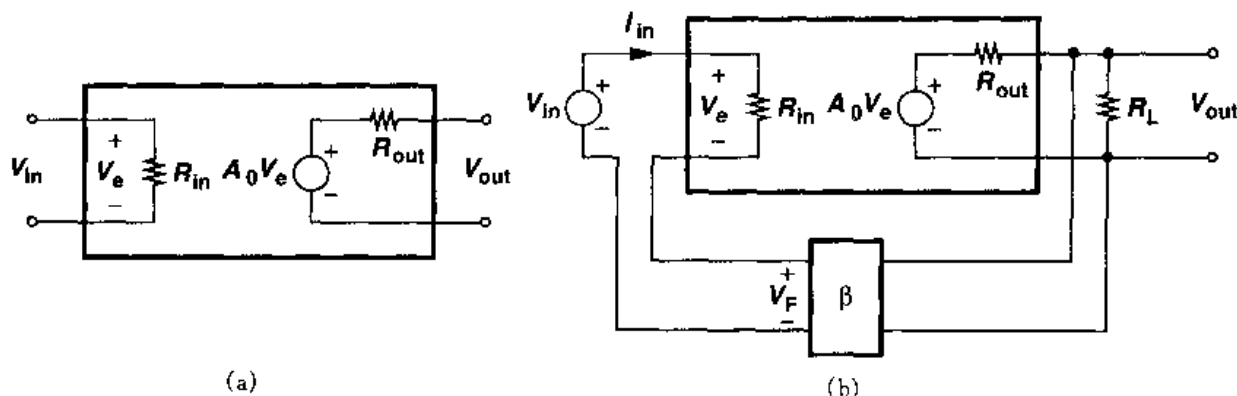


图 8.22 电压-电压反馈对输入电阻的影响

可以通过图 8.23 进一步证实上面的结论。因为 $V_e = I_X R_{in}$, $V_F = \beta A_0 I_X R_{in}$, 则 $V_e = V_X - V_F = V_X - \beta A_0 I_X R_{in}$ 。这样, $I_X R_{in} = V_X - \beta A_0 I_X R_{in}$, 得
 
$$\frac{V_X}{I_X} = R_{in}(1 + \beta A_0) \quad (8.31)$$



输入阻抗增加了 βA_0 倍,使电路接近于一个理想的电压放大器。

图 8.23 电压-电压反馈电路的输入阻抗的计算

例 8.3

图 8.24(a)是一个使用共栅结构的电压-电压反馈电路,反馈电压和输入电压分别接在栅极上和源极上^①,这样就实现了二者的相加。忽略沟道长度调制效应,求低频时的输入电阻。

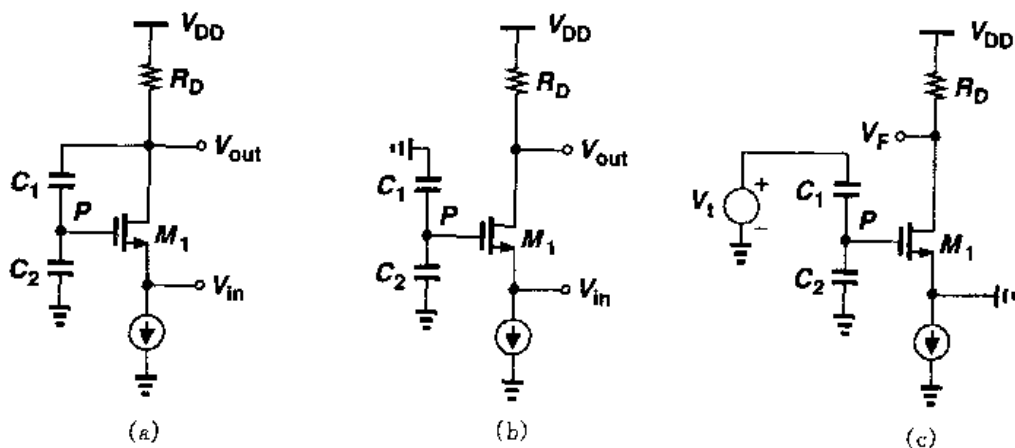


图 8.24

解

把环路断开,如图 8.24(b)所示,开环输入电阻等于 $(g_{m1} + g_{mbl})^{-1}$ 。为了求环路增益,我们把

^① 这个电路和图 8.21 的(a)右半部边相似。

输入置为零,并给环路接入一个测试信号(图 8.24(c)),可得 $V_F/V_t = -g_{m1}R_D C_1/(C_1 + C_2)$, 闭环输入阻抗等于

$$R_{in, closed} = \frac{1}{g_{m1} + g_{mb1}} \left(1 + \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1} R_D \right) \quad (8.32)$$

输入阻抗的增加可以这样解释:假设输入电压减小 ΔV , 使输出电压(瞬时)下降, 结果 M_1 的栅极电压减小, 使 M_1 的栅-源电压降低, V_{GS} 的变化小于 ΔV 。相反, 如果 M_1 的栅极接在一个恒定的电压上, 栅-源电压将改变 ΔV , 使电流变化更大。

总之, 电压-电压反馈减小了输出阻抗, 增大了输入阻抗, 它的作用相当于一个可以用在高阻抗源和低阻抗负载之间的“缓冲”级。

8.2.2 电流-电压反馈

在一些电路中, 需要通过检测输出电流来实现反馈, 或者这样做更为简单。实际上, 在输出串联一个小电阻, 利用电阻上的压降作为反馈信号就可以检测电流。这个电压甚至可以直接作为在输入端相减的反馈信号。

现在来看图 8.25 所示的一般的电流-电压反馈系统^①。由于反馈网络检测输出电流并反馈一个电压, 因此它的反馈系数(β)具有电阻的量纲, 记为 R_F , (注意, 输出端的负载 Z_L 为有限值, 以使 $I_{out} \neq 0$) 所以可以写出 $V_F = R_F I_{out}$, $V_e = V_{in} - R_F I_{out}$, 则有 $I_{out} = G_m (V_{in} - R_F I_{out})$, 由此得

$$\frac{I_{out}}{V_{in}} = \frac{G_m}{1 + G_m R_F} \quad (8.33)$$

在这种情况下, 一个理想的反馈网络的输入和输出阻抗都是零。

有必要证实 $G_m R_F$ 就是环路增益。如图 8.26 所示, 我们把输入电压置为零, 断开环路使反馈网络和输出断开, 并把断开处短路(如果反馈网络是理想的)。我们再加入一个测试信号 I_t , 于是 $V_F = R_F I_t$, 则 $I_{out} = -G_m R_F I_t$, 因此环路增益等于 $G_m R_F$, 并且放大器的跨导在使用反馈时减小到原值的 $[1 + G_m R_F]^{-1}$ 。

在反馈系统的输出端检测电流会增加输出阻抗。这是由于系统要使输出电流成为输入信号的精确复制(如果输入是一个电压量, 它们之间就有一个比例系数), 因而系统传送的电流波

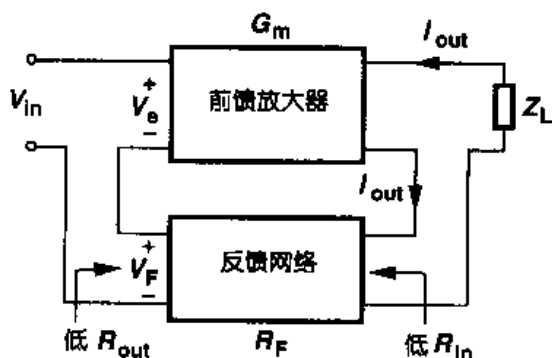


图 8.25 电流-电压反馈

 


图 8.26 电流-电压反馈环路增益的计算

^① 这个电路结构也叫“串联-串联”反馈。

形和负载变化相同,这实质上近似于一个理想的电流源,所以输出阻抗高。

为了验证以上结论,我们考虑图 8.27 所示的电流-电压反馈结构,图中 R_{out} 代表前馈放大器的有限输出阻抗^①,反馈网络产生一个与 I_X 成正比的电压 V_F : $V_F = R_F I_X$, G_m 产生的电流等于 $-G_m R_F I_X$, 于是 $-G_m R_F I_X = I_X - V_X/R_{out}$, 有

$$\frac{V_X}{I_X} = R_{out}(1 + G_m R_F) \quad (8.34)$$

 


图 8.27 电流-电压反馈放大器的输出电阻的计算

因此输出阻抗增加了 $G_m R_F$ 倍。

例 8.4

假设我们需要用电流反馈增加共源级的输出阻抗。如图 8.28(a), 我们在输出电流通道上增加一个小电阻 r , 把 r 上的压降作为放大器 A_1 的输入, 并使输入电压与 A_1 的输出电压相减。求这个电路的输出阻抗。

 


图 8.28

解

用图 8.28(b) 的电路确定环路增益, 有

$$\frac{V_F}{V_t} = -g_m r A_1 \quad (8.35)$$

这样, 总的输出阻抗为

$$R_{out, closed} = (1 + g_m r A_1) r_{O1} \quad (8.36)$$

像电压-电压反馈一样, 电流-电压反馈使输入阻抗增加了环路增益的倍数。如图 8.29, 我们得到 $I_X R_{in} G_m = I_{out}$, 则 $V_e = V_X - G_m R_F I_X R_{in}$ 得

^① 应该注意, R_{out} 与输出并联, 这是由于理想的跨阻放大器是用一个电压控制的电流源模拟的。

 


图 8.29 电流-电压反馈放大器的输入电阻的计算

$$\frac{V_X}{I_X} = R_{in}(1 + G_m R_F) \quad (8.37)$$

读者可以验证环路增益的确等于 $G_m R_F$ 。

总之,电流-电压反馈在增大输入和输出阻抗的同时,减小了前馈跨导。正如第 9 章将要说明的,高输出阻抗在高增益运算放大器中被证明是有用的。

8.2.3 电压-电流反馈

在这种类型的反馈中,检测输出电压,并将一个与其成比例的电流返回到输入的求和结点^①。应该注意,前馈通路包含一个增益为 R_0 的跨阻放大器,并且反馈系数具有电导的量纲。

图 8.30 是一个电压-电流反馈结构。由于反馈网络能够检测电压并产生电流,它的特性可由跨导 g_{mF} 表示,并且在理想情况下,输入和输出阻抗无限大。由于 $I_F = g_{mF} V_{out}$, $I_e = I_{in} - I_F$, 有 $V_{out} = R_0 I_e = R_0 (I_{in} - g_{mF} V_{out})$, 于是得到

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{R_0}{1 + g_{mF} R_0} \quad (8.38)$$

读者可以证明, $g_{mF} R_0$ 就是环路增益,并且可以得出结论:这种反馈使跨阻降低到原值的 $(1 + g_{mF} R_0)^{-1}$ 。

例 8.5

对图 8.31(a)所示电路,求在较低的频率时的跨阻 V_{out}/I_{in} 。

解

在这个电路中电容分压器 $C_1 - C_2$ 检测输出电压,并将其输出加在 M_1 的栅极,使其产生一个电流并与 I_{in} 相减。开环跨阻等于中心共栅级的跨阻 R_D 。把 I_{in} 置为零,在输出端断开环路,

 


图 8.30 电压-电流反馈

^① 这种电路结构也叫做“并联-并联”反馈。

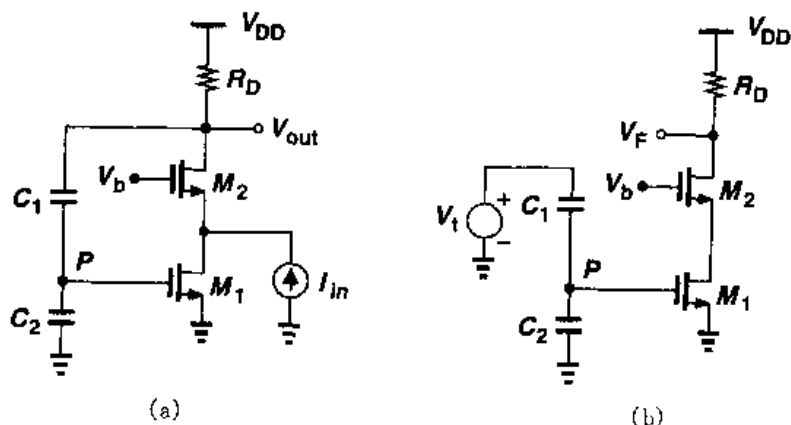


图 8.31

可得环路增益(图 8.31(b)):

$$-V_t \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1} R_D = V_F \quad (8.39)$$

这样,总跨阻等于

$$R_{\text{tot}} = \frac{R_D}{1 + \frac{C_1}{C_1 + C_2} g_{m1} R_D} \quad (8.40)$$

根据前面对其它两种类型的反馈的研究,可以推测:电压-电流反馈会减小输入阻抗和输出阻抗。如图 8.32(a),由于理想跨阻放大器输入阻抗是零,所以 R_0 的输入电阻是串联在电路中的,于是有 $I_F = I_X - V_X/R_{\text{in}}$ 和 $(V_X/R_{\text{in}})R_0 g_{mF} = I_F$, 得

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_{\text{in}}}{1 + g_{mF} R_0} \quad (8.41)$$

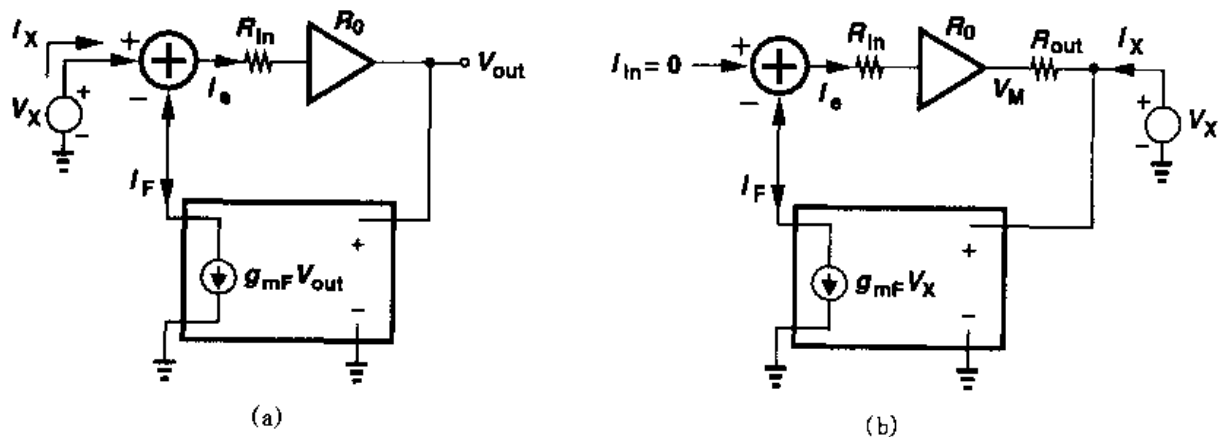


图 8.32 电压-电流反馈放大器中
(a)输入阻抗的计算; (b)输出阻抗的计算

同样,由图 8.32(b)有 $I_F = V_X g_{mF}$, $I_c = -I_F$, 和 $V_M = -R_0 g_{mF} V_X$ 。忽略反馈网络的输入电流,有 $I_X = (V_X - V_M)/R_{out} = (V_X + g_{mF} R_0 V_X)/R_{out}$, 整理得

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_{out}}{1 + g_{mF} R_0} \quad (8.42)$$

例 8.6

计算图 8.33(a)所示电路的输入和输出的阻抗。为简单起见,假设 $R_F \gg R_D$ 。

 


图 8.33

解

在这个电路中, R_F 检测输出电压,并向输入端返回一个电流。如图 8.33(b)所示,把环路断开,可以求出环路增益为 $g_m R_D$,这样,开环输入阻抗 R_F 就要除以 $1 + g_m R_D$,得:

$$R_{in, closed} = \frac{R_F}{1 + g_m R_D} \quad (8.43)$$

同样,

$$R_{out, closed} = \frac{R_D}{1 + g_m R_D} \quad (8.44)$$

注意, $R_{out, closed}$ 其实就是二极管连接的 MOS 管和 R_D 的并联组合。

低输入阻抗放大器的一个重要的应用是构成光纤接收器。在接收器中,通过光纤接收的光由反偏光敏二极管转化为电流,这个电流通常进一步被转换为电压,以便进一步放大或处理。如图 8.34(a),这个转换可以由一个简单的电阻完成,但是这要以牺牲带宽为代价,这是

 


图 8.34 检测光敏二极管产生的电流
(a)使用电阻 R_1 ; (b)使用跨阻放大器

因为二极管具有相当大的结电容。因此,我们常用图 8.34(b)中的反馈结构。图中 R_1 与电压放大器 A 并联构成跨阻电路,输入阻抗是 $R_1/(1+A)$,输出电压近似等于 $R_1 I_{DI}$ 。

8.2.4 电流 电流反馈

图 8.35 所示的就是这种反馈结构^①。这里前馈放大器的特性用电流增益 A_I 表示,反馈网络的特性用电流系数 β 表示。利用前面的推导方法,读者很容易证明:闭环电流增益等于 $A_I/(1+\beta A_I)$,输入阻抗将除以 $1+\beta A_I$,而输出阻抗将乘以 $1+\beta A_I$ 。

图 8.36 是一个电流-电流反馈的例子。由于电路中 M_2 的源电流和漏电流相等(在低频时),我们在源端网络中使用电阻 R_S 检测输出电流。电阻 R_F 和图 8.33 中的作用一样。

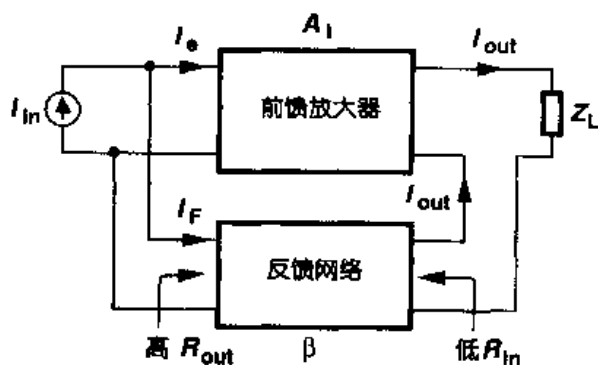


图 8.35 电流-电流反馈

 


图 8.36

8.3 负载的影响

在以上对反馈系统的分析中,我们不言而喻地假定:反馈网络没有“加载”到前馈放大器的输入和输出中。例如,在图 8.21 的电压-电压反馈结构中,我们假设 C_1 和 C_2 没有对放大器加载,以便使开环增益仍可以写为 $g_{m1}(r_{O2} \parallel r_{O4})$ 。事实上,由于反馈网络所引起的负载常常不能忽略,因而使分析变得相当复杂。

当我们为了分析开环系统而断开反馈环路时,例如计算开环增益和输入、输出阻抗时,负载的问题就会暴露出来。为了得到计入反馈网络的终端阻抗的适当方法,我们首先复习二端口网络模型。

8.3.1 二端口网络模型

前馈放大器旁边的反馈网络可以看成二端口电路,这个二端口电路检测和产生电压或电流。回顾基本电路理论可知,一个二端口线性(非时变)网络可以用图 8.37 中的四个模型中的任意一个表示。图 8.37(a)所示的“Z 模型”由输入和输出阻抗及与之串联的电流控制电压源

^① 这种电路结构也叫“并联-串联”反馈,“并联”是指与输入的连接,“串联”是指与输出的连接。

构成;而图 8.37(b)所示的“Y 模型”由输入和输出导纳及与之并联的电压控制电流源构成;图 8.37(c)和(d)所示的“混合模型”由阻抗、导纳以及电压源、电流源组合而成。每一个模型可以用两个方程描述,对 Z 模型有:

 


图 8.37 线性二端口网络模型

$$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \quad (8.45)$$

$$V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \quad (8.46)$$

式中每个 Z 参数具有阻抗的量纲,它可通过令一个端口开路求得。例如,当 $I_2 = 0$ 时 $Z_{11} = V_1/I_1$ 。同样对于 Y 模型有:

$$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2 \quad (8.47)$$

$$I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 \quad (8.48)$$

式中每个 Y 参数可通过令一个端口短路求得,例如,当 $V_2 = 0$ 时 $Y_{11} = I_1/V_1$ 。对于 H 模型有:

$$V_1 = H_{11} I_1 + H_{12} V_2 \quad (8.49)$$

$$I_2 = H_{21} I_1 + H_{22} V_2 \quad (8.50)$$

对于 G 模型有:

$$I_1 = G_{11} V_1 + G_{12} I_2 \quad (8.51)$$

$$V_2 = G_{21} V_1 + G_{22} I_2 \quad (8.52)$$

应该注意, Y_{11} 有可能不等于 Z_{11} 的倒数,这是因为二者是在不同的条件下得到的:前者是在输出短路时得到的,而后者是在输出开路时得到的。

为了简化对反馈网络引起的负载效应的分析,我们必须从上面的模型中选一个适当的模型。假定反馈网络的输入端与前馈放大器的输出端连接,我们从电压-电压反馈开始分析。应该选择哪个模型? 我们注意到我们选择的模型要保证理想的反馈网络必须有无限大的输入阻

抗和零输出阻抗。 Z 模型是不合适的,因为当 $Z_{11} \rightarrow \infty$, V_1 有限, $I_1 \rightarrow 0$, $Z_{21} I_1 \rightarrow 0$,也就是说,如果输入阻抗趋于无穷,则输出电压下降到零。 Y 模型是否可以呢?采用 Y 模型时,如果 $Y_{11} \rightarrow 0$,则输出电压保持为有限大,但是如果 Y_{22} 趋于 ∞ ,则电流源 $Y_{21} V_1$ 产生零输出电压。也就是说,如果反馈网络的输出阻抗趋于零(使其变得很理想),那么反馈网络的输出电压也降到零。通过这些分析,我们可以推断: G 模型是最适合电压-电压反馈的一个模型;在理想情况下 $G_{11}=0$, $G_{22}=0$,且 $G_{21} V_1 \neq 0$ 。

利用相同的方法,读者可以推导出其它三种反馈类型所要求的网络模型:电压-电流: Y 模型;电流-电压: Z 模型;电流-电流: H 模型。

8.3.2 电压-电压反馈中的负载

用 G 模型代替反馈网络,可以得到图8.38(a)。不同于前面几节所使用的简单模型,这个电路的反馈通路上有两个互相依赖的源 $G_{12} I_2$ 和 $G_{21} V_{out}$ 。 $G_{12} I_2$ 的作用是什么呢?它的电流流过与其并联的 Z_{out} 和 G_{11} ,产生输出电压。然而,如果 A_0 较大,由 A_0 放大的信号比 $G_{12} I_2$ 贡献的大得多,换句话说,主放大器的正向增益远远超过反馈网络的反向增益。由于这种情况在

 


图 8.38 采用不同模型表示反馈网络的电压-电压反馈电路
(a) G 模型; (b)简化的 G 模型

许多电路中都存在,所以 $G_{12}I_2$ 可以忽略,于是得到图 8.38(b)的电路。严格分析图 8.38(a)(习题 8.8)可知:如果 $G_{12} \ll A_0 Z_{in}/Z_{out}$, 那么通过反馈电路的“反向传输”可以忽略, Z_{in} 和 Z_{out} 在这里一定要起作用。如果 Z_{in} 较小, Z_{in} 和 G_{22} 之间的电压分配会使经过前馈通路的信号衰减; 同样, 如果 Z_{out} 较大, Z_{out} 和 G_{11} 之间的电压分配会使 $A_0 V_e$ 对输出的贡献降低。

现在计算图 8.38(b)中电路的闭环增益,可以得到

$$V_e = (V_{in} - G_{21} V_{out}) \frac{Z_{in}}{Z_{in} + G_{22}} \quad (8.53)$$

因此

$$(V_{in} - G_{21} V_{out}) \frac{Z_{in}}{Z_{in} + G_{22}} \cdot A_0 \frac{G_{11}^{-1}}{G_{11}^{-1} + Z_{out}} = V_{out} \quad (8.54)$$

由此得出

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_0 \frac{Z_{in}}{Z_{in} + G_{22}} \frac{G_{11}^{-1}}{G_{11}^{-1} + Z_{out}}}{1 + \frac{Z_{in}}{Z_{in} + G_{22}} \frac{G_{11}^{-1}}{G_{11}^{-1} + Z_{out}} G_{21} A_0} \quad (8.55)$$

应该注意,如果反馈网络是理想的,即如果 $G_{11}^{-1} = \infty$, $G_{22} = 0$ 时,则正如我们所预料的, $V_{out}/V_{in} = A_0/(1 + G_{21} A_0)$ 。

式(8.55)显示了反馈传输函数的标准形式,只要我们定义包含负载的开环增益为

$$A_{v,open} = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + G_{22}} \frac{G_{11}^{-1}}{G_{11}^{-1} + Z_{out}} A_0 \quad (8.56)$$

包含负载的开环增益可从图 8.39 的电路得到,电路中把 $G_{21} V_{out}$ 置为零。就是说,反馈网络有限的输入和输出阻抗分别减小了输出电压和主放大器的输入端所看到的电压。

 


图 8.39 在电压-电压反馈电路中计入负载影响的正确方法

在这里要注意,图 8.37 中的 G_{11} 和 G_{22} 的求法如下:

$$G_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{I_2=0} \quad (8.57)$$

$$G_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{V_1=0} \quad (8.58)$$

如图 8.40, G_{11} 可以通过使反馈网络的输出开路而得到, 而 G_{22} 则可以通过使反馈网络的输入短路而得到。

以上分析的另一个重要结论是: 环路增益, 即式 (8.55) 的分母的第二项, 完全等于有负载的开环增益乘以 G_{21} 。这样, 就不必单独计算环路增益。同样, 从图 8.39 得到的开环输入和输出的阻抗乘以 $1 + G_{21}A_{v,\text{open}}$, 就得到闭环时的相应值。

 


图 8.40 断开有适当负载的电压-电压反馈环路的原理

例 8.7

计算图 8.41 所示电路中的开环增益和闭环增益。

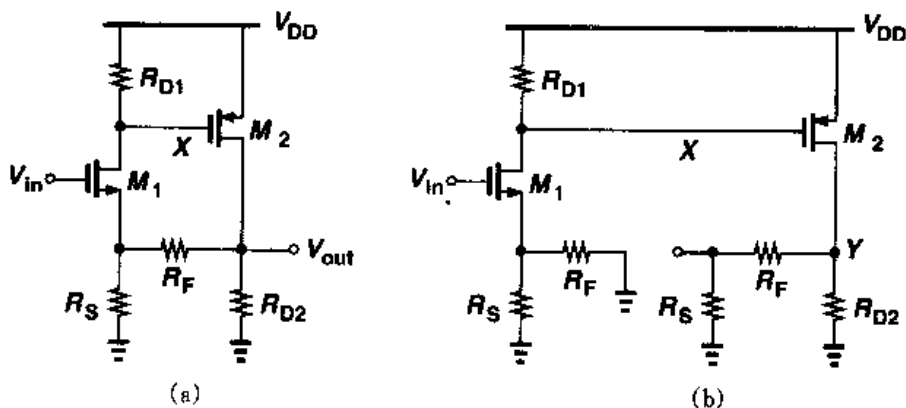


图 8.41

解

电路由两个共源级组成, R_F 和 R_S 检测输出电压并把它的一部分反馈至 M_1 的源极。读者可以证明这个反馈的确是负的。根据图 8.40 所表示的方法, 我们确定 R_F 和 R_S 作为反馈网络并构建图 8.41(b) 所示的开环电路。注意: 输入网络中负载的影响可以通过 R_F 的右端接地得到; 输出网络中负载的影响则通过 R_F 的左端开路得到。为简单起见, 忽略沟道长度调制效应和体效应, 有

$$A_{v,\text{open}} = \frac{V_Y}{V_{in}} = \frac{-R_{D1}}{R_F \parallel R_S + 1/g_{m1}} \{-g_{m2}[R_{D2} \parallel (R_F + R_S)]\} \quad (8.59)$$

为了计算闭环增益, 我们首先要求出环路增益 $G_{21}A_{v,\text{open}}$ 。回顾式 (8.52) 可知, $I_2 = 0$ 时 $G_{21} = V_2/V_1$ 。 R_F 和 R_S 构成分压器, $G_{21} = R_S/(R_F + R_S)$ 。 闭环增益 $A_{v,\text{closed}} = A_{v,\text{open}}/(1 + G_{21}A_{v,\text{open}})$ 。

8.3.3 电流-电压反馈中的负载

用 Z 模型替换反馈网络, 可得图 8.42(a) 的电路。用与分析电压-电压反馈相似的方法, 忽略源 $Z_{12}I_2$, 得图 8.42(b) 所示的电路, 于是得到

$$(V_{in} - Z_{21}I_{out}) \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{22}} G_m \frac{Z_{out}}{Z_{out} + Z_{11}} = I_{out} \quad (8.60)$$

即

$$\frac{I_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{22}} \frac{Z_{out}}{Z_{out} + Z_{11}} G_m}{1 + \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{22}} \frac{Z_{out}}{Z_{out} + Z_{11}} G_m Z_{21}} \quad (8.61)$$

 


图 8.42 采用不同模型表示反馈网络的电压-电流反馈电路
(a) Z 模型; (b) 简化的 Z 模型

式(8.61)显示, 包含负载的开环增益等于

$$G_{m,open} = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{22}} \frac{Z_{out}}{Z_{11} + Z_{out}} G_m \quad (8.62)$$

这表明了输入端的电压分配和在输出端的电流分配,如图 8.43 所示。由于 Z_{22} 和 Z_{11} 分别可以通过使反馈网络的输入端和输出端开路来得到,因此开环电路如图 8.44 所示。应该注意,环路增益等于 $Z_{21} G_{m,open}$ 。

 


图 8.43 有反馈网络适当负载的电流-电压反馈电路

 


图 8.44 断开电流-电压反馈环路的原理图

例 8.8

计算图 8.45(a)所示电路的开环和闭环增益。

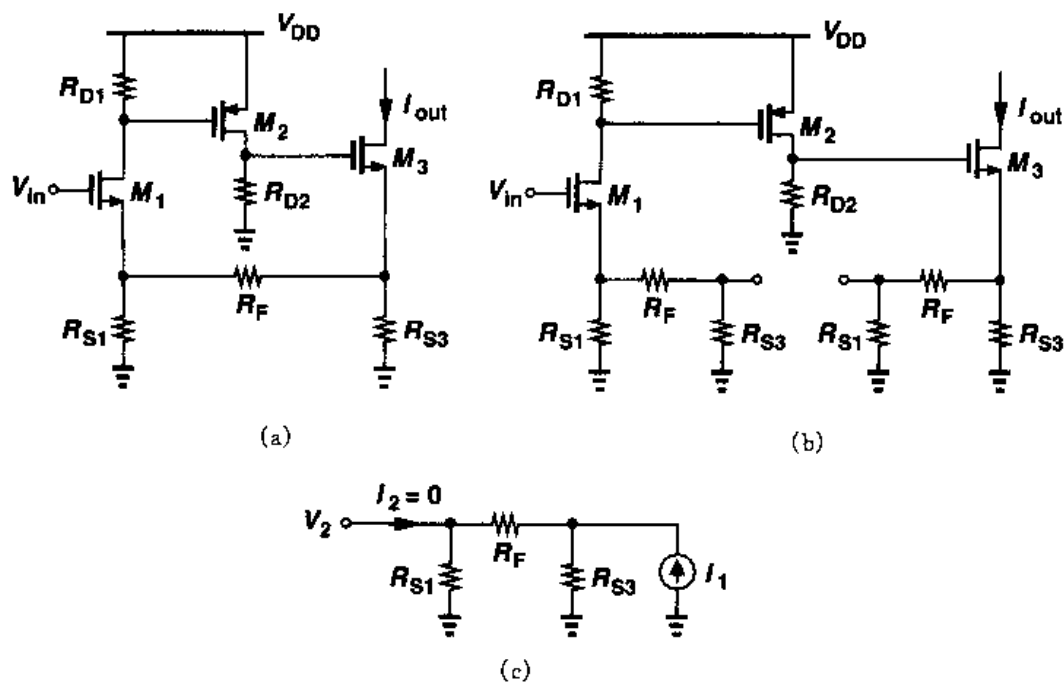


图 8.45

解

这个电路由两个电压增益级 M_1 和 M_2 及一个电压-电流转换器 M_3 组成。由于 M_3 的漏极和源极电流相等,因此输出电流由 R_{S3} 检测。这样, R_{S3} , R_F 和 R_{S1} 检测输出电流,并给输入返回一个与输出电流成正比的电压。

如果 $\lambda = \gamma = 0$, 开环增益等于

$$G_{m,open} = \frac{-R_{D1}}{R_{S1} \parallel (R_F + R_{S3}) + 1/g_{m1}} \cdot \frac{-g_{m2}R_{D2}}{R_{S3} \parallel (R_F + R_{S1}) + 1/g_{m3}} \quad (8.63)$$

环路增益由 $Z_{21}G_{m,open}$ 给出,由式(8.46)可知, $I_2=0$ 时 $Z_{21} = V_2/I_1$ 。对于由 R_{S3} , R_F 和 R_{S1} 构成的反馈网络,由图 8.45(c)的电路可知

$$Z_{21} = \frac{R_{S3}}{R_{S3} + R_{S1} + R_F} R_{S1} \quad (8.64)$$

闭环增益等于 $G_{m,open}/(1 + Z_{21}G_{m,open})$ 。

区别图 8.41(a)所示电路和图 8.45(b)所示电路的反馈网络是很重要的。对于前者, R_{D2} 是前馈放大器的一部分,而不是反馈网络的一部分,这是因为它必须产生一个输出电压;对于后者, R_{S3} 是反馈网络的一部分,这是因为它用于检测输出电流。如果图 8.45(a)的输出是 M_3 的源极电压,那么 R_{S3} 就是前馈放大器的一部分,而不是反馈网络的一部分。

8.3.4 电压-电流反馈中的负载

在这种系统中,我们用 Y 模型表示反馈网络,如图 8.46(a)所示。和前面的情况一样,我

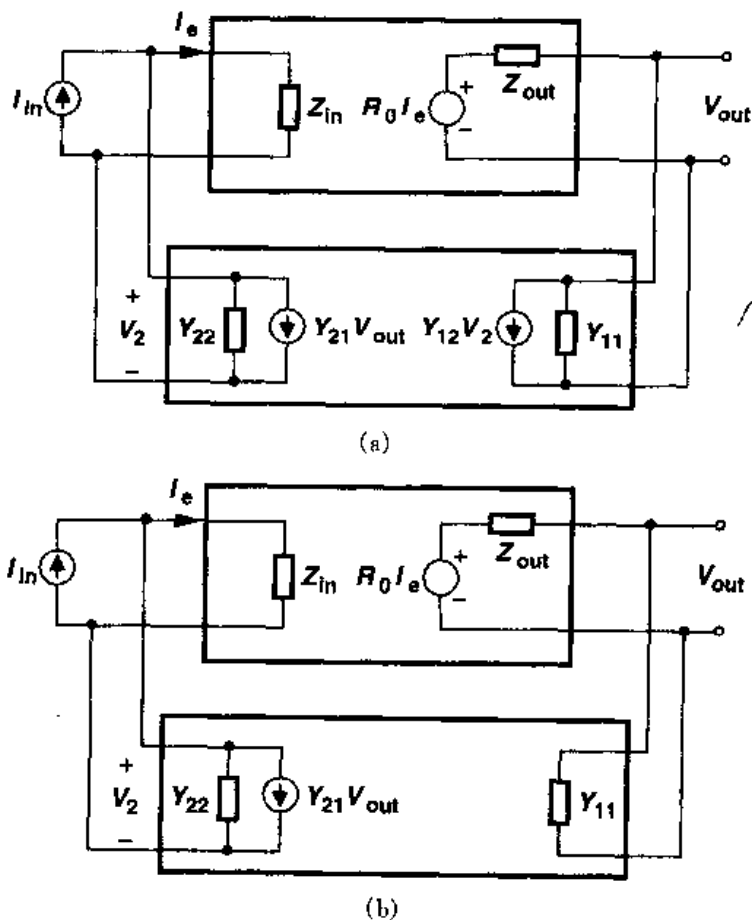


图 8.46 采用不同模型表示反馈网络的电压-电流反馈电路
(a)Y 模型;(b)简化的 Y 模型

们忽略反向传输项 $Y_{12}V_2$, 得到图 8.46(b) 的电路, 于是

$$(I_{in} - Y_{21}V_{out}) \frac{Y_{22}^{-1}}{Y_{22}^{-1} + Z_{in}} R_0 \frac{Y_{11}^{-1}}{Y_{11}^{-1} + Z_{out}} = V_{out} \quad (8.65)$$

我们得到

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{\frac{Y_{22}^{-1}}{Y_{22}^{-1} + Z_{in}} R_0 \frac{Y_{11}^{-1}}{Y_{11}^{-1} + Z_{out}}}{1 + \frac{Y_{22}^{-1}}{Y_{22}^{-1} + Z_{in}} R_0 \frac{Y_{11}^{-1}}{Y_{11}^{-1} + Z_{out}} Y_{21}} \quad (8.66)$$

因此, 可以定义计入负载影响的开环增益为

$$R_{0,open} = \frac{Y_{22}^{-1}}{Y_{22}^{-1} + Z_{in}} \frac{Y_{11}^{-1}}{Y_{11}^{-1} + Z_{out}} R_0 \quad (8.67)$$

负载本身表现为在 Y_{22}^{-1} 和 Z_{in} 之间的电流分配以及在 Z_{out} 和 Y_{11}^{-1} 之间的电压分配, 如图 8.47 所示。由于 Y_{22} 和 Y_{11} 分别地可以通过反馈网络的输出端短路和输入端短路得到, 因此计入反馈负载影响的分析电路如图 8.48 所示。环路增益由 $Y_{21}R_{0,open}$ 给出。

 


图 8.47 有反馈网络的适当负载的电压-电流反馈电路

 


图 8.48 断开电压-电流反馈环路的原理图

例 8.9

计算图 8.49(a) 所示电路的电压增益。

解

这个电路的反馈类型是什么？电阻 R_F 检测输出电压并向 X 结点返回一个与其成正比的电流, 因此这种反馈可以看作是电压-电流型。然而在图 8.46(a) 所示的一般情况下, 输入信号是电流量, 而在本例中输入信号是电压量。因此, 我们通过诺顿等效来代替 V_{in} 和 R_S (图 8.49(b)), 并把 R_S 看作主放大器的输入电阻。如图 8.48 所示断开环路, 忽略沟道长度调制效应, 由图 8.49(c) 可以写出开环增益为

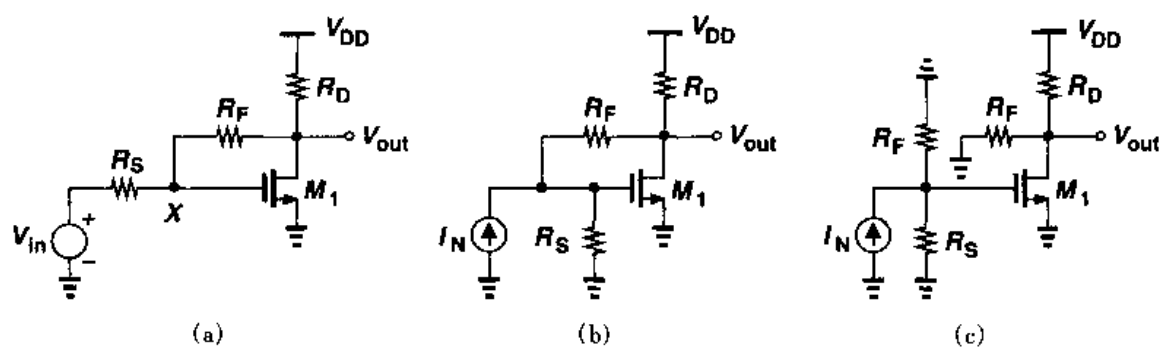


图 8.49

$$R_{0,open} = \left. \frac{V_{out}}{I_N} \right|_{open} \quad (8.68)$$

$$= -(R_S \parallel R_F) g_m (R_F \parallel R_D) \quad (8.69)$$

这里, $I_N = V_{in}/R_S$ 。我们同样可以求出环路增益为 $Y_{21} R_{0,open}$ 。由式(8.48)可知, $V_2 = 0$ 时 $Y_{21} = I_2/V_1$, 由于反馈网络仅由 R_F 构成, 因此 $Y_{21} = -1/R_F$ 。这样, 图 8.49(a) 中电路的电压增益为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{R_S} \frac{-(R_S \parallel R_F) g_m (R_F \parallel R_D)}{1 + g_m (R_F \parallel R_D) R_S / (R_S + R_F)} \quad (8.70)$$

有趣的是, 如果用一个电容替换 R_F , 按照以上分析, 在传输函数中不会产生零, 这是因为我们忽略了反馈网络的反向传输(从反馈网络的输出端到输入端)。计算电路的输入和输出阻抗也是有用的, 这里作为练习留给读者。鼓励读者把这个练习的题解应用到图 8.3(b) 的电路中。

8.3.5 电流-电流反馈中的负载

图 8.50(a) 描述了用 H 模型表示反馈网络的电流-电流反馈系统。由于 $H_{12} V_2$ 与放大器的正向增益相比很小, 我们忽略了它的影响, 画出电路如图 8.50(b), 于是

$$(I_{in} - H_{21} I_{out}) \frac{H_{22}^{-1}}{H_{22}^{-1} + Z_{in}} A_I \frac{Z_{out}}{H_{11} + Z_{out}} = I_{out} \quad (8.71)$$

由此得出

$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{\frac{H_{22}^{-1}}{H_{22}^{-1} + Z_{in}} A_I \frac{Z_{out}}{H_{11} + Z_{out}}}{1 + \frac{H_{22}^{-1}}{H_{22}^{-1} + Z_{in}} A_I \frac{Z_{out}}{H_{11} + Z_{out}} H_{21}} \quad (8.72)$$

因此, 我们可以定义计入负载影响的开环增益为

$$A_{I,open} = \frac{H_{22}^{-1}}{H_{22}^{-1} + Z_{in}} \frac{Z_{out}}{H_{11} + Z_{out}} A_I \quad (8.73)$$

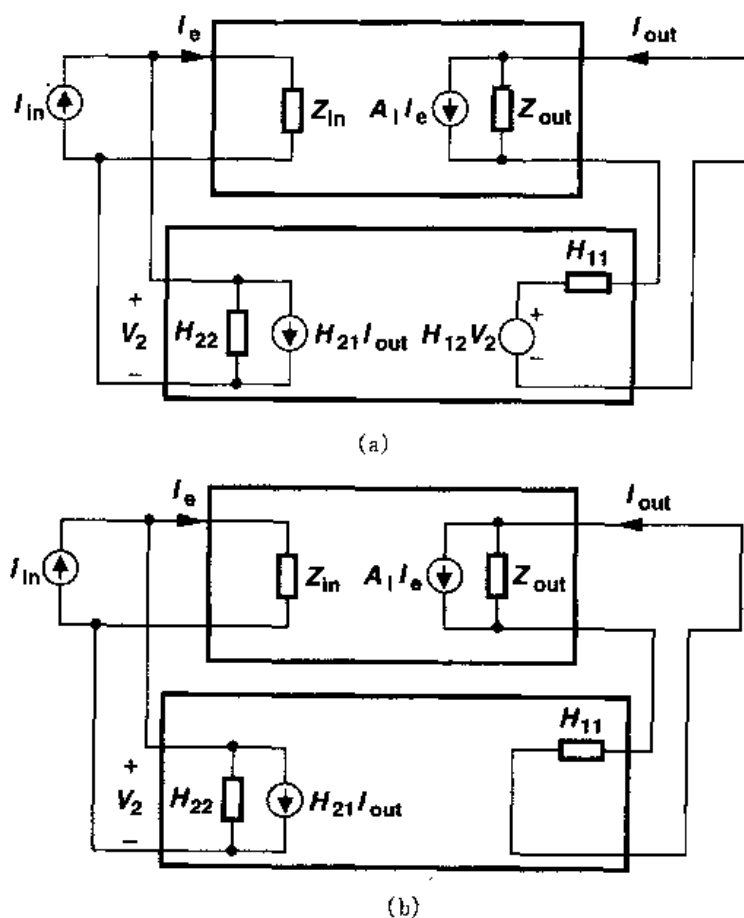


图 8.50 采用不同模型表示反馈网络的电流-电流反馈电路
(a)H 模型;(b)简化的 H 模型

我们可以得出结论:这反馈网络在系统的输入端和输出端均产生电流分配,如图 8.51 所示。应该注意, H_{22} 和 H_{11} 是分别通过反馈网络的输入端开路和输出端短路进行测量的,如图 8.52 所示。环路增益可以表示为 $H_{21}A_{I,open}$ 。

 


图 8.51 反馈网络有适当负载的电流-电流反馈电路

 


图 8.52 电流-电流反馈中计入负载影响的原理图

例 8.10

计算图 8.53(a)中电路的开环和闭环增益。

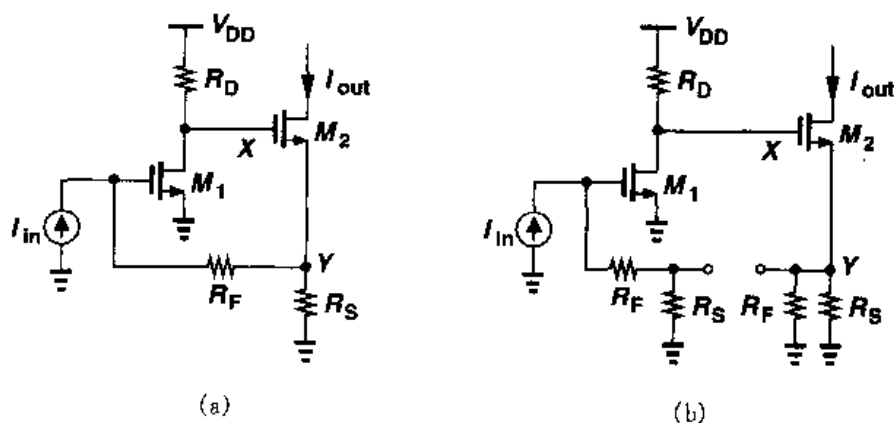


图 8.53

解

在这个电路中, R_S 和 R_F 检测输出电流并把它的一部分返回到输入端。根据图 8.52 断开环路, 得到图 8.53(b) 的电路, 我们得到

$$A_{I, \text{open}} = -(R_F + R_S) g_{m1} R_D \frac{1}{R_S \parallel R_F + 1/g_{m2}} \quad (8.74)$$

环路增益为 $H_{21} A_{I, \text{open}}$ 。由式(8.50)可知, $V_2 = 0$ 时 $H_{21} = I_2/I_1$ 。对于由 R_S 和 R_F 构成的反馈网络, 我们得到 $H_{21} = -R_S/(R_S + R_F)$ 。闭环增益等于 $A_{I, \text{open}}/(1 + H_{21} A_{I, \text{open}})$ 。

8.3.6 负载影响小结

对前面各种负载影响的研究结果在图 8.54 中进行了小结。分析可以分三步进行:

(1) 断开含有适当负载的环路, 计算开环增益 A_{OL} 及开环输入和输出阻抗;

(2) 确定反馈系数 β , 得出环路增益 βA_{OL} ;

(3) 将开环的各个值通过比例因子 $1 + \beta A_{OL}$ 的变化, 计算闭环增益、输入和输出的阻抗。


注意, 在定义 β 的式子中, 脚标 1 和 2 分别指反馈网络的输入和输出结点。

在本章中, 我们阐述了得到环路增益的两种方法:

(1) 通过如图 8.5 所示在任意点断开环路;

(2) 通过如图 8.54 所示计算 A_{OL} 和 β 。

用这两种方法得到的结果稍有不同, 这是由于后者忽略了通过反馈网络的反向传输。然

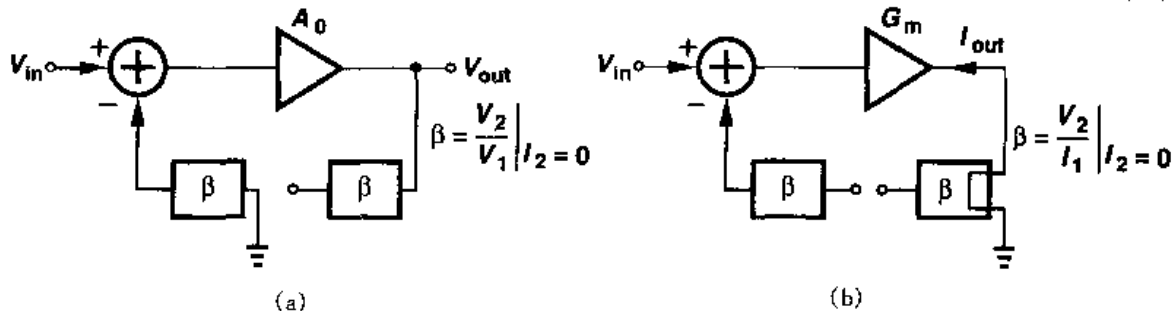

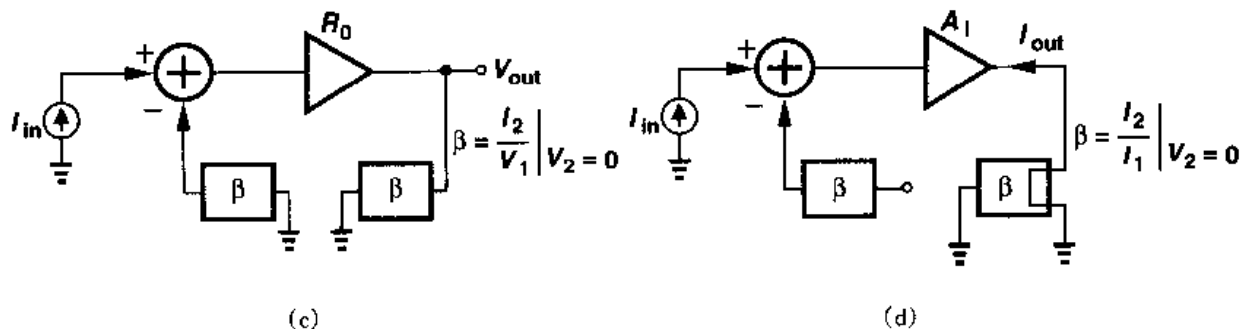


图 8.54 负载影响小结

而,如果必须计入负载的影响,第一种方法可能难以实现,因为如果环路能在任意点断开,则整个系统实际的输入和输出的端口是未知的,而反馈的类型就不重要了。例如,图 8.53(a)中电路的环路增益与输出是 I_{out} 还是 V_Y 无关。换句话说,由于第一种方法没有区分不同的反馈类型,因此这种方法通常不能使用如图 8.54 所示的负载计算。基于以上考虑,第二种方法更可取。

我们还应当指出,有些反馈电路不属于本章所研究的四种类型中的任何一种,这是因为我们仅仅将注意力限制在反馈网络直接检测所关心的输出的情况。例如,在图 8.53(a)中,如果 I_{out} 流过连接 M_2 的漏极与 V_{DD} 的一个电阻,则所得到的电压不在反馈环内。这些情况一般要单独进行分析。

8.4 反馈对噪声的影响

反馈不能改善电路的噪声性能。我们首先考虑图 8.55(a)的简单情形,电路中开环电压放大器 A_1 仅用一个输入参考噪声电压表示其噪声特性,而反馈网络没有噪声。我们得到 $(V_{in} - \beta V_{out} + V_n)A_1 = V_{out}$, 则

 


图 8.55 环绕噪声电路的反馈

$$V_{out} = (V_{in} + V_n) \frac{A_1}{1 + \beta A_1} \quad (8.75)$$

这样,电路可以简化为图 8.55(b),这表明整个电路的输入参考噪声仍然等于 V_n 。这个分析可以引伸到四种反馈电路结构中,即可以证明在四种类型的反馈中,如果反馈网络不引入噪

声,则输入参考噪声电压和电流均保持不变。实际上,反馈网络本身包含有电阻和 MOS 管,结果总的噪声性能会变差。

值得注意的是,图 8.55(a)的输出和反馈网络检测的值是同一个量,而事实上并不一定如此。例如,在图 8.56 所示的电路中,输出位于 M_1 的漏极,而反馈网络则在 M_1 的源极检测电压。在这种情况下,即使反馈网络是无噪声的,闭环电路的输入参考噪声也可能与开环电路的不相等。例如,对于图 8.56 的电路结构,为简单起见,只考虑 R_D 的噪声 $V_{n,RD}$,读者可以证明,闭环电压增益为 $-A_1 g_m R_D / [1 + (1 + A_1) g_m R_S]$,因此 R_D 引起的输入参考噪声电压为

$$|V_{n,in,closed}| = \frac{|V_{n,RD}|}{A_1 R_D} \left[\frac{1}{g_m} + (1 + A_1) R_S \right] \quad (8.76)$$

图 8.56 反馈检测源极电压的噪声电路

另一方面,对于开环电路,输入参考噪声为

$$|V_{n,in,open}| = \frac{|V_{n,RD}|}{A_1 R_D} \left[\frac{1}{g_m} + R_S \right] \quad (8.77)$$

有趣的是:当 $A_1 \rightarrow \infty$ 时, $|V_{n,in,closed}| \rightarrow |V_{n,RD}| R_S / R_D$, 而 $|V_{n,in,open}| \rightarrow 0$ 。

习题

如无特别说明,下列习题均使用表 2.1 中的器件参数,必要时,假定 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。而且,假定所有管子均工作在饱和区。

- 8.1 在图 8.3(b)的电路中,假定 I_1 是理想的, $g_{m1} r_{O1}$ 不超过 50。如果要求增益误差小于 5%,从这个结构能获得的最大闭环电压增益是多少? 在这个条件下低频闭环输出阻抗是多少?
- 8.2 在图 8.7(a)的电路中,假定 $(W/L)_1 = 50/0.5$, $(W/L)_2 = 100/0.5$, $R_D = 2\text{ k}\Omega$, $C_2 = C_1$ 。忽略沟道长度调制效应和体效应,要使低频时输入电阻等于 $50\text{ }\Omega$,求出 M_1 和 M_2 的偏置电流。
- 8.3 计算图 8.8(a)所示电路在相对低频时的输出阻抗。电路中 R_D 用理想的电流源代替。
- 8.4 在图 8.10 所示的例子中,假设在最大带宽时要求总电压增益为 500,则在电路中一共要设多少级,且每级的增益必须是多少?(提示:首先根据每一级的 3dB 带宽求出 N 个相同级的级联的 3dB 带宽)。
- 8.5 如果在图 8.18(b)中,放大器 A_0 的输出阻抗是 R_0 ,考虑负载影响,计算闭环电压增益和输出阻抗。
- 8.6 在图 8.21(a)所示电路中,假定 $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$ 且 $(W/L)_{3,4} = 100/0.5$,如果 $I_{SS} = 1\text{ mA}$,增益误差不超过 5%,则能够获得的最大闭环电压增益是多少?
- 8.7 图 8.36 的电路中,如果 I_{out} 流过连接 V_{DD} 的电阻 R_{D2} 并产生一个输出电压,则电路相当于一个跨阻放大器。用一个理想电流源代替 R_S ,假定 $\lambda = \gamma = 0$,计算电路的跨阻,并求每单位带宽内的输入参考噪声电流。

- 8.8 求图 8.38(a) 中电路在不忽略 $G_{12}I_2$ 时的闭环增益, 并证明 $G_{12}I_2$ 项在 $G_{12} \ll A_0 Z_{in}/Z_{out}$ 时可忽略。
- 8.9 图 8.41 所示的电路中, 把环路在 X 点断开, 计算环路增益。分析为什么这个结果与 $G_{21}A_{v, open}$ 有些不同。
- 8.10 利用反馈技术, 计算图 8.57 中每一个电路的输入和输出阻抗及电压增益。

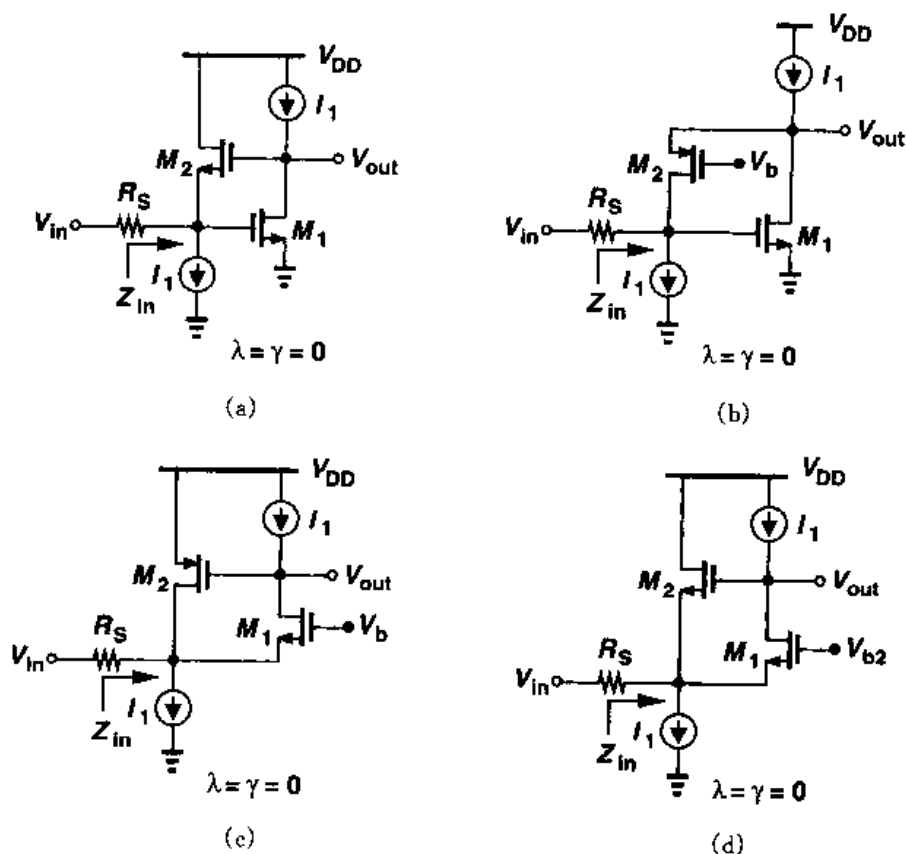


图 8.57

- 8.11 利用反馈技术, 计算图 8.58 中每一个电路的输入和输出阻抗。

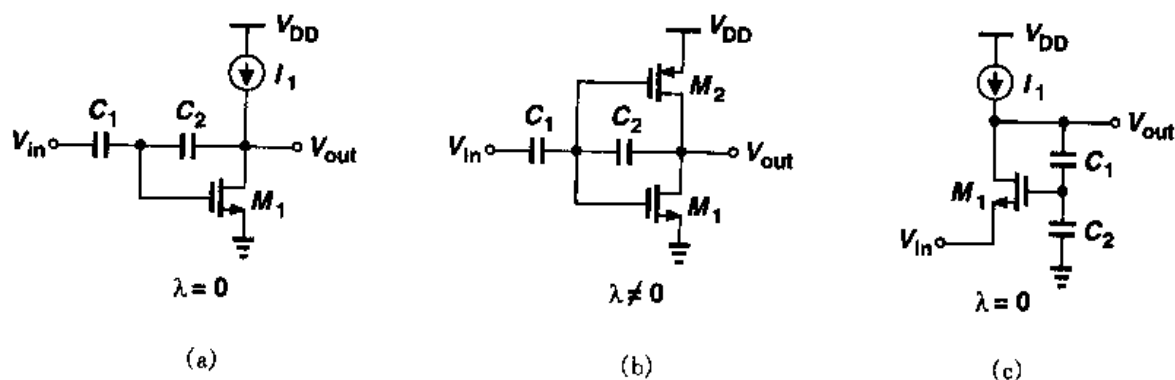


图 8.58

- 8.12 在图 8.41(a) 所示电路中, 假定 $(W/L)_1 = (W/L)_2 = 50/0.5$, $\lambda = \gamma = 0$, 且每个电阻值等于 $2 \text{ k}\Omega$ 。如果 $I_{D2} = 1 \text{ mA}$, 则 M_1 的偏置电流是多少? 给出这个电流的 V_{in} 的值是多

少? 计算总电压增益。

- 8.13 假设图 8.18 所示电路的放大器的开环传输函数为 $A_0/(1+s/\omega_0)$, 输出电阻为 R_0 。计算闭环电路的输出阻抗, 并画出其随频率变化的函数曲线, 对该特性加以解释。
- 8.14 计算图 8.21(a) 所示电路在相对低频时的输入参考噪声电压。
- 8.15 带有电流源负载的差动对可表示为图 8.59(a), 在此 $R_0 = r_{ON} \parallel r_{OP}$, r_{ON} 和 r_{OP} 分别表示 NMOS 和 PMOS 器件的输出电阻。如图 8.59(b), 把 G_{m1} 和 G_{m2} 接在负反馈环路中。
- (a) 忽略所有的其它电容, 求出 Z_{in} 的表达式。画出 $|Z_{in}|$ 随频率变化的曲线草图。
- (b) 从直观上解释(a)观察到的结果。
- (c) 根据每个 G_m 级的输入参考噪声电压, 计算总输入参考热噪声电压和电流

 


图 8.59

- 8.16 在图 8.60 所示电路中, $(W/L)_{1-3} = 50/0.5$, $I_{D1} = |I_{D2}| = |I_{D3}| = 0.5 \text{ mA}$, $R_{S1} = R_F = R_{D2} = 3 \text{ k}\Omega$ 。
- (a) 要得到上面的电流, 求出输入偏置电压。
- (b) 计算闭环电压增益和输出电阻。
- 8.17 图 8.60 的电路可以改为图 8.61 所示, 电路中源跟随器 M_4 插在反馈环路里, M_1 和 M_4 同样可以看成是差动对。假定 $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$, $I_D = 0.5 \text{ mA}$, 且对于所有的管子, $R_{S1} = R_F = R_{D2} = 3 \text{ k}\Omega$, $V_{b2} = 1.5 \text{ V}$, 求闭环电压增益和输出电阻, 并把所得结果与习题 8.16(b) 的结果进行比较。
- 8.18 在图 8.62 所示电路中, $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$, $|I_{D1-4}| = 0.5 \text{ mA}$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ 。

 


图 8.60

- (a) 要得到以上电流, 并使 M_2 处于饱和, R_1 的范围应有多大? 相应的 V_{in} 的范围是多少?

(b) R_1 取(a)中范围的中间值时,计算闭环增益和输出阻抗。

 


图 8.61

 


图 8.62

8.19 在图 8.63 所示电路中,假设所有电阻都等于 $2\text{ k}\Omega$, $g_{m1} = g_{m2} = 1/(200\text{ }\Omega)$,假定 $\lambda = \gamma = 0$,计算闭环增益和输出阻抗。

 


图 8.63

8.20 一个 CMOS 反相器可以用做含反馈或者不含有反馈的放大器,如图 8.64 所示。假定 $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$,且 V_{in} 和 V_{out} 的直流电平相等。

(a) 计算每个电路的电压增益和输出阻抗。

(b) 计算每个电路的输出相对于电源电压的敏感度,也就是计算从 V_{DD} 到 V_{out} 的小信号增益。哪一个电路的敏感度低?

 
 


图 8.64

8.21 计算图 8.64 所示电路的输入参考热噪声电压。

- 8.22 图 8.65 所示电路用正反馈产生一个负的输入电容,用反馈分析理论确定 Z_{in} ,并确认负电容元件。假定 $\lambda = \gamma = 0$ 。

 


图 8.65

- 8.23 在图 8.66 所示电路中,假定 $\lambda = 0$, $g_{m1,2} = 1/(200\ \Omega)$, $R_{1-3} = 2\ \text{k}\Omega$, $C_1 = 100\ \text{pF}$ 。忽略其它电容,估算在非常低频和非常高频时的闭环电压增益。

 


图 8.66

第 9 章

运算放大器

运算放大器(简称运放)是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分。大量的具有不同复杂程度的运放被用来实现各种功能:从直流偏置的产生到高速放大或滤波。伴随着每一代 CMOS 工艺,由于电源电压和晶体管沟道长度的减小,为运放的设计不断提出复杂的课题。

本章讨论 CMOS 运放的分析与设计。在回顾运放的一些性能参数之后,我们阐述简单的运放,如套筒式和折叠式的共源共栅结构。然后,研究两级结构、提高增益结构和共模反馈的问题。最后,介绍转换速率的概念,分析运放中电源抑制和噪声的影响。

9.1 概述

我们粗略地把运放定义为“高增益的差动放大器”。所谓“高”,指的是对应用,其增益已足够了,通常增益范围在 $10^1 \sim 10^5$ 。由于运放一般用来实现一个反馈系统,其开环增益的大小根据闭环电路的精度要求来选取。

20 年前,多数运放被设计成通用的模块,适用于各种不同应用的要求。这些努力,企图制造一种“理想”的运放,例如,具有非常高的电压增益($>10^5$),非常高的输入阻抗以及非常低的输出阻抗。但是却以牺牲其它性能为代价,例如速度、输出摆幅和功耗。

与此相反,今天的运放设计,从开始就认识到各参数间的折衷关系,这种折衷最终要求在整体设计中进行多方面的综合考虑,因而我们必须知道满足每一个参数的适当的数值。例如,如果对速度的要求高,而对增益误差要求不高,则电路结构的选择应有利于前者,可能会牺牲后者。

9.1.1 性能参数

这一节,我们阐述一些运放的设计参数,以便了解各个参数在什么地方和为什么变得重要。为此,我们把图 9.1 所示的差动共源共栅电路作为一种有代表性的运放设计^①。电压 $V_{b1} \sim V_{b3}$, 可以通过第 5 章阐述的电流镜技术产生。

增益

运放的开环增益确定了使用运放的反馈系统的精度。如前所述,所要求的增益根据应用可以有四个数量级的变化。如果综合考虑速度与输出电压摆幅这一类的参数,则必须知道所需的最小增益。正如第 13 章中说明的,高的开环增益对于抑制非线性是必须的。

例 9.1

图 9.2 的电路被设计成额定增益为 10, 即 $1 + R_1/R_2 = 10$ 。要求增益误差为 1%, 确定 A_1 的最小值。

解

从第 8 章得到该电路的闭环增益为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_1}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_1} \quad (9.1)$$

$$= \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{A_1}{\frac{R_1 + R_2}{R_2} + A_1} \quad (9.2)$$

预计 $A_1 \gg 10$, 上式近似表达成

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \left(1 - \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{1}{A_1}\right) \quad (9.3)$$

其中一项 $(R_1 + R_2)/(R_2 A_1) = (1 + R_1/R_2)/A_1$ 表示相对增益误差。要达到增益误差小于 1%, 必须满足 $A_1 > 1\,000$ 。

 


图 9.1 共源共栅运放

 


图 9.2

把图 9.2 的电路与图 9.3 中开环实现的电路进行比较是有益的。尽管可以用共源电路得到额定增益 $g_m R_D = 10$, 但要保证误差小于 1% 却非常困难。晶体管中迁移率和栅氧化层厚度的变化以及电阻值的变化通常产生的误差大于 20%。

^① 由于这种运放有很高的输出电阻, 常把它称为运算跨导放大器 (OTAs), 在极限情况下, 该电路可用一个压控电流源表示, 并被称为 G_m 级。

小信号带宽

运放的高频特性在许多应用中起重要作用。例如,当工作频率增加时,开环增益开始下降,如图 9.4 所示,在反馈系统中产生更大的误差。小信号带宽通常被定义为单位增益频率 f_u ,在今天的 CMOS 运放中,它可以超过 1 GHz。为更容易预测闭环频率特性,也可以规定 3 dB 频率 f_{3dB} 。

 


图 9.3 简单共源级电路

 


图 9.4 增益随频率下降

例 9.2

在图 9.5 的电路中,假定运放是一个单极点电压放大器。如果 V_{in} 是小的阶跃电压,请计算当输出电压处于其最终值的 1% 范围内所需的时间。如果 $1 + R_1/R_2 \approx 10$,而且稳定时间小于 5 ns,该运放必须提供的单位增益带宽是多少。为简化起见,假定低频增益远大于 1。

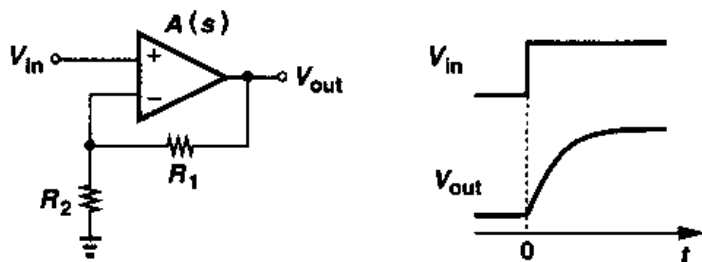


图 9.5

解

由于

$$\left(V_{in} - V_{out} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) A(s) = V_{out} \quad (9.4)$$

则可得

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} = \frac{A(s)}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A(s)} \quad (9.5)$$

对单极点系统, $A(s) = A_0 / (1 + s/\omega_0)$, 其中 ω_0 是 3 dB 带宽, $A_0\omega_0$ 是单位增益带宽。因此, 以下二式成立。

$$\frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{A_0}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0 + \frac{s}{\omega_0}} \quad (9.6)$$

$$= \frac{\frac{A_0}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0}}{1 + \frac{\frac{s}{\omega_0}}{(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0)}} \quad (9.7)$$

上式表明,该闭环放大器也是一个单极点系统,其时间常数为

$$\tau = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0\right) \omega_0} \quad (9.8)$$

上式中, $R_2 A_0 / (R_1 + R_2)$ 的值是低频环路增益,且通常远大于 1,上式简化为

$$\tau \approx \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{1}{A_0 \omega_0} \quad (9.9)$$

对于 $V_{\text{in}} = au(t)$, 输出阶跃响应可表示成

$$V_{\text{out}}(t) \approx a \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) (1 - \exp \frac{-t}{\tau}) u(t) \quad (9.10)$$

其终值为 $V_F \approx a(1 + R_1/R_2)$ 。对于 1% 的稳定精度, $V_{\text{out}} = 0.99 V_F$, 即

$$1 - \exp \frac{-t_{1\%}}{\tau} = 0.99 \quad (9.11)$$

上式得到: $t_{1\%} = \tau \ln 100 \approx 4.6\tau$ 。对于稳定精度为 1% 和稳定时间为 5 ns, $\tau \approx 1.09$ ns, 由式 (9.9) 得: $A_0 \omega_0 = (1 + R_1/R_2) / \tau = 9.21$ Grad/s (1.47 GHz)。

上例的关键是,所需带宽不仅取决于稳定精度,还取决于必须提供的闭环的增益。

大信号带宽

在当今的许多应用中,运放必须在瞬态大信号下工作,在这种情况下,非线性现象使得对速度的表征非常困难,很难只通过小信号特性(比如图 9.4 所表示的开环特性)来表示速度。例如,假定图 9.5 中的反馈电路包含一个实际的运放(即该运放的输出阻抗是有限的),且驱动大的负载电容,在输入为 1 V 的阶跃电压时,该电路将如何工作? 由于输出电压不能瞬间变化,运放自身在 $t \geq 0$ 发送的电压差等于 1 V。这么大的电压差在瞬间会驱动运放进入非线性工作区。(否则,运放的开环增益比如说是 1 000,则在输出端将产生 1 000 V)。

在 9.8 节将会解释,这大信号特性通常是相当复杂的,因此要求仔细模拟。

输出摆幅

使用运放的多数系统要求大的电压摆幅以适应大范围的信号值。例如,能响应管弦乐队

音乐的高质量的话筒可以产生的瞬时电压范围大于四个数量级,要求其后的放大器和滤波器处理大的摆幅(并且/或者达到低噪声)。

对大输出摆幅的需求使全差动运放使用相当普遍。类似于在第4章中阐述的电路,这种运放产生互补输出,大约输出有效幅度的两倍。尽管如此,正如第3,4章所提到的,本章后部分也将解释,这最大的电压摆幅与器件尺寸、偏置电流、因而与速度之间,其性能指标是相互制约、可以易换的。达到大的摆幅在当今的运放设计中是主要的课题。

线性

开环运放有很大的非线性。例如,在图9.1的电路中,输入对管 $M_1 \sim M_2$ 在它的差动漏电流与输入电压之间呈现一种非线性关系。第13章中将说明,非线性问题通过二种办法解决:采用全差动实现方式以抑制偶次项谐波;提供足够高的开环增益以使闭环反馈系统达到所要求的线性。值得注意的是,在许多反馈电路中,决定开环增益选择的因素是线性的要求,而不是增益误差的要求。

噪声与失调

运放的输入噪声和失调确定了能被合理处理的最小信号电平。在常用的运放电路中,许多器件由于必须用大的尺寸或大的偏置电流都会引起噪声和失调。例如,在图9.1的电路中, $M_1 \sim M_2$ 和 $M_7 \sim M_8$ 产生的噪声最大。

我们还必须认识到在噪声和输出摆幅之间的折衷问题。对于给定的偏置电流,由于图9.1的 M_7 和 M_8 的过驱动电压被减低,以提供较大的输出摆幅,则它们的跨导便会增加,它们的漏噪声电流也会增加。

电源抑制

运放常常在混合信号系统中使用,并且有时连接到有噪声的数字电源线上。因此,在有电源噪声时,尤其是在噪声频率增加时,运放的性能是相当重要的。所以全差动结构更受欢迎。

9.2 一级运放

第4,5章所研究的全部差动放大器均称为运放。图9.6表示了单端输出和差动输出的二种这样的结构。这两种电路的低频小信号增益等于 $g_{mN}(r_{ON} \parallel r_{OP})$, 这里的下标N和P分别表示NMOS和PMOS。在亚微米器件的典型电流条件下,其增益值很难超过20。其带宽通常由负载电容 C_L 决定。请注意,图9.6(a)的电路呈现一个镜像极点(见第5章),而图9.6(b)的电路没有这个极点。还要注意采用这两种电路的反馈系统在稳定性方面的严格差别(第10章)。

正如第7章所计算的,图9.6中的两个电路的 $M_1 \sim M_4$ 均产生噪声。有意义的是,在所有运放电路中,至少有四个器件对输入噪声有贡献:两个输入晶体管和两个“负载”晶体管。

例 9.3

计算图9.7所示的单位增益缓冲器的输入共模电平范围以及闭环输出阻抗。

解

 


图 9.6 简单运放结构

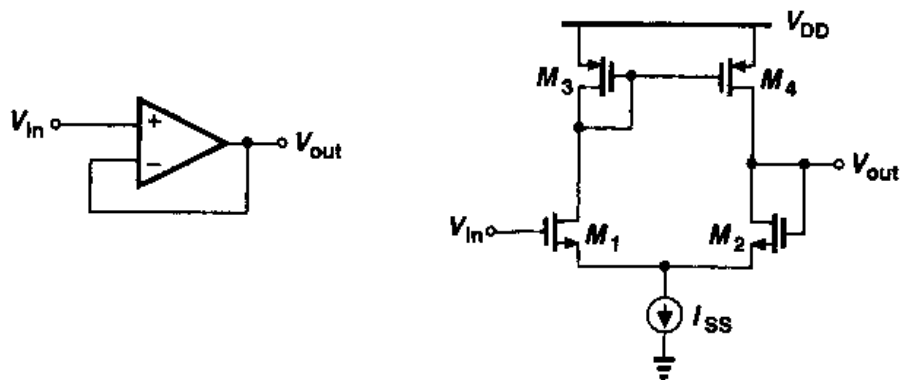


图 9.7

最小允许输入电压等于 $V_{CSS} + V_{GS1}$, 这里的 V_{CSS} 是电流源两端所要求的电压。最大输入电压由 M_1 处在线性区边缘的电压决定: $V_{in,max} = V_{DD} - |V_{GS3}| + V_{TH1}$ 。例如, 如果每个器件 (包括电流源) 的阈值电压为 0.7 V , 过驱动电压为 0.3 V , 则 $V_{in,min} = 0.3 + 0.3 + 0.7 = 1.3\text{ V}$, $V_{in,max} = 3 - (0.3 + 0.7) + 0.7 = 2.7\text{ V}$ 。因此, 当电源电压为 3 V 时输入的共模范围为 1.4 V 。

由于电路采用输出的电压反馈, 输出阻抗等于开环的值 ($r_{OP} \parallel r_{ON}$) 除以环路增益与 1 之和 ($1 + g_{mN}(r_{OP} \parallel r_{ON})$)。换句话说, 对大的开环增益, 闭环输出阻抗约等于 $(r_{OP} \parallel r_{ON}) / [g_{mN}(r_{OP} \parallel r_{ON})] = 1/g_{mN}$ 。

值得注意的是: 闭环的输出阻抗相对独立于开环输出阻抗。这是重要的观察结果, 这使我们能通过增大开环输出阻抗来设计高增益的运放, 而闭环输出阻抗仍然较低。

要得到高增益, 在第 4, 5 章中的差动共源共栅电路均可采用。图 9.8(a) 和 (b) 分别表示了单端输出和差动输出的电路, 这些电路的增益, 其数量级为 $g_{mN}[(g_{mN}r_{ON}^2) \parallel (g_{mP}r_{OP}^2)]$, 但以减小输出摆幅和增加极点作为代价。为了与后面叙述的其他共源共栅运放区别, 这两个电路结构也称为“套筒式”共源共栅运放。其中单端输出的电路在 X 点有一个镜像极点, 这会产生稳定性问题 (参见第 10 章)。

第 4 章曾作过计算, 套筒式运放的输出摆幅被相对减小了。例如, 在图 9.8(b) 的全差动

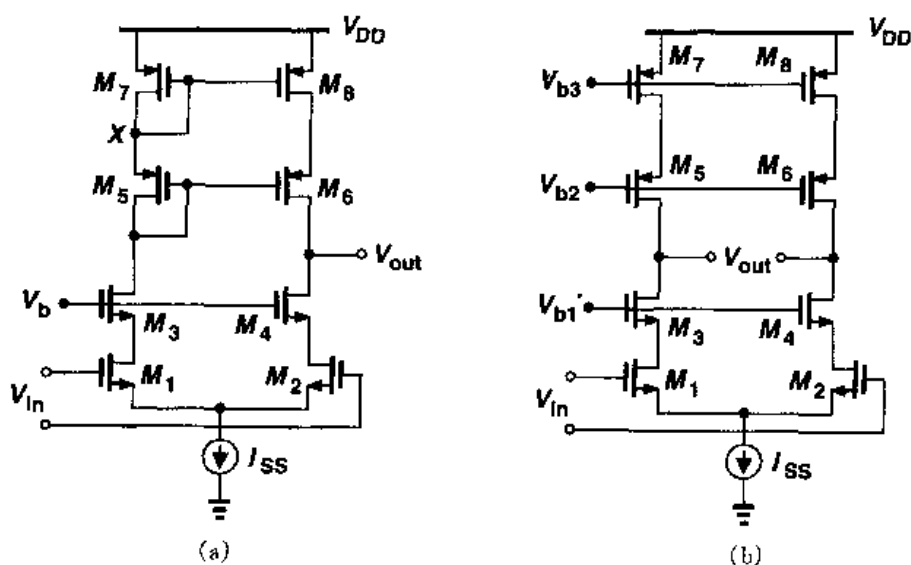


图 9.8 共源共栅运放

电路中,其输出摆幅为 $2[V_{DD} - (V_{OD1} + V_{OD3} + V_{CSS} + |V_{OD5}| + |V_{OD7}|)]$,这里的 V_{ODj} 表示 M_j 的过驱动电压。

套筒式共源共栅运放的另一个缺点是难以输入和输出短路的方式(例如像图 9.7 的电路那样)实现单位增益缓冲器。为理解这一问题,让我们考虑图 9.9 所示的单位增益反馈电路。在什么条件下, M_2 和 M_4 均工作在饱和区? 这个条件是: $V_{out} \leq V_X + V_{TH2}$ 以及 $V_{out} \geq V_b - V_{TH4}$ 。由于 $V_X = V_b - V_{GS4}$, 所以 $V_b - V_{TH4} \leq V_{out} \leq V_b - V_{GS4} + V_{TH2}$ 。如图 9.9 所示, 这个输出电压的范围只等于 $V_{max} - V_{min} = V_{TH4} - (V_{GS4} - V_{TH2})$, 通过把 M_4 的过驱动电压减至最小可使这个电压范围达到最大,但总是小于 V_{TH2} 。

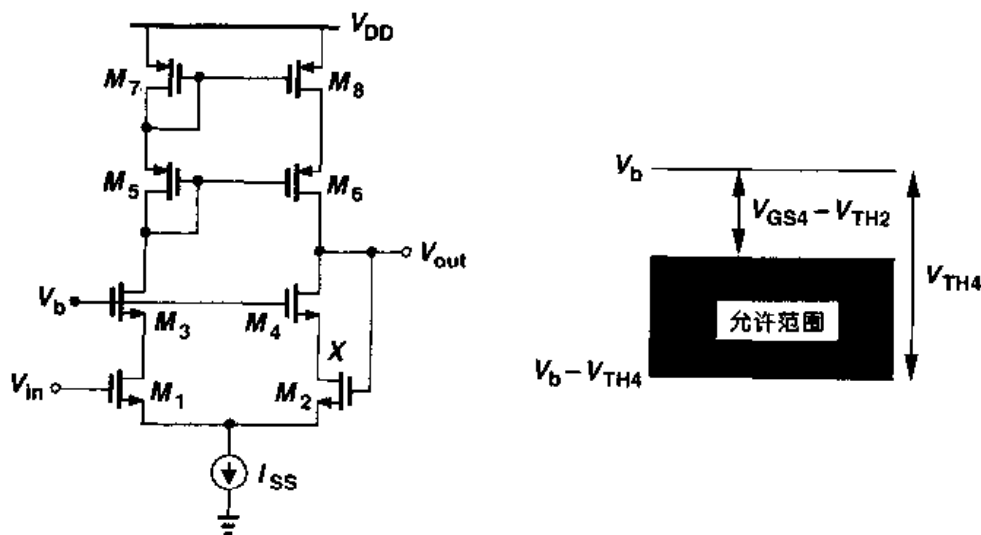


图 9.9 输入与输出短路的共源共栅运放

电容最小,我们对每个晶体管均取最小的长度,则可得到其相应的宽度。通过计算我们得到: $(W/L)_{1-4}=1\,250$, $(W/L)_{5-8}=1\,111$, $(W/L)_9=400$ 。

至此,这设计已满足了摆幅、功耗和电源的性能指标。但增益怎样? 利用 $A_v \approx g_{m1} [(g_{m3} r_{O3} r_{O1}) \parallel (g_{m5} r_{O5} r_{O7})]$ 以及对所有晶体管假定的最小沟道长度,我们得到 $A_v=1\,416$,这稍低于所要求的值。

我们考虑 $g_m r_O = \sqrt{2\mu C_{ox}(W/L)I_D}/(\lambda I_D)$ 。我们记得, $\lambda \propto 1/L$, 因此 $g_m r_O \propto \sqrt{WL/I_D}$ 。为提高增益,我们可以增加晶体管的栅长、栅宽或减小其偏置电流。实际上,速度或噪声的要求可以确定偏置电流,因而只剩下管子尺寸是变化量。当然,每个管子的宽度,必须以其长度定标,以保持过驱动电压不变。

图 9.10 的电路中,哪些管子可以增加长度? 由于 $M_1 \sim M_4$ 在信号通路上,希望它们的电容保持最小值。另一方面,PMOS 器件 $M_5 \sim M_8$ 对信号的影响小得多,因此可以加大尺寸^①。这几个管子的长度和宽度都增加 1 倍,实际上它们的 $g_m r_O$ 也增加 1 倍,因为 g_m 不变而 r_O 增加了 1 倍。如果选择 $(W/L)_{5-8}=1\,111\,\mu\text{m}/1.0\,\mu\text{m}$, 则 $\lambda_P=0.1\,\text{V}^{-1}$, 可得 $A_v \approx 4\,000$ 。因此 PMOS 的尺寸可以稍小点。请注意,由于 PMOS 管有那么大的尺寸,我们可以回顾原先对过驱动电压的分配,或许可以对 M_9 过驱动电压减小 $100\,\text{mV} \sim 200\,\text{mV}$, 而给 PMOS 晶体管分配多些。

 


图 9.11 折叠式共源共栅电路

在图 9.10 的运放中,输入共模电平和偏置电压 V_{b1} 和 V_{b2} 的选择,必须满足使输出摆幅

① 关于这一点将在第十章研究。

最大。允许的最小输入共模电平等于 $V_{GS1} + V_{OD9} = V_{TH1} + V_{OD1} + V_{OD9} - 1.4 \text{ V}$ 。 V_{b1} 的最小值为 $V_{GS3} + V_{OD1} + V_{OD9} = 1.6$, 因而, $M_1 \sim M_2$ 处在线性区边缘。类似地, $V_{b2, \max} = V_{DD} - (|V_{GS5}| + |V_{OD7}|) = 1.7 \text{ V}$ 。实际上, 考虑到工艺的变化, V_{b1} 和 V_{b2} 的值必须包括一些余量。还有, 由于体效应引起的阈值电压的增加也必须考虑。

套筒式共源共栅运放的缺点是较小的输出摆幅和很难使输入与输出短路, 为减小这些不利因素可以采用一种“折叠式共源共栅”运放。正如第 3 章所叙述的, 以及图 9.11 所表示的, 在 NMOS 或 PMOS 共源共栅放大器中, 输入管用相反型号的晶体管替换, 而替换后的器件的作用仍然是把输入电压转换成电流。在图 9.11 所示的 4 个电路中, 由 M_1 所产生的小信号电流依次流过 M_2 和负载, 产生的输出电压约等于 $g_{m1} R_{out} V_{in}$ 。这种折叠结构的主要优点在于对电压电平的选择, 因为它在输入管上端并不“层叠”(stack)一个共源共栅管, 稍后, 我们将回到这个问题。

图 9.11 所描述的折叠思想可以很容易应用到差动对管以及运放中。如图 9.12 所示, 最终的电路用相应的 PMOS 替代了 NMOS 输入对管。请注意, 这两个电路中有两个重要差别:

(1) 在图 9.12(a) 中, 一个偏置电流 I_{SS} 供给输入管和共源共栅管, 而图 9.12(b) 中, 输入对管要求外加偏置电流。换句话说, $I_{SS1} = I_{SS}/2 + I_{D3}$ 。因此, 折叠结构通常消耗更大的功率。

(2) 在图 9.12(a) 中, 输入共模电平不能超过 $V_{b1} - V_{GS3} + V_{TH1}$, 而在图 9.12(b) 中, 它不能低于 $V_{b1} - V_{GS3} + |V_{THP}|$ 。因此, 我们能够把图 9.12(b) 的电路设计成允许它的输入端与输出端相连接, 且能忽略摆幅的限制。这与图 9.9 描述的性能有显著差别。在图 9.12(b) 中, 可以把 M_1 和 M_2 的 n 阱与它们的共源点相连接。在第 13 章和第 18 章我们将继续讨论这个思想。

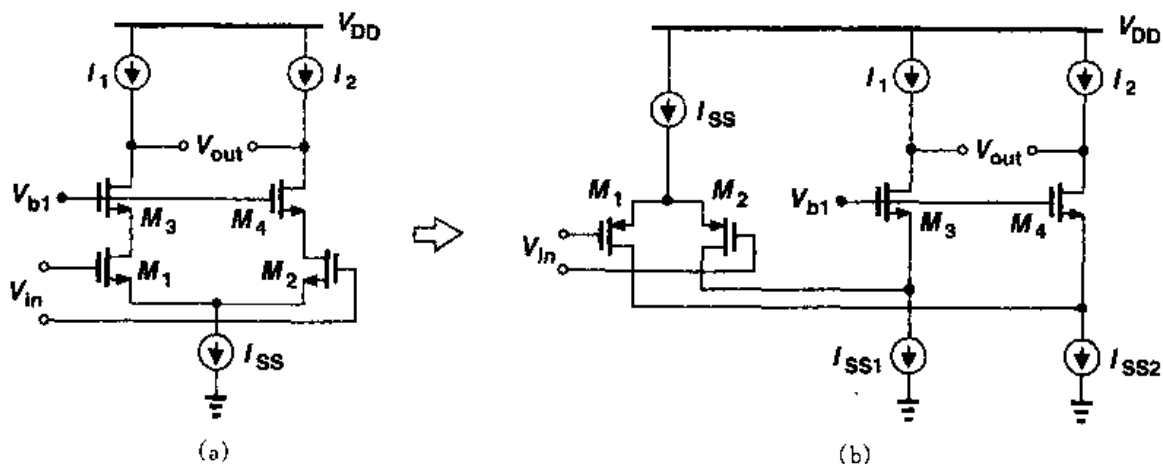


图 9.12 折叠共源共栅运放结构

现在, 让我们计算图 9.13 所示的折叠式共源共栅运放的最大电压输出摆幅。图中 $M_5 \sim M_{10}$ 代替了图 9.12(b) 中的理想电流源。如果适当选取 V_{b1} 和 V_{b2} , 这摆幅的低端为 $V_{OD3} + V_{OD5}$, 高端为 $V_{DD} - (|V_{OD7}| + |V_{OD9}|)$ 。因此, 运放每一边的两峰值之间的摆幅等于 $V_{DD} - (V_{OD3} + V_{OD5} + |V_{OD7}| + |V_{OD9}|)$ 。而另一方面, 图 9.12(a) 的套筒式共源共栅电路的输出,

摆幅却小了一个尾电流源的过驱动电压。尽管如此,我们应注意,图 9.13 中的 M_5 和 M_6 流过大的电流,如果它们对结点 X 和 Y 的电容贡献要减至最小,则要求有高的过驱动电压。

现在我们确定图 9.13 中折叠共源共栅运放的小信号电压增益。利用图 9.14(a)所表示的半边电路,可写出 $|A_v| = G_m R_{out}$, 我们必须计算 G_m 和 R_{out} 。如图 9.14(b) 所示,输出短路电流约等于 M_1 的漏电流,因为从 M_3 的源端往里看,所看到的阻抗,即 $(g_{m3} + g_{mb3})^{-1} \parallel r_{O3}$, 通常远低于 $r_{O1} \parallel r_{O5}$ 。因此, $G_m \approx g_{m1}$ 。要计算 R_{out} , 我们利用图 9.14(c), 由于 $R_{OP} \approx (g_{m7} + g_{mb7}) r_{O7} r_{O9}$, 则有 $R_{out} \approx R_{OP} \parallel [(g_{m3} + g_{mb3}) r_{O3} (r_{O1} \parallel r_{O5})]$ 。由此得出

$$|A_v| \approx g_{m1} \{ [(g_{m3} + g_{mb3}) r_{O3} (r_{O1} \parallel r_{O5})] \parallel [(g_{m7} + g_{mb7}) r_{O7} r_{O9}] \} \quad (9.12)$$

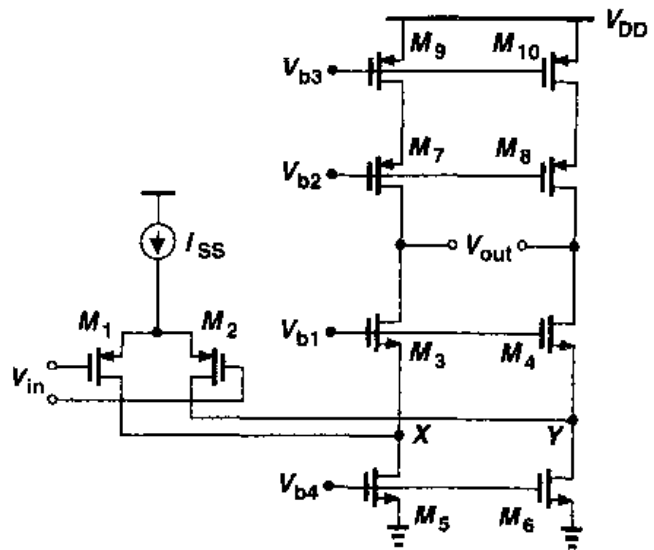


图 9.13 以共源共栅 PMOS 为负载的折叠共源共栅运放

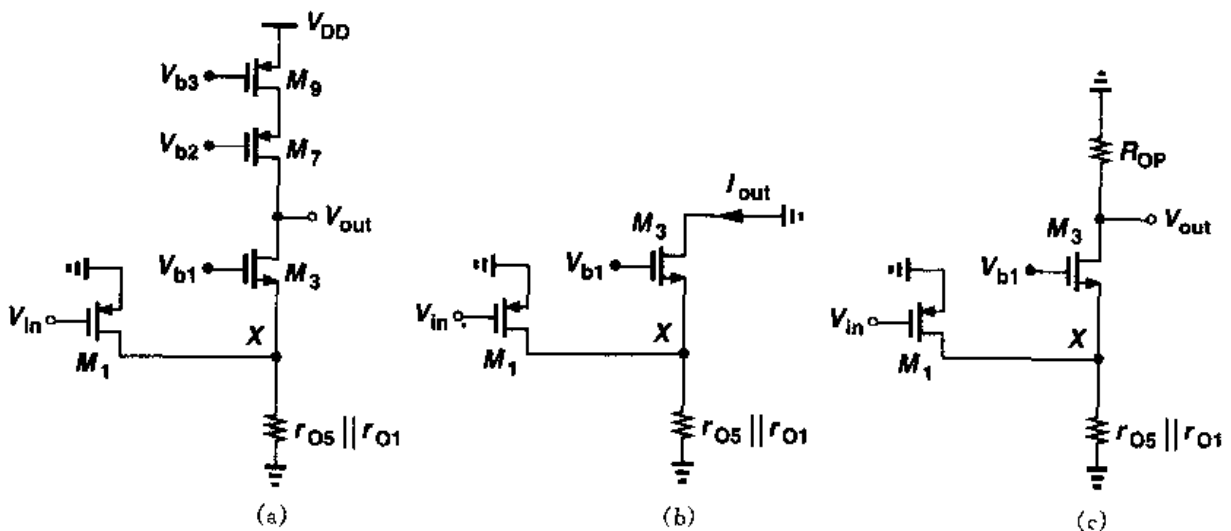


图 9.14 (a) 折叠式共源共栅运放的半边电路；(b) 输出对地短路的等效电路；(c) 输出开路的等效电路

这个值与套筒式运放的增益怎样进行比较？对于相类似的器件尺寸和偏置电流, PMOS 输入差动对管比 NMOS 输入差动对管表现出较低的跨导。而且 r_{O1} 与 r_{O5} 并联, 特别是由于 M_5 流过了输入器件和共源共栅支路的两股电流减小了输出阻抗。结论是: 式(9.12)的增益比类似的套筒式共源共栅的增益小 2~3 倍。

值得注意的是, “折叠点”(即 M_3 和 M_4 的源端)的极点, 与套筒式结构的共源共栅管的源端对应的极点相比, 更靠近坐标原点。在图 9.15(a) 中, C_{tot} 由以下电容组成: C_{GS3} , C_{SP3} , C_{DB1} 和 C_{GD1} ; 而在图 9.15(b) 中, C_{tot} 还要再加上 C_{GD5} 和 C_{DB5} , 这添加的二个电容相当大, 因为 M_5

例 9.6

设计一个以 NMOS 为输入对管的折叠式共源共栅运放(图 9.16), 要求符合以下性能指标: $V_{DD} = 3\text{ V}$, 差动输出摆幅 $= 3\text{ V}$, 功耗 $= 10\text{ mW}$, 电压增益 $= 2\ 000$ 。采用与例 9.5 相同的器件参数。

解

像前面的例题中对套筒式结构设计一样, 我们从功耗和摆幅的性能参数开始。分配 1.5 mA 给输入对, 1.5 mA 给两个共源共栅支路, 剩余的 $330\text{ }\mu\text{A}$ 给三个电流镜。首先考虑每条共源共栅支路中的各器件。由于 M_5 和 M_6 均传导 1.5 mA , 分配给它们的过驱动电压为 500 mV , 以使它们的栅宽保持合理值, 对 $M_3 \sim M_4$, 分配 400 mV , 对 $M_7 \sim M_{10}$ 分配 300 mV 。因此, 可计算得: $(W/L)_{5,6} = 400$, $(W/L)_{3,4} = 313$, $(W/L)_{7 \sim 10} = 278$ 。由于输出的最小和最大电压分别为 0.6 V 和 2.1 V , 最合适的输出共模电平为 1.35 V 。

输入管 M_1 和 M_2 的最小尺寸由最小的输入共模电平(即 $V_{GS1} + V_{OD11}$)确定。例如, 如果输入和输出在部分工作期间短路, 如参见图 9.17 所示, 则 $V_{GS2} + V_{OD11} = 1.35\text{ V}$ 。如果以 $V_{OD11} = 0.4\text{ V}$ 作为初猜值, 则 $V_{GS1} = 0.95\text{ V}$, 得到 $V_{OD1,2} = 0.95 - 0.7 = 0.25\text{ V}$, 由此得 $(W/L)_{1,2} = 400$ 。晶体管 M_1 和 M_2 的最大尺寸的确定取决于允许的输入电容和图 9.16 中 X 点和 Y 点的电容。

我们现在计算小信号增益。利用 $g_m = 2I_D / (V_{GS} - V_{TH})$, 可得: $g_{m1,2} = 0.006\text{ A/V}$, $g_{m3,4} = 0.0038\text{ A/V}$ 和 $g_{m7,8} = 0.005\text{ A/V}$ (译者注: 原书误为 0.05 A/V)。对于 $L = 0.5\text{ }\mu\text{m}$, $r_{O1,2} = r_{O7 \sim 10} = 13.3\text{ k}\Omega$, $r_{O3,4} = 2r_{O5,6} = 6.67\text{ k}\Omega$ 。由此得到, 从 M_7 (或 M_8) 的漏极往里看, 所看到的阻抗等于 $8.8\text{ M}\Omega$ 。另一方面, 由于 M_3 (或 M_4) 有限的本征增益, 从 M_3 的漏极往里看, 所看到的阻抗等于 $66.5\text{ k}\Omega$ 。因此, 总的增益被限制在 400 左右。

为提高增益, 首先我们观察到, $r_{O5,6}$ 比 $r_{O1,2}$ 小得多, 因此, 可以增大 M_5 和 M_6 的栅长。还有, M_1 和 M_2 的跨导相对较低, 可以增加它们的宽度。最后, 可以通过把 M_3 和 M_4 的长和宽均加倍而使这

两个器件的本征增益提高一倍, 但以增加在 X 点和 Y 点的电容为代价。关于这些器件尺寸的精确选取, 留给读者作为练习。

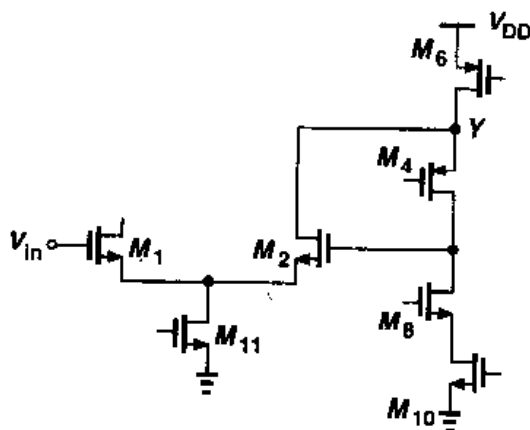


图 9.17 输入和输出短路时的折叠共源共栅运放

折叠式共源共栅运放的一个重要特点是, 可使输入共模电平接近电源供给的一端电压。如图 9.16 中, M_1 和 M_2 的栅极共模电平可以等于 V_{DD} , 因为 $V_X = V_Y = V_{DD} - 500\text{ mV}$ 。同理, 如果以 PMOS 为输入对, 能使输入共模电平低到 0 V 。

套筒式和折叠式的共源共栅运放也可设计成单端输出。图 9.18(a) 中 PMOS 共源共栅电流镜把 M_3 和 M_4 的差动电流转换成单端输出的电压。这种结构中, $V_X = V_{DD} - |V_{GS5}| - |V_{GS7}|$, 把 V_{out} 的最大值限制为 $V_{DD} - |V_{GS5}| - |V_{GS7}| + |V_{TH6}|$, 在输出摆幅中, “浪费”了

一个 PMOS 的阈值(参见第 5 章)。为解决这个问题, PMOS 负载可修改成图 9.18(b) 的结构, 并使 M_7 和 M_8 被偏置在线性区的边缘。类似的思想也可应用到折叠式共源共栅运放中。

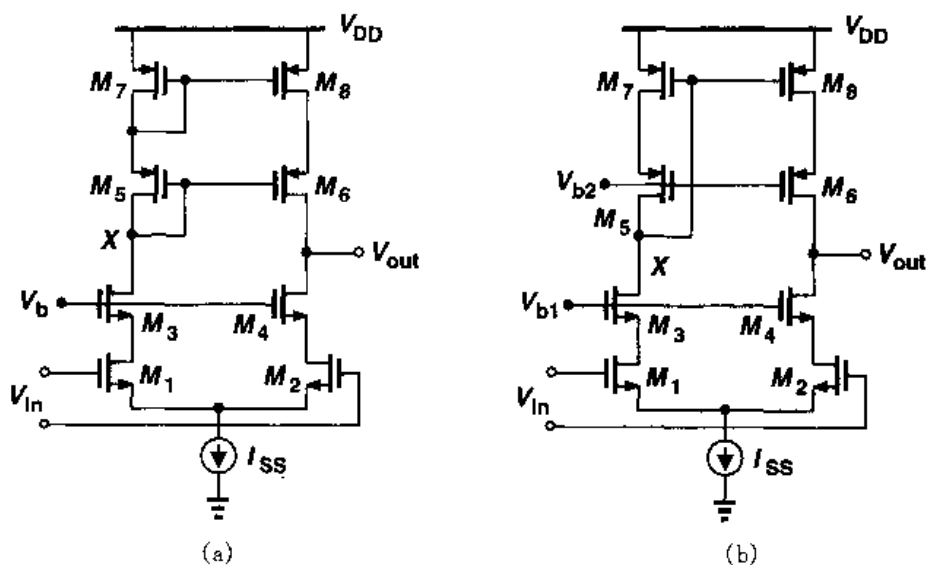


图 9.18 单端输出的运放

图 9.18(a) 的电路相对于图 9.8(b) 中全差动的相应电路有二个缺点。首先, 它仅能提供输出摆幅的一半; 其次, 它包含了一个在 X 点的镜像极点(见第 5 章), 限制了使用该放大器的反馈系统的速度。因此, 尽管全差动结构要求反馈环路来确定输出共模电平, 还是全差动结构更好(9.6 节)。

最后须注意的是, 如果在每个支路再插入一个共源共栅层, 则可达到更高的增益。图 9.19 所示的是“三层叠共源共栅”运放, 提供的增益在 $(g_m r_O)^3/2$ 的数量级。但它更进一步限制了输出摆幅。在这个电路中, V_{DD} 减去六个过驱动电压, 在 3 V 或更低的电源供给中, 要得到适当的输出摆幅, 放大器的工作是很困难的。

9.3 两级运放

 


图 9.19 三层叠共源共栅运放

到现在为止, 所研究的运放大多呈现出一级的特性, 使输入对管产生的小信号电流直接流过输出阻抗。因此这些电路的增益被限制在输入对管的跨导与输出阻抗的乘积。同时我们还看到, 这些电路的共源共栅提高了增益, 而限制了输出摆幅。

在一些应用中, 共源共栅运放提供的增益和(或)输出摆幅均不满足要求。例如, 助听器中的运放必须在 0.9 V 的低电源下工作而单端输出的摆幅大到 0.5 V。为此, 我们寻找两级运放; 第一级提供高增益; 第二级提供大的摆幅, 如图 9.20 所示。与共源共栅运放相反, 两级结构把增益和摆幅的要求分开处理。

图 9.20 中的每一级均可用前面几节研究过的放大器。但第二级是简单的共源级的典型结构, 以提供最大的输出摆幅。图 9.21 显示了一个例子, 其中第一、二级的增益分别为 $g_{m1,2}(r_{O1,2} \parallel r_{O3,4})$ 和 $g_{m5,6}(r_{O5,6} \parallel r_{O7,8})$ 。因此, 总的增益与一个共源共栅运放的增益差不多, 但 V_{out1} 和 V_{out2} 的摆幅等于 $V_{DD} - |V_{OD5,6}| - V_{OD7,8}$ 。

 


图 9.20 两级运放

 


图 9.21 一种两级运放的简单实现

要得到高增益, 第一级可插入共源共栅器件, 如图 9.22 所示。例如, 这输出级增益为 10, 在结点 X 和 Y 的电压摆幅是很小的, 为得到高增益可优化 $M_1 \sim M_8$ 的设计。总的增益可表示成

$$A_v = |g_{m1,2}[(g_{m3,4} + g_{mb3,4})r_{O3,4}r_{O1,2}] \parallel [(g_{m5,6} + g_{mb5,6})r_{O5,6}r_{O7,8}]| \times [g_{m9,10}(r_{O9,10} \parallel r_{O11,12})] \quad (9.13)$$

 


图 9.22 采用共源共栅的两级运放

两级运放也可提供单端输出。一种方法是把两个输出级的差动电流转换成单端电压,如图 9.23 所示。这种方法维持了第一级的差动特性,仅仅利用 M_7 - M_8 电流镜产生单端输出。但要注意,如果把 M_1 的栅与 V_{out} 短路,以形成单位增益缓冲器,则最小所允许的输出电平为 $V_{GS1} + V_{DS}$,严重地限制了输出摆幅。

我们能否级联比两级更多的级数来达到高增益呢?正如第 10 章将说明的,每一级增益在开环传输函数中会引入至少一个极点,在反馈系统中使用这样的多级运放很难保证系统稳定。因此,很少用多于两级的运放。特殊的例子在一些文献[1,2,3]中已有叙述。

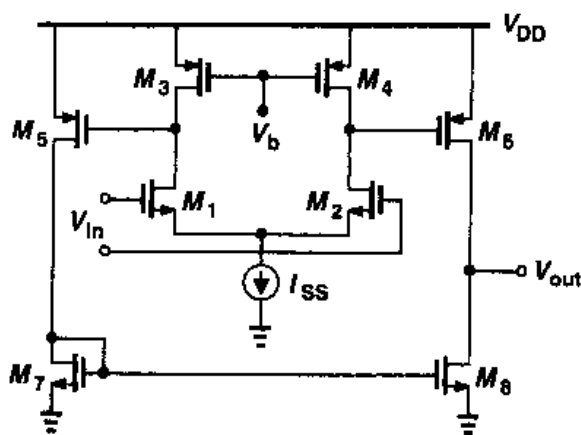


图 9.23 单端输出的两级运放

9.4 增益的提高

在 9.2 节中研究的一级运放的有限增益和两级运放在高速方面遇到的困难激励人们探索新的电路结构。在像套筒式和折叠式共源共栅这样的一级运放中,我们的任务是使输出阻抗最大以达到高的电压增益。增益提高的想法是要进一步增加输出阻抗而不增加更多的共源共栅器件。

考察图 9.24(a)中的简单共源共栅电路,其输出阻抗为 $R_{out} = g_{m2} r_{O2} r_{O1}$ 。就 R_{out} 而论, M_1 的工作像一个反馈电阻,如图 9.24(b)所示,检测输出电流并把电流转换为电压。我们观察到,在 r_{O1} 两端产生的小信号电压正比于输出电流,这表明,可以从 V_b 减去这个电压,使得可以将 M_2 被放在电流-电压反馈中,从而提高了输出阻抗。如图 9.24(c)所示,这个思想使我们可能以一个强制 V_X 等于 V_b 的放大器来驱动 M_2 的栅极。因此, M_2 漏极电压的变化对 V_X 的影响减小了,因为 A_1 “调节”这个电压。由于在 X 点电压变化小了,通过 r_{O1} 的电流以及输出电流比图 9.24(b)中的电流更加恒定,产生更高的输出阻抗。读者可以证明以下关系式:

$$R_{out} \approx A_1 g_{m2} r_{O2} r_{O1} \quad (9.14)$$

 


图 9.24 通过反馈增大输出阻抗

结论是,在 M_2 的上方不层叠共源共栅器件也能显著“提高”输出阻抗 R_{out} 。

由于在小信号情况下, V_b 被置为零,电路可简化为图 9.25(a),放大器可能以图 9.25(b) 的形式实现。称为“调节型共源共栅”的整个电路如图 9.25(c) 所示,其增益等于 $|A_v| \approx g_{m1} (g_{m2} r_{O2} r_{O1}) (g_{m3} r_{O3})$, 类似于三层共源共栅的增益。此电路 1976 年发明[4], 1989 年被用来提高运放的增益[5,6]。

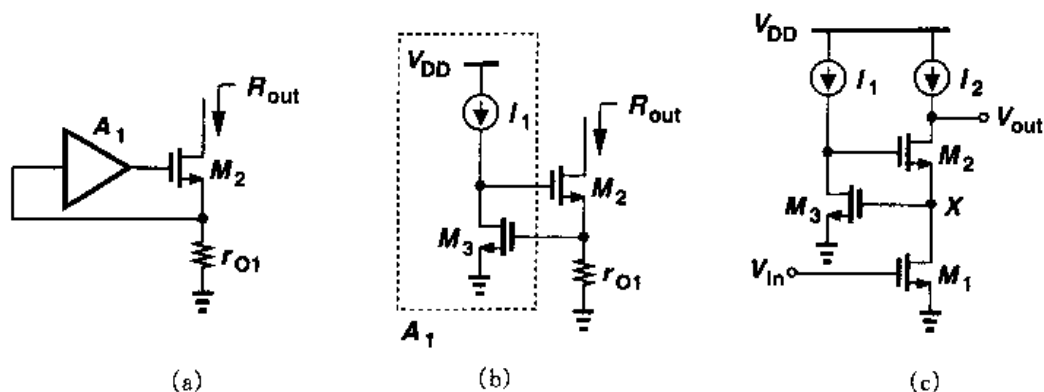


图 9.25 共源共栅级中增益的提高

把图 9.25(c) 的技术引入到运放之前,我们先研究其输出电压摆幅,尤其是讨论最小的允许电压。由于 $V_X = V_{GS3}$, V_{out} 的最小值是 $V_{OD2} + V_{GS3}$,而在适当选取 V_{G2} 的简单共源共栅电路中, $V_{out,min} = V_{OD2} + V_{OD1}$ 。因此,在这种情况下,这个辅助放大器限制了输出摆幅。

现在把增益提高应用到差动共源共栅级,如图 9.26(a) 所示。因在 X 和 Y 点的信号是差动的,我们可推断,两个单端增益提高放大器 A_1 和 A_2 可以由一个差动放大器代替(图 9.26(b))。仿效图 9.25(c) 的结构,我们实现的差动辅助放大器如图 9.26(c) 所示。但要注意, M_3 漏端的最小电压为 $V_{OD3} + V_{GS5} + V_{ISS2}$,其中 V_{ISS2} 表示 I_{SS2} 两端所要求的电压。另一方面,在简单的差动共源共栅中,此最小值大约低了一个阈值电压。

图 9.26(c) 中电压摆幅的限制来源于增益提高放大器包含了一个 NMOS 差动对。如果 X

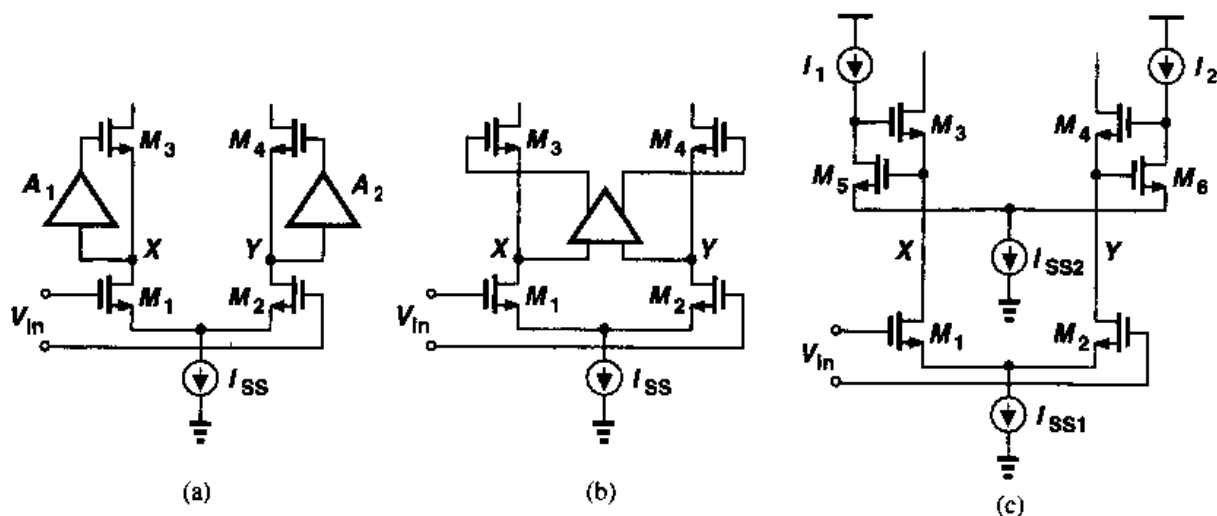


图 9.26 在差动共源共栅级中提高输出阻抗

和 Y 点由 PMOS 差动对检测, 则 V_X 和 V_Y 的最小值并不是由增益提高放大器确定。由 9.2 节可知, 采用 PMOS 差动对的折叠式共源共栅级的最小输入共模电压可为零。因此, 对增益提高放大器, 我们采用这种结构后得到如图 9.27 的电路。这里, V_X 和 V_Y 的最小允许电压为 $V_{OD1,2} + V_{ISS1}$

 


图 9.27 折叠式共源共栅电路用作辅助放大器

例 9.7

计算图 9.27 所示电路的输出阻抗。

解

利用半边电路的概念, 并以晶体管代替理想电流源, 我们可以得到如图 9.28 所示的等效电路。从 X 到 P 的电压增益约等于 $g_{m5} R_{out1}$, 其中 $R_{out1} \approx [g_{m7} r_{O7} (r_{O9} \parallel r_{O5})] \parallel (g_{m11} r_{O11} r_{O13})$ 。因此, $R_{out} \approx g_{m3} r_{O3} r_{O1} g_{m5} R_{out1}$ 。由于用一个折叠式共源共栅级来提高一个共源共栅的输出阻抗, 此输出阻抗大体上与一个“四层”的共源共栅的输出阻抗相似。

 


图 9.28

调节型共源共栅技术可用到共源共栅运放的负载电流源上。如图 9.29(a)所示,这样的结构也可提高 PMOS 电流源的输出阻抗,因此可达很高的增益。为了提供最大的输出摆幅,放大器 A_2 必须采用 NMOS 的输入差动对。类似的思想可用到折叠共源共栅运放中(参见图 9.29(b))。

回顾以上讨论我们知道:增益提高技术的前提是:提高增益,但不增加第二级或更多的共源共栅器件。这是否意味着,图 9.29 的运放具有单级的特性呢?增益提高放大器毕竟引入了它自己的几个极点。与两级运放对照,两级运放中的全部信号经历了与每级有关的各个极点,而在增益提高的运放中,信号的大部分流过共源共栅器件后直接输出。仅有很小的“误差”成分通过增益提高放大器,而且被“减速”了。

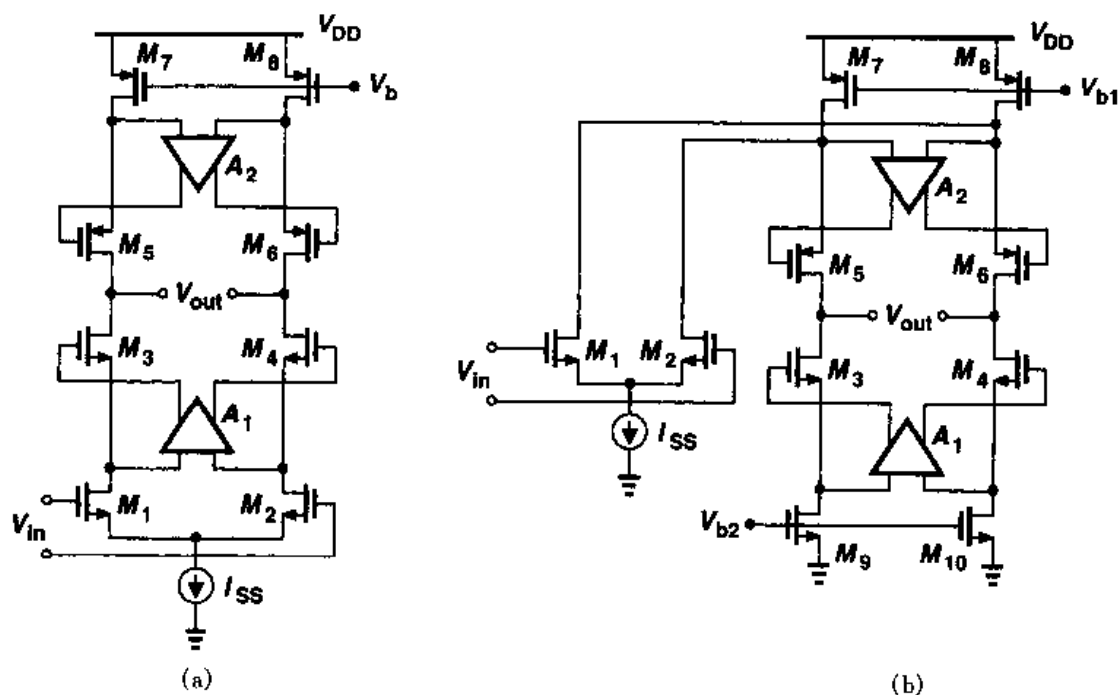


图 9.29 增益提高技术用于信号通路和负载器件

9.5 性能比较

在本章对各种运放的研究中介绍了四种基本结构:套筒式共源共栅;折叠式共源共栅;两级运放和增益提高电路。为获得对这些运放的更好的应用,比较它们各方面的性能是有益的。表 9.1 通过比较给出了每种运放电路的重要特性。在第 10 章我们将研究它们速度方面的差别。

表 9.1 各种不同运放结构的性能比较

	增益	输出摆幅	速度	功耗	噪声
套筒式共源共栅	中	中	高	低	低
折叠式共源共栅	中	中	高	中	中
两级运放	高	高	低	中	低
增益提高运放	高	中	中	高	中

9.6 共模反馈

在本章和以前的各章中,我们已阐述了全差动电路相对于单端类似电路的许多优点。除了具有更大的输出摆幅外,差动运放还避免了镜像极点,因此达到了很高的闭环速度。然而,高增益差动电路要求“共模反馈”(CMFB)。

为理解需要 CMFB 的原因,让我们以一个差动放大器的简单实现开始,如图 9.30(a)所示。在一些应用中,对工作的部分时间我们要把输出和输入短路(图 9.30(b)),以提供差动负反馈。这种情况下的输入和输出共模电平是很清楚的,等于 $V_{DD} - I_{SS}R_D/2$ 。

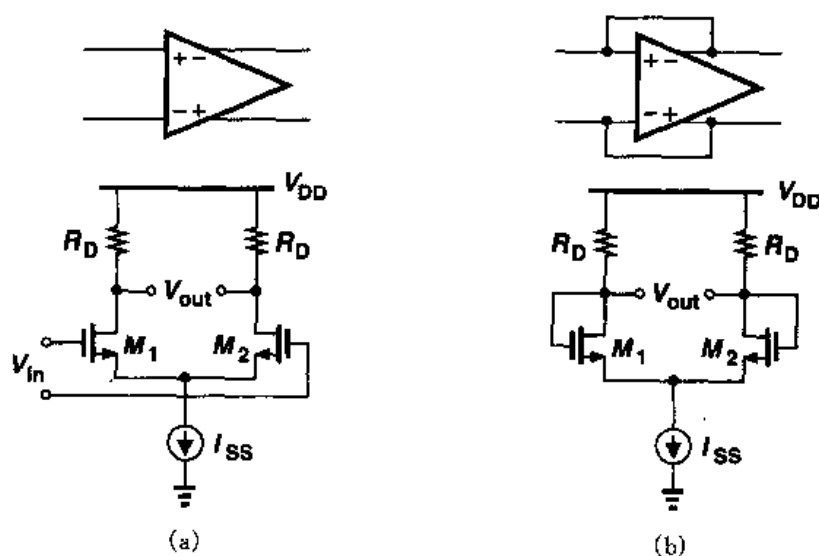


图 9.30 (a) 简单差动对; (b) 输入与输出短接的电路

现假定负载电阻由 PMOS 电流源代替,以提高差动电压增益,见图 9.31(a),则 X 点和 Y 点的共模电平是多少? 由于每个输入管传输的电流为 $I_{SS}/2$,这共模电平取决于 I_{D3} 和 I_{D4} 是

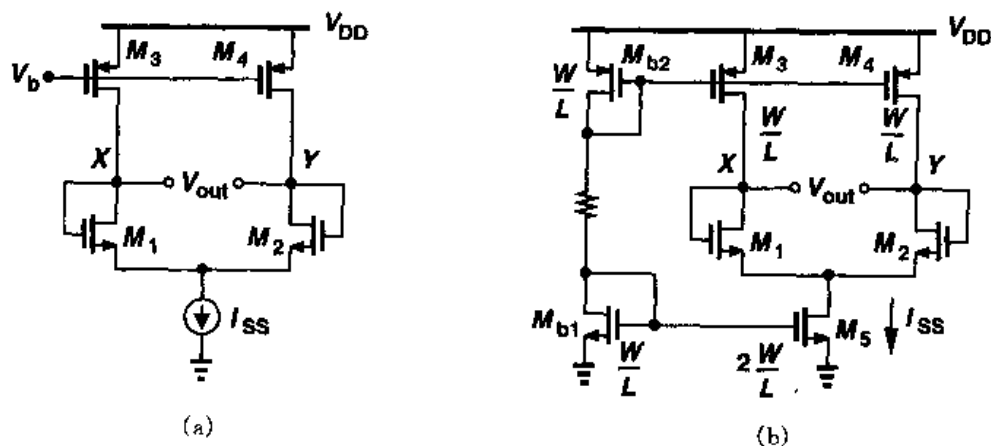


图 9.31 (a) 输入与输出短路的高增益差动对; (b) 电源失配效应

多么接近这个电流值。实际上,以图 9.31(b)为例,由 NMOS 电流镜所确定的 I_{SS} 和由 PMOS 电流镜所确定的 $I_{D3,4}$ 之间的不匹配,会在 $I_{SS}/2$ 和 $I_{D3,4}$ 之间产生小的误差。假定 M_3 和 M_4 在饱和区的漏电流稍大于 $I_{SS}/2$,为符合在 X 点和 Y 点的基尔霍夫电流定律,结果是, M_3 和 M_4 必定进入线性区,以使它们的漏电流降至 $I_{SS}/2$ 。相反,如果 $I_{D3,4} < I_{SS}/2$,则 V_X 和 V_Y 会下降,使 M_3 进入线性区,仅产生 $2I_{D3,4}$ 的电流。

 


图 9.32 高增益放大器的简化模型

上述的问题基本上是由高增益放大器产生的。我们希望 p 型电流源与 n 型电流源相平衡。如图 9.32 所示, I_P 与 I_N 的差值必定流过这个放大器的本征输出阻抗,因而产生数值等于 $(I_P - I_N)(R_P \parallel R_N)$ 的输出电压的变化。由于电流的误差取决于失配,而且 $R_P \parallel R_N$ 很大,这电压误差可以很大。于是会驱动 n 型或 p 型的电流源进入线性区。作为通用规则,如果输出共模电平不能由“目测”确定,而要求依靠器件特性来计算,那是很不好确定的。这就是图 9.31 的情况,而不是 9.30 的情况。我们强调指出:差动反馈不能确定共模电压。

例 9.8

研究例 9.5 中设计的套筒式运放,并在图 9.33 中重画带偏置电流镜的这个运放。设 M_9 对 M_{10} 有 1% 的电流失配,产生 $I_{SS} = 2.97 \text{ mA}$ 而不是 3 mA 。假定其它晶体管完全匹配,请说明此电路将发生什么现象。

解

从例 9.5 中得到,电路单端输出的阻抗是 $266 \text{ k}\Omega$ 。由于 M_3 和 M_5 (同时 M_4 和 M_6) 的漏电流之间的差值是 $30 \mu\text{A}/2 = 15 \mu\text{A}$,这输出电压的误差为 $266 \text{ k}\Omega \times 15 \mu\text{A} = 3.99 \text{ V}$ 。由于这个误差不可能产生, V_X 和 V_Y 必然上升使 $M_5 \sim M_6$ 和 $M_7 \sim M_8$ 进入线性区,产生 $I_{D7,8} = 1.485 \text{ mA}$ 。我们还应该提到,在图 9.33 的简单偏置方法中的共模误差的另一个重要来源是

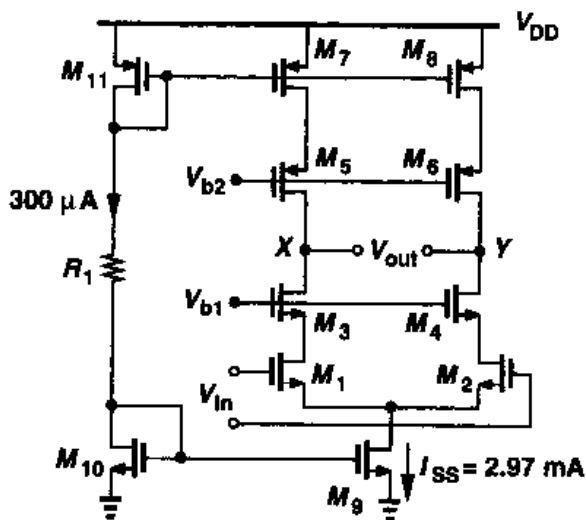


图 9.33

$I_{D7,8}$ 与 I_{11} 之间(同时,还有 I_{D9} 和 I_{D10} 之间)由于它们的不同的漏源电压产生的决定性的误差。尽管如此,我们仍然可以通过第 5 章中的电流镜技术减小这个误差。

前面的研究表明,在高增益放大器中,输出共模电平对器件的特性和失配相当敏感,而且不能通过差动反馈来达到稳定。因此,必须增加共模反馈网络来检测二个输出端的共模电平,并有根据地调节放大器的一个偏差电流。根据第 8 章反馈系统的观点,我们把 CMFB 的任务分为三个步骤:检测输出共模电平;同一个参考电压比较;将误差送回放大器偏置网络。图 9.34 概念性地表示了 this 思想。

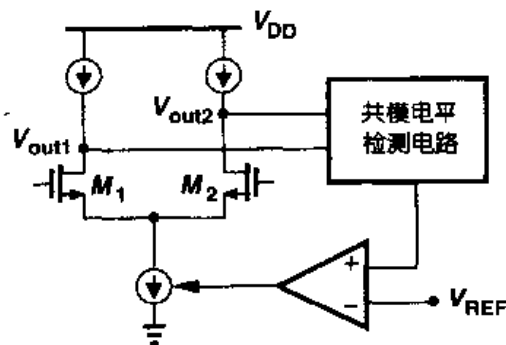


图 9.34 共模反馈的原理结构图

为了读取输出共模电平,我们回顾等式 $V_{out,CM} = (V_{out1} + V_{out2})/2$, 其中 V_{out1} 和 V_{out2} 是两个单端输出。初看起来,似乎可采用图 9.35 所示的电阻分压器,产生 $V_{out,CM} = (R_1 V_{out2} + R_2 V_{out1})/(R_1 + R_2)$, 如果 $R_1 = R_2$, 它简化为 $(V_{out1} + V_{out2})/2$ 。然而,困难在于, R_1 和 R_2 必须比运放的输出阻抗大得多,以避免开环增益降低。例如在图 9.33 的设计中,输出阻抗等于 $266 \text{ k}\Omega$, R_1 和 R_2 需要几个 $\text{M}\Omega$ 的值。第 17 章将会说明,这么大的电阻占据非常大的面积,更重要的是对衬底有很大的寄生电容。

要去掉阻性负载,我们可以在每个输出端与它的相应电阻之间插入源跟随器。如图 9.36 所示,此技术产生的共模电平实际上比输出共模电

平低 $V_{GS7,8}$,但这个偏差可以在比较的步骤中加以考虑。要注意的是, R_1 和 R_2 ,或者 I_1 和 I_2 必须足够大,以保证当输出端出现大的差动摆幅时, M_7 和 M_8 不会“挨饿”。正如图 9.37 中所描述的,如果 V_{out2} 比 V_{out1} 足够高,则 I_1 必定会流入二股电流: $I_X \approx (V_{out2} - V_{out1})/(R_1 + R_2)$ 和 I_{D7} 。如果 $R_1 + R_2$ 或 I_1 不够大,其结果是 I_{D7} 降为零, $V_{out,CM}$ 也不再代表真实的输出共模

 


图 9.35 电阻检测的共模反馈

 


图 9.36 采用源跟随器的共模反馈

电平。

图 9.36 的检测方法仍然存在一个严重缺点：它限制差动输出摆幅(即使 $R_{1,2}$ 和 $I_{1,2}$ 足够大)。要理解为什么会这样,让我们确定 V_{out1} (和 V_{out2}) 的最小允许电压。如果没有 CMFB,它等于 $V_{OD3} + V_{OD5}$, 由于加入源跟随器, $V_{out1,min} = V_{GS7} + V_{I1}$, 其中 V_{I1} 表示 I_1 两端要求的最小电压。 $V_{out1,min}$ 粗略等于 2 个过驱动电压与 1 个阈值电压之和。因此每端输出摆幅大约减小了一个阈值电压 V_{TH} , 这在低电压设计中是个相当大的值。

考察图 9.35, 读者或许想知道, 输出共模电平的检测是否可用电容而不用电阻, 以避免减小运放的低频开环增益。在某些情况下, 这的确是可能的。这将在第 12 章中研究。

另一种 CM 的检测方法如图 9.38 所示。图中相同的 M_7 和 M_8 工作在深线性区, 在 P 点与地之间引入的总电阻为

$$R_{tot} = R_{on7} \parallel R_{on8} \quad (9.15)$$

$$= \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{out1} - V_{TH})} \parallel \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{out2} - V_{TH})} \quad (9.16)$$

$$= \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{out2} + V_{out1} - 2V_{TH})} \quad (9.17)$$

式中, W/L 表示 M_7 和 M_8 的宽长比。式(9.17)表明, R_{tot} 是 $V_{out2} + V_{out1}$ 的函数, 但与 $V_{out2} - V_{out1}$ 无关。从图 9.38 可观察到, 如果输出的两个电压同时上升, 则 R_{tot} 下降; 如果它们差动地变化, 则一个 R_{on} 增大, 而另一个减小。

在图 9.38 的电路中, M_7 和 M_8 的使用限制了输出电压摆幅。图中似乎 $V_{out,min} = V_{TH7,8}$, 此数值较接近两个过驱动电压。但困难来自上述关于 M_7 和 M_8 工作在深线性区的假设。事实上, 如果 V_{out1} 从平衡的 CM 电压下降为零电平上的一个阈值电压, 则 V_{out2} 就上升同样的电压值, 那么 M_7 进入饱和区, 它的导通电阻就发生变化, 而且该变化不能被 M_8 的电阻变化所补偿。

现在我们研究把所测量的 CM 电平与参考电压进行比较的技术以及将误差送回运放偏置网络的技术。在图 9.39 的电路中, 我们用简单放大器检测 $V_{out,CM}$ 与参考电压 V_{REF} 的差值, 将结果以负反馈方式加到 NMOS 的电流源上。如果 V_{out1} 和 V_{out2} 都上升, 则 V_E 上升, 因此, 增大了 $M_3 \sim M_4$ 的

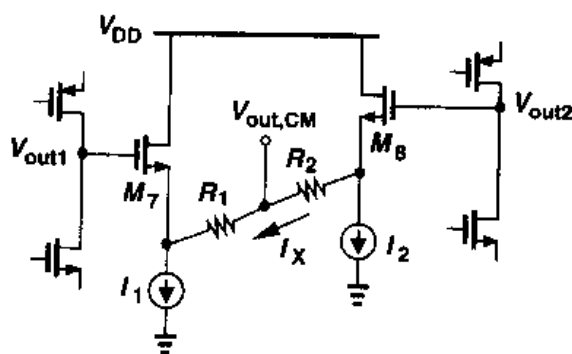


图 9.37 大摆幅时源跟随器的电流缺乏

 


图 9.38 利用深线性区工作的 MOS 管的共模检测

漏电流,而降低了 CM 电平。换句话说,如果环路增益大,则反馈网络迫使 V_{out1} 和 V_{out2} 的 CM 电平趋近 V_{REF} 。要注意,这反馈也可加到 PMOS 电流源上。还有,反馈仅可以控制一小部分电流,以提供较好的稳定特性。例如, M_3 和 M_4 中的每一个晶体管都应分解为二个并联的器件:一个偏置在固定的电流;另一个由误差放大器驱动。

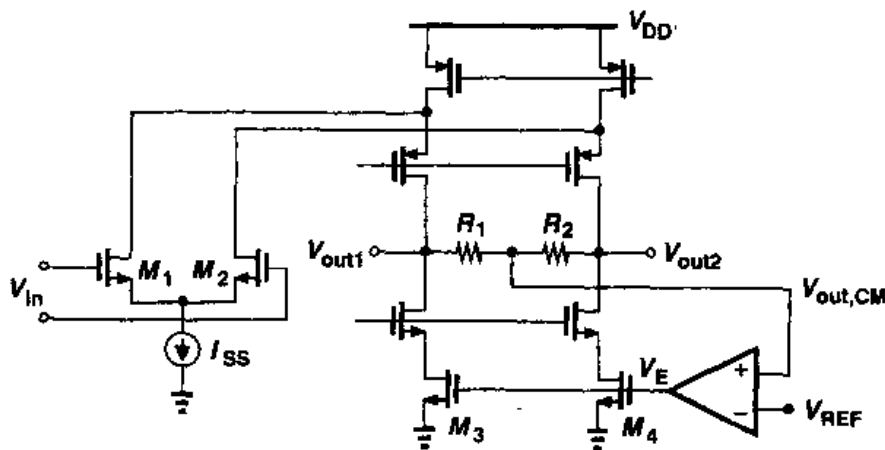


图 9.39 测量和控制输出 CM 电平

在折叠式共源共栅运放中,CMFB 可控制输入差动对的尾电流。如图 9.40 所示,如果 V_{out1} 和 V_{out2} 均提高,则这种方法会增大尾电流,结果减小了 $M_5 \sim M_6$ 的漏电流,从而恢复输出共模电平。

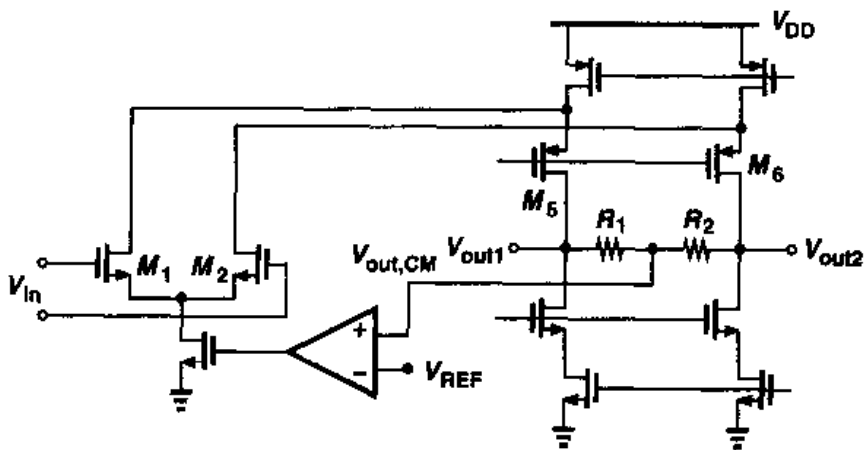


图 9.40 控制输出共模电平的另一种方法

利用图 9.38 的检测方法怎样进行比较和反馈呢? 在这里,输出 CM 电平直接被转换成一个电阻或一股电流,无法与参考电压进行比较。采用这一技术的一种简单反馈结构如图 9.41 所示,其中, $R_{on7} \parallel R_{on8}$ 调节 M_5 和 M_6 的偏置电流。输出 CM 电平调节 $R_{on7} \parallel R_{on8}$,以使 I_{D5} 和 I_{D6} 分别与 I_{D9} 和 I_{D10} 正好相等。设 $I_{D9} = I_{D10} = I_D$,则必须有 $V_b - V_{GS5} = 2I_D (R_{on7} \parallel R_{on8})$,因此, $R_{on7} \parallel R_{on8} = (V_b - V_{GS5}) / (2I_D)$ 。由式(9.17)得

$$\frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{7,8} (V_{out2} + V_{out1} - 2V_{TH})} = \frac{V_b - V_{GS5}}{2I_D} \quad (9.18)$$

由此得

$$V_{out1} + V_{out2} = \frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{7,8}} \frac{1}{V_b - V_{GS5}} + 2V_{TH} \quad (9.19)$$

上式中, $V_{GS5} = \sqrt{2I_D / [\mu_n C_{ox} (W/L)_5]} + V_{TH5}$ 。由上式可得共模电平。

图 9.41 中的 CMFB 网络有几个缺点。首先, 输出共模电平是器件参数的函数; 其次 $R_{out7} \parallel R_{out8}$ 两端的电压降限制了输出电压摆幅; 第三, 要减小这个电压降, M_7 和 M_8 通常是很大的宽栅器件, 在输出端引入了相当大的电容。第二个问题可以通过把这个反馈加到输入差动对的尾电流的方法予以减小, 见图 9.42, 但其它二个问题依然存在。

 


图 9.41 采用线性器件的 CMFB

图 9.42 中的 V_b 是怎样产生的? 我们注意到, $V_{out,CM}$ 对 V_b 的值有些敏感: 如果 V_b 高于所希望的值, 则 M_1 和 M_2 尾电流将增加, 输出共模电平将下降。由于通过 M_7 和 M_8 的反馈力图改正这个误差, $V_{out,CM}$ 的总的变化取决于 CMFB 网络的环路增益。这将在紧接的例题中进行研究。

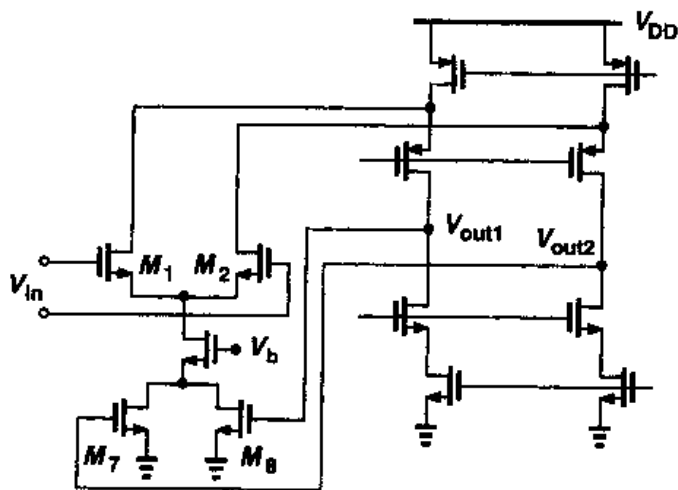


图 9.42 控制输出共模电平的另一种方法

例 9.9

对于图 9.42 的电路, 确定 $V_{out,CM}$ 对 V_b 的灵敏度, 即 $dV_{out,CM}/dV_b$ 。

解

如果设 V_{in} 为零, 并仿效图 4.25 所描述的步骤, 我们可简化这个电路, 如图 9.43 所示。请注意, 必须在线性区计算 g_{m7} 和 g_{m8} : $g_{m7} = g_{m8} = \mu_n C_{ox} (W/L)_{7,8} V_{DS7,8}$, 其中 $V_{DS7,8}$ 表示 M_7 和

M_8 的漏源电压的偏置值。由于 M_7 和 M_8 工作在深线性区, $V_{DS7,8}$ 通常不超过几百毫伏。

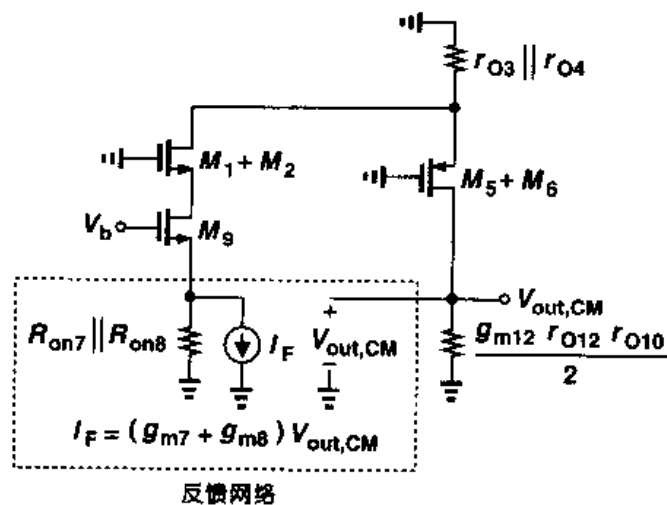


图 9.43

在一个设计得很好的电路中,其环路增益必定较高。因此我们推断其闭环增益约等于 $1/\beta$, 其中 β 代表反馈系数。由第 8 章, 可得 β 为

$$\beta = \frac{V_2}{V_1} \Big|_{I_2=0} \quad (9.20)$$

$$= -(g_{m7} + g_{m8})(R_{on7} \parallel R_{on8}) \quad (9.21)$$

$$= -2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{7,8} V_{DS7,8} \cdot \frac{1}{2\mu_n C_{ox} (W/L)_{7,8} (V_{GS7,8} - V_{TH7,8})} \quad (9.22)$$

$$= -\frac{V_{DS7,8}}{V_{GS7,8} - V_{TH7,8}} \quad (9.23)$$

其中 $V_{GS7,8} - V_{TH7,8}$ 表示 M_7 和 M_8 的过驱动电压。因此,

$$\left| \frac{dV_{out,CM}}{dV_b} \right|_{closed} \approx \frac{V_{GS7,8} - V_{TH7,8}}{V_{DS7,8}} \quad (9.24)$$

这是个重要结果。由于 $V_{GS7,8}$ (即输出共模电平) 的值通常在 $V_{DD}/2$ 附近, 上等式表明, $V_{DS7,8}$ 必须为最大值。

现在介绍对图 9.42 中电路的改进,既要使输出电平相对独立于器件参数,又要减低对 V_b 值的敏感度。如图 9.44(a)所示,其思想是通过一个电流镜电路来确定 V_b , 使 I_{D9} “跟踪” I_1 和 V_{REF} 。为简化起见, 设 $(W/L)_{15} = (W/L)_9$, $(W/L)_{16} = (W/L)_7 + (W/L)_8$ 。因此, 只有当 $V_{out,CM} = V_{REF}$ 时, $I_{D9} = I_1$ 。也就是说, 正如图 9.40 的情况一样, 此电路产生一个输出共模电平, 其数值等于参考电压, 但它不需要检测 $V_{out,CM}$ 的电阻。整体设计可简化成图 9.44(b)所示的电路。

实际上, 由于 $V_{DS15} \neq V_{DS9}$, 沟道长度调制产生一定的误差。图 9.45 画出了抑制这个误

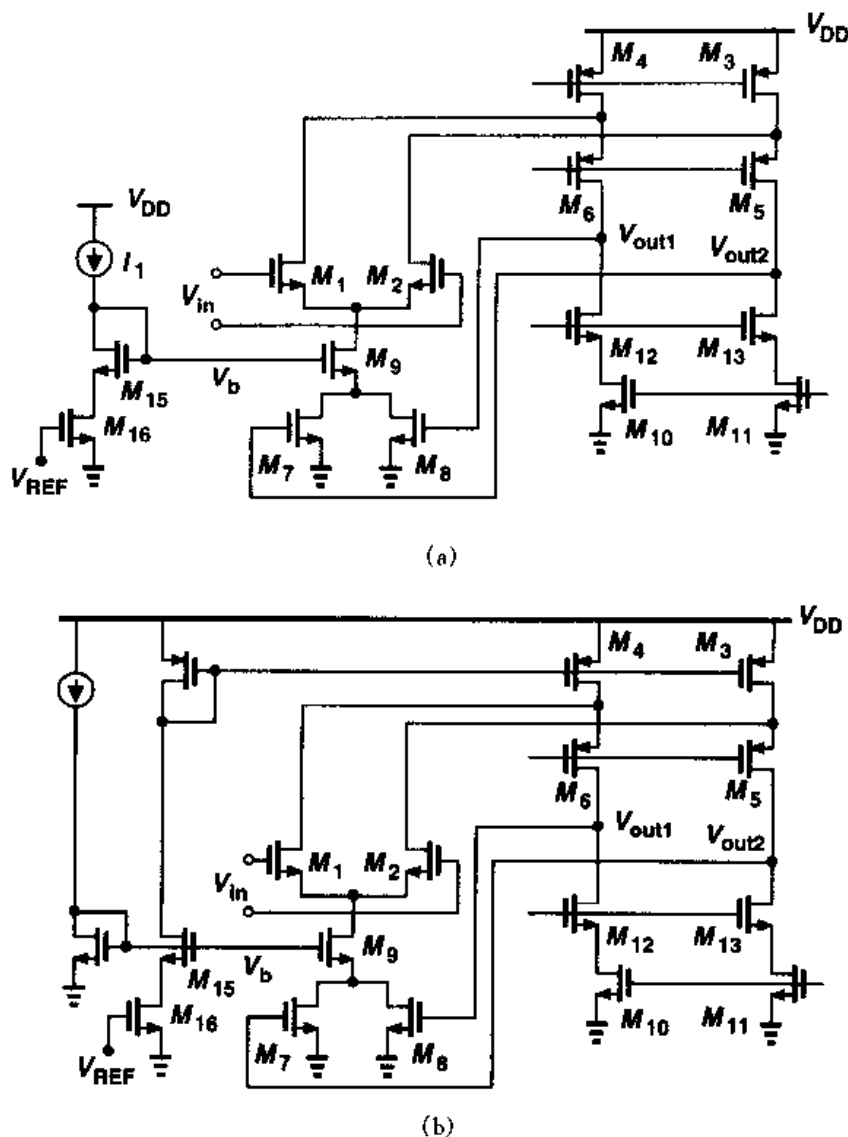


图 9.44 为更精确地确定输出共模电平而对 CMFB 的改进

差的改进电路。图中晶体管 M_{17} 和 M_{18} 在 M_{15} 的漏端再产生一个电压,其值等于 M_1 和 M_2 的源电压,以保证 $V_{DS15} = V_{DS9}$ 。

为获得另一种共模反馈的结构,我们研究如图 9.46(a)所示的简单差动对。这里,输出共模电平为 $V_{DD} - V_{GS3,4}$,这是较明确的,但电压增益相当低。为提高增益,对差动信号,PMOS 器件必须作为电流源工作。因此,我们把电路修改成图 9.46(b)。图中,对于 V_{out1} 和 V_{out2} 的差动变化, P 点是虚地,增益可表示成 $g_{m1,2}(r_{O1,2} \parallel r_{O3,4} \parallel R_F)$ 。另一方面,对共模信号, M_3 和 M_4 作为二极管连接器件。该电路在低增益应用中证明是有用的。

值得注意的是,像图 9.22 的全差动两级运放要求两个 CMFB 网络,每一级的输出要求一个。其实例的叙述参见文献[10]。

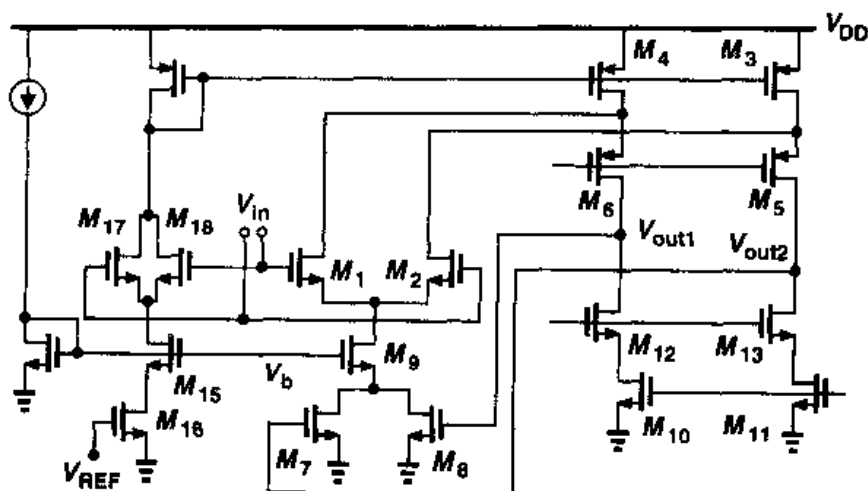


图 9.45 为抑制沟道长度调制产生误差而做的改进

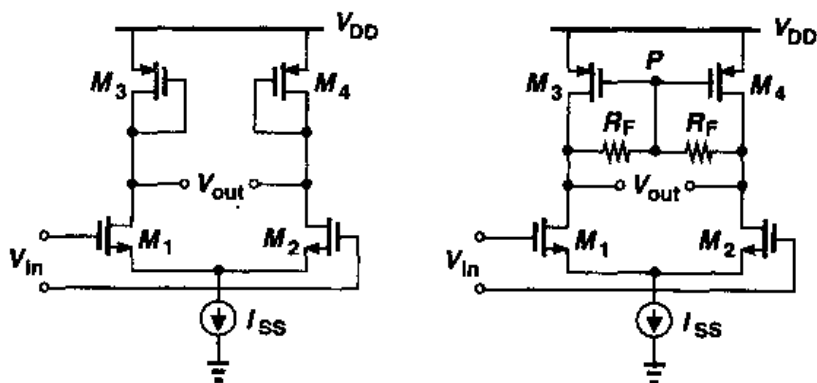


图 9.46 (a) 采用二极管连接的 MOS 为负载的差动对; (b) 阻性 CMFB

9.7 输入范围限制

为达到大的差动输出摆幅,至此我们已经研究了各种运放电路。尽管差动输入摆幅通常很小(小到开环增益的倒数),但输入共模电平在某些应用中要求在宽的范围内变化。例如,图 9.47 所示的简单的单位增益缓冲器,其输入摆幅几乎等于输出摆幅。有意义的是,在这种情况下,电压摆幅的限制由输入差动对决定,而不是由输出共源共栅支路确定。特别是, $V_{in,min} \approx V_{out,min} = V_{GS1,2} + V_{ISS}$,这约比 $M_5 \sim M_8$ 提供的最小允许电压高一个阈值电压。

如果 V_{in} 降低到上述最小允许电压以下,情况将怎样? 提供 I_{SS} 的 MOS 晶体管将进入线性区,减小差动对的偏置电流,并因此减小差动对的跨导。我们假定,如果由于某些原因跨导被恢复,则限制被消除。

扩展输入共模范围的一种简单方法是混合使用 NMOS 差动对和 PMOS 差动对,使得一个“死”时,另一个“活”。如图 9.48 所示,其思想是把具有 NMOS 和 PMOS 输入差动对的二个

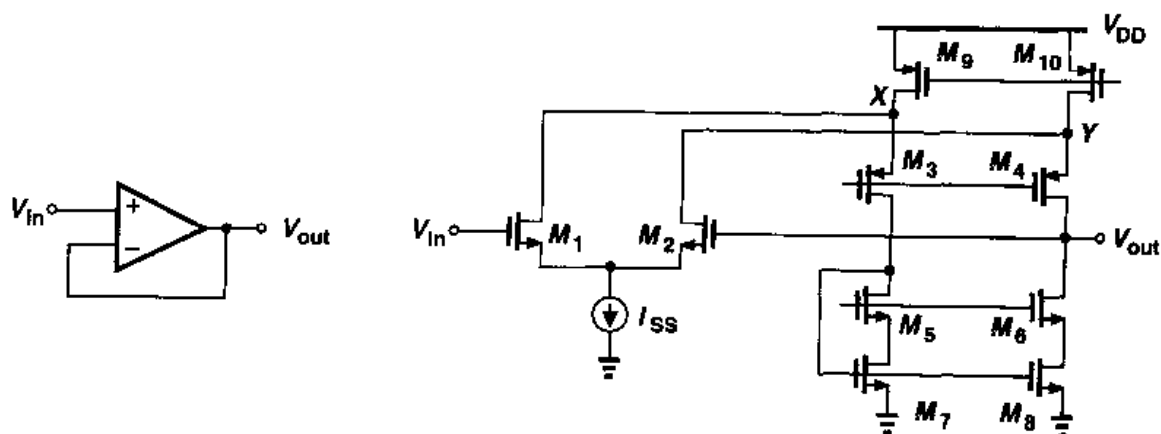


图 9.47 单位增益缓冲器

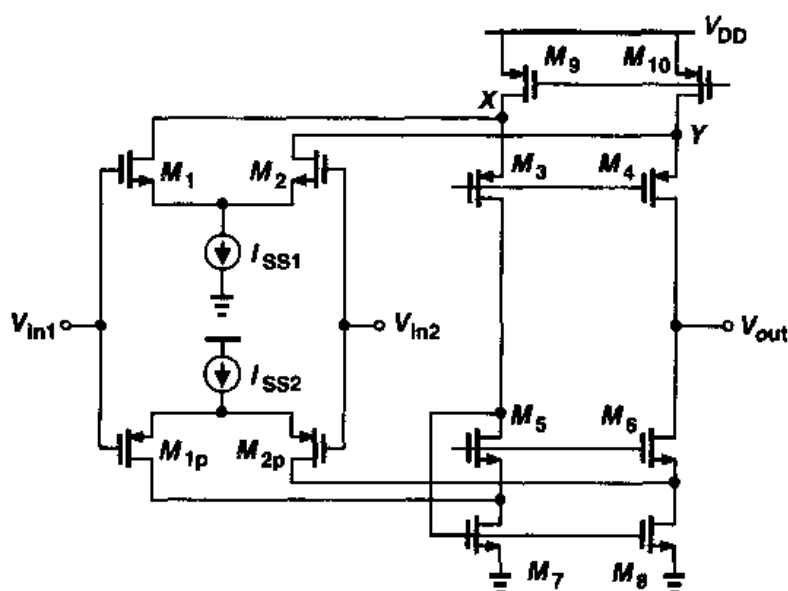


图 9.48 输入 CM 范围的扩展

折叠运放结合起来。这样,当输入 CM 电平接近地电位时, NMOS 差动对的跨导下降,最终为零。尽管如此, PMOS 差动对还在正常工作。相反,如果输入 CM 电平接近 V_{DD} , 则 M_{1p} 和 M_{2p} 开始关断,但 M_1 和 M_2 还在正常工作。

在图 9.48 的电路中,担心的一个重要问题是:当输入 CM 电平改变时,两个差动对的总跨导的变化。在考虑每个差动对工作的时候,我们要预先考虑图 9.49 所描述的特性。因此,电路的许多特性,包括增益、速度和噪声,都是变化的。减小这个变化的更完善的技术在文献[7]中阐述。

 


图 9.49 等效跨导随输入 CM 电平的变化

9.8 转换速率

反馈电路中使用的运放表现出所谓“转换”(slewing)的大信号特性。我们首先叙述线性系统的一个有趣的特性,该特性在转换期间会消失。考虑图 9.50 所示的简单 RC 网络,图中,输入是高度为 V_0 的理想电压阶跃。由于 $V_{out} = V_0[1 - \exp(-t/\tau)]$,其中 $\tau = RC$,则

$$\frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_0}{\tau} \exp \frac{-t}{\tau} \quad (9.25)$$

 


图 9.50 一种线性电路对输入阶跃的响应

就是说,阶跃响应的斜率正比于输出的最终值;如果加一个大的输入阶跃,则输出上升更陡。这是线性系统的基本性质:如果输入幅度增加一倍,而其它参数保持不变,则输出信号电平在每一点也增加一倍,导致斜率增加到 2 倍。

上述观察结果也可用在线性反馈系统。图 9.51 所示的电路是一个例子,图中的运放假设是线性的。由图可得

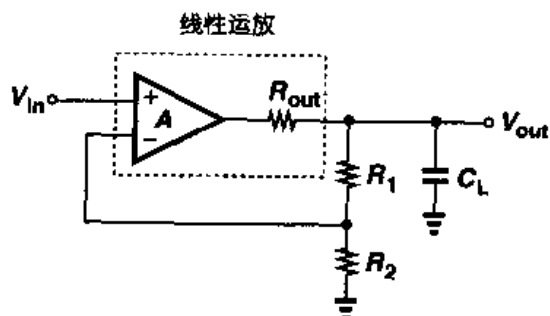


图 9.51 线性运放对阶跃响应的响应

$$\left[\left(V_{in} - V_{out} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) A - V_{out} \right] \frac{1}{R_{out}} = \frac{V_{out}}{R_1 + R_2} + V_{out} C_L s \quad (9.26)$$

假设 $R_1 + R_2 \gg R_{out}$, 上式变为

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} \approx \frac{A}{\left(1 + A \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \left[1 + \frac{R_{out} C_L}{1 + AR_2/(R_1 + R_2)} s \right]} \quad (9.27)$$

正如所料,低频增益和时间常数均除以 $1 + AR_2/(R_1 + R_2)$ 。因此,阶跃响应为

$$V_{out} = V_0 \frac{A}{1 + A \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \left[1 - \exp \frac{-t}{\frac{C_L R_{out}}{1 + AR_2/(R_1 + R_2)}} \right] u(t) \quad (9.28)$$

上式表明,其斜率正比于终值。这种响应类型称为“线性稳定。”

另一方面,当输入幅值增加时,实际运放电路的阶跃响应开始偏离式(9.28)。如图 9.52 所示,对于足够小的输入的响应遵循式(9.28)的指数规律,但对于大的输入阶跃,输出表现出具有**不变斜率的线性斜坡**。这种情况下,我们说,此运放经历了转换,并称此斜坡的斜率为“**转换速率**”。

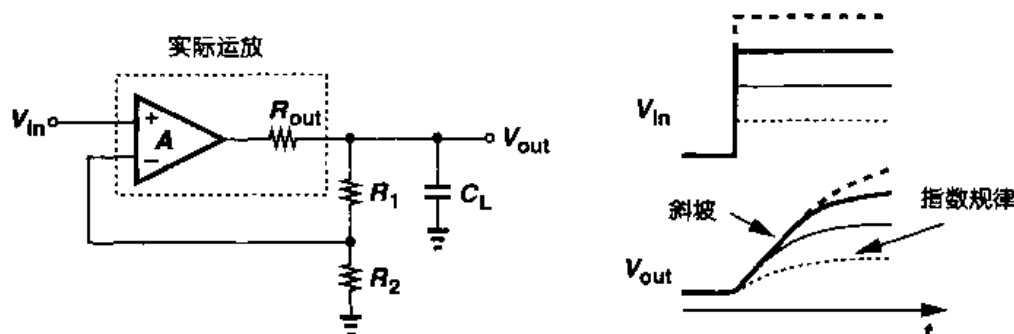


图 9.52 运放电路中的转换

要理解转换的起源,我们用 CMOS 的简单运放电路(图 9.53)代替图 9.52 中的运放,同时假设 $R_1 + R_2$ 很大。我们首先研究小的输入阶跃时的电路。如果 V_{in} 有一个 ΔV 的变化, I_{D1} 将增加 $g_m \Delta V / 2$, 而 I_{D2} 将减小 $g_m \Delta V / 2$ 。由于 M_3 和 M_4 的镜像作用, $|I_{D4}|$ 升高 $g_m \Delta V / 2$, 运放提供的小信号总电流等于 $g_m \Delta V$ 。此电流开始对 C_L 充电,但随着 V_{out} 的上升, V_X 也上升,结果减小了 V_{G1} 和 V_{G2} 之间的差值,也因此减小了运放的输出电流。最终, V_{out} 根据式(9.28)的规律变化。

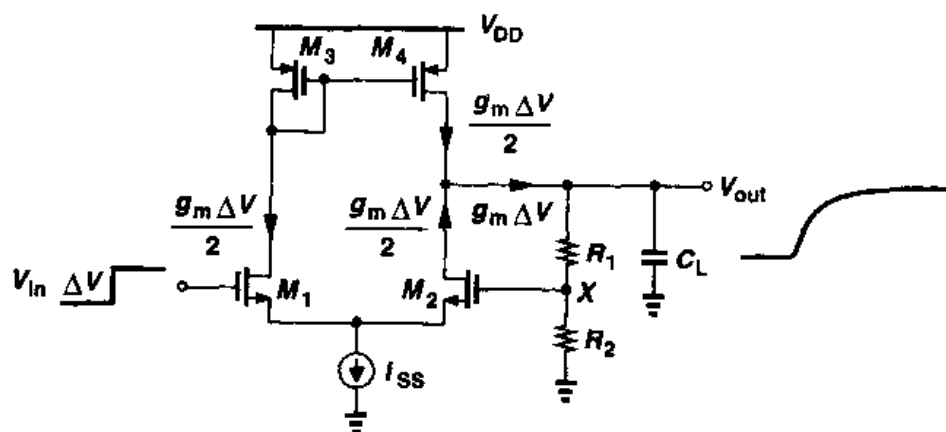


图 9.53 一种简单运放的小信号工作

现假设 ΔV 大到使 M_1 吸收 I_{SS} 的全部电流,因而关断 M_2 。那么,该电路简化为图 9.54 的电路,结果产生斜率等于 I_{SS}/C_L 的斜坡输出(如果忽略 M_4 的沟道长度调制和被 $R_1 + R_2$ 抽取的电流)。要注意的是,只要 M_2 维持关断,反馈环路就被断开,因此,对 C_L 的充电电流是不变的,而且该电流与输入电平的高低无关。随着 V_{out} 上升, V_X 最终接近 V_{in} , 此时 M_2 导通,且电路回到线性工作状态。

在图 9.53 中,对于输入的下降沿也会发生转换。如果输入电压下降很大,使得 M_1 关断,则该电路简化成图 9.55, C_L 的放电电流约等于 I_{SS} 。随着 V_{out} 下降, V_X 与 V_{in} 的差小到使 M_1

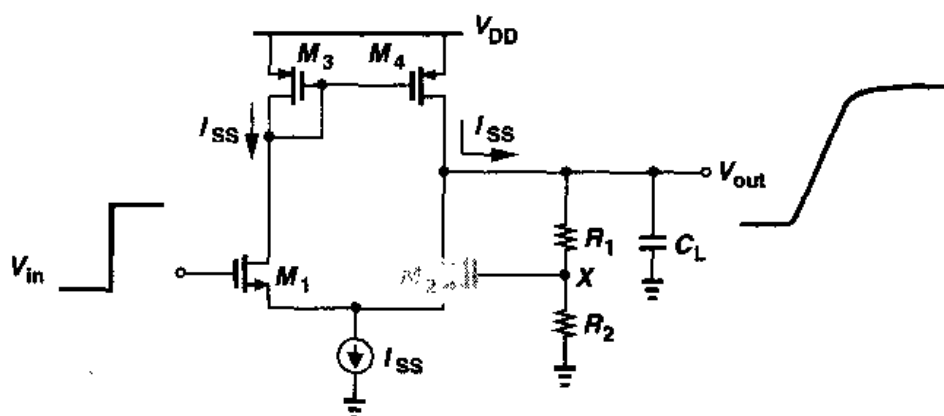


图 9.54 低到高变化时的转换

导通,此后便产生线性的行为。

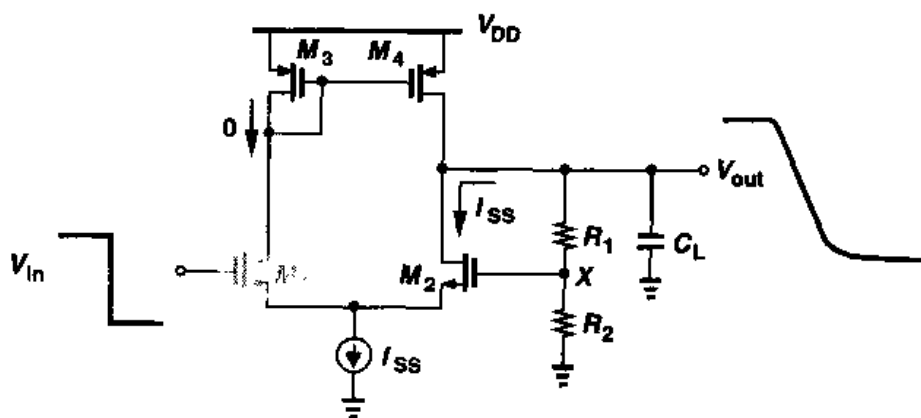


图 9.55 高到低变化时的转换

以上的观察结果说明了转换是一种非线性现象。例如,输入幅值增加一倍,在输出的所有点上,其电平并不增加一倍,因为斜坡表现出与输入无关的斜率。

在处理大信号的高速电路中,转换是一种不希望的现象。尽管一个电路的小信号带宽可以提供快速时域响应,但大信号的速度也许会被转换速率限制,原因是对电路中的主要电容器充电和放电的电流太小。而且,由于转换期间输入-输出关系是非线性的,转换放大器的输出表现很大的失真。例如,如果一个电路要放大一个正弦信号 $V_0 \sin \omega_0 t$ (处在稳态),则它的转换速率必须超过 $V_0 \omega_0$ 。

例 9.10

考虑图 9.56(a)所示的反馈放大器,其中 C_1 和 C_2 设定闭环增益(对 M_2 栅极的偏置网络未画出)。(a)确定该电路的小信号阶跃响应;(b)计算正和负的转换速率。

解

(a)该运放的等效电路如图 9.56(b)所示,图中, $A_v = g_{m1,2}(r_{O2} \parallel r_{O4})$, $R_{out} = r_{O2} \parallel r_{O4}$ 。我们得到 $V_X = C_1 V_{out} / (C_1 + C_2)$,因此,

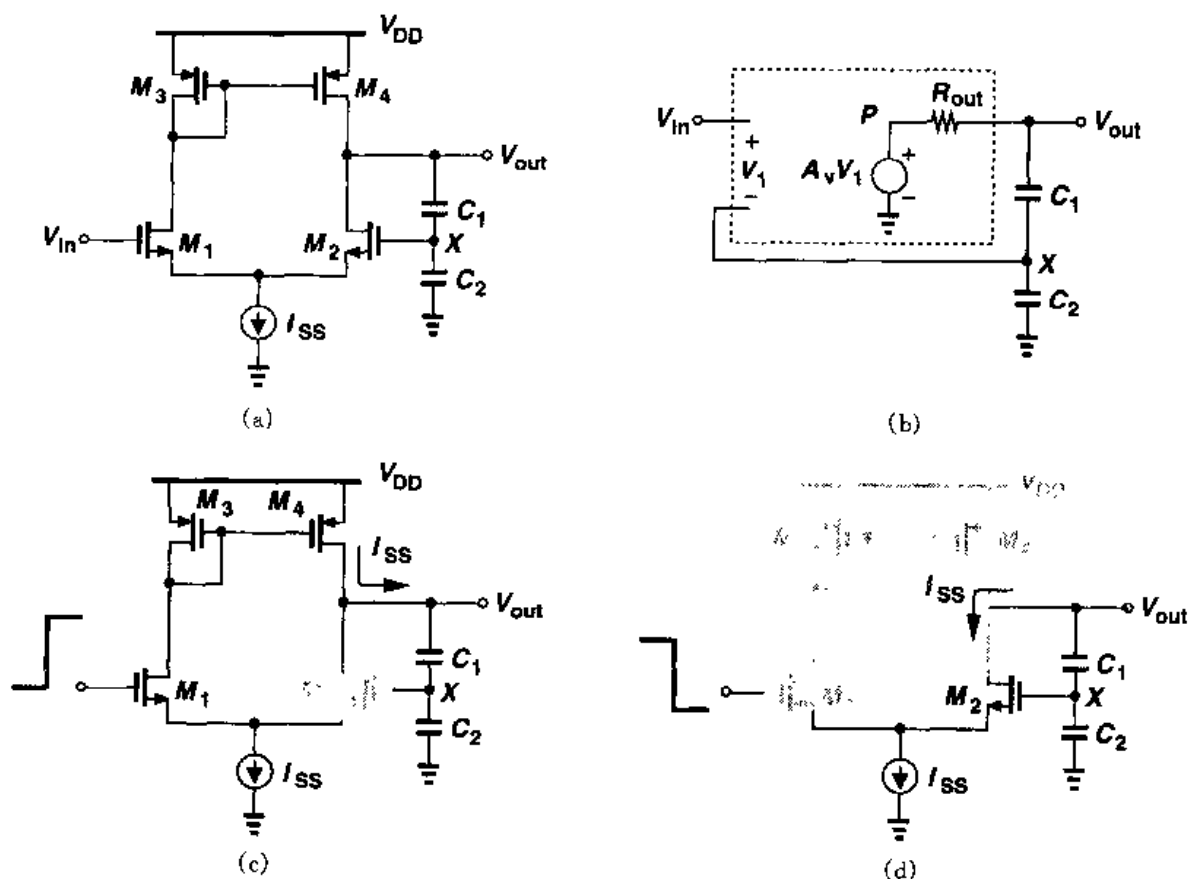


图 9.56

$$V_P = \left(V_{in} - \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{out} \right) A_v \quad (9.29)$$

由此得

$$\left[\left(V_{in} - \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{out} \right) A_v - V_{out} \right] \frac{1}{R_{out}} = V_{out} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} s \quad (9.30)$$

由此得出

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{A_v}{1 + A_v \frac{C_1}{C_1 + C_2} + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} R_{out} s} \quad (9.31)$$

$$= \frac{A_v / \left(1 + A_v \frac{C_1}{C_1 + C_2} \right)}{1 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} R_{out} s / \left(1 + A_v \frac{C_1}{C_1 + C_2} \right)} \quad (9.32)$$

上式显示出,该电路的低频增益和时间常数均已减到原值的 $[1 + A_v C_1 / (C_1 + C_2)]^{-1}$ 。因此,对单位阶跃的响应为

$$V_{out}(t) = \frac{A_v}{1 + A_v \frac{C_1}{C_1 + C_2}} V_0 \left(1 - \exp \frac{-t}{\tau} \right) u(t) \quad (9.33)$$

其中

$$\tau = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} R_{out} / \left(1 + A_v \frac{C_1}{C_1 + C_2} \right) \quad (9.34)$$

(b) 当 C_1 两端的初始电压为零时, 假如一个大的正阶跃信号加到图 9.56(a) 中 M_1 的栅极。则 M_2 关断, 如图 9.56(c) 所示。按照 $V_{out}(t) = I_{SS} / [C_1 C_2 / (C_1 + C_2)] t$ 规律, V_{out} 上升。同样, 对于输入端的大的负阶跃信号, 图 9.56(d) 产生 $V_{out} = -I_{SS} / [C_1 C_2 / (C_1 + C_2)] t$ 。

作为另一个例子, 求图 9.57(a) 中套筒式运放的转换速率。当施加一个大的差动输入时, M_1 或 M_2 断开, 电路简化为如图 9.57(b) 所示的电路。 V_{out1} 和 V_{out2} 显示出斜率为 $\pm I_{SS} / (2C_L)$ 的斜坡。因此, $V_{out1} - V_{out2}$ 表现出的转换速率等于 I_{SS} / C_L 。(当然, 这电路一般以闭环的形式应用)。

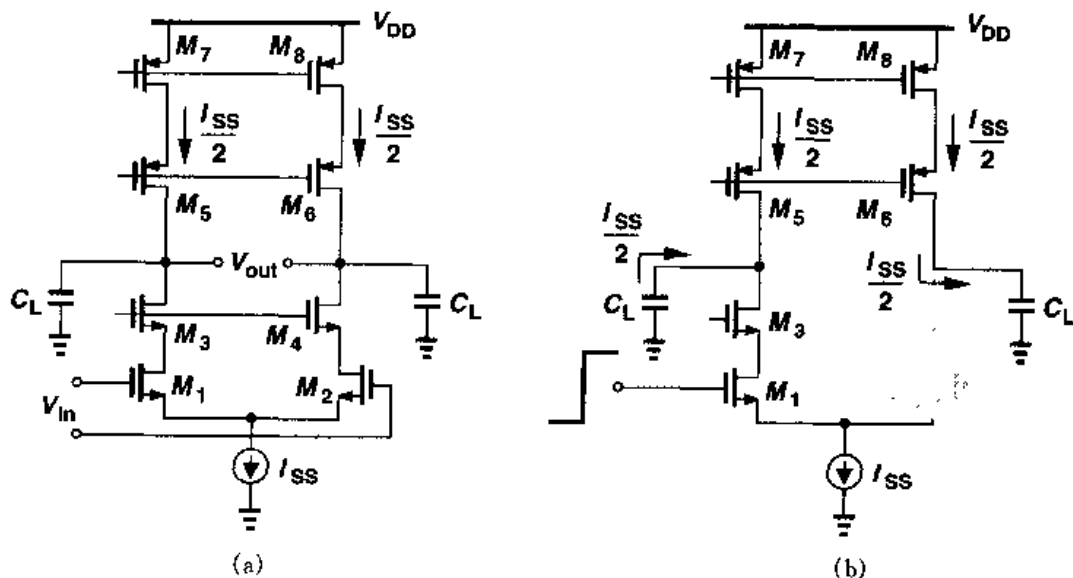


图 9.57 套筒式运放中的转换

研究单端输出的折叠式运放(见图 9.58(a))的转换特性也是有益的。图 9.58(a)和(b)分别表示了正的输入阶跃和负的输入阶跃时该电路的等效电路。图中 PMOS 电流源提供 I_P 电流, 对 C_L 的充电或放电的电流等于 I_{SS} , 产生 I_{SS} / C_L 的转换速率。要注意, 如果 $I_P \geq I_{SS}$, 该转换速率与 I_P 无关。实际上, 我们取 $I_P \approx I_{SS}$ 。

图 9.58(a)中, 如果 $I_{SS} > I_P$, 则在转换期间, M_3 关断, 而且 V_X 下降到一个低电平, 以使 M_1 和尾电流源进入线性区。因此, 在 M_2 导通之后, 电路要回到平衡状态, V_X 必须经历一个大的摆幅, 结果减慢了稳定过程。此现象如图 9.59 所示。

要减轻这个问题, 可增加两个“箝位”晶体管, 如图 9.60(a)所示[8]。其目的是, 当 V_X 或 V_Y 降至其中一个管子导通时, 让 I_{SS} 与 I_P 的差值电流可以流过 M_{11} 或 M_{12} 。图 9.60(b)表示了更积极的方法, 图中的 M_{11} 和 M_{12} 直接对这两个点的电压相对于 V_{DD} 进行箝位。因为 V_X 和 V_Y 的平衡值通常高于 $V_{DD} - V_{THN}$, M_{11} 和 M_{12} 在小信号工作期间是断开的。

在提高转换速率的过程中会遇到哪些折衷考虑的问题呢? 以图 9.57 和图 9.58 为例, 对

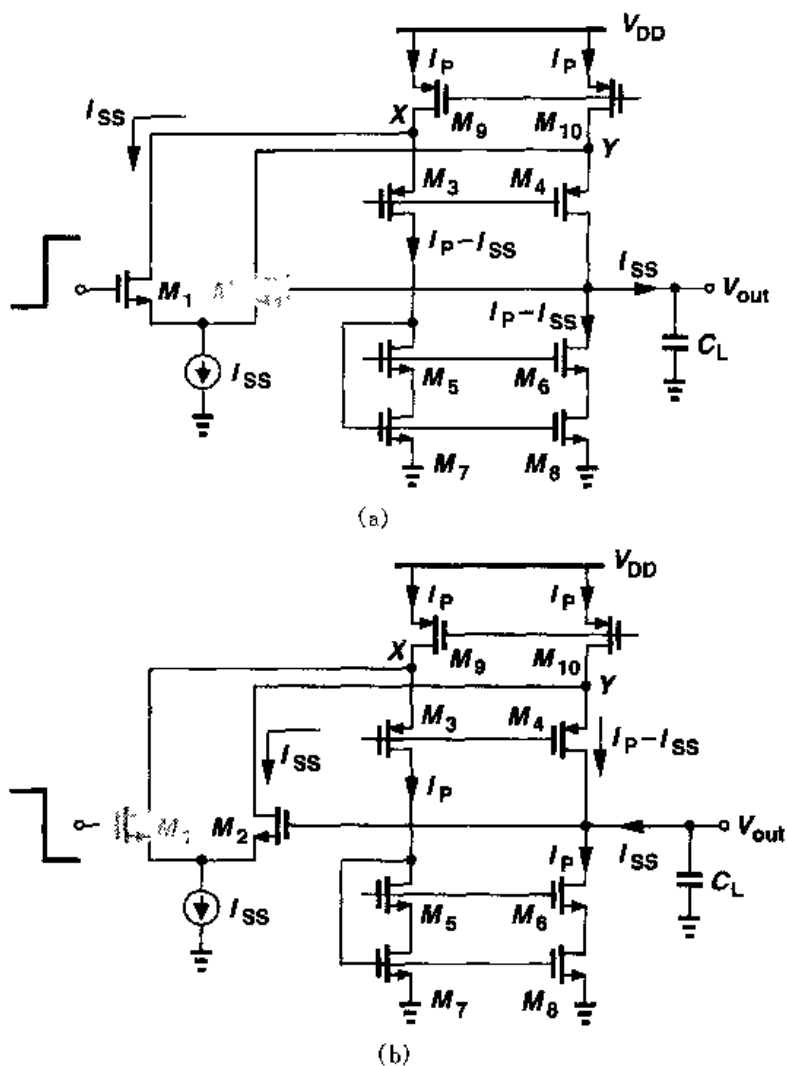


图 9.58 折叠式共源共栅运放中的转换

 


图 9.59 由于转换后的过驱动恢复造成的长稳定过程

于给定的负载电容,必须增大 I_{SS} ,而要保持同样的最大输出摆幅,所有晶体管必须有较大的栅宽,其结果是增加了功耗和输入电容。请注意,如果器件的电流和栅宽同时按比例变化,则每个晶体管的 $g_m r_O$ 以及运放的开环增益均保持不变。

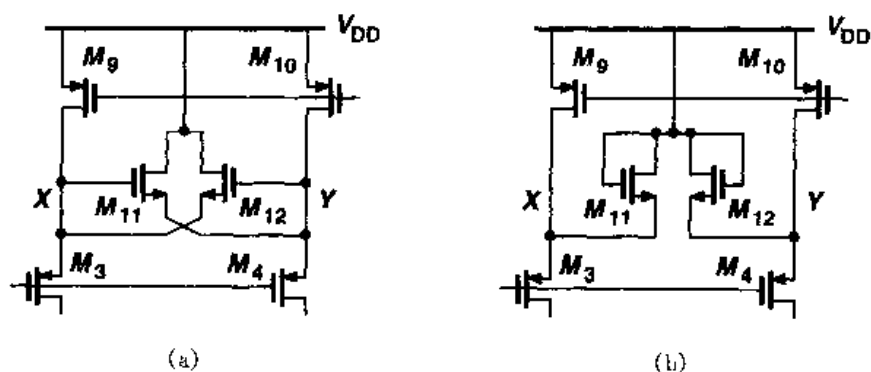


图 9.60 限制 X 点和 Y 点摆幅的箝位电路

运放如何离开转换状态及如何进入线性稳定状态呢？由于输入管“导通”的时刻不明确，转换和线性稳定间的差别有点任意性。下面的例题将说明这一点。

例 9.11

研究处在转换状态时(图 9.56(c))的电路,如图 9.56(a)所示。 V_{out} 升高时, V_X 也升高,最终使 M_2 导通。当 I_{D2} 从零开始增加时,差动对将开始朝线性变化。如果 M_1 和 M_2 的漏电流之差小于 αI_{SS} (例如 $\alpha = 0.1$), 就认为这两个管子线性地工作。请确定电路进入线性稳定要多长时间。设输入阶跃的幅值为 V_0 。

解

在 $|V_{in1} - V_{in2}|$ 变到足够小之前, 这电路表现出的转换速率为 $I_{SS}/[C_1 C_2 / (C_1 + C_2)]$, 从第 4 章内容, 我们能得到下式

$$\alpha I_{SS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{in2}) \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - (V_{in1} - V_{in2})^2} \quad (9.35)$$

由此式得

$$\Delta V_G^4 - \Delta V_G^2 \frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} + \left(\frac{2\alpha I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} \right)^2 = 0 \quad (9.36)$$

式中, $\Delta V_G = V_{in1} - V_{in2}$ 。由上式可得

$$\Delta V_G \approx \alpha \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} \quad (9.37)$$

(我们还记得 $\sqrt{I_{SS}/[\mu_n C_{ox} (W/L)]}$ 是差动对中每个管子的平衡过驱动电压。)另一方面, 我们看到, 对于 I_{D1} 与 I_{D2} 之间较小的差值 αI_{SS} , 小信号近似是有效的: $\alpha I_{SS} = g_m \Delta V_G$ 。因此, $\Delta V_G = \alpha I_{SS}/g_m \approx \alpha I_{SS}/\sqrt{\mu_n C_{ox} (W/L) I_{SS}}$ 。注意, 此计算是相当粗糙的, 因为当 M_2 导通时, 对负载电容的充电电流已不再是常数。

M_2 要传导所要求的电流, V_X 必须上升到 $V_0 - \Delta V_G$ 。因此, V_{out} 将增加 $(V_0 - \Delta V_G)(1 +$

解

从前面的分析我们推断,在 V_{DD} 中的变化 ΔV 表现在输出端是不衰减的。但是应注意,如果 V_{out} 变化, V_P 和 I_{D2} 也变化,而且是相反方向的变化。利用图 9.62(b),为简化起见,忽略 $M_1 \sim M_3$ 的沟道长度调制,可得

$$V_{out} \frac{C_1}{C_1 + C_2} - V_2 = -V_1 \quad (9.40)$$

由于 $g_{m1} V_1 + g_{m2} V_2 = 0$, 如果电路是对称的, 则有

$$V_2 = \frac{V_{out}}{2} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (9.41)$$

从图 9.62(b), 我们可得到

$$-\frac{g_{m1} V_1}{g_{m3}} g_{m4} - \frac{V_{DD} - V_{out}}{r_{O4}} + g_{m2} V_2 = 0 \quad (9.42)$$

由此得出

$$\frac{V_{out}}{V_{DD}} = \frac{1}{g_{m2} r_{O4} \frac{C_1}{C_1 + C_2} + 1} \quad (9.43)$$

因此

$$PSRR \approx \frac{1 + \frac{C_2}{C_1}}{g_{m2} r_{O4} \frac{C_1}{C_1 + C_2} + 1} \quad (9.44)$$

9.10 运放的噪声

在低噪声应用中,对运放的输入参考噪声要求是很高的。现在我们把第 7 章中关于差动放大器的噪声分析扩展到更复杂的结构中,对运放中的许多晶体管,凭直觉识别主要噪声源似乎是困难的。观察的一条简单规则是,(通过智力地)对每个晶体管的栅电压作很小的变化,而后预计输出的效果。

首先研究图 9.63 所示的套筒式运放。在相对低的频率时,共源共栅器件产生的噪声可忽略,余下的 $M_1 \sim M_2$ 和 $M_7 \sim M_8$ 作为主要噪声源。因此,单位带宽的输入参考噪声电压与图 7.47(a)中的类似,其值为


 



图 9.63 套筒式运放的噪声

$$\overline{V}_n^2 = 4kT \left(2 \frac{2}{3g_{m1,2}} + 2 \frac{2g_{m7,8}}{3g_{m1,2}^2} \right) + 2 \frac{K_N}{(WL)_{1,2}C_{ox}f} + 2 \frac{K_P}{(WL)_{7,8}C_{ox}f} \frac{g_{m7,8}^2}{g_{m1,2}^2} \quad (9.45)$$

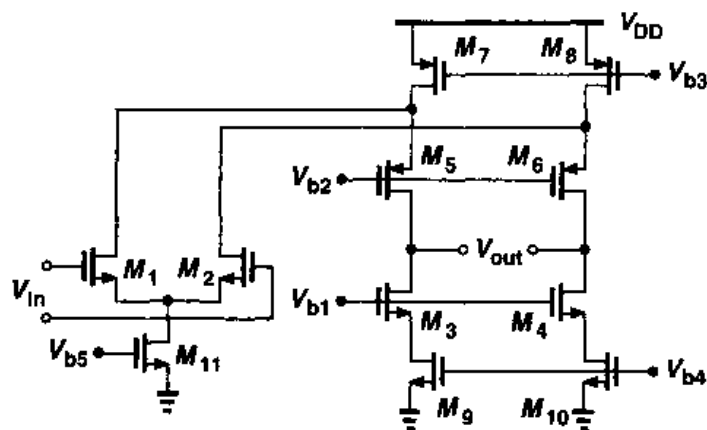式中 K_N 和 K_P 分别表示 NMOS 和 PMOS 器件的 $1/f$ 噪声系数。



(a)

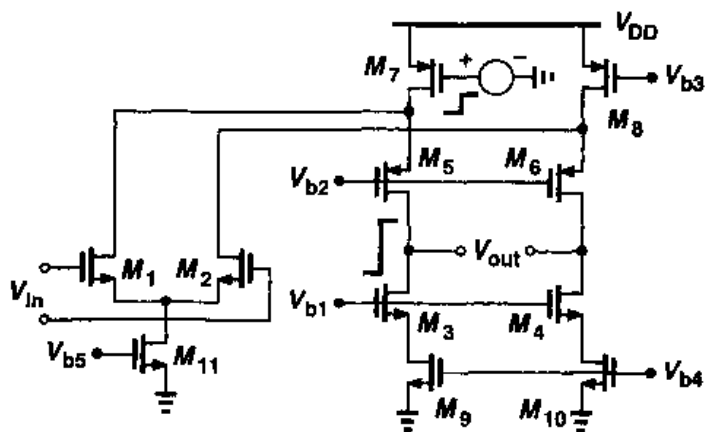

(b)

图 9.64 折叠式共源共栅运放的噪声

其次,研究图 9.64(a)中的折叠式共源共栅运放的噪声特性,这里,只考虑热噪声。而且,共源共栅器件的噪声在低频时可忽略,余下的 $M_1 \sim M_2$, $M_7 \sim M_8$ 以及 $M_9 \sim M_{10}$ 作为可能的重要噪声源。两个晶体管对 $M_7 \sim M_8$ 和 $M_9 \sim M_{10}$ 确实会产生噪声吗? 利用我们的简单规则,对 M_7 的栅压作一个小量变化[图 9.64(b)],我们注意到,输出确实会发生显著变化。对 $M_8 \sim M_{10}$ 也得到同样的观察结果。我们首先把 $M_7 \sim M_8$ 和 $M_9 \sim M_{10}$ 的噪声归并到输出,得

$$\overline{V}_{n,out}^2 \Big|_{M_{7,8}} = 2 \left(4kT \frac{2}{3g_{m7,8}} g_{m7,8}^2 R_{out}^2 \right) \quad (9.46)$$

式中,因子 2 是由于计入了(不相关的) M_7 和 M_8 的噪声, R_{out} 表示运放的开环输出电阻。对 $M_9 \sim M_{10}$, 同样有

$$\overline{V}_{n,out}^2 \Big|_{M_{9,10}} = 2 \left(4kT \frac{2}{3g_{m9,10}} g_{m9,10}^2 R_{out}^2 \right) \quad (9.47)$$

上两式的值除以 $g_{m1,2}^2 R_{out}^2$, 然后加上 $M_1 \sim M_2$ 对噪声的贡献, 使得总噪声为

$$\overline{V_{n, \text{int}}^2} = 8kT \left(\frac{2}{3g_{m1,2}} + \frac{2}{3} \frac{g_{m7,8}}{g_{m1,2}^2} + \frac{2}{3} \frac{g_{m9,10}}{g_{m1,2}^2} \right) \quad (9.48)$$

闪烁噪声的影响可以用类似的方法计算(习题 9.15)。须注意, 折叠式共源共栅结构可能比套筒式的相应结构有更大的噪声。

正如第 7 章中对差动放大器所观察到的, PMOS 和 NMOS 电流源对噪声的贡献随它们的跨导正比例增加。这种趋势产生了输出电压摆幅和输入参考噪声之间的折衷关系: 对给定的电流, 由于 $g_m = 2I_D / (V_{GS} - V_{TH})$, 如果把电流源的过驱动电压减至最小, 以提供大的摆幅, 则它们的跨导将达到最大。

作为另一种情况, 我们计算图 9.65 所示的两级运放的输入参考噪声。我们从第二级开始, 注意到 M_5 和 M_7 的噪声电流将流过 $r_{O5} \parallel r_{O7}$ 。如果把输出噪声电压除以总增益, $g_{m1}(r_{O1} \parallel r_{O3}) \times g_{m5}(r_{O5} \parallel r_{O7})$, 然后对功率加倍, 便得到 $M_5 \sim M_8$ 对输入参考的贡献为

 


图 9.65 两级运放的噪声

$$\overline{V_n^2} \Big|_{M5-8} = 2 \times 4kT \frac{2}{3} (g_{m5} + g_{m7})(r_{O5} \parallel r_{O7})^2 \frac{1}{g_{m1}^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2 g_{m5}^2 (r_{O5} \parallel r_{O7})^2} \quad (9.49)$$

$$= \frac{16kT}{3} \frac{g_{m5} + g_{m7}}{g_{m1}^2 g_{m5}^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2} \quad (9.50)$$

由于 $M_1 \sim M_4$ 产生的噪声等于

$$\overline{V_n^2} \Big|_{M1-4} = 2 \times 4kT \frac{2}{3} \frac{g_{m1} + g_{m3}}{g_{m1}^2} \quad (9.51)$$

由此得出

$$\overline{V_{n, \text{tot}}^2} = \frac{16kT}{3} \frac{1}{g_{m1}^2} \left[g_{m1} + g_{m3} + \frac{g_{m5} + g_{m7}}{g_{m5}^2 (r_{O1} \parallel r_{O3})^2} \right] \quad (9.52)$$

注意, 来自第二级的噪声通常可忽略, 因为在参照主要输入时, 它应除以第一级的增益。

例 9.13

一个简单放大器的结构如图 9.66 所示。请注意,第一级包含的负载是二极管连接的晶体管而不是电流源。假设所有的晶体管均工作在饱和区,而且 $(W/L)_{1,2} = 50/0.6$, $(W/L)_{3,4} = 10/0.6$, $(W/L)_{5,6} = 20/0.6$, $(W/L)_{7,8} = 56/0.6$ 。如果 $\mu_n C_{ox} = 75 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\mu_p C_{ox} = 30 \mu\text{A}/\text{V}^2$, 请计算输入参考噪声电压。

 


图 9.66

解

我们首先计算第一级的小信号增益:

$$A_{v1} \approx \frac{g_{m1}}{g_{m3}} \quad (9.53)$$

$$= \sqrt{\frac{50 \times 75}{10 \times 30}} \quad (9.54)$$

$$\approx 3.54 \quad (9.55)$$

以 M_5 的栅极为参考的 M_5 和 M_7 的噪声等于 $4kT(2/3)(g_{m5} + g_{m7})/g_{m5}^2 = 2.87 \times 10^{-17} \text{ V}^2/\text{Hz}$ 。

当参考主要输入时,该值除以 A_{v1}^2 , 得: $\overline{V_n^2}|_{M_{5,7}} = 2.29 \times 10^{-18} \text{ V}^2/\text{Hz}$ 。 M_1 和 M_3 产生的输入

参考噪声为 $\overline{V_n^2}|_{M_{1,3}} = (8kT/3)(g_{m3} + g_{m1})/g_{m1}^2 = 1.10 \times 10^{-17} \text{ V}^2/\text{Hz}$ 。因此,总的输入参考噪声等于

$$\overline{V_{n,in}^2} = 2(2.29 \times 10^{-18} + 1.10 \times 10^{-17}) \quad (9.56)$$

$$= 2.66 \times 10^{-17} \text{ V}^2/\text{Hz} \quad (9.57)$$

式(9.56)中的因子 2 是由于电路中的奇数晶体管和偶数晶体管产生的噪声都要计算。这个值对应的输入噪声电压是 $5.16 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

习题

除非另作说明,在下列的习题中使用的器件数据均如表 2.1 所示,必要时设 $V_{DD} = 3 \text{ V}$ 。而且所有的晶体管均工作在饱和区。

- 9.1 (a)推导工作在线性区的 MOSFET 的跨导和输出电阻的表达式。画出这些量以及 $g_m r_O$ 相对于 V_{DS} 为自变量的函数图形,要求图形包含线性区和饱和区。
 (b)考虑图 9.6(b)中的放大器,其中 $(W/L)_{1\sim4} = 50/0.5$, $I_{SS} = 1$ mA, 输入 CM 电平为 1.3 V。如果所有晶体管保持在饱和区,计算小信号增益和最大输出摆幅。
 (c)在(b)的电路中,假设使每个 PMOS 器件进入线性区 50 mV,以使允许的差动输出摆幅增加 100 mV。当输出摆幅过峰值时,小信号增益是多少。
- 9.2 在图 9.9 的电路中,设 $(W/L)_{1\sim4} = 100/0.5$, $I_{SS} = 1$ mA, $V_b = 1.4$ V, $\gamma = 0$ 。
 (a)如果 $M_5 \sim M_8$ 完全相同,且长度均为 0.5 μm ,计算它们的最小栅宽,以使 M_5 工作在饱和区。
 (b)计算最大输出电压摆幅。
 (c)开环电压增益是多少?
 (d)计算输入参考热噪声电压。
- 9.3 设计图 9.13 中折叠式共源共栅运放,要求如下:最大差动摆幅 2.4 V,总功耗 = 6 mW。如果所有晶体管的沟道长度均为 0.5 μm ,总的电压增益是多少? 输入共模电平能低到零吗?
- 9.4 在图 9.18(b)的运放中, $(W/L)_{1\sim8} = 100/0.5$, $I_{SS} = 1$ mA, $V_{bi} = 1.7$ V,假定 $\gamma = 0$ 。
 (a)最大的允许输入 CM 电平是多少?
 (b) V_X 的值是多少?
 (c)当 M_2 的栅与输出相连时,求最大允许的输出摆幅。
 (d)求 V_{b2} 的允许范围。
 (e)求输入参考热噪声电压。
- 9.5 设计图 9.18(b)的运放,需符合以下要求:最大差动摆幅 = 2.4 V,总功耗 = 6 mW(假定 M_2 的栅极不与输出短路)。
- 9.6 如果在图 9.21 中, $(W/L)_{1\sim8} = 100/0.5$, $I_{SS} = 1$ mA,
 (a)如果要求 $I_{DS} = I_{D6} = 1$ mA,则在 M_3 和 M_4 的漏极必须建立的 CM 电平是多少? 这是如何限制最大的输入 CM 电平的?
 (b)利用(a)所作的选择,计算总的电压增益和最大输出摆幅。
- 9.7 设计图 9.21 的运放,要符合下列要求:最大差动摆幅 = 4 V,总功耗 = 6 mW, $I_{SS} = 0.5$ mA。
- 9.8 假定图 9.22 中的电路设计成 $I_{SS} = 1$ mA, $I_{D9} \sim I_{D12}$ 等于 0.5 mA,以及 $(W/L)_{9\sim12} = 100/0.5$ 。
 (a)在 X 点和 Y 点所要求的 CM 电平是多少?
 (b)如果 I_{SS} 要求的最小电压为 400 mV,为了在 X 和 Y 提供的峰-峰摆幅为 200 mV,请选择 $M_1 \sim M_8$ 的最小尺寸。
 (c)计算总的电压增益。
- 9.9 在图 9.25(c)中,如果 I_1 和 I_2 用 PMOS 器件实现,计算输入参考热噪声。
- 9.10 设图 9.25(c)中, $I_1 = 0.5$ mA, $(W/L)_{1\sim3} = 100/0.5$,假定 I_1 和 I_2 均用 PMOS 器件实现,且 $(W/L)_p = 50/0.5$ 。
 (a)计算 M_2 和 M_3 的栅偏压。

(b) 确定最大的允许输出电压摆幅。

(c) 计算总的电压增益和输入参考热噪声电压。

9.11 在图 9.41 的电路中, 每个支路的偏置电流为 0.5 mA 。为使输出 CM 电平等于 1.5 V 以及 $V_P = 100 \text{ mV}$, 请选择 M_7 和 M_8 的尺寸。

9.12 考虑图 9.39 中的 CMFB 网络: 检测 $V_{\text{out,CM}}$ 的放大器用有源电流镜为负载的差动对实现。

(a) 放大器的输入对应该用 PMOS 器件还是用 NMOS 器件?

(b) 计算 CMFB 网络的环路增益。

9.13 对图 9.40 的电路, 重做习题 9.12(b)

9.14 在图 9.56(b) 的电路中, 假设 $(W/L)_{1\sim4} = 100/0.5$, $C_1 = C_2 = 0.5 \text{ pF}$, $I_{SS} = 1 \text{ mA}$

(a) 计算电路的小信号时间常数。

(b) 图 9.56(c) 的输入端加 1 V 的阶跃电压, 要使 I_{D2} 达到 $0.1 I_{SS}$ 需多长时间。

9.15 图 9.24(c) 中的辅助放大器是否降低输出阻抗可能会引起争论。考虑图 9.67 中所画的电路, 图中为测量输出阻抗使 M_2 的漏电压产生变化 ΔV 。由于 A_1 提供的负反馈力图使 V_X 保持不变, 通过 r_{O2} 电流的变化似乎远大于图 9.24(b) 的电路中电流的变化, 因而认为 $R_{\text{out}} \approx r_{O2}$ 。请解释这个讨论中的漏洞。

 


图 9.67

9.16 计算图 9.56(a) 所示电路的 CMRR。

9.17 计算图 9.64(a) 所示运放的输入参考闪烁噪声。

9.18 基于图 9.68 所示的结构, 我们设计一个两级运放。假设功耗为 6 mW , 要求的输出摆幅为 2.5 V , 对所有器件 $L_{\text{eff}} = 0.5 \mu\text{m}$ 。

(a) 如果分配 1 mA 的电流给输出级, 分配大约相等的过驱动电压给 M_5 和 M_6 , 请确定 $(W/L)_5$ 和 $(W/L)_6$ 。请注意, M_5 的栅源电容处在信号通路中, 而 M_6 的电容不是。因此, M_6 可以比 M_5 大得多。

(b) 计算输出级的小信号增益。

(c) 如果剩下的 1 mA 电流通过 M_7 , 要求 $V_{GS3} = V_{GS5}$, 请确定 M_3 (以及 M_4) 的宽长比。这是为了保证: 当 $V_{\text{in}} = 0$ 以及因而 $V_X = V_Y$ 时, 则 M_5 传输预计的电流。

(d) 计算 M_1 和 M_2 的宽长比, 以使该运放的总增益等于 500。

9.19 考虑图 9.68 的运放, 假定第二级的偏置电流为 1 mA , 该级提供的电压增益为 20。

(a) 确定 $(W/L)_5$ 和 $(W/L)_6$, 使 M_5 和 M_6 有相等的过驱动电压。

(b) 如果 M_6 被驱动进入线性区 50 mV , 这级的小信号增益是多少?

9.20 如果习题 9.18(d) 所设计的运放接成单位增益反馈, 假设 $|V_{GS7} - V_{TH7}| = 0.4 \text{ V}$ 。

 


图 9.68

(a) 求允许的输入电压范围。

(b) 输入电压为何值时, 输入和输出电压精确相等。

9.21 计算习题 9.18(d) 所设计运放的输入参考噪声。

9.22 以图 9.69 所示的放大器为例, 用 PMOS 器件的衬底接触端作为输入是可能的[9]。

(a) 计算电压增益。

(b) 允许的输入共模范围是多少?

(c) 小信号增益怎样随输入共模电平变化?

(d) 计算输入参考热噪声电压, 并把此结果与正常的,

以 NMOS 电流源为负载的 PMOS 差动对的相应噪声电压进行比较。

 


图 9.69

9.23 有源电流镜的思想也可用到两级运放的输出级。即

负载电流源能成为信号的函数, 以图 9.70 所示的电路[10]为例。第一级由 $M_1 \sim M_4$ 组成, 由输出 $M_5 \sim M_8$ 产生。晶体管 M_7 和 M_8 作为有源电流源, 因为它们电流分别随结点 X 和 Y 的信号电压而变化。

(a) 计算该运放的差动电压增益。

(b) 估算该电路的三个主要极点的值。

 


图 9.70

9.24 图 9.71 所示的电路采用快通路(M'_1 和 M'_2)与慢通路并联。请计算该电路的差动电压增益。哪些晶体管主要限制了输出摆幅?

 


图 9.71

9.25 计算图 9.71 中运放的输入参考热噪声。

参考文献

1. R. G. Eschauzier, L. P. T. Kerlaan, and J. H. Huising. A 100-MHz 100-dB Operational Amplifier with Multipath Nested Miller Compensation Structure. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 27, pp. 1709–1717, Dec. 1992.
2. R. M. Ziazadeh, H. -T. Ng, and D. J. Allstot. A Multistage Amplifier Topology with Embedded Tracking Compensation. *CICC proc.*, pp. 361–364, May 1998.
3. F. You, S. H. Embabi, and E. Sanchez-Sincencio. A Multistage Amplifier Topology with Nested G_m -C Compensation for Low-Voltage Application. *ISSCC Dig. of Tech. Papers*, pp. 348–349, Feb. 1997.
4. B. J. Hosticka. Improvement of the Gain of CMOS Amplifiers. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 14, pp. 1111–1114, Dec. 1979.
5. K. Bult and G. J. G. H. Geelen. A Fast-Settling CMOS Operational Amplifier for SC Circuits with 90-dB DC Gain. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 25, pp. 1379–1384, Dec. 1990.
6. E. Sackinger and W. Guggenbuhl. A High-Swing High-Impedance MOS Cascode Circuit. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 25, pp. 289–298, Feb. 1990.
7. R. Hogervost et al. . A Compact Power-Efficient 3-V CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier for VLSI Cell Libraries. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 29, pp. 1505–1513, Dec. 1994.
8. D. A. Johns and K. Martin. *Analog Integrated Circuit Design*. New York: Wiley, 1997.
9. P. E. Allen, B. J. Blalock, and G. A. Rincon. A 1-V CMOS Op Amp Using Bulk-Driven MOSFETs. *ISSCC Dig. of Tech. Papers*, pp. 192–193, Feb. 1995.
10. S. Rabii and B. A. Wolley. A 1.8-V Digital-Audio Sigma-Delta Modulator in 0.8- μm CMOS. *IEEE J. of Solid State Circuits*, vol. 32, pp. 783–796, June. 1997.

第 10 章

稳定性与频率补偿

负反馈在模拟信号处理中得到广泛应用。第 8 章中阐述的反馈的性质使系统能通过抑制开环性能的变化而精确地工作。然而,反馈系统有潜在的不稳定性,即可能会振荡。

本章我们研究线性反馈系统的稳定性和频率补偿,研究的内容对于理解模拟反馈电路的设计问题是必需的。在理解了稳定性判据和相位裕度概念之后,我们研究频率补偿,介绍适合各种运算放大器结构的不同的补偿技术。我们还将分析频率补偿对两级运放的转换速率的影响。

10.1 概述

让我们考虑图 10.1 所示的负反馈系统,并假定图中的 β 是常数。该闭环传输函数可写为

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + \beta H(s)} \quad (10.1)$$

我们注意到,如果 $\beta H(s = j\omega_1) = -1$,则“增益”趋于无限,电路可以放大自身的噪声直到它最终开始振荡。换句话说,如果 $\beta H(j\omega_1) = -1$,则该电路可以在频率 ω_1 产生振荡。此条件可表达成

$$|\beta H(j\omega_1)| = 1 \quad (10.2)$$

$$\angle \beta H(j\omega_1) = -180^\circ \quad (10.3)$$

 


图 10.1 基本负反馈系统

这称为“巴克豪森判据”(Barkhausen's Criteria)。请注意,在 ω_1 时环绕这个环路的总相移是 360° ,因为负反馈本身产生了 180° 的相移。这 360° 的相移对于振荡是必需的,因为反馈信号必

须同相地加到原噪声信号上才能产生振荡。同理,为使振荡幅值能增大,要求环路增益等于1(或大于1)。

总之,一个负反馈系统如果满足下列二个条件,便可以在 ω_1 频率下产生振荡,这二个条件是:

- (1)在这个频率下,围绕环路的相移能大到使反馈变为正反馈;
- (2)环路增益足以使信号建立。

图 10.2 所表示的情况可看成是相移达 -180° 的频率下的过量环路增益,或者等效地看成是环路增益下降到 1 的频率下的过量相位。因此,要避免不稳定,我们必须把总的相移减至最小,以使得当 $|\beta H| = 1$ 时, $\angle \beta H$ 仍比 -180° 更正。在本章中,我们假定 β 小于或等于 1,且与频率无关。

 


图 10.2 不稳定系统和稳定系统的环路增益的波特图

使环路增益的幅值等于 1 和使环路增益的相位等于 -180° 的两个频率在稳定性方面起着重要作用,分别称这两个频率点为“增益交点”(gain crossover point)和“相位交点”(phase crossover point)。在稳定系统中,增益相交必定发生在相位相交之前。为简便起见,我们用 GX 表示增益交点,用 PX 表示相位交点。我们注意到,如果 β 减小(即施加小的反馈),则图 10.2(b)的幅值曲线会下移,因此增益交点向原点移动,反馈系统更加稳定。最坏情况的稳定性对应 $\beta = 1$,即单位增益反馈。因此,我们常分析 $\beta H = H$ 的相位图和幅值图。

在研究更特殊的情况之前,让我们复习构造波特图的几个基本规则。一个波特图根据零点和极点的大小表示一个复变函数的幅值和相位的渐近特性。作图时应用下列二条规则:

(1)在每个零点频率处,幅值曲线的斜率按 $+20 \text{ dB/dec}$ 变化;在每个极点频率处,其斜率按 -20 dB/dec 变化;

(2)对一个 ω_m 的极点(零点)频率,相位约在 $0.1\omega_m$ 的地方开始下降(上升),在 ω_m 处经历 -45° ($+45^\circ$)的变化,在大约 $10\omega_m$ 处达到 -90° ($+90^\circ$)的变化。这里的关键是:高频极点和零点对相位的影响可能比对幅值的影响更大。

在复平面上画出闭环系统的各极点的位置是有益的。把每一个极点的频率表示为 $s_p = j\omega_p + \sigma_p$,并注意系统的冲激响应包含 $\exp(j\omega_p + \sigma_p)t$ 项,我们看到,如果 s_p 落入右半平

面, 即 $\sigma_p > 0$, 则系统可能是振荡的, 因为它的时域响应呈现不断增长的指数, 如图 10.3(a) 所示。甚至 $\sigma_p = 0$, 系统仍可以维持振荡(图 10.3(b))。相反地, 如果极点处在左半平面, 时域的

 


图 10.3 以极点的位置为函数的一个系统的时域响应
(a) 幅值增大的不稳定状态; (b) 等幅振荡的不稳定状态; (c) 稳定状态

指数项衰减到零(图 10.3(c))^①。实际上, 随着环路增益的变化, 我们画出各极点的位置, 从而表示系统将如何接近振荡。这样的图称为根轨迹。

现在我们研究包含一个单极点的前馈放大器的反馈系统。假定 $H(s) = A_0 / (1 + s/\omega_0)$, 从式(10.1)得

$$\frac{Y}{X}(s) = \frac{\frac{A_0}{1 + \beta A_0}}{1 + \frac{s}{\omega_0(1 + \beta A_0)}} \quad (10.4)$$

为分析其稳定行为, 我们画出 $|\beta H(s = j\omega)|$ 和 $\angle \beta H(s = j\omega)$ 的曲线, 如图 10.4 所示。我们观察到, 单个极点不可能产生大于 90° 的相移, 而且这个系统对所有的正 β 值是无条件地稳定。注意, $\angle \beta H$ 不依赖于 β 。

 


图 10.4 单极点系统的环路增益波特图

^① 我们现在忽略零点的影响。

例 10.1

为单极点系统构造根轨迹图。

解

式(10.4)的意思是:闭环系统有一个极点 $s_p = -\omega_0(1 + \beta A_0)$, 即在左半平面实数值极点, 当环路增益增加时, 极点会向离开原点的方向移动, 如图 10.5 所示所示。

 


图 10.5

10.2 多极点系统

第 9 章中我们对运放的研究表明, 这些电路通常包含多个极点。例如, 在两级运放中, 每个增益级产生一个“主”极点。因此, 研究其核心放大器呈现多于一个极点的反馈系统十分重要。

首先让我们研究两极点系统。为考虑稳定性, 我们首先画出 $|\beta H|$ 和 $\angle \beta H$ 两者与频率的函数关系。如图 10.6 所示, 在 $\omega = \omega_{p1}$ 处幅值以 20 dB/dec 开始下降; 在 $\omega = \omega_{p2}$ 处以 40 dB/dec 开始下降。同样, 在 $\omega = 0.1 \omega_{p1}$ 处相位开始变化, 在 $\omega = \omega_{p1}$ 处相位达 -45° , 在 $\omega = 10\omega_{p1}$ 处达 -90° , 在 $\omega = 0.1 \omega_{p2}$ (如果 $0.1 \omega_{p2} > 10\omega_{p1}$) 相位再次开始变化, 在 $\omega = \omega_{p2}$ 处相位达 -135° , 而后逐渐趋近 -180° 。因为在某个频率处, $|\beta H|$ 降至 1 以下, 而在该频率处 $\angle \beta H < -180^\circ$, 因此, 这个系统是稳定的。

 


图 10.6 两极点系统中环路增益的波特图

如果反馈“更弱”, 将发生什么情况? 为减小反馈量, 我们减小 β , 得到图 10.6

中灰色的幅值曲线。对于对数的纵坐标, β 的改变转换成幅值曲线的纵向变化。请注意, 相位曲线并不改变。关键是, 当反馈变弱时, 增益交点向原点移动, 而相位交点保持不变, 其结果是系统更稳定。这种稳定性是以更弱的反馈为代价得到的。

例 10.2

为一个两极点系统构造根轨迹。

解

写出该系统的开环传输函数为

$$H(s) = \frac{A_0}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})} \quad (10.5)$$

由式(10.1)得闭环传输函数为

$$\frac{Y}{X}(s) = \frac{A_0}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}) + \beta A_0} \quad (10.6)$$

$$= \frac{A_0 \omega_{p1} \omega_{p2}}{s^2 + (\omega_{p1} + \omega_{p2})s + (1 + \beta A_0) \omega_{p1} \omega_{p2}} \quad (10.7)$$

因此,闭环的二个极点由下式得到:

$$s_{1,2} = \frac{-(\omega_{p1} + \omega_{p2}) \pm \sqrt{(\omega_{p1} + \omega_{p2})^2 - 4(1 + \beta A_0) \omega_{p1} \omega_{p2}}}{2} \quad (10.8)$$

正如所料,当时 $\beta = 0$ 时, $s_{1,2} = -\omega_{p1}, -\omega_{p2}$ 。
当 β 增加时,平方根内的项减小,该项取零时 β_1 为

$$\beta_1 = \frac{1}{A_0} \frac{(\omega_{p1} - \omega_{p2})^2}{4 \omega_{p1} \omega_{p2}} \quad (10.9)$$

 


图 10.7

如图 10.7 所示,这两个极点开始处在 $-\omega_{p1}$ 和 $-\omega_{p2}$,随着 β 的增加,它们相互面对面移动,当 $\beta = \beta_1$ 时,两极点重合。当 $\beta > \beta_1$ 时,它们变为复数。

对于高阶系统,前面的计算指出了构造根轨迹的代数的复杂性。正因为如此,许多根轨迹技术已产生以减小这样的计算量[1]。

现在我们研究一个三极点系统。图 10.8 所表示的是环路增益的幅值和相位的波特图。这第三个极点产生了额外的相位移,可能把相位相交移动到比增益相交更低的频率,因而产生振荡。

由于第三个极点也使环路增益的幅值以更大的速率下降,读者也许会问,为什么增益交点的移动比相位交点的移动小。正如前面提到的,大约在极点频率的 $1/10$ 处相位就开始变化,而幅值则是在极点频率

 


图 10.8 一个三极点系统的环路增益的波特图

附近才下降。因此,附加的极点(和零点)对相位的影响比对幅值的影响大。

如同两极点系统一样,如果图 10.8 中的反馈系数减小,则电路将变得更稳定,因为当相位交点维持不变时,增益交点向原点移动。

10.3 相位裕度

我们在前面的研究指出:要保证系统的稳定, $|\beta H|$ 必须在 $\angle \beta H$ 达到 -180° 之前下降至 1。我们自然会问:PX 应离开 GX 多远? 首先,我们考虑“边缘”的情况,如图 10.9(a)所示, GX 仅稍低于 PX,例如在尖峰所在的 GX 处,其相位等于 -175° 。在这种情况下,闭环系统的响应将会怎样? 我们注意到,在 GX 处, $\beta H(j\omega_1) = 1 \times \exp(-j175^\circ)$, 则有

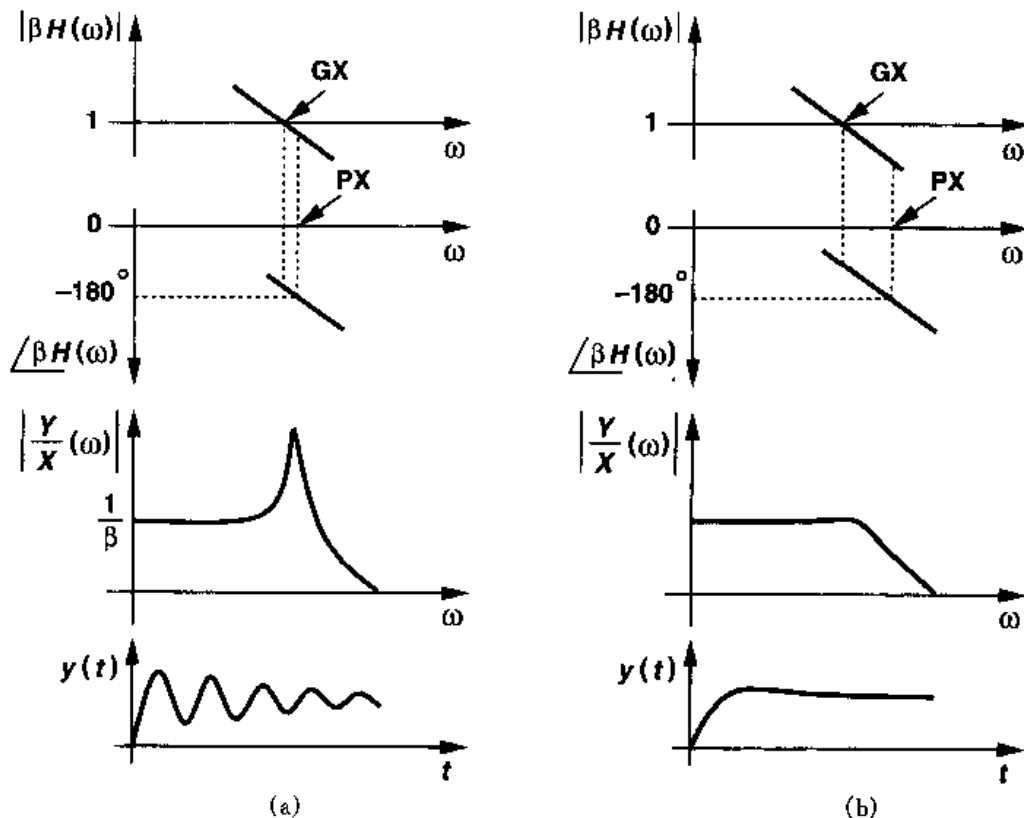


图 10.9 闭环频率响应和时间响应

(a)增益交点和相位交点之间的小间距情况; (b)PX 与 GX 之间的大间距情况

$$\frac{Y}{X}(j\omega_1) = \frac{H(j\omega_1)}{1 + \beta H(j\omega_1)} \quad (10.10)$$

$$= \frac{\frac{1}{\beta} \exp(-j175^\circ)}{1 + \exp(-j175^\circ)} \quad (10.11)$$

$$= \frac{1}{\beta} \frac{-0.9962 - j0.0872}{0.0038 - j0.0872} \quad (10.12)$$

因此,可得

$$\left| \frac{Y}{X}(j\omega_1) \right| = \frac{1}{\beta} \frac{1}{0.0872} \quad (10.13)$$

$$\approx \frac{11.5}{\beta} \quad (10.14)$$

在低频下, $|Y/X| \approx 1/\beta$, 但在 $\omega = \omega_1$ 附近, 闭环频率响应出现一个尖峰。换句话说, 闭环系统接近振荡, 其阶跃响应呈现欠阻尼振荡特性。这也表示, 尽管一个二阶系统是稳定的, 但还是可能有产生减幅振荡的缺点。

如图 10.9(b) 所示, 现假定 GX 超前 PX 有更大的间距。那么, 我们期望在频率域和时间域均有“性能良好”的闭环特性。因此, 作出下面的推断是合理的: GX 与 PX 的间距越大(同时 GX 保持小于 PX), 反馈系统越稳定。另一方面, 在增益交点频率下的 βH 的相位可以作为稳定性的度量; 该处的 $|\angle \beta H|$ 越小, 系统越稳定。

上述分析使我们产生“相位裕度”PM 的概念, 定义为 $PM = 180^\circ + \angle \beta H(\omega = \omega_1)$, 其中 ω_1 是增益交点频率。

例 10.3

一个两极点反馈系统被设计成 $|\beta H(\omega_{p2})| = 1$, 而且 $|\omega_{p1}| \ll |\omega_{p2}|$ (图 10.10), 则相位裕度是多少?

 


图 10.10

解

由于在 $\omega = \omega_{p2}$, $\angle \beta H$ 为 -135° , 因此, 相位裕度等于 45° 。

相位裕度应多大才合适? 研究在不同的相位裕度下闭环的频率响应是有益的[1]。对于 $PM = 45^\circ$, 在增益交点频率 ω_1 处, $\angle \beta H(\omega_1) = -135^\circ$, $|\beta H(\omega_1)| = 1$ (图 10.11), 得到

$$\frac{Y}{X} = \frac{H(j\omega_1)}{1 + 1 \times \exp(-j135^\circ)} \quad (10.15)$$

$$= \frac{H(j\omega_1)}{0.29 - j0.71} \quad (10.16)$$

由此得出

$$\left| \frac{Y}{X} \right| = \frac{1}{\beta} \frac{1}{|0.29 - j0.71|} \quad (10.17)$$

$$\approx \frac{1.3}{\beta} \quad (10.18)$$

结果,在 $\omega = \omega_1$ 处,反馈系统的频率响应有 30% 的峰值。

可以证明,当 $PM = 60^\circ$, $Y(j\omega_1)/X(j\omega_1) = 1/\beta$, 表示频率峰已可忽略。这通常表示:反馈系统的阶跃响应出现小的减幅振荡现象,则可提供快速稳定。对于更大的相位裕度,系统更加稳定,但时间响应减慢了,如图 10.12 所示。因此, $PM = 60^\circ$ 通常被认为是最合适的数值。

相位裕度的概念很适合于处理小信号电路的设计。实际上,反馈放大器的大信号阶跃响应与图 10.12 所示的情况不符。这不仅是由于转换,而且还因为非线性行为所致,后者来自于放大器的偏置电压和偏置电流的大的偏离。事实上,这种偏离会在瞬态

 


图 10.11 在相位裕度为 45° 时
闭环频率响应

 


图 10.12 相位裕度分别为 45° , 60° 和 90° 时闭环的时间响应

过程引起极点频率和零点频率的变化,导致复杂的时间响应。因此,对于大信号应用的情况,与开环放大器的小信号交流计算相比,闭环系统的时域模拟被证明更适当、更有用。

作为反馈电路有很好的相位裕度、但很差的稳定性能的一个例子,我们考虑图 10.13 的单位增益放大器。图中,所有晶体管的宽长比均为 $50 \mu\text{m}/0.6 \mu\text{m}$ 。各偏置电流和电容器的值均标在图中,采用这些数据,SPICE 模拟得到的相位裕度为 65° ,单位增益频率为 150 MHz 。然而,该电路的大信号阶跃响应,有相当大抖动。

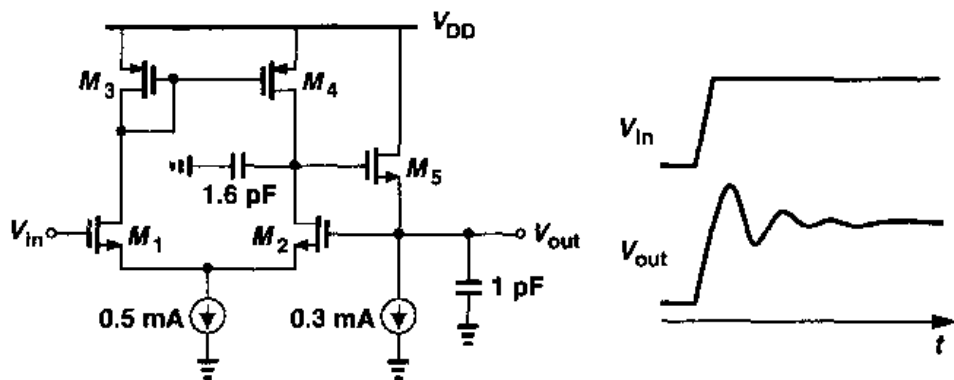


图 10.13 单位增益缓冲器

10.4 频率补偿

常用的运放电路包含许多极点。例如,在折叠式共源共栅电路中,折叠结点和输出结点均产生极点。因此,运放通常必须“补偿”,即运放的开环传输函数必须修正,以使闭环电路是稳定的,而且时间响应的性能也是良好的。

需要补偿是因为在 $\angle \beta H$ 接近 -180° 之前 $|\beta H|$ 并不下降至1。我们假定,系统的稳定性可以通过以下二种方法之一得到:

(1) 把总的相移减至最小,使相位交点往外推,如图 10.14(a)所示;

 


图 10.14 频率补偿方法
(a)PX 向外移动;(b)GX 向内移动

(2) 降低增益,使增益交点往里推,如图 10.14(b)所示。

第一种方法要求:通过适当的设计努力把信号通路中的极点数减至最少。由于每增加一

级至少增加一个极点,这意味着级数应减到最少。这种补偿的方法将减低电压增益和(或)限制输出摆幅(第 9 章)。另一方面,第二种方法是保持低频增益和输出摆幅,但在更低的频率就使增益下降,以减小带宽。

在运放的实际设计中,在满足其它要求的情况下,我们首先把运放的极点数减至最少。由于这样得到的电路仍有可能不具有足够的相位裕度,则我们要对运放进行补偿,即修改设计,以使增益交点向原点移动。

我们把上述的方法运用到不同的运放结构中。首先讨论图 10.15 所示的套筒式运放,图中的 PMOS 电流镜把差动信号转换成单端信号。我们识别信号通路中的各极点:通路 1 在 M_3 源端包含一个高频极点,在结点 A 包含一个镜像极点以及在 M_7 源端包含另一个高频极点;而通路 2 在 M_4 源端包含一个高频极点;两条通路在输出端共有一个极点。

估算这些极点的相对位置是有益的。由于运放的输出电阻比其它结点的小信号电阻高得多,我们预计:甚至在中等负载电容的情况下,此输出极点 $\omega_{p,out}$ 最靠近原点。 $\omega_{p,out}$ 称为主极点,通常定位在开环 3 dB 带宽处。

我们还可推断,第一个“非主极点”是在结点 A 产生的,这是在主极点之后最靠近原点的极点。因为这个结点的总电容约等于 $C_{GS5} + C_{GS6} + C_{DB5} + 2C_{GD6} + C_{DB3} + C_{GD3}$,通常这电容比结点 X, Y 和 N 的电容大,而且 M_5 的小信号电阻也较大,约为 $1/g_{m5}$ 。

哪一个结点会产生下一个非主极点,是 N 还是 X(和 Y)? 从第 9 章我们知道,要得到小的过驱动电压和损耗合理的电压余度,运放中的 PMOS 器件一般比 NMOS 器件宽。如果忽略体效应来比较 M_4 和 M_7 ,我们注意到, $g_m = 2I_D / |V_{GS} - V_{TH}|$,这两个器件被设计成有相同的过驱动电压的情况下,它们表现出相同的跨导。但是从平方律特性,我们得到 $W_4/W_7 = \mu_p/\mu_n$,在现在的工艺条件下,该值约为 1/3。因此,结点 N 和 X(或 Y)对地的小信号电阻大约相同,但 N 点有较大的电容。所以,应该可以假定结点 N 产生下一个非主极点。图 10.16 表示了这些结果,注意:用 C_A, C_N 和 C_X 分别表示结点 A, N 和 X 的电容。在结点 X 和 Y 的二个极点几乎相等,它们在通路 1 和通路 2 的传输函数中的相应项均可以作为公因子被提出。因此,它们被算做一个极点而不是两个极点。

粗略地确定各极点的位置之后,我们便可采用 $\beta = 1$ 的最坏情况画出 βH 的相位图和幅值图。图 10.17 所示的特性表明,镜像极点通常限制了相位裕度,因为与其它非主极点相比,它的相位贡献发生在较低的频

 


图 10.15 单端输出的套筒式运放

 


图 10.16 图 10.15 中运放的各极点位置

率。

从第 6 章的内容,我们记得:采用有源电流镜的差动对呈现一个零点,其位置在二倍于镜像极点频率处。图 10.15 的电路也包含这样的零点。位于 $2\omega_{p,A}$ 的这个零点对幅值特性和相位特性均有一定的影响,有关的分析留给读者。

 


图 10.17 图 10.15 运放中环路增益的波特图

我们应怎样对这个运放进行补偿? 假定各非主极点的顺序和位置不变,而且频率高于 $10\omega_{p,out}$ 的相位图也保持不变。因此,我们必须强制环路增益下降,使增益交点向原点移动。为此,我们只要通过增加负载电容降低主极点的频率。关键是,主极点在增益交点或相位交点附近对相位的贡献接近 -90° ,且与主极点的位置相对无关。即如图 10.18 所示,主极点向原点的移动只影响幅值曲线而不影响相位曲线的关键部分。

为了解主极点必须下移多少,以及为了得出一个有关补偿的重要结论,我们假设:

(1) 图 10.15 中的第二个非主极点 ($\omega_{p,N}$) 比镜像极点高得多,以使在 $\omega = \omega_{p,A}$ 处相移为 -135° ;

(2) 45° 的相位裕度是必需的(通常这是不适当的)。

要对电路进行补偿,我们首先确定在相位图得到所需相位裕度的频率,在本例中为 $\omega_{p,A}$ 。由于在主极点增益必须以 20 dB/dec 的斜率下降,并在 $\omega_{p,A}$ 处增益为 1,我们从 $\omega_{p,A}$ 开始以这一斜率向原点作直线,如图 10.19 所示,于是得到了新的主极点的值 $\omega'_{p,out}$ 。因此,负载电容必须增加到 $\omega_{p,out}/\omega'_{p,out}$ 。

从新的幅值曲线中我们注意到,补偿后的运放的单位增益带宽等于第一非主极点的频率(当然,相位裕度为 45°)。这是一个基本的结果,它表明采用运放的反馈系统中,要达到宽带,第一非主极点就必须离原点尽量远。因此,镜像极点被证明是不希望的。

 


图 10.18 向原点移动主极点

我们还应提到, 尽管 $\omega_{p,out} = (R_{out} C_I)^{-1}$, 增大 R_{out} 并不能对运放进行补偿。如图 10.20 所示, 更高的 R_{out} 产生更大的增益, 这仅影响特性的低频部分。而且这种主极点向原点移动, 并不改善相位裕度。(为什么?)

 


图 10.19 相位裕度为 45° 时主极点向原点移动

 


图 10.20 更高的输出电阻时环路增益的波特图

现在考虑全差动套筒式共源共栅电路, 如图 10.21 所示。这种拓扑结构除了具有各种差动运放的有用特性外, 还能避免镜像极点, 因而对于更大的带宽仍表现出稳定特性。事实上, 我们可以看出, 在每个输出结点上有一个主极点, 来自结点 X (或 Y) 仅有一个非主极点。这表明, 全差动套筒式共源共栅电路是相当稳定的。

但图 10.21 中结点 N (或 K) 的极点怎样? 如果考虑 10.22(a) 所示的一个 PMOS 共源共栅电路, 我们可认为, 结点 N 的电容 C_N 在高频下与 M_7 的输出电阻并联, 其中 $C_N = C_{GS5} + C_{SB5} + C_{GT7} + C_{DB7}$, 因此降低了此共源共栅的输出阻抗。为量化这种影响, 首先确定图 10.22 (a) 中的 Z_{out}

$$Z_{out} = (1 + g_{m5} r_{O5}) Z_N + r_{O5} \quad (10.19)$$

这里忽略了体效应, $Z_N = r_{O7} \parallel (C_N s)^{-1}$ 。上式中, 假定第一项比第二项大得多, 则

$$Z_{out} \approx (1 + g_{m5} r_{O5}) \frac{r_{O7}}{r_{O7} C_N s + 1} \quad (10.20)$$

现在,如图 10.22(b)所示,我们把输出负载电容也考虑在内,则有

$$Z_{out} \parallel \frac{1}{C_L s} = \frac{(1 + g_{m5} r_{O5}) \cdot \frac{r_{O7}}{r_{O7} C_N s + 1} \cdot \frac{1}{C_L s}}{(1 + g_{m5} r_{O5}) \frac{r_{O7}}{r_{O7} C_N s + 1} + \frac{1}{C_L s}} \quad (10.21)$$

$$= \frac{(1 + g_{m5} r_{O5}) r_{O7}}{[(1 + g_{m5} r_{O5}) r_{O7} C_L + r_{O7} C_N] s + 1} \quad (10.22)$$

因此, Z_{out} 和负载电容的并联仍保持为单极点,其对应的时间常数为 $(1 + g_{m5} r_{O5}) r_{O7} C_L + r_{O7} C_N$ 。请注意,其中 $(1 + g_{m5} r_{O5}) r_{O7} C_L$ 是由共源共栅的低频输出电阻所产生的。换句话说,总的时间常数等于这个“输出”时间常数与 $r_{O7} C_N$ 之和。在这个计算中的关键是,PMOS 共源共栅中的极点是同输出极点合并的,因此不产生额外的极点。它只是比主极点稍低一点而已。因此,我们可以不严格地说,信号“看不见”共源共栅电流源中的极点^①。

对图 10.15 和图 10.21 所示的二个电路进行比较,结果表明:全差动结构避免了镜像极点和结点 N 的极点。采用式(10.22)的近似结果,图 10.21 的电路仅含一个非主极点,而且,由于 NMOS 晶体管的高跨导,它位于较高的频率。这是全差动共源共栅运放的显著优点。

至此,我们已看到,非主极点导致不稳定,因此需要频率补偿。是否可以在传输函数中引入零点来消除一个或多个这种极点呢?例如,按照对图 6.31 的分析,我们推断,如果一个低增益的快通路与主放大器并联,则会产生一个零点,

 


图 10.21 全差动套筒式运放

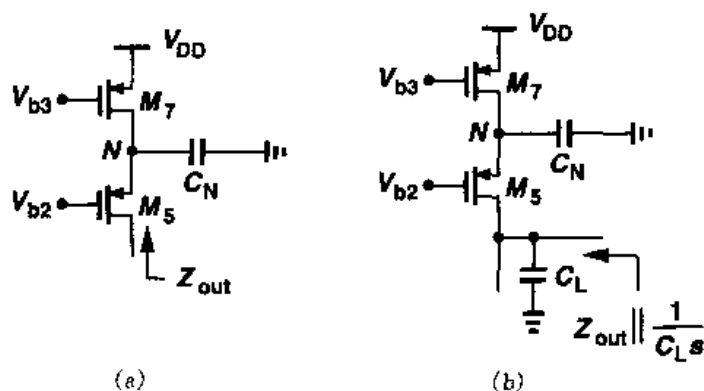


图 10.22 共源共栅电流源的内部结点处器件电容的影响

且这零点能置于第一个非主极点处。然而,通过失配的存在以一个零点来消除一个极点的方

^① 如果等式(10.19)的第二项在其后的推导中被包括在内,则在总的输出阻抗中将出现几乎相当的一个零点和一个极点。尽管如此,对于 $g_m r_{O5} \gg 1$ 和 $C_L > C_N$, 它们的影响均可忽略。

法会导致闭环电路在阶跃响应中出现长的稳定时间成份。这种影响将在习题 10.19 中研究。

10.5 两级运放的补偿

在第 9 章中我们在研究运放时指出,如果要达到最大的输出电压摆幅,两级结构是不可避免的。因此,两级运放的稳定性和补偿很有意义。

考虑图 10.23 所示的电路,我们发现三个极点:在 X (或 Y)有一个;在 E (或 F)有另一个;第三个极点在 A (或 B)。从前面的讨论中,我们知道,在 X 的极点处在较高的频率处。但另二个极点情况如何呢? 由于在 E 点所看到的小信号电阻相当高, M_3, M_5 和 M_9 的电容将产生一个较靠近原点的极点。在结点 A 处,小信号电阻较低,但 C_L 的值可能相当大。结果是,我们说这个电路出现两个主极点。

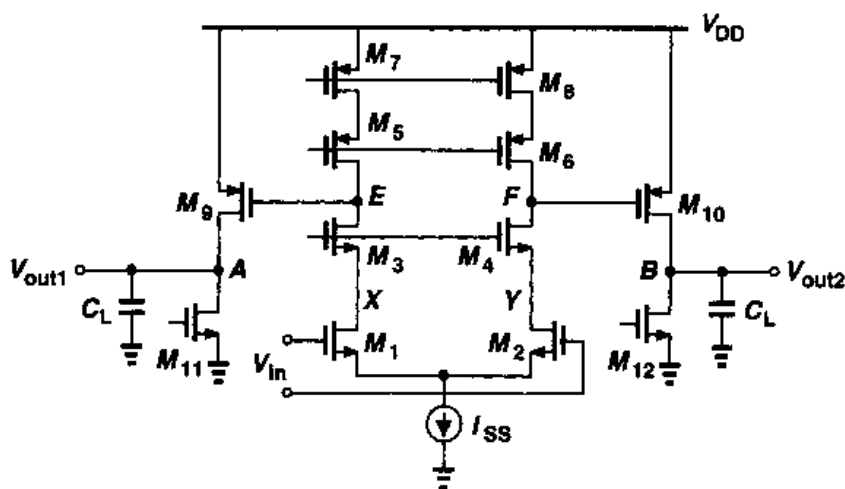


图 10.23 两级运放

从这些分析,我们可以构建如图 10.24 所示的幅值曲线和相位曲线。其中,假定 $\omega_{p,E}$ 更为主要,但 $\omega_{p,E}$ 和 $\omega_{p,A}$ 的相对位置取决于设计和负载电容。注意,在结点 E 和 A 的极点均较靠近原点,相位接近 -180° ,远低于第三个极点。换句话说,连在第三个极点还未产生相移,相位裕度都可能已很接近 0。

现在研究两级运放的频率补偿。在图 10.24 中,其中一个主极点必须向原点移动,以使增益交点远低于相位交点。然而,从 10.4 节知道,补偿后的单位增益带宽不可能超过开环系统的第二极点的频率。因此,在图 10.24 中如果减小 $\omega_{p,E}$ 的值,可达到的带宽被限制在一个低值,约为 $\omega_{p,A}$ 。

 


图 10.24 两级运放的环路增益的波特图

而且,要求主极点变为很小的值说明需要一个很大的补偿电容。

庆幸的是,一种更有效的补偿方法可以用在图 10.23 的电路中。为得出这种方法,在图 10.25(a)中我们注意到:第一级呈现高输出阻抗,第二级提供适当的增益,因而为电容的密勒乘积提供了适当的环境。如图 10.25(b)所示,其目的是在结点 E 建立一个大电容,其值等于 $(1 + A_{v2})C_C$,把相应的极点移到 $R_{out1}[C_E + (1 + A_{v2})C_C]^{-1}$,其中 C_E 代表加入 C_C 之前结点 E 的电容。结果,以一个中等的电容器的值建立了一个低频极点,节省了可观的芯片面积。这种技术称为“密勒补偿”。

 


图 10.25 两级运放的密勒补偿

密勒补偿不仅降低了所需的电容值,还带来一个非常重要的特性:它把输出极点向离开原点的方向移动。如图 10.26 所示,这种效应称为“极点分裂”(pole splitting)。为理解其基本原理,我们把图 10.23 的输出级简化成图 10.27,其中 R_S 代表第一级的输出电阻, $R_L = r_{O9} \parallel r_{O11}$ 。由第 6 章的分析我们注意到,这个电路包含两个极点:

 


图 10.26 密勒补偿引起的极点分裂

$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{R_S[1 + g_{m9}R_L](C_C + C_{GD9}) + C_E] + R_L(C_C + C_{GD9} + C_L)} \quad (10.23)$$

$$\omega_{p2} \approx \frac{R_S[(1 + g_{m9}R_L)(C_C + C_{GD9}) + C_E] + R_L(C_C + C_{GD9} + C_L)}{R_S R_L [(C_C + C_{GD9})C_E + (C_C + C_{GD9})C_L + C_E C_L]} \quad (10.24)$$

这两个表达式是在假定 $|\omega_{p1}| \ll |\omega_{p2}|$ 的基础上得到的。然而,在补偿之前 ω_{p1} 和 ω_{p2} 具有相同的数量级。对于 $C_C = 0$ 和较大的 C_L ,我们可以把输出极点的值近似为 $\omega_{p2} \approx 1/(R_L C_L)$ 。

为比较补偿前后 ω_{p2} 的数值,我们考虑一般的情况: $C_C + C_{GD9} \gg C_E$, 式(10.24)简化为 $\omega_{p2} \approx g_{m9}/(C_E + C_L)$ 。如果注意到一般情况下 $C_E \ll C_L$,我们得到如下结论:密勒补偿把输出极点的数值增加到 $g_{m9}R_L$ 倍,这是相当大的值。直观地说,这是由于在高频下,在 M_9 的栅极与漏极之间由 C_C 提供了一个低阻抗,因此 C_L 所看到的电阻从 R_L 减小为 $R_S \parallel g_{m9}^{-1} \parallel R_L \approx g_{m9}^{-1}$ 。

总之,密勒补偿使两级间的极点向原点移动,使输出极点向离开原点的方向移动。同时,

与单纯地在级间结点与地之间连接一个补偿电容相比较,密勒补偿提供大得多的带宽。在实际设计中,对适当的相位裕度,这补偿电容器的选择需要多次迭代。

我们对稳定性和补偿的研究,至此仍忽略了传输函数中零点的影响。尽管在共源共栅结构中,零点离原点相当远,但在包含密勒补偿的两级运放中,会产生离原点较近的零点。从第6章中得知,图10.27的电路包含一个右半平面的零点,位于 $\omega_z = g_{m9}/(C_C + C_{GD9})$ 。这是由于 $C_C + C_{GD9}$ 形成从输入到输出的寄生信号通路。这个零点的影响是什么? 传输函数的分子是 $(1 - s/\omega_z)$, 产生的相位为 $-\arctan(\omega/\omega_z)$, 这里的负值是由于 ω_z 是正的。换句话说,由于各极点在左半平面,在右半平面的一个零点贡献更大的相移,因此使相位交点向原点移动。而且,从波特近似中可知,这零点减缓了幅值的下降,因而使增益交点外推,更远离原点。结果,大大地减低了稳定性。

 


图 10.27 一种两级运放的简化电路

影响是什么? 传输函数的分子是 $(1 - s/\omega_z)$, 产生的相位为 $-\arctan(\omega/\omega_z)$, 这里的负值是由于 ω_z 是正的。换句话说,由于各极点在左半平面,在右半平面的一个零点贡献更大的相移,因此使相位交点向原点移动。而且,从波特近似中可知,这零点减缓了幅值的下降,因而使增益交点外推,更远离原点。结果,大大地减低了稳定性。

为更好理解上述的讨论,让我们画一个三阶系统的波特图,该系统含一个主极点 ω_{p1} , 两个非主极点 ω_{p2} 和 ω_{p3} , 以及右半平面的一个零点 ω_z 。对两级运放,一般情况是: $|\omega_{p1}| < |\omega_z| < |\omega_{p2}|$ 。如图10.28所示,这零点在阻止增益下降的同时,产生了很大的相移。

 


图 10.28 右半平面零极点的影响

两级运放中右半平面的零点是一个严重的问题,因为在它的表示式 $g_m/(C_C + C_{GD})$ 中, g_m 较小,而要使主极点处在适当的位置, C_C 又要选得足够大。现在已发明了消除或移动零点的各种方法。一种方法是增加一个与补偿电容串联的电阻,如图10.29所示,从而改善零点的频率。现在输出级表现出三个极点,但对于 R_z 的适当的值,第三个极点位于高频,而前两个极点接近于以 $R_z = 0$ 所计算的值。而且,此零点的频率(习题10.8)可以表示成

$$\omega_z \approx \frac{1}{C_C(g_{m9}^{-1} - R_z)} \quad (10.25)$$

因此,如果 $R_z \geq g_{m9}^{-1}$, 则 $\omega_z \leq 0$ 。尽管 $R_z = g_{m9}^{-1}$ 似乎是很自然的选择,但实际上,我们可以把

零点移到左半平面,以便消除第一个非主极点。这种情况发生的条件是

$$\frac{1}{C_C(g_{m9}^{-1} - R_Z)} = \frac{-g_{m9}}{C_L + C_C} \quad (10.26)$$

即

$$R_Z = \frac{C_L + C_E + C_C}{g_{m9} C_C} \quad (10.27)$$

$$\approx \frac{C_L + C_C}{g_{m9} C_C} \quad (10.28)$$

上式成立是由于 C_E 一般比 $C_L + C_C$ 小得多。

消除非主极点的可能性使这一方法具有很大的吸引力。但在实际中有两个严重缺点是必须考虑的。首先,很难保证式(10.28)的关系成立,尤其是 C_L 未知或变化的情况下,更是如此。例如,正如在第 12 章中所说明的,在开关电容电路中,在一个周期内从其中的半周期转换到另一半周期工作时运放的负载电容是变化的,这要求 R_Z 作相应的变化并使设计变得复杂。第二个缺点涉及 R_Z 的具体实现。 R_Z 一般由工作在线性区的 MOS 晶体管实现,如图 10.30 所示,当输出电压的变化幅值通过 C_C 耦合到结点 X 时, R_Z 会发生显著变化,因而减缓了大信号的稳定响应。

图 10.30 中的 V_b 不太容易得到,因为:尽管工艺和温度在变化, R_Z 必须仍然等于 $(1 + C_L/C_C)g_{m9}^{-1}$ 。一种常用的方法如图 10.31 所示[2],图中串联了二极管连接的器件 M_{13} 和 M_{14} 。如果根据 I_{D9} 适当选择 I_1 ,使 $V_{GS13} = V_{GS9}$,则 $V_{GS15} = V_{GS14}$ 。由于 $g_{m14} = \mu_p C_{ox} (W/L)_{14} (V_{GS14} - V_{TH14})$, $R_{on15} = [\mu_p C_{ox} (W/L)_{15} (V_{GS15} - V_{TH15})]^{-1}$,我们得到, $R_{on15} = g_{m14}^{-1} (W/L)_{14} / (W/L)_{15}$,极点-零点抵消时

$$g_{m14}^{-1} \frac{(W/L)_{14}}{(W/L)_{15}} = g_{m9}^{-1} \left(1 + \frac{C_L}{C_C} \right) \quad (10.29)$$

因此得

$$(W/L)_{15} = \sqrt{(W/L)_{14} (W/L)_9} \sqrt{\frac{I_{D9}}{I_{D14}} \frac{C_C}{C_C + C_L}} \quad (10.30)$$

如果 C_L 是常数,式(10.30)可以相当精确地成立,因为式中仅包含各个量的比值。

保证式(10.28)成立的另一个方法是使用一个简单的电阻 R_Z ,并根据一个与 R_Z 匹配的电阻确定 g_{m9} [3]。如图(10.32)所示,这个方法使 $M_{b1} \sim M_{b4}$ 与 R_S 组合产生 $I_b \propto R_S^{-2}$ 。(该

 


图 10.29 为移动右半平面的零点增加电阻 R_Z

 


图 10.30 大输出摆幅对 R_Z 的影响

 


图 10.31 真正跟踪温度和工艺而生成 V_b

电路在第 11 章中将详细研究。)因此, $g_{m9} \propto \sqrt{I_{D9}} \propto \sqrt{I_{D11}} \propto R_S^{-1}$ 。 R_Z 与 R_S 的适当的比率保证式(10.28)在温度和工艺变化的情况下仍成立。

 


图 10.32 根据 R_S 确定 g_{m9} 的方法

上述两种方法的主要缺点是假定所有的晶体管都服从平方律特性。本书的第 16 章将阐述,短沟道 MOSFETs 的特性可以显著地偏离平方律,结果在上述的计算中会产生误差。特别是晶体管 M_9 是典型的短沟道器件,因为它处在信号通路中,而且它的原始速度很高。

两级运放在一个特性方面不如一级运放,就是对负载电容的敏感性。由于密勒补偿在第一级的输出端产生了一个主极点,对第二级提供更大的负载电容将使第二个极点向原点移动,结果减小了相位裕度。与此相反,在一级运放中,较大的负载电容使主极点向原点靠近,其结果是改善相位裕度(虽然会使反馈系统更加过阻尼)。图 10.33 表示了采用一级和两级运放的单位增益放大器的阶跃响应,如果两级运放的负载电容增加,则其阶跃响应接近振荡行为。

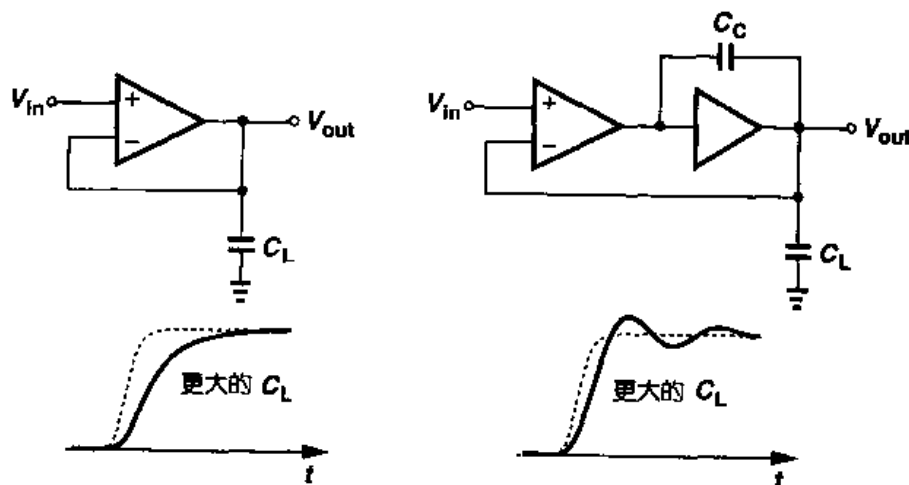


图 10.33 增大负载电容对一级运放和两级运放的阶跃响应的影响

10.5.1 两级运放中的转换

对两级运放的转换(slewing)特性进行研究是有益的。在图 10.34(a)中,假设在 $t = 0$, V_{in}

有一个大的正阶跃,则 M_2, M_4 和 M_3 均关断。该电路可简化成图 10.34(b) 的电路,如果忽略结点 X 的寄生电容,这电路显示:对 C_C 充电的是恒定电流 I_{SS} 。考虑到输出级的增益使结点 X 变成虚地,我们得到 $V_{out} \approx I_{SS}t/C_C$ 。因此,正的转换速率^① 等于 I_{SS}/C_C 。要注意的是,在转换期间 M_5 必须提供两股电流: I_{SS} 和 I_1 。如果 M_5 的栅不够宽,不能维持饱和状态下的 $I_1 + I_{SS}$,则 V_X 会严重下降,结果可能使 M_1 进入线性区。

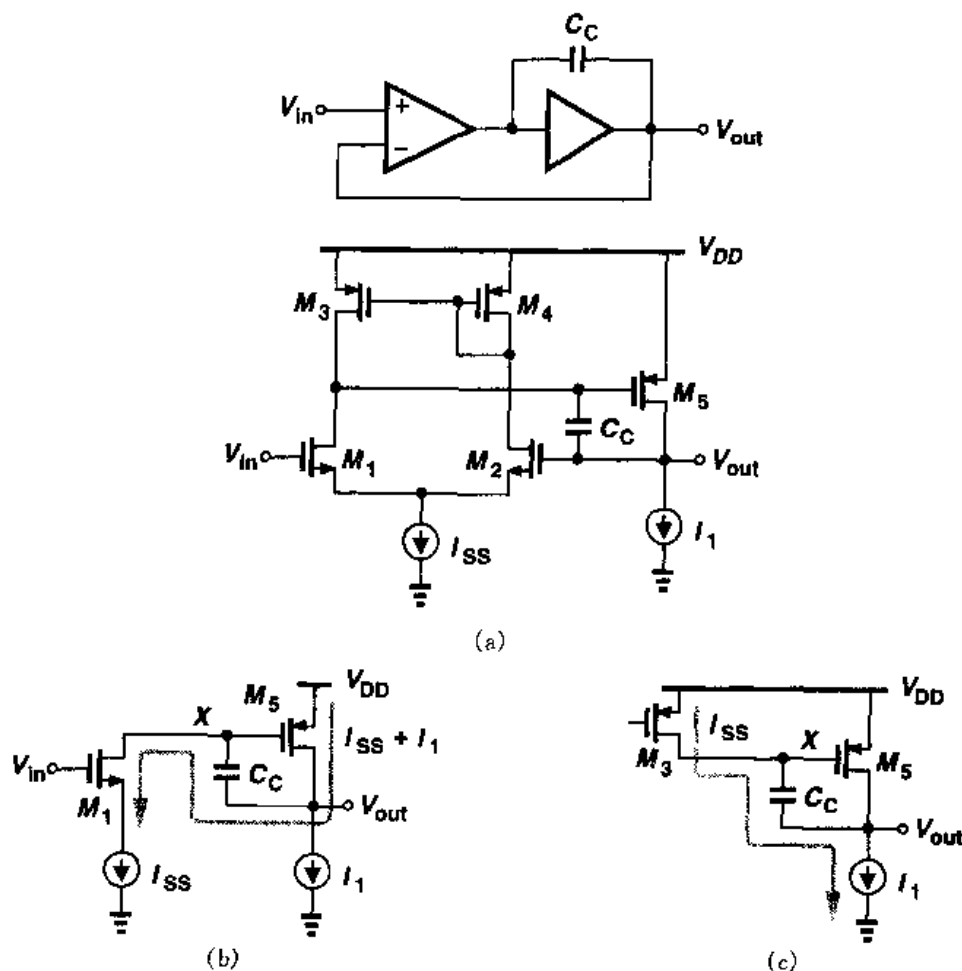


图 10.34 (a)简单两级运放; (b)正转换期间的简化电路;
(c)负转换期间的简化电路

对负转换速率,我们可把电路简化成图 10.34(c) 的电路。图中, I_1 必须支持 I_{SS} 和 I_{D5} 。例如,若 $I_1 = I_{SS}$,则 V_X 将上升,使 M_5 关断。如果 $I_1 < I_{SS}$,则 M_3 进入线性区,转换速率变为 I_{D3}/C_C 。

10.6 其它补偿技术

对两级 CMOS 运放进行补偿所遇到的困难来自补偿电容所形成的前馈通路,如图 10.35

^① 这术语“正”,指的是在运放输出端波形的斜率。

(a)所示。如果从输出结点到 X 能传导电流,反方向则不能,那么,零点可以移到非常高的频

 


图 10.35 (a) 由 C_C 产生右半平面零点的两级运放; (b) 增加源跟随器以消除零点


率处。正如图 10.35(b) 所示, 这可以插入一个与电容串联的源跟随器来实现。由于 M_2 的栅-源电容通常比 C_C 小得多, 我们希望右半平面的零点出现在高频。对源跟随器, 假定 $\gamma = \lambda = 0$, 并忽略一些器件电容, 则电路可简化为图 10.36, 由图可得 $-g_{m1}V_1 = V_{out}(R_L^{-1} + C_L s)$, 因此 V_1 为

$$V_1 = \frac{-V_{out}}{g_{m1}R_L}(1 + R_L C_L s) \quad (10.31)$$

我们还得到

$$\frac{V_{out} - V_1}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_C s}} + I_{in} = \frac{V_1}{R_S} \quad (10.32)$$

图 10.36 图 10.35(b) 的简化等效电路

 

把式(10.31)中的 V_1 代入上式得

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{-g_{m1}R_L R_S (g_{m2} + C_C s)}{R_L C_L C_C (1 + g_{m2}R_S)s^2 + [(1 + g_{m1}g_{m2}R_L R_S)C_C + g_{m2}R_L C_L]s + g_{m2}} \quad (10.33)$$

因此, 这电路含有一个左半平面的零点, 并可用来消除一个极点。这个零点也可以由图 6.15 所示的方法推导出来。

如果假定两个极点相距较宽, 我们也可以计算它们的值。由于通常 $1 + g_{m2}R_S \gg 1$, 而且 $(1 + g_{m1}g_{m2}R_L R_S)C_C \gg g_{m2}R_L C_L$, 我们得到

$$\omega_{p1} \approx \frac{g_{m2}}{g_{m1}g_{m2}R_L R_S C_C} \quad (10.34)$$

$$\approx \frac{1}{g_{m1}R_L R_S C_C} \quad (10.35)$$

$$\omega_{p2} \approx \frac{g_{m1}g_{m2}R_L R_S C_C}{R_L R_S C_L C_C g_{m2}} \quad (10.36)$$

$$\approx \frac{g_{m1}}{C_L} \quad (10.37)$$

因此, ω_{p1} 和 ω_{p2} 的新值和简单的密勒近似得到的值相似, 例如, 输出极点已由 $(R_L C_C)^{-1}$ 移到 g_{m1}/C_L 。

图 10.35(b) 电路中的主要问题是, 源跟随器把输出电压的低端限制在 $V_{GS2} + V_{D2}$, V_{D2} 是 I_2 两端所需的电压。因此, 希望利用补偿电容器把有源反馈级的 dc 电平与输出的直流电平隔开。这种拓扑结构如图 10.37 所示, 图中 C_C 和共栅级 M_2 把输出电压摆幅转换成一股电流, 并把这电流回送到 M_1 的栅极[4]。如果 V_1 改变 ΔV , 则 V_{out} 改变 $A_v \Delta V$, 由于 $1/g_{m2}$ 可以相对很小, 通过电容的电流约为 $A_v \Delta V C_C s$ 。所以, M_1 栅极电压变化 ΔV 将产生电流的变化 $A_v \Delta V C_C s$, 提供的电容倍增系数为 A_v 。

假设共栅级的 $\lambda = \gamma = 0$, 我们可把图 10.37 的电路重画成图 10.38, 并得到

$$V_{out} + \frac{g_{m2} V_2}{C_C s} = -V_2 \quad (10.38)$$

因此得

$$V_2 = -V_{out} \frac{C_C s}{C_C s + g_{m2}} \quad (10.39)$$

$$\text{同样, } g_{m1} V_1 + V_{out} \left(\frac{1}{R_L} + C_L s \right) = g_{m2} V_2 \quad (10.40)$$

由于 $I_{in} = V_1/R_S + g_{m2} V_2$, 解以上各方程, 我们得到

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{-g_{m1} R_S R_L (g_{m2} + C_C s)}{R_L C_L C_C s^2 + [(1 + g_{m1} R_S) g_{m2} R_L C_C + C_C + g_{m2} R_L C_L] s + g_{m2}} \quad (10.41)$$

如同图 10.35(b) 的电路一样, 这个结构包含一个左半平面的零点。采用类似的近似, 我们计算的极点为

$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{g_{m1} R_L R_S C_C} \quad (10.42)$$

$$\omega_{p2} \approx \frac{g_{m2} R_S g_{m1}}{C_L} \quad (10.43)$$

有趣的是, 第二个极点在数值上提高了很多, 相对于图 10.35 的电路增大到 $g_{m2} R_S$ 倍。这是因为在高频条件下, 图 10.37 中 M_2 和 R_S 组成的反馈环对输出电阻减低了相同的倍数。当然, 如果把 M_1 的栅极电容也考虑在内, 极点的分裂没那么显著。尽管如此, 这种技术仍然能对两级运放提供更大的带宽。

图 10.37 的运放会引起严重的转换问题。对于输出的正转换, 图 10.39(a) 的简化电路显

 


图 10.37 采用一个共栅级的补偿方法

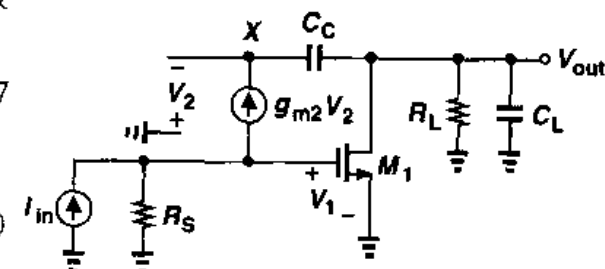


图 10.38 图 10.37 的简化等效电路

示, M_2 必须供给 I_{SS} , 因而 I_1 也必须供给 I_{SS} , 这要求 $I_1 \geq I_{SS} + I_{D1}$, 否则 V_P 将下降, 结果关断 M_1 。如果 $I_1 < I_{SS}$, 则 M_0 及其尾电流源必定进入线性区, 产生的转换速率等于 I_1/C_C 。

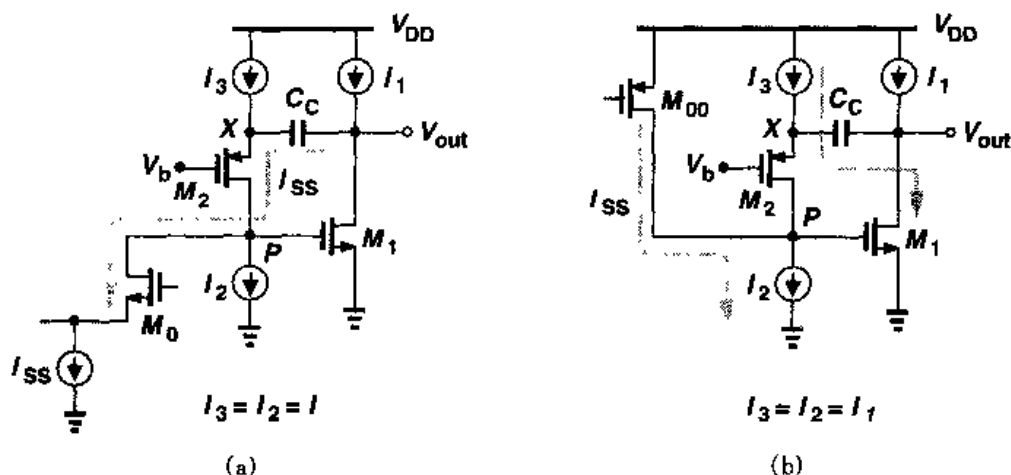


图 10.39 转换期间图 10.37 的电路

(a)正转换; (b)负转换

对于负转换, I_2 必须维持 I_{SS} 和 I_{D2} (图 10.39(b))。当 I_{SS} 流入结点 P 时, V_P 将上升, 结果使 I_{D1} 增大。因此, M_1 吸收由 I_3 产生并通过 C_C 的电流, 结果使 M_2 关断并阻止 V_P 上升。所以, 我们可把结点 P 看成是虚地结点。这意味着, 对于相等的正转换速率和负转换速率, I_3 (以及 I_2) 必须与 I_{SS} 一样大, 其结果是提高了功耗。

采用共源共栅结构作为第一级的运放可以把图 10.37 的技术包括进去。如图 10.40(a) 所示, 这种方法是把补偿电容置于共源共栅器件的源极和输出结点之间。运用图 10.40(b) 的简化模型和图 6.15 的方法, 读者可以证明, 零点出现在 $(g_{m4}R_{eq})(g_{m9}/C_C)$, 这是比 g_{m9}/C_C 大得多的数值。如果忽略其它电容, 还可证明, 主极点约位于 $(R_{eq}g_{m9}R_L C_C)^{-1}$, 就像 C_C 被连接到 M_9 的栅极, 而不是连接到 M_4 的源极。还有, 第一非主极点为 $g_{m4}g_{m9}R_{eq}/C_L$, 与式(10.43)所描述的效果相似。实际上, 在 X 点的电容是不能忽略的, 因为从这点所看到的电阻很大。关于转换速率的分析, 作为练习留给读者。

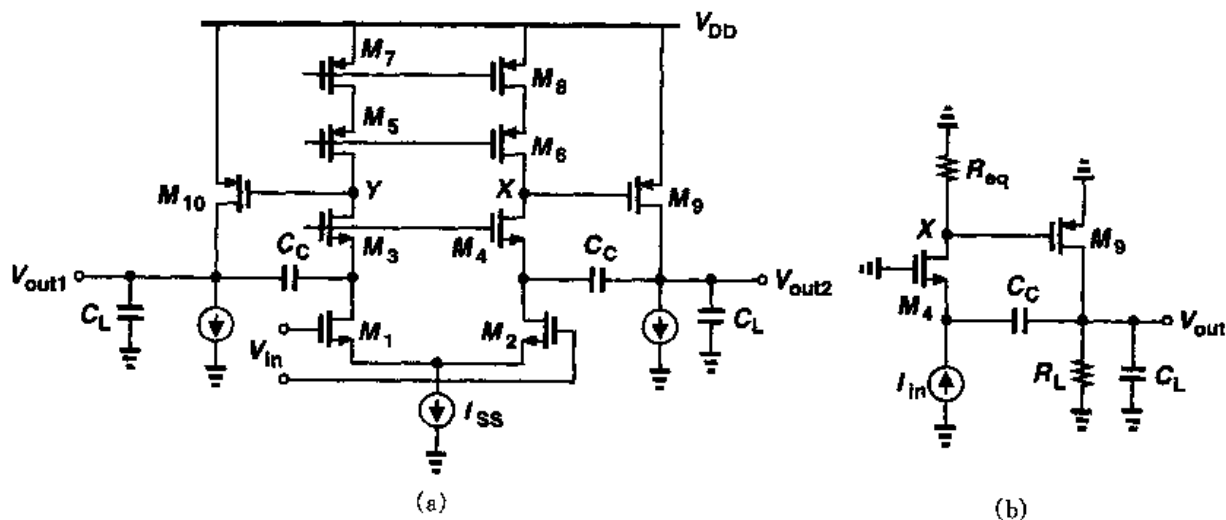


图 10.40 (a)补偿两级运放的另一种方法; (b)图(a)的简化等效电路

习题

除非另作说明,下列习题中使用的器件数据均如表 2.1 所示,必要时设 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。而且,所有的晶体管均工作在饱和区。

- 10.1 一个放大器的前向增益为 A_0 ,并分别在 10 MHz 和 500 MHz 有两个极点,如果该放大器置于单位增益反馈环路中,要求相位裕度为 60° ,请计算 A_0 。
- 10.2 一个放大器的前向增益为 A_0 ,并在 ω_p 有两个重合的极点。如果相位裕度为 60° ,请分别计算闭环增益为 1 和 4 时, A_0 的最大值。
- 10.3 一个放大器的前向增益 $A_0 = 1\,000$,两个极点为 ω_{p1} 和 ω_{p2} 。对于 $\omega_{p1} = 1\text{ MHz}$,如果 (a) $\omega_{p1} = \omega_{p2}$, (b) $\omega_{p2} = 4\omega_{p1}$,请计算这两种情况下单位增益反馈环路的相位裕度。

- 10.4 一个单位增益闭环放大器在增益交点附近显示出 50% 的频率峰值。相位裕度是多少?

- 10.5 考虑图 10.41 所示的跨阻放大器,其中 $R_D = 1\text{ k}\Omega$, $R_F = 10\text{ k}\Omega$, $g_{m1} = g_{m2} = 1/(100\ \Omega)$, $C_A = C_X = C_Y = 100\text{ fF}$ 。忽略其它所有电容,并假设 $\lambda = \gamma = 0$,计算该电路的相位裕度。(提示:在 X 点断开环路)

 


图 10.41

- 10.6 在习题 10.5 中,如果 R_D 增加到 $2\text{ k}\Omega$,相位裕度是多少?

- 10.7 如果习题 10.5 中的放大器的相位裕度为 45° ,三个电容 (a) C_Y , (b) C_A , (c) C_X 中,当其它两个电容不变时,求第三个电容的最大值。

- 10.8 证明图 10.29 所示电路的零点由式 (10.25) 给出。可用图 6.15 所示方法。

- 10.9 考虑图 10.42 的放大器,其中 $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$, $I_{SS} = I_1 = 0.5\text{ mA}$ 。

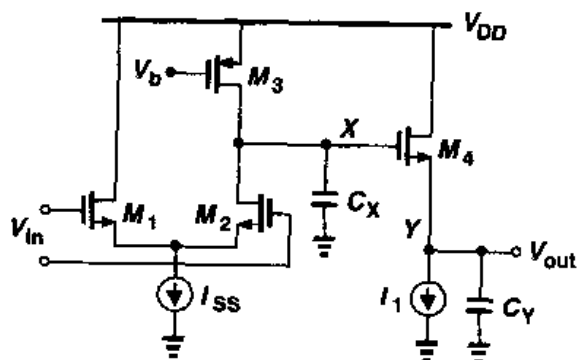


图 10.42

- (a) 以小信号电阻与对地电容相乘的方法估算结点 X 和 Y 的极点。假设 $C_X = C_Y = 0.5\text{ pF}$,单位增益反馈的相位裕度是多少?

- (b) 如果 $C_X = 0.5\text{ pF}$,对单位增益反馈产生 60° 的相位裕度, C_Y 的最大容许值为多少?

- 10.10 对于习题 10.9(b) 中的运放,对 (a) 和 (b) 分别估算该运放的转换速率。

- 10.11 在图 10.43 的两级的运放中,其中晶体管 $M_{5,6}$ 的 $W/L = 60/0.5$,其它各晶体管为 $W/L = 50/0.5$, $I_{SS} = 0.25\text{ mA}$,每个输出支路的电流偏置为 1 mA 。

- (a) 确定结点 X 和 Y 的 CM 电平。

- (b) 计算最大输出电压的摆幅。

- (c) 如果每个输出加载 1 pF 的电容器,运放的补偿采用密勒乘积,在单位增益反馈中

 


图 10.43

相位裕度为 60° 。计算补偿后极点和零点位置。

(d) 计算与补偿电容器串联的电阻值大小,以使零点处在非主极点的位置。

(e) 确定转换速率。

10.12 在习题 10.11(e)中,极点-零点抵消电阻用一个 PMOS 器件来代替,如图 10.31 所示。如果 $I_1 = 100 \mu\text{A}$,计算 $M_{13} \sim M_{15}$ 的尺寸。

10.13 计算图 10.43 中运放的输入参考热噪声电压。

10.14 图 10.44 描述了一个电压-电流反馈的跨导放大器。请注意:由于 M_3 存在,反馈系数可以大于 1,假定 $I_1 \sim I_3$ 为理想的, $I_1 = I_2 = 1 \text{ mA}$, $I_3 = 10 \mu\text{A}$, $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$, $(W/L)_3 = 5/0.5$ 。

(a) 在 M_3 的栅极处断开环路,估算开环传输函数的极点。

(b) 如果在 M_1 的栅极和漏极间加一补偿电容 C_C ,相位裕度为 60° 时 C_C 的值为多少? 确定补偿后的极点。

(c) 为了使输出级零点处在第一个非主极点上,与 C_C 串联的电阻需多大?

10.15 如果输出结点的负载电容为 0.5 pF ,重复计算习题 10.14(c)。

10.16 假设在图 10.44 的电路中,施加一个大的负输入电流使得 M_1 立即关断,则输出的转换速率是多少?

10.17 在图 10.44 中,解释为什么补偿电容不能够放置在 M_2 或 M_3 的栅极与漏极之间。

10.18 在图 10.44 中,对习题 10.14(c)所描述的电路确定输入参考噪声电流。

10.19 用一个零点抵消一个极点,例如,在一个两级运放中,产生一种叫做“偶对”(doublet)的问题[5,6]。如果极点和零点不是精确地重合,我们称之为组成一个“偶对”。在“偶对”出现的电路中,反馈电路的阶跃响应很有意义。假定一个两级运放的开环传输函数由下式表示:

$$H_{\text{open}}(s) = \frac{A_0(1 + \frac{s}{\omega_z})}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})} \quad (10.44)$$

 


图 10.44

理想情况下, $\omega_z = \omega_{p2}$, 反馈电路表现为一阶特性, 即它的阶跃响应只包涵一个单时间常数而且没有过冲。

(a) 证明在单位增益反馈环路中, 该放大器的传输函数为

$$H_{\text{closed}}(s) = \frac{A_0 \left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} + \left(\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}} + \frac{A_0}{\omega_z}\right)s + A_0 + 1} \quad (13.45)$$

(b) 确定 $H_{\text{closed}}(s)$ 的两个极点, 假定它们间隔较宽。

(c) 假定 $\omega_z \approx \omega_{p2}$ 且 $\omega_{p2} \ll (1 + A_0)\omega_{p1}$, $H_{\text{closed}}(s)$ 可写成如下形式:

$$H_{\text{closed}}(s) = \frac{A_0 \left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pA}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{pB}}\right)} \quad (13.46)$$

确定闭环放大器小信号阶跃响应。

(d) 证明阶跃响应包含一个指数项, 形式为 $(1 - \omega_z/\omega_{p2})\exp(-\omega_{p2}t)$ 。这是一个重要的结论。它表明: 如果零点不能恰好抵消极点, 阶跃响应表现为一个指数项, 其幅值与 $(1 - \omega_z/\omega_{p2})$ (由 ω_z 和 ω_{p2} 的失配决定) 成正比, 其时间常数为 $1/\omega_{p2}$ 。

10.20 用习题 10.19(d) 中的结论, 确定习题 10.11(e) 中所描述的放大器的阶跃响应。假设该放大器中:

(a) 极点和零点完全抵消;

(b) 极点和零点幅值之间有 10% 的失配。

参考文献

1. P. R. Gray and R. G. Meyer. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Third Ed., New York: Wiley, 1993.
2. W. C. Black, D. J. Allstot, and R. A. Reed. A High Performance Low Power CMOS Channel Filter. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 15, pp. 929 - 938, Dec. 1983.
3. R. M. Ziazadeh, H.-T. Ng, and D. J. Allstot. A Multistage Amplifier Topology with Embedded Tracking Compensation. CICC proc., pp. 361 - 364, May 1998.
4. B. K. Ahuja. An Improved Frequency Compensation Technique for CMOS Operational Amplifiers. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 18, pp. 629 - 633, Dec. 1983.
5. P. R. Gray and R. G. Meyer. MOS Operational Amplifier Design—A Tutorial Overview. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 17, pp. 969 - 982, Dec. 1982.
6. B. Y. Kamath, R. G. Meyer, and P. R. Gray. Relationship between Frequency Response and Settling Time of Operational Amplifiers. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 9, pp. 347 - 352, Dec. 1974.

第 11 章

带隙基准

模拟电路广泛地包含电压基准和电流基准。这种基准是直流量,它与电源和工艺参数的关系很小,但与温度的关系是确定的。例如,一个差分对的偏置电流就必须根据基准产生,因为它会影响到电路的电压增益和噪声。在像 A/D 和 D/A 转换器这样的系统中,也需要基准来确定其输入或输出的全程范围。

在本章中,我们主要讨论在 CMOS 技术中基准产生的设计,着重于公认的“带隙”技术。首先,我们研究与电源无关的偏置电路和启动问题。接着,阐述与温度无关的基准,研究诸如失调电压的影响等问题。最后,我们给出常数 G_m 偏置电路并研究一个目前最新发展水平的带隙基准实例。

11.1 概述

如上所述,产生基准的目的是建立一个与电源和工艺无关、具有确定温度特性的直流电压或电流。在大多数应用中,所要求的温度关系采取下面三种形式中的一种:

- (1) 与绝对温度成正比(PTAT);
- (2) 常数 G_m 特性,也就是,一些晶体管的跨导保持常数;
- (3) 与温度无关。

因此,我们可以将任务分为两个设计问题:与电源无关的偏置和温度变化关系的确定。除了电源,工艺,温度的不确定性外,基准产生电路的其它一些参数也是十分关键的。这些参数包括输出阻抗,输出噪声和功耗。我们会在本章后面的内容讨论这些问题。

11.2 与电源无关的偏置

在前面的章节中,我们所使用的偏置电流和电流镜都隐含地假设可以得到一个“理想的”基准电流。如图 11.1(a)所示,如果 I_{REF} 不随 V_{DD} 变化,并且忽略 M_2 和 M_3 的沟道长度调制效应,那么 I_{D2} 和 I_{D3} 就保持与电源电压无关。然而问题是:我们如何产生 I_{REF} 呢?

 


图 11.1 电流镜偏置使用
(a)理想电流源; (b)电阻

作为一种近似的电流源,我们将电阻接在 V_{DD} 和 M_1 的栅极之间,如图 11.1(b)所示。但是,这种电路的输出电流对 V_{DD} 很敏感:

$$\Delta I_{out} = \frac{\Delta V_{DD}}{R_1 + 1/g_{m1}} \cdot \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \quad (11.1)$$

为了得出一个对 V_{DD} 不敏感解决方法,我们假定电路必须由自己偏置,即 I_{REF} 必须通过某种方式由 I_{out} 得到。这种思想是如果 I_{out} 最终与 V_{DD} 无关,那么 I_{REF} 就可以是 I_{out} 的一个复制。图 11.2 是一个电路实现, M_3 和 M_4 复制了 I_{out} , 从而确定了 I_{REF} 。从本质上讲, I_{REF} 被“自举”到 I_{out} 。选择一定的 MOS 管尺寸,如果忽略沟道长度调制效应,我们有 $I_{out} = KI_{REF}$ 。请注意,因为每个二极管方式连接的器件都是由一个电流源驱动的,所以相对来说, I_{REF} 和 I_{out} 与 V_{DD} 无关。

 
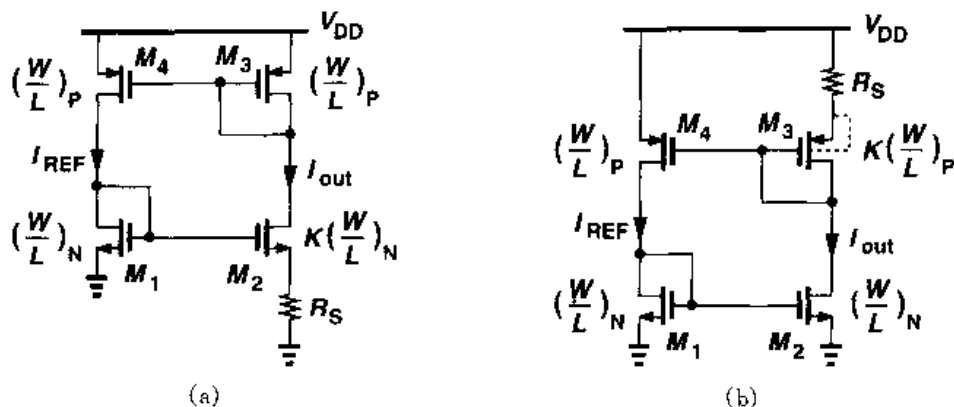


图 11.2 产生与电源无关的电流的简单电路

由于图 11.2 中的 I_{REF} 和 I_{out} 几乎与 V_{DD} 无关,其大小就应由其它参数决定。那么我们如何计算这些电流呢? 有意思的是,如果 $M_1 \sim M_4$ 工作在饱和态,并且 $\lambda \approx 0$,那么电路就仅仅由等式 $I_{out} = KI_{REF}$ 决定,因此其电流值可以是任意的! 例如,如果我们最初强制 I_{REF} 的值定为 $10 \mu A$,得到的值为 $K \times 10 \mu A$ 的 I_{out} 在环路中流动,在电路左边支路和右边支路就永远维持这两个电流值。

为了唯一确定电流值,我们对电路加入另一个约束,如图 11.3(a)所示的例子。图中,因为 PMOS 器件具有相同的尺寸,虽然要求 $I_{out} = I_{REF}$,但是电阻 R_S 减小了 M_2 的电流。我们可以写出 $V_{GS1} = V_{GS2} + I_{D2}R_S$,或

图 11.3 (a)为确定电流而增加 R_S ; (b)消除体效应的替代电路

$$\sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_N}} + V_{TH1} = \sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_n C_{ox} K (W/L)_N}} + V_{TH2} + I_{out} R_S \quad (11.2)$$

忽略体效应,我们有

$$\sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_N}} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}}\right) = I_{out} R_S \quad (11.3)$$

因此

$$I_{out} = \frac{2}{\mu_n C_{ox} (W/L)_N} \frac{1}{R_S^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}}\right)^2 \quad (11.4)$$

正如所希望的,电流与电源电压无关(但仍旧是工艺和温度的函数)。

因为 M_1 和 M_2 的源极位于不同的电位,所以在前面计算中假设 $V_{TH1} = V_{TH2}$ 会产生一些误差。如图 11.3(b), 一种简单的修补方案是在 M_3 的源极引入一个电阻,同时通过将每个 PMOS 晶体管源极和衬底相连来消除体效应。另一种解决办法在习题 11.1 中讨论。

如果沟道长度调制可以忽略,图 11.3(a)和 11.3(b)的电路表现出很小的电源依赖性。正是由于这个原因,此电路中的所有晶体管均采用相对较长的沟道。

例 11.1

在图 11.3(a)中,假设 $\lambda \neq 0$,估算由电源微小变化 ΔV_{DD} 所引起 I_{out} 的变化量。

解

将电路简化成如图 11.4 所示形式,其中 $R_1 = r_{O1} \parallel (1/g_{m1})$, $R_3 = r_{O3} \parallel (1/g_{m3})$,我们计算从 V_{DD} 到 I_{out} 的“增益”。 M_4 的小信号栅源电压等于 $-I_{out} R_3$,通过 r_{O4} 的电流为 $(V_{DD} - V_X)/r_{O4}$,所以

$$\frac{V_{DD} - V_X}{r_{O4}} + I_{out} R_3 g_{m4} = \frac{V_X}{R_1} \quad (11.5)$$

如果我们把 M_2 和 R_S 的等效跨导表示为 $G_{m2} = I_{out}/V_X$, 那么

 


图 11.4

$$\frac{I_{out}}{V_{DD}} = \frac{1}{r_{O4}} \left[\frac{1}{G_{m2}(r_{O4} \parallel R_1)} - g_{m4}R_3 \right]^{-1} \quad (11.6)$$

从第 3 章可知

$$G_{m2} = \frac{g_{m2}r_{O2}}{R_S + r_{O2} + (g_{m2} + g_{mb2})R_S r_{O2}} \quad (11.7)$$

有趣的是,如果 $r_{O4} = \infty$,灵敏度就变为零了。

在一些应用中,由式(11.6)得到的灵敏度还是太大。而且,由于存在各种容性通路,电路的电源灵敏度一般在高频时会升高。由于这个原因,核心电路的电源电压经常是局部产生的、低灵敏度电压。我们将在 11.7 节再回到这个问题。

在与电源无关的偏置电路中有一个很重要的问题是“简并”偏置点的存在。例如在图 11.3(a)的电路中,如果当电源上电时,所有的晶体管均传输零电流,因为环路两边的分支允许零电流,则它们可以无限期地保持关断。这种情况无法从式(11.4)中预计到,因为在对式(11.3)的处理中,我们将等式两边同除以 $\sqrt{I_{out}}$ 时默认 $I_{out} \neq 0$ 。换句话说,电路可以稳定在两种不同的工作状态中的一种。

上述问题被称为电路的启动问题,它可以通过增加一种电路加以解决,该电路在电源上电时能驱使电路摆脱简并偏置点。图 11.5 所示的,就是个简单的例子,二极管连接的器件 M_5 在上电时提供了从 V_{DD} 经 M_3, M_1 到地的电流通路。所以, M_3 和 M_1 , 从而 M_2 和 M_4 都不会保持关断。当然,这种方法只有在 $V_{TH1} + V_{TH5} + |V_{TH3}| < V_{DD}$ 和 $V_{GS1} + V_{TH5} + |V_{GS3}| > V_{DD}$ 的情况下才是实用的,后一个条件是为了保证在电路启动后 M_5 保持关断。另一个启动电路在习题 11.2 中分析。

 


图 11.5 在图 11.3(a) 电路中增加启动元件

启动问题一般需要仔细地分析和模拟。不仅在直流扫描仿真中要求电源电压从零伏开始上升(以确保寄生电容不会引起启动失败),而且也要在瞬态仿真中要求电源电压从零伏开始上升。另外,还必须在每个电源电压下检查电路的特性。在复杂的电路实现中,可能存在不止一个的简并点。

11.3 与温度无关的基准

与温度关系很小的电压或电流基准被证实在许多模拟电路中是必不可少的。值得注意的是,因为大多数工艺参数是随着温度变化的,所以如果一个基准是与温度无关的,那么通常它也是与工艺无关的。

我们如何产生一个对温度变化保持恒定的量呢? 我们假设,如果将两个具有相反温度系数(TCs)的量以适当的权重相加,那么结果就会显示出零温度系数。例如,对于随温度变化向相反方向变化的电压 V_1 和 V_2 来说,我们选取 α_1 和 α_2 使得 $\alpha_1 \partial V_1 / \partial T + \alpha_2 \partial V_2 / \partial T = 0$, 这

样就得到了具有零温度系数的电压基准, $V_{\text{REF}} = \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2$ 。

现在我们必须识别具有正温度系数和负温度系数的两种电压。在半导体工艺的各种不同器件参数中,双极晶体管的特性参数被证实具有最好的重复性,并且具有能提供正温度系数和负温度系数的、严格定义的量。尽管 MOS 器件的许多参数已被考虑用于基准产生[1, 2],但是双极电路还是形成了这类电路的核心。

11.3.1 负温度系数电压

双极晶体管的基极-发射极电压,或者更一般的说,pn 结二极管的正向电压,具有负温度系数。我们首先根据容易得到的量推出温度系数的表达式。

对于一个双极器件,我们可以写出 $I_C = I_S \exp(V_{\text{BE}}/V_T)$, 其中 $V_T = kT/q$, 饱和电流 I_S 正比于 $\mu k T n_i^2$, 其中 μ 为少数载流子的迁移率, n_i 为硅的本征载流子浓度。这些参数与温度的关系可以表示为 $\mu \propto \mu_0 T^m$, 其中 $m \approx -3/2$, 并且 $n_i^2 \propto T^3 \exp[-E_g/(kT)]$, 其中 $E_g \approx 1.12$ eV, 为硅的带隙能量。所以

$$I_S = b T^{4+m} \exp \frac{-E_g}{kT} \quad (11.8)$$

其中 b 是一个比例系数。写出 $V_{\text{BE}} = V_T \ln(I_C/I_S)$, 我们现在就可以计算基极-发射极电压的温度系数了。在 V_{BE} 对 T 取导数时,我们一定知道 I_C 也是温度的函数。为了简化分析,我们暂时假设 I_C 保持不变。这样

$$\frac{\partial V_{\text{BE}}}{\partial T} = \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} - \frac{V_T}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} \quad (11.9)$$

由式(11.8),我们有

$$\frac{\partial I_S}{\partial T} = b(4+m) T^{3+m} \exp \frac{-E_g}{kT} + b T^{4+m} \left(\exp \frac{-E_g}{kT} \right) \left(\frac{E_g}{kT^2} \right) \quad (11.10)$$

所以

$$\frac{V_T}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} = (4+m) \frac{V_T}{T} + \frac{E_g}{kT^2} V_T \quad (11.11)$$

由式(11.9)和式(11.11),我们可以得到

$$\frac{\partial V_{\text{BE}}}{\partial T} = \frac{V_T}{T} \ln \frac{I_C}{I_S} - (4+m) \frac{V_T}{T} - \frac{E_g}{kT^2} V_T \quad (11.12)$$

$$= \frac{V_{\text{BE}} - (4+m) \frac{V_T}{T} - E_g/q}{T} \quad (11.13)$$

等式(11.13)给出了在给定温度 T 下基极-发射极电压的温度系数,从中可以看出,它与 V_{BE} 本身的大小有关。当 $V_{\text{BE}} \approx 750$ mV, $T = 300$ °K 时, $\partial V_{\text{BE}}/\partial T \approx -1.5$ mV/°K。

从式(11.13),我们注意到, V_{BE} 的温度系数本身与温度有关,如果正温度系数的量表现出一个固定的温度系数,那么在恒定基准的产生电路中就会产生误差。

11.3.2 正温度系数电压

在 1964 年人们认识到[3],如果两个双极晶体管工作在不相等的电流密度下,那么它们的基极-发射极电压的差值就与绝对温度成正比。例如,如图 11.6 所示,如果两个同样的晶体管 ($I_{S1} = I_{S2}$) 偏置的集电极电流分别为 nI_0 和 I_0 并忽略它们的基极电流,那么

$$\Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2} \quad (11.14)$$

$$= V_T \ln \frac{nI_0}{I_{S1}} - V_T \ln \frac{I_0}{I_{S2}} \quad (11.15)$$

$$= V_T \ln n \quad (11.16)$$

这样, V_{BE} 的差值就表现出正温度系数:

$$\frac{\partial \Delta V_{BE}}{\partial T} = \frac{k}{q} \ln n \quad (11.17)$$

 


图 11.6 PTAT 电压产生电路

有趣的是,这个温度系数与温度或集电极电流的特性无关^①。

例 11.2

计算图 11.7 电路中的 ΔV_{BE} 值

解

忽略基极电流,我们可以写出

$$\Delta V_{BE} = V_T \ln \frac{nI_0}{I_S} - V_T \ln \frac{I_0}{mI_S} \quad (11.18)$$

$$= V_T \ln(mn) \quad (11.19)$$

因此,温度系数等于 $(k/q) \ln(mn)$ 。

 


图 11.7

11.3.3 带隙基准

利用上面得到的正、负温度系数的电压,我们现在可以设计出一个令人满意的零温度系数的基准。我们有 $V_{REF} = \alpha_1 V_{BE} + \alpha_2 (V_T \ln n)$, 这里 $V_T \ln n$ 是两个工作在不同电流密度下的双极晶体管的基极-发射极电压的差值。我们如何选择 α_1 和 α_2 呢? 因为在室温下 $\partial V_{BE} / \partial T \approx -1.5 \text{ mV}/^\circ\text{K}$, 然而, $\partial V_T / \partial T \approx +0.087 \text{ mV}/^\circ\text{K}$, 所以我们可以令 $\alpha_1 = 1$, 选择 $\alpha_2 \ln n$ 使得 $(\alpha_2 \ln n)(0.087 \text{ mV}/^\circ\text{K}) = 1.5 \text{ mV}/^\circ\text{K}$, 也就是, $\alpha_2 \ln n \approx 17.2$, 表明零温度系数的基准为

$$V_{REF} \approx V_{BE} + 17.2 V_T \quad (11.20)$$

$$\approx 1.25 \text{ V} \quad (11.21)$$

① 双极型晶体管特性中的非理想性会使这个温度系数与温度产生很小的依赖性。

现在让我们来设计一个完成 V_{BE} 和 $17.2V_T$ 相加的电路。首先,考虑如图 11.8 所示电路,这里假设基极电流可以忽略,晶体管 Q_2 是由 n 个并列的晶体管单元组成,而 Q_1 是一个晶体管单元。假设我们用某种方法强制 V_{O1} 和 V_{O2} 相等,那么 $V_{BE1} = RI + V_{BE2}$, 即 $RI = V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln n$ 。所以, $V_{O2} = V_{BE2} + V_T \ln n$, 这意味着:如果 $\ln n \approx 17.2$, V_{O2} 就可以作为与温度无关的基准(当 V_{O1} 和 V_{O2} 保持相等时)。

图 11.8 的电路需要作两处修改,才能成为实用的电路。首先,必须加入一种电路以保证 $V_{O1} = V_{O2}$ 。其次,由于 $\ln n = 17.2$, 结果使得 n 值过大,需要通过按适当的比例增大 $RI = V_T \ln n$ 项。如图 11.9 所示的是一个可以完成上述两个功能的实际电路[4]。这里,放大器 A_1 以 V_X 和 V_Y 为输入,

驱动 R_1 和 R_2 ($R_1 = R_2$) 的上端,使得 X 点和 Y 点稳定在近似相等的电压。基准电压可以在放大器的输出端得到(而不是 Y 点)。根据对图 11.8 的分析,我们有 $V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln n$, 得到流过右边支路的电流为 $V_T \ln n / R_3$, 因此输出电压为

$$V_{out} = V_{BE2} + \frac{V_T \ln n}{R_3} (R_3 + R_2) \quad (11.22)$$

$$= V_{BE2} + (V_T \ln n) \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) \quad (11.23)$$

为了得到零温度系数,必须使 $(1 + R_2/R_3) \ln n \approx 17.2$ 。

例如,我们可以选择 $n = 31$, $R_2/R_3 = 4$ 。注意,这个结果与电阻的温度系数无关。

图 11.9 的电路必然产生许多设计问题,下面我们一一进行讨论。

集电极电流变化

图 11.9 的电路违背了我们早先的一个假设:由 $V_T \ln n / R_3$ 给出的晶体管 Q_1 和 Q_2 的集电极电流是正比于 T 的,而 $\partial V_{BE} / \partial V_T \approx -1.5 \text{ mV}^\circ\text{K}$ 是由固定电流导出的。如果集电极电流与绝对温度成正比,那么 V_{BE} 的温度系数该如何变化呢? 作为一阶迭代解,让我们假设 $I_{C1} = I_{C2} \approx (V_T \ln n) / R_3$ 。回到等式(11.9)并加入 $\partial I_C / \partial T$, 得到

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} + V_T \left(\frac{1}{I_C} \frac{\partial I_C}{\partial T} - \frac{1}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} \right) \quad (11.24)$$

由于 $\partial I_C / \partial T \approx V_T \ln n / (R_3 T) = I_C / T$, 我们有

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} + \frac{V_T}{T} - \frac{V_T}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} \quad (11.25)$$

因此,式(11.13)被改为

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{V_{BE} - (3 + m) \frac{V_A - E_g}{q}}{T} \quad (11.26)$$

 


图 11.8 与温度无关的电压产生的原理

 


图 11.9 图 11.8 所示原理的实际电路

这表明,温度系数比 $1.5\text{mV}/^\circ\text{K}$ 的绝对值略小一些。实际上,精确模拟对预测温度系数是必要的。

与 CMOS 工艺的兼容性

无论对于正的或是负的温度系数的量,我们推导出的与温度无关的电压都是依赖于双极器件的指数特性。所以我们必须在标准 CMOS 工艺中找到具有这种特性的结构。

在 n 阱工艺中, pnp 晶体管可以按图 11.10 所示结构构成。n 阱中的 p+ 区(与 PFETs 的源漏区相同)作为发射区, n 阱本身作为基区。p 型衬底作为集电区,并且必然接到最负电源(通常为地)。所以图 11.9 的电路可以重画成图 11.11 所示的形式。

 


图 11.10 CMOS 工艺中 pnp 双极晶体管的实现

 


图 11.11 用 pnp 晶体管实现图 11.9 中的电路

运放的失调和输出阻抗

正如第 13 章中所解释的,由于不对称性,运放会受到输入“失调”的影响,失调也就是,如果运放输入为零而其输出电压并不为零。图 11.9 电路中运放的输入失调电压会使输出电压产生误差。如图 11.12 所示,这种影响被量化为 $V_{BE1} - V_{OS} \approx V_{BE2} + R_3 I_{C2}$ (如果 A_1 很大)和 $V_{out} = V_{BE2} + (R_3 + R_2) I_{C2}$ 。这样

$$V_{out} = V_{BE2} + (R_3 + R_2) \frac{V_{BE1} - V_{BE2} - V_{OS}}{R_3} \quad (11.27)$$

$$= V_{BE2} + \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) (V_T \ln n - V_{OS}) \quad (11.28)$$

尽管存在失调电压,式中我们依然假设了 $I_{C1} \approx I_{C2}$ 。这里的关键问题是失调电压被放大了 $1 + R_2/R_3$ 倍,在 V_{out} 中引入了误差。更重要的是,正如在第 13 章中讲到的, V_{OS} 本身随温度

变化,因此增大了输出电压的温度系数。

有许多方法可以减小失调电压 V_{OS} 的影响。首先,运放采用大尺寸器件并仔细选择版图的布局使得失调最小(第 18 章)。其次,如图 11.7 所示, Q_1 和 Q_2 的集电极电流比率可以置为 m ,使得 $\Delta V_{BE} = V_T \ln(mn)$ 。第三,电路的每个分支可以采用两个 pn 结串联的形式使 ΔV_{BE} 增加一倍。图 11.13 给出了使用后两种方法的实现电路。这里, R_1 和 R_2 的比例系数为 m ,使得 $I_1 = mI_2$ 。忽略基极电流并假定 A_1 很大,我们可以得到 $V_{BE1} + V_{BE2} - V_{OS} = V_{BE3} + V_{BE4} + R_3 I_2$ 和 $V_{out} = V_{BE3} + V_{BE4} + (R_3 + R_2) I_2$,由此可得

$$V_{out} = V_{BE3} + V_{BE4} + (R_3 + R_2) \frac{2V_T \ln(mn) - V_{OS}}{R_3} \quad (11.29)$$

$$= 2V_{BE} + \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) [2V_T \ln(mn) - V_{OS}] \quad (11.30)$$

这样,失调电压的影响通过增大方括号中第一项的值而减小了。然而,问题是 $V_{out} \approx 2 \times 1.25 \text{ V} = 2.5 \text{ V}$,在低电源电压下运放很难产生这样的值。

图 11.13 所示的电路实现在标准 CMOS 工艺中是不可行的,因为 Q_2 和 Q_4 的集电极没有接地。为了利用图 11.10 所示的双极结构。我们

将二极管串联连接改成如图 11.14(a)所示的形式,将其中一个二极管变为射极跟随器。但是我们还必须保证两个晶体管的偏置电流具有相同的温度特性。因此,我们用 PMOS 电流源而不是电阻来给晶体管提供偏置(图 11.14(b))。那么,总的电路结构假设为图 11.15 所示形

 


图 11.12 基准电压中运放失调电压的影响

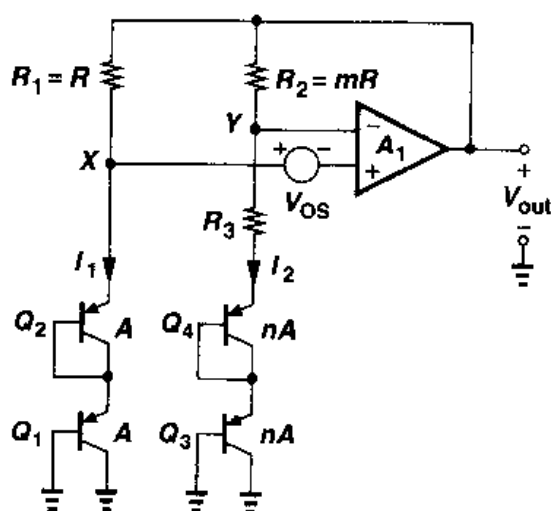


图 11.13 运放失调影响的减小

 


图 11.14 (a)串联二极管转变为集电极接地结构; (b)PMOS 电流源偏置的(a)图电路

式,其中,运放调节 PMOS 管的栅极电压以确保 V_X 和 V_Y 相等。有意思的是,在这个电路中运放没有阻性负载,但 PMOS 器件的失配和沟道长度调制效应都会在输出引入误差(习题 11.3 (d))。

图 11.15 电路中我们所关心的一个问题是“本地”pnp 晶体管的电流增益相对较低。由于 Q_2 和 Q_4 的基极电流给 Q_1 和 Q_3 的发射极电流带来误差,也许有必要采用基极电流消除的方法(见习题 11.5)。

反馈极性

在图 11.9 的电路中,由运放产生的反馈信号回到了自己的两个输入端。其负反馈系数由下式给出:

$$\beta_N = \frac{1/g_{m2} + R_3}{1/g_{m2} + R_3 + R_2} \quad (11.31)$$

而正反馈系数为

$$\beta_P = \frac{1/g_{m1}}{1/g_{m1} + R_1} \quad (11.32)$$

为了确保总的是负反馈, β_P 必须小于 β_N , 最好选取 $\beta_P \approx (1/2)\beta_N$, 以便电路在有大电容负载时的瞬态响应还能保持良好的性能。

带隙基准

根据式(11.20)产生的电压被称为“带隙基准”。为了理解这个专业术语的由来,我们将输出电压写为

$$V_{REF} = V_{BE} + V_T \ln n \quad (11.33)$$

因此得

$$\frac{\partial V_{REF}}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial T} + \frac{V_T}{T} \ln n \quad (11.34)$$

将此式置为零,并用式(11.13)代替 $\partial V_{BE}/\partial V_T$, 我们有

$$\frac{V_{BE} - (4 + m)V_T - E_g/q}{T} = -\frac{V_T}{T} \ln n \quad (11.35)$$

如果由此式得到 $V_T \ln n$ 并代入式(11.33)中,我们得到

$$V_{REF} = \frac{E_g}{q} + (4 + m)V_T \quad (11.36)$$

这样,额定零温度系数的电压基准就由一些基本数字给出:硅的带隙电压 E_g/q , 迁移率的温

 


图 11.15 包含两个串联基极-射极电压的基准产生器

度指数 m , 和热电势 V_T 。因为当 $T \rightarrow 0$, $V_{REF} \rightarrow E_g/q$, 所以这里使用“带隙”这个术语。

电源影响与启动问题

在图 11.9 的电路中, 只要运放的开环增益足够高, 输出电压就相对独立于电源电压。但是, 如果 V_X 和 V_Y 均等于零, 运放的输入差动对可能会关断, 所以电路可能需要启动机制。我们可以增加与图 11.5 所示的相似的启动技术, 以保证运放在上电时能正常工作。

由于运放的抑制特性, 电路的电源抑制性能一般在高频时会降低, 经常要求“电源调节”。在 11.7 节中将举例阐述。

曲率校正

如果绘制带隙电压对温度的函数曲线, 则曲线的“曲率”是有限的, 也就是带隙电压的温度系数 TC 在某一温度下为零, 在其它温度下为正值或负值, 如图 11.16 所示。这曲率是由于基极-发射极电压、集电极

 


图 11.16 带隙电压的温度相关性的曲率

电流和失调电压随温度改变引起的。在双极带隙电路中, 产生了许多曲率校正技术来抑制 V_{REF} 的变化[5,6], 但是这些技术很少用于对应的 CMOS 电路。这是因为由于 CMOS 工艺存在大的失调电压和工艺偏差, 带隙基准的样品会表现出明显不同的零温度系数对应的温度值, 如图 11.17 所示, 使得很难可靠地校正曲率。

 


图 11.17 不同样本零温度系数对应温度的偏差

11.4 PTAT 电流的产生

在带隙电路的分析中, 我们注意到双极晶体管的偏置电流实际上是与绝对温度成正比 (PTAT: proportional to absolute temperature) 的。PTAT 电流在许多应用中是很有效的, 它可以通过如图 11.18 所示电路产生。它也可以用另外一种方法产生, 我们可以将图 11.2 所示的与电源无关的偏置电路和双极晶体管结合, 得到如图 11.19 的电路^①。为了简单起见, 假设 $M_1 \sim M_2$ 和 $M_3 \sim M_4$ 均为相同的对管, 我们注意到: 要使 $I_{D1} = I_{D2}$, 电路必须保证 $V_X = V_Y$ 。所以, $I_{D1} = I_{D2} = (V_T \ln n)/R_1$, 结果, 使 I_{DS} 产生同样的特性。在实际应用中, 由于晶体管之间的不匹配, 以及更重要的是由于 R_1 的温度系数, I_{DS} 的变化会偏离理想的等式。

 


图 11.18 PTAT 电流的生成

图 11.19 的电路也可以很容易地改为产生带隙基

^① 图 11.18 和图 11.19 中的两个电路存在不同的电源抑制。仔细设计运放, 前者可达到更高的电源抑制性

准电压的电路。如图 11.20 所示,其思想是将 PTAT 电压 $I_{D5}R_2$ 加到基极-发射极电压上。因此输出电压等于

$$V_{REF} = V_{BE3} + \frac{R_2}{R_1} V_T \ln n \quad (11.37)$$

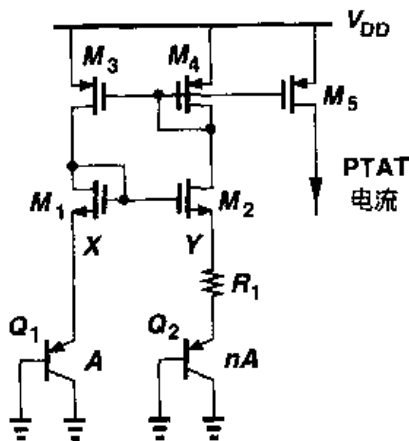


图 11.19 采用简单放大器生成 PTAT 电流

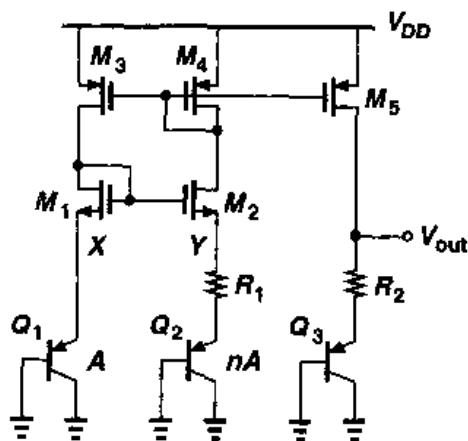


图 11.20 与温度无关的电压的生成

这里假设所有的 PMOS 管都是相同的。注意,只要保证式(11.37)中两项和是零温度系数, V_{BE3} 的值以及因此对 Q_3 的尺寸的选择,都可以有几分任意性。实际上,PMOS 器件的失配会给输出电压 V_{out} 带来误差。

11.5 恒定 G_m 偏置

MOSFETs 的跨导在模拟电路中起着关键的作用,它决定了诸如噪声,小信号增益,速度等性能参数。正因为如此,经常希望这样地偏置一些晶体管,使它们的跨导不依赖于温度、工艺和电源电压。

图 11.3 所示的与电源无关的偏置电路是一个确定跨导的简单电路。我们记得,其偏置电流为

$$I_{out} = \frac{2}{\mu_n C_{ox} (W/L)_N} \frac{1}{R_S^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}}\right)^2 \quad (11.38)$$

因此, M_1 的跨导等于

$$g_{m1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_N I_{D1}} \quad (11.39)$$

$$= \frac{2}{R_S} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}}\right) \quad (11.40)$$

这是一个与电源电压和 MOS 器件参数都无关的值。

实际上,式(11.40)中的 R_S 值是随温度和工艺的变化而改变的。如果电阻的温度系数已

知,那么就可以利用带隙基准和 PTAT 基准产生技术来消除电阻对温度的相关性。然而,工艺的变化限制了确定 g_{m1} 的精度。

在能够获得精确时钟频率的系统中,图 11.3 中的电阻 R_S 可以用开关电容等效电阻(第 12 章)来代替以达到更高一些的精度。如图 11.21 所示,其思想是在 M_2 管的源极和地之间

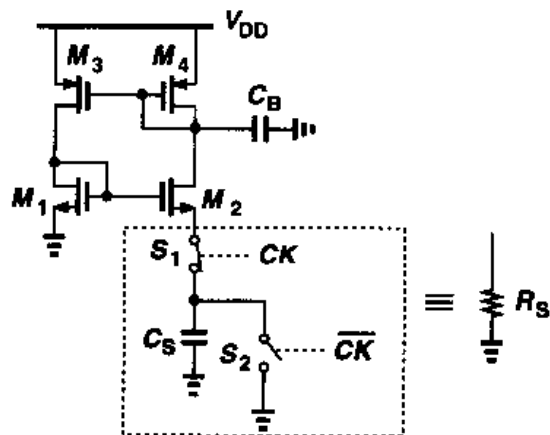


图 11.21 通过开关电容的“电阻”实现恒定 G_m 偏置

放置一个平均值为 $(C_S f_{CK})^{-1}$ 的电阻,其中 f_{CK} 是时钟频率。增加电容 C_B ,用来对地旁路开关产生的高频分量。因为电容的绝对值一般能较精确地控制,并且电容的温度系数比电阻的小得多,所以这种技术在偏置电流和跨导方面提供了更好的可重复性。

图 11.21 的开关电容方法也同样可以用于其它电路。例如,如图 11.22 所示,可以构建一个相对高精度的电压-电流转换器电路。

 


图 11.22 通过开关电容电阻实现的电压-电流转换

11.6 速度与噪声问题

尽管基准产生器是低频电路,但它们可能影响使用此基准的电路的速度。此外,不同模块可能会通过基准的一些连线产生“串扰”。这些问题的出现是因为基准电压产生器的输出阻抗是有限的,特别是如果它包含运算放大器的话。作为一个例子,我们来分析图 11.23 的电路结构。假设结点 N 的电压受到以 M_5 为电流源的电路的严重干扰,对于 V_N 电压的快速变化,运算放大器无法保持 V_P 固定不变,使 M_5 和 M_6 的偏置电流会有很大的瞬态变化。而且,如果运算放大器的响应很慢, P 点过渡的持续时间可能会相当

 


图 11.23 基准电压和电流上的电路瞬变的影响

长。由于这个原因,在基准产生器中许多应用需要高速的运算放大器。

在要求基准电路功耗必须很小的系统中,采用高速运算放大器也许是不可行的。换另外一种方法,可以将电路的关键结点,例如图 11.23 中的 P 点,通过大电容器(C_B)旁路到地来抑制外界干扰的影响。但这种方法带来两个问题:第一,运放的稳定性不应由于加了电容而降低,所以要求运放是一级运放(第 10 章);第二,由于电容 C_B 通常会减慢运放的瞬态响应,因此它的值必须比把干扰耦合到 P 点的电容大得多。如图 11.24 所示,如果 C_B 不够大,那么 V_P 会产生变化,并且需要很长时间才能恢复到它原来的值,这样有可能降低由基准产生器偏置的电路的稳定速度。另一方面,让 P 点保持灵活性使其能够从瞬态变化中迅速恢复过来可能更好,这一点取决于电路的应用环境。通常,如图 11.25 所示,电路的响应必须通过在输出端施加干扰并观测其稳定特性来分析。

 


图 11.24 增大旁路电容对基准产生器响应的影响

 


图 11.25 检测基准产生器瞬态响应的装置

例 11.3

确定如图 11.23 所示带隙基准的小信号输出阻抗,并分析它的频率特性。

解

图 11.26 给出了等效电路,它将开环运放等效为单极点传输函数 $A(s) = A_0/(1 + s/\omega_0)$ 和一个输出电阻 R_{out} 的模型,将每个双极晶体管等效为电阻 $1/g_{mN}$ 的模型。如果 M_1 和 M_2 管相同,跨导都为 g_{mP} ,那么它们的漏极电流等于 $g_{mP}V_X$,从而在运放的输入端产生的差模电压等于

 


图 11.26 基准产生器的输出阻抗计算电路

$$V_{AB} = -g_{mP}V_X \frac{1}{g_{mN}} + g_{mP}V_X \left(\frac{1}{g_{mN}} + R_1 \right) \quad (11.41)$$

$$= g_{mP}V_X R_1 \quad (11.42)$$

因此,通过电阻 R_{out} 的电流为

$$I_X = \frac{V_X + g_{mP}V_X R_1 A(s)}{R_{out}} \quad (11.43)$$

得出

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_{out}}{1 + g_{mP} R_1 A(s)} \quad (11.44)$$

$$= \frac{R_{out}}{1 + g_{mP} R_1 \frac{A_0}{1 + s/\omega_0}} \quad (11.45)$$

$$= \frac{R_{out}}{1 + g_{mP} R_1 A_0} \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{1 + \frac{s}{(1 + g_{mP} R_1 A_0) \omega_0}} \quad (11.46)$$

所以,输出阻抗在 ω_0 点为零,在 $(1 + g_{mP} R_1 A_0) \omega_0$ 点有一极点,图 11.27 画出了幅值特性。可以看到 $|Z_{out}|$ 的值在 $\omega < \omega_0$ 时很小,但当频率接近极点时,它会上升到很大的值。事实上,将 ω 置为 $\omega = (1 + g_{mP} R_1 A_0) \omega_0$,并假设 $g_{mP} R_1 A_0 \gg 1$,我们有

$$|Z_{out}| = \frac{R_{out}}{1 + g_{mP} R_1 A_0} \left| \frac{1 + j(1 + g_{mP} R_1 A_0)}{1 + j} \right| \quad (11.47)$$

$$= \frac{R_{out}}{\sqrt{2}} \quad (11.48)$$

这仅仅比开环值低大约 30%。

 


图 11.27 基准产生器的输出阻抗随频率的变化

基准产生器的输出噪声可能会显著地影响低噪声电路的性能。例如,如果高精度 A/D 转换器采用带隙电压作为基准来与模拟输入信号进行比较,如图 11.28 所示,那么基准的噪声就直接加到输入端。

作为一个简单的例子,我们来计算图 11.29 所示电路的输出噪声电压,这里只考虑运放的输入参考噪声电压 $V_{n,op}$ 。由于 M_1 和 M_2 管的小信号漏电流等于 $V_{n,out}/(R_1 + g_{mN}^{-1})$,我们有 $V_P = -g_{mP}^{-1} V_{n,out}/(R_1 + g_{mN}^{-1})$,从而得到运放的输入差动电压为

 


图 11.28 采用基准产生器的 A/D 转换器

$\approx g_{mP}^{-1} A_0^{-1} V_{n,out} / (R_1 + g_{mN}^{-1})$ 。从 A 点出发,得到方程

$$\frac{V_{n,out}}{R_1 + g_{mN}^{-1}} \frac{1}{g_{mN}} - \frac{V_{n,out}}{g_{mP} A_0 (R_1 + g_{mN}^{-1})} = V_{n,op} + V_{n,out} \quad (11.49)$$

因此

$$V_{n,out} \left[\frac{1}{R_1 + g_{mN}^{-1}} \left(\frac{1}{g_{mN}} - \frac{1}{g_{mP} A_0} \right) - 1 \right] = V_{n,op} \quad (11.50)$$

因为通常情况下 $g_{mP} A_0 \gg g_{mN} \gg R_1^{-1}$, 所以

$$|V_{n,out}| \approx V_{n,op} \quad (11.51)$$

这表明,运放的噪声直接出现在输出端。注意,即使在输出端与地间增加一个大电容,也无法抑制低频 $1/f$ 噪声成分,这在低噪声应用中是个严重的困难。电路中其它器件带来的噪声将在习题 11.6 中分析。

 


图 11.29 计算基准发生器噪声的电路

11.7 实例分析

在这一节中,我们研究为高精度模拟系统而设计的带隙基准电路[7]。这种基准发生器含有图 11.19 的结构,但在每个分支电路中有两个串联的基极-发射极电压用以减小 MOSFET 失配的影响。图 11.30 画出的就是其核心电路的简化形式,图中 PMOS 电流镜电路保证了 $Q_1 \sim Q_4$ 的集电极电流相等。

图 11.30 中 MOS 器件的沟道长度调制仍会导致显著的电源依赖性。为了解决这个问题,可以在每个电路分支采用 NMOS 和 PMOS 共源共栅结构。图 11.31(a)给出了一个例子,它采用了第 5 章中描述的低电压共源共栅电流镜。为了避免需要 V_{b1} 和 V_{b2} ,这个设计实际上引入“自偏置”共源共栅结构,如图 11.31(b)所示,图中 R_2 和 R_3 维持适当的电压,使所有的 MOSFET 都保持在饱和态。这种共源共栅结构在习题 11.7 中分析。

文献[7]中报导的带隙电路被设计成用来产生浮动基准。这是通过将电路改成如图 11.32 所示形式实现的,图中 M_9 和 M_{10} 的漏极电流分别流过 R_4 和 R_5 。注意到 M_{11} 使 M_9 的栅电压置为 $V_{BE4} + V_{GS11}$,如果 M_{11} 和 M_9 相同,那么加在 R_6 上的电压就等于 V_{BE4} 。这样, $I_{T9} = V_{BE4}/R_6$, 产生 $V_{R4} =$

 


图 11.30 文献[7]发表的带隙电路的简化核心电路

因此适当选择电阻比率和 n 值就可以得到零温度系数。

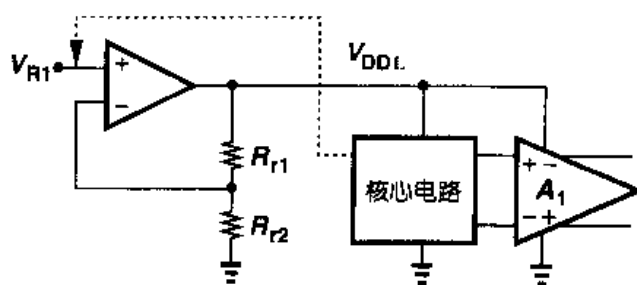


图 11.33 为提高电源抑制而调节运放和核心电路的电源电压

为了进一步提高电源抑制,此设计对核心电路和运放的电源电压进行了调节。如图11.33所示,其思想是产生一个局部的电源电压 V_{DDL} ,它由参考电压 V_{R1} 以及 R_{r1} 和 R_{r2} 的比率决定,因此与全局电源电压保持相对无关。但是参考电压 V_{R1} 本身是如何产生的呢?为了最大程度地减小 V_{R1} 对电源的依赖性,这个电压在核心电路中产生,如图 11.34 所示。事实上,通过适当选择 R_M 使 V_{R1} 成为一个带隙基准。

图 11.35 表示了总的实现电路,为了简单起见,忽略了一些细节。其中还使用了启动电路。工作在 5 V 电源下,基准产生器产生 2.00 V 的输出电压,功耗为 2.2 mW。低频时电源抑制为 94 dB,在 100 kHz 时降到 58 dB[7]。

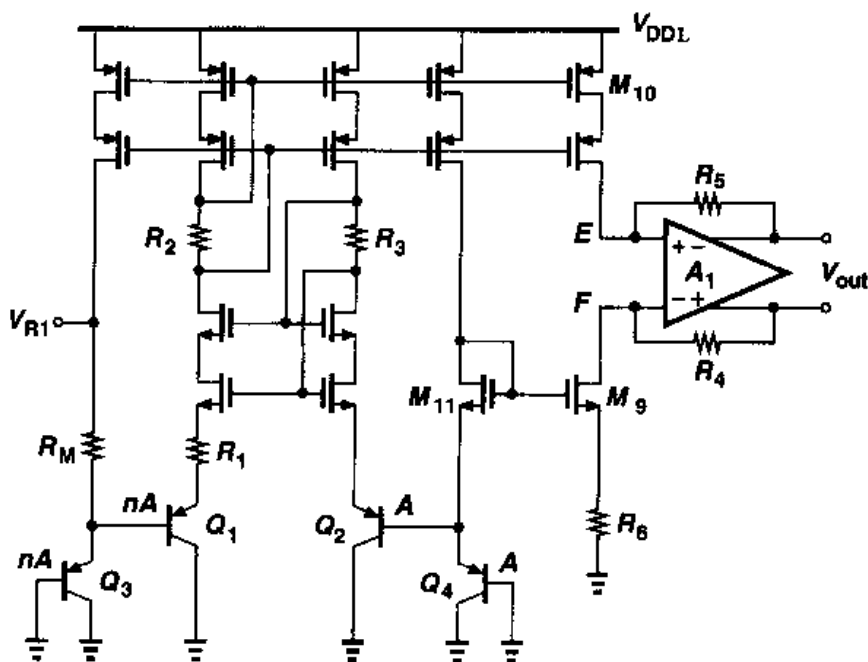


图 11.34 图 11.33 中采用的 V_{R1} 的产生电路

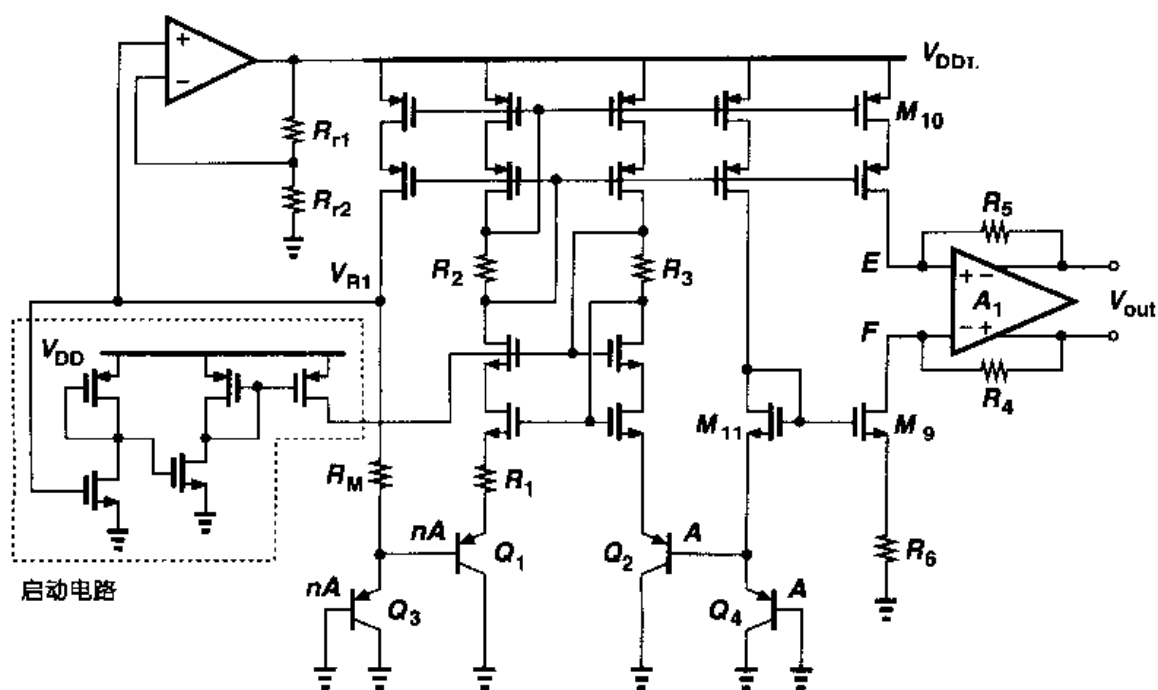


图 11.35 [7]中报告的带隙发生器的总体电路

习题

除非特殊说明,在下面的习题中使用表 2.1 所列的器件参数,需要电源时,假设 $V_{DD}=3\text{ V}$ 。

11.1 推导图 11.36 中 I_{out} 的表达式。

11.2 解释图 11.37 中的启动电路是如何工作的。推导电路工作后保证 $V_X < V_{TH}$ 的关系式。

11.3 分析图 11.15 的电路:

(a) 如果 M_1 和 M_2 都受沟道长度调制效应的影响,输出电压的误差是多少?

(b) 对于 M_3 和 M_4 ,重复(a)。

(c) 如果 M_1 和 M_2 存在阈值偏差 ΔV ,即 $V_{TH1} = V_{TH}$ 而 $V_{TH2} = V_{TH} + \Delta V$,输出电压的误差是多少?

(d) 对于 M_3 和 M_4 ,重复(c)。

11.4 在图 11.15 中,如果运放的开环增益不够大,那么 $|V_X - V_Y|$ 会超过 V_e ,这里 V_e 表示最大容忍的误差。计算满足 $|V_X - V_Y| < V_e$ 条件下 A_1 的最小值。

11.5 在图 11.15 电路中,假设 Q_2 和 Q_4 具有有限的电流增益 β 。计算输出电压的误差。

11.6 计算图 11.29 电路中由于 M_1 和 M_2 的热噪声

 


图 11.36

 


图 11.37

和闪烁噪声所引起的输出噪声电压。

11.7 考虑如图 11.38 所示的自偏置共源共栅电路。计算使 M_1 和 M_2 保持饱和态的 RI_{REF} 最小和最大值。

11.8 图 11.3(a)所示的电路有时即使在没有明显的启动机制时也可以工作。找出能够将 V_{DD} 的瞬变耦合到中间结点从而提供启动电流的容性的路径。

11.9 绘出 V_{BE} 的温度系数(式(11.13))相对于温度的曲线示意图。可能需要一些迭代。

11.10 推导式(11.13)对温度的导数,并画出结果对 T 的曲线示意图。这个量表示了电压的曲率。

11.11 假设图 11.19 的放大器有一输出电阻为 R_{out} 。计算 V_{out} 的误差。

11.12 图 11.9 的电路中 $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ 并且通过它的电流为 $50 \mu\text{A}$ 。要得到零温度系数计算 $R_1 = R_2$ 和 n 的值。

11.13 在图 11.15 的电路中, Q_1 和 Q_2 偏置在 $100 \mu\text{A}$ 下而 Q_3 和 Q_4 偏置在 $50 \mu\text{A}$ 下。如果 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, 计算使得电路工作在 $V_{DD} = 3 \text{ V}$ 下的 R_2 和 $(W/L)_{1-4}$ 的值。这里可以采用哪种运放结构呢?

11.14 由于硅材料的带隙表现出很小的温度系数, 所以式(11.36)表明 $\partial V_{REF} / \partial T \propto (4 + m)k/q$, 是一个相对较大的值, 但我们推导出的 V_{REF} 却具有零温度系数。解释这个问题错在哪里。

11.15 现有一差分对具有电阻性负载, 其电压增益 $g_m R_D$ 在室温下具有零温度系数。如果仅仅考虑迁移率的温度的相关性, 推导所需尾电流的温度特性。设计一个能够近似达到此特性的电路。

11.16 在习题 11.15 中, 假设尾电流为常数, 但负载电阻具有有限的温度系数。什么样的电阻温度系数能够抵消在室温下迁移率的变化?

11.17 式(11.36)表明如果电源电压很低, 比如说 1 V , 那么就不能产生零温度系数电压。图 11.39 所示的带隙基准可以工作在低电源电压下[8]。如果 $R_2 = R_3$, 推导 V_{out} 的表达式。

11.18 如果运放的失调电压为 V_{OS} , 重做习题 11.17。

11.19 图 11.40 给出了一个“单 pn 结”带隙电路的例子[9]。这里, 开关 S_1 和 S_2 由互补的时钟驱动。

(a) 当 S_1 导通, S_2 关断时, V_{out} 电压是多少?

(b) 当 S_1 关断, S_2 导通时, V_{out} 的变化是什么?

(c) 当 S_1 关断时, 为了产生零温度系数输出, 如何选择 I_1, I_2, C_1 和 C_2 ?

11.20 假设在图 11.40 中, I_2/I_1 与其标称值比有一小偏差 ϵ 。计算当 S_1 关断时 V_{out} 的值。

 


图 11.38

 


图 11.39

11.21 图 11.20 所示的电路中有 $(W/L)_{1\sim4} = 50/0.5$, $I_{D1} = I_{D2} = 50 \mu\text{A}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ 且 $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ 。假设 $\lambda = \gamma = 0$, 并且 Q_3 和 Q_1 相同。

(a) 确定 n 和 $(W/L)_5$ 使 V_{out} 在室温下具有零温度系数。

(b) 忽略 $Q_1 \sim Q_3$ 的噪声贡献, 计算输出热噪声。

11.22 考虑如图 11.21 所示电路。假设 $K = 4$, $f_{\text{CK}} = 50 \text{ MHz}$, 并且功率预计为 1 mW 。确定 $M_1 \sim M_4$ 的宽长比以及 C_S 的值使得 $g_{\text{m1}} = 1/(500 \Omega)$ 。

 


图 11.40

参考文献

1. R. a. Blauschild et al. A New NMOS Temperature-Stable Voltage Reference. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 13, pp. 767 - 774, Dec. 1978.
2. Y. P. Tsividis and R. W. Ulmer. A CMOS Voltage Reference. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 13, pp. 774 - 778, Dec. 1978.
3. D. Hilbiber. A New Semiconductor Voltage Standard. ISSCC Dig. of Tech. Papers, pp. 32 - 33, Feb. 1964.
4. K. E. Kujik. A Precision Reference Voltage Source. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 8, pp. 222 - 226, June 1973.
5. G. C. M. Meijer, P. C. Schmall and K. van Zanlinge. A New Curvature-corrected Bandgap Reference. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 17, pp. 1139 - 1143, Dec. 1982.
6. M. Gunawan et al. A Curvature-Corrected Low-Voltage Bandgap Reference. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 28, pp. 667 - 670, June 1993.
7. T. Books and A. L. Westwisk. A Low-Power Differential CMOS Bandgap Reference. ISSCC Dig. of Tec. Papers, pp. 248 - 249, Feb. 1994.
8. H. Banba et al. A CMOS Bandgap Reference Circuit with Sub-1-V Operation. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 34, pp. 670 - 674, May 1999.
9. B. Gilbert. Monolithic Voltage and Current Reference; Themes and Variations. pp. 269 - 352 in Analog Circuit Design, J. H. Huijsing, r. J. van de Plassche, and W. M. C. Sansen, Editors, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996.

第 12 章

开关电容电路

我们在前几章学习放大器时,只研究了输入为连续信号且经电路得到的输出也是连续信号的情况。这种电路称为连续时间电路,其放大器在音频、视频及高速模拟系统中都有着广泛的应用。但是,在很多情况下我们仅仅在周期性时间间隔内检测输入信号,而在其余时间忽略其值。然后,电路对每一个“采样”进行处理,在每个周期末产生有效的输出值。这种电路被称为离散时间系统或数据采样系统。

在这一章,我们将学习一种常见的、称为“开关电容(SC)电路”的离散时间系统,以便为研究更高级的电路,如滤波器、比较器、ADC、DAC 等提供基础。虽然我们主要讨论开关电容放大器电路,但是这些思想也能应用到其它离散时间系统中。本章从 SC 电路的一般概念着手,阐述采样开关及其速度、精度问题。接着,分析开关电容放大器,研究单位增益结构、同相放大结构和乘二电路结构。最后,我们研究一种开关电容积分器。

12.1 概述

为了理解采样电路的原理,让我们首先研究一个简单的连续时间放大器电路,如图 12.1(a)所示。以前这个电路广泛地采用双极运算放大器,若采用 CMOS 技术,就会产生一个困难的问题。我们知道,要达到高的电压增益,CMOS 运放的开环输出电阻是很大的,通常接近几百千欧。因此电阻 R_2 会显著地降低运放的开环增益,结果会降低该电路的精度。事实上,根据图 12.1(b)所示的等效电路,可以得到

$$-A_v \left(\frac{V_{out} - V_{in}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{in} \right) - R_{out} \frac{V_{out} - V_{in}}{R_1 + R_2} = V_{out} \quad (12.1)$$

因此

 


图 12.1 (a)连续时间反馈放大器; (b)图(a)的等效电路

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{A_v - \frac{R_{out}}{R_2}}{1 + \frac{R_{out}}{R_1} + A_v + \frac{R_2}{R_1}} \quad (12.2)$$

式(12.2)表明,与 $R_{out}=0$ 的情况相比,闭环增益在分子和分母上都是不精确的。并且,近似等于 R_1 的放大器的输入电阻是前一级的负载,所产生的热噪声还会输入到前一级。

例 12.1

利用第8章所阐述的负反馈技术,计算图12.1(a)电路的闭环增益,并与式(12.2)比较。

解

采用例8.9中所阐述的方法,读者可以证明

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_2^2 A_v}{R_2^2 + R_1 R_{out} + R_2 R_{out} + (1 + A_v) R_1 R_2} \quad (12.3)$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} \frac{A_v}{\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_{out}}{R_2} + \frac{R_{out}}{R_1} + 1 + A_v} \quad (12.4)$$

如果 $R_{out}/R_2 \ll A_v$,即保证通过 R_2 电流可以忽略,那么,上式与式(12.2)近似相等。

在图12.1(a)的电路中,闭环增益通过 R_2 和 R_1 的比值确定。为了避免减小运放的开环增益,我们假设电阻能够被电容所替代,如图12.2(a)所示,但是如何设置 X 点的偏置电压呢?如图12.2(b)所示,我们可以增加一个大的反馈电阻,尽管在所关心的频带中对放大器的交流

 


图 12.2 (a)采用电容的连续时间反馈放大器; (b)采用电阻确定偏置点

特性有很小的影响,却可以提供直流反馈。如果仅仅用于检测高频信号,这种电路是真正实用的。但是,假设电路要放大一个阶跃电压,如图 12.3 所示,则其响应包括了两部分:一个阶跃电压,它是由 C_1 , C_2 以及运放组成的电路的初始放大所产生的;以及随后的一个“尾巴”,它是因为 C_2 的电荷通过 R_F 泄放所造成的。从另一方面看,因为电路所表现出的是高通传输功能,所以不适合放大宽带信号。事实上,传输函数为

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) \approx - \frac{R_F \frac{1}{C_2 s}}{R_F + \frac{1}{C_2 s}} \div \frac{1}{C_1 s} \quad (12.5)$$

$$= - \frac{R_F C_1 s}{R_F C_2 s + 1} \quad (12.6)$$

上式说明,仅当 $\omega \gg (R_F C_2)^{-1}$ 时, $V_{out}/V_{in} \approx -C_1/C_2$ 。

上述问题可以通过增大 $R_F C_2$ 加以改善,但是在许多应用中,这两个元件所要求的值往往过大而无法实现。因此当使用电容反馈网络时,我们必须寻找其它建立偏置电压的方法。

现在来考虑如图 12.4 所示的开关电容电路,其中三个开关的控制作用为: S_1 和 S_3 分别使 C_1 的左极板与 V_{in} 和地相连, S_2 提供单位增益反馈。我们先假设运放的开环增益非常大,并且分两阶段研究电路。首先, S_1 和 S_2 接通, S_3 断开,产生的等效电路如图 12.5(a) 所示。对于高增益运放, $V_H = V_{out} \approx 0$, 因此 C_1 两端的电压就近似等于 V_{in} 。接着,在 $t = t_0$ 时刻, S_1 和 S_2 断开, S_3 接通,使 A 点接地。因为 V_A 从 V_{in0} 变到 0, 所以输出电压就要从 0 变到 $V_{in0} C_1 / C_2$ 。

输出电压的变化也可以通过研究电荷转移来计算。注意到在 t_0 时刻前存储在 C_1 上的电荷量等于 $V_{in0} C_1$ 。在 $t = t_0$ 后,通过 C_2 的负反馈驱动运放的输入差动电压,使 C_1 两端的电压变为零[见图 12.6]。因而在 $t = t_0$ 时存储在 C_1 上的电荷必然要转移到 C_2 上,产生的输出端电压等于 $V_{in0} C_1 / C_2$ 。这样,电路把电压 V_{in0} 放大到 C_1 / C_2 倍。

图 12.4 电路的许多特性使其区别于连续时间电路。首先,电路要花费一些时间来对输入信号采样,在这段时间内电路不提供放大功能,而且输出为零。第二,在采样结束后,即 $t > t_0$ 时,电路不管输入信号 V_{in} , 仅仅对采样电压放大。第三,电路结构明显从一种状态转换到了另一种状态(见图 12.5(a) 和图 12.5(b)), 因而产生了电路的稳定性问题。

相对于图 12.1 的电路,图 12.4 的放大电路有哪些优点呢? 除了具有采样功能外,从图 12.5 所示的波形可见,在 V_{out} 稳定后通过电容 C_2 的电流接近零。也就是说,如果输出电压有充足的时间达到稳定,那么反馈电容就不会降低放大器的开环增益。相比之下,在图 12.1 中, R_2 始终作为放大器的负载。

相对于其它工艺,图 12.4 的开关电容放大器在 CMOS 工艺中更容易实现。这是因为离

 


图 12.3 图 12.2(b) 放大器的阶跃响应

 


图 12.4 开关电容放大器

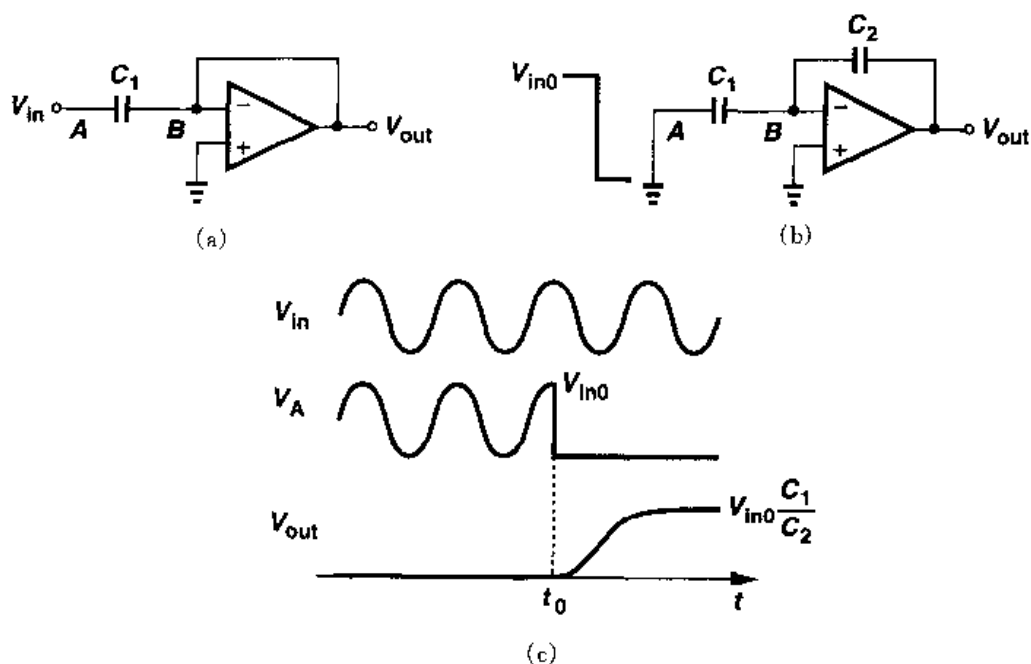
 


图 12.5 图 12.4 电路(a)采样阶段; (b)放大阶段

图 12.6 电荷从 C_1 转移到 C_2

散时间操作需要开关进行采样,并且需要高的输入阻抗才能可靠地获得存储的电荷量。例如,假设图 12.4 的运算放大器的输入端含有双极晶体管,则在放大阶段(如图 12.5(b))由反相输入端抽取的基极电流会对输出电压产生误差。所以具有简单的开关和高的输入阻抗使得 CMOS 工艺成为数据采集应用中的主要选择。

前面的讨论使我们对开关电容放大器有了初步的认识,如图 12.7 所示。在最简单的情况下,开关电容电路的工作过程主要经历两个阶段:采样阶段和放大阶段。所以,除了模拟输入信号 V_{in} 外,电路还需要一个时钟信号来确定每个阶段。

我们对 SC 放大器的研究就是根据这两个阶段进行的。首先,我们分析不同的采样技术。

 


图 12.7 开关电容放大器的示意图

然后,研究 SC 放大器的拓朴结构。

12.2 采样开关

12.2.1 MOSFETs 开关

图 12.8(a)是一个简单的采样电路,它包括一个开关和一个电容。可用 MOS 器件作为一个开关(图 12.8(b)),这是因为:(a)当通过的电流为零时,MOS 可以是导通的;(b)其源极和漏极电压不受它的栅极电压“牵制”,也就是说,如果栅电压发生变化,源极或漏极的电压不会随之变化。与此相反,双极晶体管不具备这两种特性,通常需要采用复杂的电路来实现采样功能。

 


图 12.8 (a)简单采样电路; (b)采用 MOS 器件作开关

为了理解图 12.8(b) 电路是如何对输入信号进行采样的,首先考虑如图 12.9 所示的简单情况,其中栅极信号 CK 在 $t = t_0$ 时刻变为高电平。在图 12.9(a)中,我们假设在 $t \geq t_0$ 时,

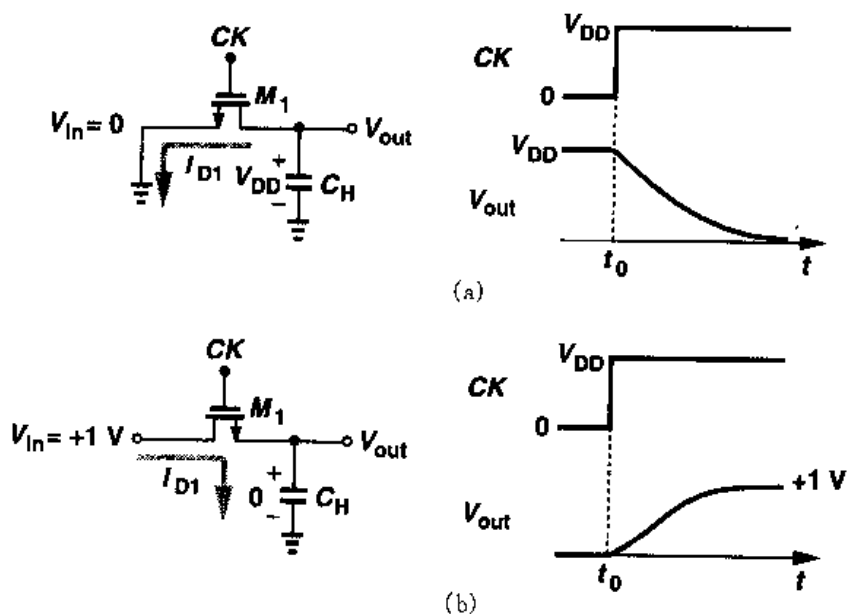


图 12.9 不同输入电平和初始条件下的采样电路响应

$V_{in}=0$, 并且电容的初始电压等于 V_{DD} 。这样, 在 $t=t_0$ 时, M_1 的栅源电压等于 V_{DD} , 并且它的漏极电压也等于 V_{DD} 。因此 M_1 工作在饱和态, 电容放电电流为 $I_{D1} = (\mu_n C_{ox}/2)(W/L)(V_{DD} - V_{TH})^2$ 。当 V_{out} 电压降低到 $V_{out} = V_{DD} - V_{TH}$ 时, M_1 进入线性区。器件仍然继续对 C_H 放电, 直到 V_{out} 接近零。我们注意到, 对于 $V_{out} \ll 2(V_{DD} - V_{TH})$, MOS 管可以看成一个阻值为 $R_{on} = [\mu_n C_{ox}(W/L)(V_{DD} - V_{TH})]^{-1}$ 的导通电阻。

现在考虑图 12.9(b) 的情况, 其中 $V_{in} = +1\text{ V}$, $V_{out}(t=t_0) = 0\text{ V}$, $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。此时, M_1 与 C_H 相接的一端作为源极, 由于 $V_{GS} = +3\text{ V}$, MOS 管导通, 但 $V_{DS} = +1\text{ V}$ 。这样, M_1 工作在线性区, 对 C_H 充电使 V_{out} 接近 $+1\text{ V}$ 。对于 $V_{out} \approx +1\text{ V}$, M_1 等效为导通电阻, 其阻值为 $R_{on} = [\mu_n C_{ox}(W/L)(V_{DD} - V_{in} - V_{TH})]^{-1}$ 。

从上述的实验, 我们可以得到以下两点。第一, MOS 开关在传输电流时可以双向传输, 只需对它的源极和漏极互换角色。第二, 如图 12.10 所示, 当开关导通时, V_{out} 随 V_{in} 的变化而变化, 当开关断开后, V_{out} 保持为常数。这样, 当 CK 为高电平时, 电路可以“跟踪”信号; 而当 CK 为低电平时, 电路通过 C_H 可以“冻结” V_{in} 的瞬时值。

 


图 12.10 采样电路的跟踪和保持能力

例 12.2

在图 12.9(a) 的电路中, 计算以时间为参变量的函数 V_{out} 。假设 $\lambda = 0$ 。

解

在 V_{out} 降低为 $V_{DD} - V_{TH}$ 之前, M_1 处在饱和区, 我们可以得到

$$V_{out}(t) = V_{DD} - \frac{I_{D1} t}{C_H} \quad (12.7)$$

$$= V_{DD} - \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{TH})^2 \frac{t}{C_H} \quad (12.8)$$

在 t_1 时刻之后,

$$t_1 = \frac{2V_{TH}C_H}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{TH})^2} \quad (12.9)$$

M_1 进入线性区,产生的电流与时间有关,因此得到

$$C_H \frac{dV_{out}}{dt} = -I_{D1} \quad (12.10)$$

$$= -\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{DD} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2], \quad t > t_1 \quad (12.11)$$

整理(12.11)式,得到

$$\frac{dV_{out}}{[2(V_{DD} - V_{TH}) - V_{out}]} V_{out} = -\frac{1}{2} \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} dt \quad (12.12)$$

分离变量,得到

$$\left[\frac{1}{V_{out}} + \frac{1}{2(V_{DD} - V_{TH}) - V_{out}} \right] \frac{dV_{out}}{V_{DD} - V_{TH}} = -\mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} dt \quad (12.13)$$

因此

$$\ln V_{out} - \ln[2(V_{DD} - V_{TH}) - V_{out}] = -(V_{DD} - V_{TH}) \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} (t - t_1) \quad (12.14)$$

即

$$\ln \frac{V_{out}}{2(V_{DD} - V_{TH}) - V_{out}} = -(V_{DD} - V_{TH}) \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} (t - t_1) \quad (12.15)$$

将其表示成指数形式,得到 V_{out} 为

$$V_{out} = \frac{2(V_{DD} - V_{TH}) \exp \left[-(V_{DD} - V_{TH}) \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} (t - t_1) \right]}{1 + \exp \left[-(V_{DD} - V_{TH}) \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} (t - t_1) \right]} \quad (12.16)$$

在图 12.9(b)的电路中,我们假设了 $V_{in} = +1V$,如图 12.11 所示。现在假设 $V_{in} = V_{DD}$,那么 V_{out} 如何随时间而变化呢? 由于这时 M_1 的栅极和漏极电位相同, MOS 管处于饱和区,因此我们得到:

$$C_H \frac{dV_{out}}{dt} = I_{D1} \quad (12.17)$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{out} - V_{TH})^2 \quad (12.18)$$

式中忽略了沟道长度调制效应。于是

$$\frac{dV_{out}}{(V_{DD} - V_{out} - V_{TH})^2} = \frac{1}{2} \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} dt \quad (12.19)$$

 


图 12.11 NMOS 采样开关的最大输出电平

因此

$$\frac{1}{V_{DD} - V_{out} - V_{TH}} \Big|_{V_{out}=0}^{V_{out}} = \frac{1}{2} \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} t \Big|_0^t \quad (12.20)$$

忽略体效应,并且在 $t=0$ 时,假设 $V_{out}=0$,得到

$$V_{out} = V_{DD} - V_{TH} - \frac{1}{\frac{1}{2} \mu_n \frac{C_{ox}}{C_H} \frac{W}{L} t + \frac{1}{V_{DD} - V_{TH}}} \quad (12.21)$$

从式(12.21)可以看出,当 $t \rightarrow \infty$, $V_{out} \rightarrow V_{DD} - V_{TH}$ 。这是因为当 V_{out} 接近 $V_{DD} - V_{TH}$ 时, M_1 的过驱动电压趋近零,使得对 C_H 的充电电流减小到可以忽略不计。当然,即使当 $V_{out} = V_{DD} - V_{TH}$ 时, MOS 管还会传输亚阈值电流,如果时间足够长,最终会使 V_{out} 的值达到 V_{DD} 。尽管如此,正如在第3章中提到的,就电路的一般工作速度而言,假设 V_{out} 不会超过 $V_{DD} - V_{TH}$ 是合理的。

上面的分析说明 MOS 开关有一个严重的缺点:如果输入信号的电平接近 V_{DD} ,那么由 NMOS 开关得到的输出信号就不能跟踪输入信号。从另一个观点看,开关的导通电阻在输入和输出电压接近 $V_{DD} - V_{TH}$ 时会显著地增大。那么我们会问:开关能准确地传输到输出的最大输入电平的值是多少呢?在图 12.11 中,对于 $V_{out} \approx V_{in}$, MOS 管处于深度的线性区,所以 V_{in} 的最高电压等于 $V_{DD} - V_{TH}$ 。在后面将会解释,实际上 V_{in} 必须远远低于这个值。

例 12.3

在图 12.12 的电路中,计算 M_1 导通电阻的最大值和最小值。假设 $\mu_n C_{ox} = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $W/L = 10/1$, $V_{TH} = 0.7 \text{ V}$, $V_{DD} = 3 \text{ V}$, 且 $\gamma = 0$ 。

 


图 12.12 例题 12.3 的图

解

注意到在稳定的情况下,因为 M_1 的栅极电压比 V_{in} 和 V_{out} 都大大高出 V_{TH} 值,所以 M_1 保持在线性区。如果 $f_m = 10 \text{ MHz}$,我们预计: V_{out} 可以跟踪 V_{in} ,而忽略由 M_1 的导通电阻和 C_H 造成的相移。假设 $V_{out} \approx V_{in}$,不需要区分源极和漏极端,可以得到

$$R_{on1} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{in} - V_{TH})} \quad (12.22)$$

这样, $R_{on1, \max} \approx 1.11 \text{ k}\Omega$, $R_{on1, \min} \approx 870 \Omega$ 。与之相反,如果输入的最大值上升到 1.5 V ,那么 $R_{on1, \max} = 2.5 \text{ k}\Omega$ 。

为了强调 MOS 器件在图 12.8(b) 的简单采样电路中使输入和输出电压之间不会出现直流偏移^①,工作在深线性区的 MOS 器件有时被称作“零失调”开关。在图 12.9 的例子中,这是显而易见的,输出电压最终等于输入电压。零失调性质在模拟信号的精确采样中是十分关键的,而这种性质在双极技术中是不存在的。

至此我们已经研究的仅仅是 NMOS 开关。读者可以验证,前面的原理同样适用于 PMOS 开关。特别是,如图 12.13 所示,如果 PMOS 的栅极接地,而漏极的输入电压为 $|V_{THP}|$ 或更低时,它就不能作为零失调开关。换句话说,PMOS 器件的导通电阻在输入和输出电压降为 $|V_{THP}|$ 时会迅速上升。

 


图 12.13 PMOS 开关采样电路

12.2.2 速度问题

什么因素决定图 12.8 的采样电路的速度呢? 我们在这里必须首先定义速度的概念。如图 12.14 所示,简单而通用的速度度量标准是当开关导通后,输出电压从零上升到最大输入电平所需的时间。由于 V_{out} 上升到等于 V_{in0} 的值需要无限时间,因此我们认为输出电压在最终值 V_{in0} 附近的某一误差范围 ΔV 内,输出值达到稳定。比如说,在 t_S 秒后输出稳定到 0.1% 的精度,就是指在图 12.14 中, $\Delta V / V_{in0} = 0.1\%$ 。因此,速度的性能要求必定也伴随精度的性能指标。这样,在 $t = t_S$ 后,可以认为源极和漏极的电压近似相等。

从图 12.14 电路可以推测,采样速度由两个因素确定:开关的导通电阻以及采样电容的大

^① 我们假设采样电路不抽取输入直流电流。

 


图 12.14 采样电路速度的定义

小。因此,为了获得较高的采样速度,需要采用大宽长比的器件以及小的采样电容值。但是,如图 12.12 所示,由于导通电阻还与输入电平有关,所以更大的正的输入会产生更大的时间常数(NMOS 开关的情况)。根据等式(12.22),我们可以绘制开关导通电阻与输入电压的关系图(见图 12.15(a)),要注意,当 V_{in} 接近 $V_{DD} - V_{TH}$ 时,导通电阻会迅速地增大。举例来说,如果限定 R_{on} 的变化范围为 4 比 1,那么输入电压最大值可由下式得到:

$$\frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{in,max} - V_{TH})} = \frac{4}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{TH})} \quad (12.23)$$

即

$$V_{in,max} = \frac{3}{4} (V_{DD} - V_{TH}) \quad (12.24)$$

这个值下降到 $V_{DD}/2$ 附近,严重限制了摆幅。需要注意的是,器件的阈值电压也直接限制了电压摆幅^①。

 


图 12.15 (a)NMOS 导通电阻; (b)PMOS 导通电阻作为输入电压的函数关系图

在采样电路中为了提供较大的电压摆幅,我们注意到 PMOS 开关在输入很大的正电压时,导通电阻会明显减小(如图 12.15(b))。因此要达到全摆幅采用“互补”开关是合理的。如图 12.16(a)所示,这种组合需要互补时钟,产生的等效电阻 $R_{on,eq}$ 为

^① 相反地,共源共栅级的输出摆幅一般受过驱动电压限制,而不是阈值电压。

$$R_{on,eq} = R_{on,N} \parallel R_{on,P} \quad (12.25)$$

$$= \frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_N (V_{DD} - V_{in} - V_{THN})} \parallel \frac{1}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_P (V_{in} - |V_{THP}|)} \quad (12.26)$$

$$= \frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_N (V_{DD} - V_{THN}) - \left[\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_N - \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_P \right] V_{in} - \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_P |V_{THP}|} \quad (12.27)$$

有意义的是,如果 $\mu_n C_{ox} (W/L)_N = \mu_p C_{ox} (W/L)_P$, 那么 $R_{on,eq}$ 与输入电平无关^①。图 12.16(b)描述在一般情况下 $R_{on,eq}$ 的特性,相对于单管开关,其导通电阻值的变化要小得多。

对于高速输入信号,为了避免采样值的不确定性,图 12.16(a)电路中 NMOS 和 PMOS 开关同时断开是十分关键的。举例来说,如果 NMOS 器件比 PMOS 器件早断开 Δt 秒,那么输出电压会以大的、与输入有关的时间常数跟踪输入电压 Δt 秒,如图 12.17 所示。这种影响会增大采样值的失真。对于普通精度,可以采用图 12.18 所示的简单电路,它以信号通过传输门 G_2 的时间来等效反相器 I_1 的延迟时间,以提供互补时钟信号。

 


图 12.16 (a)互补开关; (b)互补开关的导通电阻

 


图 12.17 由于互补开关不同时断开所引起的失真

 


图 12.18 产生互补时钟的简单电路

① 实际上,由于体效应, V_{THN} 和 V_{THP} 随着 V_{in} 变化,但是这里忽略了这种变化。

12.2.3 精度问题

我们前面对 MOS 开关的研究表明,较大的 W/L 或较小的采样电容能得到较高的采样速度。在这一节中,我们会看到这些提高速度的方法会降低信号采样的精度。

在开关断开的瞬间,在 MOS 器件工作时有一种机制会产生误差。我们分别来研究每一种效应。

沟道电荷注入

我们考虑图 12.19 的采样电路。我们记得,一个 MOSFET 处于导通状态时,二氧化硅与硅的界面必然存在沟道。假设 $V_{in} \approx V_{out}$, 利用在第 2 章中推导的公式,反型层中的总电荷可以表示为

$$Q_{ch} = WLC_{ox}(V_{DD} - V_{in} - V_{TH}) \quad (12.28)$$

式中 L 为有效沟道长度。当开关断开后, Q_{ch} 会通过源端和漏端流出,这种现象就称为“沟道电荷注入”。

在图 12.19 中,注入到左边的电荷被输入信号源吸收,不会产生误差。但是,注入到右边的电荷被沉积在 C_H 上,这就给存储在采样电容上的电压值带来误差。例如,假设 Q_{ch} 的一半电荷注入到了 C_H 上,产生的误差就等于

$$\Delta V = \frac{WLC_{ox}(V_{DD} - V_{in} - V_{TH})}{2C_H} \quad (12.29)$$

如图 12.20 所示, NMOS 开关的误差在输出端以一个负的“台阶”出现。我们注意到,此误差正比于 WLC_{ox} , 并且反比于 C_H 。

 


图 12.19 开关断开后的电荷注入

图 12.20 电荷注入效应

现在出现了一个重要的问题:在式(12.29)中,我们为什么要假设正好一半的沟道电荷注入到 C_H 上呢? 实际上,通过源端和漏端流出的电荷的比值是一个比较复杂的函数,它由许多参数所决定,比如每端对地的阻抗,以及时钟的跳变时间等[1,2]。关于这些参数如何影响的研究还未得到任何可以预测电荷分配的经验。而且,在很多情况下,这些参数,如时钟跳变时间是很难控制的。并且大多数的电路模拟软件对电荷注入效应的模拟也是不精确的。以最坏情况估计,我们可以假设全部的沟道电荷注入到了采样电容上。

注入电荷是如何影响精度的呢? 假设所有电荷都注入到采样电容上,可以得到输出采样

电压为

$$V_{\text{out}} \approx V_{\text{in}} - \frac{WLC_{\text{ox}}(V_{\text{DD}} - V_{\text{in}} - V_{\text{TH}})}{C_{\text{H}}} \quad (12.30)$$

式中忽略了输入和输出相移,于是得到

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \left(1 + \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} \right) - \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} (V_{\text{DD}} - V_{\text{TH}}) \quad (12.31)$$

上式认为,输出是通过两方面的影响使其偏离理想值:非单位增益, $1 + WLC_{\text{ox}}/C_{\text{H}}$ ^①;固定的失调电压 $-WLC_{\text{ox}}(V_{\text{DD}} - V_{\text{TH}})/C_{\text{H}}$ (如图 12.21)。换句话说,由于假设沟道电荷是输入电压的线性函数,因此电路只表现出增益误差和直流失调。

在前面的讨论中,我们默认 V_{TH} 为常数。但是,对于 NMOS 开关(在 n 阱工艺中),体效应是必须考虑的^②。由于 $V_{\text{TH}} = V_{\text{TH0}} + \gamma(\sqrt{2\phi_{\text{B}} + V_{\text{SB}}} - \sqrt{2\phi_{\text{B}}})$, 并且 $V_{\text{BS}} \approx -V_{\text{in}}$, 我们得到

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} - \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} (V_{\text{DD}} - V_{\text{in}} - V_{\text{TH0}} - \gamma\sqrt{2\phi_{\text{B}} + V_{\text{in}}} + \gamma\sqrt{2\phi_{\text{B}}}) \quad (12.32)$$

$$= V_{\text{in}} \left(1 + \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} \right) + \gamma \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} \sqrt{2\phi_{\text{B}} + V_{\text{in}}} - \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} (V_{\text{DD}} - V_{\text{TH0}} + \gamma\sqrt{2\phi_{\text{B}}}) \quad (12.33)$$

由此得出: V_{TH} 与 V_{in} 的非线性关系在输入/输出特性中产生了非线性。

综上所述,在 MOS 采样电路中电荷注入产生了三种误差:增益误差,直流失调和非线性误差。在许多应用中,前两项误差可以允许或修正,但最后一项则不能。

考虑由电荷注入所引起的速度与精度的折衷是十分有益的。用简单的时间常数 τ 表示速度,用由电荷注入引起的误差 ΔV 表示精度,并且定义性能指标 $F = (\tau \Delta V)^{-1}$ 。可以得到

$$\tau = R_{\text{on}} C_{\text{H}} \quad (12.34)$$

$$= \frac{1}{\mu_{\text{n}} C_{\text{ox}} (W/L) (V_{\text{DD}} - V_{\text{in}} - V_{\text{TH}})} C_{\text{H}} \quad (12.35)$$

并且

$$\Delta V = \frac{WLC_{\text{ox}}}{C_{\text{H}}} (V_{\text{DD}} - V_{\text{in}} - V_{\text{TH}}) \quad (12.36)$$

我们有

 


图 12.21 存在电荷注入的采样电路的输入/输出特性

① 因为当输入电压上升时,脉冲变小,因此电压增益比单位增益大。

② 即使对于 PMOS 开关,因为开关的源极和漏极在采样期间可以互换,所以 n 阱是接在最正的电源上。

$$F = \frac{\mu_n}{L^2} \quad (12.37)$$

所以,对一级近似而言,速度精度的折衷与开关的宽度和采样电容无关。

时钟馈通

除了沟道电荷注入,MOS 开关还会通过其栅漏或栅源交叠电容将时钟跳变耦合到采样电容上。如图 12.22 所描述的,这种效应给采样输出电压引入误差。假设交叠电容固定不变,误差可以表示为

$$\Delta V = V_{CK} \frac{WC_{ov}}{WC_{ov} + C_H} \quad (12.38)$$

式中 C_{ov} 为单位宽度的交叠电容。误差 ΔV 与输入电压无关,在输入/输出特性中表现为固定的失调。和电荷注入一样,时钟馈通效应也产生速度和精度之间的折衷问题。

 


图 12.22 采样电路中的时钟馈通

KT/C 噪声

在例 7.1 中,对电容充电的电阻产生了总计为 $\sqrt{KT/C}$ 的均方根值噪声电压。如图 12.23 所示,采样电路也有相似的效果。开关的导通电阻在输出端引入了热噪声,并且当开关断开时,这个噪声随同输入电压的瞬时值保存在电容上了。可以证明,这种情况下采样噪声的均方根值电压仍然近似等于 $\sqrt{KT/C}$ [3,4]。

 


图 12.23 采样电路的热噪声

在许多高精度应用中 KT/C 噪声问题限制了 SC 电路的性能。为了达到低噪声,采样电容必须足够大,但这样会增加电路负载并降低速度。

12.2.4 电荷注入抵消

电荷注入对输入电平的依赖关系和由式(12.37)所表示的折衷方案,要求寻找抵消电荷注入效应的方法以提高 F 值。这里就研究几种这样的技术。

为了得到第一种方法,我们假定由主晶体管注入的电荷能够通过另一个晶体管消除。如图 12.24 所示,电路中增加了由 \overline{CK} 驱动的“虚拟”开关 M_2 ,当 M_1 断开后, M_2 导通,前者沉积在 C_H 上的沟道电荷被后者吸收以建立后者的沟道。请注意, M_2 的源极和漏极都接在输出结点上。

 


图 12.24 增加虚拟器件以减小电荷注入和时钟馈通

那么如何保证由 M_1 注入的电荷 Δq_1 正好等于被 M_2 吸收的电荷 Δq_2 呢? 假设 M_1 沟道的一半电荷注入到了 C_H 上, 那么

$$\Delta q_1 = \frac{W_1 L_1 C_{ox}}{2} (V_{CK} - V_{in} - V_{TH1}) \quad (12.39)$$

因为 $\Delta q_2 = W_2 L_2 C_{ox} (V_{CK} - V_{in} - V_{TH2})$, 所以如果选择 $W_2 = 0.5 W_1$, $L_2 = L_1$, 那么 $\Delta q_2 = \Delta q_1$ 。但不幸的是, 源极和漏极等分电荷的假设一般来说是不成立的, 从而减小了这种方法的吸引力。

有意思的是, 在选择 $W_2 = 0.5 W_1$, $L_2 = L_1$ 后, 时钟馈通效应被抑制住了。如图 12.25 所示, V_{out} 的总电荷等于零, 这是因为

$$-V_{CK} \frac{W_1 C_{ov}}{W_1 C_{ov} + C_H + 2W_2 C_{ov}} + V_{CK} \frac{2W_2 C_{ov}}{W_1 C_{ov} + C_H + 2W_2 C_{ov}} = 0 \quad (12.40)$$

 


图 12.25 虚拟开关对时钟馈通效应的抑制作用

另一种降低电荷注入效应方法是将 PMOS 和 NMOS 器件结合起来, 如图 12.26 所示, 这就使得相反的电荷量被两个沟道相互注入。为了使 Δq_1 正好抵消 Δq_2 , 我们必须保证 $W_1 L_1 C_{ox} (V_{CK} - V_{in} - V_{THN}) = W_2 L_2 C_{ox} (V_{in} - |V_{THP}|)$ 。这样, 抵消仅仅对一种输入电平起作用。但是对于时钟馈通效应, 由于 NMOS 的栅漏交叠电容与 PMOS 的不相等, 此电路并不能完全消除。

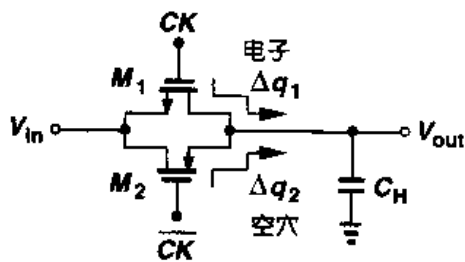


图 12.26 运用互补开关减小电荷注入

差动电路的优点提示我们可以利用差动工作来减小电荷注入的问题。如图 12.27 所示, 我们可以推测得出电荷注入被看作是一种共模干扰。但是, 因为 $\Delta q_1 = WLC_{ox} (V_{CK} - V_{in1} - V_{TH1})$, $\Delta q_2 = WLC_{ox} (V_{CK} - V_{in2} - V_{TH2})$, 只有当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时, 才能得到 $\Delta q_1 = \Delta q_2$ 。换句话说, 误差不能由差动信号全部消除。尽管如此, 这种技术还是可以消除固定的失调, 并且降低非线性成分。这一点可以通过下式理解:

$$\Delta q_1 - \Delta q_2 = WLC_{ox} [(V_{in2} - V_{in1}) + (V_{TH2} - V_{TH1})] \quad (12.41)$$

$$= WLC_{ox} [V_{in2} - V_{in1} + \gamma(\sqrt{2\phi_F + V_{in2}} - \sqrt{2\phi_F + V_{in1}})] \quad (12.42)$$

当 $V_{in1} = V_{in2}$ 时, $\Delta q_1 - \Delta q_2 = 0$, 这种情况表现出没有失调。而且, 体效应的非线性出现在式 (12.42) 的两个平方根项中, 结果仅导致奇数阶失真 (见第 13 章)。

在数据采样系统中, 电荷注入问题不断地限制速度精度的折衷性能。本章已经介绍了许多消除技术, 但每种又会导致其它折衷问题。其中有一种称为“下极板采样”的技术, 广泛地应用于开关电容电路中, 我们将稍后在本章中加以阐述。

 


图 12.27 差动采样电路

12.3 开关电容放大器

在 12.1 节中我们提到过, 并利用图 12.4 的电路作为实例说明了, 采用电容反馈网络的 CMOS 反馈放大器比用电阻反馈网络的放大器更容易实现。在讨论了采样技术之后, 现在就要学习一些开关电容放大器的内容。我们的目标是理解开关电容放大器的基本原理以及每种电路设计过程中遇到速度与精度折衷问题。

在学习开关电容放大器之前, 简要了解 CMOS 工艺中电容的物理实现是十分有用的。图 12.28(a) 表示了一个简单的电容器结构, 其“上极板”为多晶硅层, “下极板”为重掺杂的 n^+ 区。介质层为 CMOS 器件也采用的薄氧化物层^①。在使用这种结构时, 一个关心的重要问题是每个极板和衬底之间产生的寄生电容。特别是下极板会与下面 p 型区形成很大的结电容, 一般为栅氧电容的 10% 到 20%。因此, 电容的模型常表示为图 12.28(b) 的形式。在 17 章和 18 章还会更详细地介绍单片电容。

 


图 12.28 (a) 单片电容结构; (b) 包括对衬底寄生电容的(a)的电路模型

12.3.1 单位增益采样器/缓冲器

虽然单位增益放大器的反馈网络中没有电阻或电容, 如图 12.29(a) 所示, 但对离散时间的应用, 仍需要采样电路。因此我们可以设想如图 12.29(b) 所示的电路作为采样器或缓冲器。然而, 这里由 S_1 注入到 C_H 上的与输入有关的电荷限制了采样精度。

^① 因为二氧化硅在重掺杂材料上的生长速度较快, 所以这种电容的氧化物通常比 MOS 栅氧层厚。

 


图 12.29 (a) 单位增益缓冲器; (b) 采用单位增益缓冲器的采样电路

现在考虑图 12.30(a) 所示的电路结构, 其中三个开关控制着电路的采样及放大模式。在采样模式中, S_1 和 S_2 导通, S_3 断开, 产生的电路结构如图 12.30(b) 所示。这样, $V_{out} = V_X \approx 0$, 电容 C_H 两端的电压跟踪 V_{in} ; 在 $t = t_0$ 时, 当 $V_{in} = V_0$, S_1 和 S_2 断开, S_3 导通, 电容跨接在运放的输入输出两端, 电路进入放大模式(图 12.30(c))。因为运放的高增益要求结点 X 仍为虚地且存储在电容上的电荷必须守恒, 所以 V_{out} 的值上升到近似等于 V_0 。这样这个电压就被“冻结”并可以被后续电路处理。

采用适当的时序, 图 12.30(a) 电路可以极大地减轻沟道电荷注入的问题。正如图 12.31 以“慢动作”所描述的, 从采样模式转换到放大模式, 开关 S_2 比 S_1 稍微早断开一会儿。下面我们仔细分析 S_1 和 S_2 的注入电荷所产生的影响。当 S_2 断开时, 它向 C_H 注入的电荷量等于 Δq_2 , 产生的误差为 $\Delta q_2 / C_H$ 。但是, 因为 X 点是虚地, 这些电荷与输入电平无关。例如, 如果 S_2 为 NMOS 器件, 其栅电压等于 V_{CK} , 那么 $\Delta q_2 = WLC_{ox}(V_{CK} - V_{TH} - V_X)$ 。虽然体效应使得 V_{TH} 是 V_X 的函数, 但因为 V_X 完全与 V_{in} 无关, 因此 Δq_2 相对是个常数。

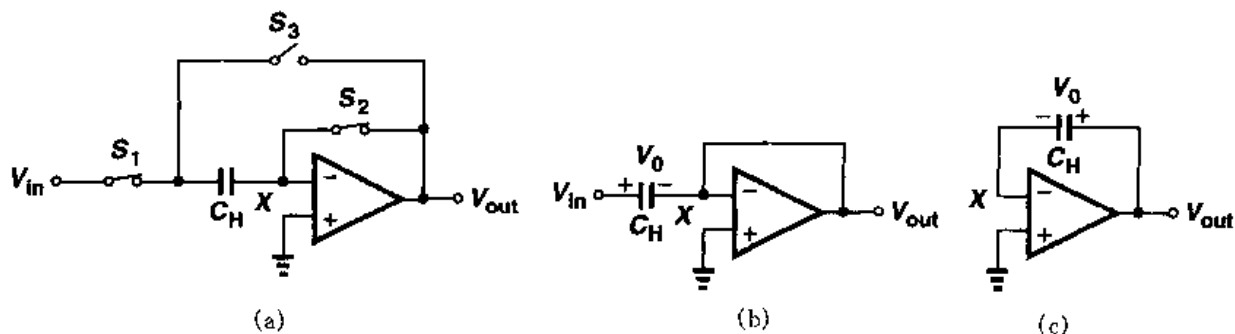


图 12.30 (a) 单位增益采样器; (b) 电路(a)的采样模式; (c) 电路(a)的放大模式

 
 


图 12.31 单位增益采样器慢动作工作过程

Δq_2 的值为常数, 这意味着 S_2 的沟道电荷仅仅在输入/输出特性中引入了失调(而不是增

益误差或非线性)。正如下面阐述的,这种失调通过差动工作能很容易地消除。但是, S_1 的电荷注入到 C_H 上又会怎样呢? 将 V_{in} 置为零,并假设 S_1 注入到 P 点的电荷为 Δq_1 ,如图12.32(a)所示。如果 X 点对地的电容(包括运放的输入电容)等于零,那么 V_P 和 V_X 将跳跃到无限大。为了简化分析,我们假定 X 点对地的总电容为 C_X (图12.32(b)),很快我们会了解它的值对结果无影响。在图12.32(b)中, C_H 和 C_X 所带的电荷数都等于 Δq_1 。如图12.32(c)所示,现在将 C_H 接在运放的两端,设法获得输出电压结果。

图 12.32 开关 S_1 电子注入效应

(a)零运放输入电容情况; (b)有限运放输入电容情况; (c)放大模式传输情况

为了计算输出电压,我们必须充分地注意到:结点 X 的总电荷在 S_2 断开后保持不变,因为结点 X 无任何电子流出或流入的路径。所以,如果在 S_1 断开前 C_H 右极板和 C_X 上极板的总电荷为零,因为没有阻性通路与 X 点相连,所以在 S_1 注入电荷后,它的总电荷仍然应为零。当 C_H 接在运放两端时维持相同的结果。

现在考虑如图12.32(c)所示的电路,假设 X 点的总电荷为零。我们可以得到 $C_X V_X - (V_{out} - V_X) C_H = 0$,且 $V_X = -V_{out}/A_{v1}$ 。因此, $-(C_X + C_H) V_{out}/A_{v1} - V_{out} C_H = 0$,即 $V_{out} = 0$ 。我们注意到,这个结果与 Δq_1 ,电容值或运放的增益都无关,因此显示出,如果 S_2 首先断开, S_1 的电荷注入不会带来误差。

综上所述,在图12.30(a)中,当 S_2 断开后,结点 X “悬空”,无论电路的其它结点如何跳变,其总电荷保持常数。因此,在反馈结构形成后,输出电压不会受 S_1 电荷注入的影响。从另一种观点看,节点 X 在 S_2 断开的时刻是虚地,在 C_H 两端保持了输入的瞬时电平,并在 C_H 左极板上产生的电荷等于 $V_0 C_H$ 。通过反馈电路稳定后,节点 X 仍旧是虚地,迫使 C_H 依然携带电荷 $V_0 C_H$,因此输出电压近似等于 V_0 。

S_1 的电荷注入效应也可以从另一角度研究。假设图12.32(c)中输出电压有限并为正值。那么,由于 $V_X = V_{out}/(-A_{v1})$, V_X 必定有限且为负值,这就要求 C_X 的上极板带负电荷。为了使 X 点的总电荷为零, C_H 左极板上的电荷必须为正,右极板为负,从而得出 $V_{out} \leq 0$ 。因此唯一有效的解答是 $V_{out} = 0$ 。

图12.30(a)的第三个开关 S_3 也值得注意。 S_3 为了导通必须在它的氧化物界面建立反型层,那么其沟道所需的电荷是由 C_H 还是由运放来提供呢? 从前面的分析来看,在反馈电路稳定后, C_H 上的电荷等于 $V_0 C_H$,与 S_3 无关。因此 S_3 的沟道电荷完全来自运放,不会产生误差。

至此,对图12.30(a)电路的研究认为,只要采用合适的时序,开关 S_1 和 S_3 的电荷注入无关紧要,只有 S_2 的沟道电荷会产生固定偏移电压。图12.33所示是一个时钟沿简单实现电路,它保证 S_1 在 S_2 断开后才断开。

 


图 12.33 单位增益采样器的时钟沿产生电路

复位开关注入的电荷与输入无关的特性,使得可以通过差动运算完全消除电荷注入效应。如图 12.34 所示,这种方法采用差动运算放大器和两个采样电容,使得由 S_2 和 S'_2 注入的电荷在结点 X 和 Y 表现为共模干扰。这与图 12.27 所示的差动电路的性质相反,那个电路中,与输入有关的电荷注入仍旧会引起非线性误差。实际上, S_2 和 S'_2 会产生有限的电荷注入失配,解决办法是增加另外一个开关 S_{eq} ,它稍微在 S_2 和 S'_2 断开后断开(但在 S_1 和 S'_1 断开前),从而使得结点 X 和 Y 的电荷数相等。

 


图 12.34 单位增益采样器的差动实现

精度问题

图 12.30(a) 的电路在放大模式中表现为一个单位增益的缓冲器,产生的输出电压近似等于存储在电容上的电压。那么它的单位增益的精度如何? 在一般情况下我们假设运放的输入电容 C_{in} 是有限值,并在采样模式转变到放大模式时计算电路的输出电压值,如图 12.35 所示。由于运放的增益是有限的,在放大模式下 $V_X \neq 0$,在 C_{in} 上的电荷等于 $C_{in} V_X$ 。

 


图 12.35 用于精确计算的等效电路

在结点 X 上的电荷守恒要求电荷 $C_{in} V_X$ 来自电容 C_H ,使 C_H 上的电荷增加到 $C_H V_0 + C_{in} V_X$ ^①。这就使得 C_H 两端的电压等于 $(C_H V_0 + C_{in} V_X)/C_H$ 。因此可以得到 $V_{out} - (C_H V_0 + C_{in} V_X)/C_H = V_X$,并且 $V_X = -V_{out}/A_{v1}$ 。因此

① 因为正电荷从 C_H 的左极板传输到了 C_{in} 的上极板,导致了 C_H 两端电压更正,所以 C_H 上电荷增加。

$$V_{out} = \frac{V_0}{1 + \frac{1}{A_{v1}} \left(\frac{C_{in}}{C_H} + 1 \right)} \quad (12.43)$$

$$\approx V_0 \left[1 - \frac{1}{A_{v1}} \left(\frac{C_{in}}{C_H} + 1 \right) \right] \quad (12.44)$$

正如所预料的,如果 $C_{in}/C_H \ll 1$,那么 $V_{out} \approx V_0/(1 + A_{v1}^{-1})$ 。但是,一般而言,电路的增益误差约为 $-(C_{in}/C_H + 1)/A_{v1}$,可以看出,即使速度的要求不重要,输入电容也必须尽量小。在第 9 章中,为了增加 A_{v1} ,运放需要选择大的宽长比输入器件,但付出的代价是增大了输入电容。因此理想的器件尺寸应该产生最小的增益误差而不是最大的 A_{v1} 。

例 12.4

在图 12.35 电路中, $C_{in} = 0.5 \text{ pF}$, $C_H = 2 \text{ pF}$ 。那么在保证增益误差为 0.1% 的情况下,运放的最小增益是多少?

解

因为 $C_{in}/C_H = 0.25$,因此 $A_{v1, \min} = 1\,000 \times 1.25 = 1\,250$ 。

速度问题

让我们首先研究处于采样模式的电路,如图 12.36(a)所示。此阶段的时间常数是多少呢?可以看出,与 C_H 串联的总电阻包括 R_{on1} 和 X 点对地的电阻 R_X 。采用简单的运放模型,如图 12.36(b)所示,图中 R_0 表示运放的开环输出阻抗,可以得到

 


图 12.36 (a)采样模式下的单位增益采样; (b) (a)图的等效电路

$$(I_X - G_m V_X) R_0 + I_X R_{on2} = V_X \quad (12.45)$$

这样

$$R_X = \frac{R_0 + R_{on2}}{1 + G_m R_0} \quad (12.46)$$

通常情况下 $R_{on2} \ll R_0$, 并且 $G_m R_0 \gg 1$, 因此 $R_X \approx 1/G_m$ 。例如,在差动到单端转换的套筒式运放中, G_m 等于每个输入 MOS 管的跨导。

所以,采样模式下的时间常数等于

$$\tau_{\text{sum}} = \left(R_{\text{onl}} + \frac{1}{G_m} \right) C_H \quad (12.47)$$

τ_{sum} 的值必须足够小, 以便在图 12.14 的测试情况下能稳定到要求的精度。

现在让我们考虑放大模式下的电路。连同运放的输入电容和负载电容一起, 如图 12.37 所示, 该电路一定开始于 $V_{\text{out}} \approx 0$ 且最终产生 $V_{\text{out}} \approx V_0$ 。如果 C_{in} 相对较小, 可以假设 C_L 和 C_H 两端的电压不会立即改变, 从而得出, 如果 $V_{\text{out}} \approx 0$, $V_{\text{CH}} \approx V_0$, 那么在放大模式开始时, $V_X = -V_0$ 。换句话说, 运放初始时读到的输入差动电压会跳至一个很大的值, 可能使运放产生转换。但是, 让我们先假设运放可以用线性模型进行模拟并得到输出响应。

 


图 12.37 放大模式下单位增益采样器的时间响应

为了简化分析, 我们可以将 C_H 上的电荷看作一个与之串联的电压源 V_S , V_S 在 $t = t_0$ 时刻由零变为 V_0 而 C_H 本身不带电荷, 如图 12.38 所示。现在推导传输函数 $V_{\text{out}}(s)/V_S(s)$ 和阶跃响应。有

$$V_{\text{out}} \left(\frac{1}{R_0} + C_L s \right) + G_m V_X = (V_S + V_X - V_{\text{out}}) C_H s \quad (12.48)$$

 


图 12.38 放大模式下单位增益电路的等效电路

并且, 因为通过 C_{in} 的电流等于 $V_X C_{\text{in}} s$,

$$V_X \frac{C_{\text{in}} s}{C_H s} + V_X + V_S = V_{\text{out}} \quad (12.49)$$

根据式(12.49)计算出 V_X , 并把该值代入式(12.48)中, 可以得到传输函数为

$$\frac{V_{\text{out}}(s)}{V_S} = R_0 \frac{(G_m + C_{\text{in}} s) C_H}{R_0 (C_L C_{\text{in}} + C_{\text{in}} C_H + C_H C_L) s + G_m R_0 C_H + C_H + C_{\text{in}}} \quad (12.50)$$

注意到当 $s=0$ 时, 式(12.50)的简化形式与(12.43)相似。因为通常 $G_m R_0 C_H \gg C_H$ 及 C_{in} , 因此式(12.50)可以简化为

$$\frac{V_{\text{out}}(s)}{V_S} = \frac{(G_m + C_{\text{in}} s) C_H}{(C_L C_{\text{in}} + C_{\text{in}} C_H + C_H C_L) s + G_m C_H} \quad (12.51)$$

所以, 输出特性由一个时间常数表示, 该时间常数等于

$$r_{\text{amp}} = \frac{C_L C_{\text{in}} + C_m C_H + C_H C_L}{G_m C_H} \quad (12.52)$$

它与运放的输出电阻无关。这是因为更大的 R_0 电阻导致更大的环路增益,最终产生固定的闭环速度。如果 $C_{\text{in}} \ll C_L$ 及 C_H ,那么式(12.52)简化为 C_L/G_m ,这是预料中的结果。因为忽略 C_{in} ,单位增益缓冲器的输出电阻等于 $1/G_m$ 。

现在我们以套筒式运放为例,研究电路的转换特性。电路一进入放大模式就会在反相输入端出现一个大的阶跃(见图 12.37)。如图 12.39 所示,运放输入差动对的尾电流从一边注入,并且它的镜像电流对输出端的电容充电。因为 M_2 在转换期间关断,所以 C_{in} 可以忽略,转换速率近似等于 I_{SS}/C_L 。当 V_X 非常接近 M_1 的栅电压时,转换才会停止,此后便以式(12.52)给出的时间常数开始稳定过程。

从前面的研究可以看出,运放的输入电容会降低单位增益采样器或缓冲器的速度和精度。由于这个原因,在图 12.30 中,常常将 C_H 的下极板连接输入信号或运放的输出端,而将上极板接在结点 X 上,如图 12.40 所示,这样可最大限度地减小结点 X 对地的寄生电容。这种技术被称为“下极板采样”。而且由输入或输出端连接的下极板还可以避免在结点 X 注入衬底噪声(见 18 章)。

比较图 12.29(b)和 12.30(a)的采样电路是十分有意义的。在图 12.29(b)中,因为采样时间常数只与开关的导通电阻有关,因此它的值很小。更重要的是在图 12.29(b)中,开关断开后,其放大作用几乎是瞬时完成的,而在图 12.30 中,这需要一个有限的建立时间。然而,单位增益采样器最大的优点在于其电荷注入与输入无关。

12.3.2 同相放大器

在这一节中,我们再来看看图 12.4 所示的电路,研究其速度特性和精度特性。这个电路重画在图 12.41(a)中,放大器工作过程如下。在采样模式, S_1 和 S_2 导通, S_3 断开,使得结点 X 为虚地,并使 C_1 两端的电压跟踪输入电压(图 12.41(b))。在采样模式结束时, S_2 首先断开,向结点 X 注入固定电荷 Δq_2 。接着, S_1 断开, S_3 导通,如图 12.41(c)所示。因为 V_P 从 $V_{\text{in}0}$ 变到 0,所以输出电压从 0 变到大约 $V_{\text{in}0}(C_1/C_2)$,产生的电压增益等于 C_1/C_2 。因为输出值最终与 $V_{\text{in}0}$ 的极性相同,因此这种电路被称作同相放大器,而且它的增益能够大于单位增益。

如同图 12.30(a)单位增益电路一样,采用适当的时序,即使 S_2 在 S_1 之前断开,同相放大

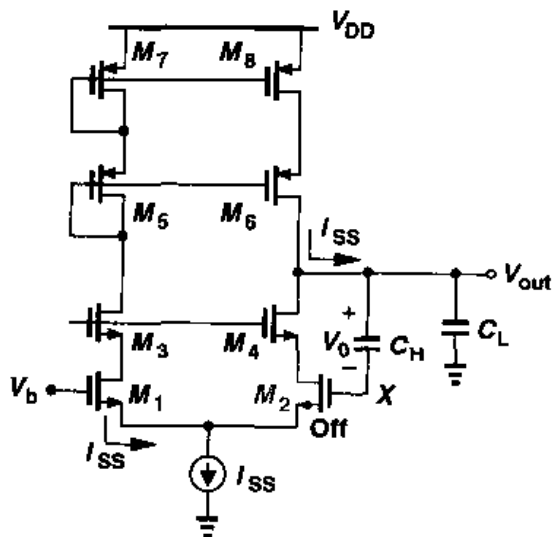


图 12.39 转换过程中的单位增益采样器

 


图 12.40 单位增益采样器与电容器的连接

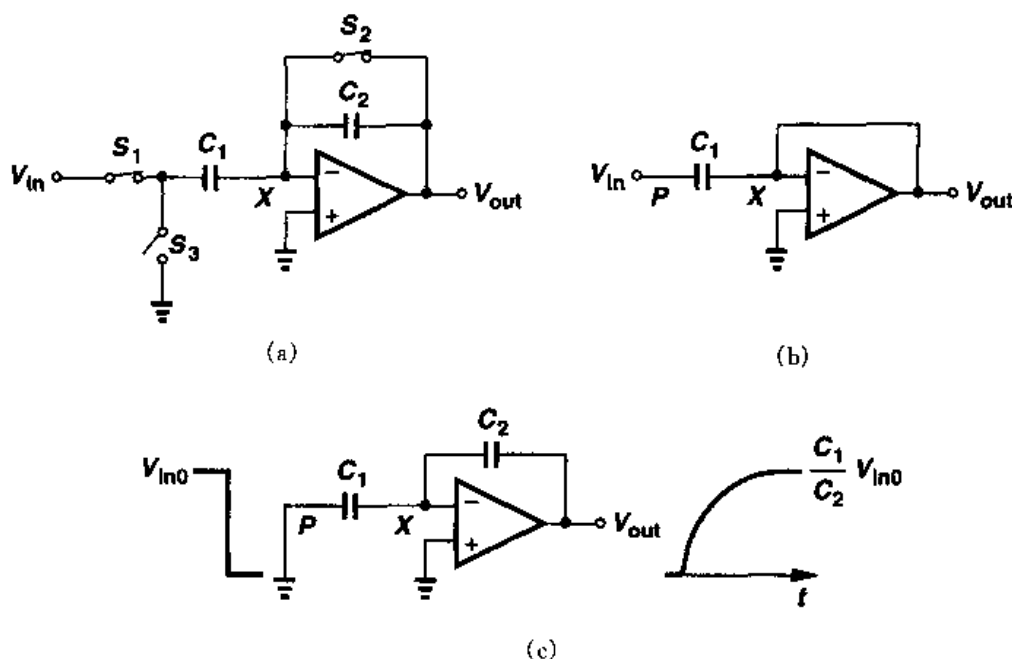


图 12.41 (a)同相放大器; (b)采样模式; (c)电路跳变到放大模式

器也可以避免与输入有关的电荷注入效应,如图 12.42 所示。在 S_2 断开之后,节点 X 的总电荷保持不变,使得电路不会受 S_1 电荷注入或 S_3 电荷吸收作用的影响。让我们首先详细讨论 S_1 的影响。正如图 12.43 所示,由 S_1 注入的电荷 Δq_1 使节点 P 的电压变化量约为 $\Delta V_P = \Delta q_1 / C_1$,因此输出电压的变化量为 $-\Delta q_1 / C_2$ 。但是,在 S_3 导通后, V_P 降为零。这样, V_P 总的变化等于 $0 - V_{in0} = -V_{in0}$,使得输出电压总的变化量为 $-V_{in0}(-C_1/C_2) = V_{in0}C_1/C_2$ 。

 
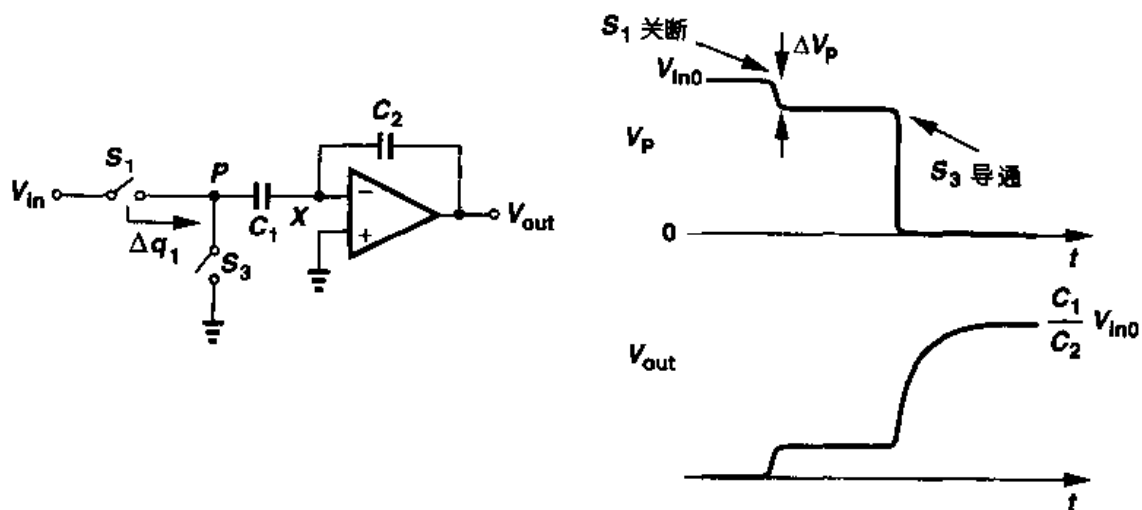


图 12.42 同相放大器跳变到放大模式

这里关键是 V_P 从固定电压 V_0 变到 0,其间要经历由 S_1 引起的干扰。因为所关心的输出

图 12.43 S_1 电荷注入效应

电压是在结点 P 接地后才测量的,所以 S_1 的电荷注入不会影响到最终的输出结果。从另外的角度看,正如图 12.44 所示,在 S_2 断开的瞬间, C_1 右极板的电荷近似等于 $V_{in0}C_1$,并且在

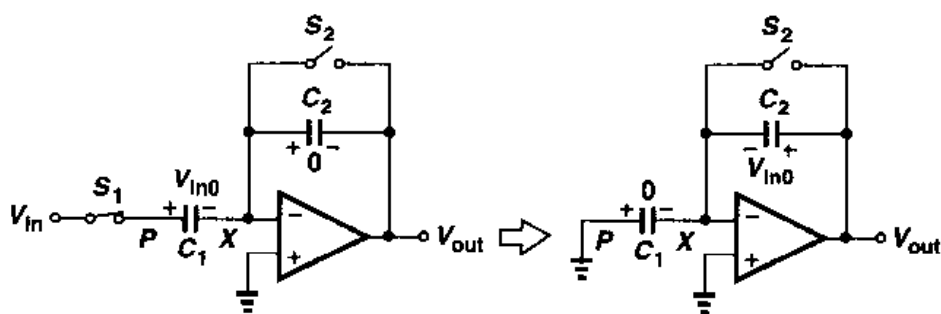


图 12.44 同相放大器的电荷再分配

S_2 断开后,结点 X 总的电荷保持不变。这样,当结点 P 接地且电路稳定后, C_1 两端的电压以及它的电荷均接近为零,因此 C_2 左极板上一定会驻留电荷 $-V_{in0}C_1$ 。换句话说,不管其间在结点 P 如何偏离,但最终输出电压近似等于 $V_{in0}C_1/C_2$ 。

从上述讨论中可以看出,另外两种现象对最终的输出也不会产生影响。第一,从 S_2 断开到 S_1 断开,输入电压可以显著地变化,如图 12.45 所示,但不会产生任何误差。换句话说,采样瞬间由 S_2 的断开决定。第二,当 S_3 导通,需要吸收沟道电荷,但因 V_P 的最终值为零,所以这个电荷不重要。这样,由于结点 X 的总电荷守恒并且最终 V_P 是固定值(零),所以上述两种情况都不会引入误差。为了强调 V_P 的初始值和最终值都是固定电压,我们认为结点 P 是“被驱动”的,或者说结点 P 从一个低阻抗结点转换到另一个低阻抗结点。这里低阻抗一词使得电荷不守恒的 P 点区别于电荷守恒的“浮点”,例如 X 。

总而言之,图 12.41(a)中适当的时序保证了结点 X 只受 S_2 注入电荷的影响,即 V_{out} 的最终值与 S_1 和 S_3 带来的误差无关。而由 S_2 引起的固定偏移最终又可以通过差动运算予以消除,如图 12.46 所示。

 
 
图 12.45 S_2 关断后输入变化的影响

图 12.46 同相放大器的差动实现

例 12.5

在图 12.46 所示的差动电路中,假设不使用补偿开关 S_{eq} ,且 S_2 和 S'_2 存在 10 mV 的阈值电压的失配。如果 $C_1 = 1$ pF, $C_2 = 0.5$ pF, $V_{TH} = 0.6$ V,并且对所有的开关, $WLC_{ox} = 50$ fF。那么在假设 S_2 和 S'_2 的全部沟道电荷都分别注入到 X 和 Y 点的情况下,计算输出端的直流失调电压。

解

简化电路如图 12.47 所示,可以看出 $V_{out} \approx \Delta q / C_2$, 其中 $\Delta q = WLC_{ox} \Delta V_{TH}$ 。注意到 C_1 没有出现在最终结果中,这是因为结点 X 是虚地,即 C_1 两端的电压变化是可以忽略的。因此,注入电荷主要驻留在 C_2 的左极板上,使得输出误差电压等于 $\Delta V_{out} = WLC_{ox} \Delta V_{TH} / C_2 = 1$ mV。

 


图 12.47

精度问题

如上所述,图 12.41(a)电路提供了额定电压增益为 C_1/C_2 。现在我们在运放的开环增益等于有限值 A_{v1} 的情况下来计算其实际增益。如图 12.48 所示,运放的输入级有输入电容,电路放大输入电压的变化,因此得到

$$(V_{out} - V_X)C_2 s = V_X C_{in} s + (V_X - V_{in})C_1 s$$

(12.53)

 


图 12.48 放大期间同相放大器的等效电路

由于 $V_{out} = -A_{v1} V_X$, 我们得到

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{C_1}{C_2 + \frac{C_2 + C_1 + C_{in}}{A_{v1}}} \quad (12.54)$$

对于很大的 A_{v1} ,

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \approx \frac{C_1}{C_2} \left(1 - \frac{C_2 + C_1 + C_{in}}{C_2} \frac{1}{A_{v1}} \right) \quad (12.55)$$

这表示,放大器的增益误差为 $(C_2 + C_1 + C_{in}) / (C_2 A_{v1})$ 。值得注意的是,这个值随着额定增益 C_1/C_2 增大而增大。

比较式(12.44)和式(12.55),可以发现当 $C_H = C_2$ 时,对于额定的单位增益,同相放大器的增益误差大于单位增益采样器的增益误差。这是因为前者的反馈系数等于 $C_2 / (C_1 + C_{in} + C_2)$,而后者的反馈系数等于 $C_H / (C_H + C_{in})$ 。例如,如果忽略 C_{in} ,那么单位增益采样器的增益误差是同相放大器的一半。

速度问题

从图 12.48 的较小反馈系数可以看出,放大器的时间响应比单位增益采样器的时间响应要慢,事实上的确如此。考虑图 12.49(a)的等效电路,因为它与图 12.38 的区别仅仅在于连接在节点 X 和理想电压源之间的电容 C_1 ,我们预计,放大器的时间常数同样可以由式(12.52)的形式表示,只要将式中的 C_{in} 换成 $C_{in} + C_1$ 即可。但是在更严格的分析中,需要将图 12.49(a)中的 V_{in} , C_1 和 C_{in} 用戴维南等效值替换,形成图 12.49(b)的电路,其中 $\alpha = C_1 / (C_1 + C_{in})$, $C_{eq} = C_1 + C_{in}$,并且注意到

$$V_X = (\alpha V_{in} - V_{out}) \frac{C_{eq}}{C_{eq} + C_2} + V_{out} \quad (12.56)$$

所以

$$\left[(\alpha V_{in} - V_{out}) \frac{C_{eq}}{C_{eq} + C_2} + V_{out} \right] G_m + V_{out} \left(\frac{1}{R_0} + C_L s \right) = (\alpha V_{in} - V_{out}) \frac{C_{eq} C_2}{C_{eq} + C_2} s \quad (12.57)$$

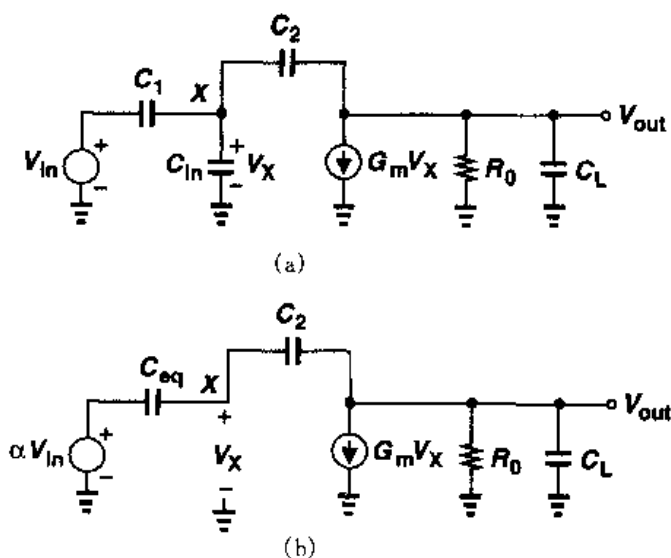


图 12.49 (a)放大模式下同相放大器的等效电路; (b)以利用戴维南等效值取代 V_{in} , C_1 和 C_{in} 后电路(a)的电路

因此

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} = \frac{-C_{eq} \frac{C_1}{C_1 + C_{in}} (G_m - C_2 s) R_0}{C_2 G_m R_0 + C_{eq} + C_2 + R_0 [C_L (C_{eq} + C_2) + C_{eq} C_2] s} \quad (12.58)$$

注意到当 $s=0$ 时,式(12.58)简化成式(12.54)。对于较大的 $G_m R_0$,可以将式(12.58)简化为

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} \approx \frac{-C_{eq} \frac{C_1}{C_1 + C_{in}} (G_m - C_2 s) R_0}{R_0 (C_L C_{eq} + C_L C_2 + C_{eq} C_2) s + G_m R_0 C_2} \quad (12.59)$$

得到的时间常数为

$$\tau_{\text{amp}} = \frac{C_L C_{\text{eq}} + C_L C_2 + C_{\text{eq}} C_2}{G_m C_2} \quad (12.60)$$

如果将图 12.37 中的 C_{in} 换成 $C_{\text{in}} + C_1$, 其时间常数与上式相同。请注意, τ_{amp} 与额定增益 C_1/C_2 的直接关系。

在 $C_L = 0$ 的特殊情况下, 研究放大器的时间常数是有益的。这时等式 (12.60) 变为 $\tau_{\text{amp}} = (C_1 + C_{\text{in}})/G_m$, 这个值与反馈电容无关。这是因为当大电容 C_2 在输出端引入大负载的同时, 也提供了更大的反馈系数。

读者或许想知道, 对于我们称之为“同相”放大器的电路, 式 (12.58) 为什么会产生负增益? 这是因为此式只意味着如果 C_1 的左极板电压阶跃下降, 则输出电压上升。这与图 12.41 的原始电路的工作并无矛盾, 那里 V_P 的变化等于 $-V_{\text{in}}$ 。

12.3.3 精确乘 2 电路

图 12.41(a) 电路可以在相对较高的闭环增益下工作, 但是由于低的反馈系数, 它的速度和精度会降低。在这一节中, 我们学习一种可以产生两倍额定增益且有更高的速度和更低的增益误差的电路结构。如图 12.50(a) 所示, 放大器包含两个相等的电容 $C_1 = C_2 = C$ 。在采样模式下, 电路结构如图 12.50(b) 所示, 在结点 X 建立虚地, 并使 C_1 和 C_2 两端的电压跟踪输入电压。在向放大模式的转变中, S_3 首先断开, C_1 跨接在运放的两端, C_2 的左极板接地 (图 12.50(c))。在 S_3 断开的瞬间, C_1 和 C_2 上的总电荷等于 $2V_{\text{in}0}C$ (如果忽略 S_3 的电荷注入), 由于在放大模式中 C_2 两端的电压接近零, 所以 C_1 两端电压, 即输出电压近似等于 $2V_{\text{in}0}$ 。这个具体过程可以参看图 12.51 的慢动作图示。

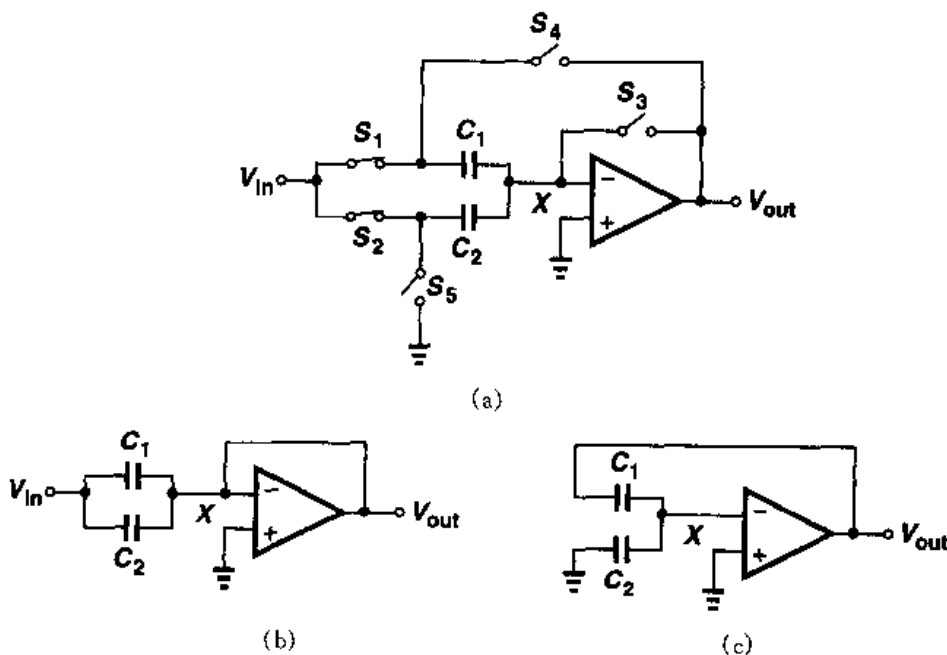


图 12.50 (a) 乘 2 电路; (b) 采样模式中的 (a) 电路; (c) 放大模式中的 (a) 电路

 


图 12.51 乘 2 电路向放大模式转变的慢动作过程

读者可以证明,由 S_1 和 S_2 注入的电荷以及由 S_4 和 S_5 吸收的电荷对电路并不重要,仅仅是 S_3 的电荷注入产生一定的失调。该失调可以通过差动运算予以消除。

乘 2 电路的速度和精度可分别由式(12.60)和式(12.55)表示,但此电路的优点是在给定的闭环增益下有较高的反馈系数。但是要注意,乘 2 电路的输入电容在采样模式工作时比较高。

12.4 开关电容积分器

积分器应用于许多模拟系统中,例如滤波器,过采样模数转换器等。图 12.52 表示一个连续时间积分器,如果运放的增益非常大,它的输出电压可以表示为

 


图 12.52 连续时间积分器

$$V_{out} = -\frac{1}{RC_F} \int V_{in} dt \quad (12.61)$$

对于数据采样系统,必须设计与之相应的离散时间积分器。

 


图 12.53 (a)连续时间的电阻;(b)离散时间的电阻

在学习 SC 积分器之前,我们首先指出一个有意义的性质。考虑两个结点间连接的一个电阻,如图 12.53(a)所示,传输的电流等于 $(V_A - V_B)/R$ 。电阻的作用就是每秒将一定量的电荷从结点 A 移动到结点 B。电容是否也可以实现同样的功能呢? 假设在图 12.53(b)的电路中,电容 C_S 在频率为 f_{CK} 的时钟作用下交替连接结点 A 和 B。那么从 A 流向 B 的平均电流就等于在一个时钟周期内电荷的转移量

$$\overline{I_{AB}} = \frac{C_S (V_A - V_B)}{f_{CK}^{-1}} \quad (12.62)$$

$$= C_S f_{CK} (V_A - V_B) \quad (12.63)$$

因此我们可以将此电路看作阻值等于 $(C_S f_{CK})^{-1}$ 的“电阻”。这个性质由 James Clark Maxwell 确认,成为许多现代开关电容电路的基础。

现在用离散时间等效电路来代替图 12.52 电路中的电阻,得到的积分器如图 12.54(a)所示。在每个时钟周期内,当 S_1 导通时, C_1 吸收的电荷量等于 $C_1 V_{in}$, 当 S_2 导通时, C_1 上的电荷沉积到 C_2 上(结点 X 虚地)。举例来说,如果 V_{in} 是常数,在每个时钟周期内输出电压改变 $V_{in} C_1 / C_2$ (图 12.54(b))。把阶梯波形用斜线近似,则电路呈现积分器性质。

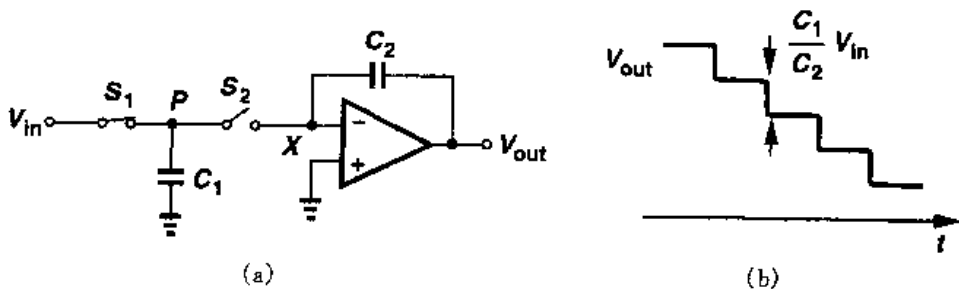


图 12.54 (a) 离散时间积分器; (b) 固定输入电压的电路响应

图 12.54(a)中 V_{out} 在每个时钟周期后的最终值可以表示为

$$V_{out}(kT_{CK}) = V_{out}[(k-1)T_{CK}] - V_{in}[(k-1)T_{CK}] \frac{C_1}{C_2} \quad (12.64)$$

其中,假设运放的增益很大。注意,当电荷从 C_1 传输到 C_2 时小信号的稳定时间常数由式 (12.52) 给出。

图 12.54(a)的积分器存在两个重要的缺点。首先,与输入有关的 S_1 的电荷注入使 C_1 上存储的电荷产生非线性,并由此产生输出电压的非线性。其次,当 C_1 与结点 X 连接时,由 S_1 和 S_2 的源(漏)结构成的结点 P 的非线性电容导致了非线性的电荷-电压的转换。这一点可以通过图 12.55 的电路理解,其中存储在总的结电容 C_j 上的电荷不等于 $V_{in0} C_j$, 而等于

 


图 12.55 SC 积分器中结电容非线性的影响

$$q_{ej} = \int_0^{V_{in0}} C_j dV \quad (12.65)$$

由于 C_j 是电压的函数, q_{ej} 与 V_{in0} 存在非线性关系,因此在电荷传输到积分电容后,输出端会产生非线性分量。

为了解决上述两个问题,图 12.56(a)给出了一种积分器的电路图。首先来看看电路在采样和积分模式下的工作情况。如图 12.56(b)所示,在采样模式, S_1 和 S_3 导通, S_2 和 S_4 断开,使 C_1 两端的电压跟踪 V_{in} , 这时运放和 C_2 保持先前值。在向积分模式的转换过程中, S_3 首先断开,向 C_1 注入固定的电荷, S_1 接着断开,随后 S_2 和 S_4 导通(图 12.56(c))。存储在 C_1 上的电荷因此通过虚地点传到 C_2 上。

因为 S_3 首先断开, 所以它只引入固定的失调电压并可以通过差动电路消除。此外, 因为 C_1 的左极板是“被驱动”的(见 12.3.2 小节), 所以 S_1 和 S_2 的电荷注入或吸收不会引入误差。并且, 因为结点 X 是虚地, 所以由 S_4 注入和吸收的电荷是常数, 与 V_{in} 无关。

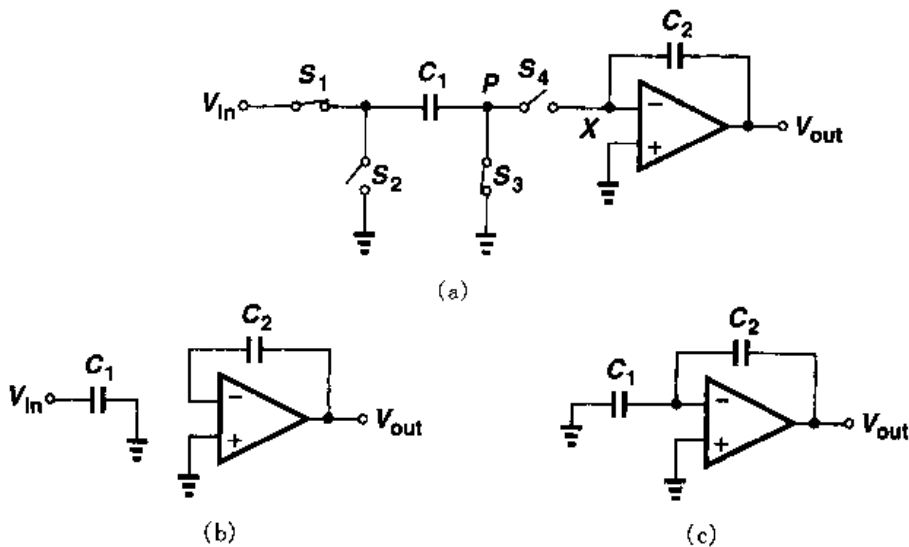


图 12.56 (a)对寄生参数不敏感的分压器; (b)电路(a)的采样模式; (c)电路(a)的积分模式

那么 S_3 和 S_4 的非线性结电容的影响又怎样? 可以看到, 此电容两端的电压从采样模式近似等于零, 向积分模式的虚地变化。因为非线性电容两端的电压变化很小, 所以结果的非线性可以忽略不计。

12.5 开关电容共模反馈

在第 9 章对共模反馈的研究表明,通过电阻检测输出共模电压会显著地降低电路的差动电压增益,我们还知道运用 MOSFETs 作为源极跟随器和可变电阻的检测技术会限制线性范围。开关电容共模反馈网络提供了可以避免这两种困难的另一种方法(但是电路必须周期性地刷新)。

在开关电容共模反馈中,输出是由电容而不是电阻检测的。图 12.57 给出了一个简单的例子,其中,相同的电容 C_1 和 C_2 在结点 X 再现了每个输出电压变化的平均值。所以,如果 V_{out1} 和 V_{out2} 经历一个正的共模变化,那么 V_X 和 I_{1X} 增加,把 V_{out1} 和 V_{out2} 拉低。输出的共模电压等于 V_{GS2} 加上 C_1 和 C_2 两端的电压。

如何确定 C_1 和 C_2 两端的电压呢? 这项工作一般在放大器采样(或复位)模式中得到, 并可以由图 12.58 所示的方法实现。这里, 在确定共模电平期间, 放大器的差动输入为零并且开关 S_1 导通。因为 M_6 和 M_7 的栅极电压近

 


图 12.57 简单的开关电容共模反馈

似相等,所以它们作为线性检测电路进行工作。因此,电路稳定时输出共模电平等于 $V_{GS6,7} + V_{GS5}$ 。在这种模式的最后, S_1 断开,使得 C_1 两端和 C_2 两端的电压等于 $V_{GS6,7}$ 。在放大模式, M_6 和 M_7 会经历一个大的非线性,但因为 S_1 断开,所以它们不会影响主要电路的性能。

在必须比上述例子更精确地确定输出共模电平的应用中,可以采用图 12.59 所示的电路。在复位模式下, C_1 和 C_2 的一个极板连接 V_{CM} ,另一个连接 M_6 的栅极,因此每个电容器保持的电压等于 $V_{CM} - V_{GS6}$ 。在放大模式, S_2 和 S_3 导通,其它开关断开,产生的输出共模电平等于 $V_{CM} - V_{GS6} + V_{GS5}$ 。相对于 I_{REF} ,适当的确定 I_{D3} 和 I_{D4} 能够保证 $V_{GS5} = V_{GS6}$,因此输出共模电平等于 V_{CM} 。

 


图 12.58 C_1 和 C_2 两端电压的确定

 


图 12.59 确定输出共模电平的另一电路

对于大的输出摆幅,实际上共模反馈环路的速率会影响差动输出的稳定[6]。由于这个原因,图 12.58 和 12.59 中差动对的部分尾电流可以由恒定电流源提供,使 M_5 对电路只起到很小的调节作用。

习题

除非特殊说明,在下面的习题中,使用表 2.1 所列的器件参数,必要时假设 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。并且,假设所有管子均处于饱和态。

12.1 电路 12.2(b)的设计中 $C_1 = 2\text{ pF}$, $C_2 = 0.5\text{ pF}$

(a) 假设 $R_F = \infty$ 但运放的输出电阻为 R_{out} , 推导传输函数 $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ 。

(b) 如果运放是理想的, 确定在输入频率为 1 MHz 时保证增益误差为 1% 的 R_F 的最小值。

12.2 假设在图 12.5(a)中, 运放的特性由跨导 G_m 和输出电阻 R_{out} 确定。

(a) 确定这种模式下的传输函数 V_{out}/V_{in} 。

(b) 如果 V_{in} 是 100 MHz 且峰值电压为 1 V 的正弦曲线, $C_1 = 1$ pF, $G_m = 1/(100 \Omega)$, $R_{out} = 20$ k Ω , 画出结点 B 的波形。

12.3 在图 12.5(b) 中, 结点 A 实际上通过一个开关接在地上(见图 12.4)。如果开关引入一个串联电阻 R_{on} 并且运放是理想的, 计算电路在这种模式下的时间常数。当电路进入放大模式并且 V_{out} 稳定在其终值时, 开关的总功耗是多少?

12.4 图 12.9(a) 的电路设计成 $(W/L)_1 = 20/0.5$, $C_H = 1$ pF。

(a) 运用等式(12.9)和式(12.16), 计算 V_{out} 降低到 +1 mV 时所需的时间。

(b) 将 M_1 近似为阻值为 $[\mu_n C_{ox} (W/L)_1 (V_{DD} - V_{TH})]^{-1}$ 的线性电阻, 计算 V_{out} 降低到 +1 mV 时所需的时间, 并与(a)结果加以比较。

12.5 图 12.11 所示电路不能够由单一的时间常数表现其特性, 这是因为对 C_H 充电的电阻(如果 $\gamma = 0$, 则等于 $1/g_{m1}$)会随着输出电压而变化。假设 $(W/L)_1 = 20/0.5$, $C_H = 1$ pF,

(a) 运用等式(12.21), 计算 V_{out} 达到 2.1 V 时所需的时间。

(b) 画出 M_1 的跨导对时间的关系草图。

12.6 在图 12.8(b) 的电路中, $(W/L)_1 = 20/0.5$, $C_H = 1$ pF。假设 $\lambda = \gamma = 0$, $V_{in} = V_0 \sin \omega_m t + V_m$, 其中 $\omega_m = 2\pi \times (100 \text{ MHz})$ 。

(a) 如果 $V_0 = V_m = 10$ mV, 计算 R_{on1} 及从输入到输出的相移。

(b) 如果 $V_0 = 10$ mV, 但 $V_m = 1$ V, 重复(a)。相移的变化会带来失真。

12.7 叙述一个产生图 12.16 电路中的 $R_{on,eq}$ 曲线的有效的 SPICE 仿真。

12.8 图 12.16 的采样网络被设计成 $(W/L)_1 = 20/0.5$, $(W/L)_2 = 60/0.5$, $C_H = 1$ pF。

如果 $V_{in} = 0$, 且 V_{out} 的初始值为 +3 V, 估算 V_{out} 降到 +1 mV 所需的时间。

12.9 在图 12.19 的电路中, $(W/L)_1 = 20/0.5$, $C_H = 1$ pF。计算由于电荷注入在输出端导致的最大误差。并将此误差与时钟馈通的结果相比较。

12.10 图 12.60 的电路, 当 CK 为高电平时将输入采样在 C_1 上, 并且当 CK 为低电平时 C_1 和 C_2 相连。假设 $(W/L)_1 = (W/L)_2$, 且 $C_1 = C_2$ 。

(a) 如果 C_1 和 C_2 两端的初始电压为零, $V_{in} = 2$ V, 画出多个时钟周期内 V_{out} 相对于时间的曲线图。忽略电荷注入和时钟馈通效应。

(b) 由于 M_1 和 M_2 的电荷注入和时钟馈通效应所引起的 V_{out} 最大误差是多少? 假设 M_2 的沟道电荷在 C_1 和 C_2 间平均分配。

(c) 确定 M_2 断开后输出端被采样的 KT/C 噪声。

12.11 对于 $V_{in} = V_0 \sin \omega_0 t + V_0$, 其中 $V_0 = 0.5$ V, $\omega_m = 2\pi \times (10 \text{ MHz})$, 画出图 12.29(b) 和 12.30(a) 电路的输出波形图。假设时钟频率为 50 MHz。

12.12 在图 12.45 中, S_1 在 S_2 断开 Δt 秒后断开, S_3 在 S_1 断开 Δt 秒后导通, 考虑 $S_1 \sim S_3$ 的电荷注入和时钟馈通, 绘制输出波形。假设所有的开关都是 NMOS 器件。

12.13 如图 12.48 的电路中, $C_1 = 2$ pF, $C_{in} = 0.2$ pF, $A_v = 1000$ 。当电路提供的增益误差为 1%, 其最大额定增益 C_1/C_2 是多少?

 


图 12.60 习题 12.10 的图

- 12.14 在习题 12.13 中, 如果 $G_m = 1/(100\ \Omega)$ 并且电路在放大模式必须达到的时间常数为 $2\ \text{ns}$, 那么最大额定增益是多少? 假设 $C_m = 0.2\ \text{pF}$, 计算 C_1 和 C_2 。
- 12.15 在图 12.54 的积分器中, $C_1 = C_2 = 1\ \text{pF}$, 时钟频率为 $100\ \text{MHz}$ 。忽略电荷注入和时钟馈通, 如果输入是 $10\ \text{MHz}$ 且峰值电压为 $0.5\ \text{V}$ 的正弦信号, 画出输出电压草图。将 C_1, S_1, S_2 近似为电阻, 估算输出幅值。

- 12.16 考虑如图 12.61 所示的开关电容放大器, 其中共模反馈没有画出。假设 $(W/L)_{1-4} = 50/0.5$, $I_{SS} = 1\ \text{mA}$, $C_1 = C_2 = 2\ \text{pF}$, $C_3 = C_4 = 0.5\ \text{pF}$, 输出共模电平为 $1.5\ \text{V}$ 。忽略各个晶体管的电容。

- (a) 求在放大模式允许的最大输出电压摆幅。
- (b) 确定放大器的增益误差。
- (c) 求放大模式下小信号时间常数是

 


图 12.61

- 12.17 如果 M_1 和 M_2 的栅-源电容不能忽略, 重做习题 12.16(c)。
- 12.18 一个包含精心设计的共模反馈网络的差分电路, 其开环输入-输出特性如图 12.62(a) 所示。然而, 在一些电路中这种特性表现为如图 12.62(b) 所示。解释这种结果是怎样产生的。

 


图 12.62

- 12.19 在图 12.58 所示的共模反馈网络中, 假设对于所有的晶体管 $W/L = 50/0.5$, 并且 $I_{D5} = 1\ \text{mA}$, $I_{D6,7} = 50\ \mu\text{A}$ 。确定输入共模电平的允许范围。
- 12.20 如果 $(W/L)_{6,7} = 10/0.5$, 重做习题 12.19。
- 12.21 假设在图 12.58 的共模反馈网络中, S_1 将电荷 Δq 注入到了 M_5 的栅极。求由此误差产生的 M_5 的栅极电压变化以及输出共模电平的变化值。
- 12.22 在图 12.63 的电路中, 每个运放由诺顿(Norton)等效表示, 并以 G_m 和 R_{out} 为特性参数。两个运放的输出电流在节点 Y 相加[7](所示的电路处于放大模式)。请注意, 主放大器和辅助放大器相同, 误差放大器检测结点 X 的电压变化并向结点 Y 注入与该电压变化成正比的电流。误差放大器的输出阻抗远大于 R_{out} 。假设 $G_m R_{out} \gg 1$ 。

- (a) 计算电路的增益误差。
 (b) 如果去掉辅助放大器和误差放大器,重做(a)并比较这两种结果。

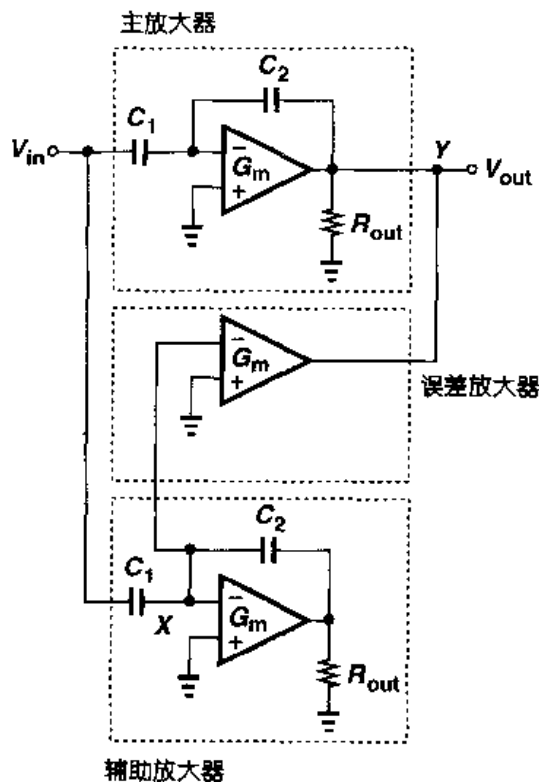


图 12.63 习题 12.22 的图

参考文献

1. G. Wegmann, E. A. Vittoz, and F. Rahali. Charge Injection in Analog MOS Switches. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-22, pp. 1097 – 1097, Dec. 1987.
2. B. J. Sheu and C. Hu. Switch-Induced Error Voltage on a Switched Capacitor. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC – 19, pp. 519 – 525, April 1984.
3. R. Gregorian and G. C. Temes. Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing. New York: John Wiley and Sons, 1986.
4. J. H. Fischer. Noise Sources and Calculation Techniques for Switched Capacitor Filters. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 17, pp. 742 – 752, Aug. 1982.
5. B. S. Song, M. F. Tompsett, and K. R. Lakshminikumar. A 12-Bit 1-Msample/s Capacitor-Averaging Pipelined A/D Converter. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC – 23, pp. 1324 – 1333, Dec. 1998.
6. B. Razavi. Principles of Data Conversion System Design. New York: IEEE Press, 1995.
7. P. C. Yu and H. -S. Lee. A High-Swing 2-V CMOS Op Amp with Replica-Amp Gain Enhancement. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 28, pp. 1265 – 1272, Dec. 1993.

第 13 章

非线性与不匹配

在第 6 章和第 7 章,我们讨论了两种非理想情况,即,频响和噪声,这两者限制了模拟电路的性能。这一章我们研究另外两种非理想情况,在高精度模拟电路设计中它们被证明是非常关键的,而且和许多其它性能参数互相制约。它们就是非线性与不匹配。

首先,我们为量化非线性的影响定义一个度量标准。然后,我们研究差动电路与反馈系统中的非线性,并探讨一些线性化的技术。接着,讨论差动电路中的不匹配与直流失调问题。最后,我们考虑一些消除失调的方法并描述失调消除对随机噪声的影响。

13.1 非线性

13.1.1 概述

正如我们对单级与差动放大器进行大信号分析时已经观察到的那样,电路经常表现出一种非线性的输入特性/输出特性。如图 13.1 所示,随着输入摆幅的增加,特性曲线偏离了直线。图 13.2 给出了两个例子。在一个共源级或一个差动对中,随着输入电平的增加,输出端的非线性变得很严重。换句话说,对于小的输入摆幅,输出是输入的一个适当的复制,但是对于大的输入摆幅,输出呈现出“饱和”电平。

电路的非线性特性也可以看成是斜率以及小信号增益随输入电平的变化。如图 13.3 所示,这一观察结果意味着,对于输入端一个给定的增量变化,在输出端产生依赖于输入端直流电平的不同增量变化。

 


图 13.1 一个非线性系统的输入输出特性

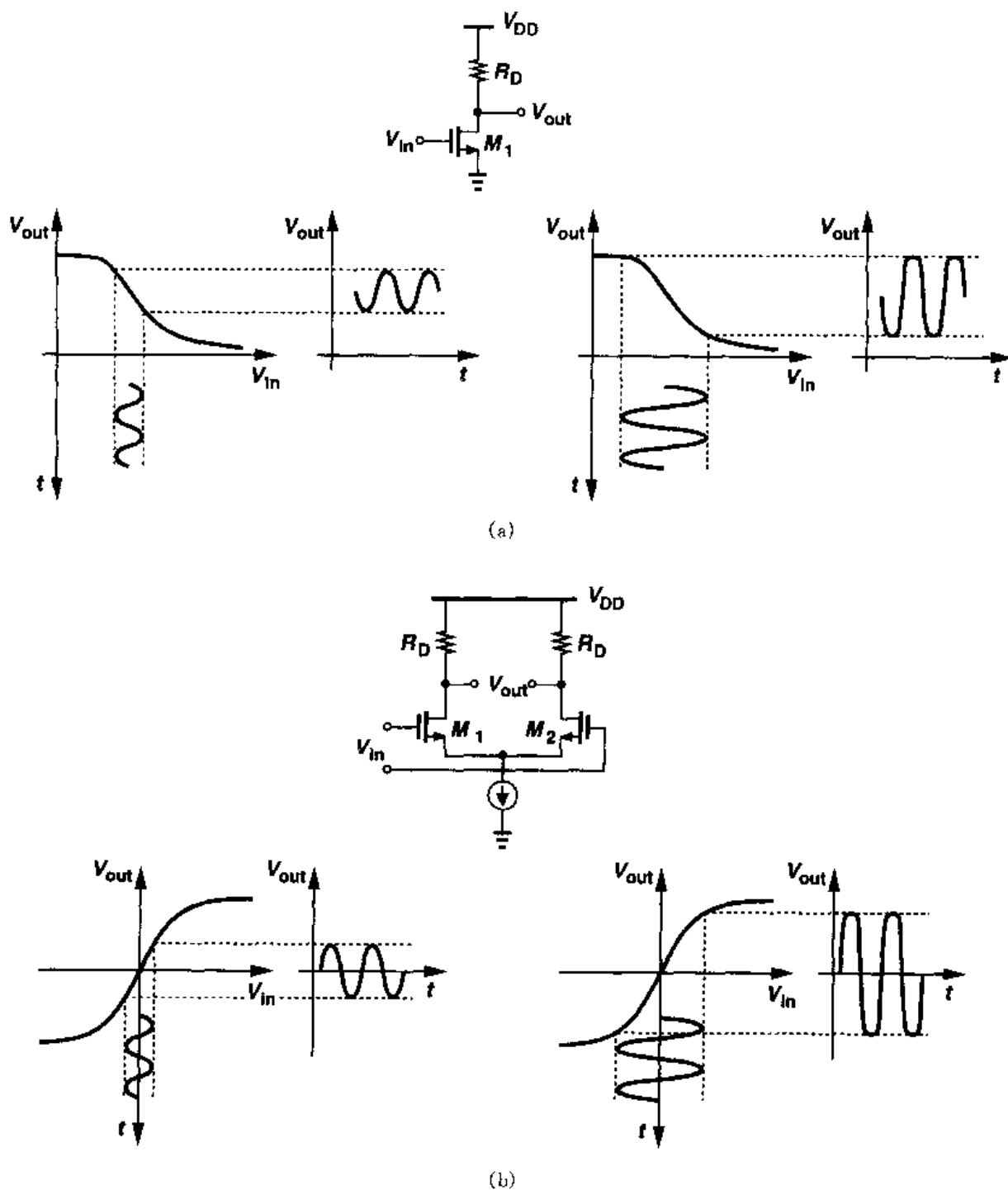


图 13.2 (a) 共源级中的失真; (b) 差动对中的失真

在很多模拟电路中,精度要求较小的非线性,这使我们能在关心的范围内用泰勒展开来近似输入/输出特性:

$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \dots \quad (13.1)$$

对于小的 x , $y(t) \approx a_1 x$, 表明 a_1 是 $x \approx 0$ 附近的小信号增益。

 


图 13.3 非线性放大器中小信号增益的变化

非线性怎样度量呢? 一个简单的方法就是确定式(13.1)中的 α_1, α_2 等。另一个在实际中很有用的度量标准是确定特性曲线与理想曲线(即直线)的最大偏差。如图 13.4 所示, 对于所关心的电压范围, $[0, V_{in,max}]$, 画一条通过实际特性曲线二个端点的直线, 得到最大偏差 ΔV , 并且将结果用最大输出摆幅 $V_{out,max}$ 归一化。例如, 对于 1 V 的输入范围, 如果 $\Delta V/V_{out,max} = 0.01$, 我们说放大器表现出 1% 的非线性。

 


图 13.4 非线性的确定

例 13.1

差动放大器的输入输出特性近似为 $y(t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_3 x^3(t)$ 。如果输入范围为 $x = -x_{max}$ 至 $x = +x_{max}$, 计算非线性的最大值。

解

如图 13.5 所示, 我们可以将通过两个端点的直线表示为

$$y_1 = \frac{\alpha_1 x_{max} + \alpha_3 x_{max}^3}{x_{max}} x \quad (13.2)$$

$$= (\alpha_1 + \alpha_3 x_{max}^2) x \quad (13.3)$$

 


图 13.5

因此 y 与 y_1 的差值等于

$$\Delta y = y - y_1 \quad (13.4)$$

$$= \alpha_1 x + \alpha_3 x^3 - (\alpha_1 + \alpha_3 x_{max}^2) x \quad (13.5)$$

令 Δy 对 x 的导数等于 0, 我们得到 $x = x_{max}/\sqrt{3}$, 最大偏差等于 $2\alpha_3 x_{max}^3/(3\sqrt{3})$ 。用最大输出幅度进行归一化, 可得非线性为

$$\frac{\Delta y}{y_{\max}} = \frac{2\alpha_3 x_{\max}^3}{3\sqrt{3} \times 2(\alpha_1 x_{\max} + \alpha_3 x_{\max}^3)} \quad (13.6)$$

注意:因为最大峰-峰输出摆幅等于 $2(\alpha_1 x_{\max} + \alpha_3 x_{\max}^3)$, 所以分母中包含系数 2。对于小的非线性, 相对于 $\alpha_1 x_{\max}$ 我们可以忽略 $\alpha_3 x_{\max}^3$, 可得:

$$\frac{\Delta y}{y_{\max}} \approx \frac{\alpha_3}{3\sqrt{3}\alpha_1} x_{\max}^2 \quad (13.7)$$

注意, 在这个例子里, 相对非线性是和最大输入摆幅的平方成正比的。

一个电路的非线性也可通过在电路的输入端施加一个正弦激励, 测量其输出端的谐波成分来表示。特别是, 如果在式(13.1)中, $x(t) = A \cos \omega t$, 那么

$$y(t) = \alpha_1 A \cos \omega t + \alpha_2 A^2 \cos^2 \omega t + \alpha_3 A^3 \cos^3 \omega t + \dots \quad (13.8)$$

$$= \alpha_1 A \cos \omega t + \frac{\alpha_2 A^2}{2} [1 + \cos(2\omega t)] + \frac{\alpha_3 A^3}{4} [3 \cos \omega t + \cos(3\omega t)] + \dots \quad (13.9)$$

我们观察到, 高阶项产生了高次谐波。特别是偶次项和奇次项分别产生了偶次与奇次谐波。请注意, n 次谐波幅度的增加近似正比于输入振幅的 n 次方。这就是所谓的“谐波失真”, 其影响一般是通过将所有谐波能量(除去基频)之和用基频能量归一化来量化。这样一个量度标准称为“总谐波失真”(THD)。对于一个三阶非线性来说:

$$\text{THD} = \frac{(\alpha_2 A^2/2)^2 + (\alpha_3 A^3/4)^2}{(\alpha_1 A + 3\alpha_3 A^3/4)^2} \quad (13.10)$$

在大多数信号处理应用中, 包括音频与视频系统, 谐波失真是不希望出现的。高质量的音频产品, 比如光盘(CD)播放器, 要求有大约 0.01% (-80dB) 的 THD, 对于视频产品, 要求大约有 0.1% (-60dB) 的 THD。

13.1.2 差动电路的非线性

差动电路表现出一种“奇对称”的输入-输出特性, 即 $f(-x) = -f(x)$ 。为使式(13.1)的泰勒展开式成为奇函数, 所有的偶次项 α_{2j} 必须为零:

$$y(t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_3 x^3(t) + \alpha_5 x^5(t) + \dots \quad (13.11)$$

上式表明, 由差动信号驱动的差动电路不会产生偶次谐波。这是差动运算的另一个很重要的特性。

为了理解差动运算能降低非线性, 让我们分析如图 13.6 所示的两个放大器, 每一个电路的小信号电压增益都被设计为

$$|A_v| \approx g_m R_D \quad (13.12)$$

$$= \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}}) R_D \quad (13.13)$$

 


图 13.6 相同电压增益的单端放大器与差动放大器

假设给每个电路施加一个信号 $V_m \cos \omega t$ 。为了简单起见,仅分析漏端电流,对于共源级,我们可以写出

$$\begin{aligned}
 I_{D0} &= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH} + V_m \cos \omega t)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_m \cos \omega t \\
 &\quad + \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_m^2 \cos^2 \omega t \\
 &= I + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_m \cos \omega t + \frac{1}{4} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_m^2 [1 + \cos(2\omega t)] \quad (13.14)
 \end{aligned}$$

因此,二次谐波振幅 A_{HD2} 用基频振幅 A_F 归一化的结果为

$$\frac{A_{HD2}}{A_F} = \frac{V_m}{4(V_{GS} - V_{TH})} \quad (13.15)$$

另一方面,对于图 13.6 中的 M_1 与 M_2 ,由第四章的知识可得

$$I_{D1} - I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{in} \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - V_{in}^2} \quad (13.16)$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{in} \sqrt{4(V_{GS} - V_{TH})^2 - V_{in}^2} \quad (13.17)$$

如果 $|V_{in}| \ll V_{GS} - V_{TH}$, 那么

$$I_{D1} - I_{D2} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{in} (V_{GS} - V_{TH}) \sqrt{1 - \frac{V_{in}^2}{4(V_{GS} - V_{TH})^2}} \quad (13.18)$$

$$\approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{in} (V_{GS} - V_{TH}) \left[1 - \frac{V_{in}^2}{8(V_{GS} - V_{TH})^2} \right] \quad (13.19)$$

$$= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \left[V_m \cos \omega t - \frac{V_m^3 \cos^3 \omega t}{8(V_{GS} - V_{TH})^2} \right] \quad (13.20)$$

因为 $\cos^3 \omega t = [3\cos \omega t + \cos(3\omega t)]/4$, 我们可得到

$$I_{D1} - I_{D2} = g_m \left[V_m - \frac{3V_m^3}{32(V_{GS} - V_{TH})^2} \right] \cos \omega t - g_m \frac{V_m^3 \cos(3\omega t)}{32(V_{GS} - V_{TH})^2} \quad (13.21)$$

如果 $V_m \gg 3V_m^3/[8(V_{GS} - V_{TH})^2]$, 那么

$$\frac{A_{HD3}}{A_F} \approx \frac{V_m^2}{32(V_{GS} - V_{TH})^2} \quad (13.22)$$

式(13.15)与式(13.22)的比较结果说明,在提供相同的电压增益与输出摆幅的情况下,与单端输出的相应电路相比,差动电路呈现的失真要小得多。例如,如果 $V_m = 0.2(V_{GS} - V_{TH})$, 式(13.15)与式(13.22)产生的失真分别为 5% 和 0.125%。

虽然差动对的失真很低,但是其功耗却是共源级的两倍,这是因为 $I_{SS} = 2I$ 。然而,关键在于,即使 M_0 的偏置电流增大为 $2I$, 由式(13.15)可到的失真也只不过降低为原来的 $1/\sqrt{2}$ (W/L 保持不变)。

13.1.3 负反馈对非线性影响

在第8章里我们注意到,负反馈使闭环增益相对独立于运放的开环增益。既然非线性可以看作是小信号增益随输入电平的变化,那么,我们期望:负反馈也能够抑制这一变化,使闭环系统具有更高的线性。

分析一个反馈系统中的非线性十分复杂。这里,我们考虑一个简单的“轻度非线性”系统来获得更深入的了解。这样做的原因是,如果设计合适,反馈放大器仅仅存在很小的失真成份,从而适用于这种类型的分析。

 


图 13.7 含有非线性前馈放大器的反馈系统

我们假设图 13.7 系统中的核心放大器的输入-输出特性为 $y \approx \alpha_1 x + \alpha_2 x^2$ 。施加一个正弦激励 $x(t) = V_m \cos \omega t$, 假定输出包含一个基频分量与一个二次谐波分量, 从而可以近似表示为 $y \approx a \cos \omega t + b \cos 2\omega t$ ①。我们的目标是确定 a 和 b 。减法器的输出可以写成

$$y_s = x(t) - \beta y(t) \quad (13.23)$$

$$= V_m \cos \omega t - \beta(a \cos \omega t + b \cos 2\omega t) \quad (13.24)$$

$$= (V_m - \beta a) \cos \omega t - \beta b \cos 2\omega t \quad (13.25)$$

这个信号已经包含了前馈放大器的非线性, 因此产生的输出为

$$y(t) = \alpha_1 [(V_m - \beta a) \cos \omega t - \beta b \cos 2\omega t] + \alpha_2 [(V_m - \beta a) \cos \omega t - \beta b \cos 2\omega t]^2 \quad (13.26)$$

$$= [\alpha_1 (V_m - \beta a) - \alpha_2 (V_m - \beta a) \beta b] \cos \omega t + \left[-\alpha_1 \beta b + \frac{\alpha_2 (V_m - \beta a)^2}{2} \right] \cos 2\omega t + \dots \quad (13.27)$$

① 注意, 通过系统的更高次的谐波和相移已被忽略

式(13.27)中 $\cos\omega t$ 与 $\cos 2\omega t$ 的系数必须分别等于 a 和 b :

$$a = (\alpha_1 + \alpha_2\beta)(V_m - \beta a) \quad (13.28)$$

$$b = -\alpha_1\beta b + \frac{\alpha_2(V_m - \beta a)^2}{2} \quad (13.29)$$

轻度非线性的假定意味着, α_2 与 b 都是微小量, 从而得到 $a \approx \alpha_1(V_m - \beta a)$, 因此

$$a = \frac{\alpha_1}{1 + \beta\alpha_1} V_m \quad (13.30)$$

这是我们期望得到的值, 因为 $\beta\alpha_1$ 是环路增益。为了计算 b , 我们写出

$$V_m - \beta a \approx \frac{a}{\alpha_1} \quad (13.31)$$

因此, 式(13.29)变为

$$b = -\alpha_1\beta b + \frac{1}{2}\alpha_2\left(\frac{a}{\alpha_1}\right)^2 \quad (13.32)$$

即

$$b(1 + \alpha_1\beta) = \frac{\alpha_2}{2}\left(\frac{a}{\alpha_1}\right)^2 \quad (13.33)$$

$$= \frac{\alpha_2}{2\alpha_1^2} \frac{\alpha_1^2}{(1 + \beta\alpha_1)^2} V_m^2 \quad (13.34)$$

由此得出

$$b = \frac{\alpha_2 V_m^2}{2} \frac{1}{(1 + \beta\alpha_1)^3} \quad (13.35)$$

为了进行有意义的比较, 我们将二次谐波的振幅用基频的振幅归一化:

$$\frac{b}{a} = \frac{\alpha_2 V_m}{2} \frac{1}{\alpha_1} \frac{1}{(1 + \beta\alpha_1)^2} \quad (13.36)$$

另一方面, 若没有反馈, 则该比值将等于 $(\alpha_2 V_m^2/2)/\alpha_1 V_m = \alpha_2 V_m/(2\alpha_1)$ 。因此, 二次谐波的相对幅度减少为原来的 $1/(1 + \beta\alpha_1)^2$ 。

正如第 8 章中所阐述的那样, 一个采用有限增益的前馈放大器的反馈电路存在增益误差。若前馈增益为 A_0 , 反馈系数为 β , 相对增益误差近似等于 $1/(\beta A_0)$ 。如果前馈放大器存在非线性, 就有可能推导出整个反馈电路的最大非线性与增益误差之间的一个简单关系。如图 13.8 所示, 我们画出两条直线, 一条代表理想特性(斜率为 $1/\beta$), 另一条通过实际特性曲线的两个端点。我们注意到, 这样作图时, 非线性 Δy_2 总是小于增益误差 Δy_1 。当然, 这种关系仅在 x 从 0 到 x_{\max} 的变化过程中小信号增益单调下降的情况下才成立, 这也是大多数模拟电路的典型特性。因此, 确保 $\Delta y_2 < \epsilon$ 的充分条件就是选择一个高开环增益的放大器来保证 $\Delta y_1 < \epsilon$ 。

在模拟电路设计中经常应用上述条件,因为估计开环增益要比估计非线性容易得多。当然,得到这一简化的代价就是放大器增益的选择过于悲观,当短沟器件限制可达到的电压增益时,这个问题变得更加严重。

13.1.4 电容器的非线性

在开关电容电路中,电容器对电压的依赖关系可能会引入相当大的失真。对于线性电容器我们可以写出 $Q = CV$, 对于依赖于电压的电容器我们必须写成 $dQ = CdV$ 。这样,电压为 V_1 的电容器上的总电荷等于

$$Q(V_1) = \int_0^{V_1} CdV \quad (13.37)$$

为了研究电容器非线性的影响,我们将每个电容器的电容值表示为 $C = C_0(1 + \alpha_1 V + \alpha_2 V^2 + \dots)$ 。

作为一个例子,让我们考虑图 12.41(a) 的同相放大器,重新绘于图 13.9。在放大模式的初期, C_1 上的电压等于 V_{in0} , C_2 上的电压等于零。假设 $C_1 \approx MC_0(1 + \alpha_1 V)$, 其中 M 是标称闭环增益 ($C_1 = MC_2$), 可得 C_1 上的电荷为

 


图 13.9 电容非线性的影响

$$Q_1 = \int_0^{V_{in0}} C_1 dV \quad (13.38)$$

$$= \int_0^{V_{in0}} MC_0(1 + \alpha_1 V) dV \quad (13.39)$$

$$= MC_0 V_{in0} + MC_0 \frac{\alpha_1}{2} V^2 \quad (13.40)$$

同样,如果 $C_2 \approx C_0(1 + \alpha_1 V)$, 那么在放大模式终止时,这个电容上的电荷为

$$Q_2 = \int_0^{V_{out}} C_2 dV \quad (13.41)$$

$$= C_0 V_{out} + C_0 \frac{\alpha_1}{2} V_{out}^2 \quad (13.42)$$

令 Q_1 与 Q_2 相等,求解 V_{out} , 可得

 


图 13.8 反馈系统中的增益误差与非线性

$$V_{\text{out}} = \frac{1}{\alpha_1} \left(-1 + \sqrt{1 + M\alpha_1^2 V_{\text{in0}}^2 + 2M\alpha_1 V_{\text{in0}}} \right) \quad (13.43)$$

平方根下的后两项通常远小于 1, 因为 $\epsilon \ll 1$, $\sqrt{1 + \epsilon} \approx 1 + \epsilon/2 - \epsilon^2/8$, 我们可以写出

$$V_{\text{out}} \approx MV_{\text{in0}} + (1 - M) \frac{M\alpha_1}{2} V_{\text{in0}}^2 \quad (13.44)$$

上式中的第二项表示由于电容对电压的依赖关系所产生的非线性。

13.1.5 线性化技术

虽然放大器采用“全局”反馈(例如第 12 章的开关电容结构)可以获得高的线性度, 但反馈电路的稳定性及其稳定时间等问题限制了该种放大器在高速条件下的应用。由于这个原因, 人们发明了很多别的技术, 这些技术在对放大器线性化的同时, 在速度方面损失较小。

线性化的基本原理就是减小电路的增益对输入电平的依赖。这通常转换为使增益相对独立于晶体管的偏置电流。

最简单的线性化方法是使用线性电阻的源级负反馈。如图 13.10 所示的共源级, 前面章节的结果显示, 负反馈减小了晶体管栅源之间施加的信号摆幅, 因此使得输入-输出特性具有更好的线性。从另一角度来看, 忽略体效应, 我们可以写出共源级总的跨导为

 


图 13.10 带电阻负反馈的共源级

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \quad (13.45)$$

当 $g_m R_S$ 很大时, G_m 接近于 $1/R_S$, 这是一个与输入无关的值。

请注意, 线性化的结果取决于 $g_m R_S$, 而不是单独的 R_S 。当 G_m 相对恒定时, 电压增益 $G_m R_D$ 也相对独立于输入, 从而放大器被线性化了。

例 13.2

一个偏置电流为 I_1 的共源级, 其输入电压摆幅使漏极电流由 $0.75I_1$ 变化到 $1.25I_1$ 。计算以下两种情况下小信号电压增益的变化(a)没有负反馈, (b)存在 $g_m R_S = 2$ 的负反馈, 其中 g_m 是 $I_D = I_1$ 时的跨导。

解

假定器件服从平方律特性, 我们可得 $g_m \propto \sqrt{I_D}$ 。对于没有负反馈的情况

$$\frac{g_{m,high}}{g_{m,low}} = \sqrt{\frac{1.25}{0.75}} \quad (13.46)$$

根据 $g_m R_S = 2$,

$$\frac{G_{m,high}}{G_{m,low}} = \frac{\frac{\sqrt{1.25} g_m}{1 + \sqrt{1.25} g_m R_S}}{\frac{\sqrt{0.75} g_m}{1 + \sqrt{0.75} g_m R_S}} \quad (13.47)$$

$$= \sqrt{\frac{1.25}{0.75}} \frac{1 + 2\sqrt{0.75}}{1 + 2\sqrt{1.25}} \quad (13.48)$$

$$= 0.84 \sqrt{\frac{1.25}{0.75}} \quad (13.49)$$

因此,在这个例子中,负反馈使得小信号增益的变化大约减小了 16%。

电阻负反馈体现了线性、噪声、功耗以及增益之间的折衷关系。对于适当的输入电压摆幅(例如, $1V_{pp}$),在共源级中,如果使非线性保持低于 1%,想达到的电压增益即使为 2,或许也是相当困难的。

一个差动对可以像图 13.11(a)和(b)那样实现负反馈。在图 13.11(a)中, I_{SS} 流过负反馈电阻,因此消耗了 $I_{SS} R_S / 2$ 的电压余度,如果需要高的负反馈,这是个很严重的问题。另一方面,图 13.11(b)就不存在这个问题,但却受到较高的噪声(以及失调电压)的影响,因为两个尾电流源引入了一些差动误差。读者可以证明,如果每个电流源的输出噪声电流等于 \bar{i}_n^2 的话,那么图 13.11(b)电路的输入参考噪声电压比图 13.11(a)电路中的高 $2\bar{i}_n^2 R_S^2$ 。

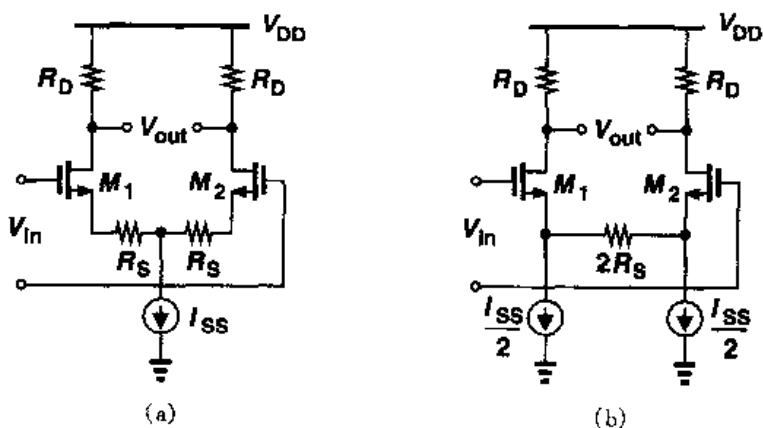


图 13.11 差动对中使用的源级负反馈

电阻负反馈需要高质量的电阻,这在当今许多 CMOS 工艺中(第 17 章)是不可能实现的。如图 13.12 所示,电阻可以用工作于深线性区的 MOSFET 来替代。然而,对于大的输入摆幅, M_3 或许不能保证处于深线性区,因此它的导通电阻将会有极大的变化。而且, V_b 必须跟踪输入共模电平,以便精确地确定 R_{out3} 。

 


图 13.12 通过工作在深线性区的 MOSFET 实现负反馈的差动对

 


图 13.13 用两个工作在线性区的 MOSFET 负反馈的差动对

另外一种线性化的方法如图 13.13[1]所示。这里,如果 $V_{in} = 0$, M_3 与 M_4 都处在深线性区。当 M_1 的栅电压比 M_2 的栅电压更正时,由于 $V_{DS} = V_{GS} - V_{GS1}$,晶体管 M_3 处在线性区。然而 M_4 因为其漏极电压升高而栅电压与源电压下降,最终将进入饱和区。因此,即使一个负反馈器件进入饱和区,电路仍能保持相对线性。为得到最宽的线性范围,有的文献[1]建议 $(W/L)_{1,2} \approx 7(W/L)_{3,4}$ 。

一种避免使用电阻的线性化方法是基于这样一个观察结果:一个工作在线性区的 MOSFET,如果其漏源电压保持恒定,就可提供一个线性的 I_D/V_{GS} 特性,即 $I_D = (1/2)\mu C_{ox}(W/L)[2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2]$ 。如图 13.14 所示,该方法采用放大器 A_1 、 A_2 以及共源共栅器件 M_3 、 M_4 强制 V_X 、 V_Y 等于 V_b ,而不受输入电平变化的影响。

这个电路存在几个缺点。第一,由于 V_{DS} 必须足够低以确保每个输入晶体管都处在线性区,因此 M_1 与 M_2 的跨导相对较小,等于 $\mu_n C_{ox}(W/L)V_{DS}$ 。第二,输入共模电平必须被严格控制并跟踪 V_b ,以便确定 I_{D1} 和 I_{D2} 。第三, M_3 、 M_4 与两个辅助放大器在输出端会产生很大的噪声。

 


图 13.14 输入器件工作在线性区的差动对

另外一种线性化电压放大器的方法是采用“后校正”。如图 13.15 所示,其思想是将放大器看作是:一个电压-电流(V/I)转换器后面再接一个电流-电压(I/V)转换器。如果 V/I 转换器可以被描述成 $I_{out} = f(V_{in})$, I/V 转换器可以被描述成 $V_{out} = f^{-1}(I_{in})$,则 V_{out} 是 V_{in} 的线性函数。也就是说,第二级校正了由第一级引入的非线性。作为一个例子,对于如图 13.16(a)所示的电路,由第 4 章内容,我们可得

$$V_{in1} - V_{in2} = V_{GS1} - V_{GS2} \quad (13.50)$$

 


图 13.15 看作两个非线性级的级联的电压放大器

$$= \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2}}} - \sqrt{\frac{2I_{D2}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2}}} \quad (13.51)$$

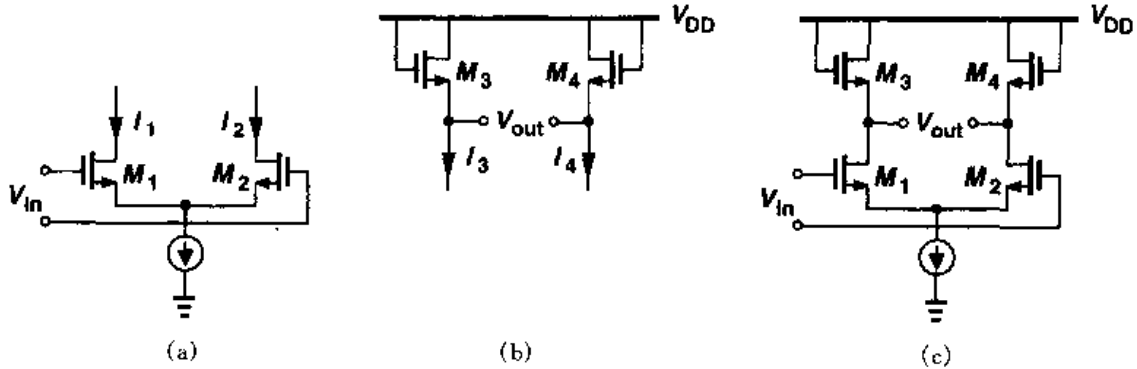


图 13.16 (a)具有非线性 I/V 特性的差动对;(b)具有非线性 V/I 特性的二极管连接器件;
(c)具有线性输入/输出特性的电路

同时,对于图 13.16(b)所示的电路,我们注意到

$$V_{out} = V_{GS3} - V_{GS4} \quad (13.52)$$

$$= \sqrt{\frac{2I_3}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} - \sqrt{\frac{2I_4}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} \quad (13.53)$$

这里,我们忽略了沟道长度调制效应与体效应。对于图 13.16(c)所示的电路可得

$$V_{out} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} - \sqrt{\frac{2I_{D2}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} \quad (13.54)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} (V_{in1} - V_{in2}) \sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2}} \quad (13.55)$$

因此,如同第 4 章得出的那样,电压增益等于

$$A_v = \sqrt{\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2}}{\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} \quad (13.56)$$

这是一个与晶体管的偏置电流无关的量。

在实际中,体效应以及短沟器件中其它非理想效应都会在该电路中产生非线性。而且,随着差动输入电平的增加,驱动 M_1 或 M_2 进入亚阈值区域,等式(13.51)与(13.53)不再成立,增益急剧下降。

13.2 不匹配

在前面章节里,我们对放大器的分析通常假设电路是完全对称的,即两边呈现出相同的特性和相同的偏置电流。然而,在实际中,由于制造工艺中每一道工序的不确定性,标称相同的器件都存在有限的不匹配(即失配)。例如,如图 13.17 中所示,两个 MOSFET 的栅尺寸存在随机的、极细微的变化,因此,它们在等价的长度和宽度方面均存在着失配,尽管它们具有相同的版图。另外,MOS 器件的阈值电压也呈现出失配,因为根据式(2.1), V_{TH} 是沟道区和栅极中掺杂程度的函数,而这些掺杂程度在一个器件与另一个器件间会产生随机的不同。

 


图 13.17 由于器件尺寸的细微变化产生的随机失配

研究失配包括两步:

- (1) 识别导致器件间失配的机理并用公式表示;
- (2) 分析器件失配对电路性能的影响。

不幸的是,第一步非常复杂,而且对制造工艺和版图依赖性很大,经常要求对失配进行实际测量。例如,对电容器之间所能达到的失配典型值为 0.1%,但这个值不是从任何基础值中得到的。因此,我们只考虑一些基本的趋势与直观的结果。实现最小失配的版图技术将在第 18 章中阐述。

当我们将处在饱和区的 MOSFETs 的特性表述为 $I_D = (1/2)\mu C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_{TH})^2$ 的时候,我们发现,对于两个标称相同的晶体管, μ , C_{ox} , W , L 以及 V_{TH} 之间的失配导致了漏极电流的失配(V_{GS} 固定)或栅源电压的失配(漏极电流固定)。直观上,我们认为随着 W 与 L 的增加,它们的相对失配, $\Delta W/W$ 与 $\Delta L/L$, 会分别减小,也就是说越大的器件表现出越小的失配。一个更重要的观察结果是,随着晶体管面积(WL)的增加,所有的失配都减小。例如,增大 W 会使 $\Delta W/W$ 与 $\Delta L/L$ 都减小。这是因为随着 WL 的增加,随机变化经历更大的“求平均”过程,因此其幅值下降了。对于图 13.18 所示的情况,有 $\Delta L_2 < \Delta L_1$, 这是因为,如果该器件被看成许多小的并联晶体管,如图 13.19 所示,面每一个宽度为 W_0 , 那么我们可以写出等效长度为 $L_{eq} \approx (L_1 + L_2 + \dots + L_n)/n$ 。因此,总的变化为

$$\Delta L_{eq} \approx (\Delta L_1^2 + \Delta L_2^2 + \dots + \Delta L_n^2)^{1/2}/n \quad (13.57)$$

$$= \frac{(n\Delta L_0^2)^{1/2}}{n} \quad (13.58)$$

$$= \frac{\Delta L_0}{\sqrt{n}} \quad (13.59)$$

 


图 13.18 由于增大宽度而使得长度失配减小

这里的 ΔL_0 是宽为 W_0 的晶体管长度变化的统计值。等式 (13.59) 表明, 对于给定的 W_0 , 随着 n 的增加, L_{eq} 的变化减小。

 


图 13.19 宽 MOSFET 被看成窄器件的并联

上述结论也可以扩展到其它器件参数。例如, 我们假定: 如果器件面积增加, μC_{ox} 与 V_{TH} 有更小的失配。如图 13.20 所示, 理由是, 大尺寸的晶体管可以分解为宽长分别为 W_0 和 L_0 的小的单元晶体管的串并联, 其中每个单元都呈现出 $(\mu C_{ox})_j$ 与 V_{THj} 。对于给定的 W_0 与 L_0 , 随着单元晶体管数目的增加, μC_{ox} 与 V_{TH} 经历更大的平均过程, 致使两个大尺寸晶体管之间的失配更小。

 


图 13.20 大尺寸 MOSFET 可看成小尺寸器件的组合

前面定性的观察结果已经在数学和实验上被证实了[2,3]。这里, 我们不经证明给出

$$\Delta V_{TH} = \frac{A_{VTH}}{\sqrt{WL}} \quad (13.60)$$

$$\Delta\left(\mu C_{ox} \frac{W}{L}\right) = \frac{A_K}{\sqrt{WL}} \quad (13.61)$$

其中, A_{VTH} 与 A_K 是比例系数。

有趣的是, 已经观察到, A_{VTH} 随着栅氧厚度的增加而按比例减小[3]。根据文献[4]的数据, 当 $t_{ox} \approx 100 \text{ \AA}$ 时, $A_{VTH} \approx 10 \text{ mV} \cdot \mu\text{m}$ 。所以, 在 $t_{ox} = 100 \text{ \AA}$ 的 $0.6 \mu\text{m}$ 工艺中, 两个 $100 \mu\text{m}/0.6 \mu\text{m}$ 器件 ($L_{eff} \approx 0.5 \mu\text{m}$) 的阈值电压呈现出 1.4 mV 的失配。根据这个信息, 我们可以写出

$$\Delta V_{TH} = \frac{0.1 t_{ox}}{\sqrt{WL}} \text{ mV} \quad (13.62)$$

其中, t_{ox} 单位为埃, W 与 L 的单位为微米。因为沟道电容与 WLC_{ox} 成正比, 我们注意到 ΔV_{TH} 与沟道电容间存在折衷关系。

现在, 我们研究器件的失配对电路性能的影响。失配引起三个重要现象: 直流失调、有限偶次失真和更低的共模抑制。最后一个现象已在第 4 章研究过了。

直流失调

考虑图 13.21(a) 所示的差动对。当 $V_{in} = 0$, 且完全对称时, $V_{out} = 0$, 但在失配存在的情况下, $V_{out} \neq 0$ 。我们说电路存在一个直流“失调”, 其大小等于: 将 V_{in} 置为 0 时检测到的 V_{out} 值。实际上, 确定输入参考失调电压更有意义, 它被定义成使输出电压等于零时的输入电平 (图 13.21(b))。注意 $|V_{OS, in}| = |V_{OS, out}|/A_v$ 。如同随机噪声一样, 随机失调的极性并不重要。

 


图 13.21 (a) 在输出端测量失调的差动对; (b) 将失调折合到输入端的电路(a)

失调是怎样限制着性能的呢? 假设图 13.21 所示的差动对要放大一个小的输入电压。那么, 就像图 13.22 描述的那样, 输出同时包括放大的信号与失调。在直接耦合放大器级联的情况下, 直流失调可能有非常大的增益以致驱动后一级进入非线性工作。

 


图 13.22 放大器中失调的影响

失调的一个更严重的影响是限制了信号的可测精度。例如, 如果用一个放大器来检测输

入信号是高于还是低于参考电压 V_{REF} , 如图 13.23 所示, 那么输入参考失调就限制了能被可靠测量的 $V_{in} - V_{REF}$ 的最小值。

 


图 13.23 失调对放大器精度的限制

现在, 让我们来计算差动对的失调电压, 假设输入晶体管与负载电阻都存在失配。如图 13.21(b) 所示, 我们的目标是找出使 $V_{out} = 0$ 时的 $V_{OS,in}$ 的值。器件的不匹配体现为 $V_{TH1} = V_{TH}$; $V_{TH2} = V_{TH} + \Delta V_{TH}$; $(W/L)_1 = W/L$, $(W/L)_2 = W/L + \Delta(W/L)$; $R_1 = R_D$, $R_2 = R_D + \Delta R$ 。为简单起见, $\lambda = \gamma = 0$, 而且忽略了 μC_{ox} 的失配。对于 $V_{out} = 0$, 必须有 $I_{D1} R_1 = I_{D2} R_2$, 从而推出, I_{D1} 不能等于 I_{D2} 。因此, 我们假设 $I_{D1} = I_D$, $I_{D2} = I_D + \Delta I_D$ 。

因为 $V_{OS,in} = V_{GS1} - V_{GS2}$, 我们有

$$V_{OS,in} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1}} + V_{TH1} - \sqrt{\frac{2I_{D2}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2}} - V_{TH2} \quad (13.63)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\mu_n C_{ox}}} \left[\sqrt{\frac{I_D}{W/L}} - \sqrt{\frac{I_D + \Delta I_D}{W/L + \Delta(W/L)}} \right] - \Delta V_{TH} \quad (13.64)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\mu_n C_{ox}}} \sqrt{\frac{I_D}{W/L}} \left[1 - \sqrt{\frac{1 + \frac{\Delta I_D}{I_D}}{1 + \Delta(W/L)/(W/L)}} \right] - \Delta V_{TH} \quad (13.65)$$

假设 $\Delta I_D/I_D$ 与 $\Delta(W/L)/(W/L)$ 均远小于 1, 并且注意到, 对于 $\epsilon \ll 1$ 有 $\sqrt{1+\epsilon} \approx 1 + \epsilon/2$ 和 $(\sqrt{1+\epsilon})^{-1} \approx 1 - \epsilon/2$, 我们化简式(13.65) 得

$$V_{OS,in} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)}} \left\{ 1 - \left(1 + \frac{\Delta I_D}{2I_D} \right) \left[1 - \frac{\Delta(W/L)}{2(W/L)} \right] \right\} - \Delta V_{TH} \quad (13.66)$$

$$= \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)}} \left[\frac{-\Delta I_D}{2I_D} + \frac{\Delta(W/L)}{2(W/L)} \right] - \Delta V_{TH} \quad (13.67)$$

其中两个微小量的乘积被忽略了。由于 $I_{D1} R_1 = I_{D2} R_2$, 因此可得 $I_D R_D = (I_D + \Delta I_D)(R_D + \Delta R_D) \approx I_D R_D + R_D \Delta I_D + I_D \Delta R_D$ 。从而 $\Delta I_D/I_D \approx -\Delta R_D/R_D$, 且

$$V_{OS,in} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)}} \left[\frac{\Delta R_D}{R_D} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right] - \Delta V_{TH} \quad (13.68)$$

我们知道,式中平方根的值近似等于每个晶体管的平衡过驱动电压($V_{GS} - V_{TH}$),因此

$$V_{OS,in} = \frac{V_{GS} - V_{TH}}{2} \left[\frac{\Delta R_D}{R_D} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right] - \Delta V_{TH} \quad (13.69)$$

等式(13.69)是一个很重要的结果,它显示了 $V_{OS,in}$ 对器件失配与偏置条件的依赖关系。要注意的是:

- (1) 负载电阻失配与晶体管尺寸失配对失调的影响随着平衡过驱动电压增大而增大;
- (2) 阈值电压失配直接折合到输入。

因此,可以通过减小尾电流或增大晶体管的宽度以达到最小的 $V_{GS} - V_{TH}$ 。实际上,由于失配是独立的统计变量,我们将式(13.69)写成^①

$$V_{OS,in}^2 = \left(\frac{V_{GS} - V_{TH}}{2} \right)^2 \left\{ \left(\frac{\Delta R_D}{R_D} \right)^2 + \left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]^2 \right\} + \Delta V_{TH}^2 \quad (13.70)$$

式中的平方量代表标准偏差。

为了对失调效应有更深入的认识,我们在失调与噪声间进行一个类比。如果将差动对的两个输入短接,输出电压存在一个有限的噪声,即一个随时间变化的电压。因此,我们可以说差动对的失调电压类似于一个频率很低的噪声成份,它变化得如此缓慢以致于在我们的测量过程中表现为常量。这样来看,失调可以表现为噪声源,允许我们采用第 7 章中的方法来分析。到此为止,我们将两个标称相等的晶体管的失调电压用一个串接在其中一个晶体管栅极上的电压源来表示。这个电压源的值与式(13.70)相等。

例 13.3

计算图 13.24(a)所示电路的输入参考失调电压。假设所有的晶体管工作在饱和区。

解

如图 13.24(b)所示,我们插入 NMOS 对与 PMOS 对的失调电压。为了得到 $I_{D1} = I_{D2}$ 以及 $I_{D3} = I_{D4}$,由式(13.69)可得

 


图 13.24

^① 如前所述, ΔV_{TH} 确实和 W 有关,这一影响可以作为一个互相关联项加在式中。此处为了简化,我们忽略了该项。

$$V_{OS,N} = \frac{(V_{GS} - V_{TH})_N}{2} \left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]_N + \Delta V_{TH,N} \quad (13.71)$$

$$V_{OS,P} = \frac{(V_{GS} - V_{TH})_P}{2} \left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]_P + \Delta V_{TH,P} \quad (13.72)$$

根据第7章的噪声分析, $V_{OS,P}$ 被放大了 $g_{mP}(r_{ON} \parallel r_{OP})$ 倍, 当折算到主要输入端的时候要除以 $g_{mN}(r_{ON} \parallel r_{OP})$ 。结果为

$$V_{OS,m} = \left\{ \frac{(V_{GS} - V_{TH})_P}{2} \left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]_P + \Delta V_{TH,P} \right\} \frac{g_{mP}}{g_{mN}} + \left\{ \frac{(V_{GS} - V_{TH})_N}{2} \left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]_N + \Delta V_{TH,N} \right\} \quad (13.73)$$

实际中, 我们给这些项加上“幂”, 就像式(13.70)所表示的那样。注意, 如同噪声一样, PMOS 对的失调作用与 g_{mP}/g_{mN} 成正比。

如果我们研究一下电流源的失调特性, 就可以更好地理解前面的例子。考虑图 13.25 中标称相等的电流源 M_1 与 M_2 。忽略沟道长度调制, 我们通过计算全微分来确定 I_{D1} 与 I_{D2} 之间的总的失配。从微积分我们知道, 如果 $y = f(x_1, x_2, \dots)$, 那么它的全微分可写为

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots \quad (13.74)$$

 


图 13.25 两个电流源之间的失配

等式(13.74)的确表示, 每一个失配成份 Δx_i 对总的失配的贡献是用相应的灵敏度 $\partial f / \partial x_i$ 来加权的。因为 $I_D = (1/2)\mu_n C_{ox} (W/L)(V_{GS} - V_{TH})^2$, 我们得到

$$\Delta I_D = \frac{\partial I_D}{\partial (W/L)} \Delta \left(\frac{W}{L} \right) + \frac{\partial I_D}{\partial (V_{GS} - V_{TH})} \Delta (V_{GS} - V_{TH}) \quad (13.75)$$

这里, 忽略了 $\mu_n C_{ox}$ 的失配。从而得出

$$\Delta I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{TH})^2 \Delta \left(\frac{W}{L} \right) - \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \Delta V_{TH} \quad (13.76)$$

与输入参考失调电压不同, 电流失配通常用平均值来归一化以得到一个有意义的比较结果:

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = \frac{\Delta(W/L)}{W/L} - 2 \frac{\Delta V_{TH}}{V_{GS} - V_{TH}} \quad (13.77)$$

这个结果表示, 为了使电流失配最小, 必须使过驱动电压达到最大, 这与式(13.69)得出的结论相反。这是因为, 随着 $V_{GS} - V_{TH}$ 的增加, 阈值电压的失配对器件电流的影响越来越小。

失调电压与电流失配对过驱动电压的依赖, 类似于我们在第7章中对相应噪声量的观测结果。对于一个给定的电流, 因为 $g_m = 2I_D / (V_{GS} - V_{TH})$, 所以差动对的输入噪声电压随着

过驱动电压的增大而增大。同样,电流源的输出噪声电流与 g_m 成正比,从而也与 $V_{GS} - V_{TH}$ 成正比。

偶次的失真

第 13.1 节中我们对非线性的研究表明,利用奇对称的优点,差动电路可以避免偶次的失真。然而在实际中,失配降低了对称性,从而引进了有限的偶次非线性。

在失配存在的情况下分析偶次失真通常是相当复杂的,一般需要进行模拟。这里我们考虑一个简单的例子来获得一些了解。假设 $y_1 \approx a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + a_3 x_1^3$ 和 $y_2 \approx \beta_1 x_2 + \beta_2 x_2^2 + \beta_3 x_2^3$ 代表一个差动电路中的两条信号通路,如图 13.26 所示。差动输出可表示为

 


图 13.26 失配对二次失真的影响

$$y_1 - y_2 = (a_1 x_1 - \beta_1 x_2) + (a_2 x_1^2 - \beta_2 x_2^2) + (a_3 x_1^3 - \beta_3 x_2^3) \quad (13.78)$$

对于 $x_1 = -x_2$, 该式可以化简为

$$y_1 - y_2 = (a_1 + \beta_1)x_1 + (a_2 - \beta_2)x_1^2 + (a_3 + \beta_3)x_1^3 \quad (13.79)$$

如果 $x_1(t) = A \cos \omega t$, 则二次谐波的振幅等于 $(a_2 - \beta_2)A^2/2$, 即正比于输入输出特性中二阶系数之间的失配。

我们还应说明的是,因为在高频时,信号存在相当大的相移,偶次失真也可能由相位失配产生。这一点在习题 13.1 中考虑。

在高功耗电路中,芯片上的热梯度可能会产生不对称。例如,如果差动对的一个晶体管比另一个管子更靠近一个高功耗输出级,那么两个管子的阈值电压和迁移率之间就产生失配。

13.2.1 失调消除技术

正如以上所提到的, MOSFETs 阈值电压的失配与沟道电容是互相制约、互相对换的。例如, 1 mV 的阈值电压失配相当于 0.6 μm 工艺中每个晶体管约 300 fF 的沟道电容。如果很多差动对并联(比如在 A/D 转换器中), 则输入电容变得过高, 严重地降低了速度并且(或者)要求前级有很高的功耗。另一个困难是, 电路封装后的机械压力可能会增大失调电压。由于这些原因, 很多高精度系统需要用电子学的方法消除失调。如同下面阐述的那样, 失调消除的同时也可以在很大程度上减小运放的 $1/f$ 噪声。

作为理解失调消除原理的第一步, 让我们考虑一下图 13.27 (a) 的电路, 图中存在输入参考失调电压 V_{OS} 的差动放大器在输出端串联两个电容。现在假设输入短接, 如图 13.27 (b), 使放大器输出为 $V_{out} = A_v V_{OS}$ 。而且, 假设在这一期间, 结点 X 与 Y 也短接。我们注意到, 当所有的结点电压都稳定、并且 $A_v V_{OS}$ 被储存在 C_1 与 C_2 上时, 等于零的差动输入会在 V_X 与 V_Y 之间产生等于零的输出差值。因此, S_1 和 S_2 断开后, 由放大器、 C_1 与 C_2 构成的电路呈现出零失调电压, 而且仅放大输入差动电压的变化量。实际中, 输入和输出都必须短接, 并使其值分别等于一个适当的共模电压, 如图 13.27 (c) 所示。

总之, 这种类型的失调消除是通过设置差动输入为零来“测量”失调的, 并且将结果存储在

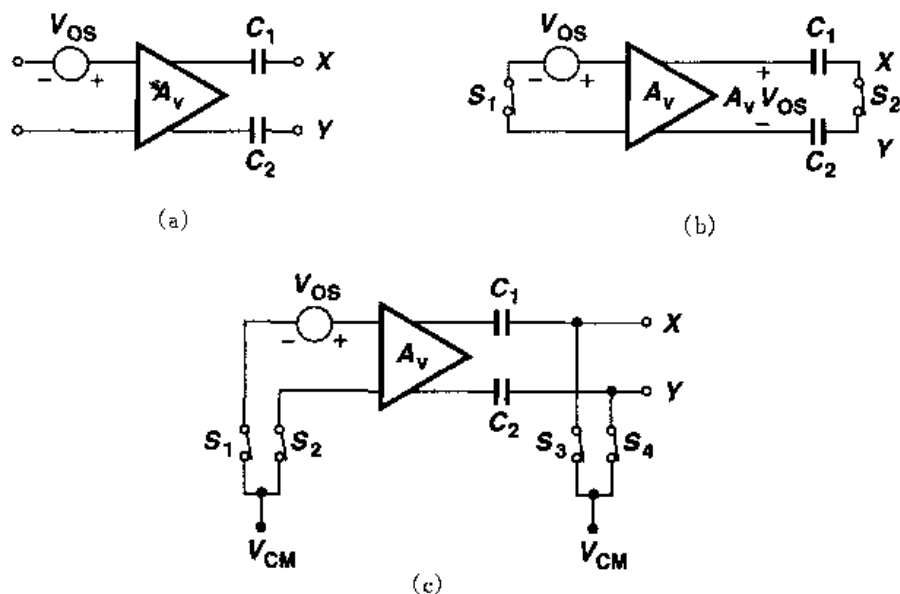


图 13.27 (a)输出端接有电容耦合的简单放大器;(b)输入与输出均短接的(a)电路;
(c)在失调消除时设置合适的共模电平

与输出端串联的电容上。因此,该电路需要一个专用的失调消除周期,在这个周期的时间内,实际的输入是无效的。图13.28描述了最终的电路结构,其中 CK 表示失调消除的指令。这种技术被称为“输出失调存储”,如果 $S_3 \sim S_4$ 没有电荷注入失配,这种方法就可以将总的失调减小为零。然而,要注意的是,如果 A_v 很大, $A_v V_{OS}$ 可能会使放大器输出“饱和”。由于这个原因,通常选择 A_v 的值约小于 10。

 


图 13.28 用时钟控制放大与失调消除模式

在需要高电压增益的应用中,可以采用图 13.29(a)的结构。被称作“输入失调存储”的这种方法在输入端串联了两个电容,并且在失调消除时使放大器处于单位增益负反馈环路中。

 


图 13.29 (a)输入失调存储;(b)失调消除模式时的(a)电路

因此,根据图 13.29(b), $V_{out} = V_{XY}$, 并且 $(V_{out} - V_{OS})(-A_v) = V_{out}$ 。即

$$V_{out} = \frac{A_v}{1 + A_v} V_{OS} \quad (13.80)$$

$$\approx V_{OS} \quad (13.81)$$

实质上,该电路在结点 X 与 Y 复制了放大器的失调,将结果存储在 C_1 与 C_2 上。注意,对于零差动输入,差动输出等于 V_{OS} 。因此,如果 S_3, S_4 匹配得很好(并且放大器的输入电容远小于 C_1 与 C_2),整个电路的输入参考失调电压(S_3 与 S_4 闭合后)等于 V_{OS}/A_v 。然而,在实际中,当 S_3 与 S_4 断开时,如果 A_v 非常大,它们的电荷注入失配可能会使放大器饱和。

输入与输出存储技术的通常缺点是在信号通路上引入了电容,这在运算放大器与反馈系统中是一个很严重的问题。电容下极板的寄生参数可能会减小电路中极点的值,从而降低相位裕度。即使在开环放大器中,这种寄生效应也会限制稳定速度,强化速度-功耗间的折衷关系。

为了解决上述问题,失调消除方法可以通过使用一个“辅助”放大器来隔离信号通路与失调存储电容。考虑一下图 13.30 所示的结构,图中 A_{aux} 对存储在 C_1 与 C_2 上的差动电压 V_1 进行放大,并且从 A_1 的输出中减去该结果。我们注意到,如果 $V_{OS1} A_1 = V_1 A_{aux}$, 那么对于 $V_{in} = 0, V_{out} = 0$, 电路就避免了失调。此处关键的是, C_1 与 C_2 没有出现在信号通路中。

图 13.30 中的 V_1 是如何产生的呢? 这是通过图 13.31 所示的方法得到的。这里,增加了第二级 A_2 , 在失调消除期间其输出由 A_{aux} 检测读出。为了理解其工作原理,假设初始只有 S_1 和 S_2 导通,从而 $V_{out} = V_{OS1} A_1 A_2$ 。现在,假设 S_3 与 S_4 导通,使得 A_2 和 A_{aux} 处于一个负反馈环路。读者可以证明, V_{out} 近似下降到原值除以环路增益: $V_{OS1} A_1 A_2 / (A_2 A_{aux}) = V_{OS1} A_1 / A_{aux}$ 。存储在 C_1 和 C_2 上的电压实际上就是图 13.30 中所需的 V_1 , 因为 $(V_{OS1} A_1 / A_{aux}) A_{aux} = V_{OS1} A_1$ 。

图 13.31 的结构有两个缺点。第一,信号通路上存在两个电压增益级,这在高速运放中可

 


图 13.30 增加辅助放大级消除放大器失调

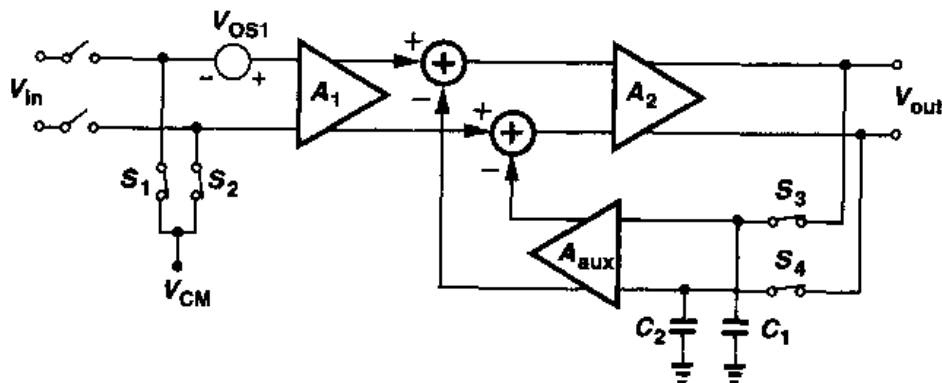


图 13.31 失调消除期间在反馈环路中加入的辅助放大器

能是不希望的。第二,放大器 A_1 与 A_2 的输出电压相加是相当困难的。由于这些原因,这一技术通常如图 13.32(a)那样来实现,图中每一个 G_m 级都是一个简单的差动对, R 级表示一个跨阻放大器。正如图 13.32(b)所示的那样,当 G_{m2} 在低阻结点 X 与 Y 加上一个失调校正电流的时候, G_{m1} 与 R 实际上可以构成一个单级运算放大器。

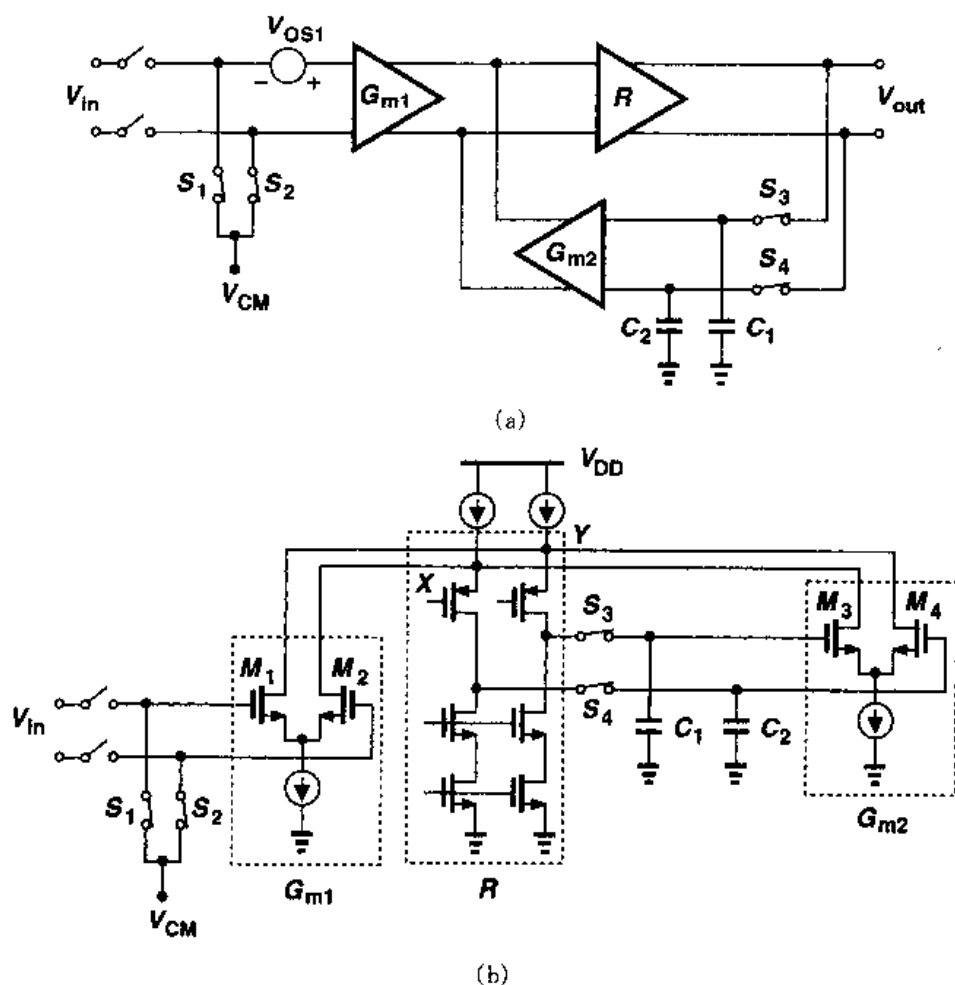


图 13.32 (a)使用了 G_m 级与 R 级的图 13.31 的电路; (b)用折叠式共源共栅运放实现的(a)的电路

现在让我们仔细研究图 13.32(a)的失调消除方法,将 G_{m2} 的失调电压也考虑在内。如图 13.33所示,我们可以写出

$$[G_{m1} V_{OS1} - G_{m2} (V_{out} - V_{OS2})] R = V_{out} \quad (13.82)$$

因此,

$$V_{out} = \frac{G_{m1} R V_{OS1} + G_{m2} R V_{OS2}}{1 + G_{m2} R} \quad (13.83)$$

当 S_3 与 S_4 断开后,这个电压存储在 C_1 与 C_2 上。因此,主输入端的参考失调电压可以写为

$$V_{OS, tot} = \frac{V_{out}}{G_{m1} R} \quad (13.84)$$

$$= \frac{V_{OS1}}{1 + G_{m2}R} + \frac{G_{m2}}{G_{m1}} \frac{V_{OS2}}{1 + G_{m2}R} \quad (13.85)$$

$$\approx \frac{V_{OS1}}{G_{m2}R} + \frac{V_{OS2}}{G_{m1}R} \quad (13.86)$$

其中,我们假设 $G_{m2}R \gg 1$ 。如果 $G_{m2}R$ 和 $G_{m1}R$ 均比较大,像图 13.32(b)中的运放那样,则 $V_{OS,tot}$ 非常小。

图 13.32 的失调消除需要小心注意。当 S_3 与 S_4 断开的瞬间,在 C_1 与 C_2 上分别注入的电荷可能不完全相等,由于反馈环路开路,从而产生一个不能被校正的误差电压。读者可以证明,对于一个由差动注入引入的误差电压 ΔV ,产生的输入参考失调电压为 $(G_{m2}/G_{m1})\Delta V$ 。由于这个原因,通常选择 G_{m2} 约为 $0.1G_{m1}$ 。

我们还应该提到,第 12 章中描述的单位增益电路与精确乘二电路也可以消除运放的失调。证明留给读者^①。

值得注意,这里研究的失调消除技术需要周期性刷新,因为开关的结泄漏与亚阈值泄漏最终会损坏电容上存储的校正电压。在一般的设计中,失调刷新的频率必须至少为几千赫兹。

 


图 13.33 包括了 G_{m2} 的失调的图 13.32(a) 的电路

13.2.2 用失调消除来降低噪声

从前面的章节我们知道,差动放大器的失调可以看成是一个频率很低的噪声分量。因此,我们希望,周期性地消除失调也能减小电路的(低频)噪声。

考虑一个用于采样系统前端的简单差动放大器,如图 13.34(a)所示。这里, A_1 的噪声直接损坏 V_m 。如果信号频谱从零延续到仅几兆赫兹, A_1 的 $1/f$ 噪声被证明特别成问题,因为 $1/f$ 噪声的转角频率通常大约在 500 kHz 到 1 MHz 之间。

现在假设运放在每次采样操作前都经过失调消除,如图 13.34(b)所示。也就是说,如图 13.35 所示,切断输入, A_1 的失调存储在 C_1 和 C_2 上;接着,允许信号输入并被 A_1 和 A_2 放大后存储在 C_3 与 C_4 上;最终采样开关断开。 A_1 的噪声是如何影响最终输出的呢? 将从失调消除结束到采样结束的这一段时间表示为 $\Delta t = t_2 - t_1$, 我们知道, $t = t_1$ 时, $V_{XY} = 0$ 。因此,从 t_1 到 t_2 , 只有 A_1 的高频噪声成份,其数量级大于 $1/\Delta t$ 的噪声成份,才能显著地改变 V_{XY} 。换句话说,失调消除抑制了频率低于 $1/\Delta t$ 的噪声。

为了更好地理解这个概念,让我们考虑一个有具体数据的例子。假设 $\Delta t = 10$ ns, 我们来研究两个噪声成份,一个频率为 1 MHz, 另一个为 10 MHz, 每个都近似用一个正弦曲线来表示,如图 13.36 所示。对于一个幅值为 A 频率为 f 的正弦曲线,最大转换速率等于 $2\pi fA$, 因此在 Δt 秒中最大变化量为 $2\pi fA\Delta t$ 。将该值用幅值进行归一化,对于 1 MHz 和 10 MHz 成份,我们

① 如果如图 12.34 所示,在电路中加入一个补偿开关,则运放的失调也许不能消除。

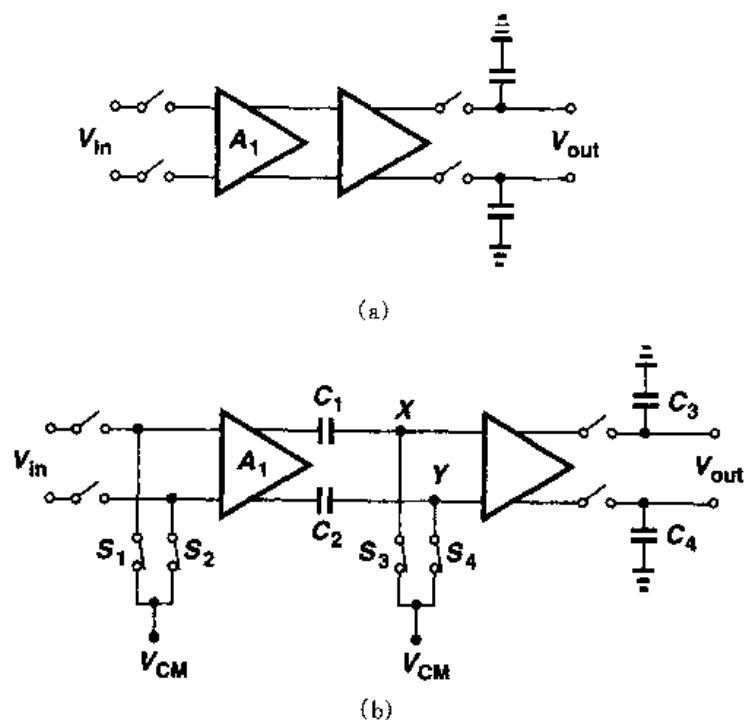


图 13.34 (a)采样器的前端;(b)第一级带失调消除的(a)电路

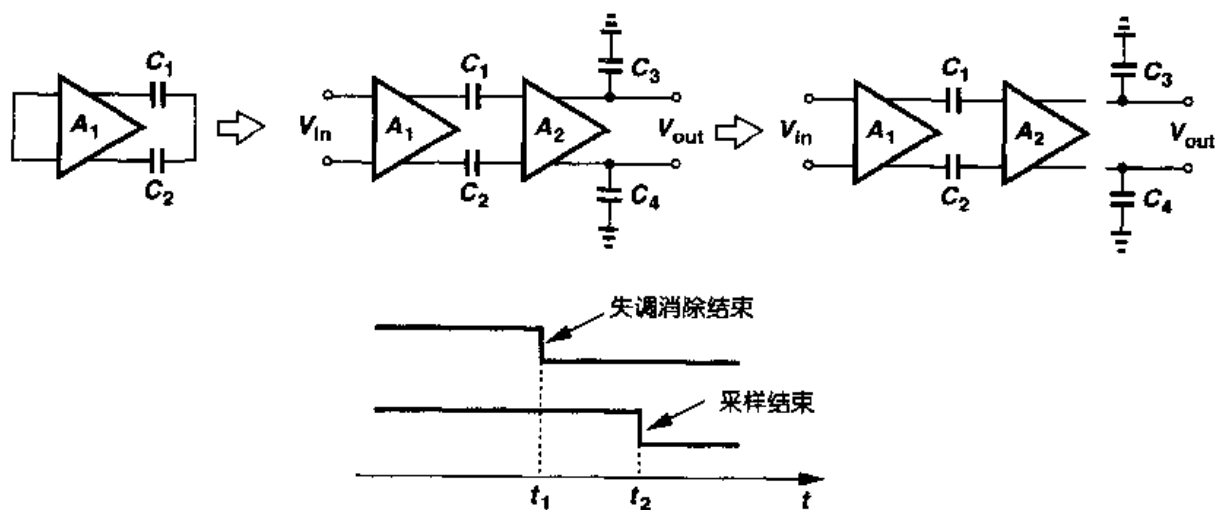


图 13.35 采样器的工作次序

得到的变化量分别为 $\Delta V_1/A = 6.3\%$, $\Delta V_2/A = 63\%$ 。因此,我们可得出结论,如果失调消除后的采样时间仅仅有 10 ns ,那么频率低于几兆赫兹的噪声是没有足够的时间来发生变化的。

上述被称作“相关双倍采样”(CDS: correlation double sampling)的失调消除特性最初被用于电荷耦合器件(CCDs),因为它所包含的两个连续采样过程(第一个是失调存储)在时间上衔接得如此紧密以,以致于不允许(低频)噪声成份有显著的变化。CDS 是一个很有效的技术,它在抑制 MOS 电路的 $1/f$ 噪声方面有着广泛的用途。尽管这样,它仍然会引起宽带噪声的混叠[5]。

 


图 13.36 在 10ns 时间间隔内 1MHz 与 10MHz 噪声成份的变化

13.2.3 CMRR 的另一种定义

回顾第 4 章我们知道,共模抑制是用差动输出的变化除以输入共模电平的变化来描述的,而且 CMRR 被定义为差动增益除以共模抑制。同时我们注意到,在全差动电路中,不对称性和尾电流源有限的输出阻抗限制了共模抑制。

现在考虑一个检测共模变化 $\Delta V_{in,CM}$ 的差动电路。如果当差动输入电压为零时,差动输出电压变化了 ΔV_{out} ,我们就说电路的输出失调电压变化了 ΔV_{out} 。换句话说,共模抑制可以看成是输出失调的变化除以输入 CM 电平的变化。用第 4 章的符号,我们写出

$$A_{CM-DM} = \frac{\Delta V_{OS,out}}{\Delta V_{CM,in}} \quad (13.87)$$

因为 $CMRR = A_{DM}/A_{CM-DM}$,我们有

$$CMRR = \frac{A_{DM}}{\frac{\Delta V_{OS,out}}{\Delta V_{CM,in}}} \quad (13.88)$$

$$= \frac{\Delta V_{CM,in}}{\frac{\Delta V_{OS,out}}{A_{DM}}} \quad (13.89)$$

注意到, $\Delta V_{OS,out}/A_{DM}$ 实际上是输入参考失调电压,我们可得

$$CMRR = \frac{\Delta V_{CM,in}}{\Delta V_{OS,in}} \quad (13.90)$$

上述结果在分析电路特性时被证明是很有用的。例如,假设一个运放的输入端是 PMOS 差动对。图 13.37 所示的哪种结构会产生较高的共模抑制比? 在图 13.37(a)

 


图 13.37 PMOS 差动对
(a)没有衬偏效应; (b)具有衬偏效应

中,没有衬底的影响, M_1 与 M_2 的阈值电压与输入共模电平无关。另一种情况,在图13.37(b)中, M_1 与 M_2 存在衬偏效应,因此,如果它们的衬偏效应系数不匹配,则 V_{TH1} 与 V_{TH2} 之间的差异,即输入失调电压的差异,会随着输入共模电平而变化,从而降低了共模抑制。

习题

除非特别说明,下面的习题都使用表2.1中的器件数据,需要 V_{DD} 时,假设 $V_{DD}=3V$ 。并且,假设所有的晶体管都工作在饱和区。

- 13.1 一个放大器的输入输出特性近似为 $y(t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_2 x^2(t)$, x 的范围为 $x = [0, x_{\max}]$ 。
 - (a) 最大非线性是多少?
 - (b) 当 $x(t) = (x_{\max} \cos \omega t + x_{\max})/2$ 时, THD 是多少?
- 13.2 在图13.6的电路中, $W/L = 20/0.5$ 并且 $I = 0.5 \text{ mA}$ 。如果输入信号的峰值幅度是 100 mV , 计算每个电路的谐波失真。如果我们将 W/L 或者 I 加倍, 结果将怎么变化?
- 13.3 对于图13.6(a)的电路, 画出 THD 和输入参考热噪声作为 (a) W/L , (b) I 的函数曲线。确定噪声、线性与功耗之间的折衷关系。
- 13.4 在图13.6中, 两个效应导致了非线性与电压增益之间的折衷。描述这两个效应。
- 13.5 图13.6(a)的电路被设计为 $W/L = 50/0.5$, $I = 1 \text{ mA}$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ 。电路被放置在类似于图13.7的 $\beta = 0.2$ 的反馈环路中, 且检测到一个峰值幅度为 10 mV 的输入正弦波。计算输出端的 THD。
- 13.6 假设图13.14中, A_1 和 A_2 的输入参考噪声电压是 V_n 。忽略其它噪声源, 计算整个电路的输入参考噪声电压。
- 13.7 等式13.36表明, 如果开环增益 α_1 增加, 而其它参数保持恒定, 那么谐波失真会急剧下降。为了得到一个更高的开环增益, 使 $W/L = 200/0.5$, 重做题13.5并解释结果。
- 13.8 等式(13.6)显示: 如果 $\beta\alpha_1 \gg 1$, 那么 $b/a \propto \beta^2$ 。设 $\beta = 0.4$, 重做习题13.5。
- 13.9 假设图13.7中的非线性前馈放大器的特性可以表述为 $y(t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_3 x^3(t)$ 。估计整个系统输出端的三次谐波的大小。
- 13.10 如第2章所述, T. 作于亚阈值区域的 MOS 器件呈现出一个指数特性: $I_D = I_0 \exp [V_{GS}/(\zeta V_T)]$ 。假设图13.6中的两个电路都工作于亚阈值区域, 推导输入信号远小于 ζV_T 时的谐波幅度的表达式。对于差动对, 首先证明 $I_{D1} - I_{D2} \propto \tanh [V_{in}/(2\zeta V_T)]$, 然后写出双曲正切函数的泰勒展开式。
- 13.11 MOSFETs 的迁移率实际上是栅源电压的函数, 并可以写成 $\mu = \mu_0/[1 + \theta(V_{GS} - V_{TH})]$, 其中的 θ 是一个经验因子(第16章)。假设 $\theta(V_{GS} - V_{TH}) \ll 1$, 且对于 $\epsilon \ll 1$ 使用关系式 $(1 + \epsilon)^{-1} \approx 1 - \epsilon$, 计算图13.6(a)中电路的三次谐波。
- 13.12 差动对中输入器件的有效沟道长度为 $0.5 \mu\text{m}$ 。
 - (a) 假设 $\Delta V_{TH} = 0.1 t_{ox}/\sqrt{WL}$, 并且忽略其它的失配, 确定使 $V_{GS} \leq 5 \text{ mV}$ 的晶体管的最小宽度。
 - (b) 如果尾电流是 1 mA , 使得 THD 为 1% 的最大输入摆幅是多少?
- 13.13 如果允许的输入失调电压是 2 mV , 重做习题13.12(b), 并且比较结果。
- 13.14 确定图13.25中 M_1 与 M_2 的尺寸, 使 $I_{D1} \approx I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$, $\Delta I_D/I_D = 2\%$, 并且 $V_{GS} -$

$V_{TH}=0.5\text{ V}$ 。假设 $\Delta V_{TH}=0.1t_{ox}/\sqrt{WL}$, 并且忽略其它的失配。

- 13.15 如果电阻失配很小的话, 源级负反馈可以增大电流源之间的匹配; 证明在图 13.38 的电路中有

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = \frac{1}{1 + g_m R_S} \left[\frac{\Delta(\mu_n C_{ox})}{\mu_n C_{ox}} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} - \frac{2\Delta V_{TH}}{V_{GS} - V_{TH}} - g_m \Delta R_S \right] \quad (13.91)$$

 


图 13.38

- 其中, ΔR_S 表示电阻 R_{S1} 与 R_{S2} 之间的失配。注意, 为了使 $\Delta I_D/I_D$ 显著地减小, R_S 必须远大于 $1/g_m$ 。
- 13.16 在图 13.26 的电路中, 假设 $\alpha_j = \beta_j$, 但 $x_1(t) = A \cos \omega t$, $x_2(t) = A \cos(\omega t + \theta)$, 其中 θ 代表一个小的相位失配。计算输出端二次谐波的幅度。
- 13.17 在图 13.39 的电路中, M_3 与 M_4 存在一个阈值失配 ΔV_{TH} , 电路的其它方面是对称的。假设 $\lambda \neq 0$, 但 $\gamma = 0$, 计算输入参考失调电压。当 $R_D \rightarrow \infty$ 时会发生什么情况?
- 13.18 在图 13.29 的电路中, 放大器有一个大小等于 C_{in} 的输入电容(在 X 与 Y 之间)。计算失调补偿后的输入失调电压。
- 13.19 图 13.29 的电路设计为输入失调电压等于 1 mV 。如果放大器输入差动对中的管子的栅宽加倍的话, 总的输入失调电压是多少?(忽略放大器的输入电容)
- 13.20 解释图 13.24 中的电路为什么在输入失调和输出电压摆幅之间存在折衷关系(对于一个给定的尾电流)。

 


图 13.39

参考文献

1. F. Krummenacher and N. Joehl. A 4-MHz CMOS Continuous-Time Filter with On-Chip Automatic Tuning. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 23, pp. 750–758, June 1988.
2. K. R. Lakshmikummar, R. A. Hadaway, and M. A. Copeland. Characterization and Modeling of Mismatches in MOS Transistors for Precision Analog Design. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 21, pp. 1057–1066, Dec. 1986.
3. M. J. M. Pelgrom, A. C. J. Duinmaier, and A. P. G. Welbers. Matching Properties of MOS Transistors. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-24, pp. 1433–1439, Oct. 1989.
4. M. J. M. Pelgrom, H. P. Tuinhout, and M. Vertregt. Transistor Matching in Analog CMOS Applications. IEDM Dig. of Tech. Papers, pp. 34.1.1–34.1.4, Dec. 1998.
5. C. C. Enz and G. C. Temes. Circuit Techniques for Reducing the Effects of Op-Amp Imperfections: Autozeroing, Correlated Double Sampling, and Chopper Stabilization. Proc. IEEE, vol. 84, pp. 1584–1614, Nov. 1996.

第 14 章

振荡器

振荡器是许多电子系统的主要部分,应用范围从微处理器中的时钟产生到蜂窝电话中的载波合成,要求的结构和性能参数差别很大。利用 CMOS 工艺设计稳定、高性能的振荡器不断提出重大课题。如在第 15 章所描述的,振荡器通常嵌在相位锁定系统中。

本章涉及 CMOS 振荡器,更准确地说是电压控制振荡器(VCO)的分析和设计。首先一般性的了解反馈系统中的振荡,连同改变振荡频率的方法一起来介绍环形振荡器和 LC 振荡器,然后描述一种在第 15 章锁相环分析中将用到的 VCO 的数学模型。

14.1 概述

一个简单振荡器产生周期性的、通常是电压形式的输出,同时电路在持续不断地输出时并不存在输入。电路如何才能振荡呢?回顾第 10 章的内容,负反馈系统可能产生振荡,也就是,振荡器是一种设计拙劣的反馈放大器^①。考虑图 14.1 所示的单位增益负反馈电路,其中

$$\frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{H(s)}{1 + H(s)} \quad (14.1)$$

正如第 10 章中所描述的,如果放大器本身的输出在高频时相移太大而使整个反馈成了正的,那么振荡就会发生。更准确地说,如果对于 $s = j\omega_0$, $H(j\omega_0) = -1$,那么在 ω_0 处,闭环增益趋近无穷大。在此条件下,电路将其自身在 ω_0 处的噪声分量无限放大。实际上,如图 14.2 概念性地表示,一个频率为 ω_0 噪声经过单位增益和 180° 相移,变成与输入信号相位相反振幅相同的信号接回到减法器。经过相减,输入和反馈信号产生更大的差,那么电路持续“再生”,使

^① 据说:“在高频的世界,放大器振荡而振荡器不振荡。”

频率为 ω_0 的信号不断变大

为了能起振,闭环增益必须是单位-1或者更大。这可以通过在信号闭环往复许多周期后将图 14.2 中减法器的输出振幅表示成一个几何序列看出(如果 $\angle H(j\omega_0) = 180^\circ$)

 


图 14.1 反馈系统

$$V_X = V_0 + |H(j\omega_0)| V_0 + |H(j\omega_0)|^2 V_0 + |H(j\omega_0)|^3 V_0 + \dots$$

 


图 14.2 振荡系统随时间的演变

(14.2)

如果 $|H(j\omega_0)| > 1$, 上式的和将发散。但如果 $|H(j\omega_0)| < 1$, 那么

$$V_X = \frac{V_0}{1 - |H(j\omega_0)|} < \infty \quad (14.3)$$

总之,如果一个负反馈电路的环路增益满足两个条件:

$$|H(j\omega_0)| \geq 1 \quad (14.4)$$

$$\angle H(j\omega_0) = 180^\circ \quad (14.5)$$

那么电路就会在频率 ω_0 处振荡,称为“巴克豪森准则”。这两个条件是必须的但还不充分[1]。在存在温度和工艺变化的情况下为了确保振荡,典型地我们将选择环路增益至少两倍或三倍于所要求的值。

我们可以将第二个巴克豪森准则表述为 $\angle H(j\omega) = 180^\circ$ 或者总相移 360° , 但不应该混淆的是:如果系统设计的是低频负反馈,那么在信号经过环路之后就已经产生了 180° 相移(如图 14.1 中的减法器所示),而 $\angle H(j\omega) = 180^\circ$ 表示另一个与频率相关的相移,如图 14.2 所示,保证反馈信号使原信号得到增强。因此根据第二个准则,图 14.3 所示的三种情况是等价的。我们说图 14.3(a)系统表示一个 180° 频率相关的相移(由箭头表示)和一个 180° 直流相移。图 14.3(b)和 14.3(c)之间的不同在于前者中的开环放大器包含足够多的含适当极点的级电路,使得在频率 ω_0 处有 360° 的相移,而后者在 ω_0 处不产生相移。这些结构的例子将在本章后面的内容中作介绍。

以现在的工艺设计的 CMOS 振荡器一般是环形振荡器或者是 LC 振荡器。下面的章节我们分别来研究这两种振荡器。

 


图 14.3 振荡的反馈系统的各种样式

14.2 环形振荡器

环形振荡器由环路中的若干增益级电路组成。为了获得实际电路的结果,我们从设法让单级反馈电路振荡着手。

例 14.1

解释如果将单一共源级电路置于单位增益环路中,为什么它无法振荡?

解

由图 14.4,可以看出开环电路只含有一个极点,因而有一个最大 90° 的频率相关的相移(在频率无穷大处)。因为共源电路的信号从栅极到漏极有一个反相,所以就有 180° 的直流相移,因此它的最大的相移是 270° ,那么环路就无法维持振荡的成长。

 


图 14.4

上述例子提示我们如果电路包含多个级电路也就是多个极点,振荡就会发生。实际上,这种结构在第 10 章中被认为是不合适的,因为它会导致运放的相位裕度不足。因此我们猜想如果将图 14.4 的电路改成如图 14.5 所示,那么在信号通路中就有两个有效的极点,使频率相关的相移达到 180° 。

可是,这个电路由于信号在通过每一共源级电路时都产生反相,因而在接近零频率时表现出正反馈,其结果将导致电路只是“锁定”而不是振荡。换句话说,如果 V_E 升高, V_F 下降,从而关断 M_1 使 V_E 进一步升高,这样一直到 V_E 达到 V_{DD} 而 V_F 降到接近零,这个状态将一直永远保持下去。

 


图 14.5 双极点反馈系统

为了更深入地了解振荡的条件,我们假设在图 14.5 的环路中插入一个理想的反相级电路(在所有频率下都没有相移),如图 14.6 所示,在接近零频率处为负反馈,消除了电路锁定的问题。那么这个电路会振荡吗?我们注意到环路只包含两个极点:一个在 E 点另一个在 F 点。因而频率相关的相移可以达到 180° ,但是这是在频率无穷大时达到的。因为环路增益在非常

高频率下变成零,所以可以看出,这个电路在同一个频率下无法同时满足巴克豪森准则的两个条件(图 14.7),所以无法振荡

前面的讨论指出了环路中需要更大的相移,提示我们如果在图 14.6 电路中增加第三个反相级电路,也就是多加一个极点提供足够的相移,就有振荡的可能。图 14.8 是我们实际的电路。如果三个反相级电路是一样的,环路总的相移 ϕ 在 $\omega = \omega_{p,E} (= \omega_{p,F} = \omega_{p,G})$ 时达到 -135° 而在 $\omega = \infty$ 时为 -270° , 因而 ϕ 是在 $\omega < \infty$ 时等于 -180° , 此时环路的增益依然是大于或等于 1。如果环路增益足够大这个电路的确是振荡的,它就是环形振荡器的一个例子。

计算出图 14.8 中振荡所必需的每一级电路的最小电压增益是有益的。忽略栅漏交迭电容的效应,用 $-A_0/(1+s/\omega_0)$ 表示每一级的传输函数,可以得到闭环增益:

$$H(s) = \frac{\Lambda_0^3}{\left(1 + \frac{s}{\omega_0}\right)^3} \quad (14.6)$$

只有在频率相关的相移等于 180° 时电路才振荡,也就是每级 60° 。发生振荡的频率可

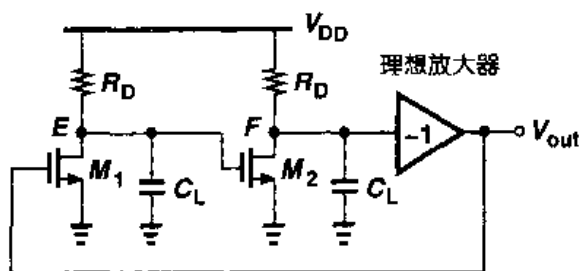


图 14.6 附加信号反相的双极点反馈系统

 


图 14.7 双极点系统的环路增益特性

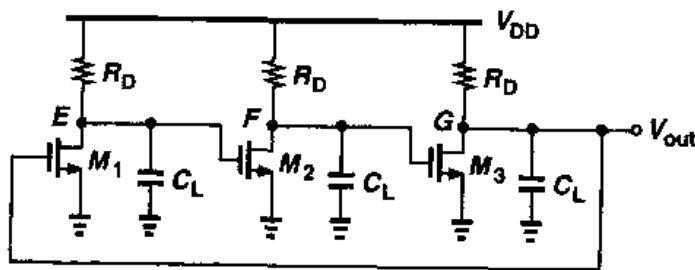


图 14.8 三级环形振荡器

以由下式给出

$$\arctan \frac{\omega_{osc}}{\omega_0} = 60^\circ \quad (14.7)$$

则:

$$\omega_{osc} = \sqrt{3} \omega_0 \quad (14.8)$$

每级的最小电压增益必须使环路增益在频率 ω_{osc} 处等于 1:

$$\frac{A_0^3}{\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_{osc}}{\omega_0} \right)^2} \right]^3} = 1 \quad (14.9)$$

由式(14.8)和式(14.9)得到

$$A_0 = 2 \quad (14.10)$$

总之,三级环形振荡器要求每级电路的低频增益为 2, 其振荡频率为 $\sqrt{3}\omega_0$, ω_0 是每级电路的 3 dB 带宽。

我们现在研究图 14.8 振荡器三个结点的波形。由于每级与频率有关的相移为 60° 以及低频信号的 180° 反相, 每个结点的波形相对其相邻结点相位差为 240° (或 120°)。能产生多相信号是环形振荡器的一个很有用的特性。

 


图 14.9 三级环形振荡器的波形

振幅限制

关于振幅,自然会产生这样的问题:图 14.8 的三级环路中,如果 $A_0 \neq 2$ 会怎样? 从巴克豪森准则可知,如果 $A_0 < 2$, 电路就无法振荡,但是如果 $A_0 > 2$ 又会怎样呢? 为了回答这个问题,我们首先用一线性反馈系统来模拟振荡器,如图 14.10 所示。注意,因为式(14.6)中 $H(s)$ 已经包括了由信号通路中的三次反相导致的负号,因而反馈是正的(即 V_{out} 是加到 V_{in})。所以闭环传输函数为

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{-A_0^3}{(1+s/\omega_0)^3}}{1 + \frac{A_0^3}{(1+s/\omega_0)^3}} \quad (14.11)$$

$$= \frac{-A_0^3}{(1+s/\omega_0)^3 + A_0^3} \quad (14.12)$$

 


图 14.10 三级环形振荡器的线性模型

式(14.12)的分母可以展开为

$$\left(1 + \frac{s}{\omega_0}\right)^3 + A_0^3 = \left(1 + \frac{s}{\omega_0} + A_0\right) \left[\left(1 + \frac{s}{\omega_0}\right)^2 - \left(1 + \frac{s}{\omega_0}\right)A_0 + A_0^2\right] \quad (14.13)$$

所以,闭环系统呈现出三个极点:

$$s_1 = (-A_0 - 1)\omega_0 \quad (14.14)$$

$$s_{2,3} = \left[\frac{A_0(1 \pm j\sqrt{3})}{2} - 1 \right] \omega_0 \quad (14.15)$$

因为 A_0 本身是正的,所以第一个极点导致了一个指数衰减项: $\exp[(-A_0 - 1)\omega_0 t]$, 其在稳态时可以被忽略。图 14.11 给出了不同 A_0 值时极点的位置,可以看出 $A_0 > 2$ 时,两个复数极点都有正的实数部分,从而使正弦信号变大。忽略 s_1 的影响,我们可以把输出波形表示成

$$V_{\text{out}}(t) = a \exp\left(\frac{A_0 - 2}{2}\omega_0 t\right) \cos\left(\frac{A_0\sqrt{3}}{2}\omega_0 t\right) \quad (14.16)$$

所以,如果 $A_0 > 2$,指数包络将趋于无穷大。

 


图 14.11 三级环形振荡器不同增益值时的极点

实际上,随着振荡幅度的增大,信号通路上的各级电路会经历非线性并最终达到“饱和”,限制了最大振幅。我们可以说,极点开始在右半平面而最终转移到虚轴,使信号停止变大。如果小信号环路增益大于 1,电路就必须在饱和状态停留足够长的时间,使得“平均”环路增益依然等于 1^①。

例 14.2

图 14.12 是图 14.8 振荡器的差动形式,请问每级电路的最大电压摆幅是多少?

解

如果每级的增益高于 2,则振幅会增大,直到每个差动对完全切换,也就是,电流 I_{SS} 在每半个周期交替地完全流入一边电路。因而,每个结点的摆幅等于 $I_{SS}R_1$ 。从图 14.12 所示波形可以看出,每个级电路高增益的区域只占周期的一部分(即,当 $|V_X - V_Y|$ 很小的时候)。

① 直觉上,这些阐述并不严格。传输函数、极点和环路增益的概念是难以用在非线性电路上的。

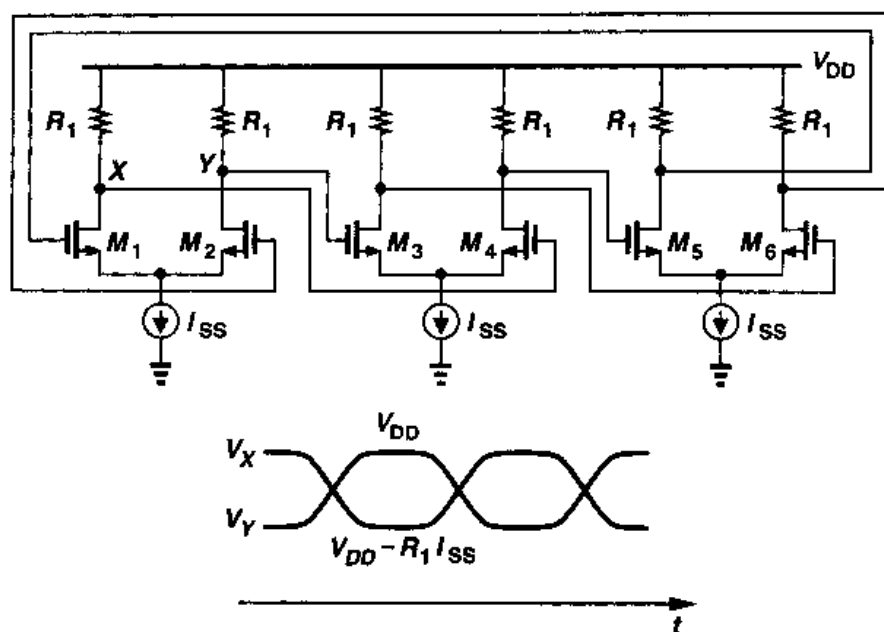


图 14.12

图 14.13 所示的是一种不需要电阻的环形振荡器的简单实现形式。假设电路开始工作时每个结点的初始电压为反相器的逻辑阈值, V_{trip} ^①。如果各级反相器相同并且器件没有噪声,那么电路将永远保持这个状态^②,但噪声成分会扰动每个结点的电压,结果产生不断放大的波形,最终信号达到电源电压摆幅。

让我们假设图 14.13 的电路开始时 $V_X = V_{\text{DD}}$, 如图 14.14 所示。在这个条件下, $V_Y = 0$ 且 $V_Z = V_{\text{DD}}$ 。这样,当电路开始工作时, V_X 开始降到零(因为第一个反相器输入为高),强迫 V_Y 在经过一个反相器延时 T_D 后上升到 V_{DD} ,而 V_Z 在经过另一个反相器延时后降到零。那么电路在连续结点电压之间以 T_D 延时振荡,产生的振荡周期为 $6T_D$ 。

上述的小信号和大信号分析引出了一个有趣的问题,小信号振荡的频率由 $A_0\sqrt{3}\omega_0/2$ 给出(见式(14.16)),而大信号的频率值为 $1/(6T_D)$,这两个值相等吗? 没必要相等。归根结底, ω_0 是由小信号输出电阻和每个反相器在逻辑阈值处的电容值决定的,而 T_D 由大信号、非线性电流驱动和每级电路的电容值决定。换句话说,当电路在所有反相器处于逻辑阈值释放时,开始的振荡频率是 $\sqrt{3}A_0\omega_0/2$,随着振幅的增加,电路变成

 
 


图 14.13 使用 CMOS 反相器的环形振荡器

① 反相器的逻辑阈值就是使输出电压与输入电压相等的输入电压。

② 这的确是 SPICE 推算电路行为的方法。因此在 SPICE 中要使电路振荡,其中的一个结点必须初始化为一个不同的电压。

图 14.14 当一个结点初始电压为 V_{DD} 时环形振荡器的波形

非线性的, 频率移到了 $1/(6T_D)$ (一个更低的值)。

 


图 14.15 (a) 五级单端环形振荡器; (b) 四级差动环形振荡器

超过三级电路的环形振荡器也是可行的。环路反相的次数必须是奇数, 这样电路才不会锁定。比如图 14.15(a), 由五个反相器组成的环形振荡器, 提供的频率为 $1/(10T_D)$ 。另一方面, 差动结构的振荡器级电路数可以是偶数, 只要将其中的一级接成不反相的, 如图 14.15(b) 所示。这种灵活性是差动电路优于单端电路的另一个优点。

例 14.3

图 14.15(b) 四级振荡器中的每级电路所需的最小电压增益是多少? 每级电路的信号相移是多少?

解

使用与图 14.8 相似的符号, 我们有

$$H(s) = -\frac{A_0^4}{(1 + \frac{s}{\omega_0})^4} \quad (14.17)$$

为了能让电路振荡, 每级提供的频率相移必须是 $180^\circ/4 = 45^\circ$ 。此时的频率由 $\arctan(\omega_{osc}/\omega_0) = 45^\circ$ 给出, 因此 $\omega_{osc} = \omega_0$ 。从而可以得出最小电压增益为

$$\frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_{osc}}{\omega_0}\right)^2}} = 1 \quad (14.18)$$

也就是说, $A_0 = \sqrt{2}$ 。如所期望的那样, 这个值小于三级环形振荡器所要求的值。

每级的相移为 45° , 这个振荡器可以提供四种相位及其相反相位的波形, 如图 14.16 所示。

 


图 14.16

环形振荡器的级数是由各种要求决定的, 包括速度、功耗、抗噪声能力等。在大多数应用中, 三到五级可以提供最优的性能(指差动形式)。

例 14.4

由带电阻负载的差动对(例如图 14.12 中的那样)形成的环形振荡器, 如果所有晶体管都不许进入三极管区, 确定其最大电压摆幅和最小电源电压。假设每级电路都经历完全切换。

解

图 14.17(a)是两级级联的差动对。如果每级都是完全切换的, 那么每级电路的晶体管漏电压, 即, V_X 或 V_Y , 会在 V_{DD} 和 $V_{DD} - I_{SS}R_P$ 之间变化。因此, 当 M_1 完全导通时, 它的栅电压和漏电压分别等于 V_{DD} 和 $V_{DD} - I_{SS}R_P$ 。为了使晶体管保持在饱和区, 我们要有 $I_{SS}R_P \leq V_{TH}$, 也就是, 每个晶体管漏电压的峰峰振幅必须小于 V_{TH} 。

最小电源电压是怎么确定的呢? 如果降低 V_{DD} , 每个差动对的共源结点电压, 即图 14.17(a) 中的 V_P , 下降, 最终驱使尾晶体管进入三极管区。因而我们必须计算出最坏情况下的 V_P , 注意因为当输入差值变大时 M_1 和 M_2 流过的电流不相等, 所以 V_P 的确随时间变化。

现在考虑图 14.17(b)的单个差动电路, 假设输入在 V_{DD} 和 $V_{DD} - I_{SS}R_P$ 之间变化, V_P 怎么变化呢? 当 M_1 的栅电压 V_1 等于 V_{DD} 且 M_1 承载了 I_{SS} 的所有电流时,

$$V_P = V_{DD} - \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\mu_n C_{ox}(W/L)_{1,2}}} - V_{TH} \quad (14.19)$$

随着 V_1 下降而 V_2 升高, V_P 也下降, 因为只要 M_2 关断, M_1 就是一个源跟随器。当 V_1 和 V_2 的差达到 $\sqrt{2}(V_{GS,eq} - V_{TH})$ 时 M_2 导通, 其中 $V_{GS,eq}$ 表示每个晶体管的平衡过驱动电压。

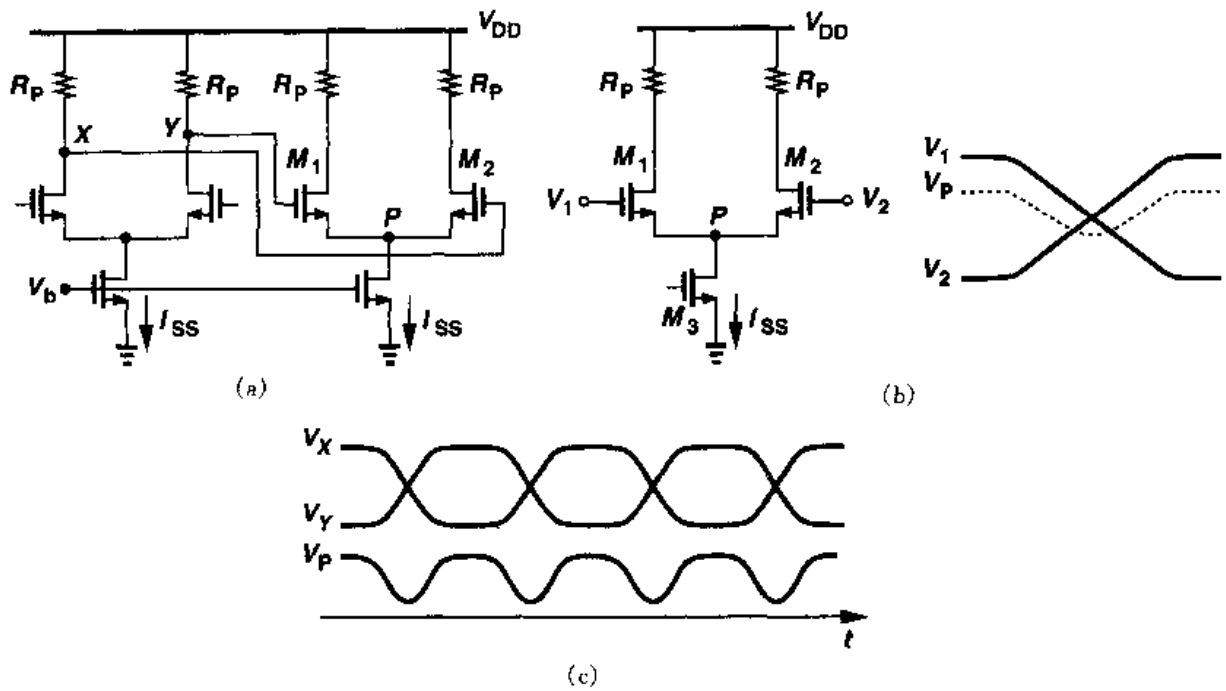


图 14.17

为了计算 V_1 和 V_2 的差达到这一点之后的 V_P , 我们注意到 $I_{D1} + I_{D2} = I_{SS}$, $V_{GS1} = V_1 - V_P$ 且 $V_{GS2} = V_2 - V_P$, 因而

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{1,2} (V_1 - V_P - V_{TH})^2 + \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{1,2} (V_2 - V_P - V_{TH})^2 = I_{SS} \quad (14.20)$$

展开二次项并整理方程式后, 有

$$2V_P^2 - 2(V_1 + V_2 - 2V_{TH})V_P + (V_1 - V_{TH})^2 + (V_2 - V_{TH})^2 - \frac{2I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{1,2}} = 0 \quad (14.21)$$

结果

$$V_P = \frac{1}{2} \left[V_1 + V_2 - 2V_{TH} \pm \sqrt{-(V_1 - V_2)^2 + \frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{1,2}}} \right] \quad (14.22)$$

如果 V_1 和 V_2 以差动变化, 可以将其表示成 $V_1 = V_{CM} + \Delta V$ 和 $V_2 = V_{CM} - \Delta V$, 此处 $V_{CM} = V_{DD} - I_{SS}R_P/2$, 所以有

$$V_P = V_{CM} - V_{TH} \pm \frac{1}{2} \sqrt{-(2\Delta V)^2 + \frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{1,2}}} \quad (14.23)$$

此式表明为什么结点 P 在小信号工作时可以被当作一个虚地: 如果 $|\Delta V|$ 远小于最大过驱动电压, 那么 V_P 是个相对的常数。因为根号里的项在 $\Delta V = 0$ (平衡条件) 时达到最大值, 所以

$$V_{P,\min} = V_{CM} - V_{TH} - \sqrt{\frac{I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{1,2}}} \quad (14.24)$$

正如所期望的,式(14.24)中的最后一项代表每个晶体管在平衡时(当 $I_{D1} = I_{D2} = I_{SS}/2$)的过驱动电压。

图 14.17(c)是此振荡器的典型波形,注意 V_P 的变化频率是振荡频率的两倍,这个特性有时被利用在“倍频器”中。

为了确定最小电源电压,我们写出 $V_{P,\min} \geq V_{ISS}$,其中 V_{ISS} 表示电流源 I_{SS} 两端要求的最小电压,那么,

$$V_{DD} - \frac{R_P I_{SS}}{2} - V_{TH} - \sqrt{\frac{I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{1,2}}} \geq V_{ISS} \quad (14.25)$$

则

$$V_{DD} \geq V_{ISS} + V_{TH} + \sqrt{\frac{I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{1,2}}} + \frac{R_P I_{SS}}{2} \quad (14.26)$$

右边的项分别是:电流源消耗的电压余度,一个阈值电压,平衡过驱动电压和每个结点电压摆幅的一半。

CMOS 工艺中缺乏制作高质量电阻的方式,因此必须修改图 14.17(a)的电路形式。PMOS 晶体管工作在深三极管区时可以被当作负载,如图 14.18(a)所示,但必须设置栅电压来准确地确定导通电阻。另一种方法,可以使用二极管连接的负载(图 14.18(b)),但得消耗一个阈值电压的余度。图 14.18(c)展示了一个更有效的负载,在每个 PMOS 管的漏栅之间插入一个 NMOS 源跟随器。以结点 X 和 Y 作为输出, M_3 和 M_4 上的电压降只有 $|V_{DS3,4}|$ 。如果 $V_{GS3} \approx V_{TH3}$,那么 M_3 工作在三极管区域的边缘且负载的小信号电阻大约等于 $1/g_{m3}$ (这里假设 $\lambda = \gamma = 0$)(习题 14.4)。

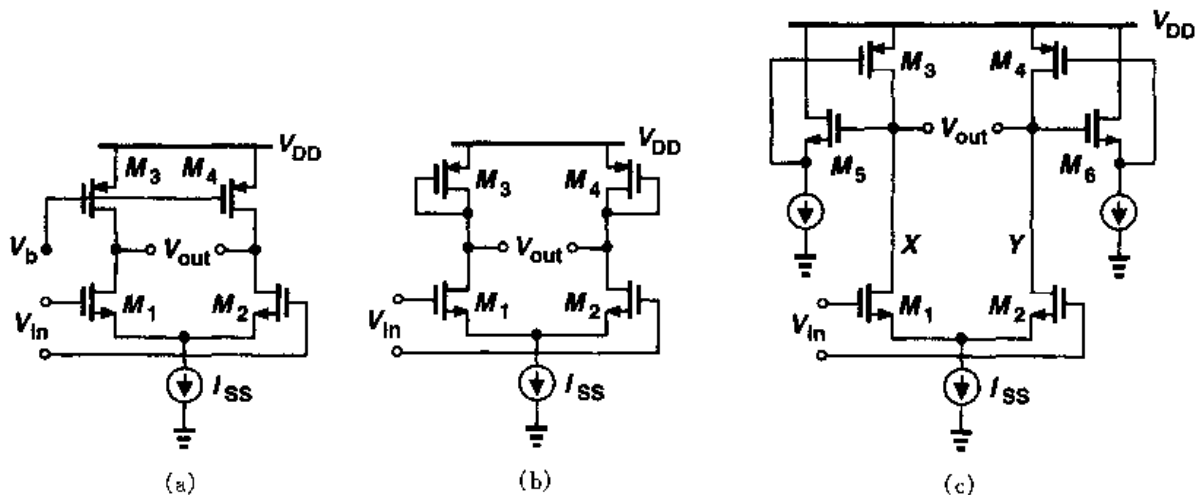


图 14.18 使用 PMOS 负载的差动级电路

图 14.18(c)的负载还呈现出另一个有趣的特性。因为 M_3 的栅源电容由源跟随器驱动, 所以与负载相关的时间常数小于二极管接法的晶体管的时间常数。而且源跟随器有限的输出阻抗可能对负载产生电感特性(习题 14.5)。

14.3 LC 振荡器

在过去 10 年, 单片电感已经逐渐出现在双极和 CMOS 工艺中, 使得基于无源谐振元件的振荡器设计成为可能。在研究这种振荡器之前, 有必要回顾一下 RLC 电路的基本特性。

如图 14.19(a)所示, 一个电感 L_1 和一个电容 C_1 并联会在频率 $\omega_{\text{res}} = 1/\sqrt{L_1 C_1}$ 处谐振。在此频率下, 电感的阻抗 $jL_1\omega_{\text{res}}$ 和电容的阻抗 $1/(jC_1\omega_{\text{res}})$ 幅值相等而相位相反, 因而产生了无穷大的阻抗。我们说电路有一个无穷大的品质因子 Q 。实际上电感(以及电容)含电阻成分, 比如电感使用的金属导线电阻可以象图 14.19(b)所示的那样来建模。我们将电感的 Q 定义成 $L_1\omega/R_S$, 对于这个电路, 读者可以看出电路的等效阻抗为

$$Z_{\text{eq}}(s) = \frac{R_S + L_1 s}{1 + L_1 C_1 s^2 + R_S C_1 s} \quad (14.27)$$

 


图 14.19 LC 振荡回路
(a)理想情况; (b)实际情况

因而

$$|Z_{\text{eq}}(s=j\omega)|^2 = \frac{R_S^2 + L_1^2 \omega^2}{(1 - L_1 C_1 \omega^2)^2 + R_S^2 C_1^2 \omega^2} \quad (14.28)$$

也就是在任何 $s = j\omega$ 频率下阻抗都不会变成无穷大, 我们说电路具有有限的 Q 值。式(14.28)中的 Z_{eq} 的幅值在 $\omega = 1/\sqrt{L_1 C_1}$ 附近达到峰值, 但是实际的谐振频率与 R_S 有一定关系。

可以将图 14.19(b)中的电路转换成一个更容易分析和设计的等效电路。为此, 我们先考虑图 14.20(a)中的串联电路。对于一个窄的频率范围, 将电路转换成图 14.20(b)的并联电路是可能的, 两个电路的阻抗相等, 则

$$L_1 s + R_S = \frac{R_P L_P s}{R_P + L_P s} \quad (14.29)$$

只考虑稳态响应, 我们假设 $s = j\omega$, 将式(14.29)重写为

$$(L_1 R_P + L_P R_S)j\omega + R_S R_P - L_1 L_P \omega^2 = R_P L_P j\omega \quad (14.30)$$

在窄的频率范围内对所有的 ω 值这个关系都必须成立, 从而有

$$L_1 R_P + L_P R_S = R_P L_P \quad (14.31)$$

$$R_S R_P - L_1 L_P \omega^2 = 0 \quad (14.32)$$

由后一式计算出 R_P 并代入前一式, 我们有

$$L_P = L_1 \left(1 + \frac{R_S^2}{L_1^2 \omega^2} \right) \quad (14.33)$$

我们记得 $L_1 \omega / R_S = Q$, 对单片电感其典型值大于 3, 那么

$$L_P \approx L_1 \quad (14.34)$$

及

$$R_P \approx \frac{L_1^2 \omega^2}{R_S} \quad (14.35)$$

$$\approx Q^2 R_S \quad (14.36)$$

换句话说, 并联电路的电抗与串联电路相同, 但电阻是其 Q^2 倍。同样, 如果串联电路的 Q 被定义为 $1/(C\omega)/R_S$, 这个概念对一阶 RC 网络也是正确的。

上述变换提供了图 14.21 中的转换, 其中 $C_P = C_1$ 。当 ω 值远离谐振频率很多时, 转换过程的等效性就被破坏了。从并联电路可以领会到的是, 在 $\omega_1 = 1/\sqrt{L_P C_P}$ 时, 振荡回路简化成了一个简单的电阻, 也就是, 振荡回路的电压和电流的相位差降到零。画出振荡回路阻抗幅值与频率的关系(图 14.22(a)), 我们注意到对于 $\omega < \omega_1$ 电路行为是感性的, 对于 $\omega > \omega_1$ 电路行为是容性的。于是我们可以推断对于 $\omega < \omega_1$ 阻抗的相位是正的, 对于 $\omega > \omega_1$ 阻抗的相位是负的, 如图 14.22(b) 所示。这些观察结果在研究 LC 振荡器中是有用的。(为什么我们希望相位在很低频率时移到接近 $+90^\circ$ 而在很高频率时相位接近 -90° ?)

 


图 14.20 串联电路转换成并联电路

 


图 14.21 振荡回路转换成三个并联元件

 


图 14.22 LC 振荡回路阻抗与频率的函数关系
(a) 幅值; (b) 相位

现在让我们考虑图 14.23(a) 的“调谐”级电路, 其中 LC 振荡回路作为负载。谐振时, $jL_P\omega = 1/(jC_P\omega)$ 且电压增益等于 $-g_{m1}R_P$ 。(注意在频率接近零时电路的增益非常小。) 如果将输出接到输入(图 14.23(b))此电路会振荡吗? 在谐振时, 环路的总相移等于 180° (而不是

360°), 从图 14.22(b) 也可以看出此振荡回路的频率相移永远达不到 180°, 因此这个电路是不会振荡的。

在将电路修改成能振荡的形式之前, 让我们观察一下图 14.23(a) 作为增益级的另一个有趣的特性, 这一特性是该电路与电阻负载的共源结构电路的重要区别。假设如图 14.24 所示, 电路由漏电流 I_1 偏置, 如果 L_P 的串联电阻很小, V_{out} 的直流电平就会接近 V_{DD} 。如果有一频率等于谐振频率的小的正弦电压施加在输入端, V_{out} 会如何变化? 我们希望的 V_{out} 是一个平均值接近 V_{DD} 的反相的正弦曲线, 因为电感无法承受大的直流压降。换句话说, 如果 V_{out} 的平均值偏离 V_{DD} 太多, 那么电感的串联电阻上就必须流过一个大于 I_1 的平均电流。这样, 峰值输出电平实际上就超过了电源电压, 这是 LC 负载的一个重要而又经常用的特征。比如, 通过适当的设计, 输出的峰峰振幅可以大于 V_{DD} 。

我们现在来研究两种 LC 振荡器。

14.3.1 交叉耦合振荡器

假设我们将图 14.23(a) 那样的两个电路级联起来, 如图 14.25 所示。虽然这个电路类似于图 14.5 的拓扑结构, 但因为它的低频增益非常小所以电路不会锁定。而且因为谐振时每级产生的依赖于频率的相移为零, 所以环路总的谐振相移为零, 也就是, 如果 $g_{m1}R_Pg_{m2}R_P \geq 1$, 那么环路就会振荡。注意 V_X 和 V_Y 是差动波形(为什么?)。

例 14.5

画出图 14.25 电路的开环电压增益和相移与频率关系的草图, 忽略晶体管的电容。

解

传输函数幅值的形状与图 14.22(a) 中的类似但上升沿和下降沿更陡, 这是因为其输出为两级输出的乘积。低频时的总相位由每个共源级的信号反相加上由每个振荡回路产生的 90° 相移

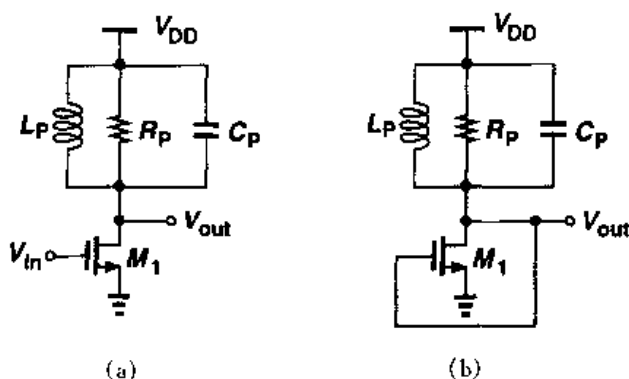


图 14.23 (a) 调谐增益级电路; (b) (a) 的反馈形式

 


图 14.24 调谐级电路的输出信号电平

 


图 14.25 两谐振级构成的反馈环路

构成。高频时的行为与之类似。其增益与相位的草图见图 14.26。从图中读者可以证明此电路不可能在其它频率下振荡。

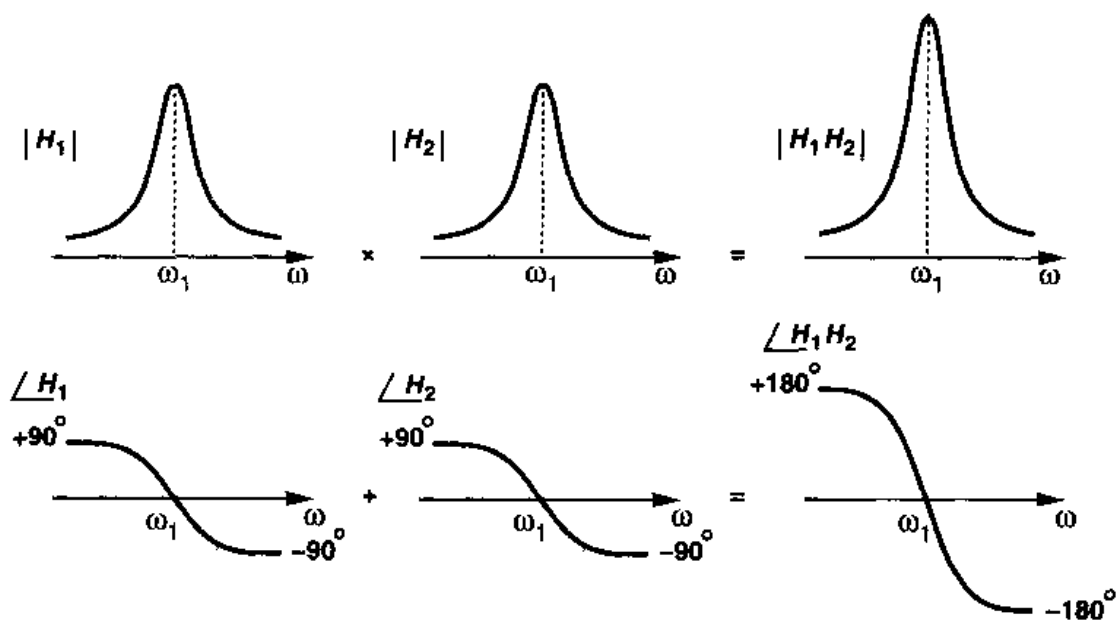


图 14.26 图 14.25 中电路的环路增益特性

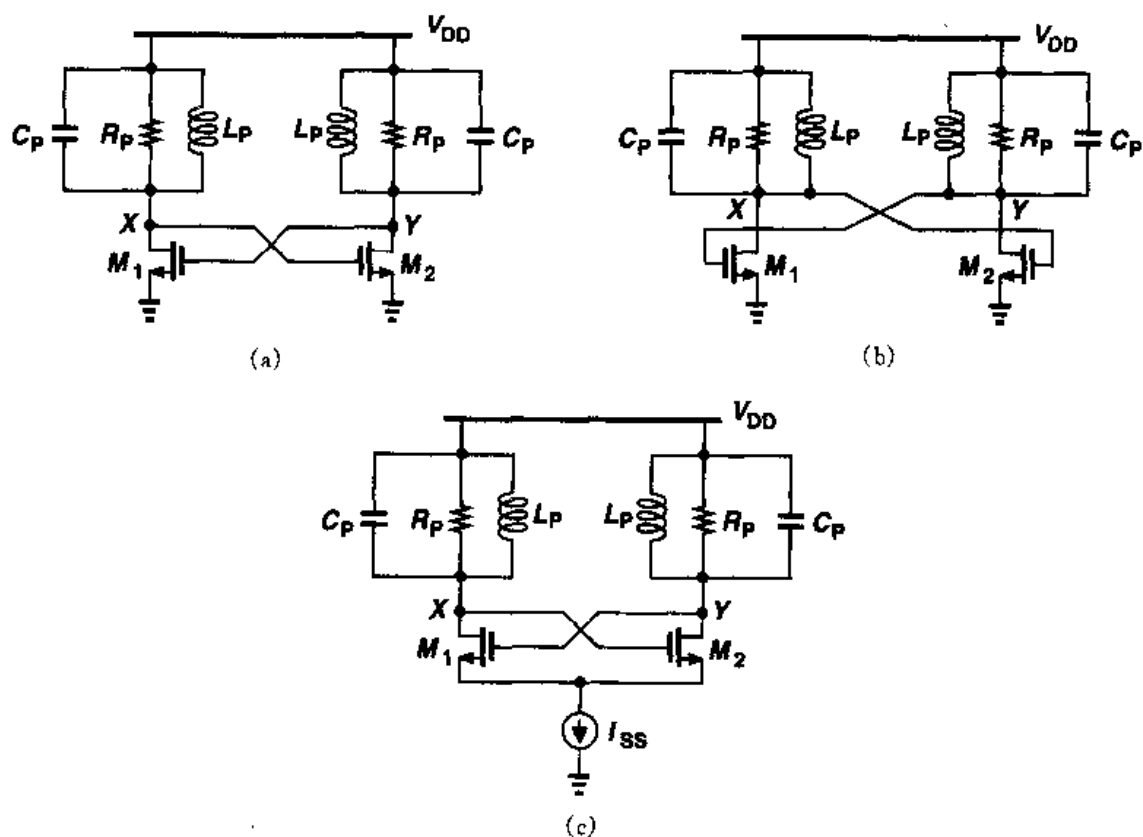


图 14.27 (a)图 14.25 所示电路的另一形式；(b)电路的另一种画法；
(c)增加尾电流源降低电源电压敏感性

图 14.25 的电路是许多 LC 振荡器的核心,而有时被接成图 14.27(a)或(b)的形式。不论哪一种, M_1 和 M_2 的漏电流强烈依赖于电源电压,因此输出电压摆幅强烈依赖于电源电压。因为 X 和 Y 处的波形是差动形式的,图 14.27(b)提示我们,可以将 M_1 和 M_2 转变成如图 14.27(c)所示的差动对,其总偏置电流由 I_{SS} 决定。

例 14.6

画出图 14.27(c)电路在振荡开始时的 V_X 和 V_Y , I_{D1} 和 I_{D2} 的波形。

解

如果开始时 V_X 和 V_Y 之间差动值为零,那么 $V_X = V_Y \approx V_{DD}$ 。两个晶体管平均分配尾电流。如果 $(g_{m1,2}R_P)^2 \geq 1$, 其中 R_P 为谐振时振荡回路等效并联电阻,那么频率等于谐振频率的噪声会被 M_1 和 M_2 连续放大,使振荡渐渐变大。 M_1 和 M_2 的漏电流随着 $V_X - V_Y$ 的瞬间值的变化而变化(就像在差动对中一样)。

如图 14.28 所示,振荡幅度一直增加直到环路增益在峰值时降低。实际上,如果 $g_{m1,2}R_P$ 足够大, $V_X - V_Y$ 的差会达到足够的水平使整个尾电流流入一边的晶体管,而使另一边晶体管截止。这样,在稳态时, I_{D1} 和 I_{D2} 的电流在零和 I_{SS} 之间变化。

 


图 14.28

图 14.27(c)的振荡器是全差动形式的结构,但即使具有完美的对称性,电路对电源电压的敏感性依然不为零。这是因为 M_1 和 M_2 的漏极结电容随电源电压变化。我们在例 14.9 中回答这个问题。

14.3.2 科尔皮兹振荡器

一个 LC 振荡器在信号通路中可以只用一个晶体管实现。再次考虑图 14.23(a)的增益级电路,我们知道因为谐振时的总相移等于 180° ,而不是 360° ,所以漏电压不能施加到栅极。而且,我们还记得在共栅电路中由源极到漏极的相移为零。于是我们可以猜测,如果如图 14.29(a)所示漏极接回到源极,而不是栅极,电路就可能振荡。耦合时必须插入一个电容器以避免影响 M_1 的偏置点。

不幸的是,由于环路增益不足,图 14.29(a)的电路仍无法振荡。为证明这一点,我们引用图 14.1 的思想,将振荡器当作闭环增益无限的反馈系统。如图 14.29(b)所示,施加一输入电流并忽略晶体管寄生参数,因为 M_1 和 C_2 直接将输入电流导入振荡回路,所以得出的闭环增益为

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = L_P s \parallel \left\| \frac{1}{C_P s} \right\| R_P \quad (14.37)$$

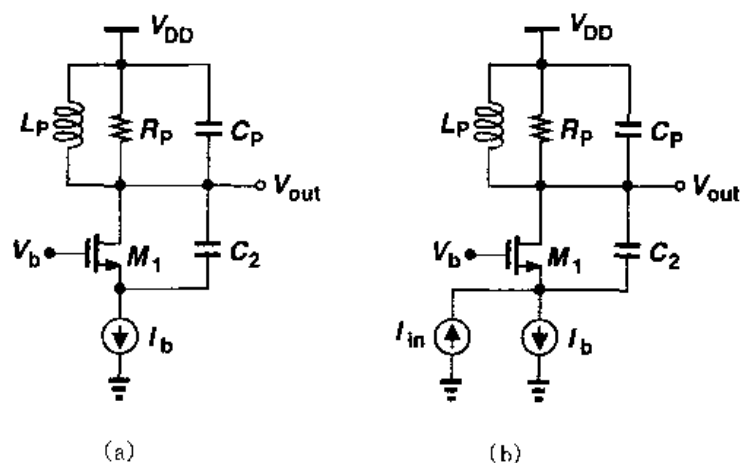


图 14.29 (a) 带漏极到源极反馈的调谐电路; (b) 增加输入电流以计算闭环增益

电路无法振荡是由于在任何频率下闭环增益都不可能达到无穷大。

例 14.7

读者可能想知道为什么施加到反馈系统的输入是用加到晶体管源极的电流源实现的,而不是用加到晶体管栅极的电压源实现。分析后一种激励的情况。

解

由图 14.30,我们注意到如果偏置电流源是理想的, V_{in} 有限的变化使 I_b 的变化依然是零。因而,如果忽略 M_1 的源衬结电容,振荡回路的电流变化就为零,导致 $V_{out}/V_{in}=0$ 。有趣的是, V_X 确实随 V_{in} 变化,但 M_1 产生的一个小信号电流抵消了流过 C_2 的电流。读者可以证明 $V_X/V_{in} = g_m/(g_m + C_2 s)$ 。

 


图 14.30

上例显示了两个要点。第一,可以在不同输入点施加激励激发电路振荡(也就是说,环路中的任何器件的噪声都可以启动振荡^①)。第二,图 14.30 中,因为连接 M_1 的源和地之间的阻抗为无穷大,所以 V_{out}/V_{in} 为零。那么我们可以在此结点与地之间加一个电容,来寻求振荡的条件,如图 14.31(a)所示。注意与 L_P 并联的电容被去掉了,理由会在后面解释。

将 M_1 近似成一个电压控制电流源,我们给出了图 14.31(b)的等效电路。因为流经并联 L_P 和 R_P 的电流为 $V_{out}/(L_P s) + V_{out}/R_P$,所以流经 C_1 的电流等于 $I_{in} - V_{out}/(L_P s) - V_{out}/R_P$,从而

$$V_1 = -\left(I_{in} - \frac{V_{out}}{L_P s} - \frac{V_{out}}{R_P}\right) \frac{1}{C_1 s} \quad (14.38)$$

^① 这是因为线性系统(可以看得见的)的固有频率不依赖于激励的位置。当然,激励类型(电压或电流)的选择必须使得当激励为零时电路会回到其原始结构。例如,用电流驱动图 14.30 中 M_1 的栅就改变了电路的固有频率。

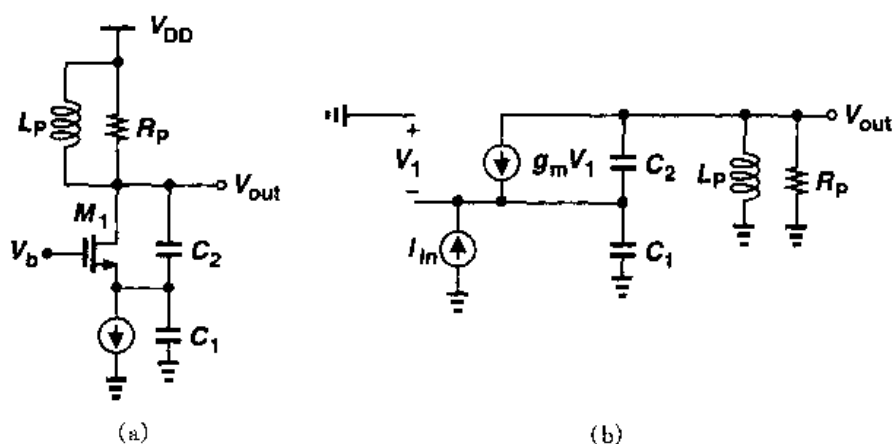


图 14.31 (a) 科尔皮兹振荡器; (b) 带输入激励的(a)的等效电路

流经 C_2 的电流可以写成 $(V_{out} + V_1)C_2s$, 输出结点的总电流之和为

$$-g_m(I_{in} - \frac{V_{out}}{L_P s} - \frac{V_{out}}{R_P})\frac{1}{C_1 s} + \left[V_{out} - (I_{in} - \frac{V_{out}}{L_P s} - \frac{V_{out}}{R_P})\frac{1}{C_1 s} \right]C_2 s + \frac{V_{out}}{L_P s} + \frac{V_{out}}{R_P} = 0 \quad (14.39)$$

所以

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{R_P L_P s (g_m + C_2 s)}{R_P C_1 C_2 L_P s^3 + (C_1 + C_2) L_P s^2 + [g_m L_P + R_P (C_1 + C_2)] s + g_m R_P} \quad (14.40)$$

注意, 正如所希望的, 如果 $C_1 = 0$, 式(14.40)简化成 $(L_P s \parallel R_P)$ 。如果闭环传输函数在一个假设的 s 值 $s_R = j\omega_R$ 时趋于无穷大, 则电路振荡。因此, 在这个频率下, 分母的实部和虚部都必须为零:

$$-R_P C_1 C_2 L_P \omega_R^3 + [g_m L_P + R_P (C_1 + C_2)] \omega_R = 0 \quad (14.41)$$

$$-(C_1 + C_2) L_P \omega_R^2 + g_m R_P = 0 \quad (14.42)$$

因为在典型值下, $g_m L_P \ll R_P (C_1 + C_2)$, 式(14.41)得出

$$\omega_R^2 = \frac{1}{L_P \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} \quad (14.43)$$

并且由式(14.42)得

$$g_m R_P = \frac{(C_1 + C_2)^2}{C_1 C_2} \quad (14.44)$$

$$= \frac{C_1}{C_2} \left(1 + \frac{C_2}{C_1} \right)^2 \quad (14.45)$$

认识到 $g_m R_P$ 是 M_1 管源到输出的电压增益(如果 $g_{mb} = 0$), 我们就可以确定所需最小增益时的 C_1/C_2 值。读者可以证明当 $C_1/C_2 = 1$ 时, 增益最小, 要求

$$g_m R_p \geq 4 \quad (14.46)$$

相对于图 14.27(c) 的交叉耦合电路, 式(14.46)表明了科尔皮兹振荡器的一个重要缺点。后者在谐振时要求电压增益至少为 4 而前者只要为 1。如果电感的 Q 值低, 因而 R_p 很小, 这个要求就十分苛刻, 而在 CMOS 工艺中 Q 值低、 R_p 很小是普遍的情况。因此交叉耦合电路使用得更广泛。

前面的分析忽略了与电感并联的电容, 正如习题 14.10 所指出的, 如果在等效电路中包括这个电容 C_p , 那么式(14.43)就要改变成

$$\omega_R^2 = \frac{1}{L_p(C_p + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2})} \quad (14.47)$$

但是式(14.46)保持不变, 因此只是简单地将 C_p 并联到 C_1 和 C_2 的串联组合中。

14.3.3 单端口振荡器

迄今, 我们对振荡器的研究都是基于反馈系统的。另一个使用“负电阻”概念的方法能让我们更深刻地领会振荡现象。为了明白这个概念, 我们先考虑一电流脉冲激励的简单振荡回路, 如图 14.32(a) 所示, 其响应为一衰减的振荡。因为每个振荡周期里, 在电容和电感之间互换的一部分能量在电阻中以热的形式损失了。现在假设有一电阻等于 $-R_p$ 与 R_p 并联, 重复电流脉冲激励 (图 14.32(b))。因为 $R_p \parallel (-R_p) = \infty$, 所以振荡回路会永远不停地振荡下去。因此, 如果单端口电路有一负电阻与振荡回路并联 (图 14.32(c)), 电路就会振荡。这种电路被称为单端口振荡器。

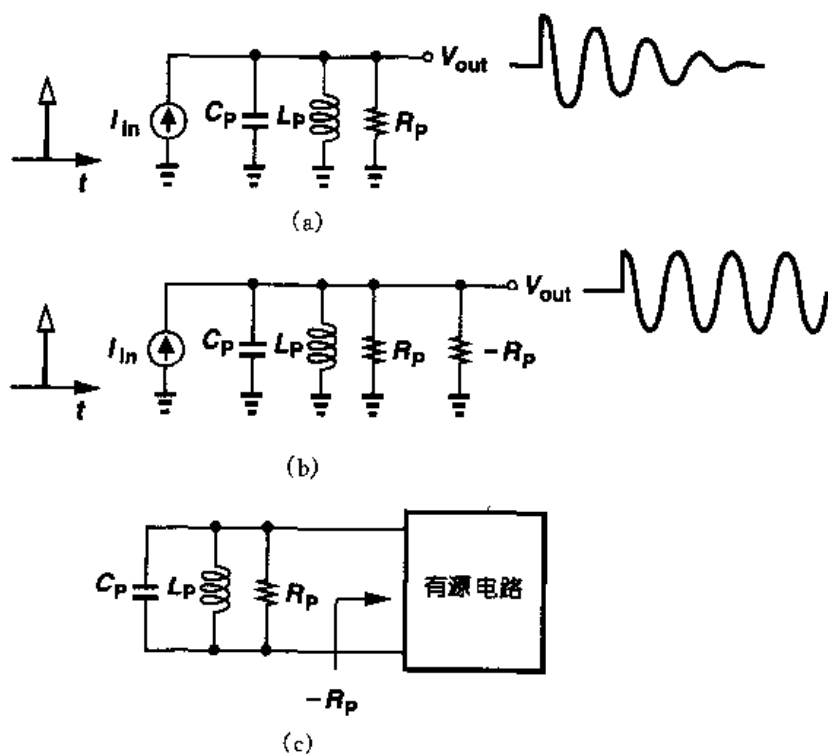


图 14.32 (a) 振荡回路的衰减脉冲响应; (b) 增加负电阻消除 R_p 能量损失;
(c) 使用有源电路提供负电阻

一个电路怎样才能提供负电阻呢? 我们记得反馈可以使电路的输入和输出阻抗乘以或者除以一个系数, 该系数等于 1 加上环路增益, 因此如果环路增益负值足够大, (也就是, 反馈足够正), 负电阻就产生了。作为一个简单的例子, 我们给源跟随器加正反馈。源跟随器没有使信号反相, 反馈网络也不会使信号反相。如图 14.33(a) 所示, 我们用一共栅级电路加上给 M_2 管提供偏置的电流源 I_b 构成反馈电路。由图 14.33(b) 中的等效电路(忽略沟道长度调制效应和体效应), 可以得

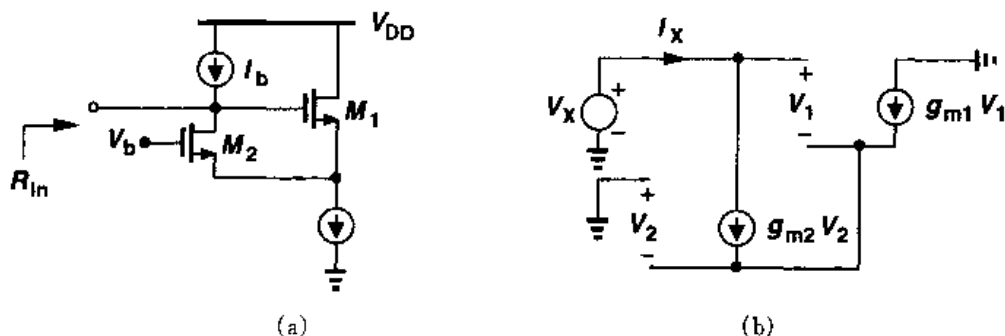


图 14.33 (a)带正反馈的源跟随器产生负输入阻抗; (b)用于计算输入阻抗的(a)的等效电路

$$I_X = g_{m2} V_2 = -g_{m1} V_1 \quad (14.48)$$

以及

$$V_X = V_1 - V_2 \quad (14.49)$$

$$= -\frac{I_X}{g_{m1}} - \frac{I_X}{g_{m2}} \quad (14.50)$$

从而

$$\frac{V_X}{I_X} = -\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}\right) \quad (14.51)$$

并且, 如果 $g_{m1} = g_{m2} = g_m$, 那么

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{-2}{g_m} \quad (14.52)$$

要是我们记住电阻是增量, 负电阻的概念就变得更直观了。也就是说, 负电阻表示: 如果施加的电压增大, 那么流进电路的电流减小。例如在图 14.33(a) 中, 如果输入电压增加, M_1 管的源电压也增加, 使 M_2 的漏电流减小, 让 I_b 的部分电流流入输入激励源。

有了负电阻, 我们现在可以构造出如图 14.34 所示的振荡器。这里, R_p 表示振荡回路的等效并联电阻, 要建立振荡, 必须满足 $R_p - 2/g_m \geq 0$ 。注意电感给 M_2 提供了偏置电流, 省略了所需的电流源。如果 M_1 和 M_2 提供给振荡回路的小

 


图 14.34 用带正反馈的源跟随器的负输入电阻电路构成的振荡器

信号电阻的绝对值比 R_P 稍小, 那么电路会输出大的摆幅, 以致每个晶体管在每个周期中的一部分时间几乎截止, 而产生的“平均”阻抗为 $-R_P$ 。

图 14.34 的电路与图 14.29(a) 的相似, 但用源跟随器代替了反馈电容。有趣的是, 可以将电路画成图 14.35(a) 所示形式, 与图 14.27(c) 相似。事实上, 如果 M_1 的漏电流流入振荡回路并且产生的电压加在 M_2 的栅上, 就得到了图 14.35(b) 的电路。忽略偏置电路并将两个振荡回路合并成一个如图 14.36 所示的电路, 我们注意到交叉耦合对必须在结点 X 和 Y 之间提供负电阻 $-R_P$ 以使电路振荡。读者可以证明此阻抗值等于 $-2/g_m$, 因此 $R_P \geq 1/g_m$ 是必须的。所以, 既可以将这个电路看成是一个反馈系统, 也可以将它看成是一个负电阻与一个有损耗的振荡回路并联。这种结构也被称为“负跨导振荡器”。

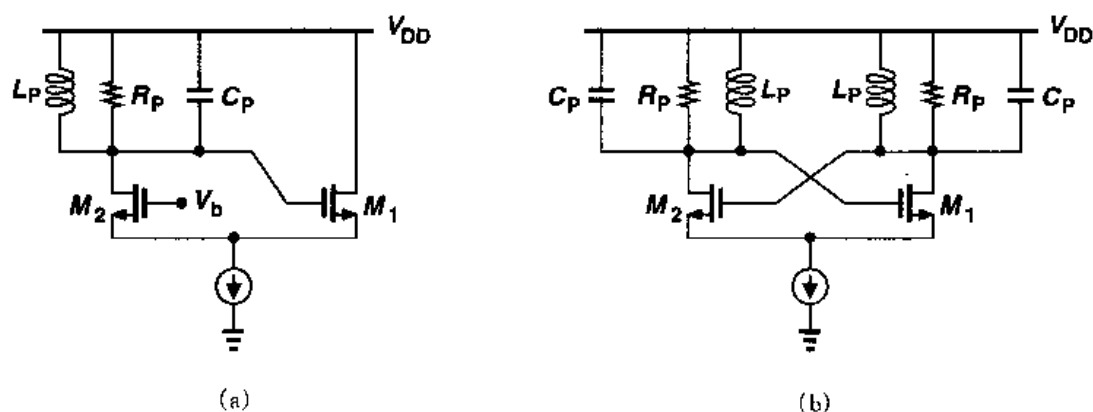


图 14.35 (a)重画的图 14.34 电路结构; (b)图(a)的差动形式

 


图 14.36 图 14.35(b)的等效电路

图 14.37(a)所示的是另一种产生负电阻的方法, 图中没有一个结点是接地的, 同时忽略沟道长度调制效应、体效应和晶体管寄生电容。因为 M_1 的漏电流等于 $(-I_X/C_1s)g_m$, 所以我们有

$$V_X = (I_X - \frac{-I_X}{C_1s}g_m)\frac{1}{C_2s} + \frac{I_X}{C_1s} \quad (14.53)$$

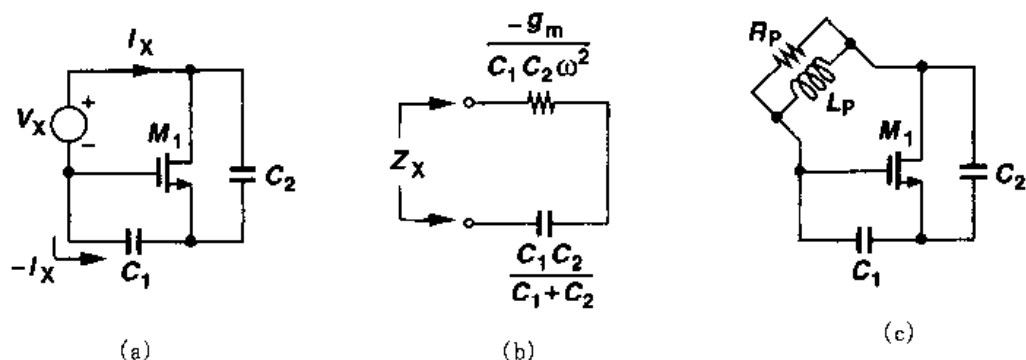


图 14.37 (a)提供负电阻的电路；(b)(a)的等效电路；(c)使用(a)的振荡器

因此

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{g_m}{C_1 C_2 s^2} + \frac{1}{C_2 s} + \frac{1}{C_1 s} \quad (14.54)$$

对于 $s = j\omega$, 此阻抗由一个等于 $-g_m / (C_1 C_2 \omega^2)$ 的负电阻串联 C_1 和 C_2 组成(图 14.37(b))。那么,如图 14.37(c)所示,如果将电感置于 M_1 的栅和漏之间,电路可以振荡。电路中三个结点中任一个都可以是交流地,因此就有图 14.38 所示三种不同的电路形式。图 14.38(a)事实上是基于源跟随器,其输入阻抗在第 6 章提到过,包含负的实部。图 14.38(b)是科尔皮兹振荡器。

 


图 14.38 由图 14.37(c)电路演化出的振荡器形式

例 14.8

画出图 14.38 电路的适当的偏置。

解

电路如图 14.39 所示。

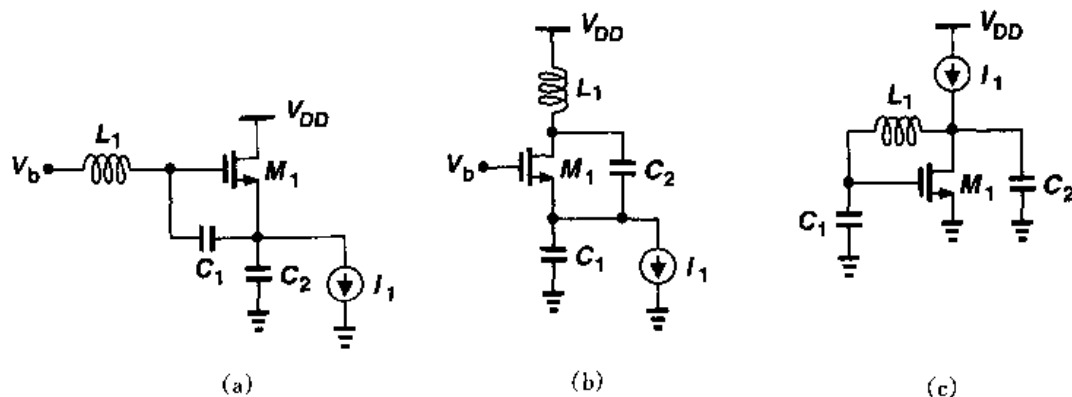


图 14.39

14.4 压控振荡器

大多数应用要求振荡器频率是“可调的”，也就是，其输出频率是一个控制输入的函数，这个控制输入通常是电压。一个理想的压控振荡器 (VCO) 其输出频率是其输入电压的线性函数，如图 14.40 所示：

$$\omega_{\text{out}} = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_{\text{cont}} \quad (14.55)$$

这里， ω_0 表示对应于 $V_{\text{cont}} = 0$ 时的截距，而 K_{VCO} 表示电路的“增益”或“灵敏度”（单位为 $\text{rad}/(\text{s} \cdot \text{V}^{-1})$ ①。频率可以达到的范围， $\omega_2 - \omega_1$ ，被称为“调节范围”。

 


图 14.40 压控振荡器 VCO 的定义

例 14.9

在图 14.27(c) 的负跨导振荡器中，假设 $C_F = 0$ ，只考虑 M_1 和 M_2 漏极结电容 C_{DB} ，请解释为什么 V_{DD} 可以被视为控制电压。计算 VCO 的增益。

解

因为 C_{DB} 随漏-衬底电压的变化而变化，如果 V_{DD} 变化，振荡回路的谐振频率也随之变化。注意 C_{DB} 两端的平均电压近似等于 V_{DD} ，我们可以得出

$$C_{\text{DB}} = \frac{C_{\text{DB0}}}{\left(1 + \frac{V_{\text{DD}}}{\phi_B}\right)^m} \quad (14.56)$$

且

① 一个更熟悉的单位是 Hz/V ，但必须注意锁相环上下文中 K_{VCO} 的量纲。

$$K_{\text{VCO}} = \frac{\partial \omega_{\text{out}}}{\partial V_{\text{DD}}} \quad (14.57)$$

$$= \frac{\partial \omega_{\text{out}}}{\partial C_{\text{DB}}} \cdot \frac{\partial C_{\text{DB}}}{\partial V_{\text{DD}}} \quad (14.58)$$

就 $\omega_{\text{out}} = 1/\sqrt{L_{\text{P}}C_{\text{DB}}}$, 我们有

$$K_{\text{VCO}} = \frac{-1}{2\sqrt{L_{\text{P}}C_{\text{DB}}C_{\text{DB}}}} \cdot \frac{-mC_{\text{DB}}}{\phi_{\text{B}}(1 + \frac{V_{\text{DD}}}{\phi_{\text{B}}})} \quad (14.59)$$

$$= \frac{m}{2\phi_{\text{B}}(1 + \frac{V_{\text{DD}}}{\phi_{\text{B}}})} \cdot \omega_{\text{out}} \quad (14.60)$$

注意, 因为 K_{VCO} 随 V_{DD} 和 ω_{out} 的变化而变化, 所以 ω_{out} 和 V_{cont} 的关系是非线性的。

在将前面章节研究的振荡器改成可调节的之前, 我们总结一下 VCO 的重要性能参数。

中心频率

中心频率(也就是图 14.40 中调节范围的中心值)是由 VCO 使用的环境决定的。例如, 在一个微处理器的时钟产生电路中, 可能要求 VCO 工作在时钟频率下或者甚至两倍。如今的 CMOS 压控振荡器可以达到高达 10GHz 的中心频率。

调节范围

要求的调节范围是由两个参数支配的:

- (1) VCO 的中心频率随工艺和温度而变化;
- (2) 应用要求的频率范围。

在极端的工艺和温度变化下一些 CMOS 振荡器的中心频率可能变化到两倍, 因而要求有足够宽的调节范围($\geq 2\times$)以保证 VCO 的输出频率可以达到要求的值。而且, 有些应用中, 根据工作模式要求, 包括有一至两个数量级变化的时钟频率, 要求相应宽的调节范围。

在 VCO 设计中要关心的一个重点是, 输出相位和频率的变化是控制线上的噪声所导致的结果。对于给定的噪声幅度, 因为 $\omega_{\text{out}} = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_{\text{cont}}$, 所以输出频率中的噪声正比于 K_{VCO} 。因而要使 V_{cont} 中的噪声效应减到最小, VCO 的增益必须最小, 这与所需的调节范围是直接矛盾的。事实上, 如图 14.40 所示, 如果允许的 V_{cont} 范围从 V_1 到 V_2 (例如, 从 0 到 V_{DD}) 并且调节范围必须至少跨越 ω_1 到 ω_2 , 那么 K_{VCO} 必须满足下面的要求:

$$K_{\text{VCO}} \geq \frac{\omega_2 - \omega_1}{V_2 - V_1} \quad (14.61)$$

注意, 对于给定的调节范围, K_{VCO} 随电源电压的下降而上升, 使振荡器对控制线上的噪声更敏感。

调节线性度

式(14.60)作为一个例子, VCO 的调节特性表现出非线性, 也就是, 其增益 K_{VCO} 不是常数。如第 15 章中所述, 这种非线性使锁相环的稳定性退化, 因此, 我们希望在整个调节范围内

使 K_{VCO} 的变化最小。

实际的振荡器特性通常在范围的中部是高增益区,而在两端是低增益区,如图 14.41 所示。与线性特性(灰线)相比,实际的最大增益比式(14.61)预计的大,这意味着,对于给定的调节范围,非线性不可避免地有一些区域导致更高的灵敏度。

 


图 14.41 非线性的 VCO 特性

输出振幅

能达到大的输出振荡振幅是再好不过的,这样使输出波形对噪声不敏感。振幅的增加可以通过牺牲功耗、电源电压甚至是调节范围(如 14.4.2 小节所述)得到,反之亦然。同时,输出振幅可能在整个调节范围内变化,这是不希望的结果。

功耗

与其它模拟电路一样,振荡器受速度、功耗和噪声之间折衷的限制。振荡器典型的功率消耗在 1 到 10 mW。

电源与共模抑制

振荡器对噪声很敏感,特别是单端形式振荡器。从例 14.9 可见,即使是差动振荡器也对电源敏感。设计对噪声不敏感的振荡器是个难题。注意,噪声也可能耦合到 VCO 的控制线上。出于这些原因,振荡信号和控制线都采用差动线路更好些(但不总是这样)。

输出信号纯度

即使有恒定的控制电压,VCO 的输出波形也不具完美的周期性。振荡器中器件的电子噪声和电源噪声使输出相位与频率含有噪声。这些影响被量化成“信号抖动”(jitter)和“相位噪声”,具体由每个应用的要求决定。

14.4.1 环形振荡器调节

从 14.2 节我们知道, N 级振荡器的频率 f_{osc} 等于 $(2NT_D)^{-1}$, 其中 T_D 表示每级电路的大信号延时。因此为了改变频率, T_D 必须是可调的。

作为一个简单的例子,考虑图 14.42 的差动对作为环形振荡器的一级。这里, M_3 和 M_4 工作在三极管区,每个晶体管都可被看作是一个由 V_{cont} 控制的可变电阻。当 V_{cont} 变得更正时, M_3 和 M_4 的导通电阻增加,因而增加了输出的时间常数 τ_1 ,从而降低了 f_{osc} 。如果 M_3 和 M_4 保持在深三极管区,

 


图 14.42 输出时间常数可变的差动对电路

$$\tau_1 = R_{on3,4} C_L \quad (14.62)$$

$$= \frac{C_L}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} (V_{DD} - V_{cont} - |V_{THP}|)} \quad (14.63)$$

在上面的等式中, C_L 表示从每个输出结点到地看到的总电容(包括下一级的输入电容)。电路延时大约与 τ_1 成正比,从而

$$f_{osc} \propto \frac{1}{T_D} \quad (14.64)$$

$$\propto \frac{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} (V_{DD} - V_{cont} - |V_{THP}|)}{C_L} \quad (14.65)$$

有趣的是, f_{osc} 与 V_{cont} 成线性比例。

例 14.10

对于图 14.42 中给定的器件尺寸和偏置电流,请确定最大允许的 V_{cont} 值。如果 M_3 和 M_4 进入饱和会怎么样?

解

让我们假设(有些任意地)如果 $|V_{DS3,4}| \leq 0.2 \times 2 |V_{GS3,4} - V_{THP}|$, M_3 和 M_4 保持深三极管区。如果环形振荡器的每级都经历完全的开关切换,那么 M_3 和 M_4 的最大漏电流就等于 I_{SS} 。为满足上述条件,必须有 $I_{SS} R_{on3,4} \leq 0.4 (V_{DD} - V_{cont} - |V_{THP}|)$, 因此

$$\frac{I_{SS}}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} (V_{DD} - V_{cont} - |V_{THP}|)} \leq 0.4 (V_{DD} - V_{cont} - |V_{THP}|) \quad (14.66)$$

由此得出

$$V_{cont} \leq V_{DD} - |V_{THP}| - \sqrt{\frac{I_{SS}}{0.4 \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4}}} \quad (14.67)$$

如果 V_{cont} 大幅度地超过这个电平, M_3 和 M_4 最终进入饱和,那么每级电路就需要共模反馈来产生在适当确定的共模电平附近的输出摆幅。

图 14.42 的差动对有一个严重的缺点:电路的输出摆幅在整个调节范围变化相当大。在完全切换时,每级的差动输出摆幅为 $2I_{SS} R_{on3,4}$ 。因此,比如说调节范围 2 比 1 的变化,就转变成了二倍的摆幅变化。

为了使振幅变化最小,也可以通过 V_{cont} 这样来调节尾电流;当 V_{cont} 增加时,使 I_{SS} 减小。尽管如此,电路还是需要一种方法来保持 $I_{SS} R_{on3,4}$ 相对恒定。为此,让我们考虑图 14.43(a) 中的电路,这里 M_5 工作在深三极管区并且放大器 A_1 在 M_5 的栅极施加负反馈。如果环路增益足够大, A_1 的差动输入电压就一定很小,得出 $V_P \approx V_{REF}$ 和 $|V_{DS5}| \approx V_{DD} - V_{REF}$ 。因而,即使 I_1 变化,反馈也会保证相对固定的漏源电压。事实上,比如 I_1 减小, A_1 使 M_5 的栅电压升高使得 $R_{on5} I_1 \approx V_{DD} - V_{REF}$ 。

图 14.43(a) 的电路可以作为环形振荡器各级电路的共同偏置, 从而确定振荡幅度。如图 14.43(b) 所示, 其思路是控制 M_3 和 M_4 的导通电阻跟踪 M_5 的导通电阻, 并通过同时调节 I_1 和 I_{SS} 改变振荡频率[2]。如果 M_3 和 M_4 与 M_5 相同并且 I_{SS} 与 I_1 相同, 那么当 M_1 和 M_2 控制尾电流从一边切换到另一边时, V_X 和 V_Y 就从 V_{DD} 到 $V_{DD} - V_{REF}$ 变化。因而, 假如工艺和温度变化, 比如使 I_1 和 I_{SS} 降低, 于是 A_1 使 $M_3 \sim M_5$ 的导通电阻增大, 强制 V_P , 故而强制 V_X 和 V_Y 等于 V_{REF} (当 M_1 或者 M_2 完全导通时)。

图 14.43(b) 中的运放 A_1 的带宽具有一定的重要性。如果 V_{cont} 改变后需经过很长时间

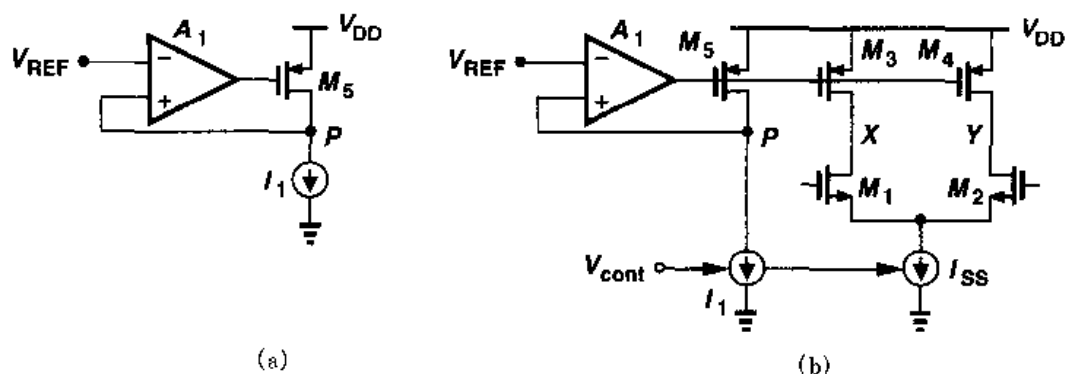


图 14.43 (a) 确定 V_P 的简单反馈电路; (b) 环形振荡器中共用的偏置电路决定电压摆幅

才改变 ω_{out} , 那么使用此 VCO 的锁相环的稳定速度就大大降低了(第 15 章)。

例 14.11

对于包含图 14.43(b) 级电路的 VCO, 其频率如何随 I_{SS} 变化。

解

注意到, $R_{on3,4} I_{SS} \approx V_{DD} - V_{REF}$, 我们有 $R_{on3,4} \approx (V_{DD} - V_{REF}) / I_{SS}$, 从而

$$f_{osc} \propto \frac{1}{R_{on3,4} C_L} \quad (14.68)$$

$$\propto \frac{I_{SS}}{(V_{DD} - V_{REF}) C_L} \quad (14.69)$$

因此, 频率特性是相对线性的。

正反馈引起的延时变化

为了得到另一种调节技术, 让我们回忆下述结论: 像图 14.36 那样的交叉耦合晶体管对表现出负电阻 $-2/g_m$, 负阻值可以由偏置电流控制。负电阻 $-R_N$ 与正电阻 $+R_P$ 并联的等效值为 $+R_N R_P / (R_N - R_P)$, 如果 $|-R_N| > |R_P|$ 这个值就更为正数了。可以将这个思想用于如图 14.44(a) 所示环形振荡器的每级电路。这里, 差动对的负载由电阻 R_1 和 R_2 ($R_1 = R_2 = R_P$) 以及交叉耦合晶体管对 M_3 - M_4 组成。当 I_1 增加时, 小信号差动电阻 $-2/g_{m3,4}$ 绝对值变小, 从图 14.44(b) 的半边电路可得, 等效电阻 $R_P' || (-1/g_{m3,4}) = R_P / (1 - g_{m3,4} R_P)$ 增大, 从而使振荡频率降低。

图 14.44(a) 电路中的一个重要问题是: 当 I_1 变化时, M_3 和 M_4 控制切换流入 R_1 和 R_2

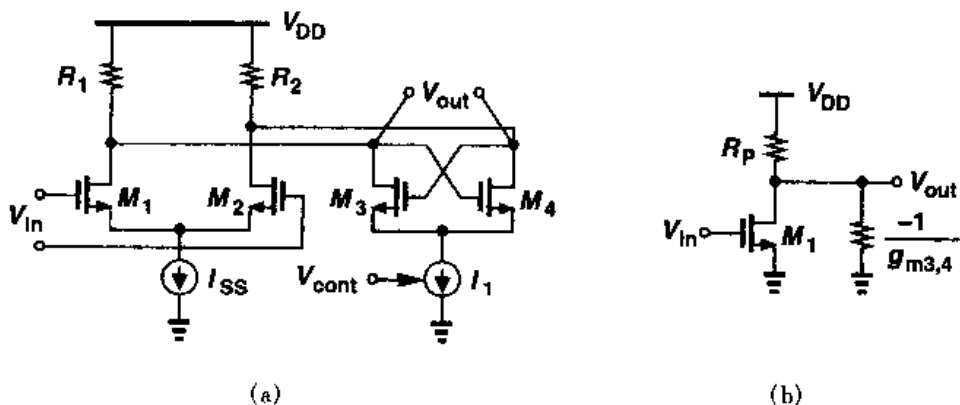


图 14.44 (a)带可变负电阻负载的差动电路,(b)(a)的一半的等效电路

的电流也随之变化。因此在整个调节范围内输出电压摆幅不是常数。为将此效应减到最小,可以将 I_{SS} 朝反方向变化,使得在 R_1 和 R_2 之间交替流动的总电流保持恒定。换句话说,必须使 I_1 和 I_{SS} 变化方向相反而它们的和固定不变,这正是差动对的特性。如图 14.45 所示,其思路是用差动对 M_5 - M_6 控制 I_T 流入 M_1 - M_2 或 M_3 - M_4 使得 $I_{SS} + I_1 = I_T$ 。因为 I_T 必须流过 R_1 和 R_2 ,如果在振荡的每个周期中 $M_1 \sim M_4$ 经历完全的切换,那么 I_T 在半周期内流过 R_1 (通过 M_1 和 M_3) 而在另半周期流过 R_2 (通过 M_2 和 M_4),输出的差动振幅为 $2R_P I_T$ 。

 


图 14.45 使用差动对控制 M_1 - M_2 和 M_3 - M_4 之间切换的电流

在图 14.45 的电路中,如果 V_{cont1} 和 V_{cont2} 的变化值相等但方向相反,它们可以被看作差动控制线。这种控制输入电路结构比 V_{cont1} 是单端的电路具有更高的抗噪声能力。现在,注意随着 V_{cont1} 减小, V_{cont2} 增加,交叉耦合对表现出更大的跨导,因此提高了输出结点的时间常数。但是如果 I_T 的所有电流都由 M_6 导入 M_3 和 M_4 又会怎样? 因为 M_1 和 M_2 没有电流流过,这级电路的增益降为零,结果停止振荡。为避免此影响,可以在结点 P 和地之间接一小的恒流源 I_H ,从而保证 M_1 和 M_2 始终维持导通。在典型值下,这种环形振荡器提供 2 比 1 的调节范围和适当的线性度。

例 14.12

当 I_T 所有电流都流入交叉耦合对时,为保证低频增益为 2,计算图 14.45 中 I_H 的最小值。

解

电路的小信号电压增益等于 $g_{m1,2}R_P/(1 - g_{m3,4}R_P)$ 。假定器件满足平方定律,我们得到

$$\sqrt{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} I_H} \frac{R_P}{1 - \sqrt{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} I_T R_P}} \geq 2 \quad (14.70)$$

也就是

$$I_H \geq \frac{4 \left[1 - \sqrt{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{3,4} I_T R_P} \right]^2}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{1,2} R_P^2} \quad (14.71)$$

图 14.45 的电路中使用 M_5 - M_6 差动对的一个严重缺点是其消耗的额外的电压余度。如图 14.46 所示,要使 M_5 保持饱和, V_P 必须比 V_N 高足够多。当 $V_{cont1} = V_{cont2}$ 时,所要求的 M_5 的最小漏源电压等于其平衡过驱动电压,意味着,与例 14.4 的计算结果比较,此处电源电压必须比计算结果高一个平衡过驱动电压值。同样要注意,如果 V_{cont1} 或 V_{cont2} 的变化超过其平衡值至少 V_{TH} ,那么 M_5 或 M_6 就进入三极管区。

 


图 14.46 电流切换电路的电压余度计算

以上分析的结论体现了在电压余度和 VCO 的灵敏度之间的折衷。为了在给定的调节范围内使灵敏度最低, M_5 - M_6 的跨导必须最小化。(换句话说,要使所有的尾电流在 M_5 与 M_6 之间切换,差动对必须要有大的 $V_{cont1} - V_{cont2}$ 。)可是,对给定的尾电流, $g_m = 2I_D / (V_{GS} - V_{TH})$,意味着 M_5 - M_6 大的平衡过驱动电压和相应大的最小电源电压。

我们还应该提到的是 M_5 - M_6 晶体管对不必保持在完全饱和。如果漏电压足够低驱使这些晶体管进入三极管区,那么差动对的等效跨导下降,因而需要更大的 $V_{cont1} - V_{cont2}$ 来切换尾电流。实际上这就转变成了更低的 VCO 灵敏度。在实践中,还是需要仔细地仿真以保证 VCO 的特性在感兴趣的范围内保持相对的线性^①。

在低电源电压下,我们希望避免图 14.45 中的 M_5 - M_6 消耗电压余度。这个问题可以通过“电流折叠”的方法解决。假设,如图 14.47(a)所示,差动对驱动两个电流镜,产生 I_{out1} 和

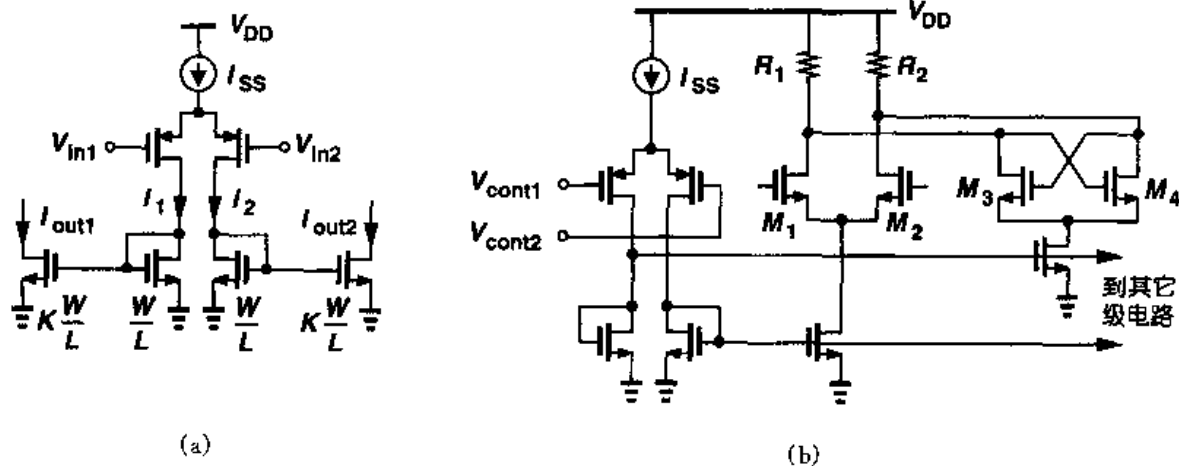


图 14.47 (a) 电流折叠结构; (b) 电流折叠应用于电流切换控制

^① 如果 M_5 和 M_6 两个都处于三极管区并且 $V_{cont1} \neq V_{cont2}$, 那么电源电压的变化影响两个晶体管之间交替流过的电流, 在振荡频率中引入噪声。

I_{out2} 。因为 $I_1 + I_2 = I_{SS}$, $I_{out1} = KI_1$, 且 $I_{out2} = KI_2$, 于是有 $I_{out1} + I_{out2} = KI_{SS}$ 。所以, 当 $V_{in1} - V_{in2}$ 由非常负的值变到非常正的值时, I_{out1} 由 KI_{SS} 变到零而 I_{out2} 由零变到 KI_{SS} , 而它们的和保持恒定, 这与差动对的特性类似。

现在我们将图 14.47(a) 的电路用于图 14.44(a) 的增益级电路, 如图 14.47(b) 所示, 此电路可工作于低电源电压下。

插值法改变延时

另一种调节环形振荡器延时的方法基于“插值法”[3,4]。如图 14.48(a) 所示, 每级电路由一个快路径和一个慢路径组成, 两路输出相加, 它们的增益由 V_{cont} 分别朝反方向调节。控制电压的一种极端情况是: 只有快路径导通, 慢路径关断, 产生最大振荡频率, 如图 14.48(b) 所示, 相反地, 在另一种极端情况下, 只有慢路径导通, 快路径关断, 产生最小振荡频率, 如图 14.48(c) 所示。如果 V_{cont} 落在两个极端之间, 每个路径都部分导通而总延时是两者延时的加权和。

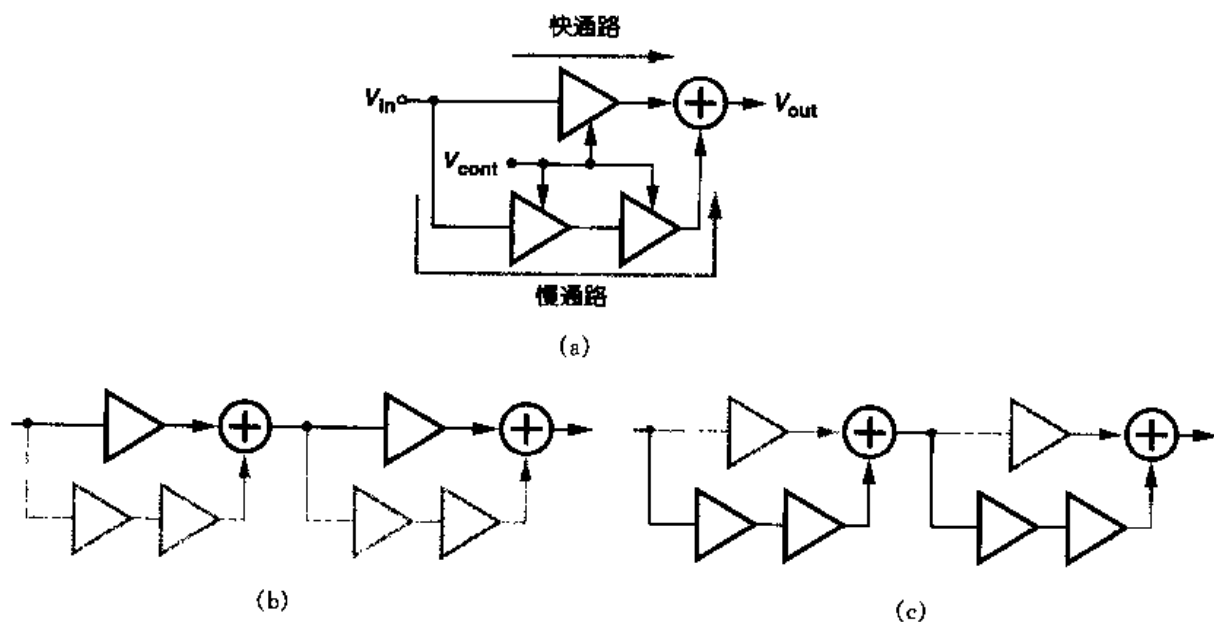


图 14.48 (a) 插值延时级电路; (b) 最小延时; (c) 最大延时

为了更好地理解插值法的概念, 我们将图 14.48(a) 的结构用晶体管级电路来实现。每级电路可以简单地用差动对实现, 其增益由尾电流控制。但是两个输出如何相加呢? 因为差动对的两个晶体管产生电流输出, 两个差动对的输出可以在电流域相加。如图 14.49(a) 所示, 简单将两个差动对的输出短接就完成了电流加法, 例如, 对于小信号, $I_{out} = g_{m1,2} V_{in1} + g_{m3,4} V_{in2}$ 。整个插值级电路因此可以设想成如图 14.49(b) 所示的结构, 其中 V_{cont}^+ 和 V_{cont}^- 表示分别朝反方向变化的电压(这样当一路导通时, 另一路关断)。 M_1-M_2 和 M_3-M_4 的输出电流在 X 和 Y 处相加并流过 R_1 和 R_2 产生输出 V_{out} 。

在图 14.49(b) 电路中, 每级增益的改变由尾电流的变化来实现插值的目的。但是希望保持恒定的电压摆幅。我们还认识到, 不需要改变差动对 M_5-M_6 的增益, 因为只有 M_3-M_4 的增益降到零, 慢路径才完全关断。那么我们推测, 如果 M_1-M_2 和 M_3-M_4 的尾电流变化方向相反而使它们的和保持恒定, 这样我们同时达到了在两路径之间插值和保持输出摆幅恒定的目的。

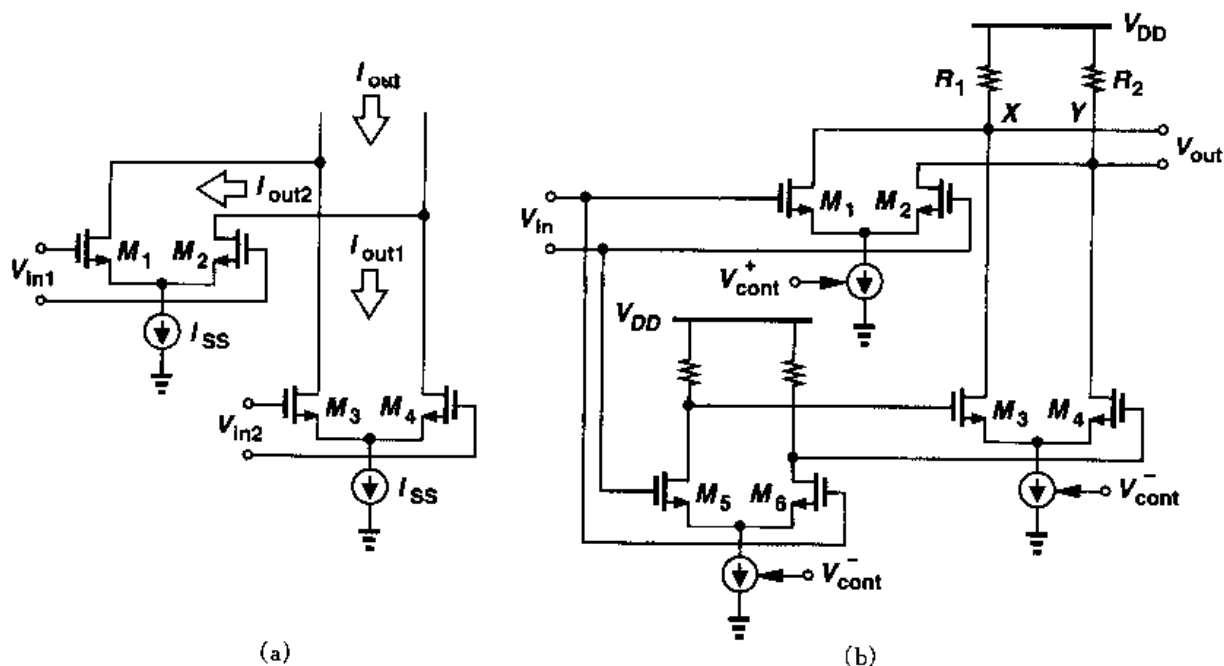


图 14.49 (a)两个差分对的电流相加; (b)插值延时级电路

如图 14.50 示例,构成的电路使用差分对 M_7 - M_8 控制 I_{SS} 在 M_1 - M_2 和 M_3 - M_4 之间流动。如果 V_{cont} 很负, M_8 关断并且只有快路径放大输入,相反地,如果 V_{cont} 非常正, M_7 关断而只有慢路径导通。因为慢路径在该情况下比快路径多用了二级电路,所以 VCO 达到约 2 比 1 的调节范围。为了能在低电源电压下工作,用于控制的差分对可以用图 14.47(a)的电流折叠结构电路代替。

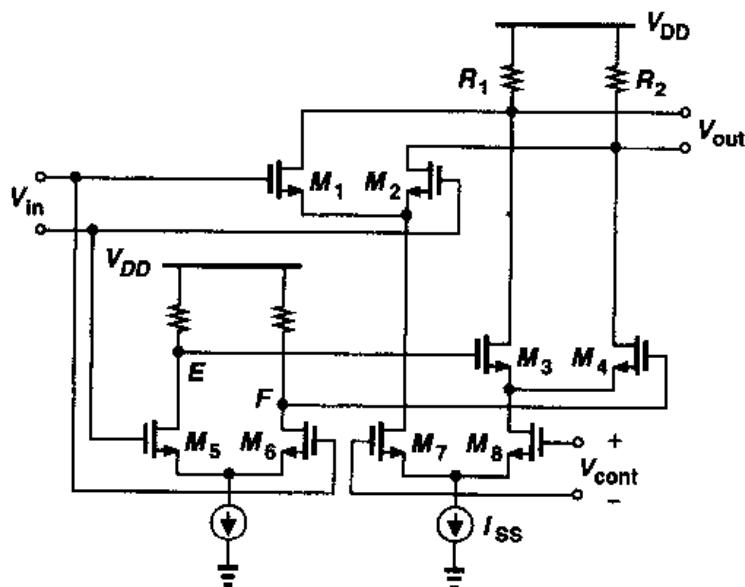


图 14.50 带电流切换的插值延时级电路

例 14.13

结合图 14.45 和图 14.50 的调节技术来实现更宽的调节范围。

解

我们从图 14.50 的插值级电路开始,然后在输出结点加一交叉耦合对,如图 14.51(a)所示。可是,为了得到恒定的电压摆幅,流过负载电阻的总电流必须保持恒定。这可以通过用图 14.47(a)的电流折叠电路代替控制差动对实现。整个电路如图 14.51(b)所示,图中控制电流完全流过 M_1 - M_2 将加快电路速度而电流完全从 M_3 - M_4 和 M_{10} - M_{11} 流过使电路速度降低。尾电流源的尺寸的选取应使 $I_{SS1} = I_{SS2} + I_{SS3}$ 。

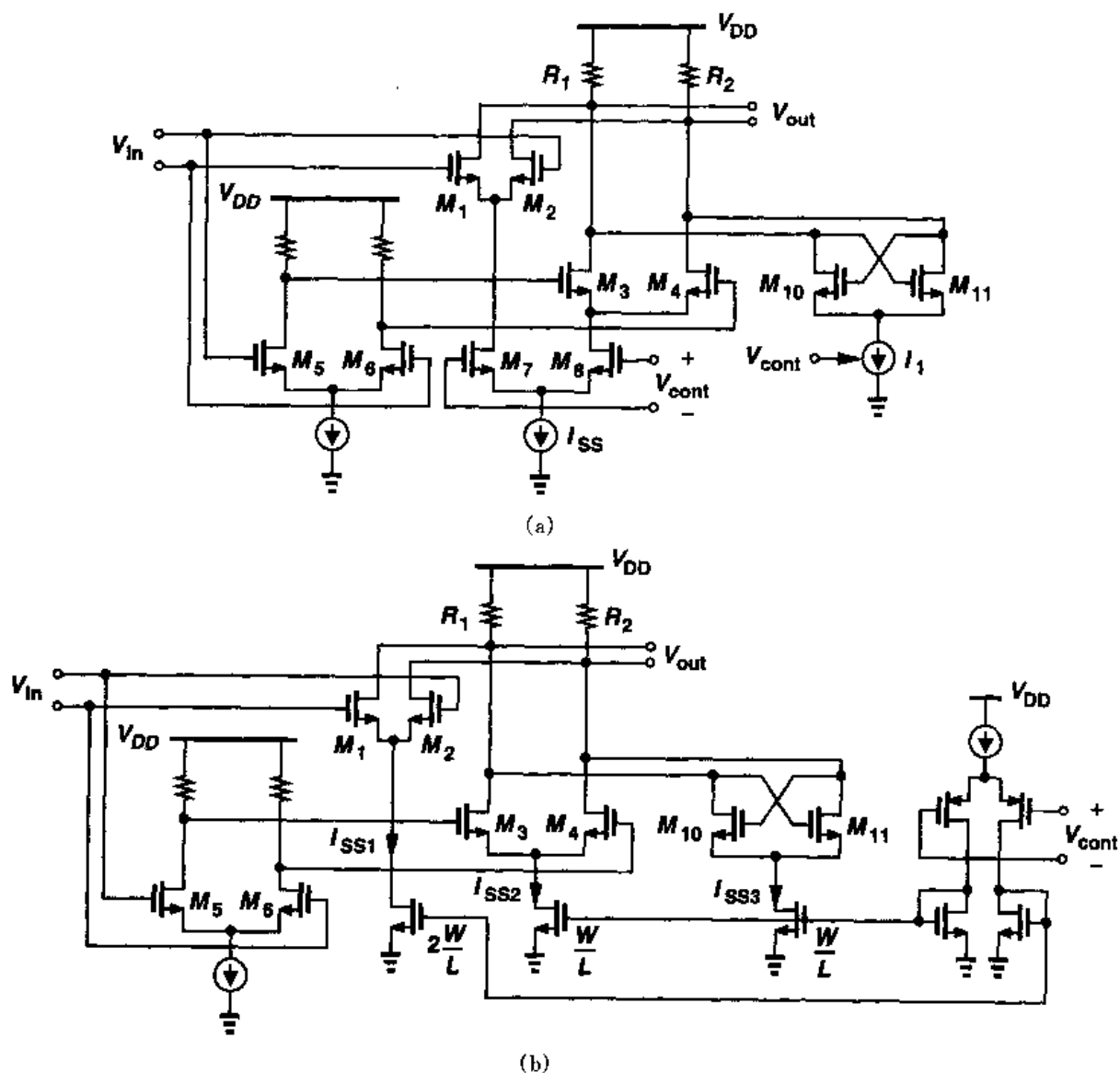


图 14.51

宽范围调节

除了图 14.43(b) 电路以外, 迄今为止出现的环形振荡器调节技术得到的调节范围一般不超过 3 比 1。在频率必须有数量级变化的应用中, 可以使用如图 14.52 的电路结构。由输入驱动, 额外的 PMOS 晶体管 M_5 和 M_6 将每个输出结点拉至 V_{DD} , 即使 I_{SS} 有大的变化也产生相对恒定的输出摆幅。采用此级电路的环形振荡器的振荡频率变化可以超过四个数量级, 而振幅变化小于两倍。

 


图 14.52 宽调节范围的差分对级电路

14.4.2 LC 振荡器的调节

假设只有电感器和电容器的值可变, 而偏置电流和晶体管跨导等其它参数对 LC 振荡器频率 f_{osc} 的影响忽略不计, LC 结构的振荡器的振荡频率等于 $f_{osc} = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 。因为改变单片电感器的值很困难, 我们只能改变储能电容来调节振荡器。电容值与电压有关的电容器被称为“可变电容器”(varactor)^①。

一个反偏 pn 结可被当作一个可变电容器, 其电容值与电压的关系可表达为

$$C_{var} = \frac{C_0}{\left(1 + \frac{V_R}{\phi_B}\right)^m} \quad (14.72)$$

其中 C_0 是零电压偏置下的电容值, V_R 是反偏电压, ϕ_B 是结的内建电势, 而 m 的值一般在 0.3 和 0.4 之间^②。式(14.72)揭示了 LC 振荡器的一个重要缺点: 在低电源电压下 V_R 的范围非常有限, 所以 C_{var} 的变化范围小, 因而 f_{osc} 变化范围也就小。我们还注意到, 为了使调节范围最大, 应该使振荡回路中固定电容的值最小。

例 14.14

假设式(14.72)中, $\phi_B = 0.7V$, $m = 0.35$, 并且 V_R 可以从零变化到 2 V。调节范围可以达到多少?

解

对 $V_R = 0$, 有 $C_j = C_0$ 和 $f_{osc, min} = 1/(2\pi\sqrt{LC_0})$, 对于 $V_R = 2V$, 有 $C_j \approx 0.62C_0$ 和 $f_{osc, max} = 1/(2\pi\sqrt{L \times 0.62C_0}) \approx 1.27f_{osc, min}$, 所以调节范围近似等于 27%。正如稍后所解释的, 晶体管和电感器的寄生电容进一步限定了此调节范围, 因为这些寄生电容不随控制电压而改变。

现在让我们在交叉耦合 LC 振荡器图 14.53 中加上变容二极管。为了避免 D_1 和 D_2 正偏太大, V_{cont} 高于 V_X 或 V_Y 的值不能超过几百毫伏。所以, 如果在每个结点的峰值振幅为 A , 那么有 $0 < V_{cont} < V_{DD} - A + 300\text{ mV}$, 这里假设 300 mV 正偏电压所产生的电流可以忽略不

① 也可用术语“变容二极管”(varicap)。

② 注意对突变结 $m = 0.5$, 但 CMOS 工艺中的 pn 结不是突变结。

计。有趣的是,该电路须在输出摆幅和调节范围之间进行折衷,这种影响出现在大多数 LC 振荡器中。

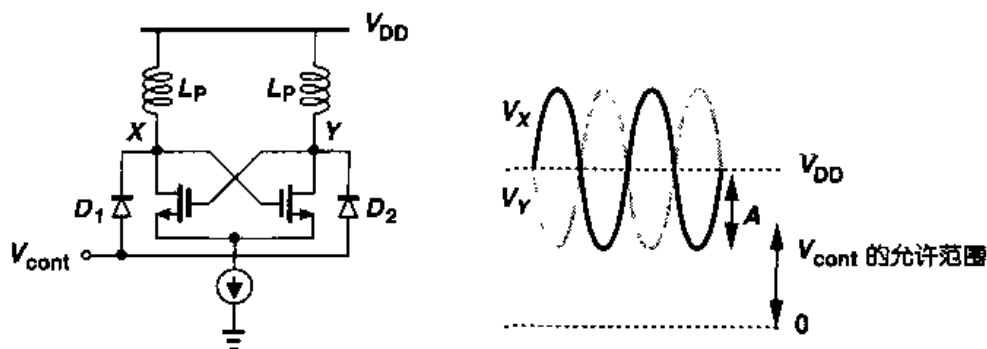


图 14.53 使用变容二极管的 LC 振荡器

注意到,因为 X 和 Y 结点处的摆幅一般比较大(例如,每个结点 $1V_{pp}$),所以 D_1 和 D_2 的电容值随时间变化。尽管如此,电容的“平均值”依然是 V_{cont} 的函数,提供相应的调节范围。

 


图 14.54 在 CMOS 工艺中实现的二极管

在 CMOS 工艺中怎么实现可变电容器呢? 图 14.54 所示的是两种类型的 pn 结。在图 14.54(a)中,二极管正极总是接地而在图 14.54(b)中二极管的两极都是悬浮的。对于图 14.53 的电路,只有两极悬浮的二极管适用。为了增加结电容, p^+ 和 n^+ 的面积都需要增大(所以 n 阱的面积也要增大)。

根据更进一步的研究发现图 14.54(b)的结构有一些缺点。首先, n 阱材料电阻率高,在反偏二极管中产生串联电阻,降低了电容器的品质因子。第二, n 阱与衬底呈现相当大的电容,对振荡回路贡献一固定的电容值,限制了调节的范围。因此二极管可以用图 14.55 所示的电路来

 


图 14.55 图 14.54(b) 所示变容二极管的电路模型

表示,这里 C_n 代表 n 阱与衬底之间的(与电压有关的)电容^①。

为了减少图 14.54(b)所示电路的串联电阻,可以用 n^+ 区环绕 p^+ 区,这样流经结电容的电流有四个方向而得到较低的电阻,如图 14.56(a)所示。因为单个最小尺寸的 p^+ 区电容值较小,所以可以将许多这样的单位电容并联放置(图 14.56(b))。可是 n 阱必须容纳所有这些电容,产生的对衬底的电容较大。

 


图 14.56 (a)通过环绕 p^+ 区的 n^+ 环减少串联电阻;(b)多个二极管并联

这里对图 14.53 电路中多余的电容,也就是不随 V_{cont} 变化的部分,进行研究是有益的。我们可以看出有三种这样的电容:

(1)构成 D_1 和 D_2 的 n 阱和衬底之间的电容;
 (2)晶体管对每个结点贡献的电容,也就是, $C_{GD}, 2C_{GD}$ (系数 2 源自密勒效应^②)和 C_{DB} ;

(3)电感器本身的寄生电容。单片电感器通常用金属螺旋结构实现,如图 14.57 所示,有相当大的尺寸($S \approx 100 - 200 \mu m$)。其对衬底的电容因而很大。

 


图 14.57 螺旋结构电感器

在图 14.53 中,希望将二极管的正极连到结点 X 和 Y ,这样能从振荡回路中消除了寄生 n 阱电容。如图 14.58 所示的就是这样修改后的电路。这里,交叉耦合对包含 PMOS 器件,提供的输出摆幅在地附近。但是,由于 PMOS 晶体管低的迁移率,它必须比与之对应的 NMOS 管更宽,才能使得二者的跨导相同。这增加了上述的第 2 种多余的电容。

设计调节范围合适的低噪声 CMOS LC 振荡器依然是积极研究的课题。相位噪声、电感器以及可变电容器的设计问题不断激起研究者的兴趣。人们一直在研究替代 pn 结的 MOS 可变电容器。

 


图 14.58 使用 PMOS 器件消除振荡回路中的 n 阱电容的负跨导 G_m 振荡器

① 在电路仿真中, C_n 被带有适当结电容的二极管代替。

② 如果栅和漏的电压变化值相等而方向相反,不管小信号增益是多少,米勒倍增因子都等于 2。

14.5 VCO 的数学模型

由式(14.55)给出的压控振荡器的定义规定了控制电压和输出频率之间的关系。这个关系是“无记忆的”，因为 V_{cont} 的改变立刻导致 ω_{out} 的改变，但是怎样将 VCO 的输出信号表达成时间的函数呢？为了回答这个问题，我们必须复习相位和频率的概念。

考虑波形 $V_0(t) = V_m \sin \omega_0 t$ 。正弦的自变量被称为信号的“总相位”。在这个例子中，相位随时间线性变化，其斜率为 ω_0 。注意，如图 14.59 所示，每次 $\omega_0 t$ 达到 π 的整数倍， $V_0(t)$ 就达到零。

现在考虑两个波形 $V_1(t) = V_m \sin[\phi_1(t)]$ 和 $V_2(t) = V_m \sin[\phi_2(t)]$ ，其中 $\phi_1(t) = \omega_1 t$ ， $\phi_2(t) = \omega_2 t$ ，并且 $\omega_1 < \omega_2$ 。如图 14.60 所示， $\phi_2(t)$ 达到 π 整数倍的速度比 $\phi_1(t)$ 的快，致使 $V_2(t)$ 的变化快。我们称 $V_2(t)$ 相位积累快。

 


图 14.59 信号的相位示例

 


图 14.60 两个信号的相位变

从上述的研究可以看出，波形的相位变化越快，波形的频率越高，这表示频率^① 可以被定义成相位对时间的微分：

$$\omega = \frac{d\phi}{dt} \quad (14.73)$$

例 14.15

图 14.61(a)显示的是一个振幅固定的正弦波形的相位随时间变化的情况。请在时间域画出此波形。

解

将 $\phi(t)$ 对时间取导数，我们得到如图 14.61(b) 的图形。频率因此周期性地在 ω_1 和 ω_2 之间

^① 为了与 f (用 Hz 表达) 区分，量 $\omega = 2\pi f$ 称为“角频率” (且用 rad/s 表达)。在本书中，我们将二者都称为频率，但为了避免除 2π 因子，我们更多地使用 ω 。

来回切换,产生的波形如图 14.61(c)所示。(这是一个简单的二进制频率调制的例子,称为“频移键控”并在无线寻呼和许多其他通讯系统中得到应用。)

 


图 14.61

式(14.73)指出,如果已知波形的频率是时间的函数,那么相位可以由下式计算:

$$\phi = \int \omega dt + \phi_0 \quad (14.74)$$

特别是,因为对于 VCO, $\omega_{\text{out}} = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_{\text{cont}}$, 我们有

$$V_{\text{cont}}(t) = V_m \cos \left(\int \omega_{\text{out}} dt + \phi_0 \right) \quad (14.75)$$

$$= V_m \cos(\omega_0 t + K_{\text{VCO}} \int V_{\text{cont}} dt + \phi_0) \quad (14.76)$$

式(14.76)被证明是 VCO 和 PLL 分析的基础^①。初始相位 ϕ_0 通常不重要,并且此后都将假设其为零。

例 14.16

VCO 的控制线受一个在 V_1 和 V_2 之间以周期 T_m 来回切换的矩形信号激励。画出频率、相位和输出电压的时间函数波形。

解

因为 $\omega_{\text{out}} = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_{\text{cont}}$, 输出频率在 $\omega_1 = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_1$ 和 $\omega_2 = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_2$ 之间来回跳变,如图 14.62 所示。相位是此结果对时间的积分,在输入周期的一半时间随时间以斜率 ω_1 线性增长,在另一半周期以斜率 ω_2 线性增长。VCO 的输出波形与图 14.61 所示的相似,所以 VCO 可以被当作频率调制器。

^① 注意如果相位特性是非线性的, K_{VCO} 不能从积分中提取出来。

 


图 14.62

如第 15 章所述,如果 VCO 被放在锁相环中,那么式(14.76)中的总相位只有第二项是重要的。这一项, $K_{VCO} \int V_{cont} dt$, 被称为“剩余相位”, ϕ_{ex} 。事实上,在锁相环的分析中,我们把 VCO 看作输入和输出分别为控制电压和剩余相位的系统:

$$\phi_{ex} = K_{VCO} \int V_{cont} dt. \quad (14.77)$$

即, VCO 的工作就像一个理想的积分器,给出的传输函数为

$$\frac{\Phi_{ex}(s)}{V_{cont}} = \frac{K_{VCO}}{s} \quad (14.78)$$

例 14.17

VCO 输入的控制电压为一小的正弦信号 $V_{cont} = V_m \cos \omega_m t$ 。确定其输出波形和频谱。

解

可以将输出表达成

$$V_{out}(t) = V_0 \cos(\omega_0 t + K_{VCO} \int V_{cont} dt) \quad (14.79)$$

$$= V_0 \cos(\omega_0 t + K_{VCO} \frac{V_m}{\omega_m} \sin \omega_m t) \quad (14.80)$$

$$= V_0 \cos \omega_0 t \cos(K_{VCO} \frac{V_m}{\omega_m} \sin \omega_m t) \quad (14.81)$$

$$- V_0 \sin \omega_0 t \sin(K_{VCO} \frac{V_m}{\omega_m} \sin \omega_m t)$$

如果 V_m 足够小使得 $K_{VCO} V_m / \omega_m \ll 1$ rad, 那么

$$V_{out}(t) \approx V_0 \cos \omega_0 t - V_0 (\sin \omega_0 t) (K_{VCO} \frac{V_m}{\omega_m} \sin \omega_m t) \quad (14.82)$$

$$= V_0 \cos \omega_0 t - \frac{K_{VCO} V_m V_0}{2\omega_m} [\cos(\omega_0 - \omega_m)t - \cos(\omega_0 + \omega_m)t] \quad (14.83)$$

所以输出由三个正弦波组成频率分别为 ω_0 , $\omega_0 - \omega_m$ 和 $\omega_0 + \omega_m$ 。频谱如图 14.63 所示, 在 $\omega_0 \pm \omega_m$ 处的成分被称为“边带”。

 


图 14.63

上面的例子表示: 控制电压随时间的变化会在输出产生不希望的频率成分。的确, 当 VCO 工作在稳态时, 控制电压很可能会经历非常小的变动^①。这个问题在第 15 章研究。

表述信号相位一般的错误来自常见的 $V_m \cos \omega_0 t$ 形式。这里, 相位等于频率和时间的乘积, 造成了在所有条件下此等式都成立的印象。我们可以进一步推出, 因为 VCO 的输出频率等于 $\omega_0 + K_{VCO} V_{cont}$, 所以输出波形可以写成 $V_m \cos[(\omega_0 + K_{VCO} V_{cont})t]$ 。为了理解这为什么是错的, 让我们用相位的导数计算频率:

$$\omega = \frac{d}{dt} [(\omega_0 + K_{VCO} V_{cont})t] \quad (14.84)$$

$$= K_{VCO} \frac{dV_{cont}}{dt} t + \omega_0 + K_{VCO} V_{cont} \quad (14.85)$$

此表达式中的第一项是多余出来的, 只有在 $dV_{cont}/dt = 0$ 时才成为零。所以, 在一般情况下, 相位不能被写成时间和频率的乘积。

在这一节中我们对 VCO 的研究假设的是正弦输出波形。在实际中, 依据振荡器的类型和速度不同, 输出可能包含大量的谐波, 甚至输出接近方波。在这种情况下如何修改式 (14.76) 呢? 我们期望 $V_{out}(t)$ 可以被表示成傅立叶级数:

$$V_{out}(t) = V_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1) + V_2 \cos(2\omega_0 t + \phi_2) + \dots \quad (14.86)$$

我们还注意到如果方波的(基本)频率改变了 Δf , 其二次谐波就改变 $2\Delta f$, 如此等等。所以, 如果 V_{cont} 改变 ΔV , 那么一次谐波频率的改变为 $K_{VCO} \Delta V$, 二次谐波的频率改变为 $2K_{VCO} \Delta V$, 等等。也就是,

$$V_{out}(t) = V_1 \cos(\omega_0 t + K_{VCO} \int V_{cont} dt + \theta_1) + V_2 \cos(2\omega_0 t + 2K_{VCO} \int V_{cont} dt + \theta_2) + \dots \quad (14.87)$$

其中 $\theta_1, \theta_2, \dots$ 是傅里叶级数展开中表示各谐波必须的固定相位。

式 (14.87) 表示, 振荡器输出的这些谐波可以很容易被考虑到, 因此, 即使我们可能画的是方波而不是正弦波, 但我们还是经常将计算限制在一次谐波。

^① 当 VCO 的控制信号进行频率调制时除外。

习题

除非另外说明,在下面的习题中,都使用表 2.1 的器件数据并且如果需要就假设 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。另外,假设所有晶体管处于饱和态。

- 14.1 对于图 14.6 的电路,请确定开环传输函数并计算相位裕度。假设 $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ 并忽略其它电容。
- 14.2 在图 14.8 的电路中,假设 $g_{m1} = g_{m2} = g_{m3} = (200\ \Omega)^{-1}$ 。
 - (a) 保证振荡所需的 R_D 的最小值是多少?
 - (b) 当振荡频率为 1 GHz 并且总的低频环路增益为 16 时,请确定 C_L 的值是多少?
- 14.3 对于图 14.12 的电路,确定保证振荡的 I_{SS} 的最小值。(提示:如果电路处在振荡的边缘,输出振幅非常小。)
- 14.4 证明图 14.18(c)中的复合负载的小信号阻抗大约等于 $1/g_{m3}$ 。
- 14.5 在图 14.18(c)中只包括 M_3 的栅源电容,解释复合阻抗(在 M_3 的漏处所见到的)在什么条件下变成感性的?
- 14.6 如果图 14.25 中的每个电感器本身串联电阻为 R_S ,为了保证低频环路增益小于单位 1, R_S 必须小到多少?(为避免锁定这个条件是必要的。)
- 14.7 解释为什么图 14.28 中的 V_X 和 V_Y 的波形比 I_{D1} 和 I_{D2} 的波形更接近正弦波(也就是, V_X 和 V_Y 包含的谐波更小)。
- 14.8 确定图 14.27(c)中保证振荡的 I_{SS} 的最小值。估算保证 M_1 和 M_2 不进入三极管区的 I_{SS} 的最大值。
- 14.9 给 M_1 的漏施加电流激励,重复例 14.7。
- 14.10 证明如果图 14.31(a)中电容 C_P 与 L_P 并联,可得出式(14.47)的结果。
- 14.11 分析图 14.31(a)的科尔皮兹振荡器,它的振荡条件是通过在源极施加电流激励得出的。重复分析在 M_1 的栅极施加电压激励的情况。
- 14.12 重复分析图 14.38(a)和(c)中的科尔皮兹振荡器,确定振荡条件和振荡频率。
- 14.13 图 14.45 的单级电路的 $I_T = 1\text{ mA}$ 并且 $(W/L)_{1,2} = 50/0.5$ 。假设 $I_H \leq I_1$ 。
 - (a) 确定三级环形振荡器保证振荡的 $R_1 = R_2 = R$ 的最小值。
 - (b) 当 M_3 和 M_4 各承载 $I_T/2$ 电流时,确定使 $g_{m3,4}R = 0.5$ 的 $(W/L)_{3,4}$ 的值。
 - (c) 计算保证振荡的 I_H 的最小值。
 - (d) 如果 V_{cont1} 和 V_{cont2} 的共模电平为 1.5 V,计算当 $V_{cont1} = V_{cont2}$ 时,电流源 I_T 保持在 0.5 V 的 $(W/L)_{5,6}$ 值。
- 14.14 如果例 14.14 电路中的每个电感器都含一固定电容 C_1 ,重复分析此例题。
- 14.15 图 14.53 的 VCO 设计工作在 1 GHz。
 - (a) 如果 $L_p = 5\text{ nH}$ 并且在 X(和 Y)结点见到的到地的总的(固定)寄生电容为 500 fF,确定 D_1 和 D_2 可以加到电路中的最大电容。
 - (b) 如果尾电流等于 1 mA 并且每个电感器在 1 GHz 的 Q 值等于 4,请估算输出电压摆幅。

参考文献

1. N. M. Nguyen and R. G. Meyer. Start-up and Frequency Stability in High-Frequency Oscil-

-
- lators. IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 27, pp. 810-820, May 1992.
2. I. A. Young, J. K. Greason, and K. L. Wong. A PLL Clock Generator with 5 to 110 MHz of LockRange for Microprocessors. IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. SC-27, pp. 1599-1607. Nov. 1992.
 3. B. Lai and R. C. Walker. A Monolithic 622 Mb/sec Clock Extraction and Data Retiming Circuit. ISSCC Dig. Tech. Papers, pp. 144-145, Feb. 1991.
 4. S. K. Enam and A. A. Abidi. NMOS ICs for Clock and Data Regeneration in Gigabit-per-Second Optical-Fiber Receivers. IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. SC-27, pp. 1763-1774. Dec. 1992.

第 15 章

锁相环

锁相(phase locking)的概念是在 19 世纪 30 年代提出的,而且很快在电子学和通信领域中获得广泛应用。尽管基本锁相环(PLL)自其出现之日起几乎保持原样,但是使用不同技术制作及满足不同应用要求的锁相环的实现一直给设计者提出挑战。微处理器中,作为时钟生成器工作的锁相环与蜂窝无线电话中使用的频率合成器十分相似,但实际电路的设计却大不相同。

本章将从关注以 VLSI 技术实现锁相环的角度来讲述锁相环的分析和设计。要彻底地研究锁相环需要一部专著,但这里我们的目标是让读者掌握锁相环的基础以便于将来能从事更高级的工作。我们首先介绍简单的锁相环电路结构,研究相位锁定现象,在时域和频域分析锁相环的特性。然后我们介绍锁定捕获的问题并阐述电荷泵锁相环(CPPLL)及其非理想性。最后,我们讨论锁相环中的抖动,研究延迟锁相环(DLLs)并介绍一些锁相环的具体应用。

15.1 简单的锁相环

锁相环是把输出相位和输入相位相比较的反馈系统。输出相位和输入相位的比较由“相位比较器”或“鉴相器”(PD)完成。因此严格地定义鉴相器对研究锁相环是有益的。

15.1.1 鉴相器

鉴相器是这样一种电路,其平均输出 $\overline{V_{out}}$ 与其两个输入的相位差 $\Delta\phi$ 成线性比例,如图 15.1 所示。在理想情况下, $\overline{V_{out}}$ 和 $\Delta\phi$ 之间的关系是直线的,且 $\Delta\phi = 0$ 时直线过原点。这条直线的斜率 K_{PF} 就是鉴相器的“增益”,其单位为伏/弧度(V/rad)。

 


图 15.1 鉴相器的定义

鉴相器的一个熟悉的例子就是异或门(XOR)。如图 15.2 所示,当两输入的相位差变化时,输出端的脉冲宽度也相应变化,从而可得到一个与 $\Delta\phi$ 成正比的直流电平。异或门电路对上升沿和下降沿都产生误差脉冲,而其他的鉴相器可能只对正沿或者负沿产生响应。

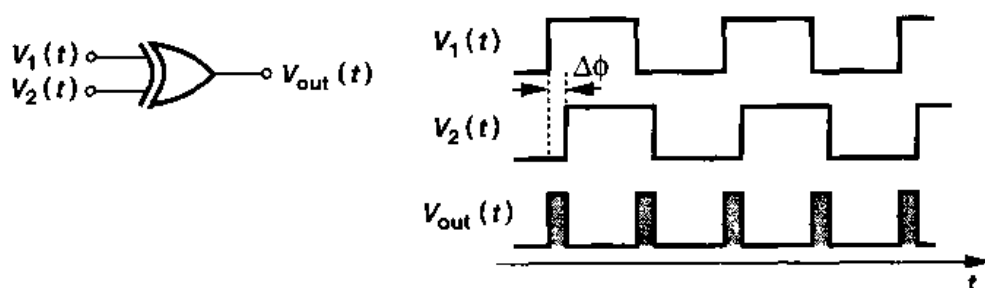


图 15.2 用异或门实现的鉴相器


例 15.1

在图 15.2 中,如果异或门的输出摆幅为 V_0 伏,那么该电路作为鉴相器时的增益为多少? 并画出鉴相器的输入-输出特性曲线。

解

若相位差从零增加到 $\Delta\phi$ 弧度,那么每个脉冲的面积增加到 $V_0\Delta\phi$ 。因为一个周期里有两个脉冲,所以平均值上升到 $2[V_0\Delta\phi/(2\pi)]$,从而增益为 V_0/π 。注意,增益与输入频率无关。

为建立输入-输出特性,我们检查在不同输入相位差时电路的输出。如图 15.3 所示,当 $\Delta\phi = \pi/2$ 时平均输出电压 $\overline{V_{out}}$ 的值为 $(V_0/\pi) \times \pi/2 = V_0/2$,当 $\Delta\phi = \pi$ 时 $\overline{V_{out}} = V_0$ 。若 $\Delta\phi >$

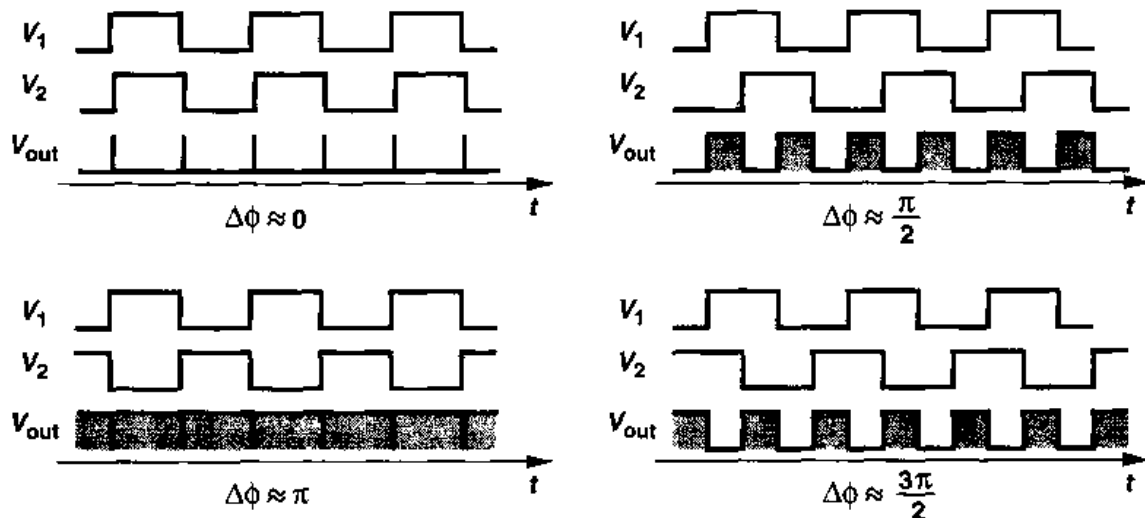

 


图 15.3

π , $\overline{V_{out}}$ 开始下降, 当 $\Delta\phi = 3\pi/2$ 时降为 $V_0/2$, $\Delta\phi = 2\pi$ 时降为零。因此输入-输出特性是周期性的, 表现为增益可为正也可为负。

鉴相器的工作类似于差动放大器, 二者都是检测两个输入的差值并产生与之成正比的输出。

15.1.2 基本的 PLL 结构

为得出锁相的概念, 让我们考虑一个使 VCO 的输出相位与参考时钟的相位对齐的问题。如图 15.4(a) 所示, V_{VCO} 的上升沿与 V_{CK} 的上升沿“偏差” Δt 秒, 而我们希望消除这个误差。假设 VCO 有一个单端的控制输入 V_{cont} , 我们注意到, 要使 VCO 的输出相位变化, 必须改变 VCO 的频率, 使其产生积分 $\phi = \int (\omega_0 + K_{VCO} V_{cont}) dt$ 。例如, 假设如图 15.4(b) 所示, VCO 的频率在 $t = t_1$ 跳变到更大的值。电路则更快地积累相位, 逐渐减小相位误差。当 $t = t_2$ 时, 相位误差降到零, 这时候若 V_{cont} 回到了最初值, 那么 V_{VCO} 和 V_{CK} 就保持对齐了。有趣的是, 也可以在一定时间内通过降低 VCO 振荡频率的方法来使 V_{VCO} 和 V_{CK} 相位对齐 (习题 15.2)。因此, 相位对齐只能通过 (暂时) 改变频率得到。

 


图 15.4 (a) 相位偏离的两个波形; (b) 改变 VCO 频率来消除偏离

从上面的分析可知,在下列条件下,VCO 的输出相位能够与参考相位对齐:

(1) VCO 的振荡频率可以随时变化;

(2) 有一个比较两个相位的电路,也就是鉴相器,用来确定何时 VCO 和参考信号对齐了。对齐 VCO 输出相位和参考相位的操作被称为“相位锁定”。

从以上的分析,我们可以推测,锁相环只是由鉴相器和压控振荡器组成的反馈系统,如图 15.5(a)所示。鉴相器比较 V_{out} 和 V_{in} 的相位,产生一个误差去改变 VCO 的振荡频率,直到相位对齐,也就是,环路锁定。但是,这个电路必须修改,其原因是:

 


图 15.5 (a)比较输入输出相位的反馈环路;(b)简单的锁相环

(1)以图 15.2 所示的波形为例,鉴相器的输出 V_{PD} 由直流分量(所希望的)和低频分量(不希望有的)组成;

(2)在第 14 章已指出,振荡器的控制电压在稳态必须保持恒定,也就是说鉴相器的输出必须经过滤波。

因此,我们可在鉴相器和 VCO 之间插入一个低通滤波器(LPF),如图 15.5(b)所示,用来抑制鉴相器输出的高频成分,仅把直流分量送到振荡器。这样就构成了基本的锁相环电路。暂时我们假设该低通滤波器在低频下具有单位增益(例如,一阶 RC 电路)。

重要的是要记住,图 15.5(b)所示的反馈环路是比较输入与输出的相位。不像前面几章研究的反馈电路,锁相环一般不需了解其反馈的电压或者电流。如果环路增益足够大,那么在稳态时,输入相位 ϕ_{in} 与输出相位 ϕ_{out} 之间的差就会降到很小的值,使相位对齐。

为了后面锁相环的分析,我们必须仔细定义相位锁定条件。如果图 15.5(b)的环路锁定了,我们假定 $\phi_{out} - \phi_{in}$ 恒定而且最好很小。因此我们定义,如果 $\phi_{out} - \phi_{in}$ 值不随时间改变,那么环路就锁定了。其中,该定义一个重要的推论是

$$\frac{d\phi_{out}}{dt} - \frac{d\phi_{in}}{dt} = 0 \quad (15.1)$$

因此有

$$\omega_{out} = \omega_{in} \quad (15.2)$$

这就是锁相环的唯一特性,在后边还要进一步讨论它。

总之,当锁相环锁定时,其输出相对于输入存在一个小的相位误差,但频率是精确相同的。那么读者可能想知道:究竟为什么要使用锁相环,执行上述的功能,用一根短的导线似乎更好!我们将在 15.5 节中回答这个问题。

例 15.2

用 CMOS 技术实现一个简单锁相环。

解

如图 15.6 所示,鉴相器采用异或门结构。VCO 是一个负跨导的 LC 振荡器,其频率由变容二极管调节。

 


图 15.6

锁定状态下的锁相环波形

为了熟悉锁相环的特性,我们从最简单的情况开始:电路处于锁定而我们希望分析环路中每个点的波形。如图 15.7(a)所示, V_{in} 和 V_{out} 之间有一小的相位差但频率相等。因此鉴相器产生一定宽度的脉冲输出^①,这宽度等于 V_{in} 和 V_{out} 之间的偏差,而低通滤波器从 V_{PD} 中提取出直流分量,再将其送到 VCO。我们假设 LPF 在低频下具有单位增益。 V_{LPT} 中的小脉动被称为“波纹”(ripple)。

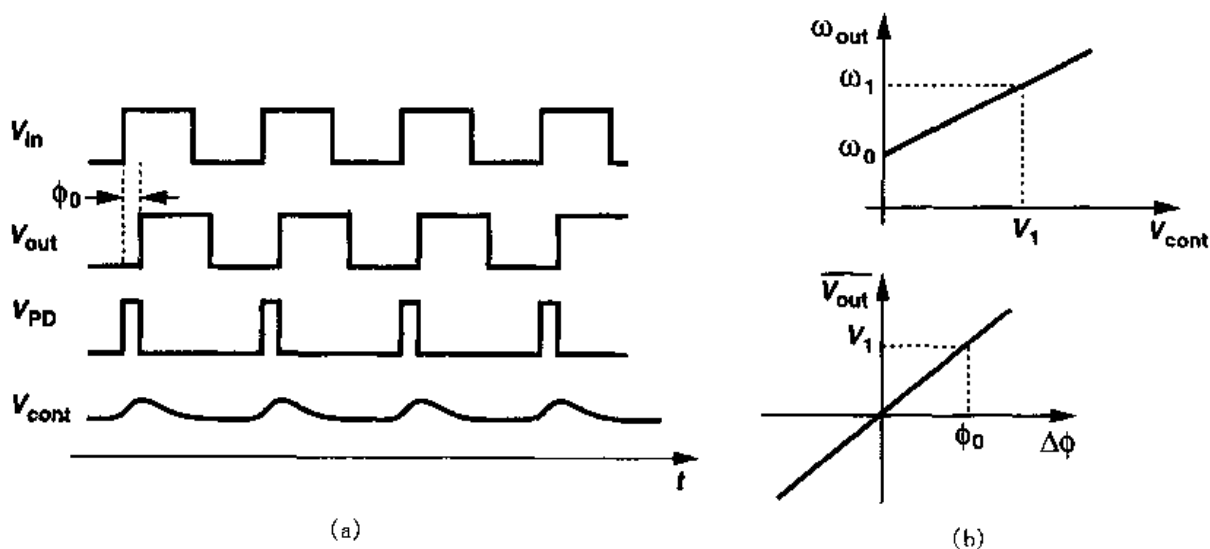


图 15.7 (a) 锁定状态下锁相环的波形;(b) 相位差的计算

在图 15.7(a)所示的波形中,两个量是未知的: ϕ_0 和 V_{cont} 的直流电平。为了确定两个值,我们构造出 VCO 和 PD 的特性(图 15.7(b))。如果输入和输出的频率都等于 ω_1 ,则相应的振荡器的控制电压只能是唯一值且等于 V_1 。该直流电压必须由鉴相器产生,所需要的相位误差

^① 在本例中,鉴相器仅在上升沿输出脉冲。

是由 PD 的特性决定的。因为 $\omega_{\text{out}} = \omega_0 + K_{\text{VCO}} V_{\text{cont}}$ 和 $\overline{V}_{\text{PD}} = K_{\text{PD}} \Delta\phi$, 所以我们可以更明确地得出

$$V_1 = \frac{\omega_1 - \omega_0}{K_{\text{VCO}}} \quad (15.3)$$

和

$$\phi_0 = \frac{V_1}{K_{\text{PD}}} \quad (15.4)$$

$$= \frac{\omega_1 - \omega_0}{K_{\text{PD}} K_{\text{VCO}}} \quad (15.5)$$

式(15.5)显示了两个要点:

- (1) 如果锁相环的输入频率变化, 那么相位误差也同时变化;
- (2) 为使相位误差减到最小, $K_{\text{PD}} K_{\text{VCO}}$ 的值必须最大。

例 15.3

一个锁相环中的 VCO 和鉴相器的特性曲线如图 15.8 所示。解释在锁定状态下输入频率变化时发生什么情况。

解

鉴相器的特性在 origin 附近是相对线性的, 但是如果相位差等于 $\pm \pi/2$, 鉴相器的小信号增益为零, 此时平均输出电压为 $\pm V_0$ 。现在假设输入频率从 ω_0 开始增加, 则 VCO 的控制电压要更高。如果输入频率足够高 ($= \omega_X$), 则要求 $V_{\text{cont}} = V_0$, 那么鉴相器必须工作在其特性的峰值。但此时鉴相器的增益降到了零, 反馈环路失效。因此, 如果 $\omega_{\text{in}} = \omega_X$, 电路无法锁定。

 


图 15.8

基本理解了上述所研究的锁相环后, 我们再回到式(15.2)。在锁定状态下, 锁相环的输入输出频率精确相等是一个关键特性。从下面两点可以看出这个特性的重要性。第一, 在许多应用中, 即使非常小的(决定性的)频率误差也是不可接受的。例如, 一数据流由一时钟系统来同步处理, 即使数据传输速率和时钟频率差别很小, 也会导致数据“漂移”, 出现错误, 如图 15.9 所示。第二, 如果锁相环比较的是输入输出的频率而不是相位, 等式就不存在。如图 15.10(a)所示, 如果锁相环回路中采用鉴频器(FD), 那么可能会因为各种失配和其他非理想性的原因, 使 ω_{in} 和 ω_{out} 之间存在一定的差别。这一点可以通过类似图 15.10(b)所示的单位增

益反馈电路来理解。即使运放的开环增益无穷大,但运放输入参考的失调电压也会导致 V_{in} 和 V_{out} 之间一定的误差。

 


图 15.9 在小的频率误差存在的情况下数据相对时钟的漂移

 


图 15.10 (a) 频率锁定环; (b) 单位增益反馈放大器

锁定状态下小的瞬变过程

现在让我们分析在锁定状态下,锁相环对输入端相位或频率微小变化的响应。

考虑锁相环处于锁定状态,假设输入输出波形可表示为

$$V_{in}(t) = V_A \cos \omega_1 t \quad (15.6)$$

$$V_{out}(t) = V_B \cos(\omega_1 t + \phi_0) \quad (15.7)$$

这里忽略了高次谐波, ϕ_0 是静态的相位误差。如图 15.11 所示,假设输入在 $t = t_1$ 时有一相位阶跃 ϕ_1 ,也就是, $\phi_{in} = \omega_1 t + \phi_1 u(t - t_1)$ ^①。由于 LPF 的输出无法同时改变,所以 VCO 开始还是振荡在 ω_1 频率。随着输入输出间相位差的增加,鉴相器产生的脉冲宽度增大,迫使 V_{LPF} 逐渐升高。结果, VCO 的频率开始改变,试图将相位误差减到最小。注意,在瞬变过程中环路没有锁定,因为相位误差一直随时间变化。

那么在 VCO 的频率开始改变后将会怎么样呢? 如果锁相环又回到锁定状态, ω_{out} 必须最终回到 ω_1 , 要求 V_{LPF} 和 $\phi_{out} - \phi_{in}$ 也都回到其原来的值。由于 ϕ_{in} 已经变化了 ϕ_1 , 所以 VCO 频率的变化必须使 ω_{out} 下的面积能够为 ϕ_{out} 提供增加的相位 ϕ_1 , 即:

$$\int_{t_1}^{\infty} \omega_{out} dt = \phi_1 \quad (15.8)$$

因此,当锁相环再次稳定下来时,输出 V_{out} 变为

$$V_{out}(t) = V_B \cos[\omega_1 t + \phi_0 + \phi_1 u(t - t_1)] \quad (15.9)$$

从而,如图 15.11 所示, ϕ_{out} 就慢慢“赶上”了 ϕ_{in} 。

我们从以下两个方面进行观察是十分重要的:

^① 在本例中, ϕ_{in} 和 ϕ_{out} 分别指输入输出的总相位。

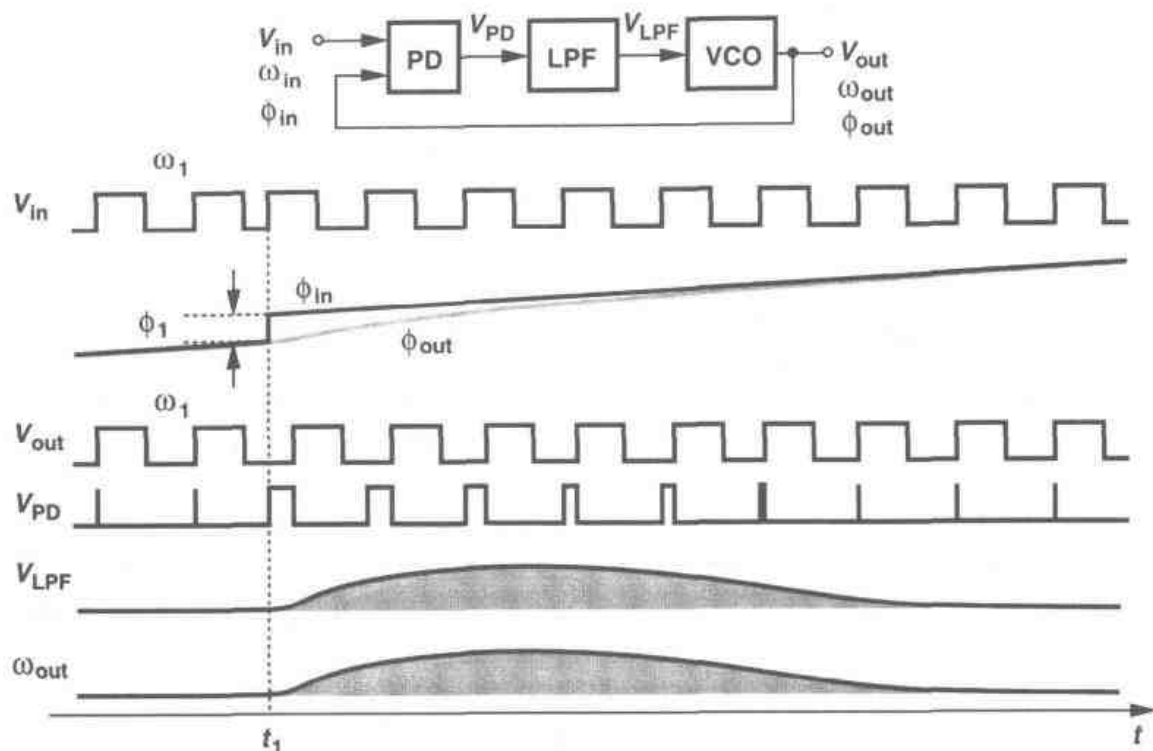


图 15.11 锁相环对相位阶跃的响应

(1) 在锁相环又回到锁定状态之后,所有参数(总的输入输出相位除外)都回到其初始值。也就是说, $\phi_{in} - \phi_{out}$, V_{LPF} 以及 VCO 的振荡频率都保持不变,这是我们所期望的结果,因为这三个参数存在一一对应的关系而输入频率保持不变。

(2) 在分析锁相环时,振荡器的控制电压可作为一个合适的测试点。在图 15.11 中,虽然很难测量相位和频率随时间的变化,但是在仿真和测量中容易监测 $V_{cont}(=V_{LPF})$ 。

读者可能想知道,输入相位阶跃是否总是引起图 15.11 所示的响应呢?例如,在 V_{LPF} 稳定到其最终值以前是否可能产生减幅振荡呢?这种现象的确可能,在 15.1.3 小节中将定量分析这个问题。

现在让我们分析输入频率在 $t = t_1$ 时有一小的阶跃 $\Delta\omega$ 的情况下锁相环的响应,如图 15.12 所示。与相位阶跃的情况一样,VCO 的初始振荡频率也为 ω_1 。这样鉴相器产生逐渐增宽的脉冲,而 V_{LPF} 随时间增大。当 ω_{out} 达到 $\omega_1 + \Delta\omega$ 时,鉴相器输出的脉冲宽度减小,最终稳定到一个值,使得其直流分量的值等于 $(\omega_1 + \Delta\omega - \omega_0)/K_{VCO}$ 。与相位阶跃的情况相反,锁相环对频率阶跃的响应使控制电压和相位误差均有一个固定的变化。如果输入频率缓慢地变化, ω_{out} 只是“跟踪” ω_{in} 。

锁相环准确的稳定特性取决于环路的各种参数,这将在 15.1.3 小节中讨论。但是,为了得出一个重要的观察结果,我们考虑图 15.13 所示的相位阶跃的响应,这里 V_{cont} 在稳定到最终值以前有一段减幅振荡。考虑环路在 $t = t_2$ 时的状态。在这一点,尽管输出频率等于其最终值(因为 V_{cont} 等于其最终值),但环路还在继续变化,因为相位误差还偏离所要求的值。同样,在 $t = t_3$ 处,虽然相位误差等于其最终值,但此时输出频率没有到最终值。换句话说,要使环路稳定,相位和频率都必须稳定到适当的值。

 


图 15.12 锁相环对小的频率阶跃的响应

 


图 15.13 相位阶跃响应的例子

例 15.4

考虑如图 15.14 所示锁相环,一外部电压 V_{ex} 加在低通滤波器的输出端^①。

(a) 如果环路锁定且 $V_{ex} = V_1$, 求相位误差和 V_{LPF} 。

(b) 假设 V_{ex} 在 $t = t_1$ 时从 V_1 阶跃到 V_2 , 那么环路如何响应?

解

(a) 如果环路锁定, 有 $\omega_{out} = \omega_{in}$ 和 $V_{cont} = (\omega_{in} - \omega_0)/K_{VCO}$ 。因此, $V_{LPF} = (\omega_{in} - \omega_0)/K_{VCO} - V_1$ 且 $\Delta\phi = V_{LPF}/K_{PD} = (\omega_{in} - \omega_0)/(K_{PD}K_{VCO}) - V_1/K_{PD}$ 。

(b) 当 V_{ex} 从 V_1 阶跃到 V_2 时, V_{cont} 立即从 $(\omega_{in} - \omega_0)/K_{VCO}$ 变到 $(\omega_{in} - \omega_0)/K_{VCO} + (V_2 - V_1)$, 使 VCO 的振荡频率变为 $\omega_{in} - K_{VCO}(V_1 - V_2)$ 。由于电压 V_{LPF} 不能立即变化, 所以

^① 这种结构在无线通信中用于一些类型的频率调制。

鉴相器开始输出渐宽的脉冲,使 V_{LPF} 电压升高,输出频率 ω_{out} 增加。当环路回到锁定状态时,有 ω_{out} 等于 ω_{in} 且 $V_{\text{LPF}} = (\omega_{\text{in}} - \omega_0)/K_{\text{VCO}} - V_2$ 。相位误差也变为 $(\omega_{\text{in}} - \omega_0)/(K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}) - V_2/K_{\text{PD}}$ 。注意,在变化过程中 ω_{out} 下的面积等于输出相位的改变,因此相位误差的改变为

$$\int_{t_1}^{\infty} \omega_{\text{out}} dt = \frac{V_1 - V_2}{K_{\text{PD}}} \quad (15.10)$$

 


图 15.14

由到目前为止我们所研究的内容,我们可以得出,锁相环是“动态”系统,即锁相环的响应与输入和输出的过去的值都有关系。这一点正是我们所预料的,原因是在环路的传输函数中,低通滤波器和 VCO 都会引入极点(可能还有零点)。而且,我们注意到,只要输入输出完美地保持周期性(即, $\phi_{\text{in}} = \omega_{\text{in}}t$ 且 $\phi_{\text{out}} = \omega_{\text{in}}t + \phi_0$),那么环路就工作在稳定状态,不会发生瞬态变化。所以,只有输入或输出的剩余相位(excess phase)发生变化时,锁相环才会有响应。例如在图 15.11 中, $\phi_{\text{in}} = \omega_1 t + \phi_1 u(t - t_1)$, 在图 15.12 中, $\phi_{\text{in}} = \omega_1 t + \Delta\omega t u(t - t_1)$ 。

15.1.3 简单锁相环的动态特性

在前面的几节中我们对锁相环进行了定性分析,现在更严格地研究锁相环的瞬态特性。假设最初环路处于锁定状态,我们把锁相环当作一个反馈系统对待,但我们知道,这里分析的输出量必须是 VCO 的(剩余)相位,这是因为“误差放大器”只比较相位。我们的目标是求出开环系统和闭环系统的传输函数 $\Phi_{\text{out}}(s)/\Phi_{\text{in}}(s)$, 然后研究时域的响应。请注意:经过鉴相器

后,量纲从相位变成了电压;经过 VCO 后,量纲从电压变成了相位。

 


图 15.15 剩余相位快与慢的变化

那么 $\Phi_{\text{out}}(s)/\Phi_{\text{in}}(s)$ 意味着什么呢? 这里与更熟悉的传输函数进行类比是很有用的。如果一个电路,其传输函数为 $V_{\text{out}}(s)/V_{\text{in}}(s) = 1/(1 + s/\omega_0)$,则被认为是一个低通滤波器,因为如果 V_{in} 变化很快, V_{out} 无法完全跟上 V_{in} 的变化。同样地, $\Phi_{\text{out}}(s)/\Phi_{\text{in}}(s)$ 也表示当输入相位变化快或者慢时输出相位如何跟踪输入相位。

为了使剩余相位随时间的变化更加直观,考虑图 15.15 所示的波形。图 15.15(a) 中,周期缓慢地变化,图 15.15(b) 中的周期变化很快。因此, $y_2(t)$ 的相位变化得比 $y_1(t)$ 快。

让我们构造一个锁相环的线性模型,为简单起见,可假设低通滤波器只有一阶。鉴相器的输出除了高频分量,还有一直流分量等于 $K_{\text{PD}}(\phi_{\text{out}} - \phi_{\text{in}})$ 。因为高频分量被 LPF 抑制掉了,所以我们将鉴相器模型简化成一个减法器,其输出被“放大”了 K_{PD} 倍。如图 15.16 所示,LPF 的传输函数为 $1/(1 + s/\omega_{\text{LPF}})$,其中 ω_{LPF} 是指 -3 dB 带宽,VCO 的传输函数为 K_{VCO}/s ,整个锁相环模型由相位减法器、LPF 和 VCO 组成。这里, Φ_{in} 和 Φ_{out} 分别指输入输出波形的剩余相位。例如,如果总的输入相位有一阶跃变化 $\phi_1 u(t)$,那么 $\Phi_{\text{in}}(s) = \phi_1/s$ 。

 


图 15.16 I 型锁相环线性模型

开环传输函数可以表示如下:

$$H(s) \Big|_{\text{open}} = \frac{\Phi_{\text{out}}(s)}{\Phi_{\text{in}}(s)} \Big|_{\text{open}} \quad (15.11)$$

$$= K_{\text{PD}} \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{\text{LPF}}}} \frac{K_{\text{VCO}}}{s} \quad (15.12)$$

上式在 $s = -\omega_{\text{LPF}}$ 处和 $s = 0$ 处有两个极点。注意,由于反馈系数为 1,所以环路增益等于 $H(s) \Big|_{\text{open}}$ 。而且,因为环路增益在原点处有一个极点,故称该系统为“I 型”。

在计算闭环传输函数以前,让我们先做一重要的分析。如果 s 很小,即输入剩余相位变化非常缓慢,环路增益是什么呢?因为在原点处有一个极点,所以当 s 趋近于零时,环路增益趋于无穷大,这一点与第8章和第10章中讲过的反馈电路相反。因此,锁相环(在闭环、锁定状态下)在 s 趋近于零时,可保证 ϕ_{out} 的变化恰好等于 ϕ_{in} 的变化。这个结论预示了锁相环两个有趣的特性。首先,如果输入剩余相位变化非常缓慢,那么输出剩余相位“跟踪”其变化。(最终, ϕ_{out} “锁定”在 ϕ_{in} 。)其次,如果 ϕ_{in} 中的瞬变已经消失了(另一种对应于 $s \rightarrow 0$ 的情况),那么 ϕ_{out} 的变化量精确地与 ϕ_{in} 的相同。在图 15.11 所示的例子中这的确是正确的。

由式(15.12),我们可以写出闭环传输函数为

$$H(s) \Big|_{\text{closed}} = \frac{K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}}{\frac{s^2}{\omega_{\text{LPF}}} + s + K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}} \quad (15.13)$$

为简单起见,我们以后仅以 $H(s)$ 或 $\phi_{\text{out}}/\phi_{\text{in}}$ 来表示 $H(s) \Big|_{\text{closed}}$ 。正如所料的,如果 $s \rightarrow 0$, 因为环路增益无穷大,所以 $H(s) \rightarrow 1$ 。

为了更进一步分析 $H(s)$,我们可以导出一个关系式以便对系统有更直观的理解。回想起波形的瞬时频率等于相位对时间的导数: $\omega = d\phi/dt$ 。因为频率与相位是线性关系,所以式(15.13)所示的传输函数也可应用于输入输出频率的变化

$$\frac{\omega_{\text{out}}}{\omega_{\text{in}}}(s) = \frac{K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}}{\frac{s^2}{\omega_{\text{LPF}}} + s + K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}} \quad (15.14)$$

比如说,这个结果预示了如果 ω_{in} 变化非常缓慢($s \rightarrow 0$),那么 ω_{out} 将随 ω_{in} 变化,这又是所希望的结果,因为环路是假设处于锁定状态。从式(15.14)还可以看出,如果 ω_{in} 突然改变,而系统又有充足的时间稳定下来($s \rightarrow 0$),那么 ω_{out} 的变化量也等于 ω_{in} 的变化量(如图 15.12 的例子所示)。

上述观察从两个方向帮助了分析。首先,对闭环系统的一些瞬态响应按频率量变化来分析比按相位量变化分析更直观。其次,因为 ω_{out} 的变化必定伴随 V_{cont} 的变化,所以我们有

$$H(s) = K_{\text{VCO}} \frac{V_{\text{cont}}(s)}{\omega_{\text{in}}} \quad (15.15)$$

也就是说,监测 V_{cont} 对 ω_{in} 变化的响应的确就可以得到闭环系统的响应。

式(15.13)的二阶传输函数表明: I 型系统的阶跃响应可能会出现过阻尼、临界阻尼或欠阻尼现象。为了得到每种情况出现的条件,可把式(15.13)的分母写成控制理论中常用的形式,即 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$,其中, ζ 是“阻尼系数”, ω_n 是“固有频率”。也就是,

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (15.16)$$

其中

$$\omega_n = \sqrt{\omega_{\text{LPF}} K_{\text{PD}} K_{\text{VCO}}} \quad (15.17)$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\text{LPF}}}{K_{\text{PD}} K_{\text{VCO}}}} \quad (15.18)$$

闭环系统的两个极点由下面给出:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \sqrt{(\zeta^2 - 1)\omega_n^2} \quad (15.19)$$

$$= (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n \quad (15.20)$$

因此,如果 $\zeta > 1$, 两个极点都为实数,系统是过阻尼的,那么瞬态响应包括了两个指数,它们的时间常数分别为 $1/s_1$ 和 $1/s_2$ 。另一方面,如果 $\zeta < 1$, 则两个极点都为复数,且对输入频率阶跃 $\omega_{\text{in}} = \Delta\omega u(t)$ 的响应为

$$\omega_{\text{out}}(t) = \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t) \right] \right] \Delta\omega u(t) \quad (15.21)$$

$$= \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta) \right] \Delta\omega u(t) \quad (15.22)$$

其中 ω_{out} 是指输出频率的变化量,且 $\theta = \arcsin \sqrt{1 - \zeta^2}$ 。因此,如图 15.17 所示,阶跃响应中包含一个正弦成分,其频率为 $\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$,其衰减的时间常数为 $(\zeta\omega_n)^{-1}$ 。注意到,如果在输入端加一相位阶跃并观测输出相位,则系统表现出相同的响应。

锁相环的稳定速度对大多数应用而言很重要。式(15.22)表示指数衰减项决定了输出达到其最终值的速度,这意味着 $\zeta\omega_n$ 必须最大。对于这里研究的 I 型锁相环,由式(15.17)和式(15.18)得出

 


图 15.17 锁相环电路对频率阶跃的欠阻尼响应

$$\zeta\omega_n = \frac{1}{2} \omega_{\text{LPF}} \quad (15.23)$$

此结果显示了在稳定速度和 VCO 控制线上的电压波动之间的关键的折衷: ω_{LPF} 越小,鉴相器输出的高频成分被抑制得越厉害,但稳定时间常数越长。

例 15.5

在蜂窝式电话中采用 900 MHz 的锁相环电路来提供载波频率。如果 $\omega_{\text{LPF}} = 2\pi \times (20 \text{ kHz})$, 输出频率从 901 MHz 变为 901.2 MHz, 那么当锁相环的输出频率稳定到其最终值的 100 Hz 以内时需要多长时间?

解

由于频率变化了 200 kHz, 所以可得

$$\left[1 - e^{-\zeta\omega_n t_s} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t_s + \theta) \right] \times 200 \text{ kHz} = 200 \text{ kHz} - 100 \text{ Hz} \quad (15.24)$$

因此,有

$$e^{-\zeta\omega_n t_s} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t_s + \theta) = \frac{100 \text{ Hz}}{200 \text{ kHz}} \quad (15.25)$$

在最坏情况下,正弦部分等于 1,并且

$$e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.0005 \quad (15.26)$$

也就是,

$$t_s = \frac{7.6}{\zeta\omega_n} \quad (15.27)$$

$$= \frac{15.2}{\omega_{\text{LPF}}} \quad (15.28)$$

$$= 0.12 \text{ ms} \quad (15.29)$$

除了乘积 $\zeta\omega_n$ 外, ζ 本身的值也非常重要。图 15.18 显示了 ω_n 为常数时不同的 ζ 值的几种情况,从图中可知,对 $\zeta < 0.5$,阶跃响应表现出剧烈的减幅振荡。考虑到锁相环参数随工艺和温度的变化, ζ 通常选择大于 $\sqrt{2}/2$, 或者甚至为 1, 以避免过多的振荡^①。

ζ 值的选择也需要与其它一些参数折衷考虑。首先,式(15.18)意味着,当通过减小 ω_{LPF} 使控制电压的波纹最小时,稳定性也随之下降了。其次,式(15.5)和式(15.18)表示,相位误差和 ζ 都与 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 成反比例,因此要降低相位误差就不可避免的要使系统变得更不稳定。总之, I 型锁相环要在稳定速度、控制电压的波纹(也就是输出信号的质量)、相位误差与稳定性之间进行折衷考虑。

 


图 15.18 不同 ζ 值的二阶系统欠阻尼响应

锁相环的稳定性行为也可以用图形来分析,这样会更容易理解。从第 10 章可知,用表示环路增益的幅度及相位的波特图很容易就能得出相位裕度。让我们利用式(15.12)来画出这样的波特图。如图 15.19 所示,环路增益开始在 $\omega = 0$ 处是无穷大,当 $\omega < \omega_{\text{LPF}}$ 时以 20 dB/dec 的速率下降,而在 $\omega > \omega_{\text{LPF}}$ 后下降速度是 40 dB/dec。而相位变化从 -90° 开始,逐渐降到 -180° 。

如果为减小 $\phi_{\text{out}} - \phi_{\text{in}}$ 而选择更大的 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 值,那会出现什么情况呢? 因为图 15.19 中的整个增益曲线将向上移,增益交点将向右移,因此相位裕度就减小了。这和 ζ 与 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 的关系相一致。

至此,由上述的分析可知, $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 对锁相环的许多重要参数都有影响。 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 有时也被称

^① 在传输函数中, ζ 的值也可能会引起尖峰。因此,在存在更高阶极点的情况下,为避免出现尖峰,有些应用要求 ζ 值在 5~10 之间。

为环路增益(尽管它不是无量纲的),这是因为式 $\Delta\phi = (\omega_{\text{out}} - \omega_{\text{in}})/K_{\text{PLD}}K_{\text{VCO}}$ 与反馈系统中的误差方程相似。

I 型锁相环的稳定特性也可以采取如下方法来分析,即分析其在复平面上的极点的轨迹如何随参数 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 变化而改变,如图 15.20 所示。当 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}} = 0$ 时,环路处于开环状态,于是有 $\zeta = \infty$,两个极点分别为 $s_1 = -\omega_{\text{LPF}}$ 和 $s_2 = 0$ 。随着 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 增大(也就是反馈变得更增强了), ζ 值减小,两个极点为, $s_{1,2} = (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n$,在实轴上相互靠得更近了。对于 $\zeta = 1$ (即 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}} = \omega_{\text{LPF}}/4$),有 $s_1 = s_2 = -\zeta\omega_n = -\omega_{\text{LPF}}/2$ 。 $K_{\text{PD}}K_{\text{VCO}}$ 再进一步增大,两个极点就变成了复数,其实部等于 $-\zeta\omega_n = -\omega_{\text{LPF}}/2$,移动方向与 $j\omega$ 轴平行。

从图 15.20 可知,当 s_1 和 s_2 离开实轴时,系统的稳定性变差。实际上,读者也可以证明 $\cos\varphi = \zeta$ (见习题 15.8),也就得出,当 φ 趋近于 90° 时, ζ 趋于零。

另一个揭示锁相环稳定特性的传输函数是,图 15.16 中的相位减法器输出的误差的传输函数。定义 $H_e(s) = (\phi_{\text{in}} - \phi_{\text{out}})/\phi_{\text{in}}$,注意到 $\phi_{\text{out}}/\phi_{\text{in}} = H(s)$,再根据式(15.13),就可以得出该传输函数为

$$H_e(s) = 1 - H(s) \quad (15.30)$$

$$= \frac{s^2 + 2\zeta\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (15.31)$$

正如所料,如果 $s \rightarrow 0$ 则 $H_e(s) \rightarrow 0$,因为如果输入变化非常缓慢或瞬态变化已经稳定了,输出是跟踪输入的。

例 15.6

假设 I 型锁相环在 $t = 0$ 时有一频率阶跃 $\Delta\omega$ 。计算相位误差的变化量。

解

频率阶跃经过拉普拉斯变换后等于 $\Delta\omega/s$ 。因为 $H_e(s)$ 表示相位误差与输入相位的关系,我们将输入相位写成 $\Phi_{\text{in}}(s) = (\Delta\omega/s)/s = \Delta\omega/s^2$,所以,相位误差的拉普拉斯变换为

$$\Phi_e(s) = H_e(s) \frac{\Delta\omega}{s^2} \quad (15.32)$$

$$= \frac{s^2 + 2\zeta\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \frac{\Delta\omega}{s^2} \quad (15.33)$$

 


图 15.19 典型相环的波特图

 


图 15.20 I 型锁相环的根轨迹

根据终值定理,得

$$\phi_v(t = \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_v(s) \quad (15.34)$$

$$= \frac{2\zeta}{\omega_n} \Delta\omega \quad (15.35)$$

$$= \frac{\Delta\omega}{K_{PD}K_{VCO}} \quad (15.36)$$

与式(15.5)一致。

15.2 电荷泵锁相环

虽然 I 型锁相环被广泛地用分立元件实现,但其缺点却常阻止它在高性能集成电路中的使用。除了需要在 ζ , ω_{LPF} 与相位误差之间进行折衷外, I 型锁相环还有另一个严重的缺点,即有限的获取范围。

15.2.1 锁定捕获的问题

当锁相环电路开始工作时,假定其振荡器的工作频率远离输入频率,也就是锁相环处于未锁定状态。那么,在什么条件下锁相环才能“获得”锁定呢? 环路从未锁定状态到锁定状态的转变是一个完全的非线性现象,因为鉴相器检测的是不同的频率。虽然 I 型锁相环锁定捕获的问题在文献[1,2]中已经广泛地研究过了,但是我们还是不加证明地指出,环路“捕获范围”^①与 ω_{LPF} 是同一数量级,也就是说,只有在 ω_{in} 和 ω_{out} 之间的差比 ω_{LPF} 略小时,环路才锁定^②。

锁定捕获的问题进一步使 I 型锁相环中的折衷关系变紧张了。如果为了抑制电压的波纹而减小 ω_{LPF} 值,那么锁定捕获范围就会减小。注意,即使输入频率的值控制得非常准确,通常也需要较大的锁定捕获范围,这是因为 VCO 的中心频率随工艺和温度变化相当大。在大多数现代的应用中,到现在为止所讨论的简单锁相环的获取范围被证明是不够的。

为了改善捕获的问题,现代的锁相环除了相位检测外还包含频率检测,这称为“辅助捕获”,如图 15.21 所示。其思想是,通过鉴频器比较 ω_{in} 和 ω_{out} ,产生一个与 $\omega_{in} - \omega_{out}$ 成正比的直流电压分量 V_{LPF2} ,并且将此电压加到负反馈环路的 VCO 上。开始时,鉴频器驱使 ω_{out} 值接近 ω_{in} 值,而此时鉴相器保持“静止”。当 $|\omega_{out} - \omega_{in}|$ 足够小时,相位锁定环才开始工作,获得锁定。这种方法可以把捕获范围提高到 VCO 的频率调节范围^③。

① 捕获范围、跟踪范围、锁定范围、捕捉范围和牵引范围常用来描述存在输入频率或 VCO 频率变化时的锁相环性能。对我们来说,捕获范围、捕捉范围和牵引范围是相同的。跟踪范围指的是锁定的锁相环能够跟踪到的输入频率的范围。由于加上频率检测,捕获范围就等于跟踪范围(对于周期性信号)。

② 这是个非常粗略的估算。实际上,获取范围可比 ω_{LPF} 窄或者宽几倍。我们还假设 VCO 调节范围足够大,不会对捕获范围产生限制。

③ 如果输入频率不是周期的,这个结论可能不正确。

15.2.2 鉴相/鉴频器和电荷泵

对周期性的信号,我们有可能设计出一个电路,该电路既能检测相位差又可检测频率差,这样就可以把图 15.21 的两个反馈回路合并。这样的电路称为鉴相/鉴频器(PFD),图 15.22 画出了其原理。电路使用时序逻辑建立三个状态,并且响应两个输入的上升沿(或下降沿)。如果在初始状态下, $Q_A = Q_B = 0$,那么在 A 上的上升变化会使 $Q_A = 1$, $Q_B = 0$ 。电路保持这个状态一直保持到 B 变为高电平,此时 Q_A 变为 0。对于 B 输入的情况与之相似。

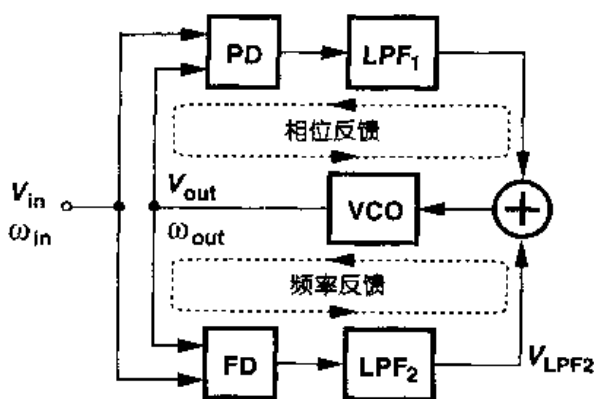


图 15.21 为提高获取范围而增加频率检测

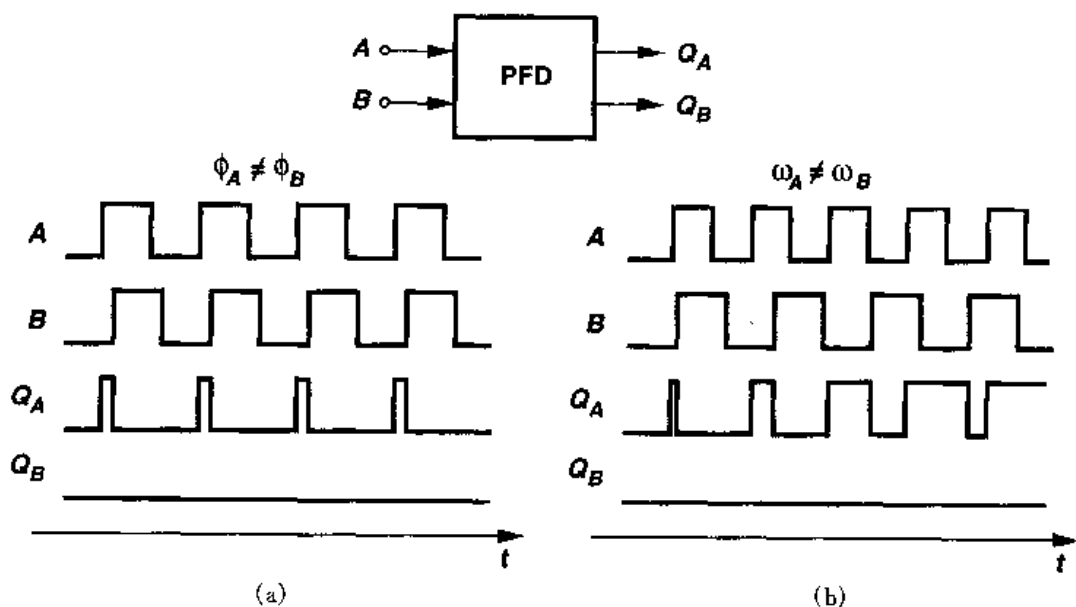


图 15.22 PFD 的工作原理

在图 15.22(a)中,两个输入频率相等,但是 A 相位领先于 B 。输出 Q_A 不断产生宽度与 $\phi_A - \phi_B$ 成正比的脉冲,而 Q_B 输出保持为零。在图 15.22(b)中, A 的频率比 B 的频率高,所以 Q_A 有脉冲输出而 Q_B 没有输出。根据对称性,如果 A 相位滞后于 B 或 A 的频率比 B 的小,那么 Q_B 有脉冲输出而 Q_A 没有。因此, Q_A 和 Q_B 的直流成分提供了 $\phi_A - \phi_B$ 或 $\omega_A - \omega_B$ 的相关信息。所以, Q_A 和 Q_B 的输出脉冲分别被称为“向上”(UP)和“向下”(DOWN)脉冲。

例 15.7

说明主从式 D 触发器是否可用作鉴相器或鉴频器。假定该触发器能提供差动输出。

解

如图 15.23(a)所示,我们首先施加两个频率相等且相位相差不大的输入,假定输出在输入时钟的上升沿处变化。如果 A 超前于 B ,那么 V_{out} 将长时间内保持为逻辑“1”,因为 D 触发器始

终在 A 的高电平处采样。相反地,如果 A 落后于 B ,那么 V_{out} 将保持为低。电路的输入-输出特性在图 12.23(b)中画出,可以看到在 $\Delta\phi = 0, \pm\pi, \dots$ 处电路有很高的增益,而在 $\Delta\phi$ 为其它值时增益为零。D 触发器有时被称为“开关式”(bang-bang)鉴相器,以强调当 $\Delta\phi$ 从稍小于零变成稍大于零的值时, V_{out} 的平均值从 $-V_I$ 跳到 $+V_I$ 。

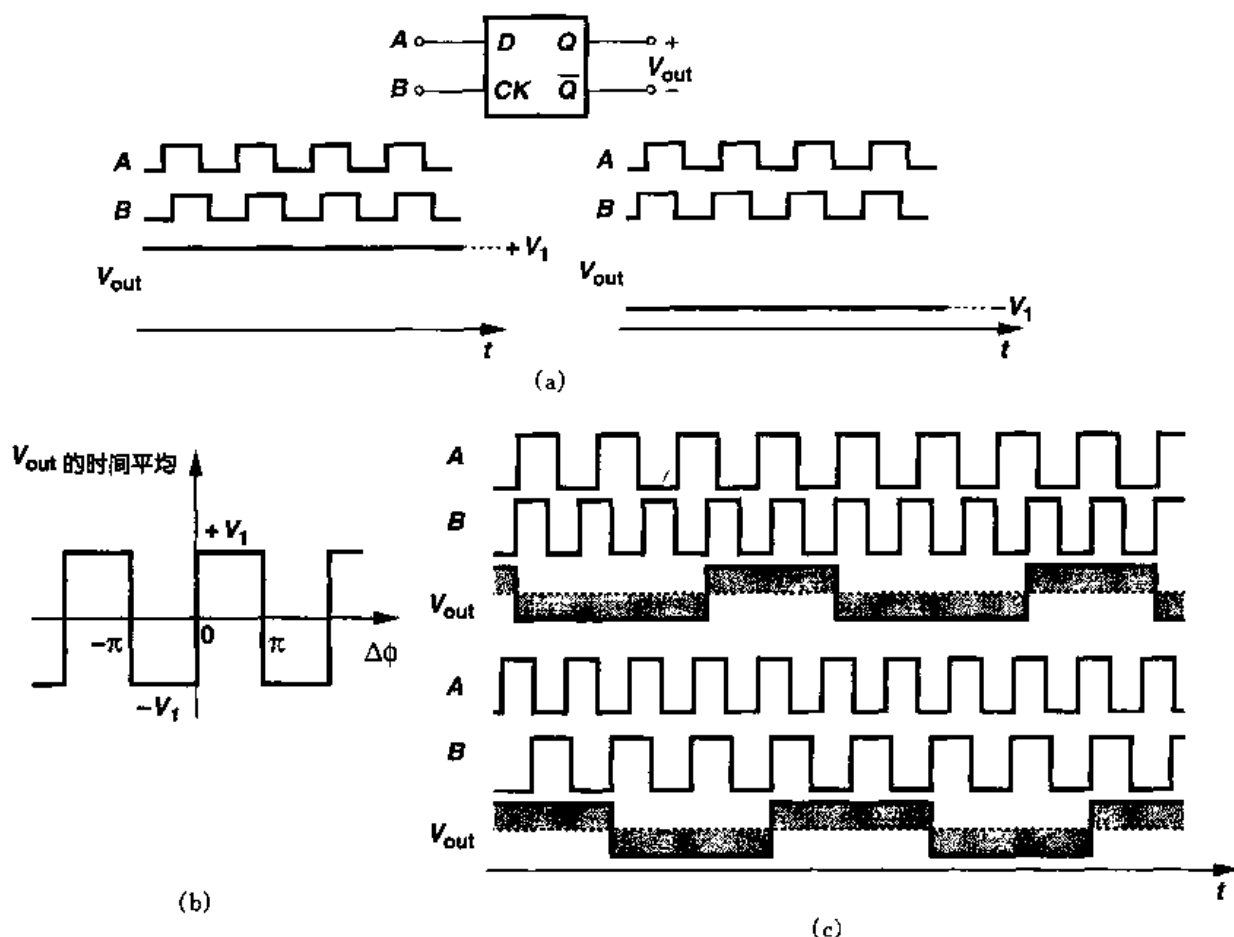


图 15.23 (a) D 触发器用作鉴相器; (b) 输入-输出特性;
(c) 输入频率不相等时 D 触发器的响应过程

现在让我们假设 A 和 B 的频率不相等。如果 D 触发器作为鉴频器,那么 V_{out} 的平均值必须表现 $\omega_A > \omega_B$ 和 $\omega_A < \omega_B$ 的不同极性。但是,如图 15.23(c)所示,这两种情况下 V_{out} 的平均值都为零。

图 15.22 所示的电路有各种实现形式。图 15.24(a)是一个简单的实现电路,它由两个边沿触发、带复位的 D 触发器组成,触发器的 D 输入端都接逻辑“1”。我们关心的输入,即 A 和 B ,作为触发器的时钟。如果 Q_A 和 Q_B 的起始值都为 0 且 A 由低变高,则 Q_A 输出高电平。接着若 B 也从低到高,于是 Q_B 也输出高电平,则与门使两个触发器复位。换句话说, Q_A 和 Q_B 同时在短时间变高,但两者平均值之间的差值依然能正确地表示输入的相位差或频率差。每个触发器都可以使用图 15.24(b)所示的结构,其中两个 RS 锁存器交叉耦合。锁存器 1 和锁存器 2 分别响应 CK 和 $Reset$ 的上升沿。

 


图 15.24 (a) PFD 电路的实现; (b) D 触发器的实现

例 15.8

确定图 15.24(a)中 Q_B 波形中出现的窄复位脉冲的宽度。

解

图 15.25(a)是整个 PFD 的门级电路图。如果电路起始状态是 $A = 1, Q_A = 1$ 和 $Q_B = 0$, B 的上升沿使 \overline{Q}_B 变低, 则经过一级门延迟后, Q_B 变高。如图 15.25(b)所示, Q_B 的变化依次传递给 $\overline{\text{Reset}}, \overline{E}, E, Q_A, \text{Reset}, \overline{F}, F$ 和 Q_B 。因此, Q_B 的脉冲宽度大约等于 5 (译者注: 原文误为 10) 级门延时^①。

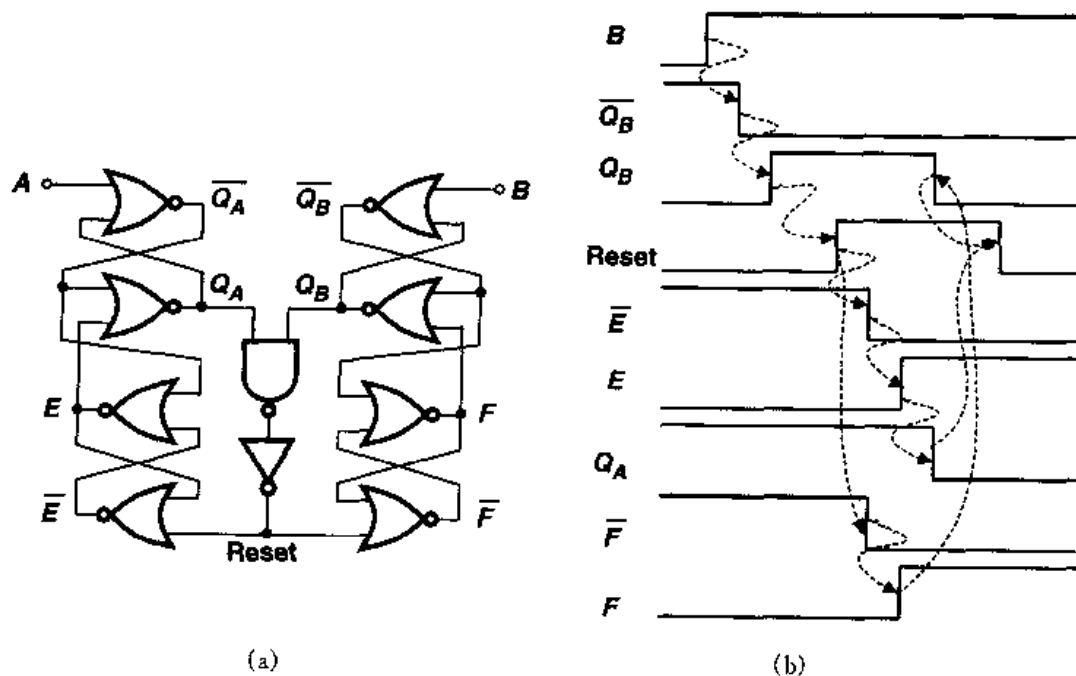


图 15.25 (译者注, 原文图(b)有误)

^① 这是个粗略的近似, 因为与非门、反相器、或非门的延时和扇出都不一样。

画出上述 PFD 的输入-输出特性对分析电路是有益的。当 $\omega_A = \omega_B$ 且忽略窄复位脉冲的影响时,定义输出为 Q_A 平均值与 Q_B 平均值之差,我们注意到,当 $|\Delta\phi|$ 从零开始变化时,输出也对称地变化,如图 15.26 所示。对 $\Delta\phi = \pm 360^\circ$, V_{out} 达到其最大值或最小值并随之改变符号。

 


图 15.26 三态 PFD 的输入-输出特性

在锁相环中是怎样应用图 15.24(a)所示的 PFD 呢? 既然关心的是 Q_A 和 Q_B 两者平均值的差,所以可以将这两个输出经过低通滤波后,再作为差动输入,如图 15.27 所示。但是,更普遍的作法是在 PFD 和环路滤波器之间再插入一个电荷泵(CP, charge pump)电路。

 


图 15.27 PFD 电路的输出接到低通滤波器

电荷泵由两个带开关的电流源组成,根据两个逻辑输入信号来决定:是把电荷泵入到环路滤波器还是将电荷从环路滤波器中泵出。图 15.28 所示是一个 PFD 驱动的电泵,它驱动了一个电容。这个电路有三个状态。如果 $Q_A - Q_B = 0$,那么开关 S_1 和 S_2 都断开, V_{out} 保持不变。如果 Q_A 为高而 Q_B 为低,则 I_1 对 C_p 充电。相反,若 Q_A 为低 Q_B 为高,则 C_p 通过 I_2 放电。因此,如果,举个例子, A 超前于 B ,则 Q_A 连续产生脉冲, V_{out} 不断升高。 I_1 和 I_2 分别被称为上拉电流和下拉电流,它们的额定值是相等的。

例 15.9

在图 15.28 中, Q_B 波形上的窄脉冲的影响是什么?

解

因为 Q_A 和 Q_B 在一段有限的时间内同时为高(从例 15.8 可知,大约为 5 级门延迟),所以电荷泵向 C_p 传送的电流会受影响。实际上,如果 $I_1 = I_2$,在窄复位脉冲期间,流过 S_1 的电流完全流过 S_2 ,没有电流对 C_p 充电。因此,如图 15.29 所示,在 Q_B 变高后, V_{out} 保持不变。

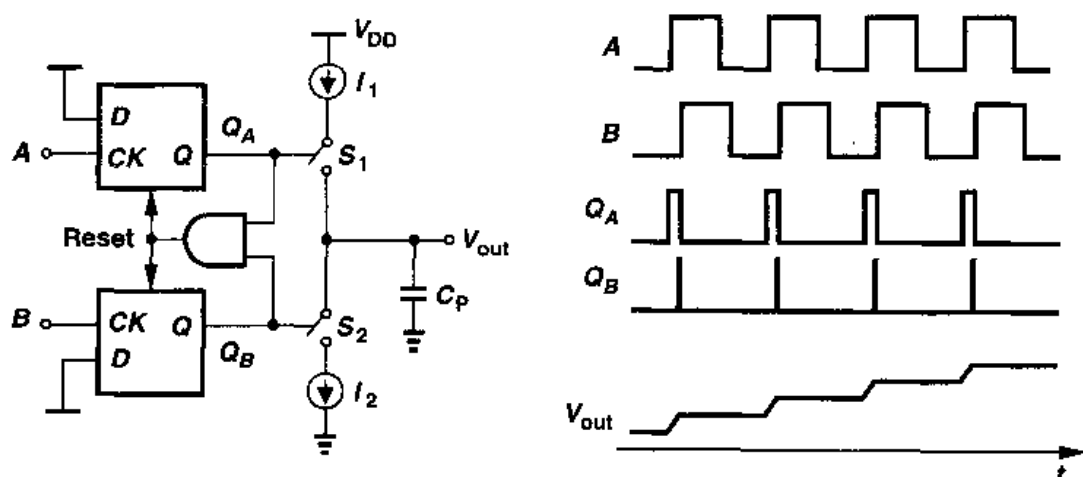


图 15.28 带电荷泵的 PFD 电路

 


图 15.29

图 15.28 的电路有一个有意思的特性。比如说,如果 A 比 B 超前一定的量,则 Q_A 长时间持续的脉冲会使得电荷泵向 C_p 注入电流 I_1 ,从而 V_{out} 不断地上升。换句话说,对一定的输入误差,输出最后会达到 $+\infty$ 或 $-\infty$,也就是该电路的“增益”为无穷大。无穷增益的影响将在下面讨论。

15.2.3 基本的电荷泵锁相环

现在让我们用图 15.28 电路构造一个锁相环。如图 15.30 所示电路的实现被称为电荷泵锁相环(CPPLL)。它能检测输入和输出的跳变,检测相位差或频率差,并相应地启动电荷泵。当环路开始工作时, ω_{out} 可能离 ω_{in} 很远,PFD 和电荷泵改变控制电压,使 ω_{out} 逼近 ω_{in} 。当输入和输出频率足够接近时,PFD 就被当作鉴相器,进行相位锁定。当相位差降到零并且电荷泵保持相对的空闲时,环路就锁定了。

如上所述,PFD/CP 系统的增益是无穷大,即只要 ϕ_{in} 和 ϕ_{out} 之间的差不为零(确定性的),就会导致不断有电荷在 C_p 上积累。在电荷泵锁相环中这个特性导致的最终结果是什么样

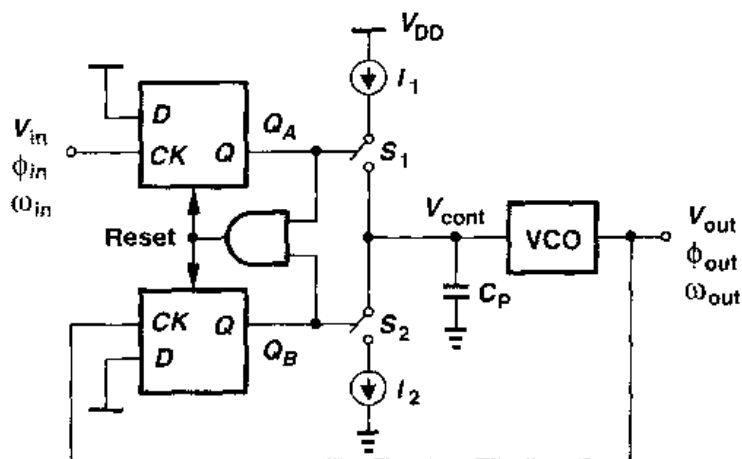


图 15.30 简单的电荷泵锁相环电路

呢？当图 15.30 的环路锁定时， V_{cont} 值是一定的，所以输入相位误差必须精确地等于零^①。这一点与 I 型锁相环的特性大不相同，后者有一定的相位误差，且其大小是输出频率的函数。

为了更深入地了解图 15.30 所示锁相环的工作情况，我们忽略 Q_A 和 Q_B 上的窄复位脉冲，并假定当 $\phi_{out} - \phi_{in}$ 值降为零后，PFD 仅仅产生 $Q_A = Q_B = 0$ 。从而电荷泵保持空闲而 C_P 使控制电压维持不变。那么，是否这就意味着不需要 PFD 和 C_P 了？！如果 V_{cont} 长时间保持不变，VCO 振荡频率和相位开始飘移。特别是 VCO 中的噪声源会引起振荡频率随机变化，从而会导致大的相位误差积累。那么 PFD 检测到相位差时，在 Q_A 和 Q_B 上就会产生修正脉冲，这些脉冲通过电荷泵和滤波器调整 VCO 的振荡频率。这就是我们前面指出的、锁相环只响应波形的剩余相位的原因。我们还注意到，因为图 15.30 中的相位比较是在每个周期进行，所以 VCO 的相位和频率不会有很大的漂移。

CPPLL 的动态特性

为定量分析电荷泵锁相环的特点，我们必须给 PFD、电荷泵和低通滤波器组成的整体建立一个线性模型，从而得到其传输函数。这样我们就有两个问题：

- (1) 图 15.28 中的 PFD/CP/LPF 组合是否是一个线性系统？
- (2) 如果是，怎样计算其传输函数？

为回答第一个问题，我们测试系统的线性度。例如，如图 15.31(a) 所示，我们将相位差变为原来的两倍，然后再观察 V_{out} 是否也准确地为原来的两倍。有趣地是， V_{out} 的平坦部分变成两倍，但斜坡部分不是。毕竟，对 C_P 充放电的电流是恒定的，导致斜坡的斜率是个常数，这一点与运放的转换相似。所以，严格地讲，系统不是线性的。为了解决这个难题，我们用一个斜坡来近似输出波形（图 15.31(b)），使 V_{out} 和 $\Delta\phi$ 之间成为线性关系。在某种意义上，我们是以连续时间模型来近似离散时间系统。

要回答第二个问题，我们回顾：传输函数是冲激响应的拉普拉斯变换，这要求我们输入一相位差冲激信号并在时域计算 V_{out} 的值。因为输入相位差冲激信号很不直观，所以我们使用一相位差阶跃信号作为输入，得到 V_{out} ，并对结果取时间的微分。

^① 在 15.3.1 小节中将解释，由于失配也会引起一定的相位误差。

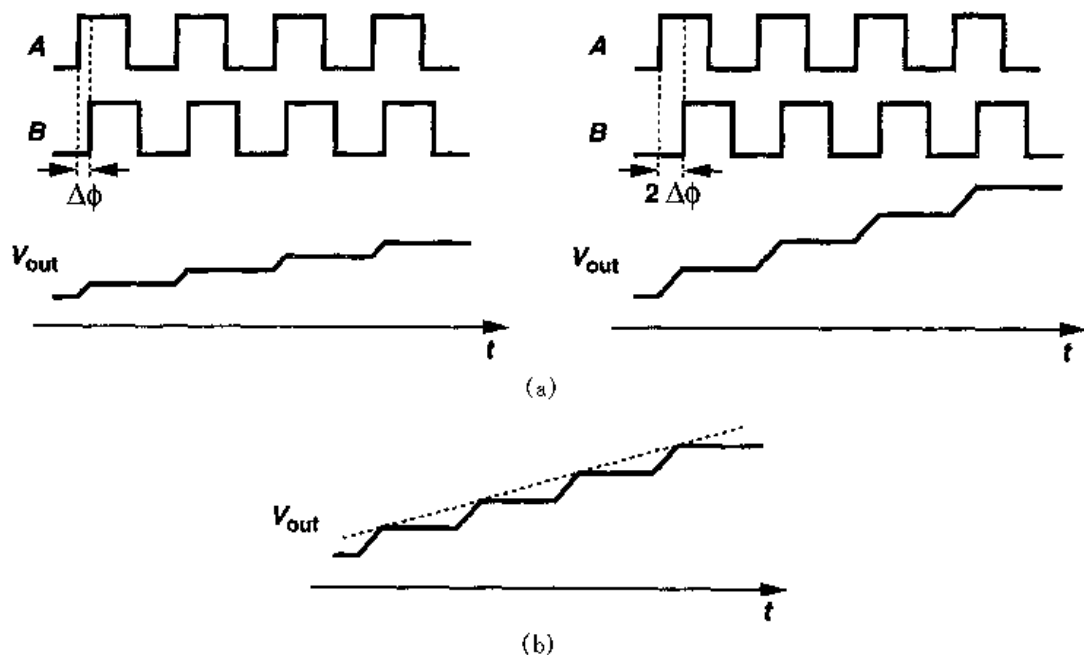


图 15.31 (a)PFD/CP/LPF 系统的线性度测试；(b)输出响应的斜坡近似

我们假定输入信号周期为 T_{in} , 电荷泵对 C_P 的充放电电流为 $\pm I_P$ 。如图 15.32 所示, 开始的相位差为零, 在 $t=0$ 时, B 的相位阶跃了 ϕ_0 , 也就是 $\Delta\phi = \phi_0 u(t)$ 。结果, Q_A 或 Q_B 连续产生宽度为 $\phi_0 T_{in}/(2\pi)$ 秒的脉冲, 每个周期使输出电压增加 $(I_P/C_P) \phi_0 T_{in}/(2\pi)$ ^①。用斜坡近似, 则 V_{out} 表现出的斜率为 $(I_P/C_P) \phi_0/(2\pi)$, 并可表示为

 


图 15.32 PFD/CP/LPF 组合系统的阶跃响应

$$V_{out}(t) = \frac{I_P}{2\pi C_P} t \phi_0 u(t) \quad (15.37)$$

因此冲激响应为

① 我们忽略了出现在其它输出中窄复位脉冲的影响。

$$h(t) = \frac{I_P}{2\pi C_P} u(t) \quad (15.38)$$

产生的传输函数为

$$\frac{V_{out}}{\Delta\phi}(s) = \frac{I_P}{2\pi C_P} \frac{1}{s} \quad (15.39)$$

因此, PFD/CP/LPF 系统在原点有一极点, 这也是与用在 I 型锁相环中的 PD/LPF 电路不同的地方。与 K_{VCO}/s 的表达式相似, 我们称 $I_P/(2\pi C_P)$ 为 PFD 的“增益”并用 K_{PFD} 来表示它。

例 15.10

假设图 15.28 的电路中我们关心的输出量是电荷泵注入到电容的电流。确定由 $\Delta\phi$ 到此电流 I_{out} 的传输函数。

解

因为 $V_{out}(s) = I_{out}/(C_P s)$, 我们有

$$\frac{I_{out}}{\Delta\phi}(s) = \frac{I_P}{2\pi} \quad (15.40)$$

现在我们来给电荷泵锁相环构造线性模型。如图 15.33 所示, 模型给出的开环传输函数为

$$\left. \frac{\Phi_{out}}{\Phi_{in}}(s) \right|_{open} = \frac{I_P}{2\pi C_P} \frac{K_{VCO}}{s^2} \quad (15.41)$$

 


图 15.33 简单电荷泵锁相环线性模型

因为环路增益在原点处有两个极点, 所以这种结构被称为“II 型”锁相环。那么, 为简洁起见, 用 $H(s)$ 表示其闭环传输函数, 它等于

$$H(s) = \frac{\frac{I_P K_{VCO}}{2\pi C_P}}{s^2 + \frac{I_P K_{VCO}}{2\pi C_P}} \quad (15.42)$$

读者要对这个结果特别警觉, 因为这个闭环系统中包含了两个虚数极点 $s_{1,2} = \pm j\sqrt{I_P K_{VCO}/(2\pi C_P)}$, 所以是不稳定的。不稳定性产生的原因是由于环路增益在原点反而有两个极点(也就是, 两个理想的积分器)。如图 15.34(a)所示, 每个积分器产生恒定 90° 的相

移,使系统在增益交点频率下发生振荡。

 


图 15.34 (a)简单电荷泵锁相环的环路增益特性; (b)增加一个零点之后的环路增益特性

为了使系统稳定,我们必须修改系统的相位特性,使得在增益交点处的相位偏移小于 180° 。采取的方法如图 15.34(b)所示,在环路增益中引入一个零点,也就是在环路滤波电容中串联一个电阻(图 15.35)。利用例 15.10 中的结果,读者可以证明(习题 15.11),PFD/CP/LPF 现在的传输函数为

$$\frac{V_{\text{out}}}{\Delta\phi}(s) = \frac{I_P}{2\pi} \left(R_P + \frac{1}{C_P s} \right) \quad (15.43)$$

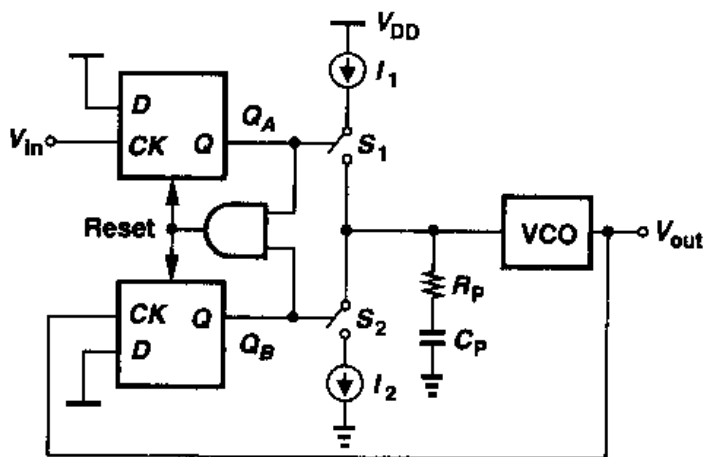


图 15.35 增加一个零点的电荷泵锁相环电路图

由此得出锁相环的开环传输函数等于

$$\left. \frac{\Phi_{\text{out}}}{\Phi_{\text{in}}}(s) \right|_{\text{open}} = \frac{I_P}{2\pi} \left(R_P + \frac{1}{C_P s} \right) \frac{K_{\text{VCO}}}{s} \quad (15.44)$$

因此

$$H(s) = \frac{\frac{I_P K_{VCO}}{2\pi C_P} (R_P C_P s + 1)}{s^2 + \frac{I_P}{2\pi} K_{VCO} R_P s + \frac{I_P}{2\pi C_P} K_{VCO}} \quad (15.45)$$

闭环系统在 $s_z = -1/(R_P C_P)$ 包含一零点。利用与 I 型锁相环相同的符号, 我们有

$$\omega_n = \sqrt{\frac{I_P K_{VCO}}{2\pi C_P}} \quad (15.46)$$

$$\zeta = \frac{R_P}{2} \sqrt{\frac{I_P C_P K_{VCO}}{2\pi}} \quad (15.47)$$

正如所料的, 如果 $R_P = 0$, 则 $\zeta = 0$ 。若极点为复数, 则衰减时间常数为 $1/(\zeta\omega_n) = 4\pi/(R_P I_P K_{VCO})$ 。

稳定性问题

II 型锁相环的稳定特性与 I 型的很不一样。我们将从环路增益(式 15.44)的波特图入手开始分析。如图 15.36 所示, 这些曲线显示: 如果 $I_P K_{VCO}$ 减小, 则增益交点频率将朝原点移动, 从而减小了相位裕度。由式(15.47)推算的这个变化趋势与式(15.18)所表示的和图 15.19 所显示的截然相反。

我们还可以在复平面上画出闭环系统的根轨迹图。对于 $I_P K_{VCO} = 0$ (也就是 $I_P = 0$), 环路处于开环状态, 因此两个极点处于原点位置。对于 $I_P K_{VCO} > 0$ 时, 我们有 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$, 且因为 $\zeta \propto \sqrt{I_P K_{VCO}}$, 所以如果 $I_P K_{VCO}$ 很小, 则两个极点都为复数。读者可以证明(习题 15.14), 随着 $I_P K_{VCO}$ 增加, s_1 和 s_2 沿着圆心在 $\sigma = -1/(R_P C_P)$, 半径为 $1/(R_P C_P)$ 的圆运动, 如图 15.37 所示。这两个极点在 $\zeta = 1$ 时到达实轴, 假设其值为 $-2/(R_P C_P)$ 。对于 $\zeta > 1$, 两极点就一直保持在实轴上, 当 $I_P K_{VCO} \rightarrow +\infty$, 一个极点趋近于 $-1/(R_P C_P)$, 而另一个趋近于 $-\infty$ 。因为对于复数的 s_1 和 s_2 , 有 $\zeta = \cos\varphi$, 所以我们可以看出, 随着 $I_P K_{VCO}$ 大于零, 系统变得更稳定。

图 15.35 所示的有补偿的 II 型锁相环有一严重的缺点。因为电荷泵驱动的是 R_P 和 C_P 的串联组合, 所以每次向环路滤波器注入电流时, 控制电压都会经历一个大的跳动。即使是在锁定条件下, I_1 和 I_2 之间的不匹配以及 S_1 和 S_2 的电荷注入和时钟馈通, 都会在 V_{cont} 上引起电压跳动。所导致的波纹严重干扰了 VCO, 从而损坏了输出相位。为缓解这个问题, 通常引入第二个电容, 它与 R_P 和 C_P 并联, 如图 15.38 所示, 以抑制控制电压的跳动。现在环路滤波器就

 


图 15.36 电荷泵锁相环随着 $I_P K_{VCO}$ 减小稳定下降

是二阶的了,使得锁相环变成三阶的而产生稳定性困难[4]。尽管如此,只要 C_2 大约是 C_P 的 $1/5$ 到 $1/10$,闭环的时间和频率响应就相对保持不变。

式(15.47)意味着,随着 R_P 增加,锁相环更加稳定。事实上,当 R_P 变得很大时,稳定性又下降了。在前面的推导中并没有预示这种影响,这是因为我们把离散时间系统用一个连续时间环路系统来近似。更精确地分析在文献[2]中给出,但是,通常还需要仿真来决定 CPPLL 的稳定范围。

 


图 15.37 II 型锁相环的根轨迹

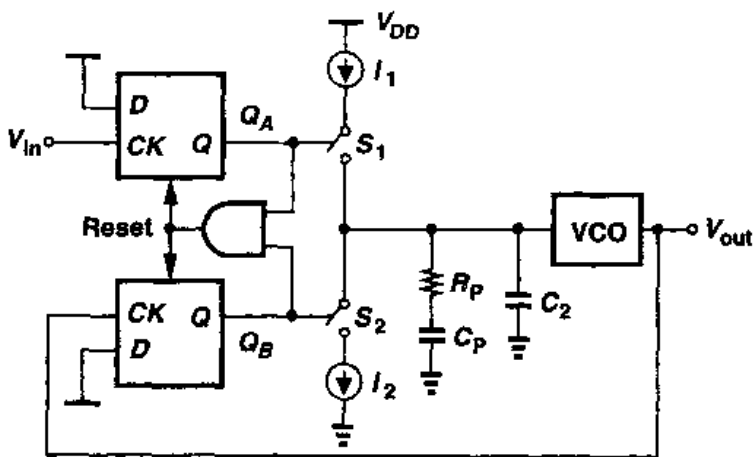


图 15.38 增加电容 C_2 来减小控制线上的波纹

15.3 锁相环中的非理想效应

15.3.1 PFD/CP 的非理想性

PFD/CP 电路的某些不足之处是:即使在锁定条件下也会引起控制电压很大的波纹。正如前面提到的,这波纹对 VCO 振荡频率起调制作用,使得输出波形不再是周期性的。本节我们将讨论这些非理想性问题。

图 15.24(a)中的 PFD 电路,即使是在输入相位差为零的情况下,也会在 Q_A 和 Q_B 两端产生窄的、重合的脉冲。如图 15.39 所示,如果 A 和 B 同时上升, Q_A 和 Q_B 也同时变高,从而激发复位。也就是说,即使锁相环是锁定的, Q_A 和 Q_B 也会在有限的时间 $T_P \approx 5T_D$ 内同时打开电荷泵,其中, T_D 表示门延迟(例 15.8)。

在 Q_A 和 Q_B 上的复位脉冲会引起什么结果呢? 为了理解为什么这些复位脉冲是所希望的,我们可以考虑一个假设的 PFD,对于零输入相位差它不产生脉冲,如图 15.40(a)所示。那么这样的 PFD 是怎么响应小的相位差的呢? 如图 15.40(b)所示,电路在 Q_A 或 Q_B 上产生非

 


图 15.39 在零相位差情况下 PFD 输出的重合脉冲

常窄的脉冲。但由于在这些结点存在电容,因此会有一定的上升时间和下降时间,使得这个脉冲可能没有足够的时间到达高电平,从而无法打开电荷泵开关。换句话说,如果输入相位差 $\Delta\phi$ 小于某个定值 ϕ_0 , PFD/CP/LPF 总体的输出电压就不再是 $\Delta\phi$ 的函数。因为,如图 15.41 所示,对于 $|\Delta\phi| < \phi_0$, 电荷泵并没有注入电流,所以式(15.41)意味着,环路增益降为零,输出相位没有锁定。通常我们说 PFD/CP 电路在 $\Delta\phi = 0$ 附近有一个大小等于 $\pm\phi_0$ 的死区。

 


图 15.40 假设的 PD 的输出波形

(a) 当输入相位差为零时; (b) 当有小的输入相位差时

死区是我们非常不希望的,因为它使 VCO 相对输入必须将随机相位差积累到 ϕ_0 时环路才得到正确的反馈。因此,如图 15.42 所示, VCO 输出的这些过零点就会有相当大的随机变化,这种影响被称为“抖动”(jitter)。

有趣的是, Q_A 和 Q_B 上的重合脉冲可以消除死区。这是因为,对于 $\Delta\phi = 0$, 如果 Q_A 和 Q_B 的脉冲足够宽,则这些脉冲总会开启电荷泵。所以,如图 15.43 所示,当相位差增加一个极小的量时,电荷泵产生的净电流也成比例增加。换句话说,如果 T_P 时间足够长, Q_A 和 Q_B 都可以达到有效的逻辑高电平,使电荷泵开关导通,这样,死区就不存在了。

 


图 15.41 电荷泵电流的死区

 


图 15.42 锁相环死区造成的抖动现象

 


图 15.43 实际 PD 对小的输入相位差的响应

虽然 Q_A 和 Q_B 的复位脉冲消除了死区,但又产生了其他问题。让我们先用 MOS 晶体管构成电荷泵电路,如图 15.44(a)所示。这里, M_1 和 M_2 作为电流源, M_3 和 M_4 作为开关。 Q_A 要经过一级反相,这样当 Q_A 变高时, M_4 导通。

图 15.44(a)所示电路的第一个问题来自 Q_A 和 Q_B 打开其各自的开关存在延时不同。如图 15.44(b)所示,电荷泵向环路滤波器注入的净电流跳到 $+I_P$ 以及 $-I_P$,即使环路是锁定的,这也对振荡器控制电压造成周期性的干扰。为了消除这个影响,可以在 Q_B 和 M_3 的栅之间插入一个互补传输门,使延迟时间相等(图 15.44(c))。

图 15.44(c)的电荷泵电路的第二个问题涉及 M_1 和 M_2 源漏电流的失配。如图 15.45(a)所示,即使上拉和下拉脉冲完全对齐,电荷泵产生的净电流也不是零,它使得 V_{cont} 在每个相位比较的瞬间都增加一个固定值。锁相环对此误差如何响应呢?环路为了保持锁定,控制电压的平均值必须保持不变。那么锁相环就会在输入与输出之间产生相位误差,使电荷泵在每个周期注入的净电流为零,如图 15.45(b)所示。建立电流失配和相位差之间的关系见习题 15.12。有几点要特别注意:

(1) 控制电压仍会存在周期性波纹;

(2) 由于短沟道 MOSFET 的低输出阻抗,电流失配会随输出电压变化(即随 VCO 的频率变化);

(3) M_3 和 M_4 之间的时钟馈通失配和电荷注入失配进一步增加了相位误差和控制电压的波纹。

图 15.44(c)所示的电路中的第三个问题来源于电流源漏端所存在的一定的电容。假设,如图 15.46(a)所示,开关 S_1 和 S_2 都断开,那么 M_1 使结点 X 放电到零电位, M_2 使结点 Y 充电到 V_{DD} 。在下一个相位比较瞬间,开关 S_1 和 S_2 都导通,从而 V_X 的电压上升, V_Y 电压下

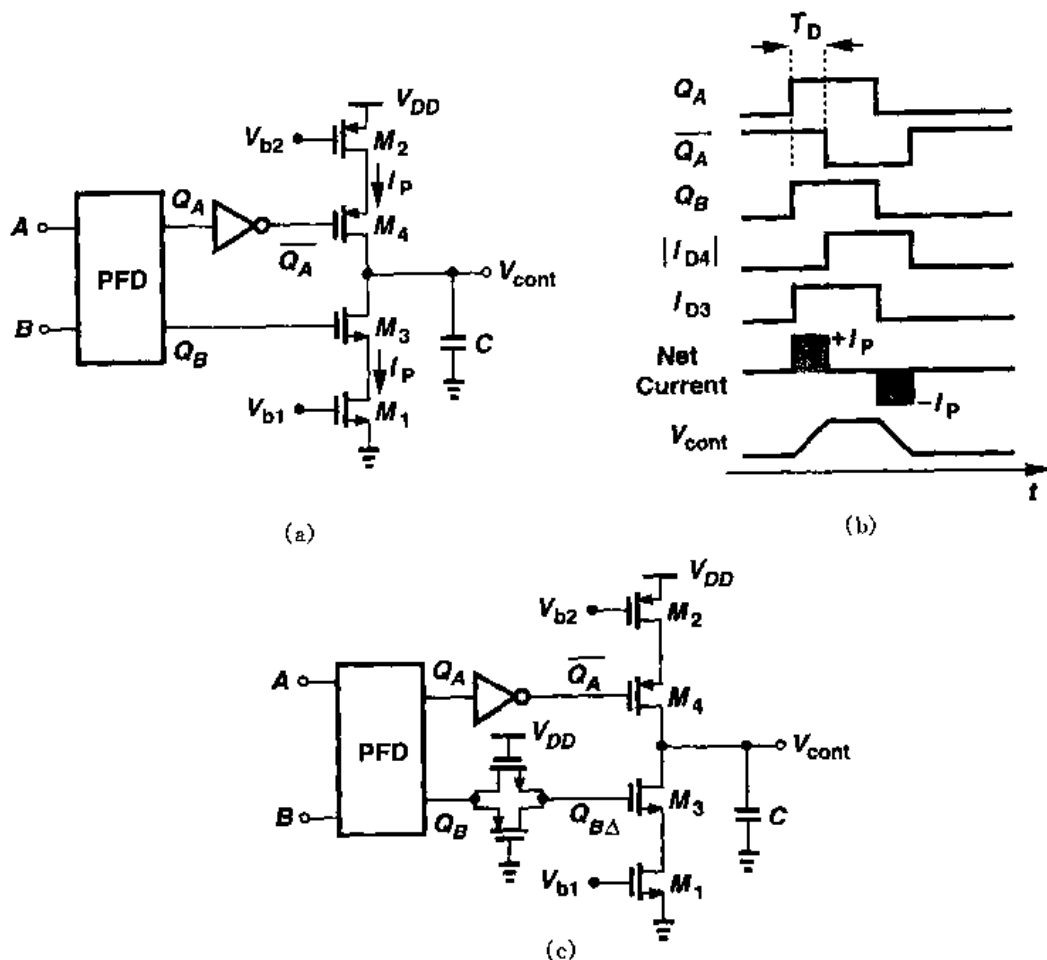


图 15.44 (a)电荷泵电路的实现; (b) $\overline{Q_A}$ 和 Q_B 之间的歪斜效应;
(c) 用传输门来抑制 $\overline{Q_A}$ 和 Q_B 之间的歪斜

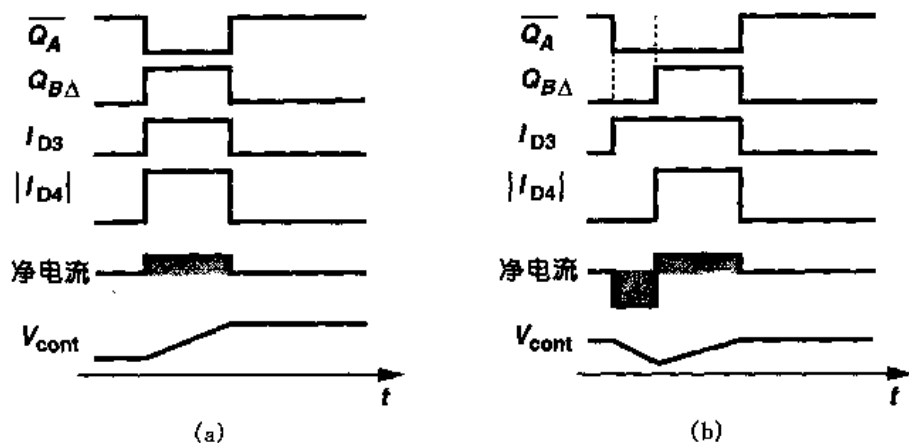


图 15.45 上拉和下拉电流失配的影响

降,如果忽略在开关 S_1 和 S_2 上的电压降,则有 $V_X \approx V_Y \approx V_{cont}$, (图 15.46(b))。如果相位误差为零,而且 $I_{D1} = |I_{D2}|$,那么在开关导通时 V_{cont} 能保持不变吗? 即使 $C_X = C_Y$, V_X 和 V_Y 的变化量也不相等。例如,若 V_{cont} 比较高,则 V_X 变化量大而 V_Y 变化量较小。这两者变化的差

额必须由 C_P 来提供,从而导致了 V_{cont} 的跳动。

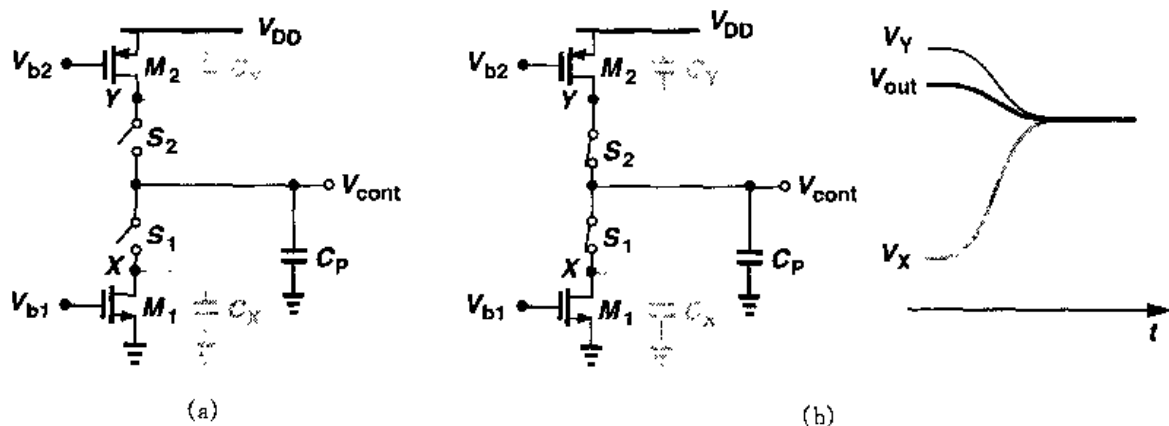


图 15.46 C_P 和 X 点、Y 点电容之间的电荷共享

上述电荷共享现象可以通过“自举”(bootstrapping)的办法来消除。如图 15.47 所示[3],其思路就是在相位比较完后,将 V_X 和 V_Y 的电位“固定”到 V_{cont} 。当 S_1 和 S_2 断开时, S_3 和 S_4 导通,用单位增益放大器将结点 X 和 Y 的电位保持在 V_{cont} 的电压。注意,由于 $I_1 \approx I_2$,这个运放不需要提供太大的电流。在下一个相位比较瞬间, S_1 和 S_2 导通, S_3 和 S_4 断开,这时候 V_X 和 V_Y 的电位都等于 V_{cont} 。所以,在 C_P 和 X 点、Y 点的电容之间不会发生电荷共享。

 


图 15.47 结点 X 和 Y 的自举消除电荷共享

15.3.2 锁相环中的抖动现象

在大多数应用中,锁相环对抖动的响应都是及其重要的。我们首先描述抖动的概念及抖动的变化率。

如图 15.48 所示,严格的周期性波形, $x_1(t)$, 包含的过零点在时间轴上间隔相等。现在考虑近似周期性的信号 $x_2(t)$, 其周期有微小的变化,使得过零点偏离了其理想位置。我们说后者的波形有抖动^①。分别画出这两个波形的总相位 ϕ_{tot} 和剩余相位 ϕ_{ex} , 我们可以看出,抖动表现为剩余相位随时间的变化。实际上,当忽略基频以上的各谐波成分后,我们可以写出: $x_1(t) = A \cos(\omega t)$ 和 $x_2(t) = A \cos[\omega t + \phi_n(t)]$, 其中 $\phi_n(t)$ 模拟周期的变化^②。

抖动的变化率也很重要。考虑如图 15.49 所示的两个有抖动的波形。第一个信号, $y_1(t)$, 表现出“慢抖动”特性,因为从一个周期到下一个周期,它的瞬间频率变化很慢。第二个信号, $y_2(t)$, 表现出“快抖动”特性。变化率的快慢也可以从这两个波形的剩余相位曲线明显看出。

在锁相环中,我们感兴趣的有两种抖动现象:输入所表现的抖动和 VCO 产生的抖动。我们下面来研究每一种情况,假设输入和输出波形可表达为 $x_{in}(t) = A \cos[\omega t + \phi_{in}(t)]$ 和 $x_{out}(t) =$

① 抖动也可以用不同的数学定义来量化,例如,像文献[5]中所描述的。

② 变量 $\phi_n(t)$ (或者更通常是其频谱) 被称为“相位噪声”。在本书中,我们假定唯一使用 $\phi_n(t)$ 来表示抖动。

 


图 15.48 理想的波形与抖动的波形

 


图 15.49 快抖动与慢抖动的图示

$A \cos[\omega t + \phi_{\text{out}}(t)]$ 。

由 I 型和 II 型锁相环推导出的传输函数具有低通特性,这表明,如果 $\phi_{\text{in}}(t)$ 变化很快,那么 $\phi_{\text{out}}(t)$ 不能完全跟上变化。换句话说,输入的慢抖动传到输出没有衰减,而快抖动却衰减了。所以我们说,锁相环对 $\phi_{\text{in}}(t)$ 具有低通滤波作用。

现在假设输入波形是严格周期性的,但 VCO 受到了抖动的影响。将抖动看成是随机相位变化,我们构造了如图 15.50 所示的模型,其中输入的剩余相位为零(即, $x_1(t) = A \cos(\omega t)$),并且在 VCO 的输出加了一个随机分量 ϕ_{VCO} 来表示其抖动。读者可以得出,对 II 型锁相环,从 ϕ_{VCO} 到 ϕ_{out} 的传输函数等于

$$\frac{\Phi_{\text{out}}}{\Phi_{\text{VCO}}}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (15.48)$$

有趣的是,上式具有高通的特性,显示由 VCO 所产生的慢抖动分量被抑制了,而快抖动分量没有被抑制。借助于图 15.50 可以理解这一点:如果 $\phi_{\text{VCO}}(t)$ 变化非常缓慢(例如,振荡周期

随温度的变化),那么它与 $\phi_{in}=0$ 的信号(即周期性完美的信号)比较会产生一个缓慢变化的相位误差,它传播经过 LPF 并调节 VCO 的振荡频率,从而抵消了 ϕ_{VCO} 的变化。另一方面,如果 ϕ_{VCO} 变化非常快(例如,高频噪声对振荡周期的调制),那么由鉴相器输出的相位差被环路中的极点严重衰减,对相位变化无法作出修正。

 


图 15.50 VCO 抖动效应

图 15.51 从概念上总结了锁相环对输入抖动和 VCO 抖动的响应。有一种抖动是重要的或者两种抖动可能都重要,这与应用和环境有关,需要对环路带宽进行优化选择。

 


图 15.51 从输入抖动和 VCO 抖动到输出的传输函数

15.4 延迟锁相环

在过去 10 年里,锁相环很流行的另一种形式是延迟锁相环(DLL)。为了理解这个概念,我们先来看一个例子。假定一个电路中需要四个时钟相位,相邻时钟沿之间必须准确地间隔 $\Delta T = 1 \text{ ns}$,如图 15.52(a)所示。那么怎样产生这些相位呢?我们可以用一个两级差动环路振荡器^①来产生四个相位,但是,在工艺和温度变化的情况下我们怎样才能保证 $\Delta T = 1 \text{ ns}$ 呢?这就要求振荡器必须锁定在 250 MHz 的参考时钟下,使得输出时钟的周期正好等于 4 ns(图 15.52(b))。

产生如图 15.52(a)所示时钟相位的另一种方法是,使输入时钟经过四级串联延迟电路。如图 15.53(a)所示,但是这种方法不能产生精确的时钟沿间隔,因为每一级的延迟时间会随工艺和温度而变化。现在再来看 15.53(b)所示的电路,其中 CK_{in} 和 CK_4 之间的相位差用一个鉴相器来检测,产生成比例的平均电压 V_{cont} ,通过这个电压的负反馈来调节每一级的延时。

^① 正如第 14 章所解释的,简单的两级 CMOS 环形振荡器不能起振。这个例子仅仅是为了说明我们的意图。

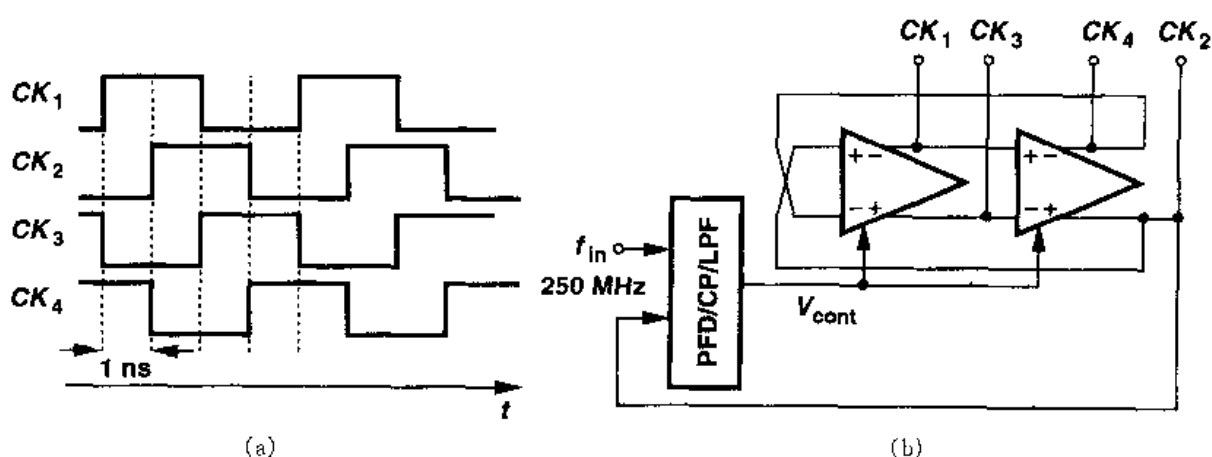


图 15.52 (a)相邻时钟沿延迟 1 ns 的四个时钟相位;(b)采用相位锁定环路振荡器来生成四个时钟相位

对于大的环路增益, CK_m 和 CK_4 之间的相位差很小, 即这四级电路将时钟几乎准确地延时了一个周期, 从而建立了准确的时钟沿间隔^①。这种电路结构被称为延迟锁相环, 是为了强调它采用了一个电压控制延迟线 (VCDL; voltage-controlled delay line) 电路而不是 VCO。实际上, 为获得无穷大的环路增益, 需要在 PD 和 LPF 之间插入电荷泵。每级延时电路可以根据第 14 章中所描述的环形振荡器中的一种来设计。

读者可能想知道, DLL 与 PLL 相比有什么优点。首先, 延迟线与振荡器相比受噪声影响小, 这是因为, 波形中被损坏的过零点在延迟线的末端就消失了, 而在振荡器电路中又会再循环, 因而产生更多的损坏。其次, 在图 15.53(b) 的 VCDL 电路中, 控制电压的变化能迅速改变延迟时间, 也就是说, 传输函数 $\Phi_{out}(s)/V_{cont}(s)$ 简单地等于 VCDL 的增益 K_{VCDL} 。因此, 图 15.53(b) 的反馈系统与 LPF 的阶数相同, 但其稳定性和稳定速度等问题比 PLL 的要减轻许多。

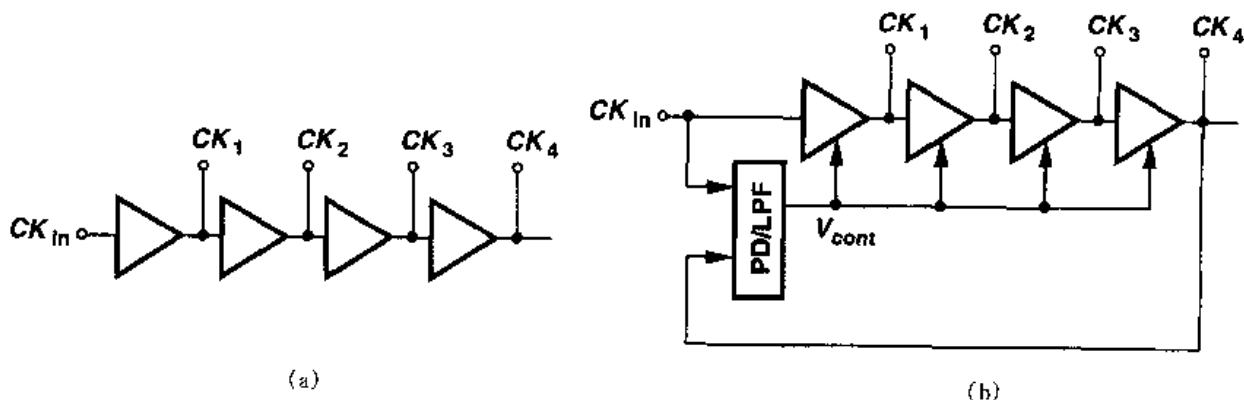


图 15.53 (a)用延迟电路产生的各个时钟沿;(b)简单的延迟锁相环

例 15.11

求出图 15.44 所示的 DLL 的闭环传输函数。

^① 通过这四级的总延迟时间可能等于两个或者更多的周期数。我们在后面会回到这个问题。

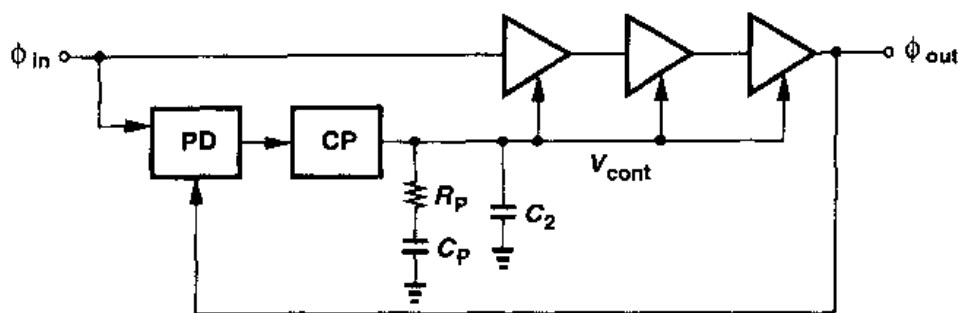


图 15.54

解

根据例 15.10, 我们把 PD/CP/LPF 组合的电路的传输函数写为

$$\frac{V_{out1}}{\Delta\Phi}(s) = \frac{I_P}{2\pi} \left[\left(R_P + \frac{1}{C_P s} \right) \parallel \frac{1}{C_2 s} \right] \quad (15.49)$$

$$= \frac{I_P}{2\pi} \frac{R_P C_P s + 1}{(R_P C_P C_2 s + C_P + C_2)s} \quad (15.50)$$

因此, 闭环传输函数等于

$$\left. \frac{\Phi_{out}}{\Phi_{in}}(s) \right|_{closed} = \frac{\frac{I_P K_{VCDL}}{2\pi} (R_P C_P s + 1)}{R_P C_P C_2 s^2 + [C_P + C_2 + \frac{I_P K_{VCDL} R_P C_P}{2\pi}] s + \frac{I_P K_{VCDL}}{2\pi}} \quad (15.51)$$

由这个传输函数可以确定: 当 ϕ_{in} 发生变化时 ϕ_{out} 是怎样稳定下来的。请注意, 在实际应用中可以不需要 R_P , 因为环路在原点只有一个极点。

DLL 主要的缺点是不能产生可变的输出频率。当我们在 15.5.1 节中研究 PLL 的频率合成能力时, 这个问题就变得更清楚了。DLL 可能还有锁定延迟时间不确定性的缺点。也就是说, 如果图 15.53(b) 所示四级电路的总延时可以从低于 T_m 的值变化到高于 $2T_m$ 的值, 那么延迟锁相环可能会把 CK_m 到 CK_4 的延时锁定在 T_m 或 $2T_m$ 。如果 DLL 电路必须提供十分准确的时钟沿间隔, 则这种不确定性被证明是有害的, 因为相邻时钟沿的时间间隔可能被定在了 $2T_m/4$, 而不是 $T_m/4$ 。在这种情况下, 需要附加电路来避免这种不确定性。另外, 每级延迟电路与其负载之间的不匹配也会导致时钟沿间隔的误差, 所以需要大尺寸器件和精心的版图设计。

15.5 应用

自发明起近 70 年后, 锁相不断地在电子学、通信和仪器中找到新的应用。这些例子包括存储器、微处理器、硬盘驱动电路、射频和无线收发器以及光纤接收器。

读者可以回忆 15.1.2 小节提到的:锁相环看起来并不比一根短导线显得更有用,因为两者都能保证在输入与输出之间小的相位差。本节我们将介绍许多应用的例子来说明锁相的多种用途。下面阐述的原理已经成了许多书籍和论文的主题,例如,[6,7]。

15.5.1 频率倍增和合成

频率倍增

可以将锁相环电路修改为输出频率是输入频率的 M 倍。为了得出具体实现,我们用电压倍增来类比。如图 15.55(a)所示,如果把输出电压除以 M (也就是,如果 $R_2/(R_1 + R_2) = 1/M$),并把结果与输入电压比较,则这个反馈系统就将输入电压放大了 M 倍。因此,如图 15.55(b)所示,如果锁相环的输出频率除以 M 后再送回鉴相器,我们就有 $f_{\text{out}} = Mf_{\text{in}}$ 。从另一种观点来看,因为 $f_D = f_{\text{out}}/M$,并且在锁定条件下 f_D 必须等于 f_{in} ,所以锁相环就将 f_{in} 乘了 M 倍。除 M 的电路可以用计数器来实现,即每 M 个输入脉冲产生一个输出脉冲。

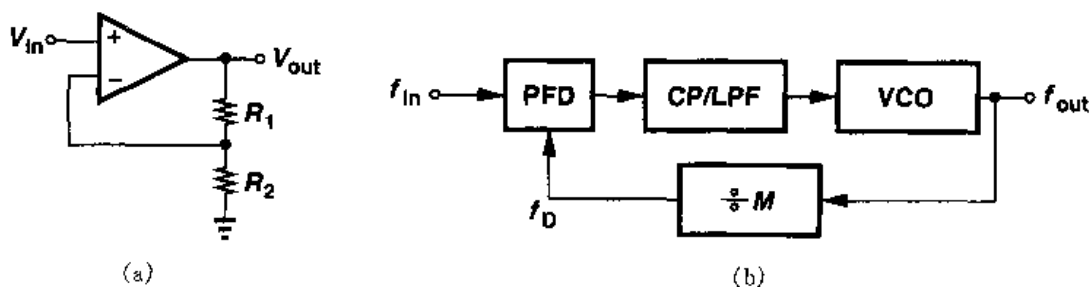


图 15.55 (a)电压放大; (b)频率倍增电路

与图 15.55(a)所示的分压电路一样,图 15.55(b)所示环路中的反馈除法器也改变了系统的特性。利用式(15.44),我们把式(15.45)改写为


$$H(s) = \frac{\frac{I_P}{2\pi} \left(R_P + \frac{1}{C_P s} \right) \frac{K_{VCO}}{s}}{1 + \frac{1}{M} \frac{I_P}{2\pi} \left(R_P + \frac{1}{C_P s} \right) \frac{K_{VCO}}{s}} \quad (15.52)$$

$$= \frac{\frac{I_P K_{VCO}}{2\pi C_P} (R_P C_P s + 1)}{s^2 + \frac{I_P}{2\pi} \frac{K_{VCO}}{M} R_P s + \frac{I_P}{2\pi C_P} \frac{K_{VCO}}{M}} \quad (15.53)$$

注意,当 $s \rightarrow 0$ 时 $H(s) \rightarrow M$,也就是,输入端相位或频率的变化会引起相应的输出量变化 M 倍。比较式(15.45)和式(15.53)的分母,我们可以看出,环路 M 分频表现为 K_{VCO} 除以 M 。换句话说,就闭环系统的极点而论,我们可以假设振荡器和除法器组成一个等效增益为 K_{VCO}/M 的 VCO。这个结果当然是我们所希望的,因为,对图 15.56 所示的 VCO/除法器的级联电路,我们有

$$\omega_{\text{out}} = \frac{\omega_0 + K_{VCO} V_{\text{cont}}}{M} \quad (15.54)$$
 
$$= \frac{\omega_0}{M} + \frac{K_{VCO}}{M} V_{cont} \quad (15.55)$$



因此, VCO/除法器和一个截止频率为 ω_0/M , 增益为 K_{VCO}/M 的 VCO 是没有区别的。

图 15.56 VCO/除法器的级联组合等效成单个 VCO

以上的讨论表明, 式(15.46)和式(15.47)可分别改写为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{I_P}{2\pi C_P} \frac{K_{VCO}}{M}} \quad (15.56)$$

$$\zeta = \frac{R_P}{2} \sqrt{\frac{I_P C_P}{2\pi} \frac{K_{VCO}}{M}} \quad (15.57)$$

而且, 衰减时间常数也可改为 $(\zeta\omega_n)^{-1} = 4\pi M / (R_P I_P K_{VCO})$ 。由此可以得出, 在 II 型环路中插入一个除法器降低了稳定性和稳定速度, 因此需要成比例的加大电荷泵电流。

图 15.55(b) 所示的频率倍增环路表现出两个令人关注的特点。首先, 与图 15.55(a) 的电压放大器不同, 锁相环提供了一个精确值等于 M 的放大系数, 这个特点是由于无穷大的环路增益, 环路增益由式(15.53)表示。其次, 输出频率可以通过改变除数因子 M 而改变, 这在合成频率中是一个非常有用的特性。注意, DLL 无法进行这样的频率合成。

频率合成

一些系统需要一个周期性波形, 而且其频率必须满足以下两个要求:

(a) 必须非常准确(比如, 误差小于 10×10^{-6});

(b) 能够按非常精细的步长变化(比如, 频率按 30 kHz 的步长从 900 MHz 变到 925 MHz)。这些要求通常在无线收发器中遇到, 可以通过 PLL 的频率倍增来满足。

图 15.57 表示了一个锁相频率合成器的结构图。频道控制输入是一个数字, 用于改变 M 的值。由于 $f_{out} = M f_{REF}$, 所以 f_{out} 的相对精度与 f_{REF} 的相等。为此, f_{REF} 通常源自一个稳定的、低噪声的石英振荡器。注意, 如果 M 值每次改变 1, f_{out} 变化的步长就等于 f_{REF} 。

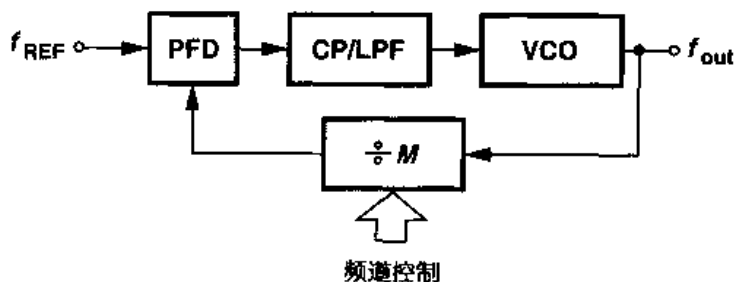


图 15.57 频率合成器

达到千兆赫兹输出频率的 CMOS 频率合成器已有报道。但诸如噪声、边频带、稳定速度、频率范围以及功耗等问题一直是合成器设计者面临的挑战。

15.5.2 歪斜的减小

在数字系统中最早使用锁相是为了减小歪斜(skew)。如图 15.58 所示,假设有一对同步的数据和时钟线进入一片大的数字芯片。因为时钟通常要驱动大量的晶体管和长连线,所以首先它要经过一个大的缓冲器。因此片上所分布的时钟相对于数据就存在相当大的歪斜,这是一个不希望有的结果,因为它减小了芯片工作的频率。

 


图 15.58 数据和缓冲后的时钟之间的歪斜

现在来看图 15.59 所示的电路,其中 CK_{in} 加到片上锁相环,缓冲器也置于环路的内部。因为 PLL 可保证 CK_{in} 和 CK_B 之间相位差的标称值为零,则消除了时钟的歪斜。从另一点看,缓冲器引入的固定相移被反馈系统的无穷环路增益所除。注意, VCO 的输出 V_{VCO} 可以不与 CK_{in} 对齐,但这一点并不重要,因为 V_{VCO} 并没有被用到。

 


图 15.59 采用锁相环消除歪斜

例 15.12

构造一个与图 15.59 所示环路功能类似的对应电压域的结构。

解

缓冲器在 VCO 产生的信号中引起固定的相移。因此,与图 15.59 所示环路功能类似的对应电压域的结构如图 15.60 所示。我们有

$$(V_{in} - V_{out})A + V_M = V_{out} \quad (15.58)$$

因而

 


图 15.60

$$V_{out} = \frac{AV_{in} + V_M}{1 + A} \quad (15.59)$$


当 $A \rightarrow \infty$ 时, $V_{out} \rightarrow V_M$

我们应该注意:歪斜也可以通过延迟锁相环来消除。实际上,如果不需要倍频,采用延迟锁相环更合适,因为它不易受到噪声影响。

 
15.5.3 抖动的减小

从 15.3.2 小节我们知道,锁相环能抑制输入端引入的快抖动分量。例如,如果锁相环的带宽为 10 MHz,输入一个频率为 1 GHz 带抖动的信号,那么高于 10 MHz 的输入抖动分量就会被衰减了。在某种意义上,该锁相环象一个中心频率为 1 GHz,总的带宽为 20 MHz 的窄带滤波器。这是锁相环的另一个重要而有用的特性。

许多应用必须处理带抖动的波形。随机的二进制信号存在抖动,这是因为:(a)芯片内部和封装中存在串扰(第 18 章);(b)封装寄生效应(第 18 章);(c)器件附加的电子噪声,等等。所以,为了减小上述抖动的影响,这样的波形通常要通过一个低噪声时钟来“重新定时”以减小抖动。如图 15.61(a)所示,其思路就是采用一时钟驱动的 D 触发器来对每个比特的中点进行再采样。但是,在许多应用中,时钟可能无法单独得到。例如,光纤仅仅传输随机的数据流,并不向接收端另外提供时钟波形。因此将图 15.61(a)改为图 15.61(b)所示电路,其中“时钟恢复电路”(CRC, clock recovery circuit)将从输入数据来产生时钟。由于采用环路带宽较窄的相位锁定电路,CRC 可以将恢复出的时钟上的输入抖动的影响减到最小。



(a)

 

(b)

图 15.61 (a)采用低噪声时钟驱动的 D 触发器对数据再定时;
(b)采用一个锁相环时钟恢复电路生成时钟

习题

除非另外说明,在下边的习题中,都采用表 2-1 中所给的器件参数并且如果需要则假设

$V_{DD} = 3\text{ V}$ 。另外还假设所有晶体管都处于饱和态。

- 15.1 吉尔伯特单元(见第 4 章)当输入摆幅比较大时作为或非门,输入摆幅小时作为模拟乘法器。证明模拟乘法器可用于检测两个正弦信号之间的相位差。这种鉴相器的输入-输出特性是线性的吗?
- 15.2 如果 VCO 的输入频率在 $t = t_1$ 时降低,重新画出图 15.4(b)所示的波形。如果在 $t = t_1$ 以前 V_{CK} 和 V_{VCO} 之间的相位差等于 ϕ_0 且 f_{VCO} 从 f_H 下降到 f_L , 求出足够使相位对齐的最小 $t_2 - t_1$ 时间。
- 15.3 解释为什么图 15.5(b)所示的低通滤波器不能用高通滤波器代替。
- 15.4 采用或非门作鉴相器的锁相环电路,如果 $K_{PD}K_{VCO}$ 的值很大,那么该锁相环将锁定在 $\phi_m - \phi_{out} \approx 90^\circ$ 。解释其原因。
- 15.5 以图 15.3 所示的特性为例,解释在一个锁相环(没有鉴频器)中为什么反馈的极性不重要的。(提示:即要证明,不管初始相位差落在正斜率区域还是负斜率区域,环路都能锁定。)
- 15.6 假设图 15.14 中为 - 阶 LPF,求传输函数 Φ_{out}/Φ_{ex} , 其中, Φ_{out} 是 V_{out} 的剩余相位。
- 15.7 一个 I 型锁相环中所用的 VCO 其输入-输出特性表现为非线性,即, K_{VCO} 在整个调节范围内变化。如果阻尼因子必须保持在 1 到 1.5 之间,那么 K_{VCO} 可容许的变化范围多大?
- 15.8 证明在图 15.20 的根轨迹图中, $\cos\theta = \zeta$ 。
- 15.9 一个 I 型锁相环采用的部件参数如下: VCO 的 $K_{VCO} = 100\text{ MHz/V}$, PD 的 $K_{PD} = 1\text{ V/rad}$, LPF 的 $\omega_{LPF} = 2\pi(1\text{ MHz})$ 。求该锁相环的阶跃响应。
- 15.10 在图 15.35 所示的电荷泵锁相环中,解释为什么 VCO 的控制电压不能与电容 C_P 的上极板相连。
- 15.11 证明图 15.35 所示 PFD/CP/LPF 电路的传输函数由式(15.43)给出。
- 15.12 如图 15.45 所示,上拉电流与下拉电流之间的不匹配转变为 CPPLL 的输入端相位失调。借助于图 15.45 中的波形,计算由电流失配引起的相位失调。
- 15.13 对 VCO 而言,我们有 $\omega_{out} = \omega_0 + K_{VCO}V_{cont}$ 。控制线上出现了一个小的正弦波纹,即 $V_{cont} = V_m \cos\omega_m t$ 。如果 VCO 的输出再接了一个除 M 电路,确定该除法器输出的频谱特性。分别考虑两种情况: $\omega_0/M > \omega_m$ 和 $\omega_0/M < \omega_m$ 。
- 15.14 证明 II 型锁相环的根轨迹如图 15.37 所示。
- 15.15 对图 15.14 所示电路,如果把 PLL 改为图 15.35 所示的结构,求传输函数 Φ_{out}/Φ_{ex} 的表达式。
- 15.16 当电荷泵 PLL 中的 PFD 工作时, VCO 的输出频率可能远偏离于输入频率,解释 PFD 作鉴频器用时,为什么 PLL 锁相环的传输函数阶数要小一阶。

参考文献

1. R. E. Best. Phase-Locked Loops. Second Ed., New York: McGraw-Hill, 1993.
2. F. M. Gardner. Phaselock Techniques. Second Ed., New York: Wiley & Sons, 1979.
3. M. G. Johnson and E. L. Hudson. A Variable Delay Line PLL for CPU-Coprocessor Syn-

-
- chronization. IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 23, pp. 1218 – 1223, Oct. 1988.
4. F. M. Gardner. Charge-Pump Phase-Locked Loops. IEEE Trans. Comm., vol. COM – 28, pp. 1894 – 1858, Nov. 1980.
 5. F. Herzel and B. Razavi. A Study of Oscillator Jitter Due to Supply and Substrate Noise. IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part II, vol. 46, pp. 56 – 62, Jan. 1999
 6. W. F. Egan. Frequency Synthesis by Phase Lock. New York: Wiley & Sons, 1981.
 7. J. A. Crawford. Frequency Synthesizer Design Handbook. New York: Artech House, 1994.

第 16 章

短沟道效应与器件模型

第 2 章中导出的 MOSFETs 的 I/V 平方律特性,对于最小沟道长度大于 $4\text{ }\mu\text{m}$ 的器件(相当于 20 世纪 80 年代初的工艺水平),提供了适度的模拟精度。随着器件尺寸的不断缩小,截止 2000 年,最小沟道长度已经低于 $0.2\text{ }\mu\text{m}$,一系列高阶效应需要更复杂的模型,以便在模拟中达到足够的精度。

CMOS 技术中器件模型问题一直困扰着模拟电路设计者,因为在仿真结果和测试结果之间显示出大的差异。许多综合性书籍[1,2,3]和大量的论文详细地研究了这个问题。然而,本章的目标是对各种短沟道效应提供基本的理解,考察为反映这些现象所建立的一些 SPICE 模型。在解释 SPICE 仿真中遇到的异常问题时,这些方面的知识是有用的。

本章首先阐述 MOS 晶体管的理想按比例缩小理论。其次,研究一系列短沟道效应,如阈值电压的变化、速度饱和以及输出阻抗与漏源电压的关系。然后,评述各种 MOS 器件模型,包括 Levels1~3 模型和 BSIM 系列模型。最后,讨论器件的电荷和电容模型、温度特性和工艺角。

16.1 按比例缩小理论

现代半导体工业中 CMOS 工艺占支配地位的两个最主要原因是 CMOS 逻辑的零静态功耗和 MOSFETs 能够按比例缩小。在 1974 年发表的--篇论文中[4],丹纳德(Dennard)等人认识到了按比例缩小 MOS 晶体管的巨大潜力,并预测了器件缩小后数字 CMOS 电路的速度和功耗。

理想的按比例缩小理论遵循三条规则:

- (1)器件所有的横向和纵向尺寸都缩小 α 倍($\alpha > 1$);

(2) 阈值电压和电源电压缩小 α 倍;

(3) 所有的掺杂浓度增加 α 倍, 见图 16.1。

因为尺寸和电压一起缩小, 所以晶体管内部所有电场保持不变, 因而称为“恒定电场按比例缩小”。注意, $W, L, t_{\text{ox}}, V_{\text{DD}}, V_{\text{TH}}$ 和源漏结的结深、周长都按比例缩小 α 倍。

 


图 16.1 MOS 晶体管理想按比例缩小

我们研究器件按比例缩小后, 饱和漏电流的平方律关系, 写为

$$I_{\text{D, scaled}} = \frac{1}{2} \mu_n (\alpha C_{\text{ox}}) \left(\frac{W/\alpha}{L/\alpha} \right) \left(\frac{V_{\text{GS}}}{\alpha} - \frac{V_{\text{TH}}}{\alpha} \right)^2 \quad (16.1)$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2 \frac{1}{\alpha} \quad (16.2)$$

我们注意到: 饱和电流下降到原来的 $1/\alpha$ 。注意, 对线性区也可以得到相同的结果。然而, 按比例缩小的优势在于可以减小电容和功耗。总的沟道电容为

$$C_{\text{ch, scaled}} = \frac{W}{\alpha} \frac{L}{\alpha} (\alpha C_{\text{ox}}) \quad (16.3)$$

$$= \frac{1}{\alpha} W L C_{\text{ox}} \quad (16.4)$$

为了计算源/漏结电容, 我们首先分析理想按比例缩小对耗尽层总宽度的影响。我们知道, 耗尽层宽度由下式给出:

$$W_{\text{d}} = \sqrt{\frac{2\epsilon_{\text{si}}}{q} \left(\frac{1}{N_{\text{A}}} + \frac{1}{N_{\text{D}}} \right) (\phi_{\text{B}} + V_{\text{R}})} \quad (16.5)$$

式中 N_{A} 和 N_{D} 表示结两边的掺杂浓度, $\phi_{\text{B}} = V_{\text{T}} \ln(N_{\text{A}} N_{\text{D}} / n_{\text{i}}^2)$, V_{R} 是反向偏置电压。内建势 ϕ_{B} 是 $N_{\text{A}} N_{\text{B}}$ 的弱函数, 实际上, 当 $N_{\text{A}} N_{\text{B}}$ 增大 α^2 倍时, ϕ_{B} 的数值增加。现在假定 $V_{\text{R}} \gg \phi_{\text{B}}$, 可得

$$W_{\text{d, scaled}} \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_{\text{si}}}{q} \left(\frac{1}{\alpha N_{\text{A}}} + \frac{1}{\alpha N_{\text{D}}} \right) \frac{V_{\text{R}}}{\alpha}} \quad (16.6)$$

$$\approx \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{2\epsilon_{\text{si}}}{q} \left(\frac{1}{N_{\text{A}}} + \frac{1}{N_{\text{D}}} \right) V_{\text{R}}} \quad (16.7)$$

因此, 与其它器件尺寸一样, 耗尽层的宽度也按比例缩小 α 倍, 从而使单位面积的耗尽区电容增大 α 倍。

如图 16.2 所示, 源/漏 pn 结底板电容 (单位面积) C_{j} 增大 α 倍, 另一方面, 因为 pn 结结深减小 α 倍, 单位宽度的侧壁电容 C_{jsw} 保持不变, 由此可得:

 


图 16.2 S/D 结电容按比例缩小

$$C_{S/D, \text{scaled}} \approx \frac{W}{\alpha} \frac{E}{\alpha} (\alpha C_j) + 2 \left(\frac{W}{\alpha} + \frac{E}{\alpha} \right) (C_{jsw}) \quad (16.8)$$

$$\approx [WEC_j + 2(W + E)C_{jsw}] \frac{1}{\alpha} \quad (16.9)$$

因此,所有电容都缩小同样的倍数。

在数字应用中,门延时和功耗的按比例缩小很重要。CMOS 反相器近似延时为 $T_d = (C/I)V_{DD}$, 见图 16.3, 我们有

$$T_{d, \text{scaled}} = \frac{C/\alpha}{I/\alpha} \frac{V_{DD}}{\alpha} \quad (16.10)$$

$$= \left(\frac{C}{I} V_{DD} \right) \frac{1}{\alpha} \quad (16.11)$$

由此得到,数字电路的速度可能会提高 α 倍。对于功耗,我们有 $P = fCV_{DD}^2$, 式中 f 为工作频率。如果电路的工作频率和门数维持不变, $P_{\text{scaled}} = f(C/\alpha)(V_{DD}/\alpha)^2 = fCV_{DD}^2/\alpha^3$ 。注意,版图密度,或者说,单位面积晶体管数也按比例提高 α^2 倍。

功耗和延时的减小,电路密度的增大,使得按比例缩小对于数字系统而言极富吸引力。基于上面的分析,戈登·摩尔 (Gordon Moore) 在 1975 年预测[5]:每隔 3 年 MOS 晶体管尺寸减小 1/2,每隔一到两年单个芯片上晶体管数目翻一番。过去的 25 年历史确实证实了这种发展趋势。

现在考虑理想的按比例缩小对模拟电路的影响。按比例缩小后,器件跨导变为

$$g_{m, \text{scaled}} = \mu (\alpha C_{ox}) \frac{W/\alpha}{L/\alpha} \frac{V_{GS} - V_{TH}}{\alpha} \quad (16.12)$$

$$= \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \quad (16.13)$$

我们注意到,当所有尺寸、电压(电流)按比例缩小时,跨导维持不变。为了计算工作在饱和区时器件的输出阻抗,我们先分析图 16.4 和等式 (16.7),可知环绕漏区的耗尽层宽度减小 α 倍,因而 $\Delta L/L$ 保持不变。因为 $\lambda = (\Delta L/L)/V_{DS}$ (第 2 章),故 λ 增加 α 倍,而且

 


图 16.3 CMOS 反相器

$$r_{O, \text{scaled}} = \frac{1}{\alpha \lambda \frac{I_D}{\alpha}} \quad (16.14)$$

$$= \frac{1}{\lambda I_D} \quad (16.15)$$

因此,本征增益 $g_m r_O$ 维持不变。

 


图 16.4 按比例缩小对沟道夹断的影响

按比例缩小对模拟电路最大的影响是电源电压的减小。在理想按比例缩小时,最大允许电压摆幅下降 α 倍,从而减小了电路的动态范围^①。例如,动态范围的下限值受热噪声限制,如果 V_{DD} 减小 α 倍,因为 g_m 不变,因此热噪声保持常数,那么动态范围减小 α 倍。当然,因为模拟电路中, $(V_{DD}/\alpha)(I_{DD}/\alpha) = (V_{DD}I_{DD}/\alpha^2)$, 所以功耗下降 α^2 。

为了恢复动态范围,晶体管跨导必须增大 α^2 倍,因为热噪声电压和电流均随 $\sqrt{g_m}$ 按比例变化。由于电压按比例缩小要求 $V_{GS} - V_{TH}$ 减小 α 倍,我们从 $g_m = 2I_D/(V_{GS} - V_{TH})$ 可知 I_D 必须增大 α 倍,这使得功耗 $(V_{DD}/\alpha)(\alpha I_D) = V_{DD}I_D$ 。同样,从 $g_m = \mu C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_{TH})$ 可知,如果 C_{ox} 按比例增加 α 倍,而 L 和 $V_{GS} - V_{TH}$ 按比例减小 α 倍,那么 W 必须增大 α 倍(然而按照理想按比例缩小理论 W 应减小 α 倍)。也就是说,为了保证(热噪声限制)动态范围不变,线性模拟电路按比例缩小要求保持功耗不变和更大的器件电容,例如, $(\alpha W)(L/\alpha)(\alpha C_{ox}) = \alpha WLC_{ox}$ 。有趣的是,如果动态范围的下限值由 kT/C 噪声决定,那么在开关电容电路中为了维持转换速率不变,偏置电流必须增大 α^2 倍,这就使功耗增大(习题 16.3(d))。

事实上,按比例缩小的技术很大程度上偏离了理想恒定电场规则。电源电压和 MOS 阈值电压下降速率比器件尺寸有所减缓。例如,当最小沟道长度从 $1 \mu\text{m}$ 下降到 $0.25 \mu\text{m}$ 时, V_{DD} 仅从 5 V 降为 2.5 V , V_{TH} 由 0.8 V 降为 0.4 V 。而且,由于晶体管受许多短沟道效应的困扰,难以获取理想按比例缩小带来的所有好处。

电路设计师不愿意使用更低的电源电压以及在缩小 MOS 阈值电压时所受到的基本限制,这使人们引入了另一个按比例缩小的方案:恒定电压按比例缩小。在这种情况下,器件尺寸减小 α 倍,掺杂浓度增大 α 倍,而电压保持不变,因而电场增大 α 倍。这样的强电场使器件更容易击穿,又加剧了短沟道效应。事实上,按比例缩小技术已经采用了恒定电场和恒定电压相结合的一种规则,这要求新颖的器件设计,以达到在可靠性和性能方面的要求。

^① 动态范围粗略定义为最大电压摆幅除以所关心的频带内总的噪声电压。

16.2 短沟道效应

为了理解复杂的器件模型,我们先简要介绍沟道长度低于 $3\text{ }\mu\text{m}$ 时出现的一些现象。我们将会看到,在模拟(以及数字)电路设计时也必须对这些效应有基本了解。

小尺寸效应是由五种因素而引起的,这五种因素又是由于偏离了理想按比例缩小理论而产生的。它们分别是:

- (1) 由于电源电压没有按相同比例缩小而引起电场增大;
- (2) 式(16.5)中的自建势既不能按比例变化又不能忽略不计;
- (3) S/D 结深度不容易减小;
- (4) 由于衬底掺杂浓度增加而引起迁移率减小;
- (5) 亚阈值斜率(将在下面阐述)不能按比例变化。

16.2.1 阈值电压的变化

在典型电路的应用中,阈值电压的选择由器件的性能来决定。为了不降低数字 CMOS 门的速度,阈值电压的上限值约为 $V_{DD}/4$ 。而其下限值取决于如下几个因素:亚阈值特性、随温度和工艺的变化、与沟道长度的依赖关系[6]。

首先考虑亚阈值特性。对于长沟道器件而言,亚阈值漏电流由下式给出:

$$I_D = \mu C_d \frac{W}{L} V_T^2 \left(\exp \frac{V_{GS} - V_{TH}}{\zeta V_T} \right) \left(1 - \exp \frac{-V_{DS}}{V_T} \right) \quad (16.16)$$

式中 $C_d = \sqrt{\epsilon_{si} q N_{sub} / (4\phi_B)}$, 表示栅下的耗尽区电容, $V_T = kT/q$, $\zeta = 1 + C_d/C_{ox}$ [6]。式(16.16)揭示了两个有趣的特性。第一,当 V_{DS} 超过几个 V_T 时, I_D 与漏源电压无关,该式简化为等式(2.30)。第二,在这种条件下, I_D 在对数坐标轴上斜率为

$$\frac{\partial(\log_{10} I_D)}{\partial V_{GS}} = (\log_{10} e) \frac{1}{\zeta V_T} \quad (16.17)$$

该值的倒数通常写作“亚阈值斜率”,用 S 表示:

$$S = 2.3 V_T \left(1 + \frac{C_d}{C_{ox}} \right) \text{ V/dec} \quad (16.18)$$

例如,若 $C_d = 0.67 C_{ox}$, 那么 $S = 100\text{ mV/dec}$, 表示 V_{GS} 每变化 100 mV , 漏电流就会下降一个数量级。为了在 V_{GS} 小于 V_{TH} 时使晶体管关断, S 必须尽可能地小,即 C_d/C_{ox} 必须最小。

相对不变的 S 值严重限制了阈值电压的按比例缩小。比如,当亚阈值斜率为 80 mV/dec 时,若要求“关断电流”比“导通电流”低五个数量级,那么 V_{TH} 下限值为 400 mV 。

如果考虑到温度和工艺对 V_{TH} 变化的影响,按比例缩小 V_{TH} 将更加困难。阈值电压的温

度系数约为 $-1 \text{ mV}/^\circ\text{K}$, 导致 V_{TH} 在商用温度范围 ($0 \sim 50^\circ\text{C}$) 内变化为 50 mV ①。工艺引起的变化也近似为 50 mV , 这样产生的变化范围大约为 100 mV 。因此, 很难将 V_{TH} 降到几百毫伏以下。

在按比例缩小的晶体管中可以看到一个有趣的现象是阈值电压对沟道长度的依赖。如图 16.5 所示, 同一晶片上不同沟道长度的 MOS 管, V_{TH} 随 L 的减小而变小。这是因为漏结和源结的耗尽区显著地伸进了沟道区, 因而在沟道中减小了由栅极电荷镜像的固定电荷, 见图 16.6。换句话说, 在衬底中的部分固定电荷现在由源、漏区内的电荷镜像产生, 而不是由栅极的电荷所镜像②。结果, 产生反型层所需要的栅压变小。因为在制造中沟道长度不能精确控制, 这会引起 V_{TH} 的附加变化。在模拟电路中这种现象就意味着: 如果通过增大沟道长度来提高输出阻抗, 那么阈值电压也会增加 $100 \sim 200 \text{ mV}$ 。

 


图 16.5 阈值电压随沟道长度的变化

与阈值电压有关的另一个短沟道现象是“漏致势垒降低”(DIBL)。在第 2 章中已指出, 在弱反型状态下, 随着栅压增加, 表面势将变得更正, 见图 16.7(a), 以吸引来自源区的载流子。在短沟道器件中, 漏区电压在耗尽区产生二维电场, 也使得表面势更正。实质上, 在漏区引入了一个电容 C_d' , 其引起表面势增加的机理类似于 C_d 。结果, 阻碍电荷流动的势垒减低了, 因而阈值电压也减小了。如果图 2.27 中画出了深线性区和饱和区的 I/V 曲线, DIBL 的影响就显示出来了, 见图 16.7(b)。



 


图 16.6 S/D 耗尽区和沟道耗尽区的电荷分享

 DIBL 对电路设计的主要影响是下降的输出阻抗。这一点将在 16.2.5 节中予以说明。



(a)

 

(b)

图 16.7 (a) 短沟道器件中的 DIBL; (b) DIBL 对电流特性的影响

① 有趣的是, 随着温度的增加, S 也增加, 情况进一步恶化。

② 直观上, 这种解释并不很正确。更正确的描述可以在半导体器件书找到。

16.2.2 垂直电场引起的迁移率退化

在大的栅源电压下,栅和沟道间产生的高电场将载流子局限在 SiO_2 界面下狭窄的区域,从而导致更多的载流子散射,使迁移率下降。由于实际按比例缩小严重偏离了恒定电场情况,小尺寸器件的迁移率下降得很厉害。模拟这种影响的一个经验公式是

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{\mu_0}{1 + \theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} \quad (16.19)$$

式中, μ_0 表示“低电场”下迁移率, θ 是拟合参数, 约为 $(10^{-7}/t_{\text{ox}})\text{V}^{-1}$ [7]。例如, $t_{\text{ox}} = 100\text{\AA}$, 则 $\theta \approx 1\text{V}^{-1}$ 。当过驱动电压值超出 100 mV 时, 迁移率就会明显下降。注意, θ 随着 t_{ox} 下降而增加, 这是因为 t_{ox} 下降时, 氧化层内电场变得更强。

除了降低 MOSFET 的电流和跨导外, 迁移率退化也使 MOS 管 I/V 特性偏离简单的平方律特性。当栅源电压为正弦波, 对于一个具有平方特性的器件而言, 其漏电流仅有偶次谐波, 然而, 式(16.19)预计, 漏电流也产生奇次谐波。事实上, I_D 写成

$$I_D = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 C_{\text{ox}}}{1 + \theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} \frac{W}{L} (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2 \quad (16.20)$$

假定 $\theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}}) \ll 1$, 可以得到

$$I_D \approx \frac{1}{2} \mu_0 C_{\text{ox}} \frac{W}{L} [1 - \theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})] (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2 \quad (16.21)$$

$$\approx \frac{1}{2} \mu_0 C_{\text{ox}} \frac{W}{L} [(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2 - \theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^3] \quad (16.22)$$

这虽然是一个粗略近似, 但它表示, 漏电流中存在高次谐波。

垂直电场引起的迁移率退化也会影响到器件跨导。这将在习题 16.9 中研究。

16.2.3 速度饱和

载流子迁移率也依赖于沟道区的横向电场。当电场达到 $1\text{ V}/\mu\text{m}$ 时, 迁移率开始下降。我们注意到, 由于载流子速度 $v = \mu E$, 当电场足够强时, v 会达到一个饱和值, 约为 10^7 cm/s 。因此, 当载流子从源区进入沟道, 流向漏区时被加速, 在沟道区的某一点, 载流子可能会达到速度饱和^①。在极端的情况下, 载流子甚至会在整个沟道区域达到速度饱和。我们可以把式(2.2)写为

$$I_D = v_{\text{sat}} Q_d \quad (16.23)$$

$$= v_{\text{sat}} W C_{\text{ox}} (V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}}) \quad (16.24)$$

^① 即使长沟道器件中, 若源漏电压大到足够夹断沟道, 载流子速度饱和。在夹断点, 可动电荷浓度几乎为零, 电场非常强, 从而使载流子速度饱和。

有趣的是,这时电流与过驱动电压是线性比例关系,而且与沟道长度无关。实际上,如图 16.8 所示, $L < 1 \mu\text{m}$ 器件的 $I_D - V_{GS}$ 特性表现出了速度饱和,因为 $V_{GS} - V_{TH}$ 的等量增加产生 I_D 的近似等量增加。我们也注意到 $g_m = v_{sat} WC_{ox}$, 因此,在速度饱和时,跨导是沟道长度和漏电流的弱函数。

在典型的偏置条件下, MOSFET 表现出一些速度饱和, I/V 特性介于线性和平方律之间。一个很重要的结论是:随着 V_{GS} 增加,漏电流在沟道夹断之前已充分饱和。如图 16.9(a) 所示,当 V_{DS} 超过 $V_{D0} < V_{GS} - V_{TH}$ 时,载流子速度饱和,结果使得这时的饱和电流小于沟道夹断时、即 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$ 的饱和电流。而且,如图 16.9(b) 所示,速度饱和时, V_{GS} 的增加引起的 I_D 增量变小,因而跨导也要低于平方律特性所预期的数值。


 


图 16.8 速度饱和对漏电流特性的影响

 

(a)

(b)

图 16.9 速度饱和现象

(a)漏电流提前饱和;(b)跨导的降低

(在饱和区)反映速度饱和的一个紧凑通用的解析式为

$$I_D = WC_{ox} v_{sat} \frac{(V_{GS} - V_{TH})^2}{V_{GS} - V_{TH} + 2 \frac{v_{sat} L}{\mu_{eff}}} \quad (16.25)$$

式中, μ_{eff} 由式(16.19)得到[7,8]。同样,可以得到提前饱和的开始点的漏源电压,(图 16.9(a)中 V_{D0})为

$$V_{DS, sat} = \frac{2\mu_{eff} L (V_{GS} - V_{TH})}{2\mu_{eff} L + V_{GS} - V_{TH}} \quad (16.26)$$

式(16.25)可以给出两个有趣的结果。第一,如果 L 或 v_{sat} 足够大,方程退化为平方律关系。第二,如果过驱动电压足够小,式(16.25)中分母可简化为 $2v_{sat} L / \mu_{eff}$, 且 $\mu_{eff} \approx \mu_0$, 那么,即使 L 相对较小,该器件仍然遵循平方律特性。例如,当 $v_{sat} \approx 10^7 \text{ cm/s}$, $L = 0.25 \mu\text{m}$, $\mu_0 \approx 350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s}^{-1})$, 则 $2v_{sat} L / \mu_0 \approx 1.43 \text{ V}$ 。由此看到,对于几百毫伏的过驱动电压而言,晶体

管工作状态大致接近平方律特性。因此,在许多模拟电路应用场合中,第2章的简化处理仍是适用的。

式(16.25)可以进一步简化得到另一个结果。把式(16.19)的 μ_{eff} 代入式(16.25),我们得到

$$I_D = WC_{\text{ox}} v_{\text{sat}} \frac{(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2}{V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}} + \frac{2v_{\text{sat}}L}{\mu_0} [1 + \theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})]} \quad (16.27)$$

$$= WC_{\text{ox}} v_{\text{sat}} \frac{(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2}{\frac{2v_{\text{sat}}L}{\mu_0} + \left(1 + \frac{2v_{\text{sat}}L\theta}{\mu_0}\right)(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} \quad (16.28)$$

$$= \frac{1}{2} \mu_0 C_{\text{ox}} \frac{W}{L} \frac{(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})^2}{1 + \left(\frac{\mu_0}{2v_{\text{sat}}L} + \theta\right)(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} \quad (16.29)$$

上式与式(16.20)类似,可以看出,上式中的 $\mu_0/(2v_{\text{sat}}L)$ 和 θ 分别代表横向和垂直的电场引起的迁移率的退化。因此,由(16.20)式得出的结论在这里同样也适用,例如,漏电流关系式中包含高阶非线性项。另外,由式(16.29)也可推出跨导表达式(习题16.10)。

16.2.4 热载流子效应

当漏源电压足够大时,短沟道 MOSFETs 会有很强的横向电场。虽然在强电场时,载流子平均速度达到饱和,但载流子瞬时速度会不断增大,因而其动能也不断增大,尤其是在加速向漏极运动时。这些载流子被称为“热”电子[2]。

在漏区附近,热载流子以极高的速度“撞击”硅原子,发生碰撞电离。结果,产生新的电子-空穴对,电子流向漏区,而空穴流向衬底。于是,产生了有限的漏-衬电流。而且,如果载流子获得足够高的能量,它们也有可能注入栅氧中,甚至流出栅极,产生栅电流。通常通过测量衬底电流和栅电流来研究热载流子效应。

工艺按比例缩小会继续发展,以使热载流子效应降至最小。这种限制和其它击穿现象使得人们不得不按比例减小电源电压。

16.2.5 漏-源电压引起的输出阻抗的变化

在引入单一常量 λ 来模拟沟道长度调制时,我们假定:在饱和区,晶体管的输出阻抗 r_O 是常数。然而,实际上, r_O 随 V_{DS} 变化。随着 V_{DS} 增大,夹断点向源区移动,源端耗尽区展宽的速率减小,从而产生一个更大的输出阻抗。如图16.10所示,这种效应有点类似于反偏 pn 结电容的变化:在小的反偏压下,耗尽区宽度是 pn 结偏压的强函数,而在大的反向偏压下,耗尽区宽度是 pn 结偏压的弱函数。

在饱和状态下,输出阻抗近似为

 


图 16.10 (a) V_{DS} 较小时沟道长度的减小;
 (b) V_{DS} 较大时沟道长度的减小; (c) 对 I/V 特性的影响

$$r_O = \frac{2L}{1 - \frac{\Delta L}{L}} \frac{1}{I_D} \sqrt{\frac{qN_B}{2\epsilon_{si}}} (V_{DS} - V_{DS, sat}) \quad (16.30)$$

式中 $V_{DS, sat}$ 为夹断开始时的漏源电压[9]。由式(16.25)和式(16.26)推出的另一个近似关系式在参考资料[8]中作了阐述。

在短沟道器件中,随着 V_{DS} 的进一步增大,漏致势垒降低变得更加显著,导致阈值电压减

小,漏电流增大。DIBL 引起的 r_O 的减小与式(16.30)表示的结果基本抵消,使输出阻抗基本维持不变。在足够高的漏电压下,漏区附近碰撞电离产生一个大的电流(由漏区流入衬底),实际上降低了输出阻抗。 r_O 总的变化曲线如图 16.11。

r_O 的变化在许多电路中引入了非线性特性。例如,共源共栅放大器中,随着输出电压的变化,共源共栅器件的输出阻抗也随之变化,因而电路的电压增益也发生变化。而且,碰撞电离限制了共源共栅结构所能达到的最大增益,这是因为它引入了一个由漏到衬底,而不是由漏到源的小信号电阻。

 


图 16.11 输出电阻随 V_{DS} 总的变化曲线

16.3 MOS 器件模型

自 20 世纪 60 年代中期建立第一个 MOS 模型以来[10],随着器件尺寸的不断变小,人们为了提高模型的准确性进行了大量的研究工作。从 60 年代中期到 70 年代末,为了使沟道长度小到 $1\text{ }\mu\text{m}$ 的 MOS 晶体管的模拟和实测特性之间有一个合理的精度,人们相继建立了包含了高阶效应的 Level 1~Level 3 模型。在此之后,在 80 年代中期,AT&T 贝尔实验室的提出了简单的短沟道 IGFET 模型(CSIM),加州大学伯克利分校报道了短沟道 IGFET 模型(BSIM)。实践证明,这些模型不适合于模拟设计,在 80 年代末到 90 年代初,人们相继推出了 BSIM2, HSPICE level 28 模型,BSIM3 等一系列模型。

MOS 器件建模不断面临挑战,特别是在高频工作条件下,这是因为现在成熟的模型在经过一代或两代工艺之后就不适用了(如从 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 到 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 再到 $0.25\text{ }\mu\text{m}$)。我们的目的是介绍一些模型的基本知识,范围仅限于模拟所必须了解的内容。我们还应提到,一个模型的应用是由以下因素决定的:不同尺寸的器件在不同的工作范围内能提供的精度;模型参数提取的容易程度和仿真的效率。感兴趣的读者想深入了解这方面的内容请参考文献[1]。

16.3.1 Level 1 模型

Level 1 模型又名 Shichman-Hodges 模型[10]。该模型采用如表 2.1 所列的参数,它基于下面的等式:

$$I_D = \frac{1}{2} K_P \frac{W}{L - 2L_D} [2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2] (1 + \lambda V_{DS}) \quad \text{线性区} \quad (16.31)$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_P \frac{W}{L - 2L_D} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad \text{饱和区} \quad (16.32)$$

式中 $K_P = \mu C_{ox}$, $V_{TH} = V_{TH0} + \gamma(\sqrt{2\phi_B - V_{DS}} - \sqrt{2\phi_B})$ 。注意,该模型不包括亚阈值传导和任何短沟道效应。

根据第 2 章描述的简单模型可得到器件电容的表达式,不过需要做一点修正。由于在第 2 章介绍的模型中, C_{GS} 由饱和区的 $(2/3)WLC_{ox}$ 突变为线性区的 $(1/2)WLC_{ox} + WC_{ov}$ (而 C_{GD} 由 WC_{ov} 变为 $(1/2)WLC_{ox} + WC_{ov}$), 这使得绝大多数算法很难收敛。基于这个原因, 线性区 C_{GS} 和 C_{GD} 的关系式为

$$C_{GS} = \frac{2}{3} WLC_{ox} \left\{ 1 - \frac{(V_{GS} - V_{DS} - V_{TH})^2}{[2(V_{GS} - V_{TH}) - V_{DS}]^2} \right\} + WC_{ov} \quad (16.33)$$

$$C_{GD} = \frac{2}{3} WLC_{ox} \left\{ 1 - \frac{(V_{GS} - V_{TH})^2}{[2(V_{GS} - V_{TH}) - V_{DS}]^2} \right\} + WC_{ov} \quad (16.34)$$

$$C_{GB} = 0 \quad (16.35)$$

我们注意到, 如果当器件工作在临界饱和区, 则有: $V_{GS} - V_{DS} = V_{TH}$, $C_{GS} = (2/3)WLC_{ox} + WC_{ov}$, $C_{GD} = WC_{ov}$ 。因此, 在一个工作区到另一个工作区过渡时电容的数值是连续变化的。

Level 1 模型对于沟道长度小到大约 $4 \mu\text{m}$ 的器件, 能给出合理的 I/V 精度, 但其预计的饱和区输出阻抗的精度仍很差。

16.3.2 Level 2 模型

当沟道长度约小于 $4 \mu\text{m}$ 时, Level 1 模型就表现出其缺陷。Level 2 模型就是为表示许多高阶效应所建立的。

在第 2 章推导 I/V 平方律特性时, 我们假设沿着沟道区阈值电压恒定。由于沟道下耗尽区的电荷随各点的电压不同而不同, 如图 16.12 所示, 所以这个假设, 即使对于长沟道器件也是不正确的。因为反型层和耗尽层的电荷量与栅极电荷量相等, 随着漏区附近的反型层消失, 则耗尽区必须包围更多的电荷。在 2.2.2 小节中, 考虑阈值电压可变再进行积分, 可得[1]

 


图 16.12 阈值沿沟道区的变化

$$I_D = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left\{ (V_{GS} - V_{TH}) \left(V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} - \frac{2}{3} \gamma [(V_{DS} - V_{BS} + 2\phi_F)^{3/2} - (-V_{BS} + 2\phi_F)^{3/2}] \right) \right\} \quad (16.36)$$

有意义的是, 即使 $V_{BS} = 0$, I_D 仍与 γ 有关。而且, 对于小的 V_{DS} , 等式简化为 Level 1 模型的解析式, 但对于大的 V_{DS} , 漏极电流小于平方律特性计算出的数值。也可计算饱和区边缘的电压[1]:

$$V_{DS, sat} = V_{GS} - V_{TH0} - \phi_F + \gamma^2 \left[1 - \sqrt{1 + \frac{2}{\gamma^2} (V_{GS} - V_{TH0} + \phi_F)} \right] \quad (16.37)$$

在饱和区,漏电流为

$$I_{DS} = I_{D, \text{sat}} \frac{1}{1 - \lambda V_{DS}} \quad (16.38)$$

将 $V_{DS} = V_{DS, \text{sat}}$ 代入式(16.36)中,可得到上式中的 $I_{D, \text{sat}}$ 。

模拟沟道长度调制,或更一般的说法,模拟器件有限的输出阻抗,总是一个困难的问题。仅引入参数 λ 来反映这种现象是很不精确的。在 Level 2 模型中, λ 如果没有给定,则可通过计算夹断点和漏区边缘之间耗尽层的宽度来得到。应用 pn 结耗尽层的简单关系式,可得

$$\Delta L = \sqrt{\frac{2\epsilon_{\text{si}}}{qN_{\text{sub}}} [\phi_B + (V_{DS} - V_{DS, \text{sat}})]} \quad (16.39)$$

式中 $V_{DS, \text{sat}}$ 为夹断电压^①。

上述方法最大的困难在于漏极电流和它的导数在线性区的边界是不连续的[1]! 为了解决这个问题, ΔL 实际上是由另一个“修正”了的关系式给出:

$$\Delta L = \sqrt{\frac{2\epsilon_{\text{si}}}{qN_{\text{sub}}} (V_1 + \sqrt{1 + V_1^2})} \quad (16.40)$$

式中 $V_1 = (V_{DS} - V_{DS, \text{sat}})/4$ 。这样沟道长度调制系数 λ 可表示为 $\lambda = \Delta L / (LV_{DS})$ 。公式(16.40)的特征是晶体管输出阻抗随 V_{DS} 增加而变化,而使用 λ 为常数的 Level 1 模型没有体现这个特征。

Level 2 模型也考虑了沟道区垂直电场引起的迁移率退化。迁移率的计算公式为

$$\mu_s = \mu_0 \left(\frac{\epsilon_{\text{si}}}{C_{\text{ox}}} \cdot \frac{U_C}{V_{GS} - V_{TH} - U_t V_{DS}} \right)^{U_t} \quad (16.41)$$

式中, U_C 表示栅-沟道间临界电场, U_t 为拟合参数,其值在 0 到 0.5 之间,指数 U_t 约为 0.15。

在 Level 2 模型中,定义了 V_{on} 的电压来考虑亚阈值特性, $V_{\text{on}} = V_{TH} + \zeta V_T$, 其中 $\zeta = 1 + (qN_{FS}/C_{\text{ox}}) + C_d/C_{\text{ox}}$, N_{FS} 为经验常数。这样,漏极电流可表示为

$$I_{DS} = I_{\text{on}} \exp \frac{V_{GS} - V_{\text{on}}}{\zeta V_T} \quad (16.42)$$

式中, I_{on} 为 $V_{GS} = V_{\text{on}}$ 时用强反型公式(式(16.36))

计算得到的漏极电流。该式的严重缺陷在于,

在由亚阈值区到强反型过渡时, I_D 斜率不连续,见图 16.13,使仿真时出现各种各样的困难和错误。

除了以上效应之外, Level 2 模型还考虑了另外两个短沟道效应: V_{TH} 随 L 的变化,速度饱和。这些效应在模型中的实现可参见文献[1]。

文献[1]中的测量数据表明:对于工作在饱和区宽而短的器件($L \approx 0.7 \mu\text{m}$), Level 2 模型

 


图 16.13 二级模型漏电流的弯折现象

① 该 pn 结在这里被看作是单边结,即漏区有更高的掺杂浓度。

能够提供合理的 I/V 精度,但是在提供输出阻抗、以及在线性区与饱和区的过渡点方面会出现相当大的误差。而对于窄而长的器件,该模型也相当不准确。

16.3.3 Level 3 模型

Level 3 模型的实现有点类似于 Level 2 模型。Level 3 模型对 Level 2 模型的一些解析式进行简化并引入了许多经验常数,以提高模型对于沟道长度小到 $1\ \mu\text{m}$ 的器件的精度。

该模型中阈值电压的计算公式为

$$V_{\text{TH}} = V_{\text{TH0}} + F_S \gamma \sqrt{2\phi_F - V_{\text{BS}}} + F_n(2\phi_F - V_{\text{BS}}) + \xi \frac{8.15 \times 10^{-22}}{C_{\text{ox}} L_{\text{eff}}^3} V_{\text{DS}} \quad (16.43)$$

式中, F_S 和 F_n 分别表征短沟道、窄沟道效应^①, ξ 模拟漏致势垒降低效应。

迁移率模型包括了垂直和横向的电场影响,表示式为

$$\mu_1 = \frac{\mu_{\text{eff}}}{1 + \frac{\mu_{\text{eff}} V_{\text{DS}}}{v_{\text{max}} L_1}} \quad (16.44)$$

式中

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{\mu_0}{1 + \theta(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} \quad (16.45)$$

v_{max} 是沟道区中载流子的最大速率。由式(16.44)和式(16.45)可知, μ_{eff} 模拟了垂直电场的影响,而 μ_1 反映了横向电场的影响。

漏极电流表示为

$$I_D = \mu_1 C_{\text{ox}} \frac{W_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} \left[V_{\text{GS}} - V_{\text{TH0}} - \left(1 + \frac{F_S \gamma}{4 \sqrt{2\phi_F - V_{\text{BS}}}} + F_n \right) \frac{V'_{\text{DS}}}{2} \right] V'_{\text{DS}} \quad (16.46)$$

式中,如果器件工作在饱和区,则 $V'_{\text{DS}} = V_{\text{DS, sat}}$ 。 $V_{\text{DS, sat}}$ 的数值表示了沟道夹断和速度饱和(图 16.9),其表达式相对较复杂[1]。亚阈值电流表达式类似于 Level 2 模型,在临近强反型处,其导数仍不连续。

Level 3 模型采用了更加复杂的方法来计算沟道长度调制以及电荷和电容参数。详细论述可参见[1]。经与实测数据比较,文献[1]认为:Level 3 模型,与 Level 2 模型一样,对于宽而短器件,精度中等,但对沟道较长的器件有很大的误差。

Level 3 模型的一个严重缺点是,在线性区边界 I_D 对 V_{DS} 导数不连续,这导致输出阻抗的计算结果误差较大。如图 16.14 所示,对于短沟道器件,用 Level 3 模型模拟 r_O 随 V_{DS} 的变化,其模拟结果是相当差的。

^① 对于窄沟道器件,宽度减小时,阈值电压增加[6]。



图 16.14 Level 3 模型中输出电阻的弯折现象

16.3.4 BSIM 系列模型

Level 1~3 模型的特点是通过一些方程式描述器件特性,而这些方程是直接由器件物理导出的。然而,当器件尺寸进入亚微米后,物理意义明确、模型准确、运算效率高的解析式的建立变得困难。BSIM 采用一种与其不同的方法:加入大量的经验参数来简化这些方程,其不足之处是与器件工作原理失去了联系。

BSIM 一个有趣的特点就是增加一个简单关系式来表示器件参数与几何尺寸的依赖关系。通用的关系式为

$$P = P_0 + \frac{\alpha_P}{L_{\text{eff}}} + \frac{\beta_P}{W_{\text{eff}}} \quad (16.47)$$

式中, P_0 是长而宽器件的参数值(如果 $L_{\text{eff}}, W_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, 则 $P = P_0$), α_P, β_P 是拟合因子。例如,迁移率计算式为

$$\mu = \mu_0 + \frac{\alpha_\mu}{L_{\text{eff}}} + \frac{\beta_\mu}{W_{\text{eff}}} \quad (16.48)$$

然而,在小尺寸条件下,式(16.47)的精度会变低[1]。

BSIM 中所用的器件方程和参数拟合超出了本书的讨论范围。BSIM 大约使用 50 个参数,相对于 Level 3 模型作了如下的改进[1]:

- (1) 在考虑垂直电场对迁移率的影响时,考虑了衬底电压的影响;
- (2) 对不均匀掺杂的衬底修正了阈值电压;
- (3) 建立在弱反型区和强反型区的电流公式并使它们的一阶导数连续;
- (4) 为简化漏电流方程,建立了一些新的关系式来计算速度饱和、横向电场对迁移率影响以及饱和电压。

0.7 μm 工艺中的实测结果[1]表明,用 BSIM 模型模拟各种尺寸器件的 I/V 特性,不会出现大的误差,但是对于窄而短的晶体管,其精度有点差。

对沟道长度低于 0.8 μm 器件,除了上述缺陷之外,BSIM 会出现一些难以捉摸的错误。例如,在大的漏-源电压下,BSIM 预计的 MOS 饱和区输出电阻是负的。此外,在深线性区,漏极电流仍然有些不连续[1]。

BSIM 系列模型中下一个模型是 BSIM2。它需要约 70 个参数。BSIM2 对迁移率、漏极电流和亚阈值传输采用新的表达式。由于综合地考虑了沟道长度调制和漏致势垒降低,它还提供了更精确的输出阻抗。然而,实测结果指出,BSIM2 总体精度仅仅略高于 BSIM。对短而窄的管子,BSIM2 在线性区出现一些大的误差,在饱和区甚至出现显著的“弯折(Kink)”现象[1]。

BSIM 和 BSIM2 的发展方向,即通过与物理现象关系很小的经验公式来表示器件特性,最终在模拟短沟道器件中产生了困难。参数提取、模拟工艺变化,以及大量使用多项式的要求,使得建模和应用很困难。结果,BSIM 的下一代模型 BSIM3,在保留 BSIM 和 BSIM2 中许多有用特性的同时,又回到了器件工作的物理原理上。人们很快推出了 BSIM3 几种版本,第三版的 BSIM3 模型大约需要 180 个参数。对沟道长度为 $0.25\mu\text{m}$ 的器件,BSIM3 对于工作在亚阈值和强反型区的器件可以提供合理的精度,但是预计的输出阻抗仍存在大的误差。

16.3.5 其它模型

除了 Level 1~3 模型和三代 BSIM 模型之外,人们还提出了许多其他的 MOS 模型。在这些模型中,最著名的是 HSPICE Level 28, MOS9 和 Enz-Krummenacher-Virttoz(EKV)模型,因为它们提供了表示 MOSFETs 特性的新方法[1]。例如,HSPICE Level 28 模型提高了模型参数与几何尺寸的关系的精度,它所使用的方法是,把各种参数表示成

$$P = P_0 + \alpha \left(\frac{1}{L} - \frac{1}{L_{\text{ref}}} \right) + \beta \left(\frac{1}{W} - \frac{1}{W_{\text{ref}}} \right) + \gamma \left(\frac{1}{L} - \frac{1}{L_{\text{ref}}} \right) \left(\frac{1}{W} - \frac{1}{W_{\text{ref}}} \right) \quad (16.49)$$

式中, L_{ref} , W_{ref} 表示一个“参考”器件(即已测量出特性的晶体管)的尺寸。这样,参数与几何尺寸的关系由相对于参考器件尺寸的增量、而不是器件尺寸的绝对数值来表示,因而可以得到更高的精度。而且,与长和宽的增量的乘积成比例的项也便于曲线拟合。

EKV 模型[11]从实质上不同于传统的对 MOSFET 工作过程的分析方法,它不是以源,而是以衬底作为所有电压的参考点。因此,这种方法避免了漏源极之间的混淆,更重要的是,它引入了在亚阈值区和饱和区均有效的一个漏源电流解析式。

关于这些模型的深入研究可参见[1]。

16.3.6 电荷和电容模型

第 2 章阐述的、适用于 Level 1 的简单栅电容模型,被称为 Meyer 电容模型[1]。即使对长沟道器件,它也有许多不足。在瞬态 SPICE 分析中,该模型电荷不守恒^①,因而使仿真产生误差。例如,如图 16.15 所示,在由一个理想电容器和一个 MOSFET 组成的分压器上施加一周周期方波,由于每个周期在结点 X 处会丢失一些电荷,在输出端,该方波会“下坠”。这种效果产生的原因是电荷计算的误差,电荷通过电容上电压对时间进行积分求得,仿真时,每次计算均积累小的误差,该操作使小的误差积累^①。为使这种误差最小化,需要修改仿真算法,首先

^① 另一个误差源是,假定器件电容是互易的,例如 $C_{\text{GS}} = C_{\text{SG}}$ [1]。

计算反型层和耗尽区的电荷,然后在器件的各电容之间对该电荷进行分配。

 


图 16.15 仿真中电荷消失

Meyer 电荷模型的另一个问题与沟道电荷在漏源端之间的分配有关。Meyer 模型假定:在线性区 $C_{GS} = C_{GD} = (1/2)WLC_{ox} + WC_{ov}$;在饱和区 $C_{GS} = (2/3)WLC_{ox} + WC_{ov}$ 以及 $C_{GD} = WC_{ov}$,这些假定对于短沟道器件是很不精确的。为了便于曲线拟合,要更灵活地分配电荷。例如,在 BSIM 和 BSIM3 中有三种不同的电荷分配方案(40%/60%,50%/50%,0%/100%)。

为了提高精度,特别是要满足模拟电路的要求,现今人们已经为 MOS 器件创建了更完善的电荷和电容模型。然而,如同许多其它模型的改进一样,所得的公式显得相当繁琐,因而不直观。详细叙述可参考文献[1]。

16.3.7 温度特性

MOS 晶体管的许多参数都随温度而变化,很难使仿真的结果与实测结果,在一个宽的温度变化范围内都相当符合。在 Level 1~3 模型和 BSIM,BSIM2 中,下面的参数都受温度影响: V_{TH} ,S/D 结的内建势,硅本征载流子浓度(n_i),带隙能量(E_g)和迁移率。这些参数与温度的关系,大多数都是经验公式,例如:

$$E_g = 1.16 - \frac{7.02 \times 10^{-4} T^2}{T + 1108} \quad (16.50)$$

和

$$\mu = \mu_0 \left(\frac{300}{T} \right)^{3/2} \quad (16.51)$$

式中, $\mu_0 = \mu(T = 300^\circ K)$ 。

BSIM3 还包含了几个参数来表示某些现象与温度的关系,这些现象有:速度饱和、亚阈值电压对 V_{TH} 的影响。在表示 MOS 器件和电路的温度变化方面,BSIM3 可以达到多高的精度尚不清楚。

16.4 工艺角

与双极晶体管不同,在不同的晶片之间以及在不同的批次之间,MOSFETs 参数变化很大。尽管数十年来技术在不断地进步,CMOS 电路参数大的可变性仍然是数字电路和模拟电

路设计者必须面对的一个事实。

为了在一定程度上减轻电路设计任务的困难,工艺工程师们要保证器件的性能在某个范围内,大体上,他们以报废超出这个性能范围的芯片的措施来严格控制预期的参数变化(见图 16.16)。当然,二者之间总是存在矛盾:电路设计师希望缩小这个范围以使设计更加精确,工艺工程师则倾向于尽可能扩大这个范围以提高成品率。例如,在现代 CMOS 技术中,由于工艺和温度的变化,通常能达到的门延迟时间的波动范围为其值的 1~2 倍。

 


图 16.16 性能范围与工艺参数的关系

传统上,提供给设计师的性能范围只适用于数字电路并以“工艺角”(Process Corners)的形式给出。如图 16.17 所示,其思想是:把 NMOS 和 PMOS 晶体管的速度波动范围限制在由四个角所确定的矩形内。这四个角分别是:快 NFET 和快 PFET,慢 NFET 和慢 PFET,快 NFET 和慢 PFET,慢 NFET 和快 PFET。例如,具有较薄的栅氧、较低阈值电压的晶体管,就落在快角附近。从晶片中提取与每一个角相对应的器件模型时,片上 NMOS 和 PMOS 的测试结构显示出不同的门延迟,而这些角的实际选取是为了得到可接受的成品率。因此,只有满足这些性能指标的晶片才认为是合格的。在各种工艺角和极限温度条件下对电路进行仿真是决定成品率的基础。

 


图 16.17 基于 NMOS 和 PMOS 器件速度的工艺角

16.5 数字世界中的模拟设计

存储器和处理器构成了现代半导体产业的主要部分。因而,正如第 17、第 18 章所述,大多数 CMOS 工艺都是为数字的应用来进行设计、优化和表征的。尽管越来越强调器件模型的“模拟”精度,但是我们仍然不能完全相信电路仿真得到的绝对数值。例如,模拟设计师经常会发现 SPICE 仿真中交流分析和瞬态分析的结果存在差异。此外,许多器件模型未能通过简单的基准测试[12],而诸如闪烁(和热)噪声和失配的影响需要实测的数据才能在仿真中正确反映。而且,一些难以捉摸而又重要的现象,如器件的输出电阻的非线性等,即使在最新的器件

模型中也不能正确地给予表达。由一个晶片上提取出来的器件模型也经常不能精确预测出在同一个晶片上制作的电路的速度！由于CMOS工艺从一代到下一代的快速更替，这些困难显得更加突出。

在这种状态下，模拟电路的设计依赖于经验、直觉和实测数据。事实上，复杂、高性能的模拟电路的设计可以要求选取许多数据点，这些数据由试制和测定许多比较简单的试验电路才能得出。

习题

在下面的习题中，除非特别说明，均使用表2.1中数据，并假定 $V_{DD} = 3\text{ V}$ ，所有管子工作在饱和区。

- 16.1 在高电场下 SiO_2 会被击穿。若按比例缩小器件时保持栅氧厚度不变，会出现什么情况？
- 16.2 源和漏区最大掺杂浓度受硅的“固溶度”所限。若按比例缩小器件时保持 S/D 掺杂浓度不变，问 S/D 结电容和体电阻会怎样变化。DIBL 效应会变强还是变弱？
- 16.3 假定开关电容放大器电源电压减小 $1/2$ ，则最大允许电压摆幅也减小 $1/2$ 。为了保持动态范围不变，噪声电压必须减小相同倍数。
 - (a) 如果噪声仅是 kT/C 类噪声，电路中电容应怎样按比例变化？
 - (b) 如果时间常数为 G_m/C ， G_m 表示一级运算放大器跨导，为了保持小信号时间常数不变， G_m 应如何按比例变化？
 - (c) 运算放大器的输入差动对的尺寸和尾巴电流应如何按比例变化？
 - (d) 如保持输出电压最大变化率不变，重做(b)和(c)。
- 16.4 按照理想恒定电场规则，式(16.16)每一个参数应如何按比例变化。亚阈值斜率如何变化？
- 16.5 输入阻抗为 $50\ \Omega$ 的共栅极电路，按比例缩小时，如果 $\lambda = \gamma = 0$ ，求输入阻抗？
- 16.6 如果 $\lambda \neq 0$ ， $\gamma \neq 0$ 且负载为一个按比例缩小的 MOS 电流源，重做习题 16.5。
- 16.7 在功耗敏感的应用中，功耗性能参数定义为器件跨导与偏置电流之比。对于工作在强反型和亚阈值区的长沟道器件计算该值。在漏电流为多少时这两个数值相等？
- 16.8 为什么沿着沟道的任何一点可移动电荷密度不可能降为精确的零？在超出夹断点外会出现什么情况？
- 16.9 由式(16.20)计算 MOSFET 跨导。当源漏过驱动电压过大或过小时会出现什么情况？
- 16.10 利用式(16.29)计算 MOSFET 跨导。证明

$$g_m = \frac{I_D}{V_{GS} - V_{TH}} \left[1 + \frac{1}{1 + \left(\frac{\mu_0}{2v_{sat}L} + \theta \right) (V_{GS} - V_{TH})} \right] \quad (16.52)$$

- 16.11 假定沟道长度调整因子 λ 修正为 $\lambda/(1 + \kappa V_{DS})$ 。式中 κ 为常数，表示输出阻抗对 V_{DS} 的依赖关系，计算 r_O 。解释具有此特性的电流源是怎样使其两端电压产生失真？
- 16.12 假定图 16.18 中电路载流子速度完全达到饱和， $\lambda = \gamma = 0$ ，以 W 和 v_{sat} 为参数推导出每个电路的电压增益。
- 16.13 利用式(16.36)计算 g_{mb} 并和第 2 章结果比较。

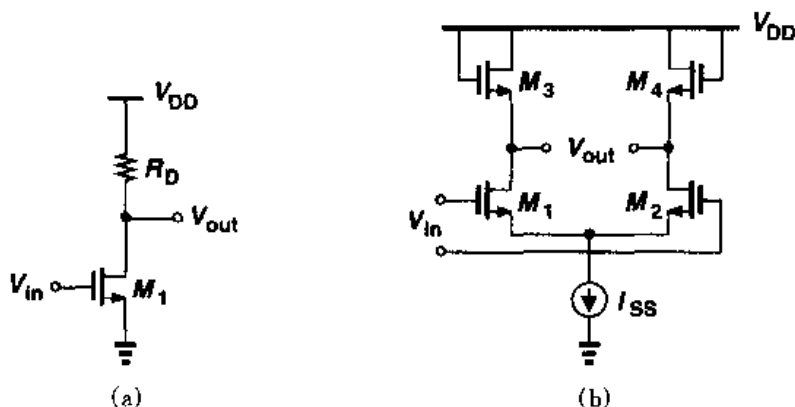


图 16.18

- 16.14 由式(16.50)推导在室温条件下 $\partial E_g / \partial T$ 并解释它如何影响带隙参考电压。
- 16.15 假定工艺的最快边角是由于更高的 μC_{ox} 引起的。如图 16.19 中电路,如果晶体管电流恒定(被偏置在饱和区),在工艺的四边角,电压增益和热噪声会出现什么情况?

 


图 16.19

- 16.17 如果每个晶体管被偏置在固定的 V_{GS} 处,重做习题 16.15 题。

参考文献

1. D. P. Foty. MOSFET Modeling with SPICE. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1997.
2. Y. Tsividis. Operation and Modeling of the MOS Transistor. Second Ed., New York: McGraw-Hill, 1999.
3. P. Antognetti and G. Massobrio, Editors. Semiconductor Device Modeling with SPICE. New York, McGraw-Hill, 1988.
4. R. H. Dennard et al. Design of Ion-Implanted MOSFETs with Very Small Physical Dimensions. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 9, pp. 256 - 268, Oct. 1974.
5. G. E. Moore. Progress in Digital Integrated Circuits. IEDM Tech. Dig., pp. 11 - 14, Dec. 1975.
6. Y. Taur and T. H. Ning. Fundamentals of Modern VLSI Devices. New York: Cambridge University Press, 1988.

7. C. G. Sodini, P. K. Ko, and J. L. Moll. The Effect of High Fields on MOS Device and Circuit Performance. *IEEE Tran. on Electron Devices*, vol. 31, pp. 1386 – 1393, Oct. 1984.
8. P. K. Ko. Approaches to Scaling. pp. 1 – 35, in *Advanced MOS Device Physics*, N. G. Einspruch and G. Gildenblat, Editors, San Diego: Academic Press. 1998.
9. S. Wong and A. T. Salama. Impact of Scaling on MOS Analog Performance. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 18, pp. 106 – 114, Feb. 1983.
10. H. Shichman and D. A. Hodges. Modeling and Simulation of Insulated Field Effect Transistor Switching Circuits. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 3, pp. 285 – 289, Sept. 1968.
11. C. C. Enz, F. Krummenacher, and E. Vittoz. An Analytical MOS Transistor Model Valid in All Regions of Operation and Dedicated to Low Voltage and Low Current Applications. *Analog Integrated Circuits and Signal Processing*, vol. 8, pp. 83 – 114, 1995.
12. Y. Tsividis and K. Suyama. MOSFET Modeling for Analog Circuit CAD: Problems and Prospects. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 29, pp. 210 – 216, March 1994.
13. B. Razavi. CMOS Technology Characterization for Analog and RF Design. *IEEE J. of Solid-State Circuits*, vol. 34, pp. 268 – 276, March 1999.

第 17 章

CMOS 工艺技术

第 16 章介绍了 MOS 器件的高阶效应,本章我们研究 CMOS 技术的制造工艺。因为对电路性能的许多限制均与制造问题有关,所以在 IC 电路和版图的设计中,对器件工艺的整体了解证明是必要的。而且,今天的半导体技术要求工艺工程师和电路设计师之间经常地交流以熟悉相互的需要,因而我们必须对工艺的每一个规则有充分的了解。

本章我们讨论 CMOS 器件的工艺技术,目的是简单地了解生产工序以及它们与电路设计和版图之间的关系。首先扼要地介绍基本的制造工序,例如晶片加工、光刻、氧化、离子注入、淀积和刻蚀。然后,详细讨论 MOS 晶体管的工艺流程。最后,阐述无源器件及互连的工艺。

17.1 概述

在详细讨论制造工艺之前,我们有必要先了解 NMOS 和 PMOS 晶体管的基本结构并预计所需要的生产工序。如图 17.1 所示,在一个 p 型衬底(晶片)上形成了 n 阱、源/漏区、栅介质、多晶硅、n 阱连接和衬底连接以及金属互连。观察此 MOS 器件的侧视图和俯视图,我们或许会提出下列问题:

- (1)各种不同的区域是怎样被准确定位的?例如,如何制作最小尺寸为 $0.25\ \mu\text{m}$ 的多晶硅栅线条,同时又使其与另一条多晶硅连线的间距也保持 $0.25\ \mu\text{m}$?
- (2)n 阱和源/漏区是怎样制作的?
- (3)如何制作栅氧和多晶硅?
- (4)栅氧和多晶硅是怎样与源/漏区自对准的?
- (5)如何制作接触孔?
- (6)金属互连层是怎样淀积的?

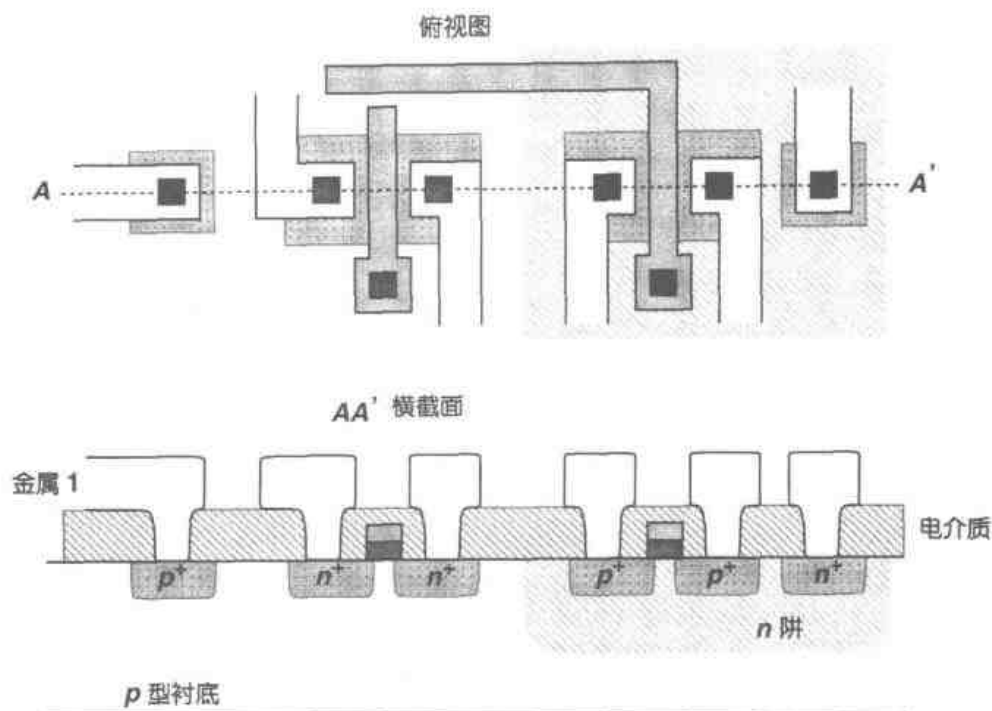


图 17.1 MOS 器件的侧视图和俯视图

现代 CMOS 工艺包括 200 多道工序,但是,为了达到了解的目的,我们可以将其看成下列操作的组合:

- (1)生产适当类型衬底的晶片制造工艺;
- (2)准确定位每个区域的光刻工艺;
- (3)向晶片中添加材料的氧化、淀积和离子注入;
- (4)从晶片上去除材料的刻蚀工艺。

这些工序中多数都要求“热处理”,也就是说,晶片必须在炉中经历热循环。

在半导体工艺和特性描述中,我们经常会涉及到某一层的“薄层电阻”。一个矩形条的总电阻为 $R = \rho L / (Wt)$, 式中 ρ 为材料的电阻率, L , W , t 分别表示矩形条的长、宽和厚度。在集成电路中,层的电阻率和厚度由其制作材料和工艺步骤决定,在版图设计中是无法改变的。因此,定义值 $R_{\square} = \rho / t$ 为薄层电阻,它将两个工艺常量联系了起来。因为对于 $W = L$,也就是对于正方形结构, $R = R_{\square}$, 因此我们将 R_{\square} 的单位表示为每平方欧姆。例如,若薄层电阻为 $10 \Omega / \square$, 则对于 $W = 2 \mu\text{m}$, $L = 20 \mu\text{m}$ 的几何图形,其电阻为 $R = 10 \Omega / \square \times (20/2) = 100 \Omega$ 。实际上,我们可以说“这个线条是 10 个方块长”,意思就是, $L/W = 10$, $R = 10R_{\square}$ 。

17.2 晶片工艺

CMOS 工艺开始所使用的晶片必须是高质量制造的。也就是说,晶片必须生长成只含有极少“缺陷”(如晶体位错或有害杂质)的单晶硅体。此外,晶片必须包含适当的杂质类型和掺杂浓度以满足电阻率的要求。

这种单晶硅的生长可采用“切克劳斯基法”(Czochralski method)实现:将一块单晶硅的籽晶浸入熔融硅中,然后在旋转籽晶的同时逐渐地将其从熔融硅中拉出。这样,一个可以切成薄片的大单晶“棒”就形成了。随着新一代工艺的诞生,晶片的直径在随之增大,现今已超过了 20 cm(8in)。注意,要在熔融硅中掺入杂质来获得所需要的电阻率。然后,晶片被抛光和化学腐蚀,以去除在切片过程中造成的表面损伤。在大多数 CMOS 工艺中,晶片的电阻率为 0.05 到 $0.1 \Omega \cdot \text{cm}$,厚度约为 500 到 1 000 μm (这一厚度在所有的工序完成后会减小到几百微米)。

17.3 光刻

光刻是把电路版图信息转移到晶片上的第一步。正如图 17.1 俯视图所示的以及在第 18 章中更详细介绍的那样,版图由代表不同类型“层”的多边形组成,例如,n 阱、源/漏区、多晶硅、接触孔等。出于制造的目的,我们把版图分解成这些层。图 17.1 的版图可以分成五个不同的层,如图 17.2 所示,其中每一层都要在晶片上以很高的精度加工出来。这里要注意的是,“有源”(或“扩散”)层包括源/漏区和用于连接衬底及阱区的 p^+ , n^+ 接触区。

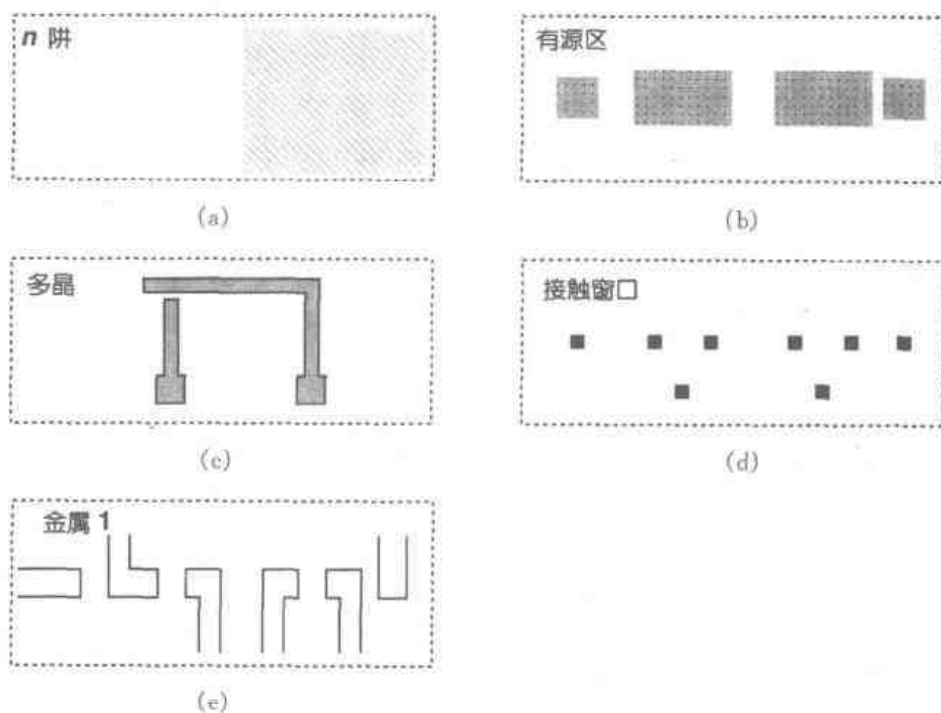


图 17.2 组成图 17.1 结构的层

为了解某一层是如何从版图转移到硅片上的,我们以图 17.2(a)中的 n 阱图形为例来说明。通过被精确控制的电子束将该图形“写”在透明玻璃“掩模版”上(见图 17.3(a))。此外,如图 17.3(b)所示,在晶片上涂一薄层光照后刻蚀特性会发生变化的“光刻胶”^①。接下来,将掩模版置于晶片上方,利用紫外线将图形投影到晶片上(见图 17.3(c))。曝光区域的光刻胶

^① 实际中,涂光刻胶之前先要生长一层很薄的氧化层来保护晶片表面。

“变硬”，不透明区域的光刻胶保持“松软”。然后，将晶片放到腐蚀剂中去除“松软”的光刻胶，从而暴露出其下方的硅表面，见图 17.3(d)。这样，就可以在暴露出的区域制作 n 阱了。这一系列的操作过程被称为一次光刻流程。

 


图 17.3 (a)光刻使用的玻璃掩模版;(b)涂有光刻胶的晶片;
(c)紫外线对光刻胶选择性曝光;(d)刻蚀后暴露出的硅衬底

总之，与每一层的光刻相关的流程都需要一块掩模版和三道工序：

- (1)在晶片上涂光刻胶；
- (2)对准掩模版并进行曝光；
- (3)刻蚀曝光后的光刻胶。

因此，图 17.2 所给的例子至少需要 5 块掩模版，因而需要五次光刻流程。

应该提到的是，在光刻中有两类光刻胶。“负”性光刻胶在曝光的区域是坚硬的，而“正”性光刻胶在未曝光的区域是坚硬的。由本章后面的介绍可知，这两种类型的光刻胶在制作中都是很有用的。

在一个生产中所用到的掩模版的数目严重地影响制造的整体造价并最终影响芯片的单位价格。这是由于两个原因：一是每一块掩模版价值数千美元；二是由于必要的精确度使光刻是一个缓慢而昂贵的作业。实际上，CMOS 技术最初的吸引力就是其相对较少的掩模版数目——大约七块。尽管在现代 CMOS 工艺中，掩模版的数目已接近 25 块（掩模版的总成本大于 20 万美元），然而，每块 IC 的价格依然不高，因为晶片上每单位面积中晶体管的数目和晶片的尺寸始终都在增加。

17.4 氧化

硅的一个独有的特性是，可以在其表面生成非常均匀的氧化层而几乎不在晶格中产生应力，从而允许栅氧化层的制造薄到几十埃（只有几个原子层）。除了作为栅的绝缘材料外，二氧化硅在很多制造工序中可以作为保护层。在器件之间的区域，也可以生成一层称为“场氧”

(FOX)的厚 SiO_2 层,使后面的工序可以在其上制作互连线,见图 17.4。

 


图 17.4 场氧

二氧化硅是将裸露的硅片放在 $1\,000^\circ\text{C}$ 左右的氧化气氛(如氧气)中“生长”而成的。其生长速度取决于氧化气氛的类型和压强、生长的温度以及硅片的掺杂浓度。

栅氧化层的生长是非常关键的一道工序。因为氧化层的厚度 t_{ox} 决定了晶体管的电流驱动能力和可靠性,所以其精度必须控制在几个百分点以内。例如,在晶片上相距 20 cm 的两个晶体管,它们的氧化层厚度差必须小于几个埃,这就要求整个晶片上的氧化层厚度具有极高的均匀性,并因此而要求氧化层缓慢生长。而且,其下面的硅表面的“清洁程度”也会影响沟道中载流子的迁移率,并会因此而影响晶体管的电流驱动能力、跨导和噪声。

17.5 离子注入

在制造过程的许多工序中,都必须对晶片进行选择性掺杂。例如,在图 17.3 所示的光刻工序完成以后,通过在刻蚀出的区域进行杂质注入而形成 n 阱。同样,晶体管的源漏区的形成也都需要对晶片进行选择性掺杂。

最常用的掺杂方法是“离子注入法”。它是通过将杂质原子加速变为高能离子束,再用其轰击晶片表面而使杂质注入无掩模区域而实现的,见图 17.5(a)。掺杂浓度(剂量)由注入密度和注入时间决定,而掺杂区域的深度则取决于离子束的能量。如图 17.5 所示,在离子束的能量很高的情况下,掺杂浓度的峰值实际上出现在表面以下,因而形成杂质的“反常”分布。这种分布对于 n 阱来说是理想的,因为它使 n 阱底部的电阻率较低,可降低对于闩锁效应(见 17.8 节)的灵敏度,又使 n 阱表面的掺杂浓度较低,从而减小 PMOS 器件的 S/D 结电容。

离子注入的另一个重要应用是在晶体管之间形成“沟道阻断”区。考虑图 17.6(a)中 M_1 和 M_2 管的场氧区和源/漏结,假设一根互连线从场氧上通过。令人关注的是,两个 n^+ 区和 FOX 形成了一个 MOS 晶体管,它具有厚的栅氧化层并因此而具有的大阈值电压。然而,当连线上有很高的正电势时,该晶体管就会略微导通,在 M_1, M_2 之间形成漏电通路。为了解决这个问题,通常在场氧淀积之前先进行沟道阻断注入(也称为场注入)(见图 17.6(b)),从而大幅度地提高场氧晶体管的阈值电压。

离子注入会严重地破坏硅的晶格。因此,注入后通常将硅片在大约 $1\,000^\circ\text{C}$ 下加热 15 到 30 分钟,以使晶格键再次形成。这道工艺称为“退火”,它同时会引起杂质扩散,使杂质分布在各个方向展宽。例如,退火会导致源/漏区侧向扩散,形成与栅覆盖区域的交叠。因此,一般在

 


图 17.5 (a)离子注入;(b)逆向分布

 


图 17.6 (a)场氧反型引起的有害导电层;(b)沟道阻断注入

所有的注入都完成以后,对硅片仅退火一次。

在离子注入中一个值得注意的现象是“沟道效应”。如图 17.7(a)所示,如果注入离子束是对准晶轴方向,离子就会在晶片中渗透很深。因此,通常要将注入(或晶片)倾斜 $7 \sim 9^\circ$ (见图 17.7(b)),以避免这种对准,确保形成预期的杂质分布。正如第 18 章中介绍的,这种倾斜注入会影响晶体管的匹配,因而有必要在版图设计中加以考虑。

 


图 17.7 (a)沟道效应;(b)倾斜注入以避免沟道效应

17.6 淀积与刻蚀

如图 17.1 的结构所显示的,器件的制造需要各种材料的淀积。这些材料包括多晶硅、隔离互连层的绝缘材料以及作为互连的金属层。

在厚绝缘层上生长多晶硅的一个常用方法是“化学气相淀积”(CVD)。这种方法是将晶片放到一个充满某种气体的扩散炉中,通过气体的化学反应生成所需的材料。在现代工艺中,通常采用低压 CVD 以获得更高的均匀性。

材料刻蚀也是一个非常关键的步骤。例如,尺寸非常小(如 $0.3\ \mu\text{m} \times 0.3\ \mu\text{m}$)而深度相对比较大(如 $2\ \mu\text{m}$)的接触窗口必须要以高精度刻蚀。根据刻蚀工序中要求的速度、精度和选择性以及被刻蚀材料的种类,可以选择下列方法之一进行刻蚀:

- (1)“湿法”刻蚀,即将硅片置于化学溶液中腐蚀(精确度低);
- (2)“等离子体”刻蚀,即用等离子体轰击晶片(精确度高);
- (3)反应离子刻蚀(RIE),用反应气体中产生的离子轰击晶片。

17.7 器件制造

前面几节介绍了加工工艺,现在我们研究典型 CMOS 技术中的制造工序和器件结构。这里我们分成三类进行:有源器件、无源器件和互连。

17.7.1 有源器件

基本晶体管制造

制造从约 1 mm 厚的 p 型硅晶片开始。在清洁和抛光工序后,在晶片表面生长一层作为保护层的二氧化硅薄层,见图 17.8(a)。接着,制作 n 阱,光刻工序包括光刻胶涂敷、用 n 阱掩

 


图 17.8 MOS 器件的制造工序

模版进行紫外线曝光和选择性刻蚀,然后进行 n 阱离子注入,见图 17.8(b)。之后,去除无用的光刻胶和氧化层,见图 17.8(c)

前面我们提到,在晶体管之间的区域必须进行场注入和场氧生长。在这道工序中,先生成一个由硅氧化物层、氮化硅(Si_3N_4)层和正性光刻胶层组成的叠层。接着,用“有源区”掩模版光刻,以便只刻蚀出晶体之间的区域,见图 17.8(d)^①。然后,进行沟道阻断层注入,去除光刻胶,并在刻蚀出的区域生长一层厚氧化层,即生成了场氧。去除作为保护层的氮化物层和氧化物层,见图 17.8(e),从而露出所有用于制作晶体管的区域。为清楚起见,后续的图中将省略沟道阻断注入。

下一步涉及栅氧化层的生长,这是一道关键工艺,同时,器件制造要求淀积或生长不同的材料,要求采用低速率、低压 CVD,见图 17.8(f)。正如在第 2 章中所讲到的,“自然”形成的晶体管阈值电压通常与期望值相差较大,因而有必要进行阈值电压调整的注入。(NMOS 和 PMOS 晶体管自然生成的阈值电压通常比期望值要小,例如: $V_{\text{THN}} \approx 0$, $V_{\text{THP}} \approx -1 \text{ V}$)。这种注入是在栅氧化层生长后进行的,从而会在表面附近形成一个杂质薄层,使 NMOS 和 PMOS 器件的阈值电压变得更正。

栅氧形成后,进行多晶硅层淀积和“多晶硅掩模版”光刻,其完成后的结构如图 17.8(g)所示。我们应该注意,多晶硅只是一种非晶(“无定形”)硅,这是由于多晶硅层生长在二氧化硅层之上从而无法形成单晶体。由于多晶硅是用作导体的,因此其无定形性无关紧要。为了减小这层多晶硅的电阻率,通常要进行额外的注入,以产生每方块几十欧姆的薄层电阻。


在接下来的工序中,要通过离子注入形成晶体管的源/漏结和衬底接触区以及 n 阱接触区。这一步需要一块“源/漏掩模版”和两次光刻工序。如图 17.8(h)所示,第一次用负性光刻胶光刻出 n^+ 注入区(NMOS 晶体管的源/漏结和 n 阱接触区);第二次,(见图 17.8(i))用同一块掩模版和正性光刻胶光刻出 p^+ 注入区域(PMOS 晶体管的源/漏结和衬底接触区)。注意,以上的离子注入也都会对多晶硅层进行掺杂,这样就减小了其薄层电阻。这道工序完成了基本晶体管的制作。

读者可能会感到奇怪,为什么在栅氧化层和多晶硅栅生成之后才制作源/漏结。假设先作源/漏结,如图 17.9(a)所示。那么多晶硅栅的掩模版与源/漏区对准就变得非常关键。即使对准偏差占最小沟道长度的比例很小,也会在源(或漏)区与栅之间形成缺口,导致在晶体管中无法形成连续的沟道。相反,图 17.8 所示的工序产生了“自对准”结构,因为源/漏区可以精确地在栅区的两侧被注入,而光刻的对准偏差仅使一个结比另一个结略窄一点(见图 17.9(b))。有趣的是,最初几代的 CMOS 工艺都是以图 17.9(a)中的方法为基础的,不过人们很快就发现,自对准结构使其本身更容易按比例缩小。

后端工艺

当晶体管的基本结构加工出来以后,下一步晶片必须进行“后端”工艺,主要是通过接触孔和连线实现芯片上各种各样的电气连接。后端工艺中的第一道工序是制备“金属硅化物”。因为掺杂多晶硅和源/漏区方块电阻的典型值为每方块几十欧姆,所以最好能将它们的电阻值减小约一个数量级。金属硅化物可以通过在多晶硅层和有源区(S/D 区和衬底接触区以及 n 阱接触区)覆盖一薄层高电导材料(如硅化钛或硅化钨)来生成。如图 17.10 所示,实际上,这一

^① 为清楚起见,图中没有显示出 n 阱。

 图 17.9 (a)淀积多晶硅前形成 n^+ 区;(b) 自对准结构

步先在多晶硅栅的边缘生成一个“氧化物侧墙”,这样硅化物淀积就也变成了一个自对准工艺^①。如果没有侧墙,栅上的硅化物层就可能会与源/漏上的硅化物层短路。

 


图 17.10 (a)氧化物侧墙;(b)硅化物

后端工艺中的下一步是在多晶硅和有源区上做接触孔。其步骤是:先在晶片表面覆盖一层相对比较厚($0.3 \sim 0.5 \mu\text{m}$)的氧化层,并用“接触掩模版”进行光刻工序。然后用等离子体刻蚀来形成接触孔,见图 17.11(a)。出于可靠性问题的考虑,多晶硅栅的接触孔不放置在栅区域上。

而后,在整个芯片上淀积第一层金属互连层(称为金属 1)(用铝或铜)。用“金属 1 掩模版”进行光刻并进行金属层的选择性刻蚀,见图 17.11(b)。

上层金属互连可用相同的工序完成,见图 17.11(c)。对每一附加的金属层来说,都需要两块掩模版:一块用于形成接触孔,另一块用于金属本身。这样,一个包含五层金属互连层的

^① 自对准硅化物有时被称为“Salicide”。

 


图 17.11 接触孔和金属制造

CMOS 工艺在后端工艺中就需要 10 块掩模版。金属层之间的接触孔有时被称为“通孔”，以区分与有源区和多晶硅层连接的第一层接触孔。

应该说明的是,如果有很大的面积需要接触,通常会使用很多小的接触窗口一而不是用一个大窗口。由于可靠性的要求,每个接触孔或通孔的尺寸都是固定的,版图设计人员不能增加或减小其尺寸。金属与有源区大面积连接会发生一个值得注意的现象,叫“接触穿刺”(contact spiking)。如图 17.12(a)所示,这时,金属可能会“吃”掉和透过掺杂区,并最终穿过 pn 结到达衬底,将二极管短路。相反,小尺寸的接触孔可以避免接触穿刺,见图 17.12(b)。

后端工艺中的最后一步是在晶片表面覆盖一层“玻璃”或“钝化”层,以避免在后续的机械加工和切片时损伤表面。用“钝化掩模版”进行光刻工序后,仅在压焊点上方的钝化层刻出窗口,用于芯片与外部环境的连接(如封装)。

17.7.2 无源器件

电阻、电容等无源器件在模拟设计中有着广泛的应用,因而希望用标准 CMOS 工艺来实现这些器件。然而,实际上由于 CMOS 工艺主要定位于数字应用,因此仅提供 NMOS 和 PMOS 晶体管。新一代的 CMOS 工艺可能需要一到两年的时间并经历多次反复才能成为“模

 


图 17.12 (a)大接触孔导致穿刺;(b)避免穿刺的小接触孔

拟工艺”,即提供高性能的无源器件。如果数字 CMOS 工艺用于模拟电路,那么必须寻求一些可以用作无源器件的结构。采用这些结构的主要问题是不同晶片间元件值的波动,因为数字工艺流程并不将这些结构用于电路。

电阻

我们可以调整 CMOS 工艺以提供适合于模拟电路设计所要求的电阻。一个常用的方法是选择性地“阻挡”淀积在多晶硅之上的硅化物层,从而形成一个与掺杂多晶硅有相同电阻率的区域,见图 17.13。这就意味着,制造过程中需要额外增加一块掩模版和相应的光刻工序。在生产中,由于多晶硅掺杂浓度由多次离子注入决定,因此这里所得到的电阻率未必是目标值,但是,它通常在每方块五十欧姆到几百欧姆的范围内。由于同样的原因,不同晶片之间和不同批次的晶片之间的电阻率也会大致相差 $\pm 20\%$ 。

图 17.13 中的电阻两端采用硅化物,与将金属层与掺杂多晶硅直接连接相比,可大大降低接触电阻。这种方法不仅提高了电阻值的精度,也改善了相同结构之间的匹配。而且,对一个给定的阻值,多晶硅电阻对衬底的电容一般比其他类型电阻对衬底的电容要小得多,这种电

 


图 17.13 使用硅化阻挡层形成的多晶电阻

阻的下底板电容约为 $90 \text{ af}/\mu\text{m}^2$,边缘电容约是 $100 \text{ af}/\mu\text{m}$ 。这种电阻具有非常好的线性特性,特别是当电阻形状较长时。这种电阻最主要的困难是稳定性差、制版成本高和工艺复杂。

在一个纯数字工艺中,覆盖有硅化物的多晶硅、覆盖有硅化物的 p^+ 或 n^+ 有源区、 n 阱以及金属层都可以作为电阻。由于硅化物层的电阻率很低,更主要是其电阻值变化显著(例如达到 $\pm 50\%$),因此很少用于模拟电路中^①。一个 n 阱电阻可以如图 17.14 那样形成,但是其电

^① 一个例外是:希望得到较小的阻值而不注重电阻的绝对值,如 A/D 中的电阻网络(见 18 章)。

阻率可能会随工艺变化百分之几十。由于 n 阱电阻的薄层电阻典型值为 $1\text{ k}\Omega/\square$, 在绝对阻值要求不严的情况下, 它被证明是很有用的。例如, 图 17.15 所示的共源级放大电路, M_0 和 I_0 提供偏置, 电容 C_1 用来隔断前一级的直流电平。为了将信号通路与由 M_0 引入的低阻抗(和噪声)相隔离, 在 X 和 Y 之间加入电阻 R_1 。这里 R_1 的阻值要求不严, 只要足够大就行。

应当指出, 由于 n 阱和 p 型衬底之间形成的耗尽区的原因, n 阱电阻会产生很大的寄生电容并显著地与电压有关。图 17.16 所示为一种典型情况, 这里 n 阱电阻的一端电压固定为 V_{DD} 。由于对衬底的电容是沿电阻的分布电容(不均匀), 因此采用集总模型来等效是不够准确的, 但是作为一种粗略的估算, 可以在电阻的两边各等效一个其值为总电容值一半的电容。我们还应注意到, 当 V_{out} 变化时, 耗尽区的宽度随之变化, 因而电阻的阻值也随着变化。

CMOS 工艺中得到的金属层的方块电阻大约为 $70\text{ m}\Omega/\square$ (底层)到 $30\text{ m}\Omega/\square$ (顶层)。因此, 对于模拟设计中常用的电阻值, 很少使用金属层来实现。

电容器

在现代的模拟 CMOS 电路中, 电容器被证明是必不可少的。在模拟设计中至关重要的几个电容器参数为: 非线性(与电压有关)、对衬底的寄生电容、串联电阻和每单位面积电容(密度)。在面向模拟设计的 CMOS 工艺中, 可以采用“多晶硅-扩散层”, “多晶硅-多晶硅”或者“金属-多晶硅”结构来制作

 


图 17.14 n 阱电阻

 


图 17.15 耦合电路中 n 阱电阻的应用

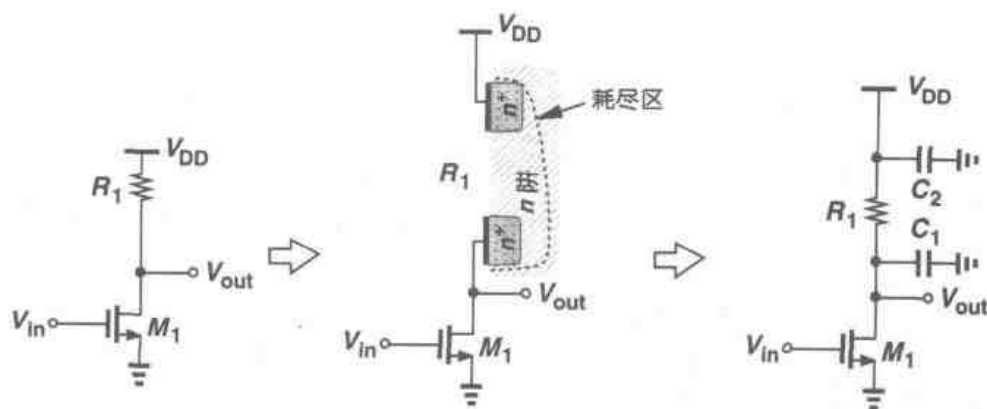


图 17.16 采用 n 阱电阻的共源级放大电路

电容器。如图 17.17 所示, 这些结构基于的想法就是在两个悬浮导电层之间生长或者淀积一

层相对比较薄的氧化层,从而形成一个下极板寄生电容适中(人约为 10~20%)的高密度的电容器。

 


图 17.17 线性电容结构

(a)多晶硅-扩散层; (b)多晶硅-多晶硅; (c)金属-多晶硅

制造图 17.17(a)中多晶硅-扩散层电容器所需的制作工序如图 17.18 所示。首先,类似图 17.3 的光刻流程使用“电容器掩模版”确定出下底板区,然后进行 n^+ 重掺杂(见图 17.18(a))。其次,在整个晶片表面生长栅氧化层(见图 17.18(b))。注意,由于 n^+ 区的重掺杂会造成该区域上方的氧化层生长较快,因而得到的单位面积电容值比 MOSFETs 的小。接着进行与标准 CMOS 工艺相同的制作,从而同时形成电容器和 MOS 器件(见图 17.18(c),(d))。

 


图 17.18 多晶硅-扩散层电容的制造步骤

在上述工序中理解电容掩模版的必要性是非常重要的。制造 MOS 器件的自对准工艺,只是在栅氧化层和多晶硅形成以后才在衬底中形成有源区。因此,要想在多晶硅下形成一个掺杂区域而不采用额外的光刻工序是不可能的。即使版图设计成如图 17.19 那样,由于 n^+ 掺杂是在多晶硅淀积之后进行,结果仍然会生成 MOS 器件,而不是线性电容器。

多晶硅-扩散层电容器,由于其制作简单而成为最常见的一类电容器,但是它仍然需要额外的一块掩模版和一些相关的制作工序。这种结构的电容器具有一些非线性,因为多晶硅-氧化层以及氧化层-扩散层的界面处的耗尽区宽度随外加电压而改变,见图 17.20,从而使两导电层之间相等的绝缘层厚度发生变化。如果 $C \approx C_0(1 + \alpha_1 V + \alpha_2 V^2)$,那么 α_1 和 α_2 分别约

为 $5 \times 10^{-4} \text{V}^{-1}$ 和 $5 \times 10^{-5} \text{V}^{-2}$ 。这种布局的下极板寄生电容约是极板间电容的 20%。

图 17.17(b)所示的多晶硅-多晶硅电容器用在“双多晶”工艺中,如用于制造电可擦除可编程只读存储器(EEPROMs)。这种结构需要一块电容器掩模版和一些工艺步骤来淀积和刻蚀第二层多晶硅,它在某些工艺中可以采用,并且有与多晶硅-扩散层电容器大致相同的线性特性和下极板寄生电容。


 


图 17.19 形成 MOSFET 而不是线性电容的版图

图 17.17(c)中所示的金属-多晶硅结构电容器是这三种电容器结构中线性特性最好而且最昂贵的。在晶体管已经形成并在多晶硅上覆盖硅化物后,会在整个晶片表面淀积一薄层 SiO_2 。接着,使用电容器掩模版在多晶硅上进行光刻,确定出必须保留氧化层的区域,然后进行选择刻蚀。由于使用硅化物,因此在多晶硅-氧化层界面处不会形成耗尽区,而且电容器的线性度也得到了改善。这种结构实现了小到百万分之几的非线性系数[1]。下极板寄生电容大致为极板间电容的 10%~20%。

 

数字 CMOS 工艺由于成本和产量的原因并不提供前面所讲的几种电容器结构,因此,设计者必须利用工艺中“原有”的层来构造电容器。

由 MOSFET 实现的电容器结构也许是 CMOS 工艺中最简单一种。如图 17.21(a)所示,这种器件有一个从低电压时的小电容值(没有沟道存在,等效电容为氧化层电容和耗尽区电容的串联值)到电压超过 V_{TH} 后的大电容值(C_{ox})的变化。由于在工艺中栅氧化层通常是最薄的一层,因此偏置在强反型状态下的 MOS 电容器的单位面积电容非常大,如果需要大的电容

 


图 17.21 (a) MOSFET 电容器; (b) 非线性的 C/V 特性的

值,则这种电容器可以节省相当大的面积。也由于同样的原因,下极板寄生电容(即由漏结和源结引起的寄生电容)相对于栅电容的比率较小,其典型值为 10%~20%。

遗憾的是, MOS 电容器即使在强反型状态下也与电压有关,这使其在精确的电荷传输中缺少吸引力。

例 17.1

考虑 12.3.3 节中提到的乘 2 放大器,其实现如图 17.22(a)所示,它使用了一个 MOS 电容器

C_1 和一个线性电容器 C_2 。解释在放大模式下输出电压是如何失真的。

 


图 17.22 采用 MOS 电容器的精确乘 2 放大电路

解

为了简化,假定 V_{in} 为负,且其绝对值大于 NMOS 的 V_{TH} ,以使 NMOS 电容器在采样过程中工作在强反型状态。当电路进入放大模式时, C_1 两端的电压近似为零,存储在 C_1 上的全部电荷转移到 C_2 上。这些电荷量有多大? 如果 C_1 是线性电容,则我们有 $Q = C_1 V$,但是在这里我们必须表示为 $dQ = C_1 dV$ 。因此,如图 17.22(b)所示,当电容器上的电压由 V_{in} 变化到零时,总的转移电荷等于 C/V 特性曲线下的面积,该值远小于线性状态时的值。输出电压由下式给出:

$$V_{out} \approx V_{in} + \frac{1}{C_2} \int_0^{V_{in}} C_1 dV \quad (17.1)$$

关于 MOS 电容器的另一个问题就是它们的串联电阻,这种影响来源于栅极材料和沟道电阻,后者是主要的。假设适当的版图使栅电阻为最小,我们把沟道电阻看成图 17.23 所示的那样,其等效串联电阻估算为 $(R_{tot}/2) \parallel (R_{tot}/2) = R_{tot}/4$,其中 $R_{tot} = [\mu C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_{TH})]^{-1}$ 。因此 MOS 电容器的本征时间常数等于:

 


图 17.23 MOS 电容器中的沟道电阻

$$\tau = \frac{R_{\text{tot}}}{4} C_{\text{ch}} \quad (17.2)$$

$$= \frac{1}{4\mu C_{\text{ox}}(W/L)(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} WLC_{\text{ox}} \quad (17.3)$$

$$= \frac{L^2}{4\mu(V_{\text{GS}} - V_{\text{TH}})} \quad (17.4)$$

实际上,电阻和电容沿沟道的分布特性使时间常数等于上式计算值的 $1/3$ [2]。MOS 电容器的另一个参数是品质因数 $Q = [1/(C\omega)]/R_s$ 。根据经验公式,我们取 $R_s < 0.1/(C\omega)$ 。

等式 17.4 表明,对于一个给定的过驱动电压,为了使 MOS 电容器的串联电阻最小, L 必须最小化。因此, MOS 电容器通常设计成一些又宽又短的器件并联,而不设计成正方形块,如图 17.24 所示。这种做法的代价是对衬底的结电容比较大,而且面积有所增加。

 


图 17.24 用宽而短 MOS 管以减小沟道电阻

在需要线性电容器的应用中, CMOS 技术可以形成导电层“夹层”结构。如图 17.25 所示

 


图 17.25 由原有的导电层构成的线性电容

的例子,利用每相邻两层之间的电容来增加单位面积的电容值。由于导电层之间的绝缘层相对较厚,这种结构与前述的类型相比仍需要非常大的面积。更重要的是,下极板寄生电容(例如如图 17.25 中多晶硅和衬底之间的电容)相当大,约是总的夹板电容的 $50\% \sim 60\%$ 。这种结构将在第 18 章中详细分析。

例 17.2

一个输入电容为 C_{in} 的放大器被交流耦合到输出电阻为 R_{out} 的前一级。考虑图 17.26 所示的

两种结构,并允许信号最大衰减 20% 的情况下,当 $C_P = 0.5C_C$ 或 $C_P = 0.2C_C$ 时,计算耦合电容的最小值和相应的时间常数。

 


图 17.26

解

在图 17.26(a)中,衰减由 $A_v = C_C / (C_C + C_{in})$ 给出,对于 20% 的信号衰减可得 $C_C \geq 4C_{in}$ 。因此,节点 X 到地的总电容值等于 $C_P + C_C C_{in} / (C_C + C_{in}) = C_P + 0.8C_{in}$ 。由此可得,当 $C_P = 0.5C_C$ 时,时间常数为 $2.8R_{out}C_{in}$;当 $C_P = 0.2C_C$ 时,其值为 $1.6R_{out}C_{in}$ 。

在图 17.26(b)中,由 C_P 本身引起的信号衰减为: $A_v = C_C / (C_C + C_{in} + C_P)$,这表明如果 $C_P \geq 0.2C_C$,则 C_C 无论取何值都不能得到 20% 的信号衰减。

以上结果可得出两个重要的结论。第一,图 17.26(a)的布局更可取;第二,附加的耦合电容器(例如,用以隔离偏置电平)会严重降低电路的工作速度。

17.7.3 互连

现代复杂集成电路的性能在很大程度上取决于可采用的互连的质量,因而要求在新一代的技术中采用更多的金属层^①。虽然在高性能电路中建立适当的互连模型仍然是一个非常活跃的研究课题,然而,本节的目的使读者对互连问题有一个基本的了解。

互连的两个特性,即串联电阻和并联电容,会影响电路的性能,因而经常要求在版图和电路设计之间反复迭代。电源线和地线的串联电阻成为一个主要的问题,它会产生直流和瞬态的压降。而且对于一根长的信号传输线,连线的分布电阻和分布电容也会引起显著的信号延时。

在可忽略趋肤效应的低频情况下,金属连线的电阻可以很容易地估算出。对于顶端(最厚)连线,其方块电阻的典型值为 $30\text{m}\Omega/\square$,对于较下层连线,其值为 $70\text{m}\Omega/\square$ 。对于大电流的连线(如电源线和地线),其有限电阻会影响线宽的选择,如下面的例子所示。

例 17.3

D/A 转换器中包含 N 个由宽长比 W/L 相等的 NMOS 管实现的电流源,见图 17.27(a)。假设每相邻两个电流源之间有一个小的互连电阻 r ,估算 I_N 和 I_1 之间的失配。

解

^① 至编书时,6 层金属布线的工艺已在量产。

 


图 17.27 D/A 转换器中接地线电阻的影响

如果 r 足够小, 电路可等效为图 17.27(b), 其中 $I_1 \approx I_2 \approx \dots \approx I_N = I$ 。节点 N 处的电压由电流叠加所得

$$V_N = Ir + I(2r) + \dots + I(Nr) \quad (17.5)$$

$$= \frac{N(N+1)}{2} Ir \quad (17.6)$$

如果 V_N 相对较小, 则上面假定 $I_1 \approx I_2 \approx \dots \approx I_N = I$ 是合理的, 并且 $M_1 \sim M_N$ 有近似相等的跨导。故

$$I_N = I - g_m V_N \quad (17.7)$$

$$= I - g_m r \frac{N(N+1)}{2} I \quad (17.8)$$

$$= I \left[1 - g_m r \frac{N(N+1)}{2} \right] \quad (17.9)$$

由于 $V_1 \approx NIr$, 我们有 $I_1 = I - g_m NIr$, 这样 I_1 和 I_N 之间的相对失配值为

$$\left| \frac{I_1 - I_N}{I} \right| = g_m r \frac{N(N-1)}{2} \quad (17.10)$$

这里的关键问题是失配与 N^2 成正比。因此, 接地总线必须足够地宽, 以使 r 最小。

决定互连线宽度的另一个因素是“电迁移”。在高电流密度下, 连线中的铝原子容易“迁移”, 其留下的空位(在器件工作几年后)最终会造成连线断开。因此, 为了保证器件长期可靠地工作, 必须限制连线中的最大电流密度。根据经验, 每微米宽可接受的电流密度为 1 mA, 但是实际值还会根据金属的厚度而变化。此外, 对于瞬态电流, 其峰值可能会更高。

连线电容的问题更为复杂。我们先考虑在衬底上方有一根金属线的情况, 见图 17.28, 其电容用“平板”电容和“边缘”电容来表示。对于窄连线而言, 二者的大小是可比的。用于计算导电衬底上方单位长度的总连线电容的一个简单经验关系式为

 


图 17.28 互连线的平板电容和边缘电容

$$C = \epsilon \left[\frac{W}{h} + 0.77 + 1.06 \left(\frac{W}{h} \right)^{0.25} + 1.06 \left(\frac{t}{h} \right)^{0.5} \right] \quad (17.11)$$

式中 W, h, t 所表示的尺寸如图 17.28 所示[3]。对于典型的尺寸,该等式预测电容误差只有几个百分点。

尽管工艺中上层金属单位长度和宽度上所表现的电容值较小,但是其允许的最小宽度通常比下层金属大。因此,给定长度的最小电容值对于顶层金属而言会只是略微地偏小。表 17.1 列出了在四层金属 $0.25\mu\text{m}$ 工艺中最小宽度、平板电容、边缘电容(相对衬底)的典型值。

表 17.1 $0.25\mu\text{m}$ 工艺互连线的最小宽度和电容值

	多晶	金属 1	金属 2	金属 3	金属 4
最小宽度 (μm)	0.25	0.35	0.45	0.50	0.60
下底板电容 ($\text{aF}/\mu\text{m}^2$)	90	30	15	9.0	7.0
边缘电容(两边) ($\text{aF}/\mu\text{m}$)	110	80	50	40	30

在连线之间同样会存在平板电容和边缘电容。如图 17.29 所示,对于较复杂的版图,这种效应很难量化,通常需要利用计算机程序来做。实际上,层与层之间的电容是通过“解电磁场方程”来计算,实验测量,并在工艺设计手册中被制成数据表格的。

 


图 17.29 复杂的互连结构

17.8 闩锁效应

由于制造上的困难,最初几代的 MOS 工艺仅提供 NMOS 器件。实际上,许多早期的微处理器和模拟电路都是用 NMOS 工艺制造的,但是它们的功耗相当大。尽管 CMOS 器件需要大量的掩模版和制造工序,CMOS 逻辑的零静态功耗仍促使了 CMOS 技术时代的到来。然而,在 CMOS 电路中会产生一个严重的问题(在 NMOS 实现中并不存在),这就是闩锁效应。

考虑如图 17.30(a)所示的 NMOS 和 PMOS 器件。第 11 章已讲到,寄生 pnp 双极型晶体管 Q_1 与 PFET, n 阱和衬底有关。同样地,寄生 npn 晶体管 Q_2 与 NFET 一起被确定。我们可以看到以下两点:

(1) 每个双极型晶体管的基区必然与另一个晶体管的集电区相连接;

(2) 由于 n 阱和衬底均有一定的电阻,因而 Q_1 和 Q_2 的基区分别与 V_{DD} 和地之间存在一个非零电阻。

因此寄生电路如图 17.30(b)所示,在 Q_1 和 Q_2 处形成一个正反馈环路。实际上,如果有电流注入节点 X 使 V_X 上升,则 I_{C2} 增大, V_Y 下降, $|I_{C1}|$ 增大,导致 V_X 进一步上升。如果环路增益大于或等于 1,这种现象将持续下去,直至两个晶体管都完全导通,从 V_{DD} 抽取很大的电流。此时称该电路被闩锁。

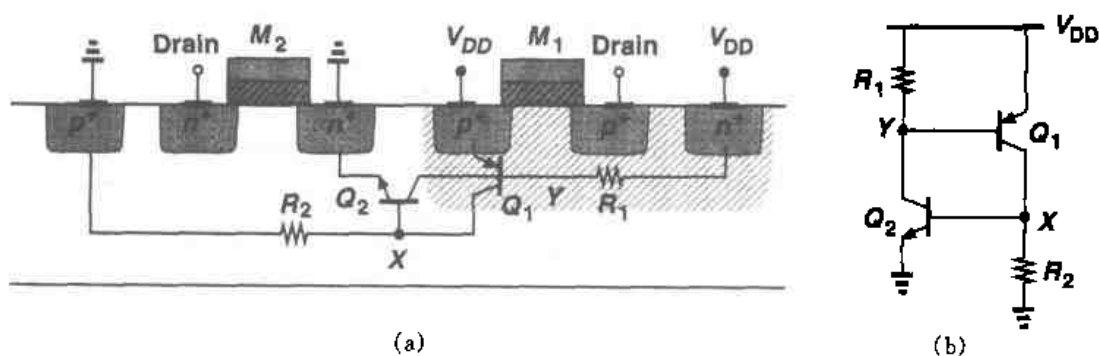


图 17.30 (a) CMOS 工艺中寄生双极晶体管; (b) 等效电路

在集成电路中触发闩锁效应的起始电流可以由不同的原因产生。例如,在图 17.30(a)中, Q_1 , Q_2 的基区分别容性地耦合到 M_1 , M_2 的漏区。因此漏端的一个大电压摆动会向 n 阱或衬底注入相当大的位移电流,从而引发闩锁效应。

闩锁效应通常发生在使用大尺寸数字输出缓冲器(反向器)的情况下。这种电路容易通过晶体管较大的漏结电容向衬底注入大电流,或通过正偏源-衬二极管而向衬底注入大电流。后一种情况是由于在与地相连的键合线上产生了一个相当大的瞬态电压而引起的(见第 18 章)。

为了防止闩锁效应,工艺工程师和电路设计师都要采取预防措施,以确保图 17.30(b)中等效电路的环路增益可靠地保持小于 1。适当选择杂质浓度和分布以及版图设计规则可以保证寄生电阻和双极晶体管的电流增益值都很小。此外,电路的版图包括衬底接触孔和 n 阱接触孔,这些孔的间隔都应该相当小,以便使其接触电阻最小。通常每种工艺的设计手册都会详细提供一些可用于防止闩锁效应的版图规则。

习题

在下面的习题中,除非另作说明,均使用表 2.1 中的器件数据,并假定 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。此外,还假定所有管子均处于饱和状态。

- 17.1 一种 MOS 工艺仅提供 n 型晶体管和两层金属布线。画出这种工艺的制作工序示意图并确定其所需要的掩模版的最小数目。
- 17.2 在调整阈值电压的注入中,若晶片不倾斜,会引起严重的沟道效应。分析这时的阈值电压比预定值高还是低。

17.3 图 17.31 中的电路在制造时采用比预期值更长的栅氧化周期。如果阈值电压仍等于期望值, 绘出 V_{out}/V_{in} 特性曲线并和期望情况下的结果相比较。

17.4 图 17.31 中电路制造时不进行调整阈值电压注入。绘出 V_{out}/V_{in} 特性曲线并和期望情况下的结果相比较。

 


图 17.31

17.5 由于版图的错误, 图 17.32 所示电路的一个结出现接触孔穿刺。如果 (a) 电压增益比期望值高; (b) 输出电压接近 V_{DD} , 分析功能失常的原因。

17.6 在一个大电路中采用的 NMOS 共源共栅电流源表现出的输出阻抗比期望值要低得多。确定可能是由哪一个制造上的错误引起这一现象的: (a) S/D 注入时的沟道效应; (b) 忽略了沟道阻断注入; (c) 栅氧生长不充分。

 


图 17.32

17.7 NMOS 共源共栅电流源的输出电流为零。如果这是由一次 (小的) 光刻偏差引起的, 确定它发生在制造中的哪 (一) 步?

17.8 以有源电流镜为负载的差动对具有较低的小信号电压增益。如果偏置电流等于设计值, 确定这一现象可能是由哪一个制造上的错误引起的: (a) n 阱注入浓度偏高; (b) 调整阈值电压的注入浓度偏高; (c) 栅氧化周期过长。

17.9 图 17.33 中开关电容放大器表现出较大的增益偏差。如果运放的偏置电流等于设计值, 确定可能是哪一个制造上出现了错误: (a) 调整阈值电压的注入浓度偏高; (b) C_1 底板 (节点 P 处) 重掺杂; (c) S/D 注入时的沟道效应。

 


图 17.33

17.10 在图 17.34 中, 数字电路从 V_{DD} 抽取了大的瞬态电流。如果没有 M_1 , 则电感 L_b 会承受一个大的瞬态电压 $L_b dI_{DD}/dt$ 。增加宽长比 $W/L = 100/0.5$ 的晶体管 M_1 来抑制这种效应。

(a) 计算 M_1 的等效串联电阻;

(b) 将数字电路部分等效为瞬态电流源, 计算在节点 X 处产生临界阻尼响应时所对应的 L_b 的最大值。

 


图 17.34

17.11 在图 17.27 中的电路中, $V_b = 1.2 \text{ V}$, $N = 32$, $(W/L)_{1-N} = 20/0.5$ 。计算在最大电流失配为 1% 时 r 的最大值。

17.12 假定在式 (17.11) 中, $t = 1 \text{ } \mu\text{m}$, $h = 3 \text{ } \mu\text{m}$, W 为何值时平板电容和边缘电容相等? 如

果 $h = 5 \mu\text{m}$ 其值又为多少?

参考文献

1. C. Kaya et al. Polycide/Metal Capacitors for High Precision A/D Converters. IEDM Dig. Of Tech. Papers, pp. 782 – 785, Dec. 1988.
2. P. Larsson. Parasitic Resistance in an MOS Transistor Used as On-Chip Decoupling Capacitor. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 32, pp. 574 – 576, April. 1997.
3. E Barke. Line-to-Ground Capacitance Calculations for VLSI: A Comparison. IEEE Trans. on Computer-Aided Design, vol. 7, pp. 195 – 298, Feb. 1988.

第 18 章

版图与封装

在过去 20 年里,CMOS 模拟电路已经从低速度、低复杂度、小信号、高工作电压的电路发展成了高速度、高复杂度、低工作电压以及包含大量的数字电路的“混合信号”系统。虽然器件尺寸的缩小提高了晶体管的原始速度,但集成电路不同模块之间有害的相互干扰以及版图与封装中的非理想性,正日益限制了这种系统的工作速度和精度。目前的模拟电路设计受版图与封装的影响非常严重。

在本章中,我们将讨论关于版图与封装的一些基本原则,并着重考虑芯片上数字电路和模拟电路共存时出现的一些效应。为方便起见,我们将“模拟电路”和“混合信号电路”都称为模拟电路。我们首先概述版图设计规则,分析有关模拟电路版图的一些问题,其中包括叉指晶体管、对称性、参考源分布、无源器件版图和互连线。然后,我们将讨论衬底耦合问题。最后,我们阐述封装问题,分析集成电路的外部连接的自感、互感和电容所产生的影响。

18.1 版图概述

集成电路的版图定义为制造集成电路时所用的掩模上的几何图形。从第 17 章可知,这些几何图形包括如下几层: n 阱、有源区、多晶硅、 n^+ 和 p^+ 注入、接触孔以及金属层。

图 18.1 是一个 PMOS 管例子,它描绘了所有需要的掩模图形。应该注意如下几个方面:

(1) 由于制造过程中不可避免地存在对准偏差,所以为保证晶体管被包含在 n 阱内,应使 n 阱环绕器件时留有足够的余量。

 


图 18.1 PMOS 晶体管版图

(2) 每个有源区(源/漏区以及与 n 阱相连的 n' 区)都被相应的注入区图形包围,且有源区边界与注入区边界之间有足够的间距。

(3) 由第 17 章中所介绍的 IC 制造工序可知,栅区需要一块独立的掩模。

(4) 接触孔掩模窗口提供了有源区和多晶硅到第一层金属的连接。

在目前大多数版图工具中,注入区甚至 n 阱都可以根据晶体管的其他几层版图自动生成,这样就减少了版图设计人员在计算机屏幕上所看到的版图层数,从而简化了工作。

18.1.1 设计规则

虽然每个晶体管的宽度和长度是由电路设计决定的,但版图中其他大多数尺寸都要受“设计规则”的限制。设计规则就是不管制造工艺的每一步出现什么样的偏差都能保证正确制造晶体管和各種连接的一套规则。大部分设计规则都可以纳入以下描述的四種规则之一。

最小宽度

掩模上定义的几何图形的宽度(和长度)必须大于一个最小值,该值由光刻和工艺的水平决定。例如,若矩形多晶硅连线的宽度太窄,那么由于制造偏差的影响,可能会导致多晶硅断开,或者在局部出现一个大电阻,如图 18.2 所示。通常,这连线层越厚,则该层最小允许的宽度也越大,这表明,随着工艺尺寸的减小,层厚度也必须按比例缩小。图 18.3 是 $0.25\ \mu\text{m}$ 工艺下最小宽度的例子。但要注意,版图设计人员是无法控制每一层厚度的。

 


图 18.2 窄多晶硅连线中太大的宽度变化

 


图 18.3 多晶硅连线 and 金属连线的宽度与厚度

最小间距

在同一层掩模上,各图形之间的间隔必须大于最小间距,在某些情况下,不同层的掩模图形的间隔也必须大于最小间距。例如,如图 18.4(a)所示。如果两条多晶硅连线之间间隔太小,就可能造成短路。另一个例子,如图 18.4(b)所示,一条多晶硅连线靠近晶体管的源或漏区,此时必须要有一最小间距来保证包围晶体管的注入区与该多晶硅连线不会发生交叠。

 


图 18.4 (a)间隔太小的两条多晶硅连线之间的短路;(b)有源区与多晶硅的最小间距

最小包围

在图 18.1 的版图中我们提到, n 阱和 p^+ 注入区在环绕晶体管时均应有足够的余量, 以确保即使在出现制造偏差时器件部分始终在 n 阱和 p^+ 注入区里面。这些就是最小包围的例子。图 18.5 又给出了一个多晶硅连线与第一层金属连线通过接触孔相连接的例子。为了保证接触孔位于多晶硅与第一层金属的正方形区域内, 应使多晶硅与第一层金属均在接触孔周围留有足够的余量。

 


图 18.5 多晶硅和金属包围接触孔的规则

最小延伸

有些图形在其它图形的边缘外还应至少延长一个最小长度。例如, 如图 18.6 所示, 为确保晶体管在有源区边缘能正常工作, 多晶硅栅极必须在有源区以外具有最小延伸。

除了上面所说的四种最小尺寸外, 还要遵循一些最大允许尺寸。例如, 为避免“起皮”(lift-off)问题, 长金属线的最小宽度通常应大于短金属线的最小宽度。其他有关“天线效应”的规则, 将在下节中讨论。

 


图 18.6 多晶硅超出栅区的延伸

图 18.7 总结了以 PMOS 电流源为负载的 NMOS 差动对的一部分版图设计规则。现在的 CMOS 工艺通常包括了 150 个以上的版图设计规则。

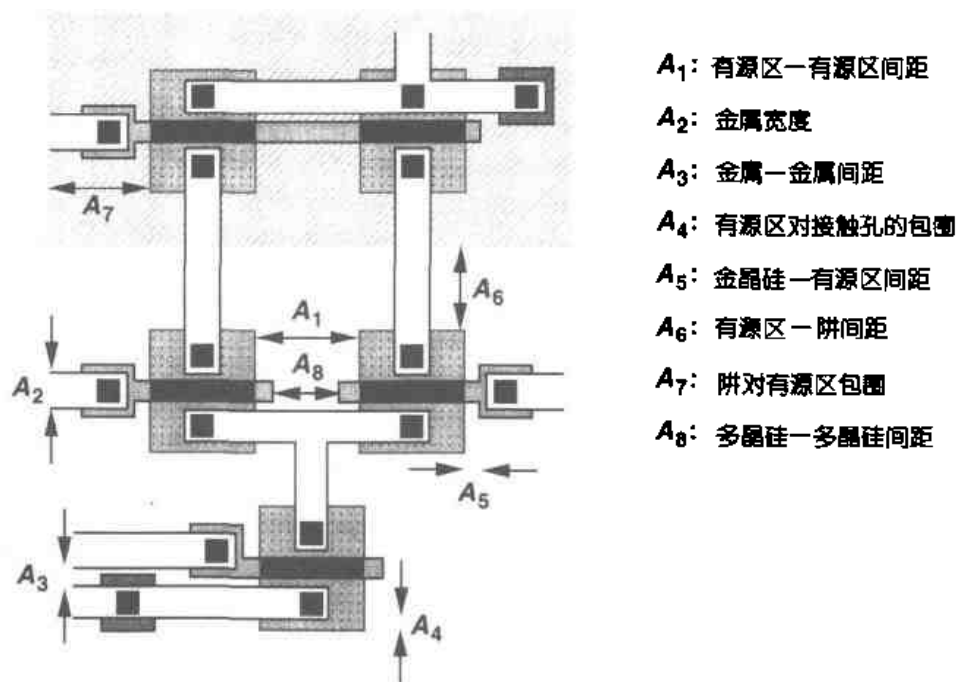


图 18.7 以 PMOS 电流源为负载的差动对版图

18.1.2 天线效应

假设一个小尺寸 MOS 管的栅极与具有很大面积的第一层金属连线接在一起,如图 18.8(a)所示,在刻蚀第一层金属时,这片金属就像一根“天线”,收集离子,使其电位升高。因此,在制造工艺中这个 MOS 管的栅电压可增大到使栅氧化层击穿,而这个击穿是不能恢复的。

任何与栅极连接的大片的导电材料,包括多晶硅本身,都可能产生天线效应。因此,亚微米 CMOS 工艺通常限制了这种几何图形的总面积,从而将栅氧化层被破坏的可能性减到了最小。如果必须要使用大面积的几何图形,就必须象图 18.8(b)所示的那样,断开第一层金属。这样,当刻蚀第一层金属时,大部分面积就没有与栅极连接。

 


图 18.8 (a) 易受天线效应影响的版图；(b) 为避免天线效应断开第一层金属

18.2 模拟电路的版图技术

在主流 CMOS 工艺中必须采用各种设计规则的目的,是在适当提高电路设计质量的同时最大程度地提高数字集成电路的成品率。另一方面,对于模拟系统,则要采用许多版图方面的预防措施,以便将诸如串扰、失配、噪声等效应减到最小。

18.2.1 叉指晶体管

在第 2 章提到,为了减小 S/D 结面积和栅电阻,沟道宽度大的晶体管常采用“折叠”的形式。对于沟道宽度非常大的管子,如果采用图 18.9(a)所示的简单结构还没有达到宽度要求,就需用“叉指”结构(如图 18.9(b)所示)。根据经验,每一个指状晶体管的宽度的选取要保证该晶体管的栅电阻小于其跨导的倒数。在低噪声电路中,栅电阻必须是 $1/g_m$ 的 $1/5$ 到 $1/10$ 。

 


图 18.9 (a)简单的 MOS 晶体管折叠结构; (b)使用叉指结构

例 18.1

如果一个 MOS 晶体管,宽长比为 $100\ \mu\text{m}/0.6\ \mu\text{m}$,在 $1\ \text{mA}$ 电流的偏置下,跨导为 $1/(200\ \Omega)$,如果栅极多晶硅的方块薄层等于 $5\ \Omega/\square$,若要保证栅的热噪声电压是输入参考的沟道热噪声电压的 $1/5$,那么,这种结构包含的叉指晶体管的宽度最大是多少才符合要求?

解

如果该晶体管由 N 个指状晶体管并联而成,那么每一个指状晶体管的跨导为 $1/(200N\ \Omega)$,总分布电阻为 $5\ \Omega \times (100/0.6)/N$ 。利用第 7 章给出的关于输入参考的沟道热噪声的长沟道近似,可以得到

$$\text{沟道噪声} = \sqrt{4kT \frac{2}{3} (200)}\ \text{V}/\sqrt{\text{Hz}} \quad (18.1)$$

$$\text{栅噪声} = \sqrt{4kT \frac{500}{0.6N^2} \frac{1}{3}}\ \text{V}/\sqrt{\text{Hz}} \quad (18.2)$$

其中,式(18.2)右边的因子 $1/3$ 是考虑栅电阻的分布特性而得到的(第 7 章)。式(18.1)等于

式(18.2)的 5 倍,可得

$$N = 5\sqrt{\frac{6.25}{3}} \quad (18.3)$$

$$\approx 7.2 \quad (18.4)$$

因此,最少需要 8 个指状晶体管。

把一个晶体管分成多个并联指状晶体管,虽然可以减小栅电阻,但是源/漏区的周边电容变大了。以图 18.10^① 所示的结构为例,当由三个指状晶体管并联时,源或漏总周长等于 $2(2E + 2W/3) = 4E + 4W/3$,而由五个指状晶体管并联时,总周长为 $3(2E + 2W/5) = 6E + 6W/5$ 。一般情况下,构成的指状晶体管数目 N 为奇数,源/漏区的周边电容可由下式给出:

 


图 18.10 晶体管版图

(a)采用 3 个指状晶体管; (b) 采用 5 个指状晶体管

$$C_P = \frac{N+1}{2} (2E + \frac{2W}{N}) C_{jsw} \quad (18.5)$$

$$= [(N+1)E + \frac{N+1}{N}W] C_{jsw} \quad (18.6)$$

所以,为了减小源/漏区的周边分布电容,要使指状晶体管数目乘以 E (即 NE 值)必须比 W 值小得多。但实际上,它与减小栅极电阻噪声发生矛盾,这就需要在二者中进行折衷,或采用在栅极两端都接上引线的方法来减小栅极电阻。

如果构成晶体管的指状晶体管的数目很大,就可以采用图 18.11 所示的结构,这样晶体管的图形就不会很长,也就避免了整个电路的版图中出现不成比例的尺寸。

对共源共栅电路,若输入管 M_1 与共源共栅管 M_2 的栅宽相同,那么其版图可以简化。如图 18.12

 


图 18.11 由许多指状晶体管构成的宽晶体管版图

^① 多个指状晶体管的使用有时被称为“叉指型结构”。

(a), M_1 的漏与 M_2 的源共用一个连接区。更重要得是, 如图 18.12(b) 所示, 这个连接区不与其他结点相连, 不必提供接触孔, 因而可以做得很小。因此, M_1 的漏电容可大大减小, 从而提高了高频性能。当这两个管子栅极比较宽时, 每个管子可采用两个或更多的指状晶体管并联而成(见图 18.12(c))。

 


图 18.12 栅宽相同的共源共栅电路版图

18.2.2 对称性

回顾第 13 章可知, 全差动电路中的不对称性会产生输入参考失调电压, 因而限制了可检测的最小信号电平。尽管一些失配不可避免, 但如果不充分注意版图中的对称性, 就可能产生大的失调电压, 甚至比第 13 章中由统计方法预计的值大得多。对称性设计还可以抑制共模噪声和偶次非线性效应。值得注意的是, 我们所关心的器件及其周围环境都必须进行对称性设计。这一点将在后面讨论。

让我们从图 18.13(a) 所示的差动对着手。如果这两个 MOS 管按图 18.13(b) 那样沿不同

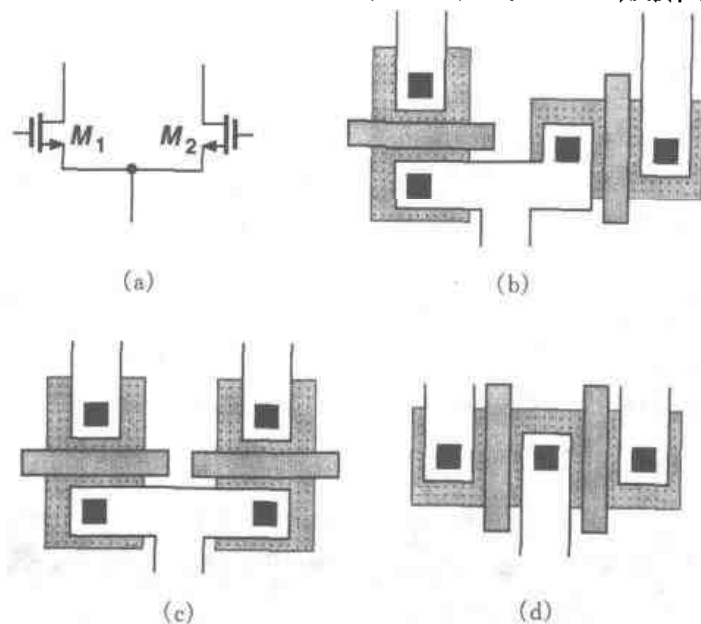


图 18.13 (a) 差动对; (b) M_1 和 M_2 管的栅极取向不同的版图;
(c) 栅在一条线直线上的版图; (d) 栅平行排列的版图

方向放置,由于在光刻及圆片加工的许多步骤中沿不同轴向的特性大不一样,就会产生很大失配。因而,图 18.13(c)和(d)的方案似乎更合理一些。这两者之间的选择是由一种称作“栅阴影”的细微效应决定的。如图 18.14 所示,由于要避免沟道效应(第 17 章),在源/漏的离子注入时通常把注入方向(或圆片方向)倾斜 7° 左右,这样栅极多晶硅就会阻挡一部分离子,形成阴影区。结果,在源区或漏区有一窄条区,它接收的注入较少,从而在注入区退火之后,使源区和漏区边缘的扩散产生了细微的不对称。

 


图 18.14 由注入倾斜造成栅阴影区

现在,考虑存在栅阴影的图 18.13(c)和(d)的结构,如图 18.15 所示。在图 18.15(a)中,如果阴影区出现在源区(或者是漏区),那么这两个器件不会因阴影导致不对称。在图 18.15(b)中,即使标出了这两管子阴影区的源(或漏)极,这两 MOS 管也不一样,这是因为, M_1 的源区的右边是 M_2 管,而 M_2 的源区右边是场氧。同样, M_1 和 M_2 左边结构也不一样。换句话说, M_1 和 M_2 的周围环境不一致。因此,图 18.15(a)所示结构更好些。

 


图 18.15 栅阴影效应

(a) 两个 MOS 管的栅在同一直线上; (b) 两个栅相互平行

图 18.15(b)结构所固有的不对称性可以通过在晶体管两边加两个“虚拟”MOS 管的办法加以改进,因为这可使 M_1 和 M_2 管周围的环境几乎相同,见图 18.16。但是,在更复杂的电路中,如折叠式共源-共栅运算放大器,这种方法不能轻易使用。

 


图 18.16 增加虚拟管以提高对称性

我们应当强调在对称轴的两边保持相同环境的重要性。例如,在 18.17(a)版图中,只有一个 MOS 管旁边有一条无关的金属线通过,这会降低对称性,增大 M_1 和 M_2 之间的失配。在这种情况下,可以在另一边也放置一条相同的金属线(见图 18.17(b))(这条金属线甚至可以悬空),而最好是去掉引起不对称的那条线。

 


图 18.17 (a) M_2 管旁边的金属线引起的不对称; (b) 在 M_1 管相对称位置安排同样一条线来消除不对称性

对于大的晶体管,对称性就变得更困难了。例如,在图 18.18 的的差动对中,为使输入失调电压较小,这两个晶体管的宽度都比较大,但沿 x 轴方向的梯度会引起明显的失配。为了减小失配,可采用“共中心”的布局方法,这样沿 x 轴和 y 轴方向的一阶梯度效应就会相互抵消。如图 18.19 所示,这种布局方法把 M_1 和 M_2 都分成两个宽度为原来一半的晶体管,沿对角放置且并联连接。^①然而,在版图上布线很困难,经常会导致如图 18.17(a)所示的系统不对称,或者线对地电容及线间电容的不同而引起整体不对称。对于大一点的电路,如运算放大器,则因走线可能过于复杂而无法实现。

 


图 18.18 离子浓度梯度变化对差动对的影响

 


图 18.19 共中心版图

线性梯度效应,也可像图 18.20 所示的那样;通过“一维”交叉耦合的办法得到抑制。这里,所有四个宽度为一半的晶体管一字排开, M_1 和 M_2 可由相邻的两个晶体管与相距最远的两个晶体管分别相连构成(见图 18.20(a)),也可由两组相间隔的晶体管分别相连构成(图 18.20(b))。(为了清楚起见,未画出晶体管的源与漏端的连接。)

为分析该结构中的梯度效应,

^① 图中所示的连接仅在概念上是正确的。

让我们假设,每两个相邻的半宽晶体管之间的栅氧电容变化为 ΔC_{ox} ①。将 M_{1a} 和 M_{4a} 并联,得到

$$I_{D1a} + I_{D4a} = \frac{1}{2} \mu_n (C_{ox} + C_{ox} + 3\Delta C_{ox}) \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (18.7)$$

将 M_{2a} 和 M_{3a} 并联,可得

$$I_{D2a} + I_{D3a} = \frac{1}{2} \mu_n (C_{ox} + \Delta C_{ox} + C_{ox} + 2\Delta C_{ox}) \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (18.8)$$

因此,这种类型的交叉耦合抵消了梯度效应的影响。而对图 18.20(b)所示组合,可得到

$$I_{D1b} + I_{D3b} = \frac{1}{2} \mu_n (C_{ox} + C_{ox} + 2\Delta C_{ox}) \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (18.9)$$

且

$$I_{D2b} + I_{D4b} = \frac{1}{2} \mu_n (C_{ox} + \Delta C_{ox} + C_{ox} + 3\Delta C_{ox}) \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (18.10)$$

 


图 18.20 一维交叉耦合

① 实际上, C_{ox} 变化也会影响阈值电压, 这里忽略了这种影响。

等式(18.9)和式(18.10)显示,图18.20(b)所示的方法消除误差的能力较差。

读者可以证明,对于受梯度影响的其他器件参数,也可得到相似的结果,结论是:采用图18.20(a)所示的结构比图18.20(b)所示结构的误差要小。但因为 $M_{2a} + M_{3a}$ 与 $M_{1a} + M_{4a}$ 周围的环境不同,所以必须在 M_{1a} 的左边和 M_{4a} 的右边加虚拟晶体管。

18.2.3 参考源的分布

在模拟电路系统中,许多内部模块的偏置电流与偏置电压都是来源于一个或多个带隙基准产生器。这些基准电路(即参考电路)在整个芯片上的分布带来了许多严重的问题。考虑图18.21所示的例子,电流 I_{REF} 由一个带隙参考源提供, $M_1 \sim M_n$ 作为许多模块的偏置电流源远离晶体管 M_{REF} ,且相互间也离得较远。如果电流 $I_{D1} \sim I_{Dn}$ 和 I_{REF} 之间的匹配很重要,就必须考虑沿地线的电压降。实际上,对于连在同一根地线上的大量电路,电流源和 I_{REF} 之间的系统失配可能大得难以接受。

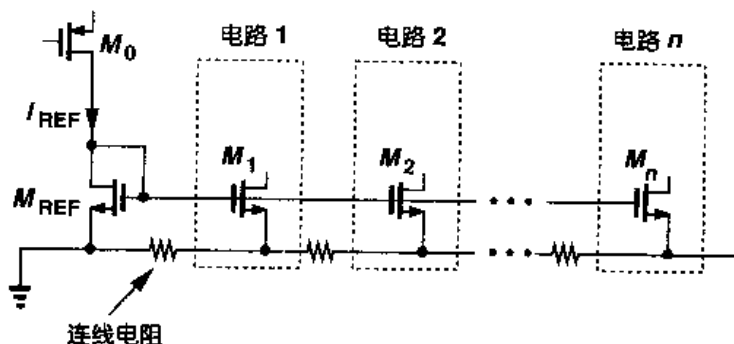


图 18.21 用于电流镜偏置的参考电压分布

为解决上述的困难,参考源可以按电流(而不是电压)进行分配。如图18.22所示,其思路是将参考电流走线连到临近的模块,并且就地生成镜像电流。将连线电阻与电流源串连,如果电路模块密集地出现在芯片上不同区域,这种方法可减小系统的误差。但是, I_{REF1} 与 I_{REF2} 之间以及 M_{REF1} 与 M_{REF2} 之间的失配还会带来误差。在大的系统中,为了减少布线难度,最好多采用几个局部的带隙参考电路。

在图18.21和图18.22所示电路中,另一个问题是晶体管的取向问题。在18.2.2小节中提过,以图18.21为例,如果 M_{REF} 和 $M_1 \sim M_n$ 沿不同方向放置,那么就会导致显著的不匹配。由于模块电路1,2,...,n可以分别放置,因此在整个芯片布局前后,要特别注意所有模块的电流源的取向。

图18.21和图18.22中的电流的按比例缩放也需要仔细选择器件的尺寸和版图。假设图18.21的电路要求 $I_{D1} = 0.5I_{REF}$ 和 $I_{D2} = 2I_{REF}$ 。已知 $(W/L)_{REF}$,怎样确定 $(W/L)_1$ 和 $(W/L)_2$ 呢?回顾第2章中的内容,由于源/漏区的边缘扩散,有效沟道长度比版图上所画长度小 $2L_D$, L_D 是个很难控制的量。因此,为避免严重失配,所有晶体管的沟道长度都必须相等,此时通过适当选择各晶体管的宽度来实现电流的按比例缩放。于是,我们可以假定: $W_1 = 0.5W_{REF}$ 和 $W_2 = 2W_{REF}$ 。图18.23显示了要保证适当的匹配, M_{REF} , M_1 和 M_2 是如何布图的。应当注意,所有晶体管的等效宽度都是一个单位值 W_u 的整数倍。除了 M_1 的源极的一

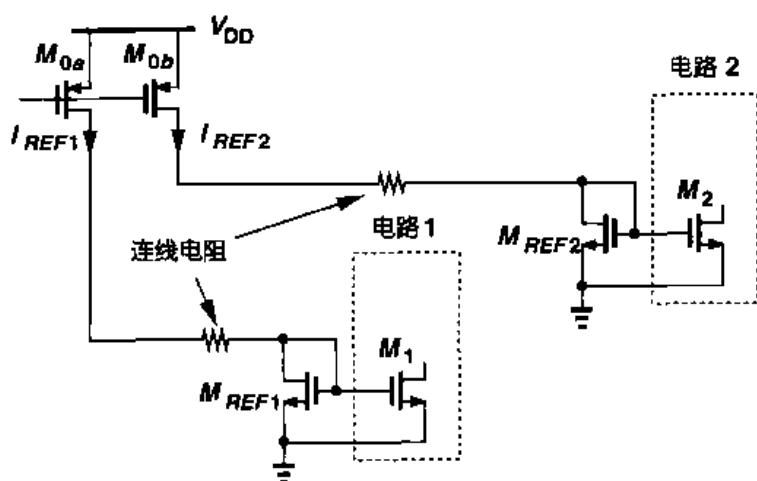


图 18.22 电流分布减小了连线电阻影响

半悬空(或与漏相接)外,晶体管 M_1 和 M_{REF} 完全一样。为了改善匹配,这一组器件可以在四周用虚拟晶体管包围。

 


图 18.23 为电流源的匹配而作适当的器件尺寸缩放

18.2.4 无源器件

在主流 CMOS 工艺中,无源器件的实现一直面临着许多难题。新一代 CMOS 工艺刚被采用时,只提供 NMOS 和 PMOS 器件,很少允许使用多晶电阻(带硅化物阻挡层)或者高密度线性电容。因为大约需要两年时间后才能将这样的模块加到工艺中去,也就是我们所说的,“模拟”工艺要落后“数字”工艺大约两年。认识这一点很重要,因为两年后下一代的基本 CMOS 工艺已经投入使用,见图 18.24,它将提供尺寸更小、速度更快的晶体管。

在第 $t = t_1 + 2$ 年,制造商应使用哪一代的工艺呢? 第 N 代工艺具有特性良好的无源器件,但其最小尺寸是 L_1 ,而第 $N + 1$ 代工艺还没有高质量的无源器件,但其最小尺寸缩到了 $L_1/2$ 。考虑到,要设计没有这些无源器件的模拟电路是非常困难的,因此应该采用第 N 代工艺,而不使用有速度优势的 $N + 1$ 代工艺。但是,数字电路可以迅速转移到尺寸更小的工艺上,如果要在一个芯片上与数字系统集成在一起,模拟模块也必须照这么做。实际上,不同的

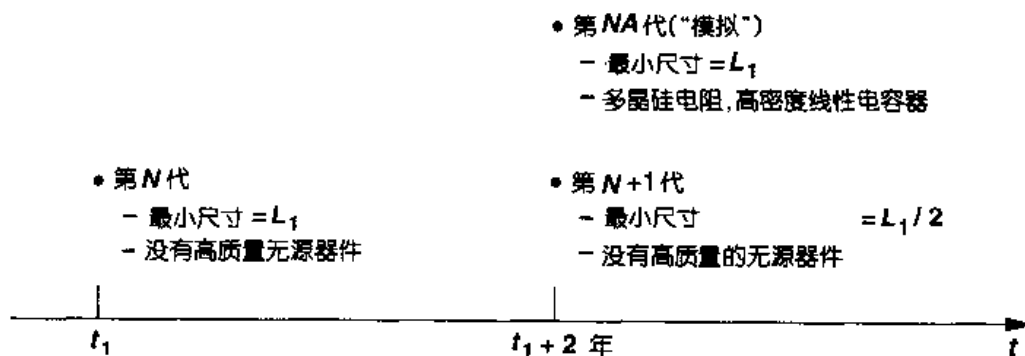


图 18.24 数字与模拟 CMOS 工艺的发展模式

IC 制造商采用了不同的方案：有些厂商用模拟工艺开发产品，积极地发掘要设计的器件的良好特性，而另外一些制造商采用数字工艺，利用了功耗与速度能够更宽松地进行折衷的优势，与数字电路保持兼容。

现在让我们研究无源器件的实现。

电阻

使用硅化物阻挡层的多晶电阻具有线性度高，对衬底电容小和失配相对小的特点。实际上这种电阻的线性度取决于其长度[1]，并且在高精度应用中需要精确地测量和建模。图 18.25 所示例子中，电阻的非线性是很关键的。由于 $V_{out} = -I_{in}R_F$ ，所以电流到电压的转换精度取决于 R_F 的线性度。

 


图 18.25 反馈放大器将电流转换为电压

与其它器件一样，多晶电阻的匹配度是其尺寸的函数。例如，一个长 $5\ \mu\text{m}$ 宽 $3\ \mu\text{m}$ 的电阻，典型的失配程度为 0.2%。针对 MOS 器件的版图设计的大多数对称规则也适用于电阻。例如，长宽比例严格定义的电阻必须由相同的单位电阻通过串联或并联构成（具有相同的取向）。

例 18.2

考虑图 18.26 所示的带隙电路。确定 n ， R_1 和 R_2 的值，使 V_{out} 的温度系数为零并使版图具有高精度。

解

因为 $V_{out} = V_{BE3} + V_T(R_2/R_1)\ln n$ ，我们必须找出适当的 n ， R_1 ， R_2 值，使得 $(R_2/R_1)\ln n \approx 17.2$ （第 11 章）。如果 $n = 31$ ，那么 $R_2/R_1 \approx 5$ ，设计出的版图如图 18.27(a) 所示。注意 R_1 要放在中间，以部分抵消梯度的影响。

现在假设我们选 $n = 25$ ，可得 $R_2/R_1 = 5.34$ 。这个精确数值显然不能靠简单地调节 R_2 和 R_1 的尺寸来实现。更合适的选择是，把 R_2/R_1 的值写成 $16/3$ ，设计出的电阻版图如图 18.27(b) 所示。

 


图 18.26

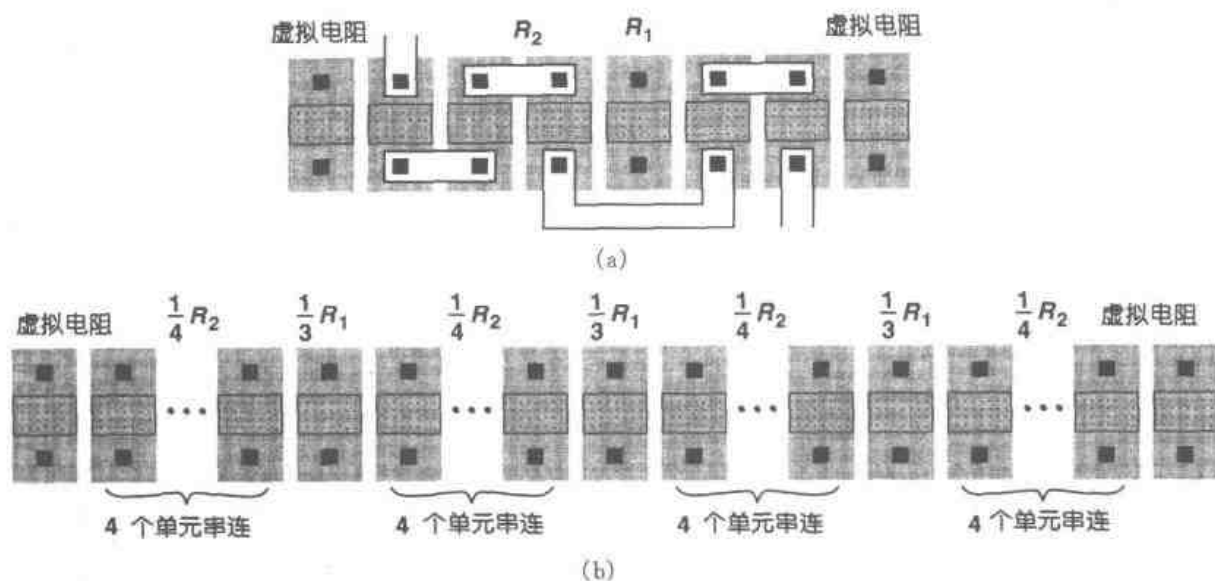
 
 
图 18.27 电阻 R_1 和 R_2 的版图(a) $R_2/R_1 = 5$; (b) $R_2/R_1 = 5.34 \approx 16/3$ 

图 18.28 (a)大电阻的版图; (b)蛇形结构

对于大数值的电阻,通常将其分成较短的电阻单位,平行放置并串联在一起,见图 18.28(a)。从匹配和可重复性的角度讲,这种结构比“蛇形”结构(图 18.28(b))更优越,后者在拐角处的电阻较大。

多晶电阻的薄层电阻值 R_{\square} 会随温度和工艺而变化,在设计中需要预防这种变化。温度系数取决于掺杂类型和浓度,并且必须在每一个工艺中对其进行测量。它在 p^+ 掺杂和 n^+ 掺杂时的典型值分别为 $+0.1\%/^{\circ}\text{C}$ 和 $-0.1\%/^{\circ}\text{C}$ 。由工艺引起的变化通常小于 $\pm 20\%$ 。

在没有硅化物阻挡层这块掩模的工艺中,电阻可由下列材料构成: n 阱、源/漏 p^+ 或 n^+ 材料、硅化的多晶硅和金属,且它们的 R_{\square} 值也按这个顺序减小。 n 阱电阻的薄层电阻值大约为 $1\text{ k}\Omega$,但其受工艺影响变化比较大,例如 $\pm 40\%$ 。而且,这 R_{\square} 值取决于电阻的宽度,其曲线如图 18.29 所示。这是因为,深度为几微米时, n 阱区在边缘的扩散与宽度有关。另外, R_{\square} 随 n 阱到衬底电压的变化而剧烈改变,导致电阻出现非线性,且难

图 18.29 n 阱薄层电阻与电阻宽度的关系

以确定阻值大小。例如,在图 18.30 电路中,由于电阻 R_S 下边的耗尽区远比 R_D 的窄,因此,这两个电阻的 R_{\square} 值存在很大的失配。而且当 V_{out} 变化时, R_D 的薄层电阻也随之改变,这会导致非线性。 n 阱电阻的温度系数 TC 为 $+0.2\% \sim +0.5\% / ^\circ\text{C}$ 。

 


图 18.30 n 阱电阻作负载的共源放大器

例 18.3

如图 18.31, 一个 A/D 转换器包含了一个电阻梯形网络, 它由 128 个 n 阱电阻组成, 用来提供一系列等差的参考电压。如果这个电阻梯形网络两端分别接 $V_1 = +1\text{ V}$ 和 $V_2 = +2\text{ V}$, 试计算 R_{128}/R_1 的值。

解

n 阱中耗尽区的宽度由下式决定: $x_d = \sqrt{2\epsilon_{si}(\phi_B + V_R)/(qN_{well})}$, 这里 N_{well} 是指 n 阱注入浓度, V_R 是反向偏压。假设零偏置电压下的 n 阱深等于 t_0 , 可以得到

$$\frac{R_{128}}{R_1} = \frac{t_0 - \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}(\phi_B + V_1)} + \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}\phi_B}}{t_0 - \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}(\phi_B + V_2)} + \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}\phi_B}} \quad (18.11)$$

$$= \frac{t_0 + \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}\phi_B} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{V_1}{\phi_B}}\right)}{t_0 + \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}\phi_B} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{V_2}{\phi_B}}\right)} \quad (18.12)$$

如果 R_1 的值和 R_{128} 的值相差不大, 式(18.12)的分子分母同除以 t_0 , 则结果近似为

$$\frac{R_{128}}{R_1} \approx \left[1 + \frac{1}{t_0} \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}\phi_B} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{V_1}{\phi_B}}\right)\right] \left[1 - \frac{1}{t_0} \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{qN_{well}}\phi_B} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{V_2}{\phi_B}}\right)\right] \quad (18.13)$$

 


图 18.31 A/D 转换器中所用的电阻梯形网络

$$\approx 1 + \frac{1}{t_0 N_{\text{well}}} \sqrt{\frac{2\epsilon_{\text{si}}}{q}} \phi_B \left[\sqrt{1 + \frac{V_2}{\phi_B}} - \sqrt{1 + \frac{V_1}{\phi_B}} \right] \quad (18.14)$$

例如,如果 $t_0 = 2 \mu\text{m}$, $N_{\text{well}} = 10^{16} \text{cm}^{-3}$, 并且 $\phi_B = 0.7 \text{V}$, 那么 R_{128} 和 R_1 之间的失配大约为 60%。

p^+ 和 n^+ 的源/漏区也能作为电阻。由于它们的薄层电阻为 $3 \sim 5 \Omega/\square$, 硅化物源/漏区仅适合做小电阻, 但是其随工艺而变化的范围可高达 50%。而且, 它与衬底之间的 pn 结会产生相当大的电容, 这电容值还与结电压有关^①。

硅化物多晶硅的薄层电阻也是 $3 \sim 5 \Omega/\square$, 可以用作小电阻。虽然多晶硅电阻对衬底的电容没有 n^+ 或 p^+ 电阻的大, 但它的 R_{\square} 与工艺有关, 其变化范围高达 60% 到 70%。因此, 多晶硅电阻仅用在电阻绝对值要求不高的场合, 例如图 18.31 所示的电阻梯形网络。多晶硅电阻的温度系数在 $+0.2\%/^{\circ}\text{C}$ 和 $+0.4\%/^{\circ}\text{C}$ 之间。

工艺中的金属层可提供很小的电阻。例如, 在高速 A/D 转换器中, 图 18.31 所示的梯形网络可以简单地用具有等间距抽头的长金属条构成, 如图 18.32 所示。但要注意, 如果金属条宽度太小, 就会影响匹配。对铝条而言, 电阻的温度系数大约是 $0.3\%/^{\circ}\text{C}$ 。

电容

如第 17 章中所述, 高密度线性电容器的制作可以采用以下结构: 多晶硅覆盖扩散区, 多晶硅覆盖多晶硅或金属覆盖多晶硅, 它们均作为电容器的两个极板, 并在它们之间生长较薄的氧化层。由于多晶硅与扩散区构成的电容器结构简单, 尽管它的线性度比其它两种低, 这种结构在当今模拟工艺中仍然使用得比较普遍。

如果不用上面的三种结构, 线性电容器应该设计成由可用的导电层构成的三明治结构。比如在一个有四层金属的工艺中, 电容器可以像图 18.33 那样构成。选择何种结构由下面两个因素决定:

- (1) 电容所占的面积;
- (2) 底层极板寄生电容 C_p 和极板间电容 C 的比值 C_p/C 。

在典型工艺中, 相邻金属层之间的电容 (如图 18.33(d) 中所示的 C_1, \dots, C_4) 在 $35 \sim 40 \text{aF}/\mu\text{m}^2$ 左右, 而金属 1 与多晶之间的电容大约是 $60 \text{aF}/\mu\text{m}^2$ 。因此, 图 18.33(d) 所示结构的电容密度比 18.33(a) 大四倍以上。另一方面, 从图 18.33(a) 到 18.33(d), C_p 值依次增大。通常, 图 18.33(a) 或 (b) 所示结构的 C_p/C 达到了最小值, 在 0.2 到 0.25 之间, 而图 18.33(d) 所示的三明治结构的 C_p/C 在 0.5 左右。

在数字工艺中, 层间电容的绝对值不好控制, 图 18.33 中的电容值随工艺变化的范围高达 20%。相反, 栅氧电容的误差一般可控制在 5% 以内。有趣的是, 图 18.33(d) 的结构电容值比其他结构受工艺变化的影响要小, 这是因为不同层之间的电容的随机变化趋于“中和”、相互

 


图 18.32 用金属制成的电阻梯形网络

① n 阱电阻的非线性要大的多, 因为 n 阱的注入浓度较低, 这导致它对 n 阱与衬底之间的电压更敏感。

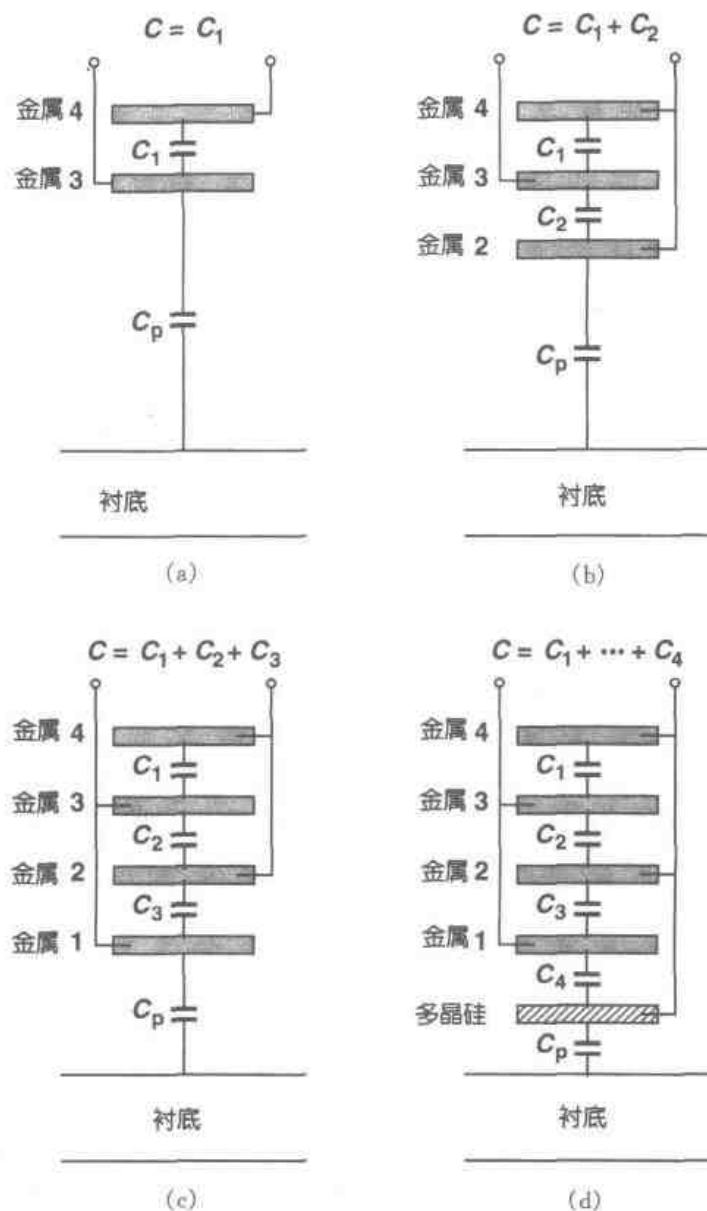


图 18.33 采用不同导电层的电容器结构

抵消。

至此,我们仍忽略了边缘电容。如图 18.34 所示,每块极板边缘发出的电场线必须终止于第二块极板边缘或衬底,因而产生了必须考虑的边缘电容。边缘电容可以用式(17.11)进行计算,也可以从工艺设计手册提供的表格中查到。

如第 17 章中所述,如果一个 MOS 晶体管源漏短接,只要栅源电压足够使沟道形成反型层,这个 MOS 管就可以当作一个电容器。但是此电容对电压的依赖限制了这种结构的使用。

对精度要求高的电路,电容器的版图必须遵循以上针对晶体管和电阻而提出的原则。例

 


图 18.34 电容的边缘分量

如,若需要一排匹配很好的电容,那么在这排电容周围也必须放置虚拟器件。

例 18.4

如图 18.35(a)所示电路,要求标称增益 $C_1/C_2 = 8$ 。 C_1 和 C_2 版图应怎样设计才能保证增益的精度?

 


图 18.35

解

我们用 8 个单位电容构成 C_1 ,且每一个和 C_2 相等,将所有的单位电容按正方形排列(见图 18.35(b))。注意:(1) C_2 被构成 C_1 的单位电容环绕,这样在水平和垂直的方向就消除了一阶梯度效应;(2)环绕总的电容阵列,放置一圈虚拟单位电容,使 C_1 的各单位电容周围的环境和 C_2 的一样。

对大电容阵列,可以采用像图 18.20 和图 18.26 所示的交叉耦合方法。但与晶体管和电阻不同的是,它对连线电容很敏感,所以要特别注意单位电容之间的连线。即使在图 18.35(b)所示的简单阵列中,希望不引入附加电容而实现所有上极板的连接和下极板的连接,也是很困难的。以图 18.36 的版图作为例子,引线不可避免地导致 C_1/C_2 比值产生一些误差。

二极管

在标准的 CMOS 工艺中,可以制成两种类型的 pn 结:一种是做在 p 衬底中,另一种做在 n 阱里面,见图 18.37。前者必须保持反向偏压,因此,它实际上只能作为随电压变化的电容器(“可变电容器”),例如,用在压控振荡器中。

做在 n 阱中的二极管在正偏时也会面临许多困难。回顾第 11 章可知,n 阱中的 p^+ 区,n 阱和 p 衬底组成了一个双极型 pnp 晶体管,其集电极一般接地。因此,如果 n 阱中的 pn 结正偏,就有很大的电流从 p^+ 流向衬底。换句话说,此时这种结构不能仅仅被看作是一个两端悬

 


图 18.36 带有连线的电容器版图

 


图 18.37 CMOS 工艺中的二极管

浮的二极管。尽管如此,如果 n 阱中的 pn 结反偏,它可以作为可变电容使用。

正因为以上困难,模拟 CMOS 电路很少使用正向偏置的二极管。

18.2.5 连线

现在的 CMOS 工艺可提供五层金属连线。与之形成鲜明对比的是,在 15 年前,CMOS 技术仅有一层金属连线。尽管如此,当设计高精度和/或高速电路的版图时,必须考虑许多与连线有关的效应。

如果连线较长的话,那么连线的平板电容和边缘电容会使工作速度降低。例如,在一个混合信号系统中(比如,使用了许多开关电容的电路),时钟信号必须通过许多长的连线接到各模块,从而导致了相当大的连线电容。更重要的是,线间电容导致了显著的信号耦合。

图 18.38 给出了一个信号互相串扰的例子。图中,一个共源电路和一个与非门电路距离很近,与非门的两个输入 V_A 和 V_B 跨过了模拟信号 V_{in} 。而且,时钟线 CK 与 V_{in} 平行放置,与非门的输出与共源电路的输出有部分交叠。这个版图中的每个耦合电容都可能较大地损坏 V_{in} 或 V_{out} 。要注意,即使耦合电容比较小,信号的损坏也可能是相当明显的,这是因为信号 V_A , V_B , V_{AB} 和 CK 的电压摆幅非常大。例如,若 V_A 和 V_{in} 之间交叠的电容为 50 aF,从 V_{in} 到地所看到的总电容为 50 fF,那么 V_A 上 3 V 的变化将引起 V_{in} 变化 3 mV。

利用两种技术可以减小信号串扰。第一种技术利用差动信号将大多数串扰转换成共模干扰。例如,若把图 18.38 所示电路改成图 18.39 所示的结构,如果 $C_1 = C'_1$ 且 $C_2 = C'_2$,那么 V_A 和 V_B 对 V_{in}^+ 和 V_{in}^- 的耦合不会产生差动误差。甚至当电容之间有 10% 的失配时,差动干扰的大小比图 18.38 的要小一个数量级。应该注意在版图中增加了一根虚拟的连线,其目的是在 CK 和 V_{in}^- 之间生成一个与 CK 和 V_{in}^+ 之间电容相等的交叠电容。第 4 章中提到过,

 


图 18.38 典型版图上的不同连线间的电容耦合

最好也采用差动时钟信号来进一步抑制连线间的耦合。

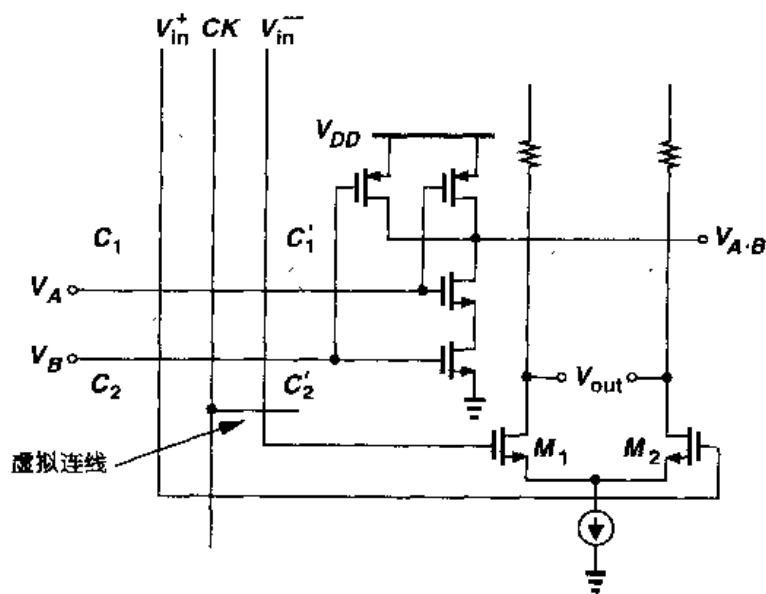


图 18.39 通过差动信号的使用来减小电容耦合

第二种技术是在版图中“屏蔽”敏感信号。如图 18.40(a), 一种方法是在敏感信号线两边都放一条地线, 这样就使“噪声”干扰线发出的大部分电场线终止于地线而不是该信号线。注意, 这样做比单纯地把信号线与干扰线拉开更大的距离更有效(见图 18.40(b))。但是, 这种屏蔽所付出的代价是布线更加复杂, 同时信号线与地之间的电容变大。

 


图 18.40 (a) 通过附加的地线来屏蔽敏感的信号线; (b) 线间距变大来减小信号耦合

另一种屏蔽技术如图 18.41 所示。这里, 敏感信号线全部被上下两层金属地线所包围, 因此完全隔离了外部电场线。^① 但是, 这根信号线的对地电容更大, 而且用到了三层金属, 从而使其他信号的布线变得复杂了。

^① 此时假定地线本身没有噪声。我们将在 18.4 节中讨论地线的噪声干扰问题。

连线电阻也要引起注意。在低噪声应用中,薄层电阻为 $40\sim 80\text{m}\Omega/\square$ 的长连线可能会产生相当大的热噪声。而且,接触孔与通孔也存在大的电阻。例如,一个 $0.3\text{ }\mu\text{m}\times 0.3\text{ }\mu\text{m}$ 的金属与硅化物多晶硅之间的接触孔的电阻为 $5\sim 10\Omega$,而第一层金属与第二层金属之间的通孔电阻为 5Ω 。

 


图 18.41 通过上下两层地线来屏蔽敏感信号线(即第二层金属)

例 18.5

在图 18.42 所示的版图中,长 $100\text{ }\mu\text{m}$ 的第四层金属线通过一系列通孔和接触孔与一个晶体管的栅极连接。试计算由连线、通孔和接触孔产生的热噪声。

 


图 18.42

解

假定第四层金属的 $R_{\square}=40\text{ m}\Omega/\square$,通孔电阻为 $5\text{ }\Omega$,接触孔电阻为 $10\text{ }\Omega$,于是可得: $R_{\text{tot}}=2+2.5+2.5+2.5+5=14.5\text{ }\Omega$ 。那么在室温下热噪声电压等于 $0.49\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

长导线的分布电阻和分布电容会引起信号的延迟与“弥散”(dispersion)。如图 18.43,延迟大约等于

 


图 18.43 长连线中信号的延迟与弥散

$$T_D = \frac{1}{2} R_u C_u L^2 \quad (18.15)$$

其中 R_u 和 C_u 分别指每单位长度的电阻和电容, L 是整个导线的长度。例如,考虑如图 18.44 所示电路,一组采样器在时钟信号 CK 的控制下对模拟输入信号 V_{in} 进行采样。如果 CK 和 V_{in} 从左到右所经历的延迟时间不相等,那么 C_1, \dots, C_n 所采样的电压值是不相等的,这就导致了采样波形的失真。即使时钟和信号线及它们的负载电容一样, CK 和 V_{in} 的延迟依然不同,

这是因为前者是矩形波而后者不是。

术语“弥散”是指信号沿导线传输时其跃变时间明显增加。如果以时钟边沿确定一个采样点,“弥散”就会带来特别麻烦的问题。在图 18.44 的例子中,作用在开关 S_n 处的时钟波形的上升和下降时间变长,使采样易受噪声和失真的影响[4]。可在 CK 和每个开关之间加一个反相器使时钟信号变得更陡一些,但代价是 CK 和 V_{in} 之间的延迟差的不确定性更大了。

 


图 18.44 一组检测同一输入的采样电路

如在第 17 章所提到的,芯片上电源总线和地线的设计需要注意许多问题。在大的 IC 中,沿电源总线的直流或瞬态电压降可能会很大,因而影响由同一电源总线供电的敏感电路的正常工作。而且,为保证电路的长期可靠性,电迁移要求电源总线要有最小的宽度。如今的 CMOS 工艺具有多层连接,可采取并联两层或更多层金属的方法来减小串联电阻及缓和电迁移的限制。由于顶层金属的厚度一般是低层的两倍,所以至少要并联三层金属才能将这些效应减小一半。因此,如果只有一层或两层多余的金属层可用时,信号线和偏置线要跨过电源总线就变得困难了。

 


图 18.45 为减小电压降采用的锥形地线

如果从一条长总线抽取的偏置电流大小都相对精确地定义了,那么这条地线从一端到另一端可设计成锥形,使得沿线产生相对固定的压降。如图 18.45 所示,若已知金属电阻及其温度系数,就可以采取这种办法。

18.2.6 焊盘与静电放电保护

集成电路和外部环境之间的接口涉及许多重要问题。为了使内引线(bond wire)与管芯相连,就需在芯片的四周放置大的“焊盘”(pad),并使其与电路中的相应结点相连接,见图 18.46)。

焊盘尺寸与结构是由两方面规定的:可靠性以及为内引线键合过程中的偏差留出的余量。当内引线的直径范围是 $25\mu\text{m} \sim 50\mu\text{m}$ 时,最小焊盘尺寸在 $70\mu\text{m} \times 70\mu\text{m}$ 到 $100\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$ 之

 


图 18.46 芯片上增加的键合焊盘

间。相邻两个焊盘之间的距离通常为 $25\mu\text{m}$ 。从电路设计的角度来讲,焊盘的尺寸越小越好,因为这样可以减小焊盘对衬底的电容,并且节省管芯的面积。

简单的焊盘可能仅仅由最上层金属形成的正方形构成。但是这种结构在键合时容易被扯动而剥离。因此,每个焊盘一般都是由最上面的两层金属构成,并且它们之间由位于四周的许多通孔相连接,见图 18.47。注意,这种焊盘结构对衬底的电容比仅使用最上层金属焊盘的电容大。

 


图 18.47 典型的键合焊盘结构

例 18.6

计算只用第四层金属构成的焊盘对地电容及使用第四层金属和第三层金属的焊盘对地的电容。假设焊盘尺寸为 $75\mu\text{m} \times 75\mu\text{m}$, 所用的电容参数如图 18.48 所示。

 


图 18.48

解

对只用第四层金属的焊盘,

$$C_{\text{tot}} = 75^2 \times 6 + 75 \times 4 \times 5 \quad (18.16)$$

$$= 38.25 \text{ fF} \quad (18.17)$$

对使用了第四层金属和第三层金属的焊盘,

$$C_{\text{tot}} = 75^2 \times 9 + 75 \times 4 \times (17 + 15) \quad (18.18)$$

$$= 62.22 \text{ fF} \quad (18.19)$$

注意,这里第三层金属和第四层金属的边缘电容是直接相加的。这只是个粗略近似。

IC 与外部世界的接口还必然伴随静电放电 (ESD : electrostatic discharge) 问题。当一高电势的带电体接触到电路的外引脚时,静电放电现象就会发生。因为每个输入或输出引脚的电容很小,所以 ESD 产生的电压很大,可能毁坏芯片上的器件。

导致 ESD 现象的一种常见情况是人用手去拿集成电路。对于这个效应,人体可等效为一个几百皮法的电容串连一个几千欧的电阻。根据环境不同,人体等效电容的电压可以从几百伏到几千伏。这样,如果人体触到芯片的引脚,芯片就很容易毁坏。有趣的是,即使人体没有真正接触到芯片,ESD 也会发生,这是因为在高电场下,只要人的手指离芯片引脚非常近,手指就会通过空气与芯片引脚间产生“电弧”。

值得注意的是,即使没有人体接触,ESD 也会发生。在典型的芯片装配线上,如果各种设备接地不好,就会积累电荷,达到高的电压。而且,在干燥空气中,电荷可能会建立相对于地的相当大的电压梯度。

MOS 器件遭受到 ESD 的永久性的破坏有两种。第一种,当栅电场强度一般来说超过 10^7 V/cm 时(例如,100Å 厚的氧化层对应的电压为 10 V),栅氧化层就会被击穿,通常这会导致栅与沟道之间的电阻很低。第二种,如果源/漏结二极管流过电流,不管是正偏还是反偏,二极管都会烧毁,使源/漏与衬底短路。对于现今的短沟道器件,这两种现象都有可能发生。

为了减轻 ESD 的问题,CMOS 电路常使用 ESD 保护器件。如图 18.49 所示,这种器件将外部电荷放电箝位到地或 V_{DD} ,从而限制了加到电路上的电压。电阻 R_1 通常不能少,它可以避免当从外部流进大电流时烧毁 D_1 或 D_2 。

 


图 18.49 简单的 ESD 保护电路

采用 ESD 保护电路会导致三个严重的问题。第一,ESD 保护电路在结点对地和对 V_{DD} 间引入相当大的电容,降低了工作速度和电路输入输出端口阻抗的匹配度。因为像图 18.49 中 D_1 和 D_2 那样的保护器件,必须足够大才能使得芯片能承受高的 ESD 电压,因此它们的电容可达到几个皮法。另外, R_1 的热噪声也会变得很显著。

第二,ESD 器件的寄生电容会把 V_{DD} 上的噪声耦合到电路的输入,从而损坏了这个信号。我们在 18.4 节再讨论这个问题。

第三,如果设计不合适,在电路正常工作期间(甚至在电路接通时),如果发生静电放电现象,ESD 结构可能会导致 CMOS 电路的闩锁效应。因此,工艺工程师会针对每一代工艺制造许多不同的 ESD 结构并给出其特性,最终提供几种可靠的、能用于电路的结构^①。

18.3 衬底耦合

大多数现代 CMOS 工艺都使用重掺杂的 p^+ 衬底来减小发生闩锁效应的敏感度。但是,衬底的低电阻率($0.1 \Omega \cdot \text{cm}$ 数量级)会在电路中不同器件之间建立有害的通路,从而会损坏敏感信号。所谓的“衬底耦合”或“衬底噪声”效应已经成为当今混合信号 IC 的一个严重问题[2]。

为理解这个现象,假设检测时钟信号的一个 CMOS 反相器与放大模拟信号的共源放大器

^① 通常,电路设计人员不应该采用工艺中未经测试和验证合格的 ESD 保护电路。未给出特性的 ESD 保护电路有可能导致闩锁效应。

相邻放置,见图 18.50(a)。注意衬底是通过一条内引线与地相连接的,而这根内引线相当于一个(有害的)电感 L_b 。借助于图 18.50(b)截面图,我们可以看到,当 M_2 的漏区电压变化比较大时,该电压可以通过漏区的结电容耦合到衬底上,由于 L_b 的阻抗有限,这就会干扰衬底电压。

 


图 18.50 (a)包含衬底耦合效应的混合信号电路;(b)器件的截面图;(c)各种信号波形

那么衬底噪声是怎样影响 M_1 的呢? 其主要的耦合机理就是通过体效应, 使 M_1 的阈值电压随衬底电压的变化而变化。因为 M_1 的漏电流取决于 $V_{in} - V_{TH1}$, $V_{in} - V_{TH1}$ 的变化是由于 V_{in} 变化还是 V_{TH1} 变化, 这是无法区分的。换句话说, 如图 18.50(c) 所示, CK 的每一次跃变都影响了模拟输出。

随着“噪声”源数目的增加, 衬底耦合问题就变得更显著了。在一混合信号系统中, 成千个逻辑门会向衬底注入噪声, 特别在时钟跳变时, 在衬底电势中会引起几百毫伏的扰动。干扰信号的大小与引入噪声的器件的尺寸成正比, 如果使用大尺寸晶体管作为缓冲器来驱动重的外部负载, 干扰就会成为一个严重的问题。

似乎把芯片上敏感的模拟模块与数字模块之间的距离拉开, 就可以减小衬底的耦合作用。但实际上, 这种改善措施可能无效或行不通。如果掺杂浓度很大, 那么衬底就是个电阻很低的平板, 所以不管干扰源在什么位置, 芯片上整个衬底受到的干扰电压都相对一样[3]。而且, 在许多混合信号系统中, 模拟与数字的模块是大量地混杂在一起的, 很难将其对应的电路一一分开。图 18.51 给出了一个 A/D 转换器电路的一小部分, 由比较器, 触发器, 与非门及只读存储器(ROM)组成。比较器和数字电路中的不同的逻辑摆幅产生衬底噪声, 但增加任意两模块间的距离需要长的连线, 这样就降低了速度。

 


图 18.51 A/D 转换器模块的一部分

为减小衬底噪声的影响, 可采用如下方法。第一, 在整个电路中都采用差动电路, 以降低模拟电路部分对共模噪声的敏感度。第二, 数字信号与时钟应该以互补形式分布, 从而可减小净耦合噪声。第三, 采用更精确的工作模式, 比如信号采样或电容间电荷转移, 应该在时钟跳变以后进行, 此时衬底电位已经稳定了。第四, 使与衬底相连的内引线的电感最小(18.4 节)。同样, 在运放电路中最好采用 PMOS 差动输入, 这是因为 PMOS 差动对所在的阱可以接到它们的共源端, 减小了衬底噪声的影响。

对于在轻掺杂衬底上制造的电路, 可用“保护环”将敏感模块与其它电路产生的衬底噪声进行隔离。保护环可以就是一条简单的包围敏感电路、由衬底组成的带状封闭环, 它为衬底产生的电荷提供较低的到地阻抗。由于 n 阱注入较深, 因此它可以通过阻止噪声电流在表面附近流动来增强保护环的作用, 如图 18.52 所示。

在大规模混合信号集成电路中, 不可避免地存在相对于外部地的衬底电压“反射”(bounce), 这是由流过器件的大瞬间电流和与衬底相连的内引线的有限的阻抗导致的。但是, 我们认识到, 如果芯片的地与衬底的反射一致, 那么所有晶体管就不会感受到噪声。如图 18.53 所示, 这种想法意味着, 衬底与地在芯片内部应该接在一起并通过同一条线接到外部。

 


图 18.52 采用保护环来保护敏感电路

 


图 18.53 衬底电压反射

但是衬底与芯片地的连接面临两个问题。第一个涉及“地反射”(ground bounce)。如图 18.54 所示及如 18.4 节所述,大多混合信号电路至少有一个“模拟地”和“数字地”以避免数字模块产生的大的瞬态噪声干扰模拟模块的正常工作。那么衬底该与那个地相连接呢?如果衬底与模拟地连接,则大的衬底噪声电流肯定会流经 L_A ,在 GND_A 上产生噪声如图 18.55(a)所示;如果衬底与数字地连接,那么衬底电压会受 GND_D 上的大的噪声的严重干扰(图 18.55(b))。当然, GND_A 和 GND_D 可以同时接到衬底上,使 GND_A 和 GND_D 之间有一低电阻的通路,但这也达不到了模拟地与数字地分开的目的。

 


图 18.54 模拟地与数字地

在图 18.55(a)和(b)中选择那种连接方式,取决于从衬底和地流经数字模块的瞬态电流大小以及 L_A 和 L_D 的大小。大多数情况下都采用图 18.55(a)所示结构,这是因为它可以保证模拟地的电压与衬底电压同步变化。如图 18.56(a)所示,如果模拟地与衬底电压变化不一致,那么 M_1 的漏电流 I_{D1} 就会受到衬底噪声的干扰。另一方面,在图 18.56(b)所示的电路中, I_{D1} 受到的噪声干扰就比较小。一般情况下,常需要对整个环境(包括封装)进行细致逼真的仿真,才能确定那一种方法产生的噪声更小一些。

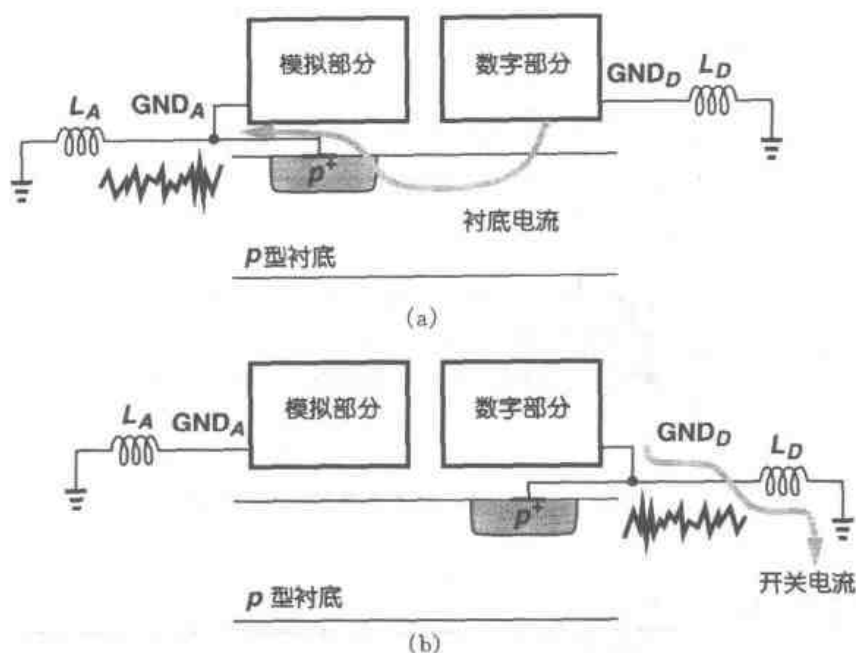


图 18.55 (a)衬底与模拟地的连接;(b)衬底与数字地的连接

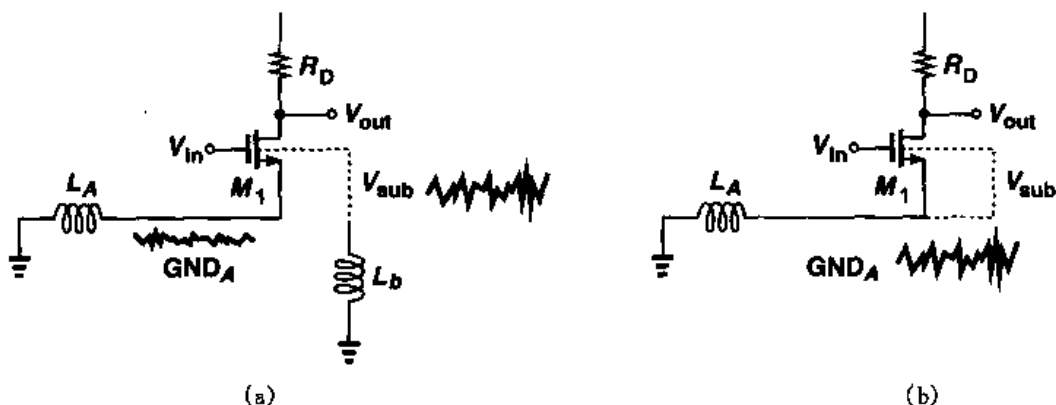


图 18.56 (a)衬底没有与模拟地连接引起大的源衬噪声电压;
(b)衬底与模拟地连接而抑制了源衬噪声电压的影响

使衬底与芯片地电压反射一致的第二个问题是很难确定输入信号的参考电位。如图 18.57(a)所示,当单端输入信号的电位参考点从片外地改到片内地时,该信号就会被严重损坏。对于图 18.57(b)所示的差动结构,信号受到的影响就小得多,但是在高精度应用中,电路和连线的不对称性会把共模噪声的一部分转变成差模噪声。

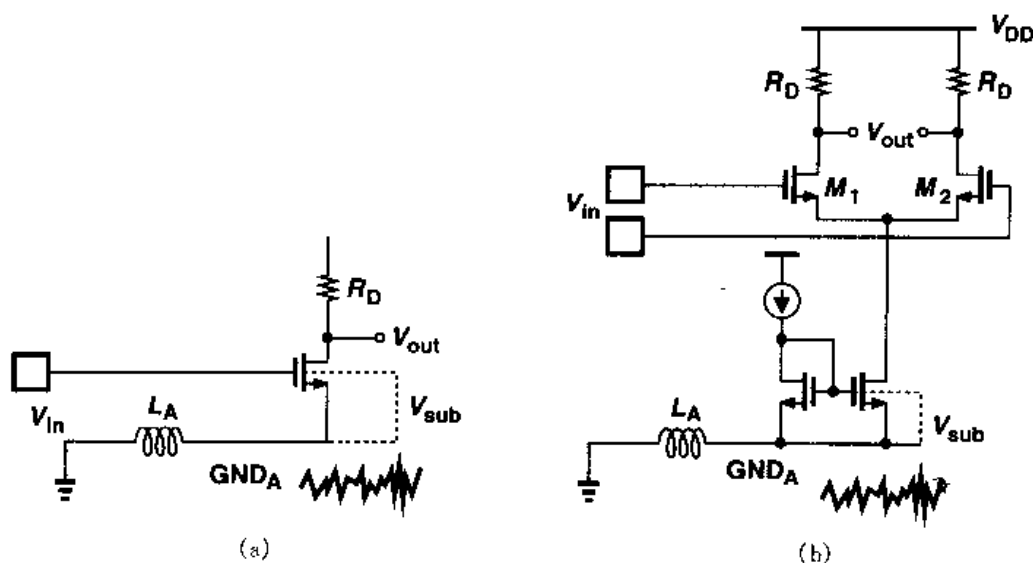


图 18.57 (a) 由地和衬底电压反射导致输入信号被干扰;
(b) 在采用差动信号的情况下信号所受干扰减小

18.4 封装

集成电路在制造与切割以后,就要进行封装。但伴随着芯片的封装与连接出现的寄生参数导致了在评价电路的高速和(或)高精度的实际性能方面产生许多困难。

让我们首先考虑双列直插式封装(DIP),见图 18.58(a)。图中,管芯被装在中央腔体,且通过内引线与腔体四周的焊盘键合在一起。这些焊盘实际上就是与封装管脚相连的外引线(trace)的另一端。这种结构具有如下寄生参数:内引线自感,外引线自感,外引线对地电容,外引线之间的互感以及外引线之间的电容。因此,从图 18.58(b)可知,芯片电路与外界的连接远不是理想的。

由于电路创新与器件尺寸的缩小,集成电路的速度与精度已稳步提高,但是封装的性能,特别是在那些低成本应用场合,并没有大的改进。这是因为封

 


图 18.58 (a) 双列直插式封装; (b) 封装的电学模型

装尺寸本身以及封装的环境难以改变。例如,内引线的直径,封装管脚的宽度与间距以及印制板(PCB)上的连线的宽度和间距都是由机械应力、装配的难易和成本、高频时的串联电阻(趋肤效应)等等决定的。在过去 20 年里,这些尺寸缩小不到 5 倍,而许多混合信号电路的速度已经提高了两个数量级。因此,封装一直限制着高性能 IC 所能达到的性能。

上边所说的问题迫使设计集成电路时要考虑封装的寄生效应,有时,从一开始设计就要考虑。因此,在仿真时要包括一个合理的电路封装模型,同时电路设计和版图设计必须采取许多预防措施来减小封装寄生参数的影响。

由于许多封装厂商没有提供其产品的电路模型,所以通常由 IC 设计人员自己经过计算和测量样品来开发模型。图 18.59 给出了有关自感和互感的三种一般情况。由参考文献[6]可知,对于图 18.59(a)所示的零电位平面上的圆形金属线,其电感为

 


图 18.59 封装中普遍的几何图形

$$L \approx 0.2 \ln \frac{2h}{r} \text{ nH/mm} \quad (18.20)$$

对于典型的引线,其值大约为 1 nH/mm。对于图 18.59(b)所示的零电位平面上的条形金属线,其电感为

$$L \approx \frac{1.6d}{K_f W} \text{ nH/mm} \quad (18.21)$$

这里, K_f 是指边缘因子,根据参考文献[6]所提供的数据, K_f 可以近似等于 $0.72(d/W) + 1$ 。同样,对零电位平面上的两条圆形金属线,两线间的互感为[6]

$$L_m = 0.1 \ln \left[1 + \left(\frac{2h}{d} \right)^2 \right] \text{ nH/mm} \quad (18.22)$$

两线间的寄生电容可以采用简单的板间电容公式和式(17.11)来求得。

下面我们讨论每种类型的封装寄生参数的影响。我们将芯片的引线分成五类:电源与地

线,模拟和时钟输入线,输出线,参考信号线及衬底连接线。

自感

每根内引线及相应的外引线都表现出一定的自感,其电感值在 $2\text{ nH} \sim 20\text{ nH}$ 之间,且主要取决于线的长度和封装类型。为了理解电源线和地线的自感是怎样影响电路工作的,假设在一混合信号电路中有一个作为时钟缓冲器的反相器驱动一个中等大小(如 0.5 pF)的片上电容见图 18.60。再假定缓冲后的时钟跳变时间必须小于 0.5 ns ,那么,需要的电流为 $C\Delta V/\Delta t = 3\text{ mA}$ 。因此此电流在 0.5 ns 时间里通过 V_{DD1} 和 GND_1 ,我们可以估算出:在 L_D 或 L_G 上的电压降为 $L\Delta I/\Delta t = 6 \times 10^6 L$ 。^①例如,如果 $L_D = L_G = 5\text{ nH}$,则在每个电感上的瞬态压降为 30 mV 。这种效应常称为电源和地的电压“反射”或“噪声”。如果这个反相器用一个差动对代替,那么,电源电压反射可以显著减小(为什么?),这就是采用差动对的另一个优点。

 


图 18.60 驱动电容负载的 CMOS 反相器

30 mV 的电源噪声似乎可以接受,特别是在由同一电源供电的模拟电路采用全差动结构时。但是,在典型的混合信号 IC 中,成百上千个逻辑门在每个时钟跳变时进行开关,从而在与其相连的电源线与地线上会产生很大的噪声。因此,大多数这样的混合系统给模拟模块和数字模块分别提供电源线和地线,因此,就有了“模拟电源”和“数字电源”的术语。

把电源线分成模拟部分和数字部分并不总是简单直观的。例如,假设一采样电路由反相器输出的时钟控制,见图 18.61。那么,这个反相器的电源是接模拟电源还是数字电源呢?如果接数字电源,则 V_{DD} 上大的噪声将通过 M_1 的栅漏交叠电容 C_{GD} 进行耦合,并在 M_1 截至时干扰 V_{out} 。另一方面,如果许多这样的反相器都接到模拟电源上,则流过它们的瞬态电流很大,就会干扰模拟电源。这种情况通常要求第三种电源线,使它的噪声仍然小于数字电源线的噪声。

出于特性描述和故障检测的目的,有时需要监测电源噪声的大小。图 18.62 提供了一种简单方法,它

 


图 18.61 由反相器的电源电压反射引起的采样电路的噪声

^① 该计算公式比较粗略,因为缓冲器产生的电流在跳变期间是变化的。

利用一个检测芯片内电源和地之间的噪声的 PMOS 管向外部的一条 $50\ \Omega$ 传输线和测量仪器注入电流 [2]。因为 M_1 的跨导可以由 V_{DD} 微小的静态变化所决定, 所以电源噪声的幅度和形状就可以很容易地测量出来。

 


图 18.62 电源噪声的测量

有些时候, 若一条接到芯片上的内引线上的瞬态电压超过允许值 (例如, 如果图 18.60 或图 18.61 中许多反相器同时变化), 则可以使用多个焊盘、多条内引线和多个封装管脚, 从而降低了等效电感, 见图 18.63。

 


图 18.63 采用多条引线来减小总的寄生电感

例 18.7

在一个频率为 600 MHz, 电压为 2 V 的 CMOS 微处理器中, 包含 1 500 万个晶体管, 电源电流在 5 ns 内约变化 25 A [5]。如果该处理器分别为电源和地提供了 200 条内引线, 估算电源电压反射。

解

假设每一根内引线及相应外引线和管脚的总电感为 5 nH, 可得到

$$\Delta V = L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (18.23)$$

$$= \frac{5 \times 10^{-9}}{200} \cdot \frac{25}{5 \times 10^{-9}} \quad (18.24)$$

$$= 125 \text{ mV} \quad (18.25)$$

在最坏情况下, 电源电压反射与地线电压反射的效果刚好可以直接相加, 产生的总噪声大概在 250 mV 左右, 比标称电源电压的 10% 还大。为了进一步抑制这种噪声, 在芯片之上可接一个 $1\ \mu\text{F}$ 的外部 MOS 电容器, 并且 160 对片内电源和地的内引线可接在这个电容器上 [5]。

在某些应用中,从电源流出的大的瞬态电流使分别在电源线和地线上维持比较小的反射电压变得困难。在这种情况下,可以使用一个大的片上电容来保持电源 V_{DD} 与地之间的电压稳定。如图 18.64 所示,其思路是,如果电容 C_1 足够大,则 V_{DD1} 与 GND_1 的电压反射是一致的。如前所述,如果输入都是差动信号,在 GND_1 上的剩余噪声影响就可以忽略不计。

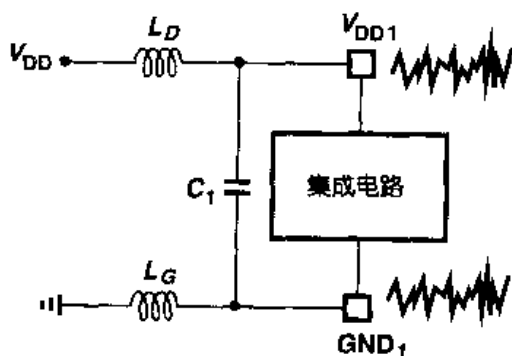


图 18.64 采用片上电容来减小电源与地之间的噪声电压

但是这个解决措施又会带来几个问题。首先,电容值必须仔细选择,否则电容可能与封装电感一起在芯片工作频率(如时钟频率或其谐波,次谐波)

下发生谐振,从而放大电源与地的噪声。因此,常给该电容串联几个电阻(或者调整 MOS 电容的尺寸,使得其沟道电阻能抑制谐振)[5]。即使不存在谐振,当退耦电容值太小时,也会在电源上引起缓慢的阻尼振荡。其次,由于该电容器通常是由非常大的 MOS 晶体管构成(实际上,如 17.7.2 小节中所述,它由许多个 MOS 管并联而成的),这样做可能会影响电路的产量。这是因为,为了使该电容发挥作用,它的总面积一般要能与电路中所有晶体管的栅面积之和相比较,例如,它好像芯片上的晶体管数目加倍了。

与衬底的连线也表现出自感。如 18.3 节所述,由于器件向衬底注入很大的瞬态电流,就需要低阻抗连接使衬底电压反射最小。如图 18.65 所示,一些现代的封装中包含一层接地金属,而管芯通过导电树脂固定在这层金属上。这层金属与几个接地的封装管脚相连。由于这种结构使衬底的连接不必使用内引线 and 长而窄的外引线,从而在没有增加封装成本的情况下充分减小了衬底的噪声。在成本更高的封装中,接地层是底部暴露的,这样它就可以直接与印刷电路板的地线相连,因此避免了封装管脚上的寄生电感。此外,芯片的接地焊盘也可以“向下键合”至管芯下面接地层以减小其电感(然而增加了成本)。

 


图 18.65 在封装中采用一层接地金属与衬底相连接

对输入信号也要考虑自感的影响。这电感与焊盘电容和电路的输入电容一起形成了一个低通滤波器,使信号的高频成分衰减,而且(或者)在瞬态波形中会产生严重的阻尼振荡。例如,在 12.3.3 节中描述的精确的二倍电路中,当两个电容切换到输入时,封装电感可能会限制信号稳定的时间。

一些集成电路需要外界提供恒定电压。这个电压可作为精确的参考电压(例如,在 A/D 或 D/A 转换器中),或者用来确定芯片上的一些偏置点。如果电路向这些参考电压注入显著

的转换噪声,封装电感将减低电路的稳定特性。

例 18.8

差动对经常用作“电流开关”。如图 18.66 所示,通过大摆幅的电压来控制 M_1 和 M_2 的栅极,可以决定尾电流流向哪一边。试说明在电流转换过程中结点 X 处发生了什么变化。如果大量差动对的尾电流都是由结点 X 提供的,那么该点电压是否应该由外部提供?

解

回顾第 4 章可知,要使差动对工作在开关状态,差动摆幅 $|V_2 - V_1|$ 必须超过 $\sqrt{2}(V_{GS} - V_{TH})_{eq}$, 其中 $(V_{GS} - V_{TH})_{eq}$ 是指平衡态(即 $I_{D1} = I_{D2}$ 时) M_1 和 M_2 的过驱动电压。我们用 V_{P1} 表示差动对工作在开关状态时结点 P 的电压,用 V_{P2} 表示差动对工作在平衡状态时结点的 P 电压。因此,有

$$V_{P1} = V_2 - \sqrt{2}(V_{GS} - V_{TH})_{eq} \quad (18.26)$$

在平衡状态时,

$$V_{P2} = \frac{V_1 + V_2}{2} - (V_{GS} - V_{TH})_{eq} \quad (18.27)$$

假设 $V_2 - V_1 = \sqrt{2}(V_{GS} - V_{TH})_{eq}$, 因此 $V_1 = V_2 - \sqrt{2}(V_{GS} - V_{TH})_{eq}$, 于是可得

$$V_{P2} = V_2 - \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(V_{GS} - V_{TH})_{eq} \quad (18.28)$$

所以, V_{P2} 比 V_{P1} 低了 $(1 - \sqrt{2}/2)(V_{GS} - V_{TH})_{eq}$, 这表示,在转换过程中 V_P 下降了这个数值。电压 V_P 的变化通过 M_3 的栅漏交叠电容 C_{GD3} 耦合到结点 X , 影响 I_{D3} , 从而影响到 I_{out1} 或 I_{out2} 。

 


图 18.66 差动对工作在电流开关状态

 


图 18.67 在芯片上增加一个旁路电容来抑制结点 X 的噪声

时间延长,这可能降低总体速度。为了避免这个影响, C_X 的值必须是所有对 X 结点有噪声注入的栅漏交叠电容之和的 100~1 000 倍。如果这么大的电容是外接的,那么它实际上是与封装电感串联的,见图 18.68。通常,要进行仔细地仿真才能恰当地选择电容。在许多情况下,让结点 X 处于电压易变的灵活状态来产生最快的稳定。

封装连接的自感也会影响数字输出缓冲器的性能。在高速系统中,要求这些缓冲器快速地为负载输出几十毫安的电流。如果在一个混合信号电路中许多这样的缓冲器在工作,电源线上的电压降可能变得非常大,从而引起数字输出端的上升时间和下降时间增大,损坏电路的时序。

 


图 18.68 旁路电容的外部连接

互感

虽然把电源分成模拟和数字两部分可以减小模拟电源上的噪声,但是仍有些噪声通过内引线和外引线上的互感耦合到敏感信号中。如图 18.69 所示,模拟电源和模拟输入都易受数字电源、时钟线以及输出缓冲器的噪声或者跳变的影响。如果焊盘位置随意排列,即使采用差动输入也不能完全消除噪声的影响,这是因为噪声线不可以对称地围绕敏感线。因此,要使芯片达到好的性能,焊盘框架和位置的设计是非常重要的。

 


图 18.69 引线之间的互感导致的耦合

为了减小一根内引线上总的自感可以采用多根内引线并联的接法,而并联的内引线间会显现出互感,如图 18.70 所示。对于两根这样的内引线,其等效电感是 $(L_S + M)/2$,而不是 $L_S/2$,其中 M 是这两根内引线之间的互感。

有两种方法可以减小电感之间的互相耦合。第一种方法是使引线连接时互相垂直,即将它们接在芯片的互相垂直的两边,见图 18.71(a)。第二种方法是在关键的内引线之间插入相对稳定的地线或电源线,见图 18.71(b)。如图 18.71(c)所示,如果多个并联线被地线包围,互感效应也会减小到可以忽略的值。

 


图 18.70 多条电源引线之间互相耦合

 


图 18.71 减小互相耦合的方法

(a)采用垂直线; (b)加入地线; (c)特殊场合的地线

要注意,如果两条引线的电流方向相反,其互感会减小它们的自感。如图 18.72 所示,如果电路的电源线和地线平行,那么它们的总电感就等于 $2L_S - M$ 而不是 $2L_S$ 。注意到这一点对设计焊盘框架和封装连接是有用的。

 


图 18.72 两条流过大小相等方向相反的电流的引线之间互感的减小

自感和互感电容

每个外引线对地所看到的电容都可能会限制电路的输入带宽或者增加前一级的负载。更重要的是,这电容与内引线、外引线上的总电感将产生一定的谐振频率,这频率可以被电路中不同的瞬态电流所激励。由于内引线和外引线的串连电阻较小,因此其品质因素(Q)很大,这会引起强烈的谐振,从而显著地放大了噪声。外引线之间的电容会导致线间附加的耦合,这也必须包括在仿真中。

习题

下面的习题中,如果不另加说明,所有的器件都使用表 2.1 所给数据,在需要电源时假定 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 。另外,假定所有的晶体管都工作在饱和状态。

- 18.1 在图 18.3 中,多晶硅的薄层电阻为 $30\Omega/\square$ (产生硅化物之前),第一层金属的薄层电阻为 $80\text{m}\Omega/\square$ 。那么这两种材料的电阻率之比是多少?
- 18.2 一个宽长比为 $W/L = 100\text{ }\mu\text{m}/0.5\text{ }\mu\text{m}$ 的 MOS 管在理想情况下按比例增大一倍。那么薄层电阻率和栅的总电阻是怎么变化的?
- 18.3 一个共源共栅结构的输入管和共栅管的宽长比都为 $W/L = 100\text{ }\mu\text{m}/0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。如果多晶硅的薄层电阻为 $5\Omega/\square$,可允许的最大栅电阻为 10Ω ,要求使漏区结电容最小,试画出该共源共栅结构的版图。
- 18.4 在图 18.7 所示差动放大器中,当违背 $A_1 \sim A_8$ 中任一设计规则时,将会出现什么问题?
- 18.5 一差动放大器的差动输入管版图按图 18.19 所示设计,而每个半宽的晶体管(即 $1/2M_1$)又由四个叉指晶体管组成。那么这里最少需要几层连线?
- 18.6 大规模集成电路中可能存在相当大的温度梯度。试比较在这种情况下图 18.21 和图 18.22 所示的电路性能。
- 18.7 假设使用了硅化物阻挡层的多晶薄层电阻为 $60\Omega/\square$,其对衬底的平板电容值为 $100\text{ aF}/\mu\text{m}^2$ 。同样,假设 n 阱相应的值分别为 $2\text{ k}\Omega/\square$ 和 $1000\text{ aF}/\mu\text{m}^2$ 。如果出于匹配

性考虑,要求多晶硅最小宽度为 $3\ \mu\text{m}$, n 阱的最小长度为 $6\ \mu\text{m}$,那么要做一个 $500\ \Omega$ 的电阻,应该选择那种材料?忽略边缘电容。

- 18.8 利用表 17.1 所给数据,计算图 18.33 中每个结构的 C 和 C_p 值,并判断哪种结构 C_p/C 最小。忽略边缘电容。
- 18.9 一条长 $1\ 000\ \mu\text{m}$ 宽 $1\ \mu\text{m}$ 的第四层金属导线被一个 $500\ \Omega$ 的源极驱动,使用表 17.1 的数据并假设薄层电阻为 $40\ \text{m}\Omega/\square$,求导线的延时并将结果与源极阻抗和总导线电容相乘得到的集总时间常数进行比较。
- 18.10 将题 18.9 中的导线宽度增加到 $2\ \mu\text{m}$,重新计算题 18.9。
- 18.11 电路中需要一条 $1\ 000\ \mu\text{m}$ 长的连线,使用表 17.1 的数据并假设第一至第三层金属的薄层电阻为 $80\ \text{m}\Omega/\square$ 而第四层金属的薄层电阻为 $40\ \text{m}\Omega/\square$,则使用哪一层金属可以得到最小的延时?
- 18.12 有些新工艺使用铜作为互连线,这是因为它的电阻率大约是铝的一半。在使用铜连线的情况下重新计算题 18.11。
- 18.13 在图 18.50(a)电路中, $(W/L)_1 = 100/0.5$ 且 $I_{D1} = 1\ \text{mA}$ 。如果衬底噪声 V_{sub} 峰峰摆幅为 $50\ \text{mV}$,则对 M_1 管的栅极会有什么影响?
- 18.14 假设两条内引线距地 $5\ \text{mm}$,且相互间中心间距为 $1\ \text{mm}$ 。
 - (a) 如果每条引线的长度为 $4\ \text{mm}$,它们的总互感是多少?
 - (b) 如果在一条引线上流过峰值为 $1\ \text{mA}$ 频率为 $100\ \text{MHz}$ 的正弦电流,则另一条引线上感应的电压是多少?
- 18.15 在习题 18.14(b)中,如果要使感应电压减少到为原值的 $1/4$,两条引线的中心间距将变为多少?
- 18.16 为了减少总的内引线电感,一种封装使用了 4 个电源焊盘和 4 个地线焊盘。假设每条内引线的自感是 $4\ \text{nH}$ 且相邻两条内引线的互感为 $2\ \text{nH}$ 。忽略非相邻引线间的互感,计算下面两种情况下的电源线和地线的等效电感:
 - (a) 如果所有的电源线都顺序排列,然后是地线顺序排列;
 - (b) 每条电源线之后放置地线。
- 18.17 高速电路的输入带宽可能受内引线电感和焊盘电容的限制。考虑两种情况:
 - (a) 内引线直径为 $50\ \mu\text{m}$ 并且焊盘尺寸为 $100\ \mu\text{m} \times 100\ \mu\text{m}$;
 - (b) 内引线直径为 $25\ \mu\text{m}$ 且焊盘尺寸为 $50\ \mu\text{m} \times 50\ \mu\text{m}$ 。如果其他尺寸不变,哪一种情况更好?

参考文献

1. N. C. C. Lu et al. Modeling and Optimization of Monolithic Polycrystalline Silicon Resistors. IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-28, pp.818-830, July. 1981.
2. D. Su et al. Experimental Results and Modeling Techniques for Substrate Noise in Mixed-signal Integrated Circuits. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 28, pp.420-430, Apr. 1993.
3. T. Blalack and B. A. Wooley. The Effects of Switching Noise on an Oversampling A/D Converter. ISSCC Dig. Of Tech. Papers, pp.200-201, Feb. 1995.

4. B. Razavi. Principles of Data Conversion System Design. New York: IEEE Press, 1995.
5. D. W. Dobberpuhl. Circuits and Technology for Digital's StrongARM and ALPHA Microprocessors. Proc. Of 17th Conference on Advanced Research in VLSI, pp. 2 – 11, Sept. 1997.
6. N. K. Verghese, T. J. Schmerbeck, and D. J. Allstor. Simulation Techniques and Solutions for Mixed-Signal Coupling in Integrated Circuits. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995.

英中词汇对照

A

abstraction levels(抽象级别)

active current mirrors(有源电流镜)

active devices(有源器件)

amplification mode(放大模式)

amplifiers(放大器): auxiliary ~ (辅助放大器); cascade of ~ (共源共栅放大器); continuous-time feedback ~ (连续时间反馈放大器); differential ~ (差动放大器); frequency response of ~ (放大器的频率响应); noise in single-stage ~ (单级放大器的噪声); noninverting ~ (同相放大器); nonlinear ~ (非线性放大器); one-pole feedforward ~ (单极点前馈放大器); operational ~ (运算放大器); output port ~ (输出级放大器); single-stage ~ (单级放大器); transconductance ~ (跨导放大器); transimpedance ~ (跨阻放大器)

amplitude(幅值): ~ distribution(幅值分布); ~ limiting(幅值限制)

analog design(模拟电路设计): ~ octagon(~八边形); robust ~ (鲁棒~)

analog layout techniques(模拟电路版图技术): passive devices ~ (无源器件的~)

analog-to-digital converter (ADC)(模数转换器)

antenna effect(天线效应)

auxiliary amplifiers(辅助放大器)

B

back-end processing(后端工艺)

bandgap references(带隙基准,带隙参考)

bandwidth(带宽): ~ modification(带宽改善); noise ~ (噪声带宽)

Barkhausen's Criteria(巴克豪森判据)

Bode plots(波特图)

body effect(体效应,背栅效应,衬偏效应)

bonding pads(键合焊盘)

bootstrapping(自举)

bottom-plate sampling(下极板采样)

bounce(反射)

BSIMs(Berkeley Short-channel IGFET Model:伯克利短沟道绝缘栅场效应晶体管模型)

bulk(衬底)

bypass capacitors(旁路电容器)

C

- cancellation(消除); offset~(失调消除)
- capacitance(电容): fringe~(边缘~); mutual~(互~); parallel~(并联~); parasitic~(寄生~)
- capacitor nonlinearity(电容器非线性特性)
- capacitors(电容器): accelerometer~(加速计~); monolithic~(单片~)
- cascade current mirrors(共源共栅电流镜)
- cascade differential pair(共源共栅差动对)
- cascade operational amplifiers(共源共栅运算放大器)
- cascade stage(共源共栅级): gain boosting in~(~增益的提高); shielding property of~(~的屏蔽特性)
- cascodes(共源共栅): triple~(三层~)
- center frequency in voltage-controlled oscillators (VCOs)(压控振荡器的中心频率)
- channel charge injection(沟道电荷注入): ~cancellation(沟道电荷注入的消除)
- channel-length modulation(沟道长度调制)
- channeling(沟道效应)
- charge-pump phase-locked loops (CPPLLs)(电荷泵锁相环); phase/frequency detector(鉴相/鉴频器)
- chemical vapor deposition (CVD)(化学气相淀积)
- circuits(电路): guard rings for~(~的保护环); precision multiply-by-two~(精确乘2~); switched-capacitor~(开关电容~)
- clamp transistors(箝位晶体管)
- clock(时钟): amplification and offset cancellation modes controlled by~(钟控放大与失调消除模式); ~feedthrough(~馈通)
- Colpitts oscillators(科尔皮兹振荡器)
- common-centroid layout(共中心版图)
- common-gate (CG) stage(共栅级)
- common mode (CM)共模
- common-mode feedback (CMFB)(共模反馈): ~modifying(共模反馈电路的改进); ~ topology(共模反馈的结构)
- common-mode level(共模电平): ~sensing and controlling(~检测与控制)
- common-mode noise rejection(共模噪声抑制)
- common-source (CS) stage(共源级): ~with current-source load(带电流源负载的~); ~with triode load(晶体管工作在线性区为负载的~); ~using n-well resistors(使用n阱电阻的~)
- contact spiking(接触穿刺)
- contact windows(接触孔)
- corner frequency(转角频率)
- cross-coupled oscillators(交叉耦合振荡器)

curvature correction(曲率校正)

CVD. 见 chemical vapor deposition

Czochralski method(切克劳斯基晶体生长法)

D

DAC (digital-to-analog convener)(数模转换器)

dangling bonds(悬挂键)

dead zone in phase-locked loops (PLLs)(锁相环的死区)

deep triode region(深线性区,深三极管区); MOSFETs operating in~(工作在~的 MOS 管). 参见 triode region

degeneration(负反馈): resistive~(电阻负反馈)

delay-locked loops (DLLs)(延迟锁相环)

delay variation(延时改变): ~ by interpolation(通过插值改变延时)

deposition(淀积)

design rules(设计规则)

DIBL. 见 drain-induced barrier lowering

differential amplifiers(差动放大器); ~ common-mode response(~的共模响应)

differential pairs(差动对): ~ lemma(~辅助定理); ~ with MOS loads(带 MOS 负载的~); noise in~(~中的噪声); ~ with offset(带失调的~); ~ used in tuning ring oscillators(应用于调谐环形振荡器的~)

differential realization(差动实现): ~ in noninverting amplifier(同相放大器的~)

differential sampling circuits(差动采样电路)

differential signals(差动信号): ~ versus single-ended(~相对单端信号)

digital-to-analog convener (DAC)(数模转换器)

diode-connected device(二极管连接器件)

diode-connected load(二极管连接的负载); CS stage with~(带~的共源级)

DIP. 见 dual-in-line package

discrete-time(离散时间): ~ integrators(~积分器)

disk drive electronics(磁盘驱动电子学)

dispersion(色散,弥散)

drain(漏极)

drain-induced barrier lowering (DIBL)(漏端引起的势垒降低)

drain-source voltage(漏源电压); output impedance variation with~(~变化引起的输出阻抗变化)

DSP (digital signal processor)(数字信号处理)

dual-in-line package (DIP)(双列直插式)

dummy switches(虚拟开关)

dummy transistors(虚拟晶体管)

E

electromigration(电迁移)
electrostatic discharge (ESD)(静电放电)
enclosure(覆盖)
ESD. 见 electrostatic discharge
Etching(刻蚀)
even-order distortion(偶次失真)
excess phase(剩余相位): ~ in phase-locked loops (PLLs)(锁相环中的~)
extension(外延)

F

fabrication(制造): active devices~(有源器件制造); interconnects~(互连~); ~ of CMOS devices~(CMOS 器件~); passive devices~(无源器件~)
feedback(反馈): shunt~(并联~); switched-capacitor common-mode~(开关电容共模~); ~ system(~系统); ~ topologies(~结构)
feedforward(前馈)
flicker noise(闪烁噪声)
flipflops(触发器)
folded cascode operational amplifiers(折叠式共源共栅运算放大器)
four-level data(四电平数据)
four-stage ring oscillators(四级环形振荡器)
frequency(频率): center(中心~); ~ synthesis(~合成)
frequency compensation(频率补偿); Miller compensation(密勒补偿)
fringe capacitance(边缘电容)

G

G models(G 模型)
gain(增益): ~ crossover point(增益交点); ~ desensitization(~灵敏度降低)
gate(栅): ~ resistance(~电阻); ~ shadowing(~阴影)
Gilbert cell(吉尔伯特单元)
ground bounce(地反射)
guard rings(保护环)

H

headroom(余度): voltage ~ (电压余度)
hot carrier effects(热载流子效应)
hybrid models(混合模型)

I

inductance(电感): mutual~(互感); self~(自感现象)

inductors(电感器): monolithic~(单片~)

injection(注入): channel charge~(沟道电荷~)

ion implantation(离子注入)

J

jitter(抖动): ~in phase-locked loops (PLLs) (锁相环中的抖动现象)

junction capacitances (PN 结结电容)

K

kT/C noise(KT/C 噪声)

L

latch-up(闩锁效应)

layout(版图): common-centroid~(共中心版图); ~design rules(版图设计规则); differential pairs~(差分对版图)

minimum enclosure(最小覆盖); minimum extension(最小延伸); minimum spacing(最小间距); minimum width(最小宽度);

LC oscillators(LC 振荡): cross-coupled~(交叉耦合~);

lemma(辅助定理)

level shifters(电平移位): source followers as~(用于~的源跟随器)

linear settling(线性稳定)

lithography sequence(光刻顺序)

lock acquisition(锁定捕获): ~in charge-pump phase-locked loops (CPPLLs) (电荷泵锁相环的锁定捕获)

long-channel devices(长沟器件)

M

mask(掩模)

mathematical model(数学模型)

metal-oxide-silicon field-effect transistors(金属氧化物半导体场效应晶体管)

Miller effect(密勒效应)

mismatch(失配,不匹配)

mobility degradation with vertical field(迁移率随垂直电场衰减)

monolithic(单片): ~capacitors(~电容器); ~inductors(~电感)

MOSFETs. 见 metal-oxide-silicon field-effect transistors

multifinger transistors(叉指晶体管)

multiply-by-two circuits(乘2电路)

N

negative feedback(负反馈)
negative-TC (temperature coefficient) voltage(负温度系数电压)
nodes(结点)
noise(噪声)
noninverting amplifiers(同相放大器)
Norton equivalent(诺顿等效)

O

offset(失调): DC~(直流~)
ohmic sections(欧姆区)
one-dimensional cross-coupling(一维交叉耦合)
one-stage operational amplifiers(单级运放)
op amps(运放). 见 operational amplifiers
optical receivers(光接收器)
OR gates(或门)
oscillators(振荡器)
output signal purity(输出信号纯度)
output spectrum theorem(输出谱密度定理)
oxidation(氧化工艺)
oxide spacers(氧化层隔离墙)

P

packaging (封装)
pads(焊盘): ~bonding(键合)
passive current mirrors(无源电流镜)
PDs. 见 phase detectors
PFDs. 见 phase/frequency detectors
phase crossover point(相位交点)
phase detectors (PDs)(鉴相器)
phase/frequency detectors (鉴相/鉴频器)
phase-locked loops (PLLs)(锁相环)
phase margin(相位裕度)
photolithography(光刻)
photoresists(光刻胶)
pinch-off behavior(夹断特性)
PLLs. 见 phase-locked loops
poles(极点): association of ~ with nodes (极点与结点的关联); dominant~(主极点); nondom-

inantf~(非主极点)
power spectral density (PSD)(功率谱密度)
power supply rejection(电源抑制)
PSRR(电源抑制比). 见 power supply rejection
process corners(工艺角)
processing(工艺): back-end ~ (后端工艺)
PTAT (proportional to absolute temperature) (与绝对温度成正比)

R

receivers (接收器): optical ~ (光学接收器); wireless ~ (无线接收器)
resistance (电阻): negative ~ (负电阻); sheet ~ (薄层电阻)
ringing(减幅振荡)
ripple(波纹)

S

scaling (等比例缩放)
second-order effects(二级效应)
shadowing(阴影)
sheet resistance(薄层电阻)
shielding(屏蔽)
silicide(硅化物)
skew(歪斜)
slew rate(转换速率): operational amplifiers ~ (运放的转换速率)
spacers(隔离墙): oxide ~ (氧化物隔离墙)
spectral shaping(频谱整形)
spiking. 见 contact spiking
start-up(启动)
statistical characteristics of noise(噪声的统计特性)
step response(阶跃响应)

T

tail current(尾电流)
tanks (振荡回路): LC ~ (LC 振荡回路)
telescopic cascode operational amplifiers(套筒式共源共栅运算放大器)
thermal noise(热噪声)
Thevenin equivalent(戴维南等效)
three-stage ring oscillators(三级环形振荡器)
threshold voltage(阈值电压)
time-domain response(时域响应)

topologies(结构,拓扑结构)
 transconductance(跨导)
 transfer function(传输函数)
 transients in locked condition(锁定条件下的瞬变过程)
 transimpedance amplifiers(跨阻放大器)
 transistors(晶体管):dummy~(虚拟晶体管)
 transit frequency(特征频率)
 triode load(工作在线性区的晶体管作负载)
 triode region(三极管区,线性区):deep~(深线性区,深三极管区)
 triple cascode operational amplifiers(三层共源共栅运放)
 tuned stages(调谐级)
 two-port network models(二端口网络模型)

U

uncorrelated sources of noise(独立噪声源)
 unity-gain buffer(单位增益缓冲器)
 unity-gain sampler(单位增益采样器)

V

varactors(变容二极管)
 variable-gain amplifiers (VGAs)(可变增益放大器)
 VGAs. 见 variable-gain amplifiers
 vias(通孔)
 voltage-controlled oscillators (VCOs)(压控振荡器):~center frequency(~中心频率);~common-mode rejection(~的共模抑制);eliminating skew in~(消除~中的歪斜);jitter in~(~中的(信号)抖动)
 wafer(晶片,晶圆):introducing dopants into~(晶片掺杂);~processing(~工艺);~foundry(~代工厂)
 waveforms(波形)
 white noise(白噪声)

Y

Y models(Y 模型)

Z

Z models(Z 模型)
 Zero(零点):~calculation in common-source stage(共模级~计算);~in right half plane(位于右半平面的零点)
 zero-offset switches(零失调开关)

